

AU SERVICE DE L'AMATEUR DE RADIO DE TÉLÉVISION ET D'ÉLECTRONIQUE

AU SOMMAIRE

(voir détails page 17)

- Indicateur de direction pour DX-TV
- Décodeur stéréophonique
- Application des circuits logiques aux réseaux de chemin de fer miniature

etc...

et

La suite des résultats de notre CONCOURS





15 transis. - 10 diodes 40C-2PO-GO-FM Contrôle tonalité CAF Puissance : 2,5 W En voiture : 5 W Alimentation :

piles, secteur 110/220 V batterles 6 ou 12

2 haut-parleurs Prise antenne auto commutée Dim.: 335x220x77 685,00

TOURING 570,00



gammes (PO-GO). Cadre Ferrite Alim.: 4 piles 1,5 V. Boîtier noir. Dragonne



3 gam. (OC-PO-GO) Puissance: 400 mW Antenne télescopiq. Prise écouteur indi-viduel.

Dim. 230x115x55 mm. PRIX avec écouteur 124.00

« PHENIX FM »

gam. (PO-GO-FM). trans. + 4 diodes. Prise ant. auto.

CAF automatique Alim.: 2 piles 4,5 V. Dim.: 29x19x9 cm.

TENOR 120

Récepteur de poche endement surprenant

PO-GO avec housse

« GRUNDIG »

OCEAN-BOY. Nouveau

modèle avec 6 tou-ches préréglables en M 995,00

TR 1320 FM »

Piles/Secteur

PO-GO-FM Antenne télescop.

orientable
CAF en FM
Contrôle de tonalité
par touche - Prise
ant. auto commut.
Alimentation piles/

secteur. Dim.: 27x16x7 cm. PRIX 260,00

STANDARD 426 L

260,00

PARTY-BOY

RECORD-BOY.

SOLO - BOY . TRANSIT-RADIO PO-GO-FM .. PRIMA-BOY PO-GO-FM ..

Prix.....

0

185,00

185,00

280,00 220,00

239.00

283,00



Récepteur GO. Présentation fermée forme cubique fonctionne en faisant coulisser le boîtier. 6 transistors. 3 couleurs 179,00

000 Ampli-préampli

CR 15

transistorisé
15 watts
efficaces
Livré avec C.I. câblés et réglés. En « KIT » 380,00 En ordre de marche. 450,00

SONY 8 FC « CR 20 SE » 59 WL watts à lampes

Radio Réveil DIGIMATIC PO - GO - FM Secteur 220 V Réveil par Radio ou par sonnerie. PRIX .. 399,00

SONY CRF 150



Récepteur Prof. et Amateurs. 9 gammes OC gamme Marine PO

et 1 GO Gamme FM Pile et secteur. PRIX .. 1.800,00



Alim.: 3 piles 1 V 5. Coffret gaîné velours, nylon ou skai. Dim. : 20x15x5 cm. . 143,00

ATLANTIQUE Premio P 770 - FM



Récepteur de luxe. PO-GO-FM. Antenne auto commut. PRIX **EXCEPT. 280,00**



Récepteur de asse. PO-GO Récepteur miniature auto commut. 170.00

MAGASINS

20 watts à lan Bande passante 30 à 40 000 Hz. 7 entrées - Filtre Transfo sortie HI-FI 1 plèces détacnes rec CI câblé et ré-310,00 « CR V 20 »

. 777 20 W. Alimentation 110-200 V ou batterie 12,24 V. 4 entrées. En pièces détachées

Batterie. Secteur. TRANSISTORS

avec CI câblé glé En ordre de marche .. 560,00

« STEREO 2x10 » 000000

ampli.
En plèces détachées avec Cl câblé et rémarche ..1,134,00



270x170x75 mm. Un récepteur de grande classe réalisé même par un débutant grâce à une notice PAS A PAS de 16 pages. 6 transistors + dio-de. 3 gam. (OC. PÓ. GO.) Prise auto

CONSTRUISEZ-LE VOUS-MEME !... Appareils de mesure - Récepteurs Interphones - Amplificateurs Montages éteroniques, etc. PLUS DE 60 MONTAGES dans notre CATALOGUE 104 (GRATUIT)

* SCHEMATHEQUES

Nº 1

Edition 1969 124 Nº 2

10 modèles d'électrophones - 3 interphones - 23 montages électroniques - 26 modèles d'amplificateurs mono NOUVEAU Edition 1970

4 préamplificateurs correcteurs.

196 pages augmentées de nos dernières réalisations. PRIX



TALKY-WALKY « ER27S »

Décrit dans RADIO-PLANS de Novembre 1970 Permet des liaisons

en phonie pouvant atteindre 3 kilomètres. Puissance HF : 350 mW.

Fonctionne dans la bande 27 MHz.
Excellente sensibilité de reproduction.

Antifacing très efficace.

Alimentation: 8 piles 1 V 5.

Dim. 275 \times 70 \times 50 mm.

Le Boîtier complet: 39,00

Le circuit imprimé: 10,50

Le HP spécial 50 Ω 14,70

Le micro 200 ohms L'antenne avec son embase
Le contacteur
Le jeu de bobinages
Toutes les pièces
c o m plémentaires
(indivisible)

34,00

22.00 6.00

et ré-482,30 INTERPHONE « BELSON »



Type BI2E 110/220 V interphone est doté de tous les

de tous les derniers perfectionnements en particulier un dispositif automatique éliminant tous les paraistes véhicules par le Secteur. Boîtier noir. Enjoliveurs chromés. 2 touches (Ecoute Parole) et touche déblocage lour écoute permanente. Le Liaison par fil Scindex 2 conducters derniers en même temps et simultanément. Le Liaison par temps et simultanément. Le Liaison par fil Scindex 2 conducters de l'appel. POSTE 95,00 Liaison par ...

Poste directeu

Laison par ...

teurs.

KIT » complet :

1 Poste directeu

ELECTROPHONE STEREOPHONIQUE Entièrement transistorisé



PUISSANCE: 2x3 W. BALANCE.
Secteur 110/220 V. Contrôle graves/aiguës séparé.
Platine « Pathé-Marconi » type C 290. vitesses (33 et 45 tours).

« INTER 64 »
INTERPHONE

à intercommunication entièrement transistorisé

CHACLIE Complet, en pièces détachées Prix: 92,40 Possibilité d'utiliser

jusqu'à 6 postes intercommunicants

« INTER 68 » Interphone transistorisé 2 watts



Appel de chaque poste en même

1 Poste directeur.
Le coffret d'alimentation.
3 secondaires 497,20

— CHAQUE SECONDAIRE SUPPLEM (jusqu'à 9). PRIX 62,10

EMETTEUR-RECEPTEUR
DE TELECOMMANDE - 7 CANAUX SECOLO I

7 touches Puissance : 250m W Fréquence A STATE OF THE STA 27 MHz quartz - 3 2 000 alt. 3 fréqu

L'ensemble

1 EMETTEUR

transistors

★ 1 RECEPTEUR Superhétérodyne 5 transistors - Sensibilité élevée Double dispositif d'antifading Dim. : 180x45 mm.

L'ENSEMBLE « KIT »

complet, avec sacoche ... 345.60

« CISOT CR 670

3 gam. (OC-PO-GO). s/circuits imprimés. Clavier 4 touches. Anten. télescopique. Prise écouteur.

Coffret cuir. En « KIT ».. 175,00 En ordre de marche.. 195,00

« LE CR 646 »



2 gam. (PO-GO). Clavier 2 touches Montage sur cir-cuits imprimés. En « KIT ».. 133,75 En ordre de marche . . 145,50

SUNNY SE .



6 transistors 2 gam. (Po Prise antenne au Coffret Kralastic. sur circuit imprimé (PO-GO) Coffret Kralastic. En « KIT ».. 105,00 En ordre de marche .. 118,00

« LE SIDERAL »



3 gam. (OC-PO-GO) Clavier 5 touches Prise Prise antenne auto commutée. en « KIT ». 146,00 En ordre de marsh

Aliment. secteur régulée. Au choix 6 V, 9 V, 12 V. 220 mA. Secteur 110-220 V. Format d'une pile En « KIT » .. 51.00

IMPORTANT! SERVICE APRÈS-VENTE CHEZ « CIBOT-RADIO » • Pas de matériel de surplus, rien que du matériel NEUF, 1er CHOIX.

Envois contre-remboursement (minimum: 20 F): joindre 10 % à la commande s. v. p. EXPÉDITIONS : PARIS — PROVINCE — ÉTRANGER.

FOURNISSEUR DES : ÉCOLES TECHNIQUES — GRANDES ADMINISTRATIONS — FACULTÉS — Etc... Prix nets T.T.C. - Frais de port en plus

* RADIO

TELEVISION ET MESURE : 3, rue de REUILLY, PARIS XIIc PIECES DETACHEES : 1, rue de REUILLY, PARIS XIIc 9 à 12 h 30 et de 14 à 19 h.

Tél.: 343-66-90 - 307-23-07 - C.C.P.: 6129.57 PARIS

METRO : Faidherbe-Chaligny ou Reuilly-Diderot

K RADIO 1 et 3. r. de Reuilly, PARIS

Faidherbe-Chaligny C. C. Postal 6129-57 - Paris Tél.: DID. 66.90 - DOR. 23.07

FUNKEN » TW 509

Changeur de grande classe 4 vitesses.

Cellule stéréo

SOCLE luxe

avec couvercle

plexi articulé PRIX . 125,00

« THORENS » TD 150/11

PLATINE NOUVEAUTE !...



3 vitesses 110/220 volts 82,00 94,00 Stéréo

C 290



2 vitesses automatique Changeur

110/220 volts Mono 104,00 Stéréo .. 112,00



avec socie et couvercle Stéréo 197.00

TDC 351



4 vitesses automatique répétition Changeur sur

110/220 volts Mono ... 123,00 Stéréo .. 134,00



Changeur tous disques avec axes 33 et 45 tours et 45 tours Cellules : Mono . . 180,00 Stéréo . . 188,00 avec socle cellule Stéréo.. 308,00

Professionnelle



3 vitesses ule.. vec socle, vercle et cellule 445.00 cellule Shure .. 718,00

PLATINES GRUNDIG » Complètes avec Cellule

Socie et couv.
PS3 chang. 300,00
PS4 chang. 386,00
PS5 chang. 520,00
PS7 chang. 990,00

CELLULES HI-FI Magnétiques
Pointe diamant
« EUROPSON »
EU 70 Magnétique diamant ellipti équivalente

meilleure 150,00 « SHURE »
M44 MB 100,00
M44-7 120,00
M75/E2 275,00
M71G 104,00
M91G 190,00
M91E 240,00

M91G 190,00
M91E 240,00
V15 II 520,00
« EMPIRE »
808 120,00
888 E 320,00
888 SE 528,00
« PHILIPS »
GP 411 112,00
GP 412 440,00
« ADC »
20 X 135,00
10 E 550,00

10 E 550,00 ADC 25 1 200,00 PREAMPLI Sur socle, sans

Frès facilement adaptable, percellule. PRIX . 657,00 adaptable, permet l'utilisation d'une cellule magnétique stéréo avec n'importe quel électrophone cui am Couvercle plexi.... 66,00 TD 125/II La meilleure platine HI-FI trophone ou amactuelle. plificate Régulation PRIX .. 140,00 électronique
Sur socle
avec bras TP 25
Ss cel. 1 460,00

HAUT-PARLEURS HI-FI

Ss cel. Couvercle PCH 25 T21PA15 « SONY » PCH PCH et cellule PS122 .. 340,00 PS222 .. 565,00

BSR CM 110 802 81,00 803 110,00 20 308,00 100 430,00 HBS HBS HBS HBS 3 vitesses 80 535,00 120 811,00 Changeur ous disques

tous disques Lève-bras 110/220 volts « POLY-PLANAR » P20 20 W 110,00 P5 10 W 77,00 Enceinte pour Céramique réo 185,00 Stéréo Poly-Planar P20 (435x325x130) **62,00** SANSUL

SR 2020. Platine HI-FI 2 vites. Cellule magnét. « SUPRAVOX " SUPRAVOX " T215 71,00 T215 SRTF 140,00 T215 SRTF64 220,00 Sur socie 795,00 Sur socie 793,00
« GARRARD »
SP 25 MARK III
Semi-profess.
Plateau lourd.
Lève-bras.
Sans
cellule . 240,00
Socie et
couvercle 112,00
LAB 401
Rras SME. T245 120,00 T245 HF64 262,00 T285 HF64 321,00

Bras SME. Cellule Shure 75 E. Socle Socie et 1 650,00

DAX " UNIT 4. 20 watts. 2 H.-Par-leurs - 1 de 31 cm 12 000 49,50 nance 19 Hz et 1 Tweeter 38,50 à dôme acoustique de 10 500 « AUDAX » T21PA12 T21PA15



« ISOPHON »

Puiss, musicale : 25 W Bde pass.: 300 à 20 000 Hz. Impédance: 4/5 ohms. L'ensemble se compose: 1 - 31 cm.

1 médium et chambre de compression et 2 tweeters filtre par self et capacité. Dim. : 600 × 450 × 200 L'ensemble sur Isorel 425,00 DT95 baffle Isorel Enceinte spéciale noyer pour ci-dessus ... 240,00 DT480 L'ENSEMBLE

« GOODMANS » Haut-Parleurs HI-FI AXIOM 301 AUDIOM 51. Bass. AUDIOM 61. Bass. AUDIOM 81. Bass. Tweeter à Dôme TREBAX 100 MIDAX 650 300,00 456,00 796,00 84,00 304,00

- **Charges acoustiques.** A.R.U. 172 1 A.R.U. 180 1 Filtres Filtre XO/5000 ... 72,00
Filtre XO/950 ... 188,00
Filtre XO/950/5000 ... 228,00

Haut-Parleurs « SONO » ** HECO ** 8 P 120,00 | 12 P 328,00 | 25/1 111,00 | 0 P 164,00 | 15 P 480,00 | 15 P 48

100 29,00 1318 50,00 130 79,00 180 85,00 200 150,00 245 172,00 300 218,00 802 81,00 903 110,00 PX 20 SIARE »

ENCEINTES ACOUSTIQUES

201 X25 425,00 802 82,00 X25 425,00 802 81,00 PX 20 295,00

WHARFEDALE Permet la réalisation enceintes acoustiques Très Haute Fidélité



UNIT 3. 15 watts. 2 H.-Par. leurs - 1 de 21 cm 12 000 gauss. Suspension plexiprè-ne et 1 Tweeter à dôme acoustique de 10 500 gauss.

CASQUES HI-FI

Ecoute

bas niveau

HAUTE-FIDELITE



HAUTE-FIDELITE
STEREO
SS2 « Sansui »
Bde passante : 20 à 18 000 Hz.
Impédance : 4 à 16 Ω 122,00 SS20 « Sansui ». 8 ohms. Réglage de tonalité et puissance glage de tonalité et puissance sur chaque oreille 298,00

« PIONEER » 2x8 ohms 2x8 ohms 2x8 ohms SE20 -SE30 -SE50 « SONY » DR7 - Casque stéréo. Nouveau modèle 120,00 « BEYER » 230.0 369.00

CLARK » ORTF COMPLET 665,00 100A. Electrostatique .. 550,00

« TELEFUNKEN » TH 29 149,00 « SOUND » HI-FI C525 HI-FI C1

SH 1300 - Très confortables oreillettes en peau.

Bde passante : 20 à 18 000 Hz. EL 3555/! Impédance : 2x8 Ω.... 92,00 N 8206. HD 414 « Senheiser ».

S'adapte très facilement sur tous les magnétophones. Bde passante : 20 à 20 000 Hz. Impédance : 2 000 Ω. Livré avec jeu de fiches

HPC. Adapteur pour 1 casque à prise HP 13,00 RCS. Prolongateur de 6 mètres pour casque 14,00

MELOS - Amplificateur pour écoute au casque en STEREO. Permet, avec un tourne-disques ou un Tuner. de constituer une chaîne

ADAPTATEUR SPECIAL pour CASQUES Se branche aux sorties

de tout

MICROS

UD 130



Dynamique

unidirectionne

UD 140

Micro Professionnel pou prise de son. Bi-impédan-ce 200 et 50 kΩ. Inter-rupteur Marche/Arrêt. Réponse droite de 60 à 15 kHz.

PRIX « SENNHEISER » MD 21 N. 200 Ω . . . 266,00 MD 421, 200 Ω . . . 389,00 MD 421. 200 Ω MD 411. 200 Ω ...

« UHER » 54,00 M136. 2 000 Ω M534. 2 000 Ω M634. Stéréo M516. Micro de 146,00

« PHILIPS » EL 1979/50 Stéréo 110,00 EL 3555/50. 44.00 N 8206. Pour Mini K7
omnidirectionnel ... 76,00
N 8302. Cardioïde 74,00
LBB 9500. Cardioïde

MESUREUR DE CHAMP FL30 (33-250 MHz). avec antenne 72,00

FLEX. Antenne courte
avec self 16,00

AMPLIFICATEUR HA 250



Ampli linéaire pour fré quences comprises entre 20 et 54 MHz. AM-FM. SSB et CW. Sortie 10 à 40 W _______1 107,00

QUARTZ pour T.W.
 COURTIZ
 pour 1.W.

 26.985
 27.155
 26.530
 26.700

 27.005
 27.185
 26.550
 26.730

 27.085
 27.250
 26.630
 26.730

 27.120
 27.250
 26.630
 26.795

 27.120
 27.275
 26.665
 26.820

 27.330
 21.320
 26.876
 26.865
 20.820

 27.330
 21.320
 26.875
 20.820
 22.340

 27.380
 21.340
 26.925
 20.840

 27.390
 21.380
 26.935
 20.880

 27.390
 21.380
 26.945
 20.890

 27.400
 21.380
 26.945
 20.880
 26,875 26,885 26,925 26,935 26,945 20,775 31,495

TALKIES-WALKIES

Prix exceptionnels.. TOKALTC 130 G

Homologué 186 PP 1 diode télescopique Prise antenne xtérieure 8x1,5 V (12 volts)

Prise aliment.

extérieure (110/220 V) Portée : 6 kilomètres Dim. : 21x9x4 cm Poids : 1 kg Avec écouteur et housse LA PAIRE 924,00

00

« TW 301 » transistors iloté quartz LA PAIRE : 75,00

« W 2104 » 4 transistors Piloté quartz LA PAIRE : 95,00



300,00

SILVER-STAR 118,00 WE 910 A 9 transistors Antenne télescopique Alim.: 9 V Poids: 440 Avec écouteur

PRIX

« MIDLAND » 13-113 9 transistors. Commande autom. de gain . 440,00

1 W. 3 canaux. Signal d'appel. Prix 656,00

13-772 13 transistors Circuits intégrés. 5 watts. 12 canaux possible. Prix 1 320,00

« BELSON » 3307 Superhétérodyne à 2 quartz. 7 transistors. Antenne télescopique Long. déployée :
1 mètre.
Signal d'appel.
a paire .. 227,00



« TOKAI »

SA3104 - 4 trans. 126,00 SA3106 - 6 trans. 180,00 TC70E - 7 trans... 318,00 TC90E - 9 trans... 484,00 C650 - 15 trans. 1.525,00 C606 - 17 trans. 2.160,00 (Ces prix s'entendent LA PAIRE)

RADIO-TELEPHONE MULTIFREQUENCES

TELICO KT 6 (588 PP) pour poste mobile et fixe. 17 transist., 5 diodes. Puissance 5 watts. 6 canaux équipés et réglés (27,320/330/340/380/ 390/400 MHz) L'unité 1,015,00

PONY CB 71 BST (717 PP). Professionnel

17 transist., 8 diodes.
Puissance 5 watts.
6 canaux équipés
et réglés
de 27,320 à 27,40 MHz et 6 canaux en réserve L'unité 1.180,00 UNITE D'APPEL SELECTIF

pour CB71 BST

Prix nets T.T.C. - Frais de port en plus



EVISION ET MESURE : 3, rue de REUILLY, PARIS XIIC PIECES DETACHEES : 1, rue de REUILLY, PARIS XIIC 9 à 12 h 30 et de 14 à 19 h, TELEVISION MAGASINS

METRO : Faidherbe-Chaligny ou Reuilly-Diderot Tél.: 343-66-90 - 307-23-07 - C.C.P.: 6129.57 PARIS - Voir la suite de notre publicité en 4º couverture



Aimez·vous votre indépendance*? Etes·vous un "mordu" ... Et gagnez très bie

de la TÉLÉ?

...alors devenez

DÉPANNEUR TÉLÉVISION

préparé par



un sur trois de nos anciens élèves se met à son compte

Ecole	des	TEC	CHNIC	QUES	NOUV	ELLES
2	O. rue	eb e	l'Espé	rance.	PARIS-1	3

OUI, renseignez-moi à fond sur l'E.T.N. en m'envoyant, sans frais et sans engagement, votre documentation illustrée B24 concernant:

- ☐ Dépanneur professionnel TV
- ☐ Technicien en Télévision
- ☐ Initiation radio-électronique
- □ Dépannage TV-Couleurs

Monsieur		 											 	•								 		

Connaissances actuelles

Adresse

... Et gagnez très bien votre vie dans un métier actif et attrayant !

Utilisez vos connaissances actuelles pour devenir spécialiste par l'une des méthodes E.T.N. de M. Fred Klinger.

Faites votre choix

DEPANNEUR PROFESSIONNEL EN TELEVISION : pour ceux qui, ayant des notions de Télé, veulent devenir dépanneur salarié ou artisan,

TECHNICIEN EN TELEVISION: pour les radios désireux de faire carrière en TV (formation complète, y compris couleur, transistors et dépannage),

INITIATION RAPIDE RADIO-ELECTRONIQUE : pour les jeunes qui, sans connaissance de l'Electronique, se destinent à l'un de ses métiers,

DEPANNEUR TV-COULEURS: pour les professionnels qui doivent connaître la couleur à fond.

Un enseignement réaliste

M. Klinger connaît votre ambition: avoir - viteune vraie situation. C'est ce que vous apportent ses cours qui contiennent des explications claires, beaucoup de faits, d'abondantes illustrations. Et, en couleur, l'aide des diapositives (d'un grand constructeur) vous montrant pannes et réglages.

Résultat garanti en 5 à 12 mois

Essai sans frais du cours complet pendant un mois - Succès final garanti ou remboursement total.

L'E.T.N. vous assure une formation «utilitaire » animée par un spécialiste actif s'occupant de vous «en direct».

Postez aujourd'hui le coupon ci-contre (ou sa copie) dans trois jours vous recevrez tous les détails qui vous intéressent.

VOC c'est:

la technique professionnelle au service des AMATEURS

• la possibilité nouvelle de s'équiper sans surprise aux prix les meilleurs du marché



CONTROLEUR UNIVERSEL VOC 10

 $10000~\Omega/V$ en continu - 18 gammes de mesure - anti-chocs Tensions continues et tensions alternatives : 6 gammes de 10 à 1000 V Intensités continues : 4 gammes de 100 μ Å \dot{a} 500 m Å Résistances : 2 gammes de 2 K Ω et 3 M Ω Toutes les valeurs indiquées sont à pleine échelle. Le CONTROLEUR VOC 10 bien que le moins cher du marché, a des performances qui le placent au premier rang des contrôleurs de mesure

mesure.

• Livré complet avec cordons de mesure et étui en skai.

VOC 10

Prix:

129 F TTC



CONTROLEURS UNIVERSELS VOC 20 et VOC 40


VOC 20: 20000 Ω/V en continu - VOC 40: 40000 Ω/V en continu.
 43 gammes de mesure - anti-chocs - anti-surcharges - cadran miroir. Tensions continues: 8 gammes de 100 mV à 1000 V Tensions alternatives: 7 gammes de 2,5 V à 1000 V Intensités continues: 4 gammes de 50 μ.Α (VOC 20)-25 μ.Α (VOC 40) à 1A Intensités alternatives: 3 gammes de 100 mA à 5 A
 Toutes les indications ci-dessus sont données à pleine échelle Résistances: 5 gammes - mesures possibles de 1 Ω à 100 MΩ
 Cet appareil permet aussi la mesure des capacités, de décibels, des fréquences ainsi que des tensions de sortie.
 Livré complet avec cordons de mesure et étui plastique incassable.

VOC 20 Prix:

149 F TTC

VOC 40

Prix: **169** F TTC

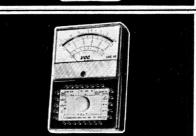

VOLTMETRE ELECTRONIQUE VOC VE 1

 Impédance d'entrée constante 11 MΩ
 Tensions continues et tensions alternatives : 7 gammes de 1,2 V à 1200 V Tensions continues et tensions alternatives : 7 gammes de 1,2 V à 1. Tensions d'rête-crête multiple des 7 gammes des tensions alternatives de 3,4 V à 3400 V

Toutes les indications ci-dessus sont données pour des mesures à pl. échel. Résistances : 7 gammes de 10Ω à $10~M\Omega$ au milieu d'échelle. Bande passante 30 Hz à 100~KHz Adaptation possible des sondes détectrices et THT

VOC VE1

Prix: **384** F TTC



ALIMENTATION STABILISEE VOC AL1

SOURCE DE TENSION sûre, idéale pour l'alimentation des montages à transistors.
 Indispensable à tous, en laboratoire ou atelier, pour l'étude et la réalisation de vos maquettes, ou pour l'alimentation des appareils en dépannage ou en réglage.

TENSION DE SORTIE de 1 à 15 Volts continu, réglable par potentiomètre, Intensité Max de sortie : 0,5 Ampère. Contrôle sur l'instrument de la tension ou de l'intensité de sortie. Alimentation secteur 110 ou 220 Volts commutable.

REGULATION Amont : Max 40 mV pleine charge - Aval : Max 1 % pour

PROTECTION par fusible.

VOCAL 1

Prix: **222** F TTC



GENERATEUR BF MINI'VOC

UNIQUE SUR LE MARCHÉ MONDIAL!

Le GÉNÉRATEUR MINI-VOC. bien que le plus petit par ses dimensions du marché mondial des Générateurs, présente les caractéristiques d'un Générateur de laboratoire.

des Generateurs, presente les caractéristiques d'un Gér Oscillateur à transistor à effet de champ Fet Fréquences de 10 Hz à 100 KHz en 4 gammes. Forme d'onde : sinusoïdale, rectangulaire. Tension de sortie max. 0 à 6 V sur 600 Ω Distorsion inférieure à 0.8% sur l'ensemble des gammes et à 0.3% de 200 Hz à 100 KHz Temps de montée du signal rectangulaire 0,2 μ s.

MINI VOC Prix:

463 F TTC



CONFIDENTIELLEMENT... BIENTOT UN NOUVEAU VOC!

L'HETER VOC 2

Un Générateur HF tout TRANSISTORS De 100 KHz à 35 MHz sans trou ET LE MOINS CHER DU MARCHÉ!

HETER VQC 2

Prix: **427** F TTC



EN VENTE CHEZ TOUS LES GROSSISTES



10, r. François Lévêque 74 - ANNECY tél. 45.08.88

C.C.P. 7234-96 LYON

Je désire recevoir une documentation complète mon nom:

Je joins deux timbres de 0,40 F

mon adresse:



localisation immēdiate des pannes, MINITEST le stethoscope du radio-electricien

MINITEST 1: SIGNAL ACOUSTIQUE Vérification et contrôle des circuits BF-MF-HF: micros, hauts-parleurs, amplificateurs, pick-up, etc.

MINITEST 2: SIGNAL VIDEO. Vérification et contrôle des circuits HF-VHF conçus pour le technicien

MINITEST UNIVERSEL. Vérification et contrôle des circuits BF-HF-VHF.

L'appareil universel par excellence. Les appareils MINITEST sont en vente chez votre grossiste habituel.

BON pour une documentation (R.P.)

Prénom.

Rue

Ville de

Dént

à SLORA - B.P. 41 (57) FORBACH



Salon International des Composants Électroniques : Stand 7, Allée 9

électronique est à vous





notre méthode :


et voir

Sans "maths", ni connaissances scientifiques préalables, ce nouveau cours par correspondance, clair et très moderne, est basé sur la PRATIQUE (montages, manipulations, etc.) et l'IMAGE (visualisation des expériences sur oscilloscope).

1 - CONSTRUISEZ UN OSCILLOSCOPE

Avec cet oscilloscope portatif et précis que vous construirez et qui restera votre propriété, vous vous familiariserez avec tous les composants électroniques,

2 - COMPRENEZ LES SCHÉMAS

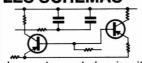

de montage et de circuits employés couramment en électronique.

3 - ET FAITES PLUS DE **40 EXPÉRIENCES**

Avec votre oscilloscope, vous vérifierez le fonctionnement de plus de 40 circuits : action du courant dans les circuits, effets magnétiques, redressement, transistors, semi-conducteurs, amplificateurs, oscillateur, calculateur simple, circuit photoélectrique, récepteur et émetteur radio, circuit retardateur, commutateur transistor, etc.

	u-fec

REND VIVANTE L'ÉLECTRONIQUE!

Pour recevoir sans engagement notre brochure couleurs 32 pages, remplissez et envoyez ce bon à **LECTRONI-TEC**, 35 - DINARD (FRANCE)

NOM (majuscules SVP)

ADRESSE.

GRATUIT! un cadeau spécial à tous nos étudiants pour les détails

N'USEZ PLUS DE PILES

Le « MICRO CUBE » permet d'alimenter ÉTERNELLEMENT tout ce qui utilise des piles

TRANSISTORS - LAMPES DE POCHES - MAGNÉTOPHONES, etc.

Équipez tous vos appareils alimentés par des piles

DE CE PETIT CUBE MYSTÉRIEUX

PRÉSENTATION : Petit cube de façon marbre extrêmement décoratif.

POIDS: 9 grammes - **DIMENSIONS**: $19 \times 19 \times 19 \text{ mm}$.

BRANCHEMENT: Aucune complication - Simplement 2 soudures + et - (fils

Le « MICRO CUBE » reste à l'extérieur de l'appareil pour capter l'énergie électrique. UNIVERSEL : Pas de problèmes de voltage 1 SEUL MODÈLE qui permet d'alimenter TOUS LES APPAREILS DE 1,5 à 13,5 Volts.

PLUS DE PROBLÈME de logement - TOUS LES APPAREILS mêmes les PLUS PETITS, peuvent être équipés du «MICRO-CUBE» qui reste à l'extérieur sous forme de breloque décorative.

PRIX : Le MICRO CUBE est vendu

(9grammes)

CONDITIONS EXCEPTIONNELLES DE LANCEMENT RÉSERVÉES AUX LECTEURS DE R.P.

Pour toute commande de « MICRO CUBE » qui nous parviendra AVANT LE 15 AVRIL 1971 DATE LIMITE

accompagnée de la VIGNETTE/CADEAU (ci-dessous)

et de la somme de 19 F + port 6 F, soit 25 F réglée par chèque bancaire - CCP 3 volets

mandat ou 50 timbres-poste à 0,50 F.

NOUS FERONS CADEAU D'UN ÉQUIPEMENT COMPLÉMENTAIRE ATTENTION :

Nous n'acceptons qu'une commande par VIGNETTE/CADEAU.

REVENDEURS: NOUS CONSULTER

9, rue JAUCOURT PARIS (12°)

Ouvert tous les jours de 8 h 30 à 19 h 30 sans interruption

A découper et à joindre à votre commande

VIGNETTE-CADEAU

« MICRO-CUBE »

OFFRE RP VALABLE TUSOU'AU 15-4-71

NORMATEC e dépannage création 1971 LEGERE, ROBUSTE Valise de PARFAITEMENT CONDITIONNEE



Casier pour tubes dont 12 de gros module. 6 boîtes plastiques pour composants. Logement pour pistolet soudeur. Emplacement à cloisons mobiles pour appareils mesure Métrix ou Centrad. Casier pour outillages et produits de « Kontakt ». Séparation intérieure démontable munie d'une glace rétro-orientable par chevalet et d'un porte-documents, etc. Elégante, gainage Havane Fauve, double poignée, parfaite stabilité.
Net 210,00 - Franco 225,00. Casier pour tubes dont 12 de gros

Net 210.00 - Franco 225.00. SPECIAL: Envoi 10 boîtiers plas-tique pour composants 114x27x32. Franco: 20,00.

Demandez nouveau catalogue valises





ENFIN!! Le nouveau pistolet soudeur « ENGEL » Mini 20 S. Indispensable pour travaux fins de soudure (circuits imprimés et intégrés, micro-soudures, transistors). Temps de chauffe 6 s. Poids 340 g. 20 W. 110 ou 220 V. Livré dans une housse avec panne WB et tournevis. Net: 62,00. Franco: 66,00. Panne WB rechange. Net: 6,00

MINI-POMPE A DESSOUDER « S » 455 (Import. suédoise) Equipée d'une pointe **Teflon** interchan-geable. Maniable, très forte aspiration Encombrement réduit, 18 cm.

Q1

pompes.)

PRATIQUE: ETAU AMOVIBLE « VACU-VISE »



FIXATION INSTAN-TANEE PAR LE VIDE

ENFIN! UN PROGRAMMATEUR à la portée de tous. « TOUTALEUR »

Pendule Electrique



C'est un interrupteur horaire concest un interrupteur nordire continu à commande automatique servant à l'extinction et à l'allumage de tous appareils à l'heure désirée - Bi-tension, 110/220 V - Cadran horaire. H. 94, L. 135, P. 70 -Complet, avec cordon.

TYPE 10 A: 10 ampères - Puissance coupure 2 200 W en 220 V.
Net . 83,00 - Franco . 89,00 **TYPE 20 A -** Même type, mais 20 Amp. Puissance coupure 4 500 W. Net **105**,00 - Franco .. **111**,00

VALISES
SACOCHES « PARAT »
TROUSSES (importation allemande OUSSES (importation allemande) Elégantes, pratiques, modernes





Nº 100-21. Serviette universelle en cuir noir (430x320x140) et compor-tant 5 tiroirs de polyéthylène, super-posés et se présentant à l'emploi dès l'ouverture de celle-ci. Net 150,00 - Franco 165,00 N° 100-41. Même modèle, mais cuir artif. genre skaï.

No 100-41. Meme modele, mais cuir artif. genre skaï. Net 112,00 - Franco 127,00 No 110-21. Comme 100-21 mais com-partiment de 40 cm de large pour classement (430 x 320 x 180). CUIR NOIR

NOTR
Net 160,00 - Franco 175,00
Nº 110-41. Comme 110-27, en skaï.
Net 125,00 - Franco 140,00
Autres modèles pour représentants,
médecins, mécaniciens précision,
plombiers, etc. Demandez catalogue et tarif.



« ATOU » (370 x 280 x 200). Maxi-mum de place : plus de 100 tu-bes, 1 contrô-leur, 1 fer à souder, 1 bombe Kontakt, 2 fourretout outillage 7 casiers plasti-que, 1 sépara-tion perforée noir

plastique, 2 poignées, 2 serrures. Net 135,00 - Franco 150,00

PINCE A DENUDER ENTIEREMENT AUTOMATIQUE

pour le dénudage rationnel et rapide des fils de 0,5 à 5 mm.



RADIO - CHAMPERRET

12, place Champerret, Paris 17°
Tél. 754-60-41. Métro Champerret
C.C.P. 1568-33 PARIS
Ouvert de 8 à 12 h 30 et de 14 à 19 h
Fermé dimanche et lundi matin

Voir également notre publicité en pages 8 et 9.

« REELA »

« MINI-DJINN » REELA

Révolutionnaire :

- par sa taille
 par son esthétique
 par sa fixation instantanée
 orientable toutes directions.



Joyau de l'Auto-Radio

6 ou 12 volts - PO-GO - 2 W. Fixation par socle adhésif (dessus ou dessous tableau de bord, glace, pare-brise, etc.). Livré complet avec HP en cof-fret et antenne G ou 2 condensat. C. tableau NET : 100,00 - FRANCO 108,00

« SUPER-DJINN » 2 T/71

Nouveau modèle à cadran relief



Récepteur PO-GO par clavier, éclairage cadran, montage facile sur tous types de voitures (13,5x9x4,5) - HP 110 mm en boîtier extra-plat - Puissance musicale 2 watts - 6 ou 12 V à spécifier, avec antenne gouttière ou 2 condensat. C. Net 100,00 - Franco 108,00

« QUADRILLE 4T » Nouvelle création « REELA »

PO-GO, clavier 4 T dont 2 préréglées (Luxembourg, Europe). Boîtier plat plastique, permettant montage rapide. 3 W. 6 ou 12 V à spécifier. HP coffret. Complet avec antenne G ou 2 condensateurs C. Net 120,00 - Franco 128,00



AUTO-TRANSFORMATEURS

		Qu	alite	garan	itie - 1	CI	CUOIX	
F	léve	rsible	s 11	0/220				
	70	VA.	Net		14,00		Franco	18,00
	100	VA.	Net		18,00	-	Franco	23,50
	200	VA.	Net		25,00	•	Franco	31,50
	300	VA.	Net		31,00	•	Franco	38,00
	350	VA.	Net		33,50	-	Franco	42,50
	400	VA.	Net		36,00		Franco	46,50
	500	VA.	Net		44,00	•	Franco	56,00
	750	VA.	Net		55,00	1		
1	000	VA.	Net		75,00	1		
1	500	VA.	Net		90,00	- /	Ajour	ter
2	000	VA.	Net		140,00	1	por	t
2	500	VA.	Net		185,00	١	S.N.C	F.
3	000	VA.	Net		205,00	1		
3	500	VA.	Net		240,00	1		
P	our	inten	sités	supé	rieures	3,	nous c	onsul-
t	er, a	insi	que	pour	transfe	05	de séc	urité
d	alin	nenta	tion,	selfs	de filt	ra	ge, etc.	Nous
е	ffec	tuons	éga	lemen	t le	rel	obinage	des

transfos spéciaux.



nos AUTO-RADIO

DERNIERS MODELES

« SONOLOR »
GRAND PRIX : PO-GO-FM
« SONOLOR »



Commutable 6/12 V (9 transistors Commutable 6/12 V (9 transistors + 4 diodes), 3 touches préréglées en GO + 3 touches PO-GO - Bande FM - Eclairage cadran - 3 possibilités de fixation rapide - HP 12x19 en boîtier - Puissance 3,5 W. Complet avec antenne G.

Net 245,00 - Franco 255,00 .

CHAMPION : PO-GO - Commutable 6 et 12 V - 3 touches de présélection - Fixa-tion rapide - Avec HP en boîtier - Anti-parasites et antenne gouttière. Net 170,00 - Franco 178,00

MARATHON: PO-GO - 4 stations préré-glées - Commutable 6-12 V - 3,5 watts. Complet avec HP boîtier et antenne G. Net 200,00 - Franco 208,00

Nous procédons à toutes installations déparasitages, montages, réparation d'Auto-Radio et antennes en nos ate

PROTEGEZ VOS TELEVISEURS

REGULATEURS AUTOMATIQUES Matériel garanti et de premier choix

« DYNATRA »



Tous ces modèles sont à correction sinu-soïdale et filtre d'harmonique.

Net ... 195,00 - Franco 210,00

Modèles spéciaux pour télé couleurs
équipés d'un self antimagnétique
403 H. 300 W. Télé couleurs
Net ... 228,00 - Franco 250,00
404 H. 400 W. Télé couleurs
Net ... 285,00 - Franco 310,00
405 H. 475 W. Télé couleurs.
Net ... 340,00 - Franco 365,00
404 PH. 400 W. Spécial pour Télé Philips ou Radiola, permettant démagnétisation instantanée au démargae du télé. sation instantanée au démarrage du télé,

« SABIR »



NOUVEAU TYPE « REGENT »

Régulateur polyvalent pour télé double alternance ou mono alternance (Télé por-table, multicanaux, importation allemande, Philips). Entrées 110 et 220 V. Sortie 220

PROFITEZ DE NOS PRIX **EXCEPTIONNELS**

BLAUPUNKT »



SOLINGEN PO-GO - 4 watts. Gde sélectivité grâce à 2 circuits d'accord - Mini (153×72×38) - Commutable 6/12 V et + ou — à la masse - H.P. en coffret inclinable - Antiparasites.

Net 235,00 - Franco 245,00

ANTENNES AUTO NOUVEAU - INDISPENSABLE



« ALPHA 3 « FUBA »

(Importation

ANTENNE ELECTRONIQUE RETRO AM-FM Cette antenne intégrée dans le rétroviseur d'aile orientable (miroir non éblouissant leinté bleu), comprend 2 amplis à tran-

CONDENSATEURS ANTIPARASITES

1	Je	u de	2 condensateurs.	Net	 6,00
1	A	633.	Cond. alternateur. Filtre alimentation.	Net	 10,00
1	A	629.	Filtre alimentation.	Net	 27,50
1	A	625.	Self à air. Net		 9,50

UNE DECOUVERTE **EXTRAORDINAIRE!**




Le HAUT-PARLEUR POLY-PLANAR

P.20 20 W crête B.P. 40 Hz - 20 kHz

Impéd. 8 ohms 300 x 355 x 35.

Poids : 550 g. ... 110,00 - Franco 115,00 Prix TTC TYPE P5 TYPE P5 - 5 W crête B.P. 60 Hz 20 kHz - 8 W - 200 x 95 x 20. Prix TTC 77,00 - Franco 82,00 (Importation américaine). Notice sur demande.

ENCEINTES NUES POUR POLY-PLANAR

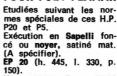

NOUVEAU:

SPRUHOL 88 Lubrifiant de haute qualité utilisable de — 40° à + 175° C sphonol so Liternami de lace que lité utilisable de — 40° à + 175° C en boîte aérosol.

Net 9,00 - Franco 12,00

VIDEO SPRAY 90 pour nettoyage et entretien des têtes de lecture et d'enregistrement des magnétoscopes des magnétophones.

(Notices sur demande sur tous les pro-duits Kontakt.

« RADIOLA - PHILIPS » **NOUVEAUX MODELES 1971**

RA 207 T PO-GO. 6 T + 3 diodes 12 V. — masse. 2, 3 watts. Eclairage complet avec H.P. boitier. Net 155,00 - Franco 163,00

RA 307 T PO-GO. 6 T + 3 diodes clavier préréglé 3 stations. 2, 3 watts. Eclairage. 12 V. — masse. Complet avec H.P. boitler. Net 189,00 - Franco 197,00

RA 308 12 V · (— à la masse) PO-GO clavier 5 touches dont 3 préréglées (7 transistors + 3 diodes). Puissance 5 watts (116x156x50). Complet avec H.P. Net 200,00 - Franco 208,00

RA 341 T PO-GO (7 T + 3 diodes). Préréglage « TURNOLOCK » par poussoir unique sur 6 émetteurs au choix en PO et GO. Tonalité. 5 watts (178x 82x41). 12 V. — masse.
Net 238,00 - Franco 247,00

RA 591 T/FM PO.GO.FM (10 T +



NCUVEAU: RA 320 T (ex 329 T) PO-GO avec lecteur cassettes incorporé. 10 trans. + 5 diodes. Indicateur lumineux de fin de bande. 5 watts. Alimentation 12 V (177x132x 57). Complet avec H.P.
Net 360,00 - Franco 375,00

RA 321 T PO-GO lecteur cassettes stéréo 2 canaux de 6 watts. Balance réglable équilibrage des 2 voies. Indicateur lumineux de fin de bande. Reproduction cassettes mono/stéréo. Défilement 4,75 cm/s (18 T + 7 diodes). 12 V. — à la masse — (177x158x67). Livré sans H.P. ni condensateurs. Net 530,00 - Franco 545,00

INDUSTRIELS!



DEPANNEURS!

Les produits MIRACLE avec les MICROS ATOMISEURS « KONTAKT »

(Importation allemande)

Présentation en bombe Aérosol. Plus de mauvais contact; plus de crachement. Pulvérisation orientée, évitant le démontage des pièces : efficacité et éco-

KONTAKT 60 - 61 WL

Le remède efficace contre les mauvais

KONTAKT 60 pour rotacteur, commutateur, sélecteur, potentiomètre, etc. Net 11,00 - Franco 14,00.

NOUVEAU CASSETTE HEAD CLEANER

Made in U.S.A.

INDISPENSABLE

Cette cassette nettovante utilisée Cette cassette nettoyante utilisée quelques secondes sur votre « MINI-CASSETTE » nettoiera les têtes de lecture et d'enregistrement. Elle redonnera à votre appareil netteté de reproduction et musicalité. Durée illimitée. Garantie non abrasive.

Net 9,00 - Franco 12,00 (Prix spéciaux par quantités)

« VOLTAM »

ARTOIS. Régulateur MANUEL, 300 VA avec voltmètre. Entrées et sorties 110 et 220 V. Net 70,00 - Franco 78,00

APPAREILS DE MESURES

VOC - LA TECHNIQUE PROFESSIONNELLE AU SERVICE DES AMATEURS



MINI VOC

GENERATEUR BF

GENERATEUR BF
MINI VOC
Unique sur le marché
mondial!
Oscillateur à transistor à effet de
champ Fet Fréquence de 10 Hz à 100
kHz en 4 gammes O
Forme d'onde: sinusoïdale, rectangulaire
Tension de sortie soïdale, rectangulaire

Tension de sortie
max.: 0 à 6 V sur
600 ohms • Distorsion
inférieure à 0,8 % sur
l'ensemble des gammes et à 0,3 % de
200 Hz à 100 kHz •
Temps de montée du
signal rectangulaire
0,2 μs.
Prix 463,00. Fco 468,00

Pas drand



VOC AL1

ALIMENTATION STABILISEE

110-220 V. Sortie conti-nue de 1 à 15 V ré-glable par potentio-mètre. Intensité 0,5 A. mètre. Intensité 0,5 A.
Tension bruit inférieure à 3 mV C.C.
Protection secteur assurée par fusible (190x
95x100 mm). Galvanomètre de contrôle
volts/ampères. Voyant
de contrôle de contrôle. Prix 222,00. Fco 227,00

NEO'VOC

Tournevis néon indis-pensable à tous. Gran-de sensibilité. Prix 8,00. Franco 9,50



VOC VEI

Voltmètre électronique impédance d'entrée 11 mégohms Mesure des tensions continues des tensions continues et alternatives en 7 gammes de 1,2 V à 1 200 V fin d'échelle Résistances de 0,1 ohm à 1 000 mégohms Livré avec sonde.
 Prix 384,00. Fco 389,00



VOC 10

Contrôleur universel 10 000 ohms/V

• 18 gammes de me sure Tension continue, tension alternative Intensité continue • Olimmètre • Présentation sous étui.

Prix ...129,0 Franco 134,00 .129,00 T.T.C.



VOC 20 VOC 40

VOC 20 : contrôleur universel 20 000 ohms/
V • 43 gammes de mesure • Tension continue, tension alternative • Intensité continue et alternative • Ohmmetre, capacimètre et dB • Présentation sous étui.
Prix 149,00 Fco 153,00 VOC 40 : contrôleur universel 40 000 ohms/ VOC 40 : contrôleur universel 40 000 ohms/ V • 43 gammes de mesure • Tension continue, tension alternative • Intensité conti-nue et alternative • Ohmmètre, capacinue et Ohmmètre, et dB. Prix 169,00. Fco 173,00

CONTROLEURS «C.D.A.»

(Fabrication CHAUVIN-ARNOUX)
à suspension tendue (Brevet)

TYPE 21 - 20 000 Q/V Repérage automatique de l'échelle, Galva-nomètre suspendu sans pivot. Lecture : 1 mV à 500 V. 1 µA à 5 A. OHMMETRE - Décibelmètre. CORDONS imperdables.

Fusibles dans la pointe de Touche. Continu

TYPE 10 M - 10 M Ω

lités de votre contrôleur. Rapport 500/1. Net 64,00 - Franco 67,00

TYPE 50 - 50 000 Ω/V 257,00 - Franco 262,00

166,00 - Franco 170,00

CONTROLEUR Ca 21

MX 209. 20 000 Ω/V . 204,00 - 209,00 462. 20 000 Ω/V 218,00 - 223,00 MX 202. 40 000 Ω/V 300,00 - 305,00 453. Contrôleur électricien 194,00 - 199,00

« RADIO-CONTROLE » MINOR


METRIX

Franco

MX 202 B

Nouveau! Démagnétiseur de poche « METRIX »

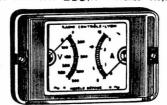Indispensable pour dé-magnétiser en quel-ques secondes écran télévision couleurs,



Voltampèremètre de poche VAP

appareils de mesures distincts. **Voltmètre** sensib. : 0 à 250 et 0 à 500 V alt. et ont. **Ampèremètre** 0 à 3 et 0 à 15 A.

VOLTAMPEREMETRE-OHMMETRE

Type E.D.F. (V.A.O.).
Voltmètre 0 à 150 et 0 à 500 V alt et cont.
Ampèremètre 0 à 5 et 0 à 30 A.
Ohmmètre 0 à 500 ohms par pile incorporée
et potentiomètre de tarage - Complet avec cordons et pinces.
PRIX 107,40 - Franco 112,50
Housse cuir pour VAO 35,80

APPAREILS DE TABLEAU

« CENTRAD » CONTROLEUR 517 A Dernier modèle - $20.000 \Omega/V$ - 47

SIGNAL-TRACER 20.000 $\Omega/V - 4/$ gammes de mesu-(Import. allemande) Le stéthoscope du r e s - voltmètre, ohmmètre, capaci-mètre. fréquence-mètre - Anti-surdépanneur localise en quelques ins-tants l'étage défaillant et permet de déceler la nature de la panne. charges, miroir de MINITEST I, pour radio, transistors, cir

Complet, avec étui.
Net ou franco :214,00



CONTROLEUR 819



(Appareils livrés avec pile, notice sur demande)

SONORE

(Indispensable à tout installateur

électricien, monteur, etc.)

E. 3021. Vérificateur électronique transistorisé à double amplification pour vérification de circuits jusqu'à une résistance de 200 000 ohms. Alimentation par 2 piles de 1,5 volts. Livré en coffret plastique avec cordons et piles

CONTROLEUR DE CIRCUIT

Net 32.00 - Franco 35.00



777R. Indispensable au dépanneur radio et télé, 27 outils, clés, tournevis, pré-celle, mirodyne en trousse cuir élégante fermeture rapide

a fermeture rapide.

Net 161,00 - Franco 165,00
770 R. Nécessaire Trimmers télé. 7 tournevis et clés en Plasdamnit livrés en housse plastique. Net ... 24,00 - Franco 27,00

700 R. Nécessaire ajustage Radio. 20 pièces, tournevis, clés, miroir, pincette coudée, etc. Net **100**,00 - Franco **105**,00 (Importation allemande)

RADIO - CHAMPERRET

A votre service depuis 1935

12, place de la Porte-Champerret - PARIS (17°)

 $20.000~\Omega/V$ – 80~gammes~de~mesure~Anti-choc,~anti-magnétique,~anti-surcharges~- Cadran panoramique~- <math display="inline">4~ brevets internationaux - **Livré avec étui** fonctionnel, béquille, rangement, pro-tection. NET ou FRANCO : **252,50**



Pureté
Bi-standard: 625-819 lignes Sortie
UHF: 10 canaux Grille de convergence Alimentation: 6 piles de
1,5 V Dimensions: 155 x 105 x 65
mm Poids: 800 g. Utilisable Télé
couleurs et noir et blanc.
Chez votre client, toujours votre minimire dans la poche.

Son prix mini (T.T.C.) 977,00. Franco 982,00.

ALIMENTATIONS UNIVERSELLES

récepteurs à transistors. magnéto-phones, etc.

alternatif.



STOLLE 3406. Secteur 110/220 V. Sorties en courant continu stabilisé, commutable de 4-5-6-7,5-9 et 12 V

STOLLE 3411 pour raccordement en

voiture, camion, caravane, bateau, etc. Entrée 12/24 V. Sorties stabilisées 4-5-6-7,5-9 et 12 V sous 600 mA. Complet.

Net 79,00 - Franco 84,00

NOTICE SUR DEMANDE pour tous ces appareils
REPARATIONS de tout appareil de
mesures, cellules photo-électriques,
etc., délais rapides. Travail de précision très s soigné. Devis sur demande

(Importation allemande)





RKB/RKC 57 **OEC 35**

Net Type 10/20, échelle de 0 à 10 ou 20 (à spécifier). Net . 25,00 CACHE affleurant en matière pour appareils RK 57. Net . . 7.50 (Port en sus : 3,50)
Autres appareils de tableau sur demande.

Téléphone 754-60-41 - C.C.P. PARIS 1568-33 - M° Champerret
Ouvert de 8 à 12 h 30 et 14 à 19 h
Fermé dimanche et lundi matin
Pour toute demande de renseignements, joindre 0,50 F en timbres
Pour les envois contre remboursement ajouter 5 F Voir également publicité page 46.00

25,00



-EXCEPTIONNEL Vente d'accus CADMIUM-NICKEL CLAS-

Vente d'accus CADMIUM-NICKEL CLAS-SIQUES pour la réalisation d'alimentations stabilisées de grande sécurité. UNE AFFAIRE SANS PRÉCÉDENT Alimentez vos amplis, appareils de mesure, laboratoires, et même vos éclairages de secours, de sécurité de caravanes sur ACCUS CADMIUM-NICKEL rechargeaes sur chargeurs ordinaires.

Amp.	Prix-	Les 5	Les 10	Les 100
	pièce	soit 6 V	12 V	120 V
4	9 F	35 F	60 F	550 F
6	11 F	45 F	80 F	750 F
10	18 F	70 F	130 F	1.200 F
15 20	20 F	80 F	150 F	1.400 F
	22 F	85 F	160 F	1.450 F

UNE OCCASION UNIQUE

une occasion unique de vous équiper en Cadmium Nickel inusables à des prix que vous ne retrouverez plus (surplus). En effet, un élément Cadmickel 6 ampères : coûte 64 F-10 ampères : 105 F et vous paierez pour les mêmes puissances mais en éléments classiques : 6 ampères : 11 F — 10 ampères : 18 F. Port en sus

UNE GAMME COMPLÈTE
DE CHARGEURS POUR TOUS USAGES
modèles avec ampèremètre

6-12 V - 3 A, sans réglage 86	Li,
6-12 V - 5 A, sans réglage 97	
6-12 V - 5 A, 2 réglages 119	
6-12 V - 10 A, 7 réglages 174	
6-12-24-V - 5 A, 3 réglages 163 6-12-24 V - 10 A, 3 réglages 306	PC
	ŭ
6-12-24 V - 20 A, 10 réglages 680	+

		AUTOS	-TRA	INS	FOS	
RI	EVE	RSIBLES	110 /2	20 -	- 220 /110	v
	W	14,00 17,00 20,00 24,00 35,00 40,00	500 750 1 000 1 500 2 000	w w w	49,00 65,00 79,00 1 14,00 160,00	+ port S.N.C.F.

INDISPENSABLE

TOUT SUR TOUS LES ACCUS

Luxueux ouvrage de 108 pages format 108 pages format 10 × 15 cm, bourré de conseils techniques et pratiques, abon-damment illustré. Indispensable à tous les utilisateurs de batteries : voitures - télécom. modèles réduits - sé-

curité, etc.

PRIX 4,50 F

En vente chez votre
libraire habituel ou

à défaut T. Service - Payable en timbres

PROTUERUS.

poste.
T. Service en fait **CADEAU** pour tout achat supérieur à 50 F.

APPAREILS EN PIÈCES DÉTACHÉES A ces prix, ajouter 6 F de port

49 F POSTE A TRANSISTORS SABAKI POCKET. PO-GO. COMPLET

32 F SHAROCK PO ou GO EN PIÈCES DÉTACHÉES

Voir réalisation dans R.P. d'août - n° 261 H.P. 6 cm. Aliment. pile 4,6 v standard Complet en ordre de marche + port 6 F 39.00

F AMPLI DE PUISSANCE HI-FI à transistors. Montage professionnel. COMPLET (sans HP)

66 F COFFRET POUR MONTER UN LAMPEMÈTRE. Dim. : 250 × 145 × 140 mm.

F COFFRET SIGNAL TRACER A TRANSISTORS « LABO » Dim. : 245 × 145 × 140 mm.

RÉSISTANCES ASSORTIES présentées dans un coffret bois. Franco 10,50

Intéressante documentation illustrée R.-P. 4-71 contre 2.10 F

RÈGLEMENTS: Chèques, virements, mandats à la commande, C.C.P. 5 643-45 Paris
Ouvert tous les jours de 8 h 30 à 19 h 30 sans interruption

CONDENSATEURS payables en timbres poste 14,50 50

FERMÉ LE DIMANCHE

COLIS CONSTRUCTEUR
516 ARTICLES. Franco

98 F COLIS DÉPANNEUR 418 ARTICLES. dont 1 contrôleur universel. Franco.

Pendule électrique avec mise en route et arrêt automatique de tous appareils. Puissance de coupure 2 200 W. + port : 6 F-

Garantie : 1 AN. Modèle 20 A coupure 4 400 W.

9,60 NOUVEAU MICRO

subminiature dynamique
Franco. Épaisseur 7 mm. Poids : 3 g. Peut
être dissimulé dans les moindres recoins.
Payable par chèque, mandat ou 24 timbres-poste à 0,40 F

ACCUS POUR MINI K 7

ACCUS POUR MINI K I
Ensemble d'Éléments spéciaux avec
prise de recharge extérieure. Remplace
les 5 piles 1,5 V et permet aussi de faire
fonctionner le « MINI K7 » sur Secteur
à l'aide du chargeur N 68. 125,00

★ CADNICKEL « MINI K7 » Pds 300 g
CHARGEUR N 68 (8 réglages) : 39 F

+ port 6 F par article

ACCUS PLOMB

Avec indicateur de charge. Éléments de 2 V 3 A/H. Dimensions : $H=100 \times L=55 \times \text{épaisseur 20 m/m},$ $H = 100 \times L = 55 \times \text{epaisseu}$ 20 m/m, poids = 25 g. Se fait en 4, 6 Å, etc. Doc. sur demande.

STABILISATEUR AUTOMATIQUE POUR TÉLÉ Entrée 110 /220 V. Sortie 220 V stabilisé et corrigé. 200 VA. 250 VA (Modèle luxe) 138 F + port SNCF

CONTROLEUR UNIVERSEL

Continu/Alternatif. Permet le contrôle de tous les circuits électriques jusqu'à 400 V. Depuis les circuits de voitures jusqu'au installations domestiques ou industrielles.

MINI FORMAT 80 × 80 × 35 m/m. Poids 100 × 100 × 100 × 100 × 1

9, rue JAUCOURT

PARIS-12e

CE MYSTÉRIEUX "MICRO CUBE" CAPTE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

et
Permet d'alimenter
ÉTERNELLEMENT
TOUS LES APPAREILS DU PLUS
PETIT AU PLUS
GROS qui utilisent
des piles de 1,5 à
13,5 V :



Transistors, lampes phones, jouets etc... de poche magnéto

N'USEZ PLUS DE PILES

PROFITEZ DE NOTRE OFFRE EXCEPTIONNELLE DE LANCEMENT en vous repportant à notre PUBLICITÉ PAGE : 7

APPAREILS EN ORDRE DE MARCHE

80 F « ZODIAC » POCKET PO-GO
8 transistors.

Dim.: 163 × 78 × 37 mm.

Vendu avec housse (+ Port 6 F)

68 F « TRYTON » pocket PO. GO. 6 transistors.

Avec housse. + port 6 francs. 198 F « NARVAL » PO. GO. FM. 10 transistors. 3 diodes 10 transistors, 3 d 210 x 130 x 50 % (+ port 6 F).

39 F MINI-STAR. Poste miniature (décrit dans RP de juin 70). Dim. : 58 × 58 × 28 mm. Poids : 130 g. Écoute sur HP. En ordre de marche avec écrin. En p. détachées schéma plans 27 F Port + 6 F.

TOUS NOS TRÁNSISTORS PEUVENT ÉTRE ÉQUIPÉS D'ORIGINE DU MICRO-CUBE. Le préciser à la commande. SUPPLÉMENT 15 F

RÉGLETTE POUR TUBE FLUO « Standard » avec starter

Comprenant:

: 343-14-28 • 344-70-02 Métro : Nation (sortie Dorian) | Dimens. en mètre | 220 V | 110 /220V | Mono 0,60 ou 1,20 ... | 28 F | 34 F | 65 F | + port | S.N.C.F.

Quelles sont les carrières les mieux rétribuées?

Vous pourrez d'ores et déjà envisager l'avenir avec confiance et optimisme si vous choisissez votre carrière parmi les 380 professions sélectionnées à votre intention par UNIECO (Union Internationale d'Ecoles par Correspondance), groupement d'écoles spécialisées

70 CARRIERES COMMERCIALES

90 CARRIERES INDUSTRIELLES

Agent de planning - Analyste du travail - Dessinateur industriel - Dessinateur (Calqueur - En construction mécanique - En construction métallique - En bâtiment et travaiu publics - Bétin armé - En chauftage central) - Electricien - Analyste - Bétin armé - En chauftage central) - Electricien - Moniteur auto-école - Mécanicien de cellules d'avion - Mé-canicien de moteurs d'avion - Monteur électricien d'avion - Mé-chel de manutention - Magasinier et chel magasinier - Ache-teur - Chel d'achat et d'approvisionnement - Conseiller so-cial - Contremaltre - Carrossier - Conducteur grand router Cogtremaltre mécanicien automobile - Mécanicien - Techni-cien en moteur - Psychotechnicien algoint - Chel du per-sonnel - Technicien électronicien - Monteur câbieur électro-TV - Technicien rádio TV - Opérateur radio - Monteur chel monteur électricien - Entrepreneur d'Installations élec-triques - Technicien électro mécanicien - etc...

60 CARRIERES AGRICOLES

agronomie tropicale - Garde-chasse - Jardinier - Elevriste - Horticulteur - Enterpreneur de jardin payasojiste - Desagrateur paysagiste - Viliculteur - Arboriculteur - Producteur de semences - Marchand grainier - Champignomiste - Sylviculteur - Pépiniéries - Apiculteur - Aviculteur - Piaciculteur - Piaciculteur - Sylviculteur - Pépiniéries - Apiculteur - Aviculteur - Piaciculteur - Technicien et négociant en alimentation animale - reconstruction - Piaciculteur - Piac



Retournez-nous le de officiel Unieco bon à découper ci- de plus de 170 contre, vous rece- pages sur les car-

gagement, notre complète et le guivrez gratuitement rières envisagées.

BON GRATUITEMENT


notre documentation complète et notre guide officiel UNIECO sur les carrières

CARRIÈRES CHOISIES :

ADRESSE

UNIECO 250C RUE DE CARVILLE, 76-ROUEN

EQUIPEMENT COMPLET RADIOTELEPHONE

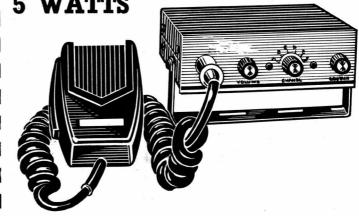

STATION FIXE :

• 1 Radiotéléphone 731. 6 Canaux possibles dans la gamme 27 Mc, (1 Canal équipé) Squelch limiteur de Parasites. Haut-parleur incorporé. Faible encombrement 120 x 35 x 160 m/m. Livré complet avec accessoires. Micro avec pédale émission-réception, berceau de fixation, câble d'alimentation (câble coaxial de descente d'antenne en option).

- 1 Alimentation secteur 220 volts/12 V, 2 Amp.
- 1 Antenne de toit type Ground Plane (Livrée préréglée).

STATION MOBILE:

- 1 Radiotéléphone 731
- 1 Antenne voiture (livrée préréglée) 1 Câble coaxial
- - 2 Prises coaviales
- 1 Ensemble antiparasites

L'ENSEMBLE COMPLET, livré avec notice d'installation.

Prix de lancement (T.T.C.) 1890,00

22, rue Didot, Paris-14°. Tél. : 566-87-79. C.C.P. Paris 4941-02.
Autobus : 58 (arrêt PERNETY). Métro : PERNETY.
TOUT LE MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE.
TOUS LES DERNIERS GADGETS JAPONAIS.

HM 102 215 F TTC Kit

Monté 345 F TTC Wattmètre TOS

watmetre 10S metre - 2échelles 10 watts à 200 watts et 100 watts à 2000 watts - gamme 3,5 MHz à 30 MHz - circuit a tote faible perte - calibrateur incorpore impédance 50 Ω.

00

0 0



Transceiver décamétrique multibande. Sensibilité :

Sensibilite: 0,35 μV - Démultiplicateur de précision : rapport 36/1 - commutation des filtres SSB et CW - Bandes 3,5 MHz, 7 MHz, 14 MHz - 21 MHz, 26 MHz - USB, LSB, CW - Calibrateur 100 kHz incorporé 180 W PEP SS B - 170 W CW.



HW 32 Kit 1 100 F TTC Monté 1 450 F TTC

Le transceiver BLU le moins cher du marché 20, 40 ou 80 m - 200 W PEP -sensibilité 1 μV -Sélectivité 2,7 kHz/ 16 dB - SSB - PTT ou VOX.



GR 64 Kit 430 F TTC Monté 680 F TTC Pour vous

familiarise avec les ondes courtes gamme couverte 550 kHz à 30 MHz en continu - Etalement des bandes - BFO incorporé - Superhétérodyne - haut-parleur, et alimentation incorporés.

Pour les techniciens exigeants

Le monde entier à votre portée

IM 17 G 220 F TTC Kit Monté 330 F TTC

Monte 330 FTTC

Un voltmètre électronique
pour le prix d'un contrôleur
Tensions CC et CA : 0-1,
0-10, 0-100 et 0-1000 V

Impédance d'entrée : 11 MΩ
en CC; 1 MΩ en CA
Ohmmètre : X 1, X 10, X 100
x 10000 x 1000000.

OS 2 640 F TTC Kit 990 F TTC Monté

Monte 990 FTC
Oscilloscope idéal pour le
dépannage
Bande passante : 2 Hz à 2 MHz sensibilité 35 m V/cm.
Impédance d'entrée : 3,3 MΩ/20 PF
Base de temps : 20 Hz à 200 kHz
synchronisation automatique.





IG 72 Kit 460 F TTC Monté 615 F TTC Générateur basse

fréquence Gamme : 10 Hz à 100 kHz - tension de sortie : 6 gammes de 0-0,003 V à 0-10 V distorsion < 0.1 %

IT 27 Kit 80 F TTC Monté 130 F TTC

Transistormètre et diodemètre Indispensable pour vérifier rapidement tout semi-conducteur
Diodes - transistors PNP
et NPN - contrôle courtscircuits, gains, fuites,
coupures.

Chez heathkit le "kit" est un jeu d'enfant pour très ndes personnes

75 % des clients d'HEATHKIT recommandent régulièrement du matériel. Professionnels ou amateurs; tous reconnaissent la robustesse et les exceptionnelles qualités techniques de ce matériel. Et tous savent qu'en choisissant de monter eux-mêmes l'un de nos appareils, le seul risque pris est de le voir... marcher. Pour les clients d'HEATHKIT, en effet, le "kit" est presque un jeu d'enfant. Dans chaque "kit", un manuel de montage très complet (croquis, éclatés, conseils, description des circuits, montage pièce par pièce...) permet un assemblage facile et précis. Vous ne pouvez pas vous tromper. Un service complet d'assistance technique est également là pour vous le prouver. Quel que soit votre problème, téléphonez ou venez à la Maison des Amis de HEATHKIT. Vous serez immédiatement aidé et conseillé.


Ajoutez encore à cela la garantie désormais traditionnelle des pièces détachées (6 mois pour les appareils vendus en "kit"; 1 an, main-d'œuvre comprise pour les appareils vendus montés) et surtout, notre fameuse "ASSURANCE SUCCES". Cette formule unique au monde concerne le montage de vos kits. Tous ces avantages vous sont expliqués en détail dans le nouveau catalogue gratuit d'HEATHKIT. Demandez-le en retournant le coupon-réponse ci-contre. C'est aussi un jeu d'enfant pour une grande personne.

Nouveaux prix 1971: 70 % des prix diminuent jusqu'à

Montez vous-même votre chaîne Hi-F



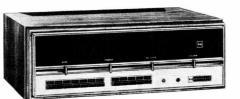AR 14 Kit 890 F TTC Monté 1370 F TTC Un vrai récepteur stéréophonique de 2 x 10 watts efficaces, 2 x 15 watts musicaux-Tuner stéréophonique avec décodeur, contrôle automatique de fréquence. Existe en amplificateur (AA 14) et tuner (AJ 14) séparés.



AA 29 Kit 1290 F TTC Monté 1850 F TTC Amplificateur stereophonique prestigieux 2 x 35 watts efficaces (2 x 50 watts musicaux)
Bande passante 4 Hz à 100 kHz Distorsion : inférieur à 0,25 % de 20 Hz à 20 kHz à 36 W.

Nouveau catalogue de printemps :

Pour obtenir gratuitement ce catalogue complet avec photos, caractéristiques détaillées et liste de prix, il vous suffit de remplir le coupon-réponse ci-joint et de nous l'adresser. Profitez immédiatement de cette offre gratuite : vous serez étonné de constater que cet agréable catalogue, en couleurs, répond à la plupart des questions que vous vous posez.

Heathkit. B.P. 47, 92 - Bagneux Téléphone 326.18.90

(angle rue Michelet)

75-Paris VI Tél. 326.18.90


GD 48

Monté 850 F TTC

Détecteur de métaux oscillateur de recherche 100 kHz modulation 650 Hz Alimentation par pile 9 V haut-parleur incorporé sortie 2000 Ω



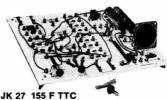Une fascinante voiture radio-commande; carrosserie plastique type GT (50 cm), 41 km/h, roues à suspension indépendante, embrayage centrifuge.



19 circuits différents Connections par ressort
Alimentation par piles
Une panoplie pour se détendre et s'instruire.



Les techniques de pointe au service de la radio-commande. Ensemble complet : émetteur, récepteur, 2 servos, 3 canaux 27 ou 72 MHz.



Chargeur de batterie : 6 ou 12 V, 4 ampères avec ampèremètre de contrôle Un jeu à monter en moins d'une heure.

Adressez vite ce coupon à : Société d'Instrumentation Schlumberger, Service 70 Q boîte postale nº 47 - 92-Bagneux Prénom..... Localité... Dpt... Profession .. Je désire recevoir gratuitement, et sans engagement de ma part (marquez d'une ⊠ les cases désirées) : Le nouveau catalogue Heathkit de Printemps Faire appel au crédit Heathkit [Je suis intéressé par le matériel suivant : Appareils de mesure ☐ Radio-Amateurs ☐ Ensemble d'enseignement supérieur 🗆 haute fidélité 🗌 Pour tous renseignements complémentaires, téléphonez ou venez nous voir à la Maison des Amis de Heathkit : 84 bd St-Michel

* HEATHKIT

Schlumberger

cons

AMPLI FRANCE 2×25 ou 50 W MODULES ENFICHABLES DOUBLE DISJONCTEUR ÉLECTRONIQUE (Décrit dans le R.-P. du 15-11-68)



Dimensions : 390 × 300 × 125 mm
France 225 en KIT 802,00
En ordre de marche 909,00
France 250 en KIT 856,00
En ordre de marche 1016,00
Préampli et alimentation commune aux
deux modèles :
PA en KIT 53,00 Ordre de m. 64,00
Alimentat, auto-disjonctable
avec transfo. KIT 96,00
Ordre de marche 107,00
MODULE AMPLI 25 W
avec sécurité, disjoncteur,
EN KIT 139,00
EN ORDRE DE MARCHE 150,00
MODULE AMPLI 50 W
avec sécurité, disjoncteur
EN KIT 150,00
EN ORDRE DE MARCHE 160.00

CHAMBRE DE RÉVERBÉRATION Recommandée pour musique électro-nique, orgues, guitares, orchestres.

EFFETS SPÉCIAUX 7 transistors
Equipée du fameux ressort 4F Ham-

mond

Ampli et préampli incorporés

Entrées et sorties 10 mV

Dimensions: 430 × 170 × 50 mm

Poids: 2 kg
Alimentation par pile
Réverbération réglable en temps et en

MONTEZ VOUS-MÊMES
UN LECTEUR DE CASSETTE
Mécanique nue, alimentation pile. Complet avec régulation moteur. Ampli de lecture 2,5 watts. PRIX..... 115,00

CHAINE HI-FI STÉRÉO 2 × 28 W SPÉCIALE POUR ÉCOUTE NORMALE EN APPARTEMENT SANS DÉFORMATIONS

SANS DEFORMATIONS
Bande passante 50 à 20 000 Hz à puissance maxi. Entrées 2 × 4 mV - 2 × 150
mV. Corrections : + 8 dB à 100 Hz + 12 dB à 10 kHz. Imp. 5 à 8 Ω.
Dim. ampli : 370 × 230 × 90 mm.
LIVRÉE COMPLÈTE

EXCEPTIONNEL

COFFRET DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE

En forte tôle - Peinture émaillée cuite Pour Ampli BF-HF - Emetteur-récepteur - Et toutes constructions sérieuses - 2 modèles :

MINI CHARGEUR 110/220 V, 6/12 V.
PRIX FRANCO 42,00 PRIX FRANCO

FILTRES POUR BRANCHEMENT DE HP

L.C. 2 H.-P. - Imp. 5-8 Ω **45,00** L.C. 3 H.-P. **70,00**

MINI-TUNER FM Dimensions 75 × 44 × 20 mm

TOUS LES POTENTIOMÈTRES A GLISSIÈRE DISPONIBLES

Grâce à «Poteliss» Prix 16 F Course: 70 %





MODULES POUR TABLES DE

MIXAGE MONO ou STÉRÉO

décrit dans le HP du 15-3-70 Combinaisons

à l'infini se montent sans soudure un tournevis suffit

EXEMPLES D'ASSEMBLAGES

1) Table mono 3 entrées 3 modules PA 1 module mixage PRIX TTC PRÉAMPLI 220,00 MIXAGE module alimentation 2) Table stéréo 3 entrées

280,00 6 modules PA 2 modules mixage
1 module alimentation
ET AINSI DE SUITE...
NOTICE SPÉCIALE 150,00 alim. batt. 68,00

OTICE SPÉCIALE CONTRE ENVELOPPE TIMBRÉE

Tous ces composants peut quis séparément.

Générateur, pièce : 51 F. Les 12

Solte de timbres 210.00

Réverbérateur 300,00

Vibrato 51,00

120,00

ORGUE MONODIQUE

(Décrit dans Radio-Pratique de décembre 1970)

de timbres 64 combinaisons. Am-W et HP incorporés. Livré en Boîte pli 3

EN KIT complet
En ordre de marche 400,00 490,00

PLATINES MF
POUR MAGNÉTOPHONES
MF: 3 vit.: 4,75 - 9,5 - 19 cm. Bobines
180 mm. Compteur. Possibilité 3 têtes.
Pleurage et scintillement meilleurs que
0,20 % à 9,5 et 0,10 % à 19 cm.
Commande par clavier à touches.
Fn 2 têtes mono.

ADAPTATEUR « RAPSODIE »

DÉPOSITAIRE DES ANTENNES DE TÉLÉVISION

L'ANTENNE DES SITUATIONS **EXCEPTIONNELLES**

« STOLLE »

Documentation spéciale sur demande

CATALOGUE 1971

400 PAGES LA PLUS COMPLÈTE DOCUMENTATION FRANÇAISE

ENVOI: France 7 F en timbres-poste.

Etranger: 12 F

MAGNÉTIC FRANCE - 175, rue du Temple, PARIS (3°) - C.C.C. 1875-41 - PARIS. Tél. : 272-10-74 trations de 10 à 12 h et de 14 à 19 heures. FERMÉ DIMANCHE ET LUNDI. EXPÉDITIONS : 10% à la commande, le solde contre remboursement.

CRÉDIT: minimum 390 F: 30 % à la commande, solde en 3-6-9-12 mois.

LASEMAINE

paraît maintenant sur 100 pages



- *TOUS LES PROGRAMMES DÉTAILLÉS DES **STATIONS** DE RADIO FRANCAISES ET EUROPÉENNES (GO, PO, OC, FM, STÉRÉO).
- *LA PARTIE «MAGAZINE» VARIÉE, ILLUSTRÉE, FAMI-LIALE.
- **PROGRAMMES** *TOUS LES DE **TÉLÉVISION** (ORTF ET PÉRIPHÉRIQUES).

ADIO-TEL

chaque mercredi chez tous les marchands de journaux

1,20 F





cours du JOUR

Possibilités de Bourses d'Etat. Internats et Foyers. Laboratoires et Ateliers scolaires très

modernes.

cours par CORRESPONDANCE

Préparation théorique au C.A.P. et au B.T. d'électronique avec l'incontestable avantage de Travaux Pratiques chez soi, et la possibilité, unique en France, d'un stage final de 1 à 3 mois.

Ecole agréée par la Chambre Française de l'Enseignement Privé par Correspondance.

informati

Initiation - PROGRAMMEUR - BACCALAURÉAT DE TECHNICIEN (Diplôme d'Etat)

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL DE LA 6° A LA 1° (Maths et Sciences) TECHNICIEN DE DÉPANNAGE - ÉLECTRONICIEN (B.E.P.) - AGENT TECH-NIQUE (B.T.n. - B.T.S.) - CARRIÈRE D'INGÉNIEUR - OFFICIER RADIO (Marine Marchande) - DESSINATEUR INDUSTRIEL.

BUREAU DE PLACEMENT (Amicale des Anciens)

des Techniciens L I I I I I I Reconnue par l'Etat (Arrêté du 12 Mai 1964) 12, RUE DE LA LUNE, PARIS 2º • TÉL. : 236.78-87 +

ľ	-	1
L		4
	•	
	7	

à découper ou à recopier


Veuillez m'adresser sans engagement la documentation gratuite 14 PR

NOM

ADRESSE.

LA 1^{re} DE FRANCE

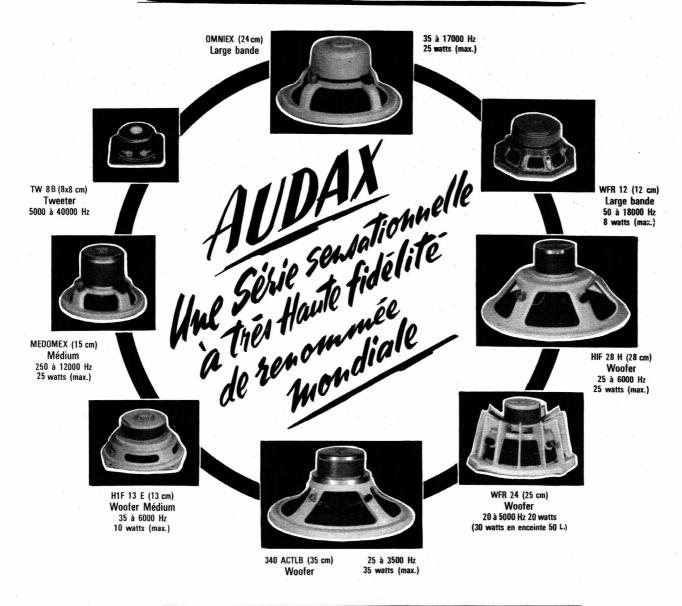Par la régularité de sa production AUDAX vous assure la régularité des performances





POUR RÉALISER DE NOUVELLES ENCEINTES ACOUSTIQUES DE QUALITÉ EXCEPTIONNELLE ET OBTENIR DE PARFAITES CHAÎNES HAUTE-FIDÉLITÉ VOILÀ CI-DESSUS UNE SÉRIE DE HAUT-PARLEURS QUI VOUS SONT CONSEILLÉS



Adr. télégr.: Oparlaudax-Paris Télex: AUDAX 22-387 F La plus importante production Européenne de Haut-Parleurs



A 30 Ans de l'An 2000 la science et la technique affirment le triomphe de l'homme sur la matière et l'espace.

Une réalité exaltante, impensable il y a quelques mois. Une réalité riche en satisfactions et en enrichissements pour qui la vit chaque jour : « le technicien ».

LE TECHNICIEN EURELEC, PIONNIER DE NOTRE EPOQUE

Pionnier dans tous les secteurs de l'Industrie, du Commerce, des Télécommunications, pionnier dans tous les milieux sociaux.

Aujourd'hui vous aussi pouvez devenir ce technicien en vous inscrivant aux cours par correspondance d'EURELEC :

l'Electronique - l'Electronique industrielle - l'Electrotechnique - la Photographie - l'Informatique programmation - les Langues.

TRES IMPORTANT

A la fin de certains cours vous pourrez suivre gratuitement un stage de perfectionnement de 15 jours dans les laboratoires EURELEC. De plus, à la fin des cours, vous obtiendrez un certificat attestant de votre formation.

AVEC EURELEC: Apprendre est facile, avoir une situation est certain. Demandez la documentation couleurs illustrée que nous vous avons réservée en utilisant ou en recopiant le coupon ci-joint; gratuitement et sans aucun engagement nous vous dirons tout ce que vous devez encore savoir sur nos cours.




21 - Dijon

L'institut qui enseigne par la pratique.

r	Por à educace à FURFI FO 04 Pier
	Bon à adresser à EURELEC 21-Dijon J'aimerais recevoir, gratuitement et sans aucun engagement, votre brochure illustrée n° R 67
	sur l'Electronique la Programmation l'Electronique industrielle la Photographie l'Electrotechnique les Langues
	Nom :
	Prénom :
	Adresse:
L	
	pour le Benelux: 292, avenue Louise - 1050 Bruxelles

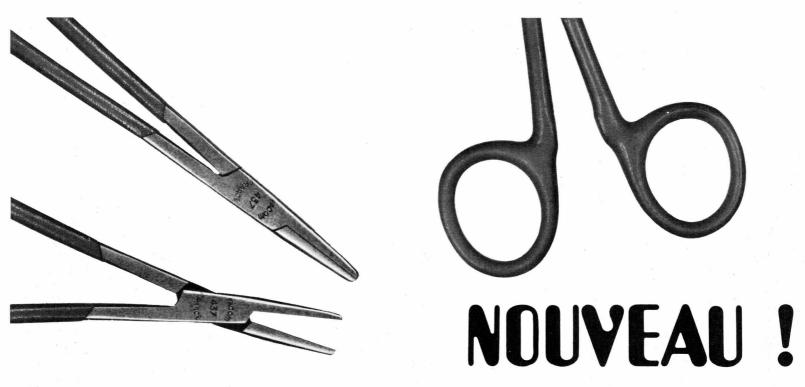pour la Tunisie: 25, rue Charles de Gaulle - Tunis pour le Maroc: 33, rue Jean-Pierre Favre - Casablanca



4 pinces électroniques à anneaux

Les pinces électroniques Facom ont été dessinées avec la collaboration d'électroniciens.

C'est pourquoi leurs manches se terminent par des anneaux, ce qui les rend encore plus pratiques, moins fatigantes pour les travaux de série, mieux adaptées en un mot.

Et ce n'est pas tout. Les nouvelles pinces à anneaux Facom sont équipées de crans de sûreté.

Vous choisissez celui qui convient et votre pince devient une véritable « troisième main » qui vous permet de travailler avec encore plus de précision.

Légère, peu encombrante, bien en main, une pince électronique Facom à anneaux vous durera toute la vie.







SONORISATION (**CTA



ORCHESTRES et GUITARES AMPLI GÉANT 100 W: 470 Francs

4 GUITARES + MICRO - PUISSANCE ASSURÉE Châssis en kit: 470 F, ou câblé: 670 F - Jeu de tubes: 75 F. H.P. 35 W: 139 F ou CABASSE 50 W spécial sono ou basse: 258 F

CRÉDIT • Facultatif : fond, capot, poignée : 59 F • CRÉDIT

Schéma grandeur nature contre 2 T.P. • CRÉDIT

KIT NON OBLIGATOIRE - MONTAGES TRÈS AISÉS

CRÉDIT 3 à 21 MOIS A PARTIR DE 36 F PAR MOIS

POUR 4 GUITARES + MICRO

36 WATTS GEANT HI-FI 60 WATTS GEANT HI-FI

POUR 4 GUITARES + MICRO Sorties multiples - Hi-Fi. 4 entrées mélangeables et séparées.
Châssis en Kit 360,00 - Câblé 520,00
Gu de tubes 67,00
Schémas grandeur nature c. 2 TP de 0,50
Schémas grandeur nature c. 2 TP de 0,50 HP SONO : AUDAX 35 W guitare : 139,00 - CABASSE 50 W sono ou basse : 258.00

NOS AMPLIS SONO 6 A 30 WATTS:

AMPLI 6 W guitare en Kit... 100,00
AMPLI 13 W guitare en Kit... 175,00
AMPLI 13 W guitare en Kit... 175,00
AMPLI 12 W guitare en Kit... 190,00
AMPLI 22 W guitare en Kit... 190,00
AMPLI 22 W guitare en Kit... 190,00

NOS AMPLIS SONT AUSSI LIVRÉS CABLÉS EN ORDRE DE MARCHE
SCHÉMAS GRANDEUR NATURE : MONTAGES TRÈS AISÉS
Joindre par schéma : 0,50 en T.P. (Devis et conditions de crédit)
CRÉDIT 3 A 21 MOIS - OU FACILITÉS DE PAIEMENT

ENCEINTE nue avec baffle et tissu. Grand modèle 105,00. Petit modèle 70,00

MICROS : 39,00 ou 65,00 ou 85,00 - PIED SOL : 59,00 ou 105,00
CHANGEUR automatique TELEFUNKEN à tête diamant : 228,00

UN VRAI MAGNETOPHONE A CASSETTE MAGNETOPHONE RECORDER 320

ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

PILES ET
BLOC SECTEUR
INCORPORÉS

GRANDE -PUISSANCE 1 WATT

GRAND HP --LARGE BANDE MUSICALITÉ

- Contrôle de tonalité
- par bouton spécial.

 Micro avec commande à distance. Dictée. Reportage direct.

 Contrôle enregistrement par écouteur et optique par la controle direct.
- Micro avec commande a distance. Dictee, Reportage direct.

 Contrôle enregistrement par écouteur et optique par vu-mètre (qui contrôle
 aussi les piles).

 Contrôle visuel du défilement Vitesse 4,75 Deux pistes (durée 2 × 60 minutes)

 Commande par clavier très accessible pour MARCHE-ARRÊT et ÉJECTION rapide
 de la cassette. Utilisation de toutes les cassettes commerciales Cordon pour
 enregistrement et reproduction de radio, PU, ampli et sortie de radio, HP. supplémentaire, etc.


CRÉDIT: 160 F

au premier versement et 5 mensualités de 79,15.

Avec sac, micro, bande, écouteur.

CRÉDIT ou AU COMPTANT: 520 F - PRIX SPÉCIAL AUX LECTEURS DE RADIO-PLANS.

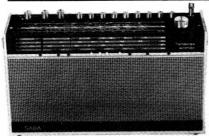TRANSEUROPA AUTOMATIC G POUR CHEZ SOI AUX CHAMPS EN VOITURE



RECEPTIONS MONDIALES
8 GAMMES
Tonalité optimale par 2 HP
Tweeter commutable

PUISSANCE 4 WATTS EN AUTO: 6 WATTS

BLOC SECTEUR 110-220 V ET PILES, INCORPORÉS Alimentation en auto par bat terie 6-12 V, sans modifica-tion, également incorporée

Quelques-unes parmi ses autres qualités :

4 gammes OC : 16-44 m, 19 m étalée, 49 m étalée, 109-40 m. Bande amateur

- agammes OC: 10-44 m, 19 m etalee, 49 m etalee, 109-40 m. Bande amateur sur 80 et 40 m.

 2 gammes PO Bande Europa étalée.

 Modulation de fréquence CAF commutable et GO.

 Somptueux équipement d'antennes incorporé : Ferrite (PO-GO) + cadre (OC) télescopique (FM + OC) Grand cadran angulaire éclairé sur secteur
- ou batterie. **Prises** extérieures : Antenne AM + FM et voiture HP supplémentaires Casques tourne-disque Magnétophone Poignée détachable, cordon secteur esca-

CRÉDIT 210 F

AU PREMIER VERSEMENT
et 5 mois de 100 F

ACCESSORES FACULTATIFS: Jacks divers, antenne: 15 F - Berceau de fixation
voiture: 45 F - Housse 40 F - Casque: 68 F. (Ils peuvent s'ajouter au crédit).

MAGNIFIQUE BROCHURE EN COULEUR POUR TOUS LES SABA

exceptionnels et nos conditions de crédit (3 timbres d

REGIA Société RECTA REGIA

Fournisseur du Ministère de l'Éducation nationale et autres Administrations 37, AV. LEDRU-ROLLIN - PARIS-12° - DID 84-14 - C.C.P. PARIS 6963-99 A 3 minutes des métros : Gares de Lyon, Bastille, Austerlitz, Quai de la Râpée

_ EXPÉDITIONS POUR TOUTE LA FRANCE _



SOMMAIRE DU N° 281 - AVRIL 1971

PAGE

Suite du palmarès de notre grand concours 19

L'électronique appliquée :

Dispositif de télécommande par le secteur

Chronique des ondes courtes :

Amplificateur linéaire de 50 watts pour la bande 144-145 Mhz (transistorisé)

30 Procédés de multistéréophonie

Indicateur de direction pour DX-TV

Pédale de distorsion pour guitare électrique

Emetteur 27 Mhz - 3 W antenne pour radiocommande longue distance

Nouveaux montages BF et radio AM et FM: 40

Amplificateur stéréo simple pour appartements

Electrophone monaural portatif 44

48 Décodeur stéréophonique

Voltmètre électronique simple

Festival International du son 1971 51

Adaptateurs permettant d'utiliser un simple contrôleur en voltmètre électronique

Application des circuits logiques aux réseaux de chemin de fer miniature

Pour rendre plus agréable la conduite d'un véhicule

Commande automatique d'essuie-glaces

Nouveautés et informations

Le courrier de Radio-Plans

SOCIÉTÉ PARISIENNE D'ÉDITION

(Société Anonyme au capital de 30.000 F.) Président-Directeur Généra! Directeur de la publication : J.-P. VENTILLARD Secrétaire général de rédaction : André Eugène Secrétaire de rédaction : Jacqueline Bernard-Savary

DIRECTION—ADMINISTRATION ABONNEMENTS — RÉDACTION RADIO-PLANS: 2 à 12, rue de Bellevue PARIS-XIX. - Tél.: 202-58-30

C. C. P. : 31.807-57 La Source

ABONNEMENTS: FRANCE: Un an 26 F - 6 mois 14 F ÉTRANGER: Un an 29 F - 6 mois 15,50 F

Pour tout changement d'adresse envoyer la dernière bande et 0,60 F en timbres



PUBLICITÉ : J. BONNANGE 44, rue TAITBOUT PARIS - IXe Tél.: 874.21-11

Le précédent numéro a été tiré à 45.355 exemplaires

collections de radio-plans

N° 3 INSTALLATION DES TÉLÉVISEURS par G. BLAISE	Nº 10 CHRONIQUE DE LA HAUTE FIDÉLITÉ
Choix du téléviseur - Mesure du champ - Installation de l'antenne - Les échos - Les parasites - Caractéristiques des antennes - Atté- nuateurs - Distributeur pour antennes collectives - Tubes catho- diques et leur remplacement.	A LA RECHERCHE DU DÉPHASEUR IDÉAL par L. CHRÉTIEN 44 pages, format 16,5 x 21,5, 55 illustrations 3,00
52 pages, format 16,5 x 21,5, 30 illustrations 3,50	Nº 11 L'ABC DE L'OSCILLOGRAPHE
N° 5 LES SECRETS DE LA MODULATION DE FRÉQUENCE par L. CHRÉTIEN	Principes - Rayons cathodiques - La mesure des tensions - Parti- cularités de la déviation - A propos des amplificateurs - Principes des amplificateurs - Tracé des diagrammes - Bases de temps avec tubes à vide - Alimentation, disposition des éléments.
La modulation en général, la modulation d'amplitude en particulier - Les principes de la modulation de fréquence et de phase - L'émis- sion - La propagation des ondes - Le principe du récepteur - Le circuit d'entrée du récepteur - Amplification de fréquence intermé-	84 pages, format 16,5 x 21,5, 120 illustrations 6,00 No 12 PETITE INTRODUCTION AUX
diaire en circuit limiteur - La démodulation - L'amplification de basse fréquence. 116 pages, format 16,5 x 21,5, 143 illustrations 6,00	CALCULATEURS ÉLECTRONIQUES par F. KLINGER
N° 6 PERFECTIONNEMENTS	84 pages, format 16,5 x 21,5, 150 illustrations 7,50
ET AMÉLIORATIONS DES TÉLÉVISEURS	Nº 13 LES MONTAGES DE TÉLÉVISION A TRANSISTORS par HD. NELSON
par G. BLAISE Antennes - Préamplificateurs et amplificateurs VHF - Amplificateurs MF, VF, BF - Bases de temps - Tubes cathodiques 110° et 114°. Synchronisation.	Étude générale des récepteurs réalisés. Étude des circuits constitutifs. 116 pages, format 16,5 x 21,5, 95 illustrations
84 pages, format 16,5 x 21,5, 92 illustrations 6,00	Nº 14 LES BASES DU TÉLÉVISEUR
N° 7 APPLICATIONS SPÉCIALES DES TRANSISTORS PAR M. LÉONARD	Le tube cathodique et ses commandes - Champs magnétiques - Haute tension gonflée - Relaxation et T.H.T Séparation des tops - Synchronisations - Changement de fréquence - Vidéo.
Circuits haute fréquence, moyenne fréquence - Circuit à modulation de fréquence - Télévision - Basse fréquence à haute fidélité monophonique et stéréophonique - Montages électroniques.	68 pages, format 16,5 x 21,5, 140 illustrations 6,50 N° 15 LES BASES DE L'OSCILLOGRAPHIE
68 pages, format 16,5 x 21,5, 60 illustrations 4,50	par F. KLINGER Interprétation des traces - Défauts intérieurs et leur dépannage -
N° 8 MONTAGES DE TECHNIQUES ÉTRANGÈRES	Alignement TV - Alignement AM et FM - Contrôle des contacts - Signaux triangulaires, carrés, rectangulaires - Diverses fréquences 100 pages, format 16,5 x 21,5, 186 illustrations 8,00
par RL. BOREL Montages BF mono et stéréophonique - Récepteurs et éléments de récepteurs - Appareils de mesures.	Nº 16 LA TV EN COULEURS SELON LE DERNIER SYSTÈME SECAM
100 pages, format 16,5 x 21,5, 98 illustrations 6,50	par Michel LEONARD 92 pages, format 16,5 x 21,5, 57 illustrations 8,00
N° 9 LES DIFFÉRENTES CLASSES D'AMPLIFICATION	N° 17 CE QU'IL FAUT SAVOIR DES TRANSISTORS
par L. CHRÉTIEN	par F. KLINGER
44 pages, format 16,5 x 21,5, 56 illustrations 3,00	164 pages, format 16,5 x 21,5, 267 illustrations 12,00

En vente dans toutes les librairies. Vous pouvez les commander à votre marchand de journaux habituel qui vous les procurera, ou à RADIO-PLANS, 2 à 12, rue de Bellevue, PARIS-19^e, par versement au C.C.P. 31.807-57 La Source - Envoi franco.

PALMARES DE NOTRE CRAND CONCOURS

NOS lecteurs voudront bien nous excuser de ne donner dans ce numéro que le palmarès des deux premiers constructeurs, "HEATHKIT" et "RTC"; des problèmes de temps (et d'espace) nous obligent à reporter le palmarès de "SESCOSEM" et "SGS" ainsi que celui de "RADIO-PLANS" à notre prochain numéro.

LAUREATS HEATHKIT

DURAND Pierre - (38) St-MARTIN-d'HERES

ARCHAMBAULT Jacques - (37) TOURS

LAVAU J.-P. - MARRAKECH (Maroc)

GREZES André - (11) NARBONNE

MALLET J.-P. - (31) CUGNAUX

LECLUSE Dominique - (14) DOUVRES-la-DELIVRANDE

BIGO Charles-Henri - (02) BOHAIN

GERBAULT Dominique - (77) MELUN

DURCO Paul - (27) BRETEUIL

(contrôle visuel et sonore de modulation)

(disp. télécommande chaudière chauf. central)

(appel sélectif pour E/R portable)

(automatisme radio-commande de bateau)

(récepteur VHF à triple conversion fréq.)

(émetteur BLU 144 MHz)

(télémoteur)

(micro-émetteur simple)

(asservissement séquentiel micro-moteur)

Tous les lauréats désignés ci-dessus vont recevoir un bon qu'ils pourront échanger contre 100 F de matériel auprès de la Société d'Instrumentation SCHLUMBERGER, 84, Bd Saint-Michel - (75) PARIS-6°.

LAUREATS R.T.C.

FARGIER Claude - (45) SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

ZARA Bernard - (38) GIERES

ZIEGLER Philippe - (78) LA-CELLE-SAINT-CLOUD

POUDERQUX Bertrand - (75) PARIS-16°

ROUGEAU Michel - (30) DSDR 40/RAA - NIMES

HENRY Alain - (60) BURY

GARNIER J.-C. - (78) TRAPPES

TILLY Henri - (22) BOURBRIAC

FRANÇOIS Pierre - LEEUW-SAINT-PIERRE (Belgique)

ETIENNE Georges - THUIN (Belgique)

(injecteur de signal)

(traceur de caractéristiques)

(voltmètre électronique)

(générateur de signaux rect. BF)

(générateur de signaux)

(traceur de courbes)

(oscilloscope portatif)

(commutateur électronique pour oscillo)

(générateur portatif de courant continu)

(fréquencemètre compte-tours)


Les lauréats énumérés ci-dessus recevront un bon contre lequel ils pourront obtenir 100 F de matériel en s'adressant aux dépositaires régionaux RTC COMPELEC suivants :


REGIONS	DEPOSITAIRES
NORD	S.A.N.E.L.E.C., 24, rue des Canonniers - (02) SAINT-QUENTIN R.T.F. DIFFUSION, 59 à 63, rue Desnouettes - (75) PARIS-5°
REGION PARISIENNE	SONEL ROHE, 220, rue de Javel - (75) PARIS-15°
OUEST CENTRE-OUEST	C.E.I.M., 60, rue Sagebien - (72) LE MANS
18	C.E.I.M., rue de la Paix - (76) SOTTEVILLE-les-ROUEN
BOURGOGNE, VAL-de-LOIRE	MORIN INDUSTRIE, 22, rue des Filles-Dieu - (10) TROYES MORIN INDUSTRIE, 2, rue Jules-Verne - (37) TOURS
ECT	HOHL et DANNER, 6, rue Livio - (67) STRASBOURG MEINAU
SUD-OUEST	C.E.D.S.O., 31, av. du 18º RI - (64) PAU
302 30231 111111111111111111111111111111	CFDSO 162 his cours Général-de-Gaulle - (33) BORDEAUX GRADIGNAN
p. G. Same Cons.	C.E.D.S.O., Im. « Le Spatial », route de Narbonne - (31) TOULOUSE RAMONVILLE SAINTE-AGNE
MASSIF CENTRAL	SODIME, 5, rue Villiet - (63) CLERMONT-FERRAND
RHONE, ALPES	RHONALCO, 4, rue Roger-Bréchan - (69) LYON 3°
	RHONALCO, 12, av. Frédéric Joliat-Curie - (38) GRENOBLE ECHIROLLES
MIDI-LANGUEDOC	PROMO ELECTRONIQUE, 36, rue Villeneuve - (13) MARSEILLE-1er S.D.M., 60, rue Dabray - (06) NICE

L'électronique appliquée

Pour la transmission d'un ordre ou d'une information comme on dit maintenant en informatique, il faut non seulement un transmetteur et un récepteur mais encore un « support » qui véhiculera le signal de l'un à l'autre. Ce support ou, pour être plus simple : cette liaison peut revêtir différentes formes. Ce peut être une ligne reliant le transmetteur au récepteur, une onde hertzienne, un rayon lumineux, etc.

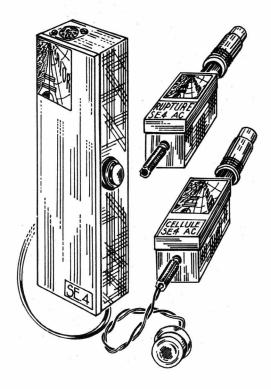Il est souvent difficile d'installer une ligne particulière pour une telle installation. Moyennant certaines précautions, il est très facile d'utiliser comme mode de liaison les fils du secteur. C'est ce qui a lieu ici. Nous allons voir que cette installation peut être l'objet de nombreuses applications.



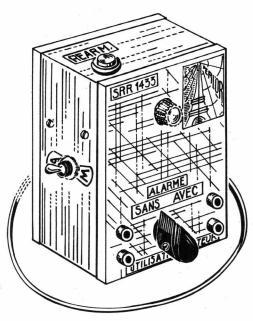

DISPOSITIF DE TÉLÉCOMMANDE PAR LE SECTEUR

QUELLE PEUT ÊTRE LA PORTÉE ?

Signalons immédiatement que ce procédé ne peut en aucun cas perturber le réseau de distribution électrique. Cela dit, les essais qui ont été faits ont permis de déclencher le récepteur relié dans l'une quelconque des prises d'un appartement et dans celles d'un local voisin. On peut donc compter sur une distance pouvant atteindre une centaine de mètres s'il ne se trouve pas sur le passage des transformateurs dont les enroulements constituent des selfs d'arrêt HF.

Cet ensemble permet donc dans les limites d'une propriété, de télécommander n'importe quel appareil électrique : éclairage, cuisinière électrique, etc. Il peut servir de dispositif d'appel. Grâce à 2 petits accessoires que nous étudierons plus loin, il peut constituer un système d'alarme antivol très efficace.

L'étude des schémas des différentes unités qui constituent cet ensemble permettra d'en mieux saisir le fonctionnement et les possibilités.


L'ÉMETTEUR SE4

(Figure 1)


L'émetteur donne naissance à un signal de l'ordre de 500 kHz. Cette valeur n'est d'ailleurs pas critique. Ce signal nous pouvons le constater est fourni par un multivibrateur équipé de deux transistors NPN: 2N2926C. L'alimentation est prévue en 9 V par pile ou par une alimentation secteur extérieure.

Le multivibrateur est de facture classique. Les émetteurs des deux transistors sont reliés à la ligne — 9 V. Les résistances de collecteurs sont des 1 500 ohms et celles de base des 330 000 Ω . Des condensateurs de 100 pF assurent les couplages croisés « collecteur-base ». Ce sont ces valeurs qui déterminent la fréquence de travail.

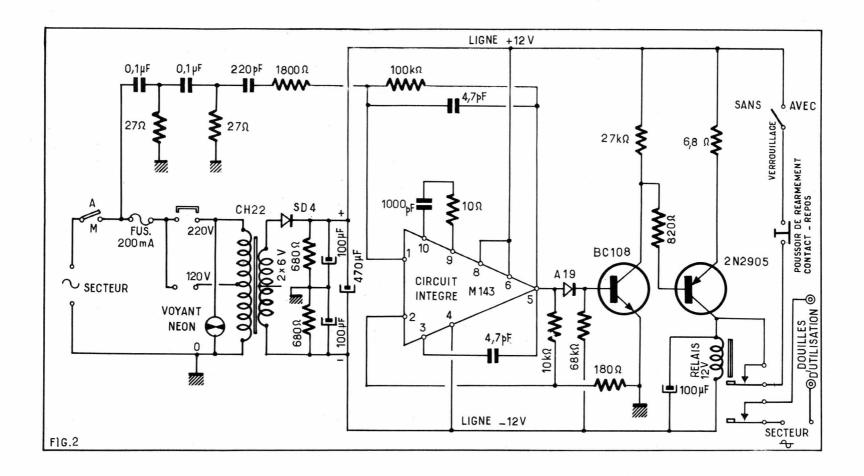Le collecteur de chaque 2N2926C attaque la base d'un 2N2219 (NPN) différent à travers des 2 200 ohms. Ces deux transistors sont montés en série



entre + et - 9 V. Un côté du secteur est connecté à la ligne - 9 V et l'autre au point de liaison émetteur-collecteur des deux transistors de sortie. Cette liaison s'opère par un filtre passe-haut constitué par deux $0,1~\mu\mathrm{F}$ et une $1~000~\Omega$. Un bouton poussoir ferme le circuit d'alimentation et constitue le dispositif de commande. Une prise permet de shunter le bouton poussoir par un interrupteur classique dans le cas d'une télécommande d'un appareil domestique ; téléviseur, radiateur électrique, éclairage de vitrine, etc. Cette application correspondant à un usage permanent de consommation de 70 mA rend préférable l'utilisation d'une alimentation secteur. Une prise est d'ailleurs prévue à cet effet. L'interrupteur ou le poussoir peut aussi être remplacé par des dispositifs accessoires sur lesquels nous reviendrons plus loin.

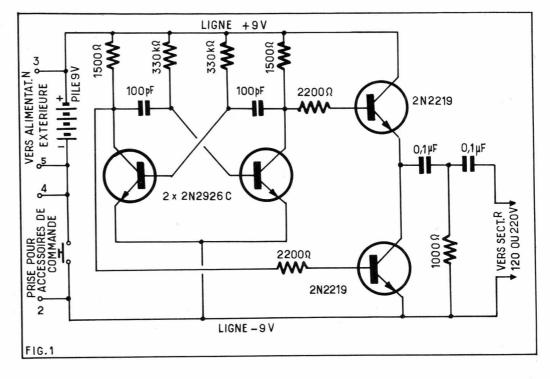

LE RÉCEPTEUR SRR 1433

(Figure 2)

Le récepteur destiné à fonctionner avec l'émetteur SER est alimenté par le secteur. Pour cela un transformateur bitension (120-220) délivre au secondaire une tension de 12 V qui est redressée par une diode SD4 et filtrée par un 470 μ F. Un pont constitué par deux 680 ohms shuntées par des 100 μ F fixe le potentiel de la masse à la moitié de la tension d'alimentation.


Le signal en provenance de l'émetteur est pris sur le circuit primaire de l'alimentation et transmis par un filtre RC passe-haut à l'entrée 1 d'un circuit intégré M143 qui constitue un amplificateur opérationnel à très grand gain. Le filtre est constitué par des condensateurs de 0,1 μ F et des résistances de


27 ohms. Il est destiné à éliminer les signaux dont la fréquence est différente de celle des impulsions transmis par l'émetteur et particulièrement ceux de 50 périodes. La liaison entre la sortie du filtre et l'entrée du M143 s'effectue par un 220 pF en série avec une 1 800 ohms. La sortie de ce circuit intégré est le point 5. La résistance de 100 000 ohms en parallèle avec un 4,7 pF placé entre 5 et 1, est un circuit de contre-réaction.


Le signal HF ainsi amplifié est détecté par une diode A19. Le signal qui apparente de celle de la contre-réaction.


Le signal HF ainsi amplifié est détecté par une diode A19. Le signal qui apparaît sur la résistance de 68 000 ohms qui charge le détecteur est appliqué à la base d'un BC108 qui constitue avec un 2N2905 un amplificateur à courant continu Pour cela, l'émetteur du BC108 est relié à la masse. Son collecteur est chargé par une 27 000 ohms. La liaison avec la base

du 2N2905 met en œuvre une 820 ohms. Une résistance de 6,8 ohms fixe le potentiel de l'émetteur. Enfin le circuit collecteur contient la bobine d'excitation d'un relais à deux sections de contact; une sert à fermer le circuit d'alimentation de l'appareil à commander et l'autre à verrouiller le relais dans la position travail. En effet si l'interrupteur de verrouillage est dans la position « Avec ». Le contact du relais ferme sur la source d'alimentation, le circuit de la bobine d'excitation et même la disparition du signal en provenance de l'émetteur, n'interrompt pas l'alimentation du dispositif à commander. Pour couper le verrouillage il suffit d'appuyer sur le boutons poussoir « Réarmement ». Cette possibilité de verrouillage est surtout utile en version alarme.

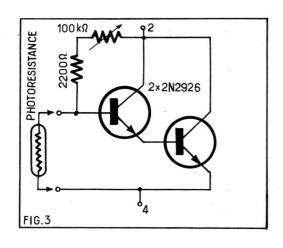

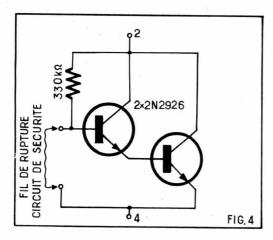


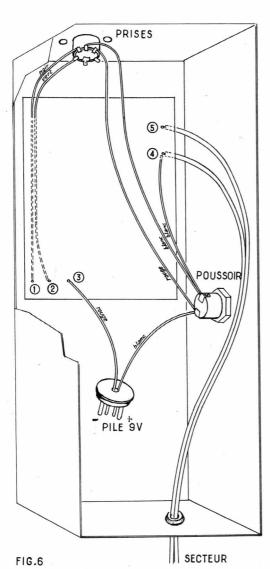

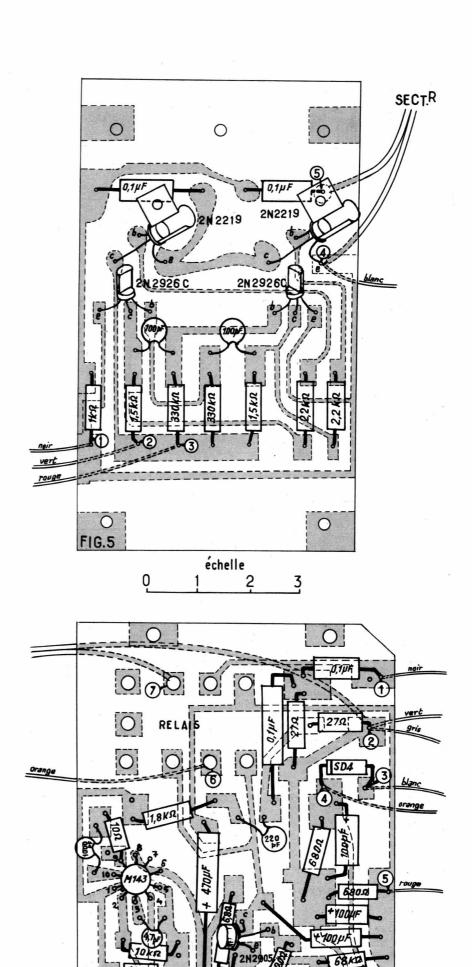

échelle

FIG.7

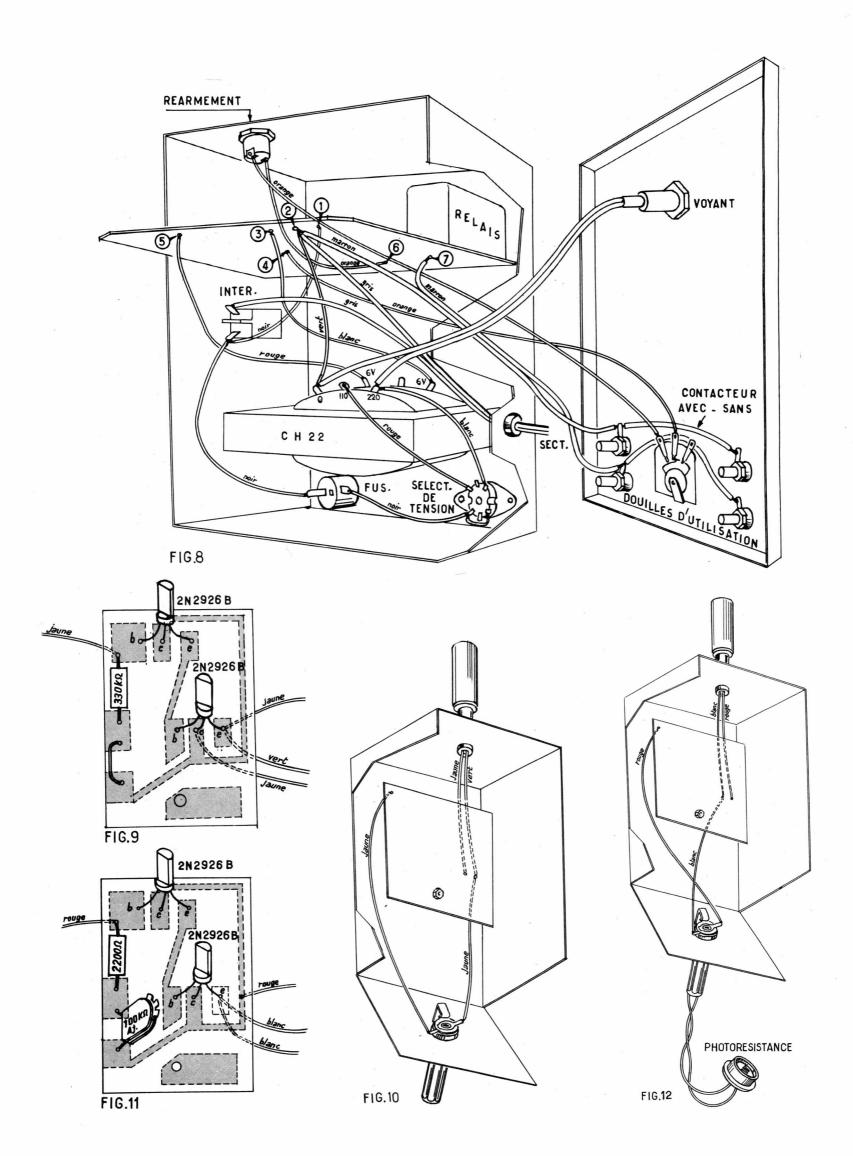

1°-LE SE4AC-CELLULE

Ce dispositif est constitué par deux 2N2926 B monté en Darlington. La polarisation de la base du premier est fournie par un diviseur de tension composé d'une cellule photo résistante et d'une 2 200 Ω en série avec une résistance ajustable de 100 000 ohms. L'espace collecteur émetteur du second 2N2926B est branché sur les prises 2 et 4 de l'émetteur. Ce second transistor étant inséré dans la ligne — 9 V fait fonction d'interrupteur. Le fonctionnement est simple : la cellule étant éclairée sa résistance est faible ce qui a pour effet de bloquer les deux 2N2926B. Si le faisceau lumineux est coupé la résistance de la cellule devient importante ce qui polarise la base du premier de façon à ce qu'un courant suffisant parcourt les circuits émetteur et porte le second transistor à saturation ce qui ferme la ligne d'ali-mentation de l'émetteur et provoque la création du signal de commande. Bien entendu la 100 000 ohms ajustable sert à régler le seuil d'enclenchement.

La cellule peut être placée à distance et reliée à l'appareil par un fil blindé de longueur quelconque. Avec l'éclairage d'une lampe torche la cellule réagira jusqu'à 6 mètres de distance ce qui donne une idée de la sensibilité du dispositif.

2°-LE SE4 AC-RUPTURE

(Figure 4)

Ce second accessoire utilise aussi deux transistors 2N2926 montés en Darlington. Il fonctionne par rupture d'un fil fin qui est branché à la place de la cel-lule photorésistante. Ce fil court-circuite

le circuit émetteur des transistors qui, de ce fait, sont bloqués. Si un passant coupe le fil, la base est polarisée par la résistance de 330 000 ohms ce qui les débloque et porte le second à saturation qui ferme l'alimentation de l'émetteur.

Notons que le circuit de rupture peut être constitué par un fil de 1/10e ou par des micro-contacts aux différents points de passage à protéger.

RÉALISATION PRATIQUE

L'ÉMETTEUR

La figure 5 montre le circuit imprimé qui sert de support principal de l'électronique. Cette figure montre l'implantation des composants sur ce circuit imprimé. Les connexions gravées sont vues par transparence. On pose les divers résistances et condensateurs en repérant soigneusement les trous par lesquels les fils doivent passer pour être soudés sur les connexions de l'autre face. Ces fils doivent être aussitôt coupés au ras de la soudure. On pose ensuite les transistors en tenant compte de leur brochage. Les deux 2N2219 doivent être munis de clips de refroidissement. Le coffret métallique qui doit contenir l'émetteur a pour dimensions $180 \times 60 \times 35$ mm. Le panneau avant est amovible. Sur la face supérieure on fixe une prise DIN à 6 contacts. Sur un côté on dispose le bouton poussoir. On fixe sur le fond de ce boîtier le circuit imprimé dont nous venons d'indiquer l'équipement, en prévoyant

une entretoise tubulaire sur chaque vis de manière à éviter tout contact entre les connexions gravées et le boîtier. On établit les liaisons indiquées à la figure 6; travail qui ne présente aucune difficulté. On notera que le cordon de raccordement au secteur passe par un passe-fil en caoutchouc, qui protège le trou prévu dans le boîtier.


LE RÉCEPTEUR

Le récepteur utilise un circuit imprimé et le premier travail consiste à mettre en place les divers composants selon l'implantation donnée à la figure 7. Là encore les connexions gravées sont vues par transparence. On soude le relais, les résistances, les condensateurs. Pour les transistors on prend les précautions d'usage. Ces mêmes précautions sont prises pour le circuit intégré, sans plus.

Pour cet appareil le coffret métallique

a les dimensions suivantes : 130×90 \times 35 mm. La disposition des différents éléments est celle montrée à la figure 8 : Sur la face supérieure le poussoir de réarmement. sur un des côtés, l'interrupteur, sur le panneau arrière le transformateur, le fusible et le répartiteur 110-220 V, sur la face avant le voyant lumineux, le contacteur « Avec-Sans » et les douilles « Utilisation ». La même figure montre les liaisons à exécuter.

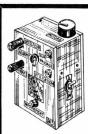Le circuit imprimé est maintenu en place par deux petites cornières. La même figure montre les liaisons à exécuter. Pour ces connexions on utilisera de préférence du fil souple sous gaine plas-



DÉTECTEUR D'APPROCHE et de CONTACT DA. 3

Par l'intermédiaire de cet appareil, lorsqu'on approche où qu'on tou-

approche où qu'on touche une plaque métallique quelconque, on déclenche l'action d'un relais à fort pouvoir de coupure. La plaque peut être remplacée par un objet métallique quelconque: poignee de porte, outil, coffret, appareil. Dès que l'on touche cet objet, on peut donc déclencher une alarme ou un système de sécurité, ou un éclairage. On peut aussi mettre un simple fil et l'appareil déclenche dès qu'on touche ce fil. Autonome sur pile. Possibilité d'alimentation sur le secteur. Emploi en attraction de vitrine, alarme antivol ou de sécurité, allumage automatique etc... Peut fonctionner en déclenchement intermittent ou en déclenchement permanent.

Complet, en pièces détachées 123,60

Accessoirement:
Alimentation sur secteur AL, 12. 50,00 (Tous frais d'envoi : 5,00)



Klaxon de forte puis-sance, entièrement

électronique, pou-vant porter à plu-sieurs centaines de mètres, alimenté par accu de 6 ou 12 V,

accu de 6 ou 12 V, actionné par boutonpoussoir. Il peut également être utilisé en
anti-vol à la suite de tout dispositif se terminant par un relais : cellule photoélectrique, barrage à ultra-sons, détecteur de
contact. etc.

Complet, en pièces détachées ... (Tous frais d'envoi : 5,00) 72,00

DEVIS des Pièces Détachées et Fournitures nécessaires au montag TELECOMMANDE PAR LE SECTEUR au montage du DISPOSITIF

décrit ci-contre **EMETTEUR SE.4** cordon secteur Coffret métallique, circuit imprimé Poussoir, socle 5 br., transistors et sistances et condensateurs, fils et divers 3 1.00 refroidisseurs . Complet, en pièces détachées 166,00 16,40 Accessoires : Complet, en pièces détachées

SE.4.AC CELLULE pour emploi de l'émetteur sur cellule photoélectrique. Coffret, circuit imprimé, cellule, jack et fiches, résistances, transistors, divers RÉCEPTEUR SRR.1433

SE.4.AC RUPTURE pour emploi de l'émetteur par rupture de contact. Coffret, circuit imprimé, jack et fiches, transistors, résistance et

MINI-ÉMETTEUR EFM.70

45.30



froidisseur

EFM.70
Émetteur miniaturisé
réalisé sur une plaquette de circuit imprimé de 80 x 50 mm.
Très grande facilité de
montage. La parole
émise peut être reçue
sur la gamme F.M. d'un
fécenteur ordinaire. sur la gamme r.M. d un récepteur ordinaire. Le module obtenu peut être camouflé dans un étui à cigarettes de 80 x 55 x 25 mm, ou intégré dans un coffret plas-

sions. Portee de 30 à 40 m. Très sensible, retransmet tous les bruits et sons se produisant dans une pièce de dimensions courantes. Nombreuses applications.

partiteur, porte-fusible et fusible,

Complet, en pièces détachées 38,50 Accessoirement : coffret plastique 3,00 55,00

Toutes les pièces détachées de nos ensembles peuvent être fournies séparément. Tous nos ensembles sont accompagnés d'une notice de montage, qui peut être expédiée pour étude préalable contre 3 timbres-lettre.

CATALOGUE SPÉCIAL « APPLICATIONS ÉLECTRONIQUES » contenant diverses réalisations pouvant facilement être montées par l'amateur, contre 3 timbres

CATALOGUE GÉNÉRAL contenant la totalité de nos productions, es détachées et toutes fournitures, contre 5 francs en timbres ou mandat.



3 1,20



PASSE-VUE AUTOMATIQUE PVA 9 Il a pour but d'automati-ser totalement un pro-

ser totalement un ,projecteur de diapositives
que l'on actionne normalement à la main.
Le temps de projection
de chaque diapositive
est réglable à volonté
entre l et 45 secondes.
La durée de l'impulsion
est de l seconde. La
fiche de sortie peut être reliée à la prise.
« magnétophone » ou aux bornes du bouton

nche de sortie peut être reliée à la prise.

« magnétophone » ou aux bornes du bouton
de commande du projecteur. Emploi en
usage privé et également en public, foire,
exposition, démonstration, conférences.
L'emploi peut être étendu à tout système
nécessitant un contact électrique à intervalles de temps régulier.

SYNCHRONISEUR DE DIAPOSITIVES



Ce dispositif s'emploie avec un magnétopho-ne qui fait entendre un commentaire en même temps que se déroule une séance de pro-jection de diapo-

bande du magnétophone on enregistre à l'endroit voulu des signaux, des « tops » et c'est chacun de ces tops qui déclenche le changement de diapositive. C'est un asservissement du projecteur par le magnéto-phone, aboutissant à un ensemble de pro-jections sonorisées entièrement automat-jections sonorisées entièrement automati que. Emploi en usage privé et également en projection publicitaire de foire, exposi-tion, lieux publics. Le dispositif complet comporte 2 appareils : le codeur de signaux CDM4 et le décodeur récepteur RCM1.

Le codeur CDM4 complet, en pièces détachées . 95,00 Le décodeur RCM1 complet, en pièces détachées . 77,00

(Tous frais d'envoi : 6.00)

ALARME PAR RUPTURE DE CONTACT ARC 2

Dispositif d'alerte antivol qui fonctionne Dispositif d'aderte ainvoi qui fonctionne sur rupture d'un contact, par exemple lors de l'ouverture d'une porte ou d'une fenêtre, ou à la cassure d'un fil fin. H-P. incorporé, prise pour branchement d'un H-P. extérieur pouvant être disposé à distance.

Complet, **70**,00 en pièces détachées (Tous frais d'envoi : 5,00)





Direction: L. PERICONE 25, RUE HEROLD, PARIS (1er) -

M°: Louvre, Les Halles et Sentier - Tél. : (CEN) 236-65-50 C.C.P. PARIS 5050-96 - Expéditions toutes directions CONTRE MANDAT JOINT A LA COMMANDE CONTRE REMBOURSEMENT : METROPOLE SEULEMENT Ouvert tous les jours (sauf dimanche) de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h

LE SE4 "RUPTURE"

La figure 9 montre comment il faut équiper le circuit imprimé. En raison du peu de composants mis en œuvre, ce travail est très simple. Une fois l'équipement terminé le circuit est monté dans un boîtier métallique de $70\times55\times35$ (voir fig. 10). Une entretoise sur la vis de fixation tient le circuit imprimé éloigné du fond du boîtier. A une extrémité de ce dernier on monte une prise Din mâle qui s'adaptera sur celle correspondante de l'émetteur. A l'autre bout on place une prise de jack sur laquelle on raccordera le fil dont la rupture doit déclencher l'alarme. On exécute les liaisons à l'intérieur du boîtier selon les indications de la figure 9.

LE SE4 AC "CELLULE"

L'équipement du circuit imprimé de ce petit accessoire est indiqué à la figure 11. Ce circuit imprimé prend place lui aussi, dans un petit boîtier métallique de $70 \times 35 \times 35$ mm. Il y est fixé comme précédemment par une vis sur laquelle on place une entretoise. Figure 12, sur une extrémité du boîtier on fixe une prise Din mâle qui s'adaptera sur la prise correspondante de l'émetteur. A l'autre extrémité. On fixe une prise pour jack miniature, la partie mâle de ce jack est reliée par une torsade de fil à la cellule qui est, elle-même placée dans un capu-chon en plastique récupéré sur une prise pour pile. La figure 12 montre égale-ment les liaisons qui on peut le constater

A. BARAT

TRAVAIL COMPLÉMENTAIRE A DOMICILE

sont très simples.

gros gain, si connaissance radio ou électricité, collaboration pour lancement nouveautés révolutionnaires, sans frais ni mise de fonds.

Valable toutes régions - Écrire pour détail à

T.S.L., 9, rue Jaucourt - PARIS-12°

A NOS LECTEURS

Les amateurs radio que sont nos lecteurs ne se bornent pas — nous le savons par le courrier que nous recevons — à réaliser les différents montages que nous leur pré-

Nombre d'entre eux se livrent à des essais et à des expériences originales, d'autres, qui ne possèdent évidemment pas tout l'outillage ou l'appareillage de mesures néces-saire aux travaux qu'ils veulent entreprendre, dont l'achat serait trop onéreux, ont recours à des « astuces » souvent fort ingénieuses.

Si donc vous avez exécuté avec succès un montage de votre conception, montage qui sorte des sentiers battus (poste radio ou dispositif électronique quelconque), si vous avez trouvé un truc original pour réaliser ou remplacer un organe qui vous faisait défaut, faites-nous en part.

En un mot, communiquez-nous (avec tous les détails nécessaires, tant par le texte que par le dessin, simples croquis qui n'ont besoin que d'être clairs) ce que vous avez pu imaginer dans le sens indiqué.

Selon leur importance, les communications qui seront retenues pour être publiées vaudront à leur auteur une prime allant de 30 à 150 F ou exceptionnellement davantage.

NOUVELLE RÉGLEMENTATION

pour l'utilisation des talkies-walkies

Les talkies-walkies ou émetteurs-ré-cepteurs portatifs constituent un moyen de communication à distance commode et d'une grande souplesse. Pour cette raison leur utilisation va croissant.

Jusqu'à présent les utilisateurs de ces appareils étaient tenus à en faire la déclaration aux P.T.T. et étaient passibles d'une redevance annuelle. De plus, comme toutes émissions radio-électriques celle-ci était subordonnée à la délivrance d'une autorisation spéciale du ministère des Postes et Télécommunications. Toutes utilisations faites en contravention à cette règle était passible de poursuites et de l'application des peines prévues par le Code des Postes et Télécommunications (prison et amende).

En raison des circonstances et des exigences de la vie moderne et pour s'aligner sur les autres pays, en particulier sur les U.S.A., où ce mode de liaison est très largement utilisé, les P.T.T. ont été amenés à assouplir leur réglementa-

Notons que tous les appareils émetteurs-récepteurs ne sont pas touchés par cette mesure. Pour en bénéficier, il faut qu'ils remplissent les conditions suivantes:

- Etre exclusivement portatifs.
- Fonctioner en modulation de fréquence dans la bande allant de 26,960 à 27,280 MHz.
- Ne pas être équipés de plus de cinq transistors.
- Etre doté d'une antenne ne dépassant pas un mètre cinquante et fixée sur le coffret pendant le fonctionnement.
- Puissance antenne maximale: 5 mil-
- Puissance maximale d'alimentation: 250 milliwatts.
- Valeur maximale du champ à 100 mètres : 1 millivolt/mètre.

Il est donc encore indispensable, lorsqu'on possède un appareil ne répondant pas à ces normes, de souscrire aux for-malités prescrites. Il faut remptir une demande en trois exemplaires sur des formulaires que possède tout vendeur de talkie-walkies et l'adresser au directeur régional des télécommunications dont dépend la residence du demandeur. Ce dernier reçoit ultérieurement une licence d'utilisation de postes émetteursrécepteurs, ce qui entraîne l'acquittement de deux taxes :

- Une taxe de constitution de dossier payable une fois pour toutes dont le montant s'élève à 7,50 F.
- Une taxe annuelle de 21 F par appareil (soit 42 F pour une paire) si la puissance n'excède pas 5 mW et que l'une des conditions d'exonération n'est pas remplie.
- Une taxe de 46,50 F par appareil (93 F pour une paire) lorsque la ruissance est comprise entre 5 et 50 mW.

D'autres appareils sont aussi dispensés d'autorisation préalable et ne sont pas assujettis a une redevance :

- Le: appareils à boucle d'induction travaillant sur des fréquences inférieures à 150 KHz.
- Les microphones émetteurs délivrant une puissance inférieure à 1 mW sur une fréquence comprise entre 36,4 et 27,28 MHz.

- Les ensembles pour la radiocommande des modèles réduits dont la puissance antenne est inférieure à 5 mW et travaillant sur une fréquence située entre 26,96 et 27,28 MHz.
- Les dispositifs destinés à la télémesure travaillant dans la même bande et à la même puissannce que les ensembles précédents. Par exemple les systèmes d'ouverture automatique de portes de garage.

D'après le n° 181 du mensuel Postes et Télécommunications (E).



Sans quitter vos occupations actuelles et en y consacrant 1 ou 2 heures par jour, apprenez

LA RADIO ET LA TELEVISION


qui vous conduiront rapidement à une brillante situation.

Vous apprendrez Montage, Construction et Dépannage de tous les postes. Vous recevrez un matériel ultra-moderne qui restera votre propriété.

Pour que vous vous rendiez compte, vous aussi, de l'efficacité de notre méthode, demandez aujourd'hui même, sans aucun engagement pour vous, et en vous recommandant de cette revue, la

bramière. becon gratuite!

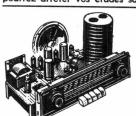Si vous êtes satisfait, vous ferez plus tard des versements minimes de 40 F à la cadence que vous choisirez vous-même. A tout moment, vous pourrez arrêter vos études sans aucune formalité.



Notre enseignement
est à la portée
de tous et
notre méthode
VOUS
EMERVEILLERA

STAGES PRATIQUES SANS SUPPLEMENT

Demandez notre Documentation

INSTITUT SUPERIEUR DE RADIO-ELECTRICITE

27 bis, rue du Louvre - PARIS (2°) Téléphone : 231 .18-67

CHRONIQUE des ONDES COURTES

AMPLIFICATEUR LINÉAIRE de 50 watts pour la bande 144-145 Mhz transistorisé

La généralisation des transistors dans la conception des émetteurs VHF limite, dans la plupart des cas, la puissance d'émission à une dizaine de watts. Il est souvent intéressant de disposer d'une cinquantaine de watts lorsque la station est mal dégagée, la propagation quelque peu difficile, et le récepteur du correspondant un peu faible en ce qui concerne la sensibilité! L'addition d'un étage amplificateur linéaire intercalé entre notre final à transistors et l'antenne d'émission, apporte une solution efficace et simple à ces trois problèmes. Une puissance de 50 watts n'est pas très difficile à obtenir avec un tube de puissance, mais lorsque l'on désire transistoriser à 100 %, il apparaît quelques problèmes techniques... et financiers! Techniques, certes, car les transistors délivrant 50 watts sur 144 MHz et alimentés en 12 volts ne sont pas légion et d'autre part, leur prix est loin d'être négligeable!

Cependant, si l'on considère le prix de tubes permettant d'obtenir une puissance de 50 watts en VHF, et celui d'un montage transistorisé, on en arrive à la conclusion que maintenant, et compte tenu de la baisse générale des semi-conducteurs, le prix de revient est sensiblement équivalent dans l'un ou l'autre cas.

Qu'appelle-t-on amplificateur linéaire ?

Un amplificateur linéaire est un montage amplificateur suffisamment fidèle pour amplifier d'une manière identique toutes les nuances, toutes les variations d'amplitude, de fréquence et de phase du signal d'excitation, afin que le signal de sortie, soit certes, amplifié, mais absolument identique quant à sa construction, à celui qui est appliqué à l'entrée de l'amplificateur.

Il s'ensuit qu'un tel amplificateur pourra être excité soit par une porteuse simple non modulée (exemple : la télégraphie normale), soit par une porteuse modulée en amplitude (fonctionnement en AM conventionnel) et dans ce cas, il ne sera pas utile de moduler directement l'amplificateur linéaire, mais en modulant l'émetteur, la modulation sera encore correcte sur le signal de sortie. Par exemple, un émetteur de 5 watts modulé à 100 % suivi d'un amplificateur linéaire de 50 watts délivrera un signal de sortie appliqué à l'antenne d'une puissance de 50 watts et lui-même modulé à 100 %, ce qui est très intéressant car le modulateur de la station ne sera en fait qu'un petit amplificateur BF de 3 watts!

De même, si l'émetteur exciteur fonctionne en modulation de fréquence ou en modulation de phase, le signal de sortie amplifié sera lui aussi modulé en fréquence ou en phase.


Ainsi, si l'on dispose d'un bloc d'émission de 5 watts, par exemple, et si, certains jours il est souhaitable d'augmenter cette puissance, il suffira d'intercaler entre sa sortie et l'antenne d'émission, notre bloc amplificateur linéaire, sans rien toucher à la modulation.

D'où cette notion très importance de linéarité, car c'est d'elle que dépend la qualité et le taux de modulation du signal de sortie amplifié appliqué à l'antenne.

de sortie amplifié appliqué à l'antenne. Le diagramme global d'un tel raccordement (figure 1) montre la grande simplicité du système.

Sur la position 1, la chaîne d'émission délivre 5 watts (par exemple) à l'antenne, et sur la position 2, elle délivre 50 watts à cette même antenne. Le modulateur d'amplitude est relié à l'excitateur, alors que si l'on désire moduler en fréquence ou en phase (en pointillé sur le dessin) le modulateur va que pilote

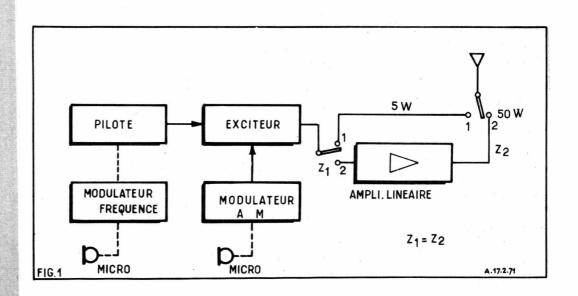le modulateur va au pilote.
Quelque soit le type d'amplificateur linéaire retenu, il est un certain nombre de
précautions à prendre en ce qui concerne
sa constitution. Tout d'abord, il faut s'assurer que les impédances de sortie et
d'entrée sont identiques et de même va-





leur que celle qui caractérise la sortie du bloc excitateur (généralement 50 \Omega), car l'émetteur excitateur doit être chargé de la même manière par l'antenne ou par l'ampli linéaire, sinon nous aurions un risque de désiquilibre et nous perdrions la belle linéarité tant recherchée. Autre précaution: pour éviter tout risque de destruction des transistors amplificateurs de puissance, il est impératif de s'assurer qu'il ne risquent pas de s'emballer s'il y a rupture d'excitation en cas de chute du signal HF délivré par l'excitateur ou de suppression pure et simple d'excitation, ce qui arrive. Pour ce faire, nous avons choisi le fonctionnement en classe B, ce qui signifie que les transistors sont blomême manière par l'antenne ou par l'amqui signifie que les transistors sont bloqués en l'absence d'excitation et ne débloquent qu'avec l'apparition de cette der-

Nous avons sélectionné deux schémas possibles d'amplificateurs linéaires relativement faciles à réaliser. Le premier uti-lise deux transistors de 25 watts chacun et leur association est une simple mise en parallèle, alors que le second schéma utilise un seul et unique transistor de puis sance délivrant à lui seul 50 bons watts! Nous allons les étudier successivement.

1° Amplificateur linéaire à deux transistors 2 N 5591 de Motorola (fig. 1)

Ces deux transistors NPN sont montés en parallèle et alimentés en 12 volts avec le — à la masse ; des radiateurs efficaces équiperont ces deux transistors, dont les émetteurs sont directement reliés à la masse. Les bases sont électriquement au potentiel de la masse mais isolées au point de vue HF par une self de choc (n° 1) constituée par une dizaine de spires de fil 6/10 mm émaillé bobinées à spires non jointives (0,5 mm entre chaque spire) non jointives (0,5 mm entre chaque spire) sur le corps d'une résistance de 580 Ω sur laquelle on aura enfilé un petit morceau de plastique HF. L'excitation apportée à l'entrée, et dont l'impédance aura été fixée à 50 Ω par une résistance à couche (non selfique) de cette valeur, est transférée aux deux bases à travers une capacité ajustable de 3/60 pF de type cloche. Les deux collecteurs sont chargés en parallèle par un circuit accordé (L1:3 spires fil de 15/10 mm sur un diamètre de 20 mm) et par une capacité ajustable 3 spires fil de 15/10 mm sur un diamètre de 20 mm) et par une capacité ajustable de 3/12 pF de très bonne qualité; un découplage (1 nF) suivi d'une self de choc (n° 2): 10 spires de fil 8/10 mm, diamètre 6 mm et découplée à nouveau par 10 nF et enfin par une capacité de 25 µF ou plus évite les pertes de HF et les accrochages. Une capacité d'environ 500 pF dérive la puissance HF de sortie vers un autre circuit accordé (L2) qui n'est autre qu'un circuit Collins destiné à accorder au mieux la sortie de l'amplificateur der au mieux la sortie de l'amplificateur linéaire à l'antenne d'émission. L2 est constituée par 5 spires de fil 15/10 (ou plus) bobinées sur un diamètre de 2 cm environ. Une capacité ajustable de 3/12 pF accorde le primaire de ce circuit et seul un CV de 50 pF permet d'obtenir le maximum de puissance de sortie en fonction de l'aérien puissance de sortie en fonction de l'aerien utilisé. En pratique, on effectuera le réglage des diverses capacités ajustables (entrée et sortie) pour une fréquence située au milieu de la gamme généralement utilisée (vers 144,450 MHz par exemple) et l'on retouchera l'une et l'autre capacités par petits coups et petites touches jusqu'à obtention du meilleur résultat. Il n'y aura plus, en principe à retoucher ces réglages par la suite. Attention cependant : si l'amplificateur est

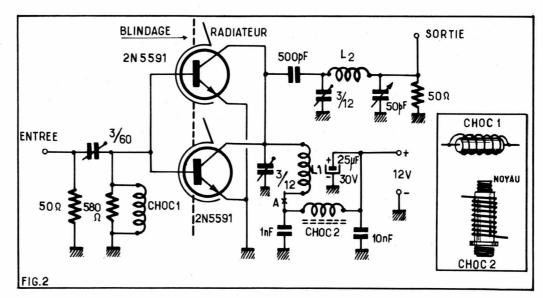

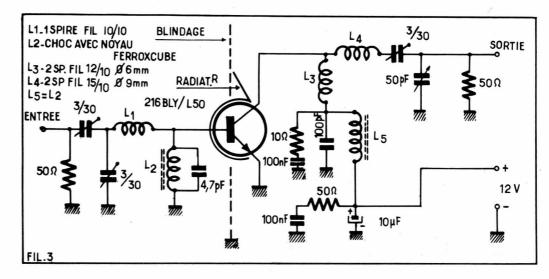

protégé contre les coupures éventuelles d'excitation, il n'en est pas de même pour les coupures de charge et notamment d'antenne ; si l'on débranche l'antenne, les transistors de sortie, auront à dissiper par eux-mêmes les 50 watts normalement fournis à l'antenne et le risque de détério-ration sera grand! A noter que pour respecter les adaptations d'impédances il a été monté une résistance de 50 Ω à la sortie antenne de l'ampli; cette résistance sera également à couche, non selfique et de puissance 1/2 watt tout au plus. Un blindage efficace séparera les étages d'entrée et de sortie et les bobines d'accord seront au moins à 2 cm du châssis et des blindages.

La self de choc n° 2 sera bobinée sur un petit mandrin avec noyau plongeur de diamètre 8 mm par exemple.

2° Amplificateur linéaire de 50 watts à un seul transistor 216 BLY/L 50 de La Radiotechnique (fig. 3)

Conçu pour délivrer 50 watts jusqu'à 200 MHz, ce transistor de fabrication française, demande une excitation d'environ 8 watts à l'entrée.

Le montage ressemble fort au précédent. L'émetteur est à la masse la base, également à la masse en continu, avec une self de choc sur noyau en ferroxcube, mais accordée par une bobine L1 de une spire et par une capacité ajustable de 3/30 pF de type cloche. Une autre capacité identique dose l'excitation ; une résis-

RECEPTEUR TOUTES ONDES DYNAMIC" entièrement transistorisé

- Couvre de 530 kHz à 30 MHz, sans trous, en 4 bandes PO/OC.
 Bandes Amateurs et 27 MHz étalés 220/110 V, prise pour alimentation 12 V.
 HP incorporé S-mètre Ecrêteur BFO Stand By.
 Excellentes performances en SSB.
 Livrable immédiatement.

Prix imbattable : 998 F ttc + Port.

Présentation au SALON DES COMPOSANTS (31 mars - 6 avril), stand du R. E. F. - Licence CEDERAM - Distribution exclusive

Documentation contre 2 timbres à : C.E.D.E. Les Pillés - 89 PARLY - Tél. : 86/52-38-51



tance de 50 Ω assure la bonne adaptation des impédances. Le collecteur est accordé par une bobine de deux spires. Un premier découplage par 100 pF, puis un filtre RC (10 Ω et 100 nF) puis une self de choc sur noyau, suivie d'un second découplage 50 Ω , 100 nF et une grosse capacité de 10 μ F évite tout risque d'accrochages.

Un blindage efficace séparera les circuits d'entrée et de sortie, et un bon gros radiateur sera fixé au transistor ; son prix justifie bien certaines précautions ! la sortie sera accordée par une capacité ajustable de 3/30 pF et un CV de 50 pF permettra de tirer le maximum de puissance en fonction de la charge, c'est-à-dire de l'antenne utilisée. Là encore, une résistance de 50 Ω non selfique de 1/2 watt assurera l'adaptation exacte des impédances. A noter que pour tirer 50 watts à partir de 12 volts, il est nécessaire de disposer d'une intensité de 5 ampères et plus ! les composants utilisés et le fil de connexion devront être choisis en conséquence.

D'autre part, les capacités parasites interviennent et l'accord des divers circuits oscillants en tient compte. Que de circuits ne peuvent être accordés sur 144 MHz parce que les capacités parasites sont trop fortes!

Autre point important : ces montages émetteurs VHF sont destinés aux radioamateurs dotés d'un indicatif officiel, certes, mais attention au QRM TV!


Plus la puissance de sortie est élevée et plus les « moustaches » perturbatrices de TV sont à craindre! Ceci ajouté aux risques d'interférences avec les autres circuits de l'émetteur (le pilote notamment), nous conduit à monter l'ensemble de l'amplificateur linéaire dans un coffret blindé dont les dimensions peuvent être malgré tout fort réduites (120 × 100 × 100 mm) et la disposition (figure 4) est donnée à titre indicatif.


Un voyant de 12 volts, monté sur le panneau avant et alimenté en parallèle avec l'alimentation de l'amplificateur complètera cette réalisation.

Dans le cas où l'on utilise la même antenne à l'émission et à la réception (émetteur-récepteur mobile) notamment, et dans le cas où l'inverseur d'antenne se trouve à l'intérieur du coffret excitateur, il faut également commuter l'antenne arrivant sur l'amplificateur linéaire de telle sorte qu'en réception elle arrive directe-ment à l'entrée du récepteur. Pour ce faire, et afin de ne pas modifier le bloc excitateur, nous avons monté un dispositif assez simple à détection et relais. Ce mon-tage (figure 5) montre qu'en réception (position « R ») l'antenne est commutée sur l'entrée du récepteur, alors qu'en posi-tion « E », c'est-à-dire lorsque l'on passe en émission sur le bloc émetteur-récepteur excitateur, automatiquement, l'arrivée de HF à l'entrée de l'ampli linéaire fait commuter un relais au moyen d'une détection de HF (par diode) et ce relais commute l'antenne (elle se trouve alors branchée à la sortie de l'ampli linéaire). Ce relais met en marche l'alimentation en = 12 volts de l'ampli qui fonctionne alors dans des conditions normales. Pour ne pas surcharger les précédents schémas que nous avons voulu très simples, nous avons vouu tres simples, nous avons préféré « sortir » ce schéma de commutation qui peut être utilisé avec n'importe quel amplificateur de puissance que ce soit en HF ou en VHF, voir en UHF.

Pour un trafic rapide, ce dispositif est des plus apprécié!

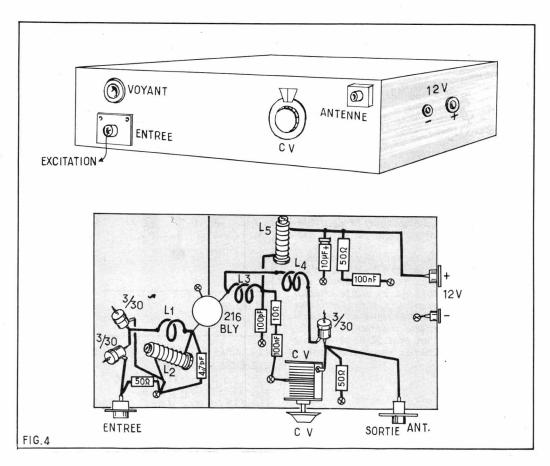A noter que la perte d'excitation, prélevée pour la détection et mise en marche du relais de commutation est relativement faible.



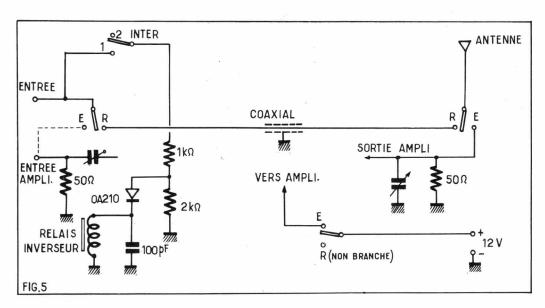

Le relais utilisé devra donc avoir trois inverseurs: un pour la commutation d'entrée, un pour celle de sortie (antenne) et un troisième pour la mise en marche de l'alimentation. Le relais choisi devra être de bonne qualité et surtout de très bon isolement HF quant aux inverseurs dont les pertes seront réduites au maximum. La diode de détection (OA 210 ou similaire, ou diode de la série 1 N 4001) sera découplée par une capacité de 100 pF environ. Un pont diviseur (1 $k\Omega$ et 2Ω) évitera au signal d'excitation d'être pas trop atténué et en réception, une charge supérieure à 1 k Ω sera négligeable. Le sens de branchement de la diode sera tel, qu'elle ali-mente le relais en position « E ». Enfin un interrupteur Int en haut de la figure 5 permettra d'utiliser ou non l'amplificateur linéaire pour le trafic, car si les QSO sont corrects sans ampli, ce n'est pas utile de le mettre en service. Il suffira d'abaisser cet interrupteur pour passer de station « moyenne puissance » en station « haute puissance >

Au cas où la sensibilité de relais serait

par trop faible, il suffirait de réduire quelque peu la valeur de la résistance de 1 k Ω jusqu'à obtenir une tension détectée suffisante pour faire coller notre relais. En aucun cas il ne faudra réduire la valeur de cette résistance en dessous de 150 à 200 Ω , car l'excitation baisserait par trop et deviendrait insuffisante. Un examen oscillographique de la porteuse après amplification et rayonnement par l'antenne est fort utile car il permettra de déterminer si l'ampli est réellement linéaire, si la modulation est correcte et s'il n'y a pas lieu de revoir le problème de l'excitation.


Pour ce faire, nous décrirons, la prochaine fois un petit moniteur oscilloscopique, relativement simple, et qui permet de visualiser ce que rayonne réellement l'antenne, et s'il y a défaut, de connaître exactement sa nature et son origine d'après un tableau de figures servant de références.

> Pierre DURANTON F 3 R J-M

■☐ HAVAS CONSEII

Votre salaire dépend de votre compétence. Le CIDEC fait de vous le spécialiste qualifié que les entreprises se disputent.

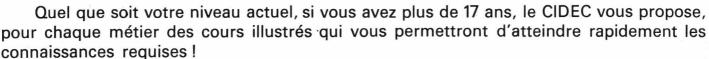Oui, le CIDEC peut vous enseigner dès aujourd'hui le métier qui vous rendra professionnellement indispensable, et fera de vous un spécialiste bien rémunéré.



Vous étudiez chez vous, à vos heures, mais vous n'êtes pas seul. Votre professeur du CIDEC, qui exerce le métier qu'il vous enseigne, vous envoie des corrections et des conseils personnalisés. Avec le CIDEC vous travaillez avec les méthodes pédagogiques les plus modernes.

Mais le CIDEC fait plus pour vous : il vous enseigne des métiers modernes, des métiers qui sont appelés à prendre une grande extension dans les années à venir. Aussi à partir des études de L'INSEE et du Ministère des Affaires Sociales, le CIDEC a édité pour vous une brochure "Les Métiers de Demain". Parmi les 176 métiers d'avenir qu'elle présente vous trouverez sûrement celui qui est fait pour vous.

Ces métiers sont répartis en 5 secteurs :

- Affaires et Administration (Commerce, Langues, Secrétariat, Comptabilité)
- Génie Civil (Bâtiment, Béton armé, Travaux Publics)
- Techniques (Informatique, Mécanique, Electronique)
- Loisirs (Tourisme, Accueil, Hôtellerie)
- Spécial Plastiques (Plastique, Chimie, Automobile)

Cette liste de professions n'est pas limitative.


Renseignez-vous et bientôt vous serez parmi les hommes et les femmes indispensables de votre génération, et les mieux rémunérés.

Ecole agréée par la Chambre Syndicale Française de l'Enseignement privé par Correspondance.



Cours CIDEC: formation sur place d'hôtesses et de secrétaires spécialisées, liste des écoles sur demande.
CIDEC Entreprises et Collectivités: cours et séminaires de formation dans les entreprises et les collectivités, liste des cours sur demande.

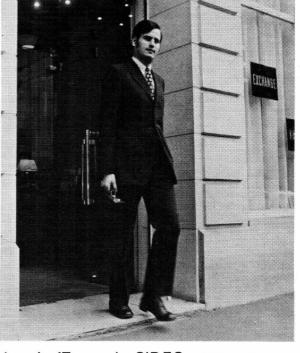CIDEC-5, route de Versailles -78-LA CELLE-ST-CLOUD 2, rue Vallin - 1201-GENEVE



PROCÉDÉS DE MULTISTÉRÉOPHONIE

Jusqu'à présent la stéréophonie se réalisait avec deux canaux. A l'audition on trouvera invariablement, deux haut-parleurs ou deux groupements de haut-parleurs, l'un à gauche l'autre à droite et tous deux devant le (ou les) auditeurs. Ce genre de stéréophonie à deux canaux que l'on peut nommer bistéréophonie permet sans grandes complications de passer à une sorte de tristéréophonie en montant un troisième haut-parleur (un groupe de haut-parleurs) devant l'auditeur.


A la figure 1 A on montre un local dans lequel G est le HP de gauche, D celui de droite et AV le HP placé au milieu et devant l'auditeur A1, au même niveau que les deux autres HP.

Pour obtenir le signal du haut-parleur AV on prélève à l'aide de résistances des signaux des HPG et HPD comme on l'indique à la figure 1 B.

Par définition, les signaux des HP G et D sont en phase et il faut que le prélèvement des signaux et le branchement du haut-par-leur MA soient tels que le signal mélangé qui est appliqué à ce haut-par-leur médian, soit en phase avec les deux précédents.

Cette pseudo-tristéréophonie semble donner satisfaction à certains auditeurs qui craignent que l'effet stéréophonique obtenu avec HPG et HPD seulement soit trop prononcé. En fait, l'effet stéréophonique est généralement plutôt trop faible et le dispositif mentionné est rarement adapté actuellement.

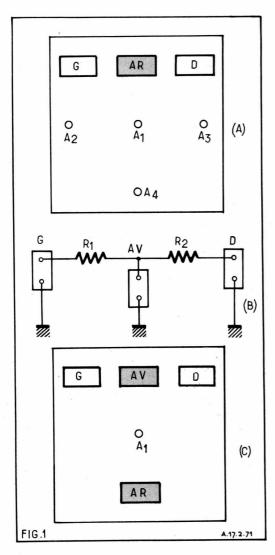Ce dispositif a toutefois l'avantage de ne pas nécessiter, dans la chaîne stéréophonique, d'un troisième canal médian.



En effet, il ne faut qu'un troisième HP et les éléments de liaison R_1 et R_2 de la figure 1 (B).

La proportion des signaux, évalués en puissances, transmis au HP AV est de l'ordre de 20 à 50 % des signaux des HPG et HPD, donc au total 40 à 100 % de puissance.

Remarquons que l'intérêt de ce dispositif de tristéréophonie est prononcé surtout pour l'auditeur A₁ dont l'emplacement est le seul intégralement correct. D'autres auditeurs comme A₂, A₃ et A₄ percevront moins bien la stéréophonie, A₂ et A₃ en raison du fait qu'ils sont plus près de l'un des HP (G ou D), A₄ parce qu'il est trop loin des HP et les angles d'audition sont plus aigus.

Théoriquement, tous les systèmes stéréophoniques sont basés sur l'emplacement idéal d'un seul ou d'un très petit nombre d'auditeurs placés comme A₁ ou près de cet auditeur.

La stéréophonie à 4 canaux

Lorsque la multistéréophonie se limite à quatre emplacements de haut-parleurs (ou groupes) on a le choix entre les dénominations quadristéréophonie ou quadri, dérivé du latin (quatre), ou tétrastéréophonie, ou tétra, dérivé du grec qui signifie exactement la même chose. Le mot quadristèréo a été adopté par des spécialistes comme marque (Scientelec). La quadristéréo possède également l'avantage de fonctionner avec deux canaux stéréo identiques à ceux de la bistéréophonie classique. A la partie classique il faut ajouter encore deux haut-parleurs, l'un devant comme AV du système tristéréophonique et l'autre derrière l'auditeur comme le montre la figure 1 C.

Le haut-parleur AR reçoit des deux haut-parleurs G et D un signal proportionnel à la différence des signaux e_g et c_d .

L'effet d'espace est obtenu de la manière suivante. Si à un certain temps t_o les signaux e_g et e_d sont identiques, il n'y a pas de stéréophonie, dans ce cas le signal du hautparleur AV est de la forme k ($e_g + e_d$) = 2 k e_g . Tous les haut-parleurs disposés en face de l'auditeur A_1 lui envoyent les mêmes sons.

En ce même moment, le signal appliqué au haut-parleur AR disposé derrière l'auditeur peut être représenté par : k' $(e_g - e_d)$. Comme $e_g = e_d$, ce signal sera alors nul. L'ensemble reproduira donc, dans une certaine mesure, la réalité qui, au temps t_o , donne une musique monophonique.

Soit maintenant un temps t correspondant à une musique où les instruments de gauche donnent des signaux différents de ceux de droite, ce qui est le cas le plus général.

Ceci correspond au cas où $e_g \neq e_d$.

En ce qui concerne le groupe des trois haut-parleurs disposés à l'avant, tout se passe comme dans le cas de la *tristéréophonie* et il y a un effet stéréophonique. Dans le HP placé derrière l'auditeur le signal k' (eg — ed) n'est pas nul car e_o et c_d sont différentes au temps t_1 .

Il y a donc une certaine accentuation de l'effet stéréo qui est basé sur cette différence mise en évidence par cet artifice. De plus, il est possible de donner au signal du HP arrière un certain retard, ce qui crée un effet de réverbération. Cet effet peut être obtenu à l'aide des dispositifs bien connus mais il est préférable d'avoir recours à des circuits RC constituant des cellules de retard.

Dans le procédé Scientelec, le travail de l'installateur, qui peut être l'utilisateur luimême, est rendu très simple. Les dispositifs de matriçage créent les signaux somme (pour le HP AV et différence retardée pour le HP AR), sont incorporés dans l'enceinte du HP AV comme le montre la figure 2.

A la sortie de l'amplificateur stéréophonique, absolument normal, destiné à la bistéréophonie, il y a deux prises HG et GD, l'une pour le signal G et l'autre pour le signal D.

Des câbles à deux conducteurs, a et b, transmettent ces signaux aux points g et d, des dispositifs électroniques montés dans l'enceinte du HP AV. Ces signaux sont repris aux points G et D et transmis par les câbles c et d aux haut-parleurs HP G et HP D.


D'autre part, un branchement intérieur relie le HP AV à la sortie du circuit donnant le signal somme qui lui est destiné.

Enfin, le signal différence est pris au point ar d'où le câble e le transmet à l'entrée AR du HP AR.

L'opération installation est donc simple :

- 1° Débrancher les câbles a et b des HPG et HPD et les brancher aux points g et d;
- 2° Brancher les points G et D aux HP G et HP D par les câbles c et d;
- 3° Brancher la sortie ar au HP AR au point d'entrée AR par le câble e.

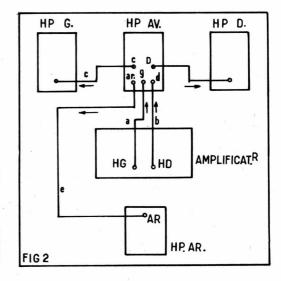Il suffit donc d'adjoindre à l'installation stéréo existant l'ensemble des deux HP mé-



dians, celui à placer à l'avant contenant les dispositifs électroniques de matriçage et de retard.

Cet ensemble est disponible actuellement chez les commerçants spécialistes de la Hi-Fi stéréo.

Ce procédé reconstitue, dans une certaine mesure, l'ambiance d'une salle de concert, en tout cas il donne des résultats agréables à l'auditeur.

Il présente aussi les avantages suivants :

- 1º Il peut être adopté immédiatement.
- 2° Aucune modification n'est à apporter à une installation stéréo classique existante.
 - 3° Il est assez économique.
- 4º Les signaux provenant de toutes les sources de stéréo : radio FM, disques, magnétophone, sont utilisables pour la quadri-

Des procédés à quatre haut-parleurs (ou groupes) basés sur des chaînes stéréo à deux canaux ont été réalisés également aux U.S.A. et au Japon.

Aux Etats-Unis on s'intéresse beaucoup aux systèmes de multistéréophonie à n canaux réels comme nous le montrerons plus loin.

Pour les systèmes à deux canaux, voici à la figure 3 un procédé de matriçage donnant les

signaux somme et différence.

Au milieu on a représenté les canaux G et D de l'amplificateur stéréophonique classique à deux canaux. Les carrés représentant les haut-parleurs G = gauche, D = droite, AV = avant, AR = arrière. Sur chaque hautparleur on a indiqué les deux points de branchement par + et — et cette désignation a le sens suivant : soit un signal unique continu appliqué à un des haut-parleurs. La membrane sera attirée ou repoussée. Supposons qu'elle est repoussée, c'est-à-dire qu'elle a tendance à s'éloigner du pot du haut-parleur. Le même signal étant appliqué aux autres haut-parleurs on obtiendra le même effet si le branchement correct est recherché. On marquera alors par + et - les polarités de la tension d'essai appliquée à tout les hautparleurs.

Cette opération se nomme mise en phase des haut-parleurs et peut s'effectuer avec une pile de 1,5 V en série avec une résis-tance de quelques ohms pour protéger la bo-

bine du haut-parleur.

Cette mise en phase étant effectuée (opération obligatoire dans toute installation à plusieurs haut-parleurs) on effectue, avec des câbles blindés à un conducteur intérieur les branchements suivants : sortie SG de l'amplificateur de gauche au + du HP G; le — du HP G au + du HP AV; le même + du HP AV au — du HP D; le + du HP D à la sortie SD de l'amplificateur de droite; le — du HP D à la soétie SD de l'amplificateur de droite ; le — du HP AV au « commum » des sorties G et D des amplificateurs, le « commun » est généralement la masse ou en tout ças un point « froid », c'est-à-dire relié à la masse par une capacité de forte valeur. Le HP AR est branché avec le — à la sortie SG et le + à la sortie SD.


Dans ces conditions, le HP G reçoit le signal G et le HP D le signal D, tous deux correctement en phase. Les extrémités — des HP G et HP D étant reliés au + au HP AV et l'extrémité — de ce HP étant au « comet l'extremité — de ce HP etant au « commun », ce HP sera parcouru par un signal proportionnel à e_g , e_d (égales pour des signaux égaux) et k (e_g + e_d), k étant un nombre dépendant des valeurs des impédances des trois haut-parleurs (k < 1).


Pour réduire, éventuellement, la tension $= k (e_g + e_d)$ il suffira de shunter le e_{ay} = k (e_g + e_d) in surface the HP AV par une résistance de valeur appro-

priée (quelques ohms). Le HP AR étant branché aux sorties des amplificateurs, donc avec le - à SG et le + à SD, reçoit un signal:

$$e_{ar} = k' (e_d - e_g)$$

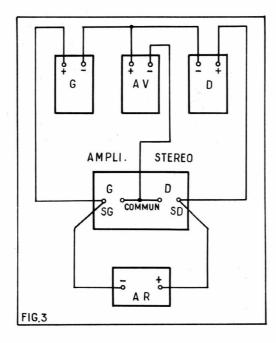donc la différence des signaux G et D, à k' près (k' > 0).



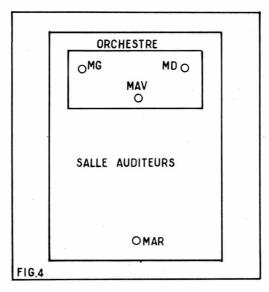

Le même montage, de la figure 3, permet de réaliser une sorte de stéréophonie à quatre haut-parleurs (ou 4 groupes) à partir de deux signaux provenant d'un matriçage de quatre signaux de tétrastéréophonie réelle. Imaginons, en effet, que l'on dispose de quatre signaux distincts obtenus à partir de quatre microphones disposés comme le mon-tre la figure 4, à titre d'exemple de disposition choisi parmi de nombreux autres. A la limite de chaque microphone on pourra choisir deux sortes de dispositifs.

Quatre canaux complets d'amplification et, dans ce cas, chaque sortie de canal sera branchée à un haut-parleur, ce qui réalisera la tétrastéréophonie réelle ;

2° Les microphones seront suivis d'un système de matriçage comme celui de la figure 5, réalisable économiquement avec des circuits intégrés à 2 ou 4 préamplificateurs incorporés dans un seul CI comme le CA3052 de la RCA à 4 amplificateurs indépendants.

Ce montage est économique car il fonc-tionne à basse tension, à faible puissance et à tension BF de sortie réduite. Chaque amplificateur A1 à A5 possède deux entrées, l'une inverseuse désignée par - et l'autre non inverseuse désignée par +

Ainsi, un signal e appliqué à l'entrée donne à la sortie un signal — he, h étant le gain qui peut être égal, inférieur ou supérieur à 1. Le signe — indique l'inversion. Les amplificateurs A_1 , A_2 et A_4 sont inverseurs tandis que A3 est non inverseur. Ces amplificateurs servent également de dispo-sitifs séparateurs entre les microphones.


Aux sorties de ces amplificateurs on dispose des signaux suivants : — G, — AV, + AR et — D. Ces signaux sont transmis par l'intermédiaire des résistances de séparation R₁, R₃, R₄, R₅, R₇ et R₈, aux amplificateurs mélangeurs A₅ et A₆ tous deux inverseurs.

A la sortie de A5 on obtient les signaux suivants

G obtenu par inversion de - G transmis par R1.

AV obtenu par inversion de - AV transmis par R₃, ces deux signaux étant appliqués à l'entrée

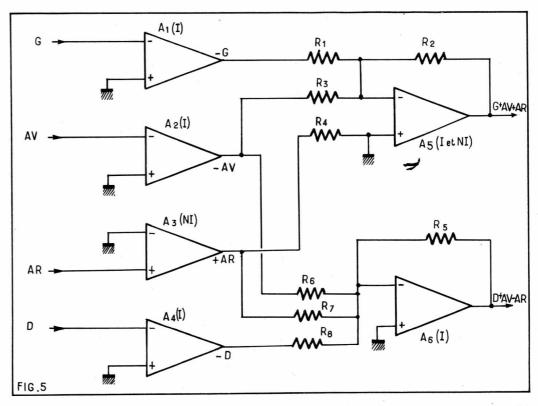AR obtenu par non inversion de AR transmis par R4 à l'entrée + de A5.



Finalement on a. à la sortie de As. un signal (au gain près) :

$$e_5 = G + AV + AR$$
 (1).

De la même manière on verra aisément qu'à la sortie de l'amplificateur A6 on obtiendra un signal e, de la forme :

$$e_6 = D + AV - AR$$
 (2).

Les valeurs des résistances et les gains des amplificateurs doivent être déterminés de facon que l'on obtienne des termes comme (1) et (2) et non des termes différents comme par exemple AD + bAV + cAR

et
$$dD + fAV - gAR$$
.

Appliquons maintenant les signaux es et es aux entrées G et D d'une chaîne HI-FI stéréo à deux canaux réels, on obtiendra aux deux sorties de ces canaux des signaux correspondants $E_g = he_5$ à gauche et $E_d = he_6$ à droite, donc des signaux comme (1) et (2) en faisant abstraction des gains h.

Revenons alors au système de branchement de la figure 3. Il est facile de voir qu'avec ce système on obtiendra dans les haut-parleurs les signaux suivants (aux gains près) :

 $\begin{array}{l} \text{Dans HP G}: G+AV+AR. \\ \text{Dans HP D}: D+AV-AR. \\ \text{Dans HP AV}: G+D+2 \text{ AV (somme)} \end{array}$ des deux premiers).

Dans HP AR : G-D+2 AR (différence des deux premiers).

A noter que dans le montage de principe de la figure 5, R2 et R5 sont des résistances de contre-réaction ayant une influence sur les gains de ces amplificateurs et réduisant la distorsion. Pour le moment, nous ne disposons pas de schémas détaillés avec les va-leurs des éléments et les caractéristiques précises des composants car la multistéréophonie est encore à ses débuts. Dès que des montages pratiques existeront, nous les décrirons dans nos colonnes.

Procédés de retard


Voici quelques indications sur les procédés de retard nécessaires pour les signaux appliqués aux HP - AR des systèmes stéréo qui les utilisent.


Ceux de nature mécanique, par exemple à ressorts, sont bien connus de nos lecteurs car ils ont été décrits dans notre revue. Voici un dispositif de retard assez simple et peu coûteux basé sur la vitesse de propagation des sons dans un conduit. Il s'agit d'un procédé américain Xophonic, datant de quelques années, dant le principe peut se dégager de la figure 6.

Une source de signaux BF « AMPL » fournit normalement des signaux à un haut-parleur HPN.

On désire obtenir des sons identiques, mais retardés de t secondes, dans un autre hautparleur HPR.

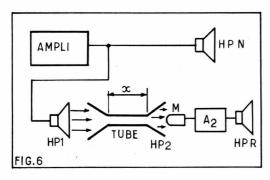A cet effet, le signal à retarder est appliqué à un haut-parleur HP1 émettant des sons devant un cornet qui les transmet à un tube de x mètres. Les sons se propagent dans ce tube avec la vitesse du son dans l'air donc à 300 m/s. Le retard entre le son et l'entrée et celui à la sortie du tube dépend de la longueur x du tube. (*)



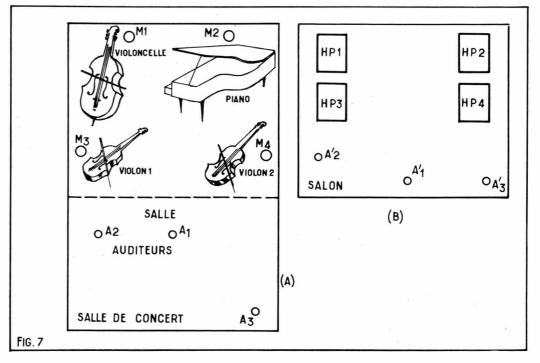

On a, évidemment :

$$x = vt$$

ou v = vitesse du son = 300 m/s t = retard en secondes.

Soit, par exemple, à obtenir un retard de t = 0.05 s = 50 (millisecondes). Dans ces conditions, on trouve :

$$x = 300 \cdot 0.05 = 15 \text{ m}.$$

Le tube de 1 cm de diamètre minimum, sera enroulé en « spires jointives » sur un cylindre de façon que le dispositif soit compact.

Ce dispositif présente toutefois quelques dé fauts : il ne transmet au microphone M que des signaux du médium, entre 200 et 3 000 Hz. Le signal de sortie est affaibli et en résulte la nécessité de le réamplifier à l'aide de A2. A la sortie de cet amplifi-

cateur on branchera le haut-parleur HPR. Remarquons que pour certains effets de stéréophonie les basses ne sont pas indispensables mais les aiguës sont souvent exigées.

La valeur exacte du retard t dépend de nombreux facteurs dont les suivants : profondeur de la salle dans laquelle a été capté le concert transmis, profondeur de la salle d'écoute, impression subjective de l'auditeur, nature des revêtements muraux de la salle d'audition, etc.

Indiquons aussi qu'il y a intérêt à utiliser un tube de diamètre aussi grand que possible mais plus le diamètre est grand, plus le prix du tube s'élève ainsi que l'encombrement. En résumé, au sujet des procédés de multistéréophonie réalisée avec deux canaux réels seulement, on peut dire que l'effet stéréophonique classique est conservé et qu'on lui ajoute un effet d'ambiance imitant, dans une pièce normale d'appartement, celle d'une salle profonde. Ce sont d'excellents procédés.

D'autres procédés seront décrits par la suite.

Multistéréophonie réelle

Pour réaliser des systèmes stéréophoniques imitant encore mieux la réalité, on devra utiliser des ensembles à nombre de canaux réels supérieurs à 2. Pour le moment on s'intéresse à quatre canaux réels. A la source des sons certaines difficultés peuvent être considérables.

Par contre à la reproduction il n'y a pas de problème technique insurmontable.

Au lieu d'un seul ensemble à deux canaux, l'utilisateur devra posséder un ensemble à plusieurs canaux, c'est-à-dire trois, quatre, cinq, etc.

Soit, pour fixer les idées, en cas d'ensemble à quatre canaux ce qui permettra la réalisation de la tétrastéréophonie que nous désignons ainsi pour ne pas la confondre avec la quadristéréo qui est un terme déposé.

Avec un nombre plus grand de voies (ou canaux) on créera la pentastéréophonie, la hexastéréophonie, l'octostéréophonie!

Quel serait le nombre idéal de canaux ? Ce nombre est variable car il dépend du nombre de sources de signaux différents entre eux.

Imaginons de la musique de chambre. Si le nombre des exécutants est de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il faudra autant de voies. Par exemple s'il s'agit d'un quator avec deux violons, violoncelle et piano, on devra disposer devant chaque exécutant un microphone directif qui dans la mesure du possible ne devrait capter que les sons de l'instrument considéré (cas idéal impossible à réaliser). A la reproduc-tion, il y aura dans le local d'audition, qua-tre HP situés comme les instruments qu'ils représentent (voir figure 7-A). Les microphones seront M_1 , M_2 , M_3 et M_4 . Dans la salle l'auditeur de la musique réelle sera par exemple A_1 , parmi les mieux placés, ou A2, A3, etc., moins bien placés.

Pour la transmission, directe, ou par radio, on devra disposer de quatre canaux indé-

Quand vous écrivez aux annonceurs, recommandez-vous de RADIO-PLANS, vous n'en serez que mieux servi.

^{*} En réalité la vitesse v et de l'ordre de 340 m/s. On a pris 300 m/s pour simplifier le ealcul.

pendants ou de quatre canaux combinés entre eux mais équivalents à des canaux indépendants.

Ainsi, deux émetteurs de bistéréophonie pourront transmettre quatre signaux différents.

A la réception, on disposera les quatre haut-parleurs, HP1, HP2, HP3 et HP4, d'une manière semblable à la disposition des microphones et des instruments de musique correspondants, comme on le voit à la figure 7-B.

Aux USA, existent des émissions expérimentales de ce genre mais pas encore en France au moment où nous écrivons ces

aussi, l'Orchestre **Imaginons** retransmis de cette manière. S'il comprend 20 sortes d'instruments différents (1° et 2°), altos, violoncelles, contrebasses, flûtes, clarinettes, batteries, cors, tambours, etc., il faudrait 20 voies! Avec des groupements toutefois on pourrait réduire leur nombre à quatre, dont chacune trans-mettra un groupe d'instruments de l'ensemble. Revenons à la figure 7 (B).

L'auditeur A'1, placé devant les quatre hautparleurs aura une impression stéréophonique assez proche de celle de l'auditeur A1 de la salle de concert.

En effet, il entendra mieux avec l'oreille gauche les instruments de gauche, mieux avec l'oreille de droite les instruments de droite, avec un léger retard les instruments de l'arrière, etc.

De même, l'auditeur A's par exemple aura une impression analogue à celle de l'auditeur A3.

Difficultés de réalisation

Que peut réaliser actuellement un utilisateur français (et en général, européen).

S'il possède deux installations BF stéréo classiques à deux canaux chacune, il pourra réaliser la *tétrastéréophonie* par un des procédés suivants.

1º Par transmission à l'aide de microphones et chaînes BF, d'une salle de concert, à une autre salle, privée ou même, de

2º Par magnétophone.

En effet, la transmission par radio ne peut être faite que par des émetteurs et celle par phono demande des disques à quatre canaux que l'on ne trouve pas pour le moment chez le disquaire ou le drugstore les plus proches. La transmission par microphones a été symbolisée par la figure 7. Chaque microphone sera relié au HP correspondant par un canal amplificateur.


Avec un magnétophone, il faut disposer de quatre pistes réelles ce qui est actuel-lement du domaine des possibilités.

Un utilisateur quelconque, peut, en effet, faire le nécessaire pour posséder un magnétophone à quatre pistes enregistrant à la fois quatre signaux différents, ce qui n'est pas possible avec les magnétophones dits à quatre pistes actuels.

Voici des précisions sur ce suiet. Examinons les têtes de magnétophone de la figure 8. En A est représentée une tête dite à quatre pistes. En réalité cette tête enregistre (ou reproduit ou efface) les pistes désignées par 1 et 3 sur le ruban représenté en E.

Lorsqu'on retourne le ruban, la même tête (A) enregistre les pistes restantes 4 et 2.

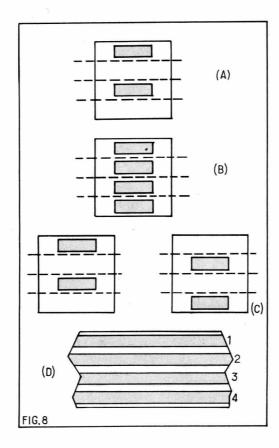La véritable tête à quatre pistes, dite 4/4 par opposition à celle représentée en A, dite 2/4, est représentée en B, figure 8. Avec cette tête, lorsque le ruban défile, on peut effec-tuer quatre enregistrements (ou lectures) à la fois ce qui n'est pas possible avec la tête À type 2/4 qui n'enregistre quatre pistes qu'en deux fois.



Remarquons que la tête B 4/4 permet également d'enregistrer n'importe quels signaux même non stéréophoniques simultanément ou successivement.

Elle permet dans ce dernier cas de supprimer presque le temps de passage d'une piste à la suivante dans les magnétophones à défilement des bandes dans les deux sens.

Il va de soi que l'emploi d'une tête à quatre pistes implique également l'emploi d'une d'effacement à quatre pistes et éventuellement d'une tête de contrôle du même type.

A défaut de têtes 4/4 on pourra réaliser des ensembles 4/4 avec deux têtes 2/4.

Ainsi, en C, figure 8, on indique la mise, côte à côte, de deux têtes A, l'une disposée normalement, l'autre renversée.

Le travail de mise au point de cet ensemble est toutefois très délicat et doit être confié à un spécialiste du magnétophone. Le même procédé peut être adopté pour réaliser l'ensemble 4/4 d'effacement avec deux têtes 2/4.

Si, toutefois, le magnétophone ne devra servir que pour la tétrastéréophonie, une seule tête d'effacement pleine piste (1/1) suffira mais elle effacera les quatre enregistrements à la fois.

Il va de soi que les commandes d'un magnétophone 4/4 seront à revoir. De même, il faudra quatre canaux enregistreurs-reproducteurs au lieu de deux. Remarquons aussi, qu'avec des magnétophones spéciaux on peut réaliser des auditions retardées.

F. JUSTER



IMPORTATIONS TECHNIQUES 57, rue Condorcet, Paris 9e - Tél. 285-07-40

magasin de la mesure



VOLT-MÈTRE ÉLEC-TRO-NIQUE

- Impédance d'entrée Livré avec sonde vré en Kit 330 F T.T.C
- 12 GAMMES DE MESURE tension = de 0 à 1000 V
 tension → de 0 à 1000 V

79.50 T.T.C. ...! OUI... c'est bien le prix du **CONTROLEUR SANWA**

présenté en exclusivité par ITECH contrôleur miniature permettant toutes les mesures courantes pour un prix absolument sans



11 M Ω Tensions =, \sim ohmmètre |
• intensité = de 0 à 100 mA |
• ohmmètre de 100 Ω à 100 k Ω \bullet décibels de -10 dB à + 35 dB PORT FORFAITAIRE: 3,00 F

VOC LA TECHNIQUE PROFESSIONNELLE AU SERVICE DE L'AMATEUR

«VOC 10»

CONTROLEUR UNIVERSEL 10 000 ohms /V

- 18 gammes de mesure
 tension continue tension continue,
- sion alternative intensité continue ohmmètre intensité continue
 ohmmètre
 présentation sous étui.

Prix.



VOC 20 VOC 40

VOC 20 controleur universel 20 000 ohms /V ● 43 gammes de mesure • tension

tition sous étui. native ● ohmmètre, capacimètre et dB.

129 F T.T.C. PRIX 169 F T.T.C. 169 F T.T.C.

monstration permanente.

Toute la gamme complète, en dé-



Prix . 814 F TT.C.

LE PLUS **GRAND CHOIX**

DE

PARIS!

Vous trouverez, EN EXCLUSIVITE A PARIS les boîtes de «CIRCUIT-CONNEXION» D.E.C. Etudes Essais Maquettes, sans soudure. très grande rapidité.



Caractéristiques - S-DEC = 70 contacts - Capacité 3 pF Isolement 10 Ω Prix 45.00 F TTC. T-DEC, μ -DEC+As, μ -DEC+Bs 208 contacts Capacité 0,6 pF Isolement 100 M Ω . Prix : T-DEC - 100,00 F TTC μ -DEC A 110,00 F TTC μ -DEC B 175,00 F TTC

Il existe de nombreux supports et adapta-teurs de circuits intégrés : nous consulter

CENTRAD

CONTROLEUR 819 20.000 Ω/V
 80 gämmes de me-

sure Révolutionnaire avec étui. **254 F** T.T.C.

itech SUR DEMAND

DOCUMENTATION COMPLETE JOINDRE 4 TIMBRES A 0,50 F

INDICATEUR DE DIRECTION



pour DX-TV

Lorsqu'on se livre au DX. TV pour obtenir le résultat maximum il faut que les différentes parties de l'installation aient un rendement le meilleur possible. L'antenne et son orientation jouent un rôle primordial.

Comme les émetteurs susceptibles d'être recus sont disposés selon des arguments différents il est nécessaire de disposer d'une antenne orientable. Mais dans la plupart des cas l'antenne n'est pas visible de la pièce où est disposé le récepteur et pour pouvoir contrôler son orientation il faut prévoir un système indicateur, placé à proximité de l'opérateur.

Le présent article traite précisement d'un tel dispositif.

La première idée qui vient à l'esprit lorsque l'on veut réaliser un indicateur de direction d'antenne est de monter en série avec un milliampèremètre, un po-tentiomètre monté en rhéostat et dont l'axe dudit potentiomètre est commandé par l'antenne avec une démultiplication appropriée de façon à utiliser autant que possible toute la piste du potentiomètre. Le schéma est alors celui de la figure 1.

Dans ce montage on fait donc varier le courant dans le mA suivant la position de l'antenne. Il est alors facile de gra-duer le mA en points cardinaux corres-pondant. Ge schéma est très variable, mais à l'usage on s'aperçoit qu'il manque de précision. En effet, même en pre-nant un potentiomètre linéaire, les graduations ne peuvent être espacées régu-lièrement. Il est facile de calculer que si l'on prend par exemple un potentiomètre de $5\,000\,\Omega$ et un milliampèremètre de 10 mA maxi on a

au 1/4 de la course : (OUEST)
$$1\ 250\ \Omega\ donc\ \frac{5}{1\ 250}\ =\ 4\ mA\ ;$$
 au milieu de la course :


(SUD)
$$\frac{5}{2500 \text{ Q donc}} = 2 \text{ mA};$$


aux 3/4 de la course : (EST) $3750 \Omega \text{ soit} : \frac{5}{3750} = 1,33 \text{ mA, etc.}$


Reportés sur une échelle linéaire comme celle d'un milliampèremètre à cadre mobile on obtient les graduations indiquées à la figure 2. Cette répartition est confirmée par l'expérience.

(Il faut évidemment mettre une résistance tampon pour ne pas dépasser 10 mA).

par A. ROLIN

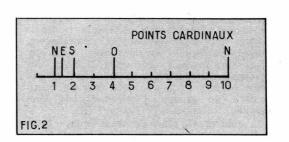

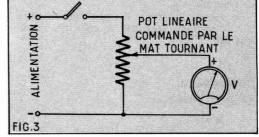

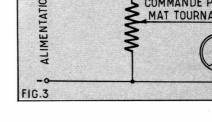

Nous avons expliqué tout ceci dans une étude encore plus détaillée et de plus nous l'avons expérimentée ; il est bien compréhensible que la précision en souffre entre le nord et l'est où il n'y a que quelques millimètres d'espace alors qu'il y a 60 mm entre l'ouest et le nord.

Pour remédier à ceci, il y a une autre solution, mais elle est plus onéreuse. Il faut non pas faire varier le courant, mais la tension. Il faut alors employer un voltmètre et non un milliampèremètre et pour avoir des graduations régulièrement espacées, il faut que la résistance du voltmètre soit élevée par rapport à la résistance du potentiomètre ce port à la résistance du potentiomètre, ce qui conduit, pour avoir de bons résultats, à utiliser un voltmètre de 10 000 ou $20\ 000\ \Omega/V$. Le schéma est alors celui de la figure 3.

Nous avons fait l'essai avec un potentiomètre de 25 k Ω lin. et un voltmètre de 20 000 Ω/V . Dans ces conditions, le schéma avec les points cardinaux correspondants est celui de la figure 4 (alimentation 10 V, sensibilité du voltmètre sur 10 V, soit Ri 200 000 Ω).


Avec 10 V alimentation on a théoriquement:


Nord											0	\mathbf{v}	
Ouest											2	V	5
Sud.											5	V	
Est		•									7	V	5
Nord		•									10	V	


Les graduations sont donc théoriquement régulièrement espacées.

Pratiquement il faut tenir compte de la présence du voltmètre en dérivation sur le potentiomètre.

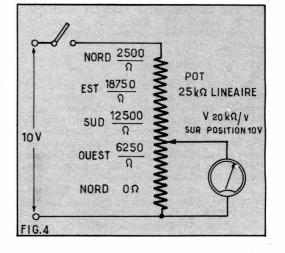Exemple sur la position ouest (6 250 Ω) la tension indiquée par le vo tmètre sera légèrement différente. En effet, si l'on représente le voltmètre par sa résistance on a le schéma équivalent dessiné à la figure 5.



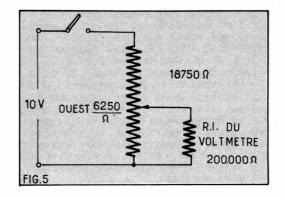

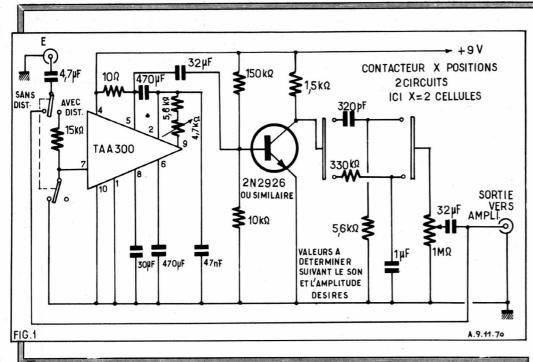

Résistance équivalente du voltmètre et de la portion de potentiomètre en dérivation :

$$\frac{6250 \times 200000}{6250 + 200000} = 6012 \Omega.$$

Le voltmètre indiquera donc :

$$\frac{10 \times 6012}{18750 + 6012} = 2,43$$
 volts au lieu de 2.5.


En faisant les calculs pour chaque point on trouverait :

Nord										0	V
Ouest										2,43	V
Sud										4.85	V
Est										7.3	V
Nord										10	V

Pratiquement les chiffres seront un peu inférieurs ; en effet, il faut tenir compte de la chute de tension qui sera plus grande lorsque le voltmètre sera complètement en dérivation sur toute la portion du potentiomètre, celui-ci ne fera plus 25 $k\Omega$ mais

$$\frac{25\ 000\ imes\ 200\ 000}{25\ 000\ +\ 200\ 000} =\ 22\ 200\ \Omega$$
 environ.

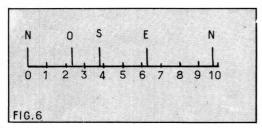Avec une alimentation 10 V l'aiguille n'ira donc pas tout à fait au fond, mais les graduations se présenteront comme suit:




On s'aperçoit qu'il y a moyen ici de subdiviser facilement le cadran en NO - SO - SE - NE, etc., et que la précision est très suffisante.

Si l'on ne dispose que d'un voltmètre de 1000 Ω par volt il faudra également diminuer la valeur du potentiomètre, prendre par exemple un potentiomètre de 5000 Ω , mais la consommation de la pile et la chute de tension seront un peu plus grandes ; neanmoins la pré-

cision est encore bien meilleure qu'avec le schéma d'origine (milliampèremètre en série).

MONTAGE PRATIQUE

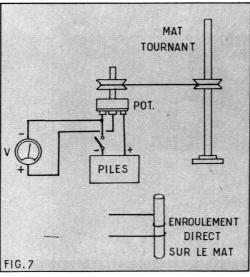

Le potentiomètre sera disposé pres du mât tournant (fig. 7). On cherchera un rapport de poulies qui donnera pour un tour d'antenne un peu moins d'un tour de potentiomètre (à cause de l'angle mort), la ou les piles, ainsi que l'indicateur, pourront être disposés n'importe où mais on a évidemment intérêt à disposer l'interrupteur près de l'indicateur, celuici ne fonctionnera que lorsque l'on désire repérer la direction ou faire tourner l'antenne, donc consommation très réduite.

Nous conseillons de prendre des piles au mercure, ce qui évitera un tarage. On prendra 8 piles ou plutôt 8 éléments, soit $1,345~V~\times~8~=~10,76~V.$

On peut également se dispenser de mettie une poulie sur le mât tournant. Faire alors deux tours pour éviter le glissement. La poulie sur l'axe du pot sera alors également plus petite.

Ajoutons pour terminer que nous avons fait l'essai avec 10 V mais il est évident qu'une autre tension peut aussi bien faire l'affaire, à condition que la déviation maxi du voltmètre corresponde.

A. ROLIN.

PÉDALE DE DISTORSION

pour guitare électrique

Ayant réalisé et expérimenté un schéma de ma conception, qui à ma connaissance sort des chantiers battus je me permets de vous le communiquer.

Il s'agit d'une pédale de distorsion pour guitare électrique. Dans les schémas courants on utilise les parties courbes des caractéristiques des éléments actifs. Cela présente le gros désavantage de procurer une distorsion qui dépend de l'amplitude du signal donc de la force avec laquelle on frappe ces cordes et du réglage de niveau de la guitare.

J'ai donc pensé à amplifier fortement le signal et à l'écrêter ensuite. Comme on peut le voir le principe est élémentaire.

Ceci est réalisé grâce à un circuit intégré type TAA300 que l'on peut se procurer très facilement pour un prix modique.

L'écrêtage est réalisé par un seul transistor ce qui est permis par le niveau de sortie (économie d'un transistor sur un schéma du genre trigger de Schmidt). J'ai utilisé un transistor 2N2926, mais pratiquement n'importe quel transistor fera l'affaire.

A la sortie de ce transistor on place plusieurs cellules de filtrage (intégrateur, dérivateur) qui permettent l'obtention de plusieurs sons différents.

Enfin un potentiomètre permet le réglage de niveau.

Une fois monté le montage ne nécessite qu'une mise au point : le réglage à l'aide de la résistance variable de 4,7 k Ω dans la branche 9 pour régler le courant de repos du C. I. à une valeur de 8 mA (entrée court-circuitée par une capa).

L'emplacement des éléments sur une plaquette ne pose aucun problème il faut toutefois réaliser une connexion d'entrée (sur la patte 7 du CI) aussi courte que possible et en fil blindé, ceci pour éviter des relaxations.

J.-M. PENET

Lorsqu'on veut accroître le rayon d'action d'un ensemble de radiocommande on peut agir soit sur la sensibilité du récepteur soit sur la puissance de l'émetteur. Côté récepteur on est limité par le poids et l'encombrement puisque cette unité doit être placée sur le modèle à télécommander. Il est donc préférable de porter ses efforts sur l'émetteur qui n'est pas soumis à ces impératifs. C'est selon cette optique que l'étude de l'émetteur dont la description suit, a été menée.

Cet appareil travaille sur la fréquence autorisée de 27 MHz et comporte 8 canaux BF correspondant à un nombre égal d'ordres. Il peut être utilisé à n'importe quel récepteur utilisant la même fréquence porteuse et les mêmes canaux BF.


Rappelons brièvement le principe de la radio commande par canaux BF. Chaque ordre correspond à un signal de fréquence BF bien déterminée. Ces signaux sont produits par autant d'oscillateurs BF. Lorsqu'on veut transmettre une information on module la porteuse avec le signal BF correspondant. A la réception on retrouve après détection le signal BF qui est sélectionné, par un filtre accordé sur sa fréquence et aiguillé sur le relais destiné à concrétiser la manœuvre voulue.





ÉMETTEUR 27 MHz 3 W ANTENNE

pour radiocommande longue distance

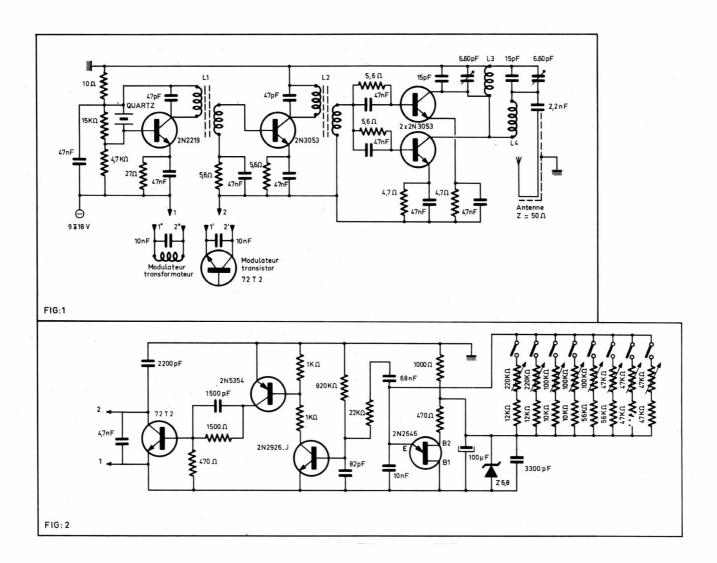

CONSTITUTION

A l'aide des schémas théoriques des figures 1 et 2 nous allons étudier la constitution et le fonctionnement de cet émetteur. La figure 1 représente la partie HF, c'est-à-dire celle destinée à produire l'onde porteuse. Elle est équipée de 4 transistors : un pour l'étage pilote, un second pour l'étage driver et deux pour l'étage de puissance (PA).

L'étage pilote

Son transistor est un 2N1711 ou un 2N2219A il s'agit d'un modèle NPN au silicium. Selon la puissance désirée l'alimentation peut se faire sous 9 — 12 ou 18 volts. La polarisation de base est fournie par un pont formé d'une 4 700 Ω et d'une 15 000 Ω . Ce pont est alimenté coté + par une cellule de découplage comprenant une 10 Ω et un 47 nF. Une résistance de stabilisation thermique de 27 Ω est prévue dans le circuit émetteur. Elle est découplée par un autre 47 nF. Le collecteur est chargé par une self L1 de 3 à 5 microhenrys dont la valeur est ajustable par noyau. Cette self est accordée sur 27 MHz par un condensateur de 47 pF auquel il convient d'ajouter les capacités parasites du montage. Le quartz est placé entre la base et le point froid de L1.

L'étage driver

Il comporte un transistor de puissance (2 watts à 27 MHz). Ce transistor est aussi un NPN type : 2N3053.

Ce transistor travaille en classe C, c'est-à-dire que le point de fonctionnement est situé en deçà du cut-off; ce montage valable seulement en HF permet de tirer le maximum de puissance du transistor utilisé. La résistance de stabilisation placée dans l'émetteur fait 5,6 Ω , elle est découplée par un 47 nF.

La base est attaquée par une self de couplage prévue sur L1, en série avec une 5,6 Ω elle-même découplée par un 47 nF.

Le collecteur est chargé par une self de faible impédance accordée par un 47 pF. L'attaque du PA est obtenue par un enroulement de couplage prévu sur L2.

L'étage PA

Il comporte deux transistors de puissance 2N3053 montés en parallèle à émetteur et bases compensés. La compensation de base est obtenue par des $5,6~\Omega$ shuntés par un $47~\rm nF$ et celle d'émetteur par des $4,7~\Omega$ shuntés par des $47~\rm nF$. Cet étage fonctionne aussi en classe C et délivre $2~\times~2$ watts à $27~\rm MHz$. La charge collecteur est constituée par une self L4 accordée sur $27~\rm MHz$ par un CV de $6-60~\rm pF$ et un trimmer fixe de $15~\rm pF$. Un circuit adaptateur anti-harmonique composé d'une self L3, d'un CV $6-60~\rm pF$ et d'un $15~\rm pF$ est disposé entre collecteur et masse.

L'antenne est raccordée par des prises UHF de type SO239 et PL259; celles-ci étant obligatoires si on veut un rendement optimum. La liaison est effectuée par un coaxial de 50 Ω et un 2,2 nF.

La partie BF

Elle est schématisée à la figure 2. Elle comprend un étage oscillateur équipé d'un transistor unijonction 2N2646 dont la base B1 est reliée à la ligne «—Alim. ». Son circuit B2 contient une 470 Ω . Un condensateur de 10 nF relie l'émetteur à la ligne « — Alim. ». Entre cet



émetteur et la ligne « + Alim. » sont disposés un 68 nF en série. Avec une résistance de charge. En fait, il y a 8 résistances de charge chacune pouvant être mise en service par boutons poussoir. Ces résistances alliées aux condensateurs de 68NF et de 10nF déterminent les fréquences des canaux. Pour permettre le réglage de ces fréquences on utilise des résistances ajustables.

Le signal délivré, de la sorte, par l'unijonction est une dent de scie. Les étages composés des transistors 2N2926 et 2N5354 constituent un ensemble écrêteur qui met le signal en forme. La sortie de l'écrêteur (collecteur du 2N5354) attaque la base d'un 72T2 à travers une 1500 Ω shuntée par un 1500 pF. Cette base a son potentiel fixé par rapport à l'émetteur par une 470 Ω . L'espace collecteur émetteur du 72T2 est inséré dans la ligne « — Alim » de la partie HF de sorte que les créneaux modulent l'onde porteuse. L'espace collecteur-émetteur du 72T2 est découplé par un 4,7 nF. Il faut noter que la tension de B2 de l'unijonction est régulée par diode Zener 6,8 volts alliée à une 1000 Ω .

RÉALISATION PRATIQUE

Détail des bobinages

L₁ et L₂ sont bobinés sur mandrin LIPA de 8 mm de diamètre, L₁ comporte 13 spires jointives de fil émaillé. L'enroulement de couplage est formé de 2 spires de fil ou gaine plastique.

L₂ comprend 14 spires jointives de fil émaillé. L'enroulement de couplage est de 3 spires en fil sous gaine plastique.

L₃-L₄ sont bobinés sur air (diamètre 10 mm) a spires espacées, en fil étamé.

 $L_3 = 13$ spires.

 $L_4 = 14$ spires.

La figure 3 donne le plan de câblage de l'appareil. La partie HF est réalisée sur un circuit imprimé en résine époxy. On commence son équipement par la pose des blindages dont le pliage est indiqué sur le plan. Pour tenir ces blindages on commence par souder perpendiculairement à la face non cuivrée 7 brins de fil de cuivre de 10/10. Sur ces montants on soude les blindages en cuivre étamé pliés selon le profil indiqué. La hauteur du blindage est de 2 cm.


Ensuite on soude les condensateurs, les résistances, les bobinages, les condensateurs ajustables et enfin les transistors. Ceux-ci doivent être munis de radiateurs (fig. 4).

La partie BF est montée sur un circuit imprimé à support bakélite de même longueur que celui de la partie HF mais moins large (28 mm).

L'ordre de mise en place des composants sur cette platine est le suivant : les résistances ajustables, les résistances fixes, les transistors 2N2646, 2N2926 et 2N5354. Ensuite on fixe le 72T2 et on le soude.

En ce qui concerne le 72T2 il est nécessaire, afin de ne pas détériorer les sorties, de bloquer complètement les vis de fixation et de ne le souder qu'après (fig. 5).

Les platines étant câblées on les fixe dans le coffret métallique par des vis sur lesquelles on prévoit des entretoises pour éviter que les connexions gravées viennent en contact avec la tôle du boîtier. On fixe aussi sur le boîtier les prises : antenne, alimentation, l'interrupteur général et on effectue les liaisons indiquées. Les contacteurs à poussoir sont reliés à la platine BF par un cordon à 8 conducteurs.

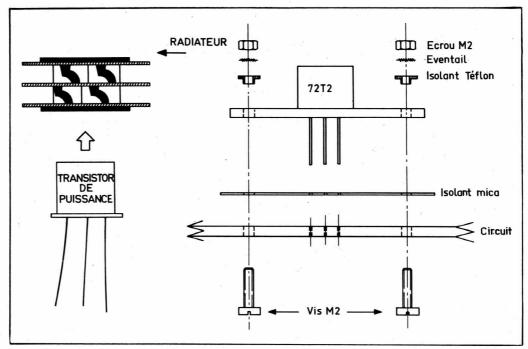

RÉGLAGES

Platine HF

On charge la prise antenne par une ampoule de 110 V, 25 watts la liaison s'effectuant par un coaxial de 50 Ω d'une longueur de 1 mètre environ.

Le quartz étant en place, on règle L1 pour obtenir l'oscillation. On règle ensuite L3 puis le condensateur ajustable associé à L5. On cherche alors à obtenir le maximum de brillance de l'ampoule.

Lors de ces opérations on laisse en fonctionnement permanent un émetteur-récepteur à super-réaction ou un module récepteur permettant de contrôler les réglages qui doivent entraîner la suppression du souffle. Le maximum de brillance de l'ampoule doit être obtenu en se plaçant avant l'accrochage des étages driver et PA.

On vérifie que le PA n'accroche pas lorsqu'on appuie sur une touche BF. S'il en était ainsi, il faudrait retoucher légèrement les réglages.

A. BARAT

MONITEUR professionnel == DE L'ÉLECTRICITÉ ET DE L'ÉLECTRONIQUE Sélectionne chaque mois LES ANNONCES DES MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS COMPORTANT UN LOT "ÉLECTRICITÉ" Ces « appels d'offres » permettent aux professionnels, constructeurs, grossistes, installateurs, de se procurer d'intéressants débouchés. ABONNEMENT ANNUEL (11 NUMEROS) 50 F SPECIMEN GRATUIT SUR SIMPLE DEMANDE ADMINISTRATION - REDACTION S.O.P.P.E.P. 2 à 12, rue de Bellevue, Paris-19° - Tél. 202-58-30 **PUBLICITE** S.A.P. 43, rue de Dunkerque, Paris-10° - Tél. 744-77-13 **BON POUR UN SPECIMEN GRATUIT** A ENVOYER A: LE MONITEUR (A.H. S.A.P.) 43, rue de Dunkerque - PARIS-10

...... Tél.

Nouveaux montages BF et radio AM et FM



Réaliser des montages simples est actuellement possible grâce à l'emploi de « blocs » contenant des composants intégrés donc, en général, indémontables. Dans chaque bloc on pourra trouver un montage très compliqué mais la complication intérieure n'a aucune importance pour l'utilisateur qui ne s'intéresse qu'au mode de montage du bloc. Comme blocs de ce genre citons les suivants : circuits imprimés, circuits intégrés, modules, sélecteurs UHF, VHF, FM, etc. Il va de soi, toutefois, que l'utilisateur doit, en plus du travail de montage, s'intéresser aussi au schéma intérieur des blocs qu'il aura à employer car il est toujours utile de comprendre le mieux ce que l'on fait d'après un plan ou un schéma.

L'amplificateur que nous allons décrire est de technique anglaise. Plus particulièrement il s'agit d'un montage proposé par Plessey, permettant de réaliser rapidement un amplificateur stéréophonique donnant 2 W par canal avec moins de 1 % de distorsion. Les sources de signaux sont la radio et le pick-up céramique (ou piézo-électrique), à l'exclusion des magnétophones et de PU magnétiques, sources qui nécessitent des préamplificateurs correcteurs, ce qui compliquerait un montage que l'on veut simple.

Par contre, l'appareil proposé comprendra les deux réglages habituels de tonalité, l'un pour les basses et l'autre pour les aiguës.

Comme les deux canaux stéréo, que nous désignerons par A et B, sont identiques, nous n'en décrirons qu'un seul.

L'emploi de deux circuits intégrés type SL 403 A Plessey permettra la simplification du travail de montage, d'ailleurs le schéma intérieur d'un SL 403 A est lui-même assez simple.

Caractéristiques générales

Sensibilité (pour une puissance de 2,7 W) : 160-mV eff.

Impédance d'entrée avec VC au max. : 700 k Ω .

Impédance d'entrée avec VC au min. : $2 M\Omega$.

Réponse en fréquence : 15 Hz à 50 kHz.

Dynamique des réglages de tonalité à $40~{\rm Hz}:-17~{\rm dB}$ à $+10~{\rm dB}$.

Dynamique des réglages de tonalité à 15 kHz : - 15 dB à + 11,5 dB.

Distorsion harmonique totale : inférieure à 1%.

Niveau de bruit à 2,7 W à la sortie :

Niveau de ronflement à 2,7 W à la sortie : — 72 dB.

Ces caractéristiques sont excellentes et pour réaliser un électrophone stéréo il suffira de se procurer une platine phonographique à pick-up céramique stéréo de la meilleure qualité

Pour l'emploi avec la radio comme source on sera en présence de trois cas :

1° Le signal provient de la sortie d'un détecteur de récepteur à modulation d'amplitude. Dans ce cas on appliquera ce signal, monophonique, aux deux entrées de canaux A et B.

2° Ce signal provient d'un tuner FM stéréo. Dans ce cas, le tuner contient un décodeur multiplex stéréo dont les deux sorties G (gauche) et D (droite) seront connectées aux enurées des canaux A et B, l'attribution de A ou B comme amplitude G ou D étant indifférente.

Dans tous les cas, le signal sortant du décodeur sera appliqué correctement aux canaux BF, car s'il est monophonique les deux sorties sont en parallèle et s'il est stéréophonique, les deux sorties sont distinctes, ces dispositions étant obtenues automatiquement (*).

Il est évident que tout ensemble à haute fidélité ne peut être mis en valeur que s'il est suivi de haut-parleurs de qualité. La limite supérieure du prix des haut-parleurs est très élevée, souvent les HP peuvent revenir plus cher que l'ensemble BF qui les précède.

Quoi qu'il en soit, des HP de qualité médiocre font perdre aux auditions les avantages procurés par les amplificateurs.

Une bonne combinaison est de disposer pour chaque canal d'un haut-parleur à large bande, par exemple de 40 Hz à 10 000 Hz ou de groupements de 2 à 3 haut-parleurs spécialisés.

Schéma général du montage stéréo

La figure 1 donne le schéma complet de l'amplificateur stéréophonique, le canal A étant représenté complet et le canal B sous forme symbolique. Les liaisons entre les deux canaux sont d'ordre électrique et d'ordre mécanique comme on l'indique plus loin.

On voit aisément que la simplification du schéma est due à deux causes : on n'a considéré que deux sources de signaux on a utilisé des circuits intégrés, un par canal. Par tons de l'entrée représentée à gauche et en haut du schéma de la figure 1. Cette entrée reçoit le signal provenant de la source. Celui-ci est appliqué sur le potentiomètre VR1 servant de réglage de volume du son.

Grâce à ce potentiomètre, le signal à appliquer à l'amplificateur est dosé et du curseur par C_1 de 0,22 μF (22 nF) il est transmis à l'entrée du circuit intégré, point 6.

En réalité, le circuit intégré SL 403 A se compose de deux parties : un préamplificateur et un amplificateur de puissance. La commande de gain VR1 est disposée entre l'entrée du canal et celle du préamplificateur point 6.

Les réglages de tonalité sont montés entre la sortie dupréamplificateu r point 5 du CI et l'entrée de l'amplificateur de puissance, point 4 du CI.

Il s'agit par conséquent d'un ensemble de tonalité classique sans contre-réaction.

Grâce à ce choix les potentiomètres de réglage de tonalité sont du type logarithmique normal que l'on trouve partout.

Voici, à la figure 2, le détail du branchement du réseau de tonalité à la partie préamplificatrice du circuit intégré dont on a mentionné les points 3, 5 et 6.

La contre-réaction shunt s'exerce par l'intermédiaire de R_1 , R_2 et R_3 qui établissent la tension de collecteur de TR3 vers 6,5 V approximativement, ce qui permet d'obtenir du préamplificateur une tension BF suffisante pour commander le réseau de tonalité.

La contre-réaction est découplée, aux fréquences « audibles » par C_7 aux bornes duquel s'établit une tension continue sensiblement égale à celle de la base de TR1.

Cette tension est celle de polarisation nécessaire à l'amplificateur de puissance et elle est appliquée par l'intermédiaire du réseau de tonalité de cet amplificateur.


Il est essentiel à ce que la tension de polarisation de ce circuit soit bien réglée. Si la tension de collecteur de TR3 monte, le courant au repos est réduit.

Ce réglage s'effectue à l'aide du potentiomètre VR3 connecté sur la charge de sortie du préamplificateur.

Ce potentiomètre est ajusté de façon que la tension continue de sortie soit égale à la moitié de celle d'alimentation. Revenons au schéma complet de la figure 1.

Le réglage d'équilibrage s'effectue avec le potentiomètre VR2 de 100 k\(\Omega\) qui est branché de la manière suivante : si le schéma complet est celui du canal A, le curseur de VR2 est relié à la masse par l'intermédiaire d'un condensateur électrochimique C₂ de forte valeur, ce qui peut être considéré comme une mise à la masse, en BF, de ce curseur, C₂ ne servant que d'isolateur en continu. Une extrémité du potentiomètre VR2 est reliée à R2 du canal A et l'autre est évidemment reliée à R2 du canal B dont le schéma est symbolisé par un rectangle.

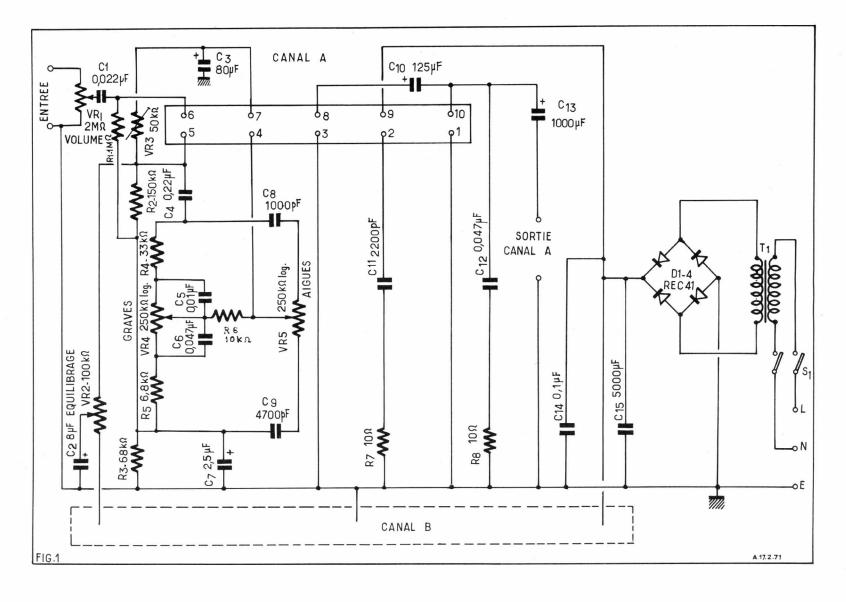^(*) Pour tous détails concernant les tuners FM ultra-modernes, voir l'ouvrage : TUNERS MODERNES A MODULATION DE FREQUENCE, en vente à la Librairie Parisienne de la Radio, 43, rue de Dunkerque, Paris-X°.



Il va de soi que VR2 et C₂ sont en un seul exemplaire pour l'ensemble des deux canaux A et B.

L'équilibrage s'effectue par conséquent aux sorties des deux préamplificateurs.

Il est facile de voir que si le curseur de VR2 est du côté de R2 du canal A, le signal de ce canal est diminué tandis que celui du canal B est augmenté. Inversement si le curseur est du côté de R2 du canal B, le signal du canal A est augmenté et celui du canal B diminué. De cette façon il est possible, pour une certaine position du curseur de VR2, d'obtenir l'équilibrage, c'est-à-dire des tensions des deux canaux telles que les puissances de sortie soient égales aux sorties de ces canaux.


Branchement du CI

Celui-ci, à boîtier de forme rectangulaire et à 10 points de terminaisons 1 à 10, se branche comme l'indique la figure 1 : Point 1 à la masse, qui est aussi le négatif de la tension continue d'alimentation; point 2 à la masse par l'intermédiaire de C11 de 2 200 pF et R_7 de 10 Ω ; point 3 à la masse; point 4 au curseur du potentiomètre d'aiguës VR5 de au curseur du potentiomètre d'aiguës VR5 de 250 k Ω . C'est de ce point que partent les signaux d'aiguës et de basses provenant du curseur de VR5 et de celui de VR4, potentiomètre de basses de 250 k Ω , les deux curseurs étant séparés par R6 de 10 k Ω ; point 5 au condensateur C4 de 0,22 μ F qui transmet le signal BF aux deux voies de tonalité, celles des basses avec R4, VR4, R5, C5 et C6 et d'aiguës, composée de C8, VR5 et C9. Ces deux voies sont « mises à la masse » à leurs extrémités inférieures par le condensateur et d'aigues extrémités inférieures par le condensateur condensateur condensateur condensateur composée de C8, VR5 et C9.

à leurs extrémités inférieures par le condensateur électrochimique C7 de 2,5 µF shunté

par R3 de 68 k Ω ; point 6 à C1 entrée du signal ; point 7 vers C3 de 80 μF électrochimique; point 9 au + alimentation, ce point + étant la sortie du pont de redressement de l'alimentation. Remarquons que le point 9 du canal B doit être relié également au point + alimentation, cette dernière étant commune pour les deux canaux A et B donc en un seul exemplaire pour l'ensemble stéréo; point 8 à

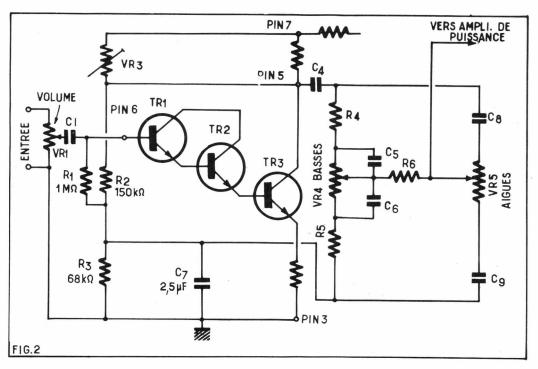C10 de 125 μF ; point 10 à C10 et C13, les deux des électrochimiques. Le condensateur C13 de 1 000 μF transmet le signal amplifié par le CI à la sortie du canal A. Remarquons qu'en branchant, sans erreurs ni omissions, les éléments reliés aux 10 points de terminaison du circuit intégré, on effectue presque tout le câblage de cet amplificateur stéréophonique.



Alimentation

Elle est fort simple étant du type normal avec filtrage réalisé par C15 de 5 000 μF , redressement par un pont de 4 diodes du type REC 41 Plessey et transformation de la tension par T1 dont le primaire est connecté au secteur alternatif par l'intermédiaire d'un interrupteur bipolaire S1.

Remarquons que le primaire peut être plus complexe, avec des enroulements permettant l'adaptation à toutes les tensions usuelles des secteurs, par exemple 110 - 130 - 150 - 220 - 250, etc. Un fusible peut être disposé dans le circuit du primaire. Au repos la tension alternative de T1 est de 12,6 V, ce qui permet d'obtenir aux bornes de C15, c'est-à-dire à la sortie de l'alimentation, une tension continue de l'ordre de 17 V. Ainsi, au repos la tension continue d'alimentation est de 17,4 V lorsque les deux canaux sont utilisés. Cette tension diminue de la manière suivante lorsqu'il y a un signal maximum: pour un seul canal, l'autre étant au repos, la tension continue descend à 16,5 V et si les deux canaux sont en fonctionnement avec le maximum de signal, la tension descend jusqu'à 15,8 V continu.

Dans ces conditions, la puissance efficace en signaux sinusoïdaux de 2,7 W par canal. La puissance « musicale » est de 3 W par canal, donc 6 W en tout ce qui est largement suffisant pour un appartement normal.

Mesures effectuées sur cet amplificateur

Nous donnons à la figure 3 deux courbes :

 (A) : Courbes de réponse limites et médiane obtenues avec les commandes de tonalité.

(B): Distorsion en fonction de la puissance de sortie. Les courbes (A) limites sont obtenues avec les curseurs des potentiomètres VR4 et VR5 réglés comme suit :

VR4 maximum basses (vers R4) courbe en haut et à gauche.

VR4 minimum basses (vers R3) courbe en bas et à gauche.


VR5 maximum aiguës, curseur vers C₈ : courbe en haut et à droite.


VR5 minimum aiguës, curseur vers Co : courbe en bas et à droite.


Lorsque ces deux potentiomètres sont dans des positions médianes il n'y a pas d'influence de la part du réseau de tonalité et la courbe est celle qui suit le niveau zéro décibel


On voit que la réponse est alors linéaire, de 30 Hz à 20 kHz, et qu'elle est encore très satisfaisante à 20 Hz et à 30 kHz et plus. La distorsion croît avec la puissance, d'abord lentement, depuis 0,47 % environ à 1 mW jusqu'au 0,65 % à 1 W, puis plus rapidement pour atteindre 1 % vers P = 2,7 mW. Audessus de 2,7 W la distorsion croît plus rapidement, à P = 3 W elle est de 2 %. Remarquons qu'une distorsion totale de 2 % est encore une valeur modérée, de nombreux amplificateurs, dont la puissance nominale est indiquée, donnent 10 % de distorsion à cette puissance et la distorsion ne baisse à des valeurs admissibles en haute fidélité (1 % et moins) que pour des puissances très inférieures à celle nominale.

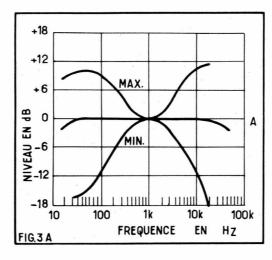La véritable qualité musicale d'un amplificateur réside dans une faible distorsion à la puissance nominale annoncée et non à une distorsion de pourcentage inadmissible. Dans ce dernier cas, la « grande puissance » ne sert à rien car à celle-ci l'amplificateur ne fait que du bruit et non de la musique.



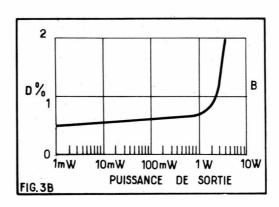

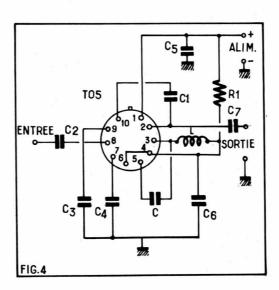

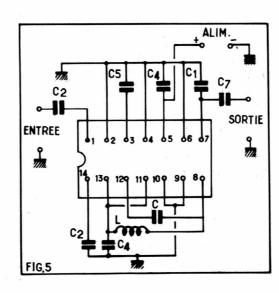

Amplificateur MF pour modulation de fréquence

Avec ce montage nous restons dans le domaine de la technique anglaise de Plessey.

Le SL 432 A est un circuit intégré permettant de réaliser, avec un nombre très réduit d'éléments extérieurs, un amplificateur moyenne fréquence et un détecteur à coïncidence pour FM.

On peut se procurer le circuit intégré sur deux formes selon le boîtier. Avec boîtier circulaire TO5 le brochage est numéroté de 1 à 10, l'ergot se trouvant entre les fils 1 et 10. Avec le culot rectangulaire D.I.L. il y a 14 fils, ceux numérotés de 1 à 7 sur un côté et ceux numérotés de 8 à 14 sur l'autre côté.

Lorsqu'on voit le CI avec présentation TO5, du côté fils, les numéros 1 à 10 se succèdent dans le sens des aiguilles d'une montre.

Dans le cas du boîtier rectangulaire, si l'on regarde le boîtier du côté fils, avec l'encoche à gauche, les numéros des fils se succèdent de gauche à droite : en haut 1 à 7 et en bas de 14 à 8.

Voici, à la figure 4, le schéma de montage du circuit intégré SL 432, à culot circulaire vu de dessous.

L'alimentation est de 18 V et les valeurs des éléments sont les suivantes : $R_1=1.5~k\Omega$ - 0.25~W, $C_1=10~nF$, $C_2=2.2~nF$, $C_3~a$ $C_7=100~nF$ (ou $0.1~\mu F$). La bobine L doit s'accorder sur la MF choisie, par exemple 5.5~MHz en TV son FM ou 10.7~MHz en radio FM.

Le même montage est réalisable avec le CI en boîtier rectangulaire. Dans ce cas la résistance R_1 n'existe pas et le câblage s'effectue selon le schéma de la figure 5 avec les mêmes valeurs des condensateurs.

Le CI en boîtier DIL permet une meilleure dissipation que le TO5; c'est pour cette raison que la résistance a été insérée dans le montage de la figure 4.

Pour l'emploi de cet amplificateur avec accord sur 5,5 MHz, on prendra les valeurs suivantes : $L=10,5~\mu H$ et C=82~pF.

Pour l'accord sur 10,7 MHz, si L = 4,8 µH la valeur de C sera de 46 pF environ. Le maximum de tension BF sera obtenu à la sortie avec un bobinage à coefficient de surtension élevé de l'ordre de 120.

Un calcul exact de L et C peut s'effectuer pour n'importe quelle fréquence comprise entre 5 et 10,7 MHz ou plus en déterminant L et C de façon que leur *réactance* soit de 325 Ω à la fréquence choisie.

Déterminons L et C à f=10,7 MHz d'après cette règle indiquée par le fabricant du circuit intégré.

La réactance de la bobine est :

$$X_{L} = 2 \pi f L \qquad (1)$$

et celle du condensateur est :

$$X_C = \frac{1}{2 \pi f C} \qquad (2)$$

La relation (1) peut s'écrire

$$L = \frac{X_L}{2 \pi f} \qquad (3)$$

et la relation (2):

$$C = \frac{1}{2\pi f X_0} \tag{4}$$

Dans ces relations seules sont inconnues L et C car on a $X_L=X_C=325~\Omega,~2~\pi=6,28$ et f est connue, par exemple, 10,7 MHz. Avec cette valeur de f on a 2 π f = 6,28 . 10,7 . 10 $^{\circ}$ = 67,2 . 10 $^{\circ}$. On obtient par conséquent :

$$L = 325/(6,72 \cdot 10^6)$$
 kenrys
ou $L = 4.8 \mu H$.

Calculons C. On a:

$$C = \frac{1}{67,2 \cdot 10^6 \cdot 325} F$$

ou C =
$$\frac{10^6}{21\,500}$$
 pF = 46 pF environ.

Remarquons que les formules (1) et (2) ou (3) et (4) aboutissent exactement à la formule de Thomson car on sait qu'à la résonance $X_L = X_C$, donc :

$$2 \pi f L = \frac{1}{2 \pi f C}$$

relation qui peut s'écrire :

$$f = \frac{1}{2 \pi \sqrt{LC}}$$

qui est la formule de Thomson.

Les résultats des mesures effectuées sur les montages de la figure 4 avec f = 6 MHz, $L = 8.8 \mu H$ et C = 82 pF, sont donnés par le tableau I.

L'alimentation est de 18 V et la température ambiante était de 25 °C pendant les

Tableau I

Sensibilité : 150 µV efficaces pour un niveau BF de sortie de - 3 dB.

Réjection de signaux à modulation d'amplitude :

A 2 mV efficaces : 38 dB avec 30 % de signal AM à f = 1 kHz.

A 10 mV efficaces : 52 dB, mêmes conditions que pour 2 mV.

Basse fréquence : 0,8 V efficaces pour une de 50 kHz et modulation à 1 kHz.

Distorsion: 1 % avec 10 mV efficaces à l'entrée, une déviation de 50 kHz et un signal modulant de 1 kHz.

Consommation de courant : 26 mA.

Impédance de sortie : $5 \text{ k}\Omega$.

Résistance d'entrée : 1,4 kΩ.

Capacité d'entrée : 7 pF.

Réjection de l'alimentation à la sortie : 50 dB, mesurée avec un signal de 500 mV efficaces à 1 kHz, appliqué à l'alimen-

On a aussi mesuré la tension BF de sortie en fonction de la tension FM appliquée à l'entrée des montages des figures 4 et 5. On a obtenu les résultats suivants indiqués par le tableau du tableau III ci-après :

Tableau II

Tension MF en μV eff.	Tension BF en mV eff.
10	35
100	400
1 000	800
10 000	800
100 000	800

D'autre part on a aussi mesuré la réponse de l'amplificateur MF, ce qui a donné les résultats du tableau III.

Les fréquences sont celles d'accord de l'amplificateur. On voit que le gain diminue lorsque la fréquence augmente mais dans le cas de ce circuit intégré, la diminution, depuis 5,5 MHz jusqu'à 10 MHz est faible : de

63,5 dB environ à 60 dB environ permettant d'utiliser le SL 432 A aussi bien en FM son TV qu'en FM radio.

Tableau III

Fréquence (MHz)	Gain (dB)
2	65
3	64,1
4	64
5	63,5
6	63,1
7	63
8 9	62 61
10	60
20	54

Construction

L'emploi de ce circuit intégré comme amplificateur MF et détecteur à coïncidence est aisé en raison de sa construction extrêmement simple et rapide, de ses faibles dimensions, du petit nombre des composants extérieurs et du réglage de mise au point à la portée de tous, même des amateurs ne pos-sédant pas de générateurs HF.

Le schéma de principe de la figure 5, utilisant un CI avec boîtier DIL rectangulaire peut être réalisé pratiquement sur une platine imprimée dont nous donnons à la figure 6 les deux aspects.

En A vue de la face sur laquelle se trou-

vent les connexions « imprimées ». En B, la face opposée sur laquelle sont fixés les composants C₁ à C₇, C et L (il n'y a pas de résistance).

Les connexions sont vues par transparence sur la face B. Les différents points de soudure sont 1 à 14 pour le circuit intégré et

a à W pour les autres points. Le circuit intégré est vu de dessus donc du côté opposé des pattes de branchement. Il doit être fixé sur la face B et les pattes doivent passer à travers les trous 1 à 14.

Voici la liste des branchements : a sera la masse et la ligne négative d'alimentation.

 C_1 sera connecté entre les points a et i. C_2 entre c et 6; C_3 entre a et e; C_4 entre a et d; C_5 entre a et g; C_6 entre a

et h; C_7 entre k et l; C entre s et w; L entre u et o.

L'entrée est entre le point b (point chaud) et la masse a.

La sortie est au point j, l'autre point (froid) pouvant être la masse a.

L'alimentation se branchera entre le point a (--) et le point m (+) qui est relié au point 5 du CI à boîtier rectangulaire. A défaut de platine imprimée, il y a possibilité de réaliser le même montage sur une platine isolante en s'inspirant de la disposition des

éléments sur la platine imprimée. On pourra réaliser le montage en dimensions un peu plus grandes que celles de la platine imprimée.

La bobine L de 4,8 µH peut se réaliser aisément sur un tube isolant sur lequel on bobinera quelques dizaines de spires de fil de 0,3 à 0,4 mm de diamètre, par exemple.

Lorsque la bobine est à air, donc sans noyau de ferrite, et non blindée, il est assez facile de calculer ses caractéristiques physiques.

Calcul d'un bobinage

Voici une méthode générale valable pour les bobines à enroulement en solénoïde (dit aussi cylindrique). On applique la formule de Nagaoka:

 $L = k n^2 d/1 000$

dans laquelle L = coefficient de self-induction de microhenrys;

n = nombre de spires;

d = diamètre moyen en centimètres;

k = coefficient qui dépend du rapport d/l; l = longueur de l'enroulement.

La valeur de k est donnée par la formule :


$$k = \frac{100 d}{4 d + 11 1}$$

dont voici quelques valeurs approximatives en fonction de d/l

Tableau IV

d/l	k
0,25	2
0,5	4
1	6,3
2	10,5
3	13
4	14,5
5	16

(Suite page 47).

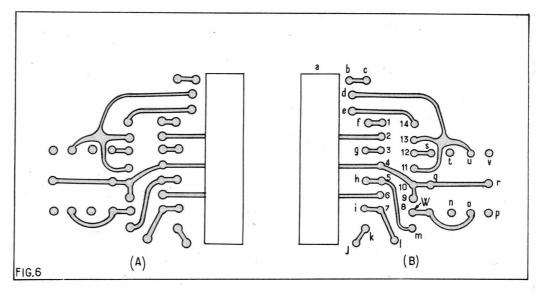

ÉLECTROPHONE MONAURAL PORTATIF

L'électrophone que nous allons un modèle extrait du catalogue BSR. style tissu écossais. La platine est les chaînes haute-fidélité.

décrire se présente sous l'aspect Cette firme anglaise de réputation d'un coffret très esthétique au cou- internationale a une gamme de vercle dégondable contenant le platines allant du modèle destiné à haut-parleur. Cet ensemble a une l'équipement d'électrophones à ceux allure très moderne avec son gainage plus élaborés et recommandés pour

Étude de la platine tourne-disque

Il s'agit ici, comme nous venons de le dire, d'une platine tourne-disque BSR, à 4 vitesses (16 - 33 - 45 - 78 tr/mn) équipée d'un plateau d'un diamètre de 17 cm, c'est-à-dire le diamètre d'un disque de 45 tours. Le centreur 45 tours est fixé à demeure sur l'axe du plateau et est esca-motable dans un logement prévu à cet effet lors de l'utilisation de disques 33 tours Le plateau est en matière plastique noire comportant des nervures pour éviter le glissement des disques.

Le bras de forme rationnelle comporte à l'extrémité du porte cellule un ergot destiné à faciliter le maniement. La cellule lectrice est fixée par une vis à tête cruciforme à l'extrémité du bras. La pointe saphir est reversible et permet d'un côté la lecture des disques microsillons et de l'autre côté la lecture des disques 78 tours disques 78 tours.

Un crochet métallique plastifié retient le bras sur son support lorsque ce bras est en position de repos. La fixation est particulièrement réussie et de la sorte l'utilisateur ne court pas le risque de trouver le bras cassé ou la cellule abîmée lors d'un transport.

Un protège-cellule en nylon souple, à ne pas égarer! — évite tout désagrément lors de l'utilisation de l'appareil par des mains inexpertes.

Le bâti de la platine supportant le moteur, le plateau et le bras est constitué d'une matière plastique très rigide et indéformable de couleur gris clair. La platine est fixée au coffret gainé par 2 vis et équerres.

Il faut signaler que la platine tournedisque est à entraînement classique par galet et qu'elle est dotée d'un arrêt auto-matique en fin d'audition de disques.

Nous verrons dans l'analyse technique du schéma que le moteur sert de transformateur d'alimentation puisqu'il comporte un enroulement supplémentaire prévu pour l'attaque d'un pont redresseur.

Étude du schéma de principe

L'amplificateur basse-fréquence équipe cet électrophone portatif est de la technique moderne à liaisons directes sans utilisation de transformateurs driver et de sortie.

Nous pouvons décomposer le schéma de principe de la partie basse fréquence de la façon suivante

étage d'entrée : BC208B étage driver SFT353

— étage de sortie comprenant une partie complémentaire AC180 et AC181. Cette paire complémentaire est particulièrement intéressante car les transistors complémentaires NPN et PNP ont des paramètres identiques à 10 % près.

Entre le curseur du potentiomètre de volume et la masse, on a prévu un dispositif correcteur de tonalité composé d'un potentiomètre à variation linéaire (piste A) d'une valeur de 220 k Ω et d'un condensateur série dont la valeur est fixée ici à 1 000 pF. Le curseur du potentiomètre de réglage de tonalité attaque le sommet du potentiomètre de volume (point chaud).

Le curseur du potentiomètre de volume attaque la base du transistor, d'entrée BC208 par l'intermédiaire d'un conden-sateur de 22 nF. La polarisation de la base de ce transistor est assurée par un pont placé entre les pôles négatif et positif de l'alimentation. Nous avons en partant du pôle négatif de l'alimentation une résistance de 15 kΩ, une résistance ajustable de 22 k Ω , une résistance de 100 k Ω .

Nous verrons plus loin le rôle de la résistance ajustable de 22 k Ω . Le point commun des 3 résistances précisées ci-dessus est découplé vers l'émetteur du transistor

préamplificateur placé en tête du module. L'émetteur du BC208 a son potentiel fixé par une résistance de 4,7 k Ω rejoignant le point milieu du push-pull de sortie. Cette résistance est découplée partiellement par un réseau RC constitué d'une résistance de 470 ohms et d'un condensateur de 100 μ F/12 V. Le con-



DÉCRIT CI-CONTRE



- Dimensions : $320 \times 225 \times 125 \text{ m/m}$
- 5 transistors + redresseur
- Puissance: 2,5 w. H. P. spécial de 17 cm.
- Contrôle de tonalité par potentiomètre Platine TD BSR GU 8 4 vitesses
- Secteur 110/220, 50 périodes
- Très jolie malette gainée, 2 tons, couvercle amovible contenant le H. P.


EN KIT avec circuits 178 F pré-câblés

C'EST UNE RÉALISATION :

RAD 10

1 et 3, rue de REUILLY PARIS-XII* féléphone : 343-66-90 Métro : Faidherbe-Chaligny C.C.Postal 6.129-57 PARIS

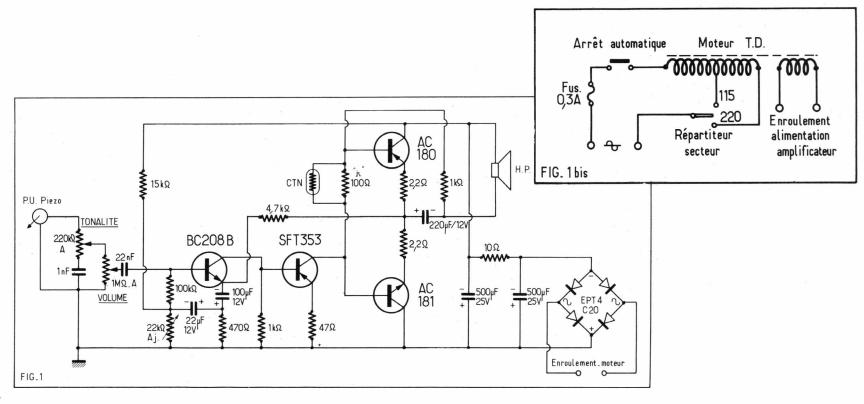Voir notre publicité p. 2, 3, et 4e de couverture



densateur de 22 μ F rejoignant le point commun des résistances de polarisation de base au point commun du condensateur de 100 μ F et de la résistance de 470 Ω permet le montage du circuit d'entrée en système boot-strap, lequel est caractérisé par une impédance d'entrée élevée


Les signaux amplifiés par le transistor BC208 sont alors recueillis aux bornes de la résistance de collecteur fixée ici à 1 000 ohms et envoyés sur la base du transistor driver SFT353. La polarisation négative de la base de ce transistor driver est donc prise sur le collecteur du transistor d'entrée BC208B.

Afin de bénéficier de toute la tension

d'alimentation, c'est-à-dire avoir un V_{CE} maximum, le transistor SFT353 ne comprend dans son circuit d'émetteur qu'une résistance de 47 ohms. Cette résistance non découplée augmente le taux de contreréaction de l'étage considéré et élève l'impédance d'entrée, ceci évite d'amortir trop le collecteur du BC208. L'augmentation de la contre-réaction locale diminue le taux de distorsion de l'étage SFT353.

Les tensions de modulation bassefréquence prises sur le collecteur du transistor SFT353 attaquent en parallèle les bases des transistors de sortie complémentaires AC180 et AC181.

L'écart de tension entre les bases des transistors de puissance complémentaires AC181 et AC180 est matérialisé par une différence de potentiel aux bornes d'une résistance de 100 ohms shuntée par une résistance CTN. Cette disposition évite la distorsion de commutation ou de croisement due aux raccordements des alternances positives et négatives. La thermistance (CTN) compense les variations du courant de repos en fonction des écarts de la température ambiante. Lorsque nous examinons la forme de la tension sinusoïdale de sortie prise sur une charge résistive (> 4 ohms), nous ne devons en aucun cas constater de raccordement des 2 demi-ondes. Ceci est souvent visible lorsque la résistance entre les 2 bases (ici 100 ohms) est trop faible.

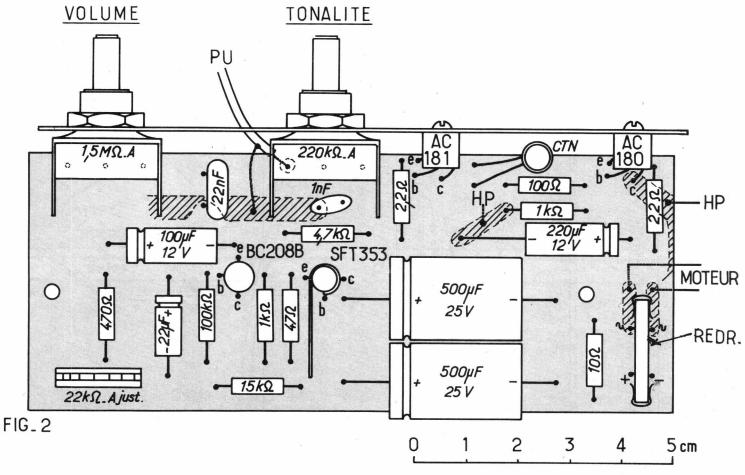

Si l'on ne dispose pas des appareils de mesure strictement nécessaires (un générateur audio-fréquence, un oscilloscope) on peut procéder de façon plus empirique mais très efficace. Il faut alors injecter un signal à l'entrée (la tension de sortie de la cellule) et placer le potentiomètre de volume de façon à ce que l'écoute soit la plus faible possible. Un disque de piano convient fort bien. Si la distorsion de commutation existe (R trop faible) la modulation est très déformée. Il est facile de se rendre compte s'il s'agit d'une telle distorsion, car en poussant le potentiomètre de volume, la déformation devient de moins en moins évidente.

Une réaction positive constituée par la résistance de 1 $k\Omega$ entre la base du transistor AC180 et le pôle négatif du condensateur de sortie améliore la linéarité des paramètres et favorise l'attaque.


Les résistances de 2,2 ohms en série avec les transistors de puissance complémentaires évitent l'emballement thermique et linéarisent les paramètres de ces transistors complémentaires AC180 et AC181.

Une double contre-réaction est établie entre le point milieu de l'étage final et l'émetteur du transistor d'entrée BC208B.


1º Une contre-réaction en continu matérialisée par la résistance de 4,7 k Ω placée entre l'émetteur du BC208 et le pôle positif du condensateur de sortie.

2º Une contre-réaction en alternatif dosée par le découplage partiel de l'émetteur du BC208 (100 μF - 470 Ω).

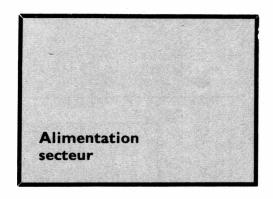La liaison du haut-parleur est faite par un condensateur de 220 µF. Cette valeur est suffisamment élevée pour ne pas trop limiter la réponse de l'amplificateur aux fréquences basses.




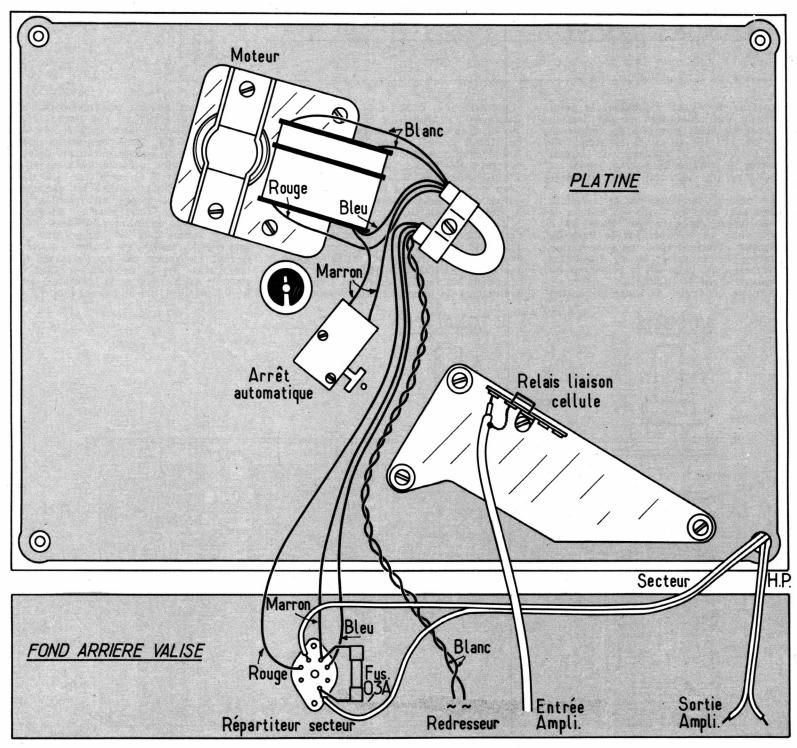Contrairement aux schémas habituels, il n'est pas fait appel à un transformateur d'alimentation à primaire 110 V - 220 V et à enroulement secondaire. Le moteur d'entraînement de la platine tourne-



disque en plus des enroulements nor-maux de la partie stator, comprend un enroulement destiné à l'alimentation d'un amplificateur transistorisé (fig. 1 bis).

Un pont redresseur au sélénium de référence EPT4-C20 attaque un condensateur électrochimique de 500 μ F constituant l'entrée du filtre. Une résistance de 10 ohms et un second condensateur de $500 \mu F$ constituent le filtre éliminant de la sorte toute résiduelle à 100 Hz d'ailleurs peu importante dans le cas d'un amplificateur à push-pull de sortie monté en classe B. Chacun sait en effet que la tension de ronflement d'une alimentation est fonction de son débit. Ainsi, si la puissance de sortie est faible, la tension à 100 Hz est négligeable et le rapport signal sur bruit de l'amplificateur sera valable.

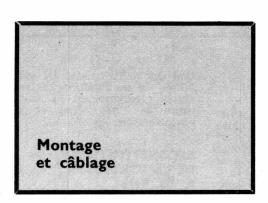

L'amplificateur et l'alimentation secteur de l'électrophone portatif étudié sont montés sur une plaquette de circuit imprimé dont les dimensions sont les suivantes : 120 × 50 mm.

L'implantation du circuit imprimé L'implantation du circuit imprime (fig. 2) est parfaitement donnée par le plan de câblage. Il faudra cependant faire attention au sens de branchement des transistors et des condensateurs électrochimiques. Le branchement du pont redresseur SORAL est donné par des interiors par les parties que le bestiere. indications portées sur le boîtier.

A la figure 2, il faut remarquer que l'équerre métallique supportant les 2 potentiomètres sert également au refroidissement des transistors de puissance complémentaires AC180 et AC181. Le corps de ces transistors est de forme parallélépipédique et est percé d'un trou de 3 mm permettant l'adhésion parfaite au radiateur.

Le transistor driver SFT353 est muni d'un clips à ailette de refroidissement.

La résistance ajustable de 22 k Ω sert à régler la symétrie du push-pull. Il faut faire varier cette résistance de façon à avoir côté plus du condensateur chi-mique de sortie, la moitié de la tension d'alimentation.

Sous la platine (voir fig. 3) se trouve une plaquette relais où aboutissent les fils venant de la cellule lectrice. Entre l'entrée du module et cette plaquette, la liaison est effectuée par un fil blindé, évitant tout ronflement d'induction.

Le câblage du répartiteur de tension est donné figure 3. Nous y trouvons éga-lement le cablage de la ligne HP et du cordon secteur.

Le câblage terminé, celui-ci sera vérifié minutieusement avant d'aborder la mise sous tension de l'appareil.

H. LOUBAYERE

Nouveaux montages BF et radio AM et

(Suite de la page 43)


Il faut, par conséquent, se décider d'ávance sur le rapport d/l.

En général on dispose d'un tube ayant un certain diamètre d qui, en OC, cas présent, doit être égal ou inférieur à 1 cm surtout si l'on effectue un montage miniaturisé comme celui considéré présentement.

Prenons par exemple d = 0,5 cm et essayons d'adopter un rapport d/l = 0.5, ce qui donne l = 1 cm.

Dans ces conditions, le tableau IV donne k = 4. Pour plus de précisions, calculons k

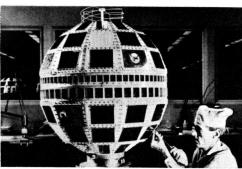à l'aide de la formule. On a :
$$k = \frac{100 \text{ d}}{4 \text{ d} + 11 \text{ l}} = \frac{50}{2 + 11} = \frac{50}{13} = 3,85.$$



auel électronicien serez-vous ?

Quel electronicien Serez-vous ?
Fabrication Tubes et Semi-Conducteurs - Fabrication Composants Electroniques - Fabrication Ciccuits Intégrés - Construction Matériel Grand PublicGonstruction Matériel Professionnel - Construction Matériel Grand PublicGonstruction Matériel Professionnel - Construction Matériel Matériel Professionnel - Construction Matériel Professionnel - Construction Matériel Professionnel - Construction Matériel Radior Construction Matériel Professionnel - Construction Matériel Radior Construction Matériel Radio, T.V., Clinéma) - Enregistrement des Sons (Radio, T.V., Clinéma) - Pour Secondice Radio-Phares - Tours de Contrôle Radio-Guidage - Radio-Mavigation - Radiogoniométrie Câbles Hertziens - Télécommunications Spatiales Electrole Radio-Guidage - Radio-Navigation - Radiogoniométrie Câbles Hertziens - Télécommunications Seutra - Professionales - Préparation - Radiogoniométrie Câbles Hertziens - Télécommunications Seutra - Sensionales - Préparation - Radiogoniométrie Câbles Hertziens - Télécommunications - Préparation - Professionales - Préparation - Radiogoniométrie Câbles Hertziens - Télécommunications - Télécommunications - Télécommunications - Professionales - Préparation - Professionales - Profe

Vous ne pouvez le savoir à l'avance : le marché de l'emploi décidera. La seule chose certaine, c'est qu'il vous faut une large formation professionnelle afin de pouvoir accéder à n'importe laquelle des innombrables spécialisations de l'Electronique. Une formation INFRA qui ne vous laissera jamais au dépourvu*: INFRA..

cours progressifs par correspondance RADIO - TV - ÉLECTRONIQUE

COURS POUR TOUS
NIVEAUX D'INSTRUCTION ÉLÉMENTAIRE - MOYEN - SUPÉRIEUR

Formation, Perfectionnement, Spécia-lisation. Préparation théorique aux diplômes d'Etat: CAP - BP - BTS, etc. Orientation Professionnelle - Pla-

TRAVAUX PRATIQUES (facultatifs) IMAYAUX PHAILIQUES (racultatirs)
Sur matériel d'études professionnel
uitra-moderne à transistors.
METHODE PEDAGOGIQUE
IN EDITE « Radio. TV - Service »
Technique soudure — Technique montage - cà bla ge do na stract i d'entre
name - alignement - mis e au point,
Nombreux montages à construire. Circuits imprimés. Plans de montage et schémas très détaillés. Stages
FOURNITURE: Tous composants, outillage et appareils de mesure, trousse
de base du Radio-Electronicien sur
demande.

PROGRAMMES

TECHNICIEN

Radio Electronicien et T.V. Monteur, Chef-Monteur dépan-neur-aligneur, metteur au point. Préparation théorique au C.A.P.

TECHNICIEN SUPÉRIEUR

Radio Electronicien et T.V. Agent Technique Principal et Sous-ingénieur. Préparation théorique au B.P. et au B.T.S.

INGENIEUR

Radio Electronicien et T.V. Accès aux échelons les plus élevés de la hiérarchie profes-sionnelle.

COURS SUIVIS PAR CADRES E.D.F.



AUTRES SECTIONS D'ENSEIGNEMENT : Dessin Industriel, Aviation, Automobile

Prenons k = 4, car de toute façon ces valeurs sont approximatives.

Dans la formule de Nagaoka on a $L = 4.8 \mu H$, k = 4, d = 0.5. On tire de cette formule:

$$n^2 = \frac{1\ 000\ L}{kd} = \frac{4\ 800}{2} = 2.400$$

d'où : n = 48 environ, et en arrondissant : 50 spires. Ce nombre de spires ne convient pas car sur 1 cm il sera difficile de bobiner 50 spires, c'est-à-dire 5 par millimètre. Il faudrait du fil de 0,2 mm de diamètre isolant compris, et les spires seraient jointives.

Adoptons une bobine de 1 cm de diamètre et de 2 cm de longueur, ce qui donnera en-

core d/l = 0,5, donc k =
$$\frac{100}{4+22}$$
 = 3,85

comme précédemment, ce qui est évident car k ne dépend que du rapport d/l. Prenons = 4 et on trouvera dans ce cas, à l'aide de la formule de Nagaoka :

$$n^{2} = \frac{4800}{4.1} = 1200$$

et n = 35 spires.

Il est aisé de bobiner 35 spires sur une longueur de 2 cm car dans ce cas on pourra utiliser du fil isolé de 0,4 mm de diamètre à espacement (pas) régulier.

Pratiquement, il faudra décider de la méthode d'accord avec ajustable ou avec noyau. En bobinant sur un tube à noyau réglable,

en ferrite, on constatera que le nombre des spires calculé est trop élevé et il faudra enlever des spires ce qui est plus facile que d'en ajouter. D'autre part, il est conseillé de blinder la bobine L et on sait que dans ce cas, la valeur de L diminue, effet contraire de celui de l'introduction du noyau de ferrite. Le blindage sera soudé au point r qui est relié à la masse a.

Le nombre de spires n se détermine au cours de la mise au point et de l'accord du circuit sur 10,7 MHz. En laissant 35 spires on sera amené à en enlever.

Références: Documents Plessey (65, avenue Marceau, Paris-XVIe).

Gilbert BLAISE.

L'ÉLECTRONIQUE au service des LOISIRS...

Joignez l'utile à l'agréable en réalisant vous-même vos montages électroniques!

- Émission-réception d'Amateurs grâce à nos modules R.D. et BRAUN.
- Télécommande de modèles réduits, avions, bateaux et tous mobiles.
- Allumage électronique pour votre voiture.
- Compte-tours électronique.
- Régulateur de pose pour essuie-glace.
- Alarme et antivol.
- Variateur de vitesse pour moteur.
- Variateur de lumière pour projecteur.
- Antenne d'émission.


...Et toutes les pièces détachées spéciales et subminiatures.

Catalogue contre 6 F.

R.D. ÉLECTRONIQUE

4, rue Alexandre - Fourtanier - 31 - TOULOUSE Téléphone: (15) 61/21-04-92

Bien que les lampes soient pratiquement abandonnées en faveur des transistors, le décodeur stéréophonique décrit ci-dessous utilise des tubes à vide. Cette réalisation tout amateur est décrite à l'intention des auditeurs possédant encore un tuner FM ou un récepteur AM-FM à lampes qui leur donne satisfaction et veulent le conserver. Ce décodeur sera facile et adaptable et leur permettra à peu de frais de bénéficier du son stéréophonique que diffuse en FM l'ORTF.

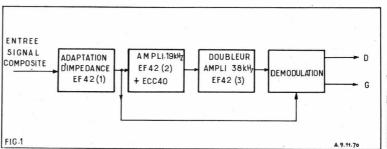

DÉCODEUR STÉRÉOPHONIQUE

Ce montage comprend essentiellement 4 parties (fig. 1); un premier étage sert d'adaptateur d'impédances (EF 42 (1)); vient ensuite un étage chargé d'isoler et d'amplifier le signal pilote à 19 kHz (EF 42 (2) et ECC 40); puis un étage chargé de reconstituer la porteuse à 38 kHz à partir du signal pilote (EF 42 (3)); enfin un dernier étage permet d'extraire les deux modulations BF droite et gauche.

Examinons à l'aide du schéma de la figure 2 les différents

ADAPTATION D'IMPEDANCE

Il s'agit d'une pentode EF 42 montée en cathode follower; la plaque est reliée directement à la haute tension; le signal composite prélevé à la sortie du discriminateur du tuner, avant la cellule de désaccentuation, est envoyé sur la grille et le signal à basse impédance est prélevé sur la cathode, ce signal est alors dirigé, d'une part vers la grille de l'EF 42 (2) chargée d'isoler et d'amplifier le signal pilote, d'autre part vers le transformateur T₂.


SEPARATION DU SIGNAL PILOTE

La pentode EF 42 (2) permet d'isoler le signal 19 kHz grâce au circuit oscillant L₁ C₁ placé dans le circuit plaque et accordé sur cette fréquence. Le signal est ensuite amplifié par l'ECC 40 montée en amplificateur sélectif à contre-réaction; la résistance négative introduite aux bornes du circuit L₂ C₂, accordé aussi sur 19 kHz, par la chaîne de réaction comprenant la résistance de 1600 ohms augmente la sélectivité; ce montage est stable car l'amplifica-

tion des deux triodes est stabilisée par une chaîne de contreréaction comprenant la résistance de 1 800 ohms et le potentiomètre de 50 k Ω .

RECONSTITUTION DE LA PORTEUSE A 38 KHz

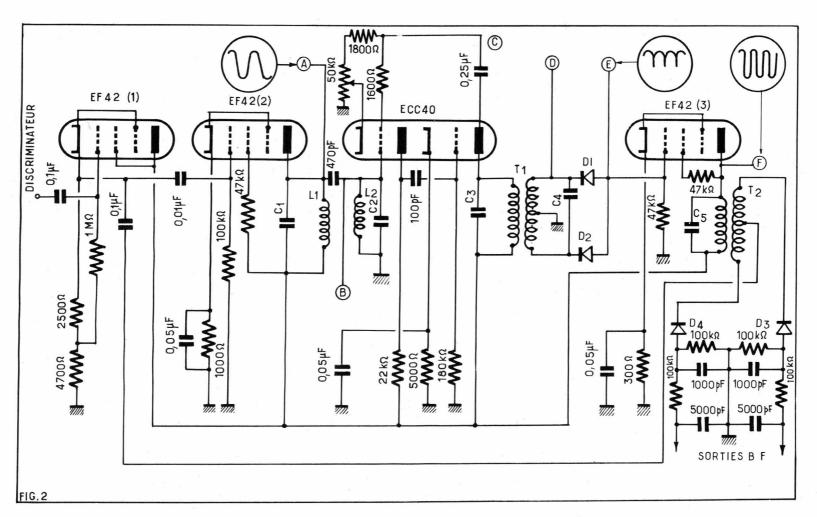Le signal de 19 kHz apparaissant au secondaire du transformateur constituant la charge de la seconde triode, est redressé par les diodes D₁ et D₂; le point milieu du secondaire étant mis à la masse, il s'agit



d'un redressement double alternance classique; on envoie alors sur la grille de la pentode EF 42 (3) un signal non sinusoïdal, mais décomposable en série de Fourier, dont la fréquence fondamentale est 38 kHz; le circuit plaque de ce tube comprenant un transformateur T₂ accordé sur 38 kHz, seule la fondamentale sera amplifiée et on retrouvera aux bornes du secondaire un signal sinusoïdal à 38 kHz; on aura donc doublé la fréquence du signal pilote et reconstitué ainsi la porteuse.

EXTRACTION DES MODULATIONS BF

On réinjecte au point milieu du secondaire du transformateur T2, le signal composite, prélevé sur la cathode du premier tube; on obtient alors un signal à 38 kHz mais modulé en amplitude, dont les enveloppes sont les modulations BF gauche et droite; il ne reste plus qu'à détecter ces courbes enveloppes; ce rôle est assuré par les diodes The total assume pair to distribute D_3 et D_4 et les résistances de $100 \text{ k}\Omega$ shuntées par des condensateurs de 1000 pF; on retrouve ensuite les cellules de désaccentuation.

REALISATION **PRATIQUE**

Tous les bobinages sont réalisés sur des madrins LIPA de 8 mm de diamètre avec noyau ferrite; le fil est du fil de cuivre émaillé de 2/10 mm de dia-mètre; les nombres de tours sont les suivants : L₁ et L₂ 600 spires; T₁ et T₂ : 400 spires pour le primaire et 800 spires pour le secondaire. (Pour obtenir un point milieu exact, le secondaire sera réalisé en enroulant 400 spires d'un fil double, on aura ainsi rigoureusement 2×400 spires).

Les diodes D₁, D₂, D₃ et D₄ sont quelconques (il s'agit ici de diodes échantillons) mais elle seront triées de façon à présenter les mêmes résistances directes et inverses.

MISE AU POINT

C'est, bien sûr, la partie la plus délicate à réaliser ; il est nécessaire de disposer d'un générateur BF et d'un oscillographe cathodique.

Injecter tout d'abord à l'entrée du décodeur un signal à 19 kHz provenant du généra-teur BF (0,5 V); brancher l'en-trée verticale de l'oscillo en A; essayer alors différentes valeurs de capacités pour C1 jusqu'à obtention sur l'écran, d'une sinusoïde d'amplitude maximale (attention aux faux réglages : le maximum ne doit pas être obtenu quand le noyau est complètement enfoncé); brancher maintenant l'entrée de enfoncé): l'oscillo en B et régler de la même façon le circuit L_2 C_2 ; brancher ensuite l'oscillo en C et débrancher le générateur; régler alors le potentiomètre de $50~\mathrm{k}\Omega$ de façon à maintenir


l'étage juste avant l'entrée en oscillation; rebrancher le générateur BF et accorder le transformateur T₁ pour avoir une amplitude maximale (choix de C₃); C₄ sera choisi de la même façon mais en branchant l'oscillo en D; on vérifiera au passage que l'oscillogramme présente une allure convenable en E, et on déterminera C, en cherchant le maximum d'amplitude de la sinusoïde à 38 kHz

Il sera bon de s'assurer que l'on effectue bien un doublage de fréquence en réglant le balayage de façon à avoir 2 périodes complètes sur l'écran en D; sans retoucher au balavage, on doit avoir 4 périodes

complètes sur l'écran en F.

Les réglages étant maintenant dégrossis, le décodeur
pourra être raccordé au tuner (avant la désaccentuation). On recommencera plusieurs fois les réglages précédents en présence d'une émission stéréophonique de façon à avoir un résultat parfait. Pour s'assurer que l'émission est bien transmise en stéréophonie il suffit d'observer à l'oscillo le signal sortant du tuner avec une fréquence de balayage assez faible : en monophonie la trace est fine, en stéréophonie au contraire elle est beaucoup plus large, à cause de la présence du signal pilote.

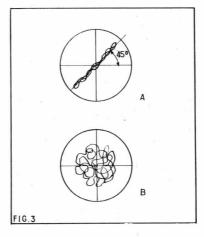Les circuits étant maintenant correctement accordés, il ne



reste plus qu'à régler la phase du signal à 38 kHz; ce signal doit être rigoureusement en phase avec le signal pilote pour obtenir une séparation correcte des canaux. On pourra déjà dégrossir ce réglage de la façon suivante : brancher l'entrée verticale de l'oscillo en F et l'entrée horizontale à la sortie du discriminateur; observer la figure de Lissajous : elle ne peut être interprétée que pendant un silence où seule est émise la fréquence de 19 kHz, ajuster alors le noyau de T₁ pour obtenir un 8 sur l'écran; on est alors assuré de la mise en phase rigoureuse des signaux appliqués aux plaques de déviation, mais malheureusement, amplificateurs de l'oscillo

introduisant des déphasages différents, la mise en phase de la porteuse et du signal pilote ne sera pas encore parfaite; on terminera le réglage en en-voyant sur l'entrée verticale la voie gauche, et sur l'entrée horizontale, la voie droite; les gains des deux amplificateurs étant identiques (pour cela envoyer le même signal sur les deux voies et chercher à obtenir une trace inclinée à 45°), une mauvaise séparation des deux voies due à un manque synchromisme entre la porteuse reconstituée à 38 kHz et le signal pilote à 19 kHz donnera un oscillogramme applati, incliné à 45° (fig. 3a); retoucher alors, très légèrement, le noyau de T₁ pour obtenir un oscillogramme globalement circulaire (fig. 3b); il est nécessaire d'observer assez longuement l'écran pour faire ce réglage et de choisir de préférence une émission avec un grand orchestre.

Le décodeur est maintenant réglé; il ne reste plus qu'à bloquer les noyaux avec une

goutte de cire.

Associé à un tuner FMIII construit selon les indications de l'article du ne 222 de RADIO-PLANS, il donne de très bons résultats, tant au point de vue musicalité que séparation des voies.

L. RIBET

VOLTMÈTRE ÉLECTRONIQUE SIMPLE

Inutile de décrire son fonctionnement, il a été expliqué à plusieurs reprises dans cette revue. Sa simplicité et son zéro stable proviennent de la mise à la masse des cathodes au lieu d'aller chercher du négatif comme dans les autres montages. Le pont diviseur mesure 10 M Ω au total et il est constitué de résistances variables ou potentiomètres miniatures. Donc aucune résistance de précision. L'étalonnage se fait aussi rapidement en déplaçant chaque curseur qui seront ensuite fixés par de la cire ou du vernis à ongles pour ne pas se dérégler dans le temps. Ce


système de résistances variables permet de faire plusieurs gammes de mesure fixées au préalable :

Ex. : 1,5 V, 15 V, 150 V, 1500 V, ou 1,5 V, 3 V, 30 V, 300 V, 1500 V.

La résistance de 1 M Ω se placera le plus près possible de la pointe de touche.

Naturellement on aurait pu y ajouter des sondes pour alternatif, un montage pour la mesure des résistances, mais alors l'appareil perdrait sa simplicité.

BILLUART CN8DB

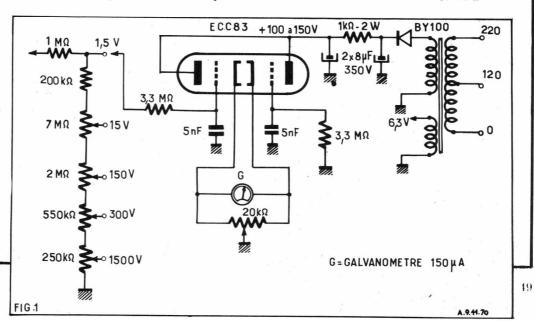

LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 43, rue de Dunkerque - Paris-X° - Tél. 878-09-94

OUVRAGES SÉLECTIONNÉS

Le plus grand choix d'ouvrages sur la Radio et la Télévision

DEPANNAGE ET MISE AU POINT RADIO-RECEPTEURS **TRANSISTORS**

F. HURE (F3RH) - 4e édition

Actuellement, les radio-récepteurs sont presque tous à transistors, aussi, un ouvrage spécialement consacré au service de ces appareils est indispensable pour tous ceux qui s'intéressent


appareils à transistors.

Dans cette quatrième édition, l'ouvrage se présente avec de nombreux textes nouveaux, conformes aux tech-

textes nouveaux, conformes aux techniques actuelles.

Principaux sujets traités: Eléments constitutifs d'un radio-récepteur à changement de fréquence. Instruments de mesure. Précautions. Méthodes générales de dépannage. Postes auto. Tableaux annexes.

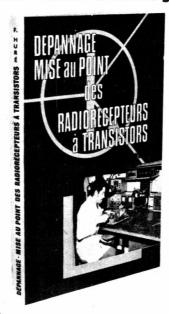Un volume 208 pages noenbreux schémas format 14,5x21 cm PRIX: 25 F



INITIATION A LA TELECOMMANDE (W. Schaff). — La télécommande trouve chaque jour de nouveaux adeptes, notamment parmi les jeunes et l'on ne peut que s'en féliciter. Les aider en leur évitant de nombreux tâtonnements, toujours accompagnés de pertes de temps et d'argent, tel est le but de ce petit livre. Sa bonne compréhension demande néanmoins quelques connaissances de base en radio, que l'on peut acquérir facilement par la lecture d'un des nombreux traités élémentaires de radio-électricité. Ce volume s'adresse au débutant ainsi qu'à l'amateur faisant ses premiers pas en la matière

Ouvrage broché, 135, pages, format 14,5x21, 84 schémas. Prix 14,50

LES APPAREILS DE MESURES EN RADIO (L. Péricone). — Les principaux apparells utilisés en radio-technique : Réalisation pratique, étalonnage, emploi des appareils de mesures utilisés en Radio et Télévision. Généralités. Le radio-contrôleur. Réalisation pratique de deux radio-contrôleurs. Le générateur Haute-Fréquence modulée. Le lampemètre. Le voltmètre électronique. L'ohnmètre-mégohmmètre électronique. Le Signal-Tracer. Le point de mesures. Le générateur Basse-Fréquence. L'oscillographe cathodique. La mire électronique. Dispositifs accessoires. Appareils divers 18,00

LA PRATIQUE DE LA STEREOPHONIE (P. Hemardinquer). — Dans cet ouvrage de 160 pages, illustré de nombreuses figures, nous trouvons un rappel des bases de la stéréophonie et des possibilités et limitations de ce procédé d'enregistrement et de restitution des sons. D'importants chapitres sont consacrés aux disques stéréophoniques et aux tourne-disques

LES RESISTANCES ET LEUR TECHNIQUE. Les résistances fixes et variables (R. Besson). — Généralités. Les résistances bobinées. Les résistances non bobinées. Le comportement des résistances fixes en haute fréquence. Les résistances variables bobinées. Les résistances variables non bobinées. Priv

BASSE FREQUENCE - HAUTE-FIDELITE (R. Brault, ing. ESE) (3° édition). — Cet ouvrage traite les principaux problèmes à propos de l'amplification basse fréquence - L'auteur s'est attaché à développer cette question aussi complètement que possible en restant accessible à tous, sans toutefois tomber dans une vulgarisation trop facile - Considéré comme le meilleur ouvrage traitant cette question. Un volume relié, format 15x21, 880 pages, nombreux schémas. Prix **57,70**

LA CONSTRUCTION DES PETITS TRANSFORMATEURS (Marthe Douriau) (11° délition). — Sans aucune connaissance spéciale, un amateur pourra, grâce aux nombreux tableaux contenus dans cet opuscule, réaliser sans difficulté tous les transformateurs dont il aura besoin pour son récepteur ou pour toute autre application - Pour accentuer le caractère pratique de cet ouvrage, l'auteur l'a complété par quelques réalisations de transformateurs d'un usage courant dans les installations domestiques et artisanales

Un volume broché, format 16x24, 220 pages, nombreux schémas. Prix : 14,50

REALISATION ET INSTALLATION DES ANTENNES DE TELEVISION V.H.F.
U.V.F. - F.M. (Juster). — Caractéristiques générales des antennes T.V.
Câbles et lignes de transmission. Méthodes générales de constitution des
antennes. Radiateurs dipôles demi-onde. Valeurs numériques de antennes
V.H.F. Antennes à deux étages. Atténuateurs d'antennes. Elimination des brouillages



Tous les ouvrages de votre choix seront expédiés dès réception d'un mandat représentant le montant de votre commande augmenté de 10 % pour frais d'envoi avec un minimum de 1,25 F. Gratuité de port accordée pour toute commande égale ou supérieure à 100 francs

PAS D'ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT

Catalogue général envoyé gratuitement sur demande Magasin ouvert tous les jours de 9 h à 19 h sans interruption Ouvrages en vente LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 43, rue de Dunkerque - Paris-10e - C.C.P. 4949-29 Paris Pour le Bénélux SOCIÉTÉ BELGE D'ÉDITIONS PROFESSIONNELLES 131, avenue Dailly - Bruxelles 3 - C.C.P. 670.07

(ajouter 10% pour frais d'envoi)



Le Festival du Son qui vient de fermer ses portes a été un succès tant par le nombre des participants que par l'affluence des visiteurs. Cette manifestation placée sous le signal de la haute fidélité et de la stéréophonie permet chaque année de faire le point des acquisitions techniques dans ce domaine et de confronter la valeur des matériels proposés sur le plan international.

On est souvent tenté de croire que dans cette matière un haut niveau est atteint, ce qui est incontestablement vrai et que l'évolution ne peut plus porter que sur des points de détail comme par exemple l'esthétique des appareils. Les visiteurs de ce XIII° Festival ont eu l'agréable surprise de constater qu'il n'en était rien et que les techniciens de l'électroacoustique étaient encore loin d'avoir épuisé leurs ressources.

Cette année, si dans une vue d'ensemble on a pu constater une amélioration des caractéristiques des matériels, un développement de la stéréophonie à tous les niveaux et une large utilisation des circuits intégrés, la présentation d'un certain nombre d'innovations pourrait fort bien présager un tournant dans l'évolution des techniques. Parmi ces nouveautés nous citerons les têtes de lecture basées sur le principe de la photoélectronique, l'utilisation de champs croisés (Tandberg) et de systèmes d'affaiblissement de bruit Dolby en enregistrement magnétique (Harman Kardon).

La stéréophonie semble vouloir évoluer vers des formes plus complexes et ne plus se contenter de deux sources sonores, droite et gauche. Plusieurs exposants (Cotte, Scientelec) ont cherché par le recours à 4 sources à procurer une sensation plus volumétrique. Ces nouveaux procédés portent les noms : quadriphonie, tétraphonie, etc. L'effet est obtenu en partant d'une information stéréophonique normale à 2 voies. Les 4 enceintes acoustiques sont disposées de la façon suivante : Une à droite, une autre à gauche, une 3° devant et la 4° derrière l'auditeur. Un réseau de matricage assure la création des ondes sonores avant et arrière à partir de celles de droite et de gauche délivrées par un amplificateur stéréo classique.

L'UTILISATION DES TRANSISTORS ET DES CIRCUITS INTEGRES

La totalité des appareils exposés étaient équipés de transistors au silicium ce qui entraîne la disparition pratiquement complète du bruit de fond. Les transistors à effet de champs MOS et FET sont maintenant largement utilisés. Les progrès réalisés dans la conception et la fabrication des micromodules a incité les constructeurs à les employer largement en préamplification BF et pour les étages Fl des récepteurs et adaptateurs FM.

L'INTEGRATION DES ELEMENTS DES CHAINES

Processus amorcé l'année dernière, l'incorporation dans un même coffret des éléments d'une chaîne HI-FI est adopté par un nombre plus grand de constructeurs.

TABLES DE LECTURE - BRAS ET TETES

Dans ce domaine l'amélioration des performances se poursuit. La nouveauté que nous avons signalée plus haut est une table de lecture avec tête lectrice stéréo basée sur le phénomène photoélectrique. Ce dispositif est composé de 2 photo-transistors recevant une quantité variable de lumière émise par une ampoule et modulée par

un réflecteur solidaire de la pointe de lecture. Ce dispositif occupe le volume d'une boule de 25 mm de diamètre (Continentale Edison).

Dans cette rubrique citons les bras de lecture, où un circuit intégré préamplificateur est incorporé.

LES AMPLIFICATEURS

Nous groupons dans cette rubrique les préamplificateurs autonomes, les amplificateurs autonomes, les amplificateurs-préamplificateurs incorporés, les amplificateurs avec préamplificateurs et adaptateurs FM incorporés. Dans ce dernier cas le préampli est généralement un circuit intégré. Tous ces appareils sont stéréophoniques. Les taux de distorsion et le rapport signal sur bruit ont été considérablement améliorés.

Dans ce domaine on assiste toujours à la course aux puissances de sortie élevée (20×20 W eff., 2×50 W et même 2×100 W). C'est à notre avis une erreur dont les constructeurs reviendront. Nous persistons à prétendre que 2×5 W ou 2×10 W seraient amplement suffisants pour l'écoute dans une pièce d'appartement et assurer une dynamique très suffisante.

LES ELECTROPHONES ET MAGNETOPHONES

Les électrophones bénéficient des améliorations apportées aux différents maillons des chaînes HI-FI et ont des caractéristiques très proches de celles minimales de ces dernières. Tous sont stéréophoniques.

Parmi les magnétophones beaucoup sont stéréophoniques ou offrent la possibilité de le devenir. L'utilisation de têtes à champs croisés et de dispositifs d'affaiblissement Dolby, améliore la qualité d'enregistrement.

A propos du contrôleur 819 (voir notre 1^{re} couverture) CENTRAD nous communique :

Le Contrôleur « 819 » CENTRAD, dont le succès ne fait qu'augmenter est, nous le savons, très difficile à se procurer. Ce succès s'explique par les caractéristiques très élaborées qui répondent exactement aux besoins de l'électronique moderne :

- Son immense cadran procure une facilité de lecture exceptionnelle ;
- Ses dispositifs brevetés permettent, entre autre, de doubler les échelles de lecture sur toutes les gammes, en enfonçant simplement un poussoir ;
- Son esthétique fonctionnelle et agréable ;
- Et surtout sa robustesse et sa grande fiabilité, font que le « 819 » CENTRAD est vraiment exceptionnel.

Nous vous conseillons donc de prendre un peu patience, si vous ne pouvez vous le procurer tout de suite... Mais exigez un « 819 » CENTRAD!

ADAPTATEURS

permettant d'utiliser

un simple contrôleur en **VOLTMETRE ELECTRONIQUE**

par F. HURÉ (F3RH)

On sait que le voltmètre électronique, appelé aussi voltmètre à lampes quand le circuit utilise des lampes, est un instrument assez coûteux, cependant son utilisation est pratiquement indispensable dans les opérations de contrôle des appareils de radio et des amplificateurs basse fréquence. En effet, il n'est pratiquement pas possible de faire des mesures correctes, sur des montages à transistors, avec un contrôleur à faible résistance d'entrée Celle-ci contrôleur à faible résistance d'entrée. Celle-ci varie, suivant les modèles de 10 $k\Omega$ à 50 $k\Omega$ par volt. Autrement dit, un appareil de ce type présente pour une sensibilité égale à 3V, une résistance de $150~k\Omega$ dans les meilleures conditions de 30 $k\Omega$ dans les plus mauvaises.


Supposons que l'on veuille mesurer, par rapport à la masse, la tension de base du montage représenté à la figure 1, avec un contrôleur $10 \ k\Omega/V$.


Un rapide calcul nous permet de constater que la tension au point A doit être très voisine de 1 V. Or, en mettant en parallèle la résistance d'entrée aux bornes A et B on constate que la régistance AA et B, on constate que la résistance A et B, on constate que la résistance résultante entre ces deux points est égale à $15 \text{ k}\Omega$. Le diviseur présente donc une valeur réelle $300 \text{ k}\Omega/15 \text{ k}\Omega$, et la tension mesurée sera d'environ 0.5 V. L'erreur est de l'ordre de 50 %. Celle-ci sera encore beaucoup plus élevée s'il s'agit d'un transistor à effet de champ dont le drain est polarisé par une résistance de $1M\Omega$ ou plus.


ou plus.

Or, pour obtenir le meilleur rendement d'un transistor il faut respecter principalement les tensions entre base et collecteur et base et émetteur.

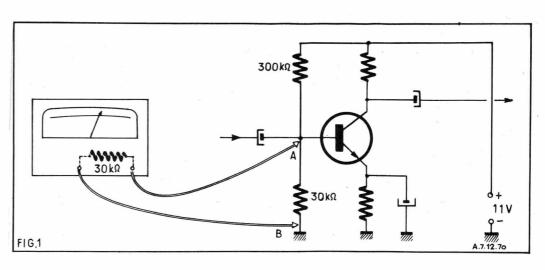Il apparaît donc qu'un voltmètre à haute impédance d'entrée est indispensable. Cet article se propose de décrire plu-sieurs adaptateurs permettant de trans-



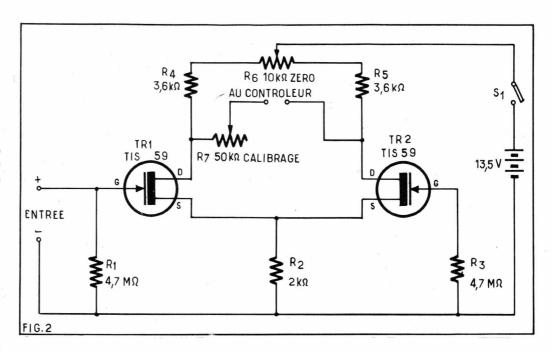

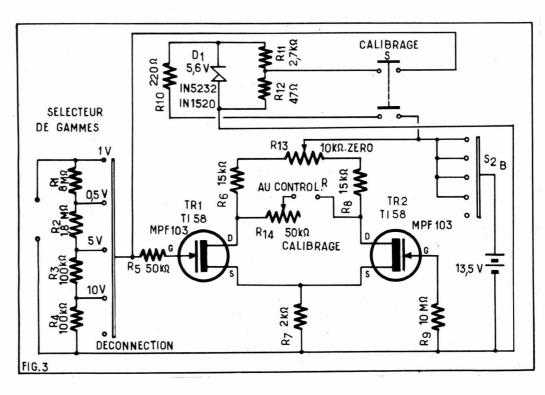

former un simple contrôleur en voltmètre électronique, sans qu'il soit nécessaire de modifier le circuit de cet appareil.

L'élément principal de ce dispositif est le transistor à effet de champ. L'addition d'une paire de ces éléments au contrôleur universel à l'aide d'un circuit adéquat élève sa résistance d'entrée à 5 ou 10 $M\Omega$, suivant la sensibilité originale de l'instrument de mesure utilisé.

Nous donnons deux versions du circuit adaptateur afin de choisir celui qui correspond à l'appareil de mesure dont on dispose. La figure 2 indique le circuit à utiliser avec un contrôleur de résistance d'entrée de $1000~\Omega/V$; la figure 3 indique au contraire, un circuit approprié pour un appareil $20~000~\Omega/V$. Ces deux schémas nous sont proposés par Popular Electronics.

Comme il s'agit de deux circuits semblables, nous étudierons seulement le fonctionnement de celui qui est plus complet, c'est-à-dire l'adaptateur correspondant au circuit de la fig. 3 plus spécialement destiné aux contrôleurs présentant une résistance $20000 \ \Omega/V$.

La réalisation du circuit est basée sur la caractéristique principale du transistor à effet de champ, c'est-à-dire sa très haute impédance d'entrée. De plus, la faible impédance de sortie est tout à fait appropriée pour l'entrée du contrôleur. Le circuit adaptateur consiste essentiellement en un amplificateur différentiel dans lequel on utilise une résistance commune de source pour les deux transistors (R7 de la figure 3) avec entrée variable en courant continu sur un des deux transistors (Tr1) comparée avec la tension fixe de porte du second. Puisque les deux transistors disposent de la même tension continue sur les drains, déterminée par le dispositif de mise à zéro (R13) toute différence existant entre les tensions des deux portes se traduit par un changement de courant entre les drains. Cette différence de tension résultant de ce changement est mesurée par le contrôleur.

Le diviseur de tension à l'entrée du dispositif, constitué par les résistances R1 à R4, sélectionne la gamme de mesure la plus appropriée, entre 0,1 V et 10 V seulement étant donnée que l'impédance d'entrée du contrôleur sur 10 V est complètement suffisante pour la plupart de ses applications. Par exemple, un tester de 20000 Ω par volt, sur la gamme 1200 V, présente une résistance d'entrée de 24 $M\Omega$.

La diode Zener D1, conjointement avec le divideur de tension constitué par les résistances R11 et R12, et avec la résistance R10, forment un circuit de calibration avec lequel la tension de 13,5 V de la batterie B1 se convertit en un générateur de 100 mV, alimentant l'entrée du transistor Tr1 quand on appuie sur l'interrupteur S1.

Ainsi donc, après la description du circuit de la figure 3, voyons comment fonctionne l'adaptateur lorsqu'il est assuré au contrôleur 20000 Ω/V .

Tout d'abord, mettre le commutateur de gamme du tester sur la position 1 V c.c., et le connecter à la sortie de l'adaptateur en respectant les polarités indiquées fig. 3, Disposer deux fils avec pointes de touche aux bornes d'entrée de l'adaptateur et court-circuiter celles-ci; placer alors le commutateur de gamme S2 de l'adaptateur, sur l'une quelconque des positions, en dehors de celle désignée par « déconnection ». Tourner le potentiomètre de zéro (R13) et observer l'aiguille de l'appareil de mesure jusqu'à ce que celle-ci soit au zéro.

Supprimer le court-circuit des pointes de touche et mettre le commutateur S2 sur la position 0,1 V. Appuyer sur S1 et ajuster le potentiomètre de calibration R14 jusqu'à ce que l'aiguille indique exactement 1V c.c. Laisser S1 revenir à sa position de repos.

Dans le cas où le contrôleur utilisé aurait une gamme de 1,2 ou 1,5 V à fond d'échelle, ajuster R14 pour obtenir une lecture précise de 1 V. L'échelle graduée du contrôleur doit être multipliée par 100 pour exprimer sa lecture en millivolts, et puisque la calibration a été réalisée sur la position 0,1 V de S2, le calibrage sera constant pour toutes les autres gammes de tension.

Sur la position 0,5 V on multipliera la lecture du contrôleur par 500 pour obtenir la valeur en millivolts, ou diviser par deux pour obtenir la valeur en volts. Sur la position 5 V de S2, c'est par 5 qu'il faut multiplier l'échelle du contrôleur pour obtenir la valeur en volts, et sur la gamme 10 V, il faut multiplier par 10.

Grâce à la gamme de 0,1 V, l'adaptateur peut-être utilisé pour mesurer les petits courants qui circulent à travers des circuits déterminés. Cette opération se réalise en mesurant la chute de tension dans une résistance de faible valeur disposée en série. En appliquant la loi d'ohm E I= on trouve la valeur du courant que Rl'on veut mesurer.

Le schéma représenté à la figure 4 ne comporte qu'un seul transistor à effet de champ; il a été spécialement étudié par F5CA pour être adapté à un contrôleur Métrix. Il porte ainsi la résistance d'entrée à 20 $M\Omega$ sur la gamme 1,5 V, courant continu, et à 10 $M\Omega$ sur la gamme 3 V courant alternatif.

Originalement, les gammes les plus basses de ce contrôleur sont en continu : 3 V ; en alternatif : 7,5 V. Avec l'adjonction de l'adaptateur, 6 gammes de mesures ont été choisies, à savoir :

courant continu: 1,5 V. 7,5 V. 15 V. 30 V. courant alternatif: 3 V.

Ainsi pour trois des gammes nous avons lecture directe sur le cadran, pour deux autres, il suffit de multiplier par deux la lecture et pour la dernière, il faudra soit multiplier par 5 soit diviser par deux.

Le schéma est classique et comprend essentiellement 11 résistances courantes à tolérance 20 %, 6 résistances ajustables matéra, 2 condensateurs dont un chimique, 2 diodes et un transistor.


Il est nécessaire d'effectuer une sortie des fils du galvanomètre sur l'arrière du contrôleur.

Le réglage de l'adaptateur est le suivant : les branchements étant effectués, mettre l'adaptateur sur la position 1, c'est-à-dire sur la gamme 1,5 V continu. Faire la mise à zéro du milliampèremètre en agissant sur P1, si celle-ci ne peut être obtenue, modifier la valeur de R16.

Une fois le zéro obtenu, brancher à l'entrée de l'adaptateur une tension continue de 1,5 V et agir sur R15 pour obtenir une déviation totale du galvanomètre.

Passer sur la position 7,5 V continu (2e position du commutateur). Disposer une tension continue comme entre 5 et 7 V, et, en agissant sur R9, amener l'aiguille sur le position de lecture correcte.

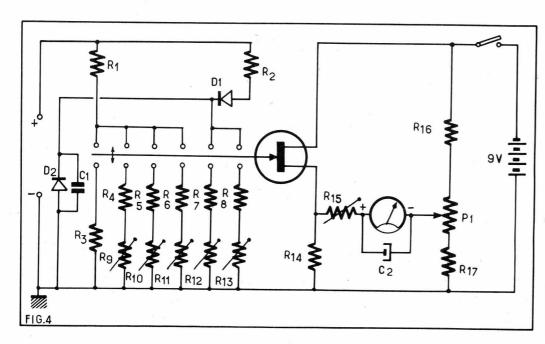Procéder ainsi de suite pour les différentes sensibilités. Bien entendu, il est possible de prévoir un plus grand nombre de sensibilités.



Valeur des éléments de la fig. 4. $1 = 10 M\Omega$ 2 =10 $M\Omega$ $3 = 10 M\Omega$ RRRRR 4 = $M\Omega$ 5 = 390 $K\Omega$ 6 = 220 $K\Omega$ R5,6 $M\Omega$ 7 = R R 8 = 1 $M\Omega$ 9 = $M\Omega$ ajustable $R 10 = 100 \quad K\Omega \text{ ajustable}$ R 11 =47 $K\Omega$ ajustable R12 = $M\Omega$ ajustable 1 R 13 = $M\Omega$ ajustable R 14 = 10 $K\Omega$ 2,2 $K\Omega$ ajustable R 15 =R 16 =1 $K\Omega$ R 17 = $1,2 K\Omega$ $P \quad 1 = 470 \quad \Omega$ C 1 = 47 nF Cogeco non polarisé C 2 = 10 μ F - à partir de 3 volts D 1 et D 2 = Diodes HT (200 volts Ic) Transistor FET N channel (3819, BF 244,245).

LIBRAIRIE PARISIENNE LA DE **RADIO**

43, rue de Dunkerque - PARIS-Xº - Tél. : 878-09-94


(Roger RAFFIN 3 F A V)

BEPANNAGE TELEVISEURS

MISE AU POINT DÉPANNAGE AMÉLIORATION des TÉLÉVISEURS

(Quatrième édition remise à jour)

PRINCIPAUX CHAPITRES :

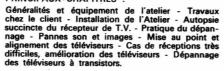

NOUVEAU.

Voici enfin un livre traitant des montages FM ultra-modernes à semi-conducteurs : transistors bipolaires, transistors à effet de champ, circuits intégrés, diodes à capacité

variable.

Dans cet ouvrage on trouvera l'analyse et la mise au point des montages actuels et ceux à venir, concernant les blocs sélecteurs, les amplificateurs MF, les détecteurs, les décodeurs stéréo, les préamplificateurs d'antenne et les antennes FM.

Tous les détecteurs sont décrits : à rapport, symétrique, en quadrature, à impulsion, à oscillateur asservi, etc.

Les montages décrits proviennent pour la plupart des notes d'application des plus grands fabricants mondiaux tels que la R.C.A., GENERAL ELECTRIC, FAIRCHILD, S.G.S., SIGNETIC, TELE-FUNKEN, SIEMENS, I.T.T. et, bien entendu, la RADIO-TECHNIQUE.

Un livre qui « met à la page » tous ceux qui s'intéressent à la FM stéréo Hi-Fi.



LES TUNERS MODERNES A MODULATION DE FRÉQUENCE HI-FI STÉRÉO

par F. JUSTER

240 pages - Broché - Format 14,5 × 21 cm.

ALIMENTATIONS ELECTRONIQUES (Robert Piat) - 100 montages pratiques. — Sommaire: Redressement et Redresseurs - Tableau de correspondance et répertoire international des diodes au silicium - Montage pratique des redresseurs - Régulation et stabilisation des tensions - Répertoire international des diodes Zener - Pratique des alimentations stabilisées - Alimentations à basse tension simples pour récepteurs à transistors - Les alimentations autonomes à transistors.

A LA DECOUVERTE DE L'ELECTRONIQUE (Fernand Huré), 200 manipulations simples d'électricité et d'électronique. — Le but de cet ouvrage est de faire connaître les principes de base de l'électricité et de l'électronique par manipulations simples - Il s'adresse à tous ceux qui désirent apprendre d'une manière plaisante les lois élémentaires de l'électricité et de l'électronique que les manuels classiques présentent le plus généralement de façon abstraite et aride - Principaux chapitres : Courant continu - Champ magnétique - Courant alternatif - Diodes et transistors - Emission-réception.

Volume broché, format 16 × 24, 128 pages. 12 F



Tous les ouvrages de votre choix seront expédiés dès réception d'un mandat représentant le montant de votre commande augmenté de 10 % pour frais d'envoi avec un minimum de 1,25 F. Gratuité de port accordée pour toute commande égale ou supérieure à 100 francs.

PAS D'ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT

Catalogue général envoyé gratuitement sur demande

Magasin ouvert tous les jours de 9 h à 19 h sans interruption

NOUVEAUX MONTAGES PRATIQUES A TRANSISTORS ET CIRCUITS IMPRIMÉS (H. Fighiera) (2° édition). — Montages basse fréquence : étude de modules préamplificateurs et correcteurs, de mélangeurs, de modules oscillateur et préamplificateur pour magnétophones, d'amplificateurs BF de puissances diverses. Alimentation secteur pour montages à transistors : avec description de plusieurs alimentations régulées dont une à tension réglable. Montages radio-TV : descriptions d'un microémetteur FM 36,4 MHz, d'un convertisseur pour la réception des bandes 21 et 27-28 MHz, d'un préamplificateur FI 2° chaîne pour téléviseur. Appareils de mesure : générateur et amplificateur de signal tracing, calibrateur marqueur, diamètre 3,5 à 150 MHz. Electronique appliquée : étude de dispositifs photo-électriques de commande, temporisateurs, clignoteurs, compteteurs pour voiture, convertisseur pour éclairage fluorescent, commutateur automatique 110-220 V. tique 110-220 V

Un volume broché, format 14,5 × 21, 140 pages.

OUVRAGES SÉLECTIONNÉS

APPAREILS DE MESURE A TRANSISTORS (W. Schaff et M. Cormier). — Cet ouvrage présente une gamme très importante d'appareils qui sont le dernier cri de la technique. Les lecteurs trouveront dans ce volume une mine inépuisable de renseignements techniques qui lui serviront en laboratoire, en plate-forme d'essais.





TÉLÉ-SERVICE (P. Lemeunier et W. Shaff).
Ce livre est une encyclopédie pratique du dépanneur de télévision en même temps qu'un traité pratique pour le débutant. Scindé en deux parties distinctes, il explique le fonctionnement d'un récepteur de télévision, donne des méthodes de dépannages et, détail non négligeable, fournit une abondante documentation sur le matériel utilisé dans les récepteurs français. La deuxième partie est entièrement consacrée au dépannage, traitant de tous les cas imaginables à l'aide de photos d'écran, permettant une identification rapide de la panne rencontrée. PRINCIPAUX CHAPITRES. Les principes du dépannage. — Récepteur image. — La synchroni-PRINCIPAUX CHAPITRES : Les principes du dépannage - Récepteur image - La synchronisation - Le C.A.F., le C.A.G. - Les antiparasites - Les balayages H et V - Isolement - Circuits imprimés - Chaine son FM - L'antenne - Planches de pannes. Prix du volume broché, format 17,5 × 22 5 38 F Prix du volume broché, format 17,5 × 22 5 38 F

DICTIONNAIRE DE LA RADIO (N.E.) (Jean Brun). — Le dictionnaire de la radio a été rédigé pour permettre aux élèves techniciens électroniciens de schématiser et coordonner facilement dans leur esprit l'ensemble des sujets traités en détail par

PRATIQUE ET THÉORIE DE LA T.S.F. (P. Berché), 16° édition entièrement refondue et modernisée, par Roger-A. Raffin. — Le plus grand succès en librairie connu en France en matière de radiotechnique, magistralement réglé par Paul Berché et dont les exposés, clairs et précis, ont été conservés par Roger-A. Raffin, sans avoir recours aux mathématiques compliquées. Tous les nouveaux textes concernant les progrès récents de la technique radioélectrique ont été intercalés.

Un volume relié, format 16 × 24, 914 pages, 645 schémas. Prix 55 F

MICROCIRCUITS ET TRANSISTORS EN INSTRUMENTATION INDUSTRIELLE (M. Cormier). — Les circuits intégrés, nouvelle génération de l'électronique - Conception et fabrication des circuits intégrés - Les circuits logiques et les circuits intégrés numériques - Les quatre principales familles de circuits intégrés - Applications pratiques des circuits intégrés - Circuits complémentaires à transistors - Lexique américain-français des principaux termes utilisés dans les circuits intégrés.
Format 14,5 × 21, 184 pages, 143 schémas.
Prix 20 F



Ouvrages en vente

LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO


43, rue de Dunkerque - Paris-10° - C.C.P. 4949-29 Paris

Pour le Bénélux

SOCIÉTÉ BELGE D'ÉDITIONS PROFESSIONNELLES 131, avenue Dailly - Bruxelles 3 - C.C.P. 670.07

(ajouter 10 % pour frais d'envoi)

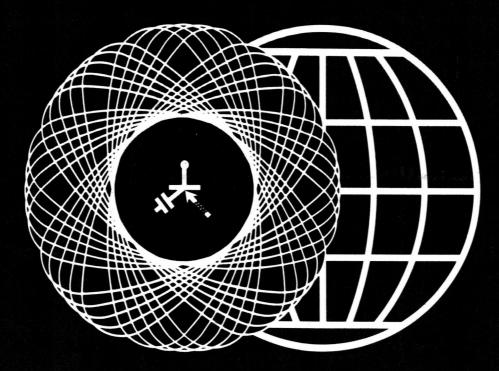PARIS - PORTE DE VERSAILLES 31 MARS, 1, 2, 3, 5, 6 AVRIL 1971.



PARIS, capitale de l'électronique

Les chercheurs, les fabricants, les utilisateurs de 70 pays au

SALON INTERNATIONAL DES COMPOSANTS ELECTRONIQUES

Organisé par la S.D.S.A.

Pour tous renseignements complémentaires et pour retirer ou recevoir la carte d'entrée, écrire ou téléphoner à : S.D.S.A. 14, rue de Presles, Paris 15°. Tél. : 273-24-70



COLLOQUE INTERNATIONAL "L'ESPACE ET LA COMMUNICATION"

Collecte et transmission de l'information dans les systèmes spatiaux d'application, Paris 29 mars - 2 avril 1971.

Renseignements et inscriptions au Secrétariat du Colloque : F.N.I.E. 16, rue de Presles, Paris 15°. Tél. : 273-24-70.

APPLICATION DES **CIRCUITS LOGIQUES** AUX RÉSEAUX DE **CHEMIN** DE **FER MINIATURE**

Une installation de chemin de fer miniature peut atteindre, de nos jours, une dimension et une complexité considérables. Un système de trains miniatures à grande échelle comporte un grand nombre d'opérations et si une seule personne veut faire circuler avec souplesse tous les trains et veiller aux accessoires du réseau, elle se trouve très vite débordée.

Or, l'exécution automatique de la plupart des fonctions est devenue possible grâce à l'électronique. En particulier, les circuits logiques ou de commutation peuvent être largement exploités pour obtenir un automatisme dans lequel le fonctionnement est entièrement conforme à la réalité. Si, toutefois, un excès d'automatisme risque d'ôter quelques-unes des joies chères au modéliste, il permet, en revanche, de grands réseaux et laisse alors, malgré tout, libre cours aux conceptions et aux fantaisies des amateurs.

Cette description fera connaître aux lecteurs la plupart des circuits logiques pratiques, de même que les portions du réseau où ils peuvent s'insérer, pour assurer l'automatisme de la circulation des trains. Tous les montages font appel aux circuits de commutation simples les plus répandus. Ces circuits comprennent le bistable, le monostable, le circuit tampon pour relais, l'inverseur, la porte OU, la porte ET, le diviseur, le registre à décalage et l'amplificateur de commande pour moleur. Tous ces circuits sont utilisés, par

Tous ces circuits sont utilisés, par exemple, dans les installations de gares de triage automatiques. Ils peuvent être assemblés dans un bloc de commande (ou poste de commande principal) qui ordonne toutes les phases des séquences de commutation nécessaires pour former un train ou pour disperser les voitures. Du point de vue électronique, le principe d'automatisme est le suivant : les générateurs d'impulsions fournissent des signaux qui sont appliqués aux portes ET, OU.

Celles-ci commandent des relais ou transmettent leurs états dans des circuits de mémoire qui délivrent ces signaux à un moment prédéterminé. A leur tour, les relais font actionner des aiguillages, etc.

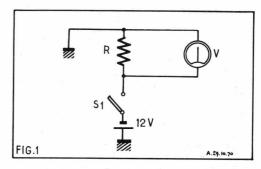


Fig. 1. — Circuit simple de commutation électrique.

Fig. 2. — Circuit simple de commutation à transistor


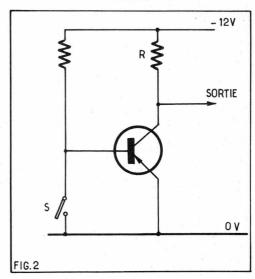


Fig. 3. — Symboles des circuits logiques.

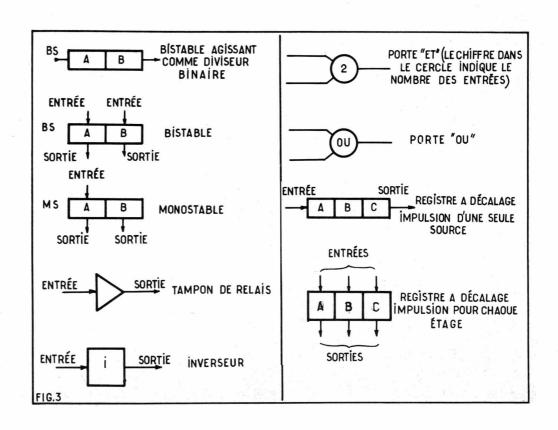

La commutation logique

Voici d'abord un bref aperçu du principe de la commutation électronique.

Une séquence logique peut être considérée comme une succession de fonctions de commutation; quand elles se sont déroulées, on a un résultat déterminé qui correspond à l'ensemble particulier des conditions d'entrée et à l'ensemble prédéterminé des instructions opérationnelles ayant été préalablement incorporées dans le montage par son réalisateur.

Considérons le circuit représenté en figure 1. La tension aux bornes de R peut être, soit de 12 V lorsque S1 est fermé, soit de 0 V lorsque S1 est ouvert. De cette façon, nous avons deux états définis par lesquels nous pouvons qualifier l'énoncé « S1 est ouvert » de vrai ou de faux. Il est usuel dans les circuits de logique de représenter sur papier ces deux états par 1 et 0; ils peuvent être représentés électriquement par « tension » et « pas de tension ». Le choix est arbitraire ; pour fixer les idées, décidons que — 12 V sera représenté par 1, et 0 V par 0.

Dans le même ordre d'idées, on peut considérer qu'un transistor possède deux états définis. Premièrement, lorsqu'il est complètement conducteur, c'est-à-dire lorsque la tension de collecteur est égale approximativement à 0; le transistor est alors en réalité un court-circuit. Le deuxième état est donné lorsque le transistor est bloqué de façon qu'aucun courant ne le traverse et que la tension sur son collecteur est à peu de chose près égale à la tension d'alimentation (voir fig. 2).

Ce qui vient d'être dit constitue le commutateur électronique fondamental. Diverses opérations d'automatisme peuvent être effectuées en reliant entre eux ces commutateurs de différentes façons. Chaque fois, des impulsions sont transmises à travers les organes de commande et les différents organes d'exécution sont réalisés conformément à leurs caractéristiques de sortie, c'est-à-dire, 1 ou 0.

Passons en revue les circuits logiques fondamentaux qui peuvent assurer l'automatisme complet du mouvement des trains miniatures. La figure 3 représente les symboles conventionnels utilisés dans les schémas.

Le circuit

La bascule bistable à transistors est sans doute l'un des circuits élémentaires les plus répandus dans les montages d'automatisme. Les Anglo-Saxons appellent quelquefois cet élément un « trigger ».

Le circuit de la figure 4 comprend deux commutateurs avec leur entrée et sortie respectives reliées entre elles. Supposons, pour l'état initial, que TR1 conduise (état 0) et que TR2 soit bloqué (état 1) ce qui est dû au fait que la tension du collecteur de TR1 est égale à 0 V, la jonction base-émetteur étant polarisée en sens inverse.

On applique une impulsion négative de déclenchement à la base de TR2. Cette impulsion l'oblige à commencer à conduire et, en conséquence, la tension de son collecteur augmente. Cette augmentation est amplifiée et inversée par TR1 et transmise par l'intermédiaire de C2 et de R3 au premier transistor; elle assiste donc l'impulsion de déclenchement, ce qui oblige

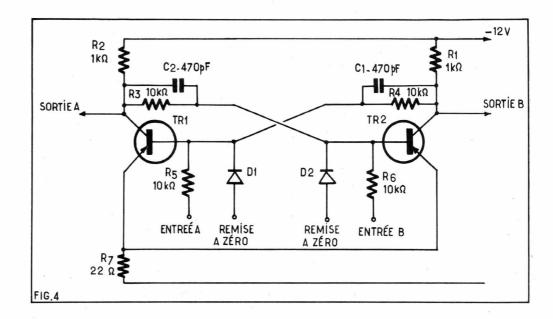


Fig. 4. - Circuit du commutateur bistable ayant deux entrées et deux sorties.

TR2 à conduire encore plus. Un effet de réaction s'instaure et il en résulte finalement un état où TR1 se trouve bloqué (état 1) et où TR2 devient fortement conducteur (état 0). Ainsi, en recevant une impulsion de déclenchement, la sortie sur le collecteur de TR2 a changé de 1 à 0 et la sortie sur le collecteur de TR1 a changé de 0 à 1. Le circuit reste dans cet état jusqu'à ce qu'une impulsion négative soit appliquée à la base de TR1; le circuit revient alors à son état initial.


En bref, quand un des transistors débite, il agit par sa tension de collecteur, sur la base de l'autre.

Dans un réseau de chemin de fer miniature, les impulsions à la sortie d'un bistable peuvent être appliquées, par exemple, à un amplificateur de commande qui, à son tour, détermine au moment désiré le ralentissement d'un train.

Le diviseur binaire

Le diviseur ou compteur binaire fonctionne d'une façon analogue au circuit précédent, excepté qu'il est possible, à partir d'une impulsion commune appliquée à l'entrée, de lui imposer un fonctionnement alterné dans les deux sens (voir fig. 5). Les diodes D1 et D2 aiguillent le « pip » positif de l'impulsion d'entrée différenciée vers le transistor qui est à saturation, et de cette façon l'amène au blocage. Chaque fois qu'une impulsion arrive, le montage change d'état. Il faut donc deux impulsions à l'entrée pour que le montage revienne à l'état initial. Ainsi, pour chaque, deux impulsions d'entrée, il n'en apparaît qu'une à la sortie, c'est-à-dire que le circuit a divisé la fréquence du train d'impulsions d'entrée par deux.



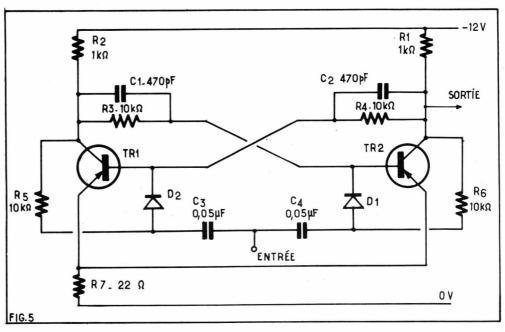

Le circuit monostable

Le circuit représenté en figure 6 peut être utilisé pour produire un retard assez précis ou une impulsion d'une largeur déterminée. On remarque que ce circuit est semblable au bistable, mais l'un des réseaux de couplage à résistance est remplacé par un réseau de résistance-capacité.

Initialement, TR2 est conducteur en raison de la polarisation de sa base appliquée à travers R3; d'autre part, sa tension de collecteur maintient la base de TR1 suffisamment rapprochée de 0 V pour que TR1 soit bloqué. Une impulsion négative (valeur 1) d'amorçage appliquée à la base de TR1 provoque un accroissement de tension sur son collecteur.

Cette variation est transmise par l'intermédiaire de C1 à la base de TR2 qui l'amplifie et l'inverse, en aidant la forte conduction de TR1; en conséquence, TR2 est amené au blocage. La capacité C1 se décharge alors avec une rapidité qui dépend de la constante de temps C1. R3, et la tension de base de TR2 diminue jusqu'à ce que le transistor commence à conduire. La tension de collecteur de TR2 augmente et TR1 vient au blocage. Ainsi, l'état initial est à nouveau atteint; il reste inchangé jusqu'à l'arrivée d'une autre impulsion de déclenchement. En bref, le monostable ne fonctionne qu'une seule fois, avec deux basculements, le premier déclenché et le second spontané. Quelle que soit l'impulsion appliquée à l'entrée, pourvu qu'elle soit suffisante pour déclencher le fonctionnement, on recueille sur le collecteur de sortie un signal unique de durée et d'amplitude invariables

L'emploi d'un monostable se fait, par exemple, dans les circonstances suivantes : dans une gare de triage miniature semi-automatique, la plaque tournante a besoin de une à deux minutes pour tourner. Le monostable a une constante de temps équivalente au temps nécessaire à la plaque tournante pour réaliser un quart de tour complet et placer la locomotive sur l'entrée ou la sortie requise. Pendant ce temps il rend les autres commandes inefficaces.

La porte ET

La porte ET fournit un signal à la sortie uniquement s'il y a une tension sur une de ses entrées et sur les autres simultanément (coincidence). La porte ET pour impulsions négatives est représentée en figure 7. Si une quelconque des entrées A, B ou C est à 0 V, la diode qui lui est associée est alors polarisée dans le sens passant (c'est-à-dire pratiquement un court-circuit) et la sortie D prend ce potentiel de 0 V.

Cependant, si les trois impulsions sont à la tension — V volt, chaque diode est alors polarisée en sens inverse, représentant une résistance d'environ $100~\mathrm{k}\Omega$ et la sortie est approximativement — V. Une analogie peut ici être retrouvée avec le circuit simple, également représenté en figure 7, où la sortie est négative seulement dans le cas où les trois interrupteurs sont ouverts.

Si un des interrupteurs est fermé, la sortie est à 0 V. Cela peut être représenté par la notation 1 — 0, le potentiel négatif étant équivalent à 1 et 0 V à 0.

La commande d'arrêt et de démarrage des trains est accomplie par l'utilisation des signaux délivrés par les portes ET.



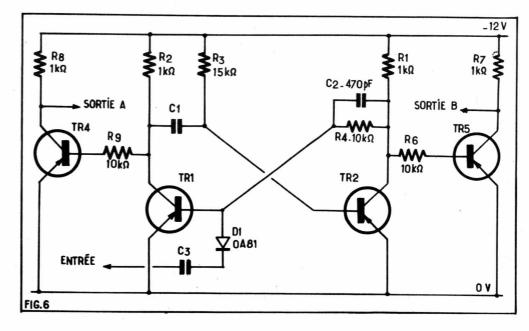


Fig. 6. - Circuit monostable avec deux sorties.

Fig. 7. — Porte ET à trois entrées et Table des valeurs

Fig. 8. — Porte OU à trois entrées et Table des valeurs.

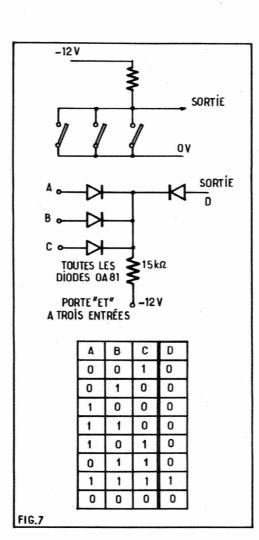

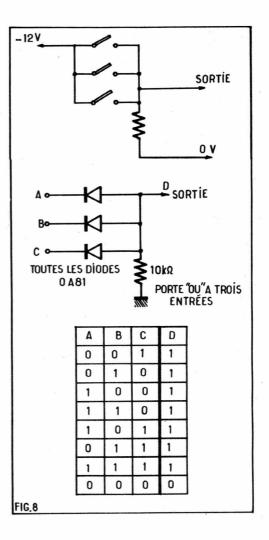

La porte OU

La porte OU fournit un signal de sortie quand il y a une tension sur l'une ou l'autre des entrées ou sur les trois. La porte OU est représentée en figure 8. Si l'une quelconque des entrées A, B ou C devient négative, la sortie D est négative. La sortie n'est à 0 V que si toutes les entrées sont à 0 V. Ici encore une analogie peut être retrouvée avec le circuit simple constitué par les interrupteurs (voir fig. 8) et les résultats sont indiqués dans la table de valeurs, dite « table de vérité ».

Tampon pour relais

C'est un simple amplificateur (fig. 9) avec un émetteur-suiveur à l'entrée pour offrir une résistance d'entrée relativement élevée pour le reste du circuit. Cet amplificateur-tampon à transistors permet de commander un relais avec une puissance minime. Le montage sert également de circuit d'isolement entre le relais et l'étage de commande. La sortie est utilisée pour faire fonctionner un relais de 230 Ω lorsque l'entrée est à 1. La diode aux bornes du relais élimine les surtensions transitoires et protège le transistor. Ces surtensions peuvent se produire lors des établissements et surtout lors des coupures du courant d'excitation. Les bobines de certains moteurs d'aiguillage ont tendance à devenir très chaudes lorsqu'elles sont connectées d'une façon permanente à l'alimentation fournissant une tension continue. Notre montage peut être converti en un tampon monostable (à un seul déclenchement) en remplaçant R1 par un condensateur de 0,33 μF; dans ce cas, le relais colle, ensuite décolle même si le niveau 1 est maintenu à l'entrée. Le bloc à un seul déclenchement est utilisé dans beaucoup de cas lorsque le relais est employé pour faire fonctionner les moteurs mentionnés.

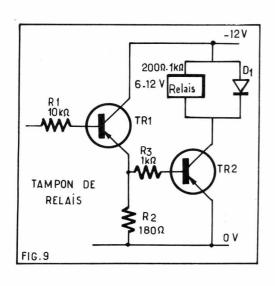


Fig. 9. — Circuit de tampon de relais ; R1 peut être remplacé par un condensateur de 1 μ F, pour un tampon « monostable » ; R1 doit être court-circuité si le circuit est utilisé avec une porte ET.

L'utilisation d'un tampon pour relais permet la réalisation d'une gare de triage semi-automatique, en particulier celle d'une plaque tournante. La locomotive peut être placée sur la plaque tournante qu'elle fait tourner. Une paire de contacts sert à mettre en marche le moteur de plaque tournante et l'autre paire à couper l'alimentation de la locomotive. On peut alors admettre un train sur la plaque tournante à partir d'un quelconque des accès ou l'enlever soit vers l'avant, soit vers l'arrière à partir d'une sortie. Evidemment, un bistable est nécessaire pour accomplir ces manœuvres puisqu'il fournit une commande nette pouvant agir sur la voiture, que celle-ci soit stationnaire ou soit en train de tourner.

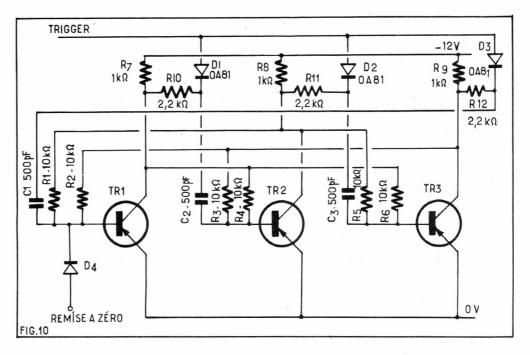


Fig. 10. - Registre à décalage (diviseur par trois).

Le registre à décalage

Le registre à décalage est représenté en figure 10. Il effectue une fonction semblable à celle du bistable excepté qu'il a trois états stables alors que le bistable n'en a que deux. L'un des transistors (supposons TR1) peut être bloqué, c'est-à-dire dans l'état 1. Ainsi, il maintient les deux autres transistors à saturation. Le collecteur de TR1 étant à — 12 V environ, il en résulte que la diode D1 est polarisée dans le sens passant à travers la résistance R10. Lorsqu'une impulsion de remise à zéro est appliquée à la ligne d'entrée, D1 la transmet au condensateur C2. Les diodes D2 et D3 ne conduisent pas cette impulsion puisqu'elles sont polarisées en sens inverse. Ainsi, l'impulsion 0 est seulement transmise à la base de TR2; elle bloque TR2, provoque une forte conduction de TR1 et de TR3 et polarise la diode D2 qui est prête pour l'impulsion 0 suivante qui bloquera TR3. Ainsi, les impulsions à l'entrée obligent tour à tour chaque transistor à adopter l'état 1.

Ce circuit peut être utilisé comme un compteur de séquence ou alternativement comme un circuit simple de division par trois.

L'application du même principe peut être étendue pour obtenir un registre à décalage à cinq étages ou diviseur par cinq en ajoutant des transistors et en insérant les résistances pour assurer que chaque base soit reliée à un collecteur par l'infermédiaire d'une résistance. Ainsi, dans une cascade de bistables, chaque bistable voit ses portes de mise en condition polarisées par les sorties correspondantes du précédent.

Par ailleurs, le circuit peut être déclenché à partir de sources indépendantes ; dans ce cas, le circuit de déclenchement, de D1 à D3, de R10 à R12, de C1 à C3 peut être omis et chaque transistor peut être déclenché à travers des diodes reliées d'une façon analogue au restant du circuit.

Ce montage rend les plus grands services pour la commutation successive d'organes de décision d'une chaîne logique. Dans l'utilisation pour les trains miniatures, ces dispositifs permettent la programmation des séquences d'opérations qui

s'effectuent dans une gare de triage de modèle réduit. Le registre ouvre successivement les portes transmettant des impulsions de commande. Ou bien dans une autre partie de l'installation, le registre à décalage permet de réaliser le système de signalisation le plus réaliste qui est celui d'approche et d'éloignement, dans lequel on utilise des feux à trois couleurs et où les étages du registre commandent, par exemple, A le rouge, B l'orange et C le pert



Devenez un

RADIO AMATEUR

Pour occuper vos loisirs tout en vous instruisant

notre cours fera de **VOUS**

l'un des meilleurs ÉMETTEURS RADIO du monde

Préparation à l'examen des P. T. T.

ricparation a revailed des F. I.	١.
GRATUIT Documentation sans engagement	
remplissez et envoyez ce bon à	
INSTITUT TECHNIQUE	
ÉLECTRONIQUE	
35 - DINARD	
NOM	_
Adresse	RPS-14
	_

L'amplificateur de commande pour moteur

Dans le circuit représenté en figure 11, lorsque l'entrée A est à zéro, TR1 est bloqué avec environ — 12 V sur son collecteur. Il en résulte que les transistors TR2 et TR3 sont à saturation et qu'un courant de traction de puissance suffisante est appliqué au moteur. Au contraire, lorsqu'une impulsion 1 est appliquée à l'entrée A, une forte conduction de TR1 s'instaure, d'où blocage de TR2 et de TR3; ce qui arrête le moteur. La diode D2 qui est comprise dans le circuit du moteur limite la surtension lorsque le moteur s'arrête. La résistance R4 agit comme charge fictive lorsqu'il n'y a pas de moteur à actionner.

Lorsqu'on désire une action directe marche ou arrêt, on utilise l'entrée A. Lorsque le montage est utilisé conjointement avec un circuit de ralentissement, on utilise l'entrée B. Avec un amplificateur de commande ajouté à la locomotive, on peut effectuer un arrêt et un démarrage réalistes des trains avec décélération et accélération progressives. La vitesse du moteur peut être réglée en faisant varier l'alimentation de l'amplificateur au moyen d'un rhéostat situé sur le poste de commande ordinaire du train. Dans le cas d'une alimentation CC séparée non régulée, la vitesse du moteur sera commandée par un réseau de polarisation sur la base de TR1. Le transistor TR3 doit être monté sur un radiateur de faible dimension.

VERS BORNE NÉGATIVE DU CONTROLEUR DE TRAIN OU RI 1,5kΩ **}** TR2 DE L'ALIMENTATION C.C. 0083 NON REGULÉE TR3 TR1 0028 R₂ 3,3kΩ OC71 ENTRÉE A 0481 ENTRÉE B Fus 14 R_3 D2 R4 MOTEUR 47Ω 470Ω SD 94 0 V 勿

Fig. 11. — Amplificateur de contrôle de moteur.

Le ralentissement et l'accélération

Le circuit (fig. 12) est, au fond, une version simplifiée de l'intégrateur de Miller. Il est commandé par un autre circuit (par exemple monostable ou bistable) et produit une tension en dents de scie à laquelle on ne demande pas une grande linéarité. Normalement, il y a un signal 1 à l'entrée, ce qui signifie que le collecteur est à 0 V. Lorsque le signal 0 est appliqué à l'entrée, le transistor essaie de se bloquer mais il est ralenti par la contre-réaction appliquée par l'intermédiaire de C1. Cet élément détermine la diminution progressive de la tension du collecteur suivant la constante de temps du circuit. Lorsque le transistor est au blocage, C2 se charge à travers D1.

Lorsque l'entrée retourne à 1, C1 se décharge rapidement et le collecteur de TR1 retourne à 0 V. D1 est maintenant polarisé en sens inverse et C2 est obligé de se décharger à travers R3 qui est en série avec la résistance d'entrée de l'amplificateur de commande du moteur. Les condensateurs C1 et C2 ont des valeurs qui sont choisies en fonction des circonstances extérieures, par exemple, la longueur du train, la longueur des boucles isolées dans le réseau des rails et ainsi de suite. A noter que C1 détermine le taux de ralentissement du train, tandis que C2 détermine celui de l'accélération. L'utilisation de condensateurs de 25 µF pour C1 et C2 donne un effet assez réaliste.

Le circuit peut également être utilisé

Le circuit peut également être utilisé pour arrêter un train, dans une station, pendant la durée de temps désirée, en appliquant une impulsion en provenance d'un monostable ayant une constante de temps équivalente à la durée exigée pour l'arrêt en gare.

L'inverseur

C'est un amplificateur simple équipé d'un transistor unique (fig. 13). Le fonctionnement est le suivant : lorsque l'entrée est 1, TR1 conduit à saturation, de quoi il résulte 0 à la sortie. Lorsque l'entrée devient 0, TR1 est bloqué; cela équivaut à une sortie 1. Ainsi, où nous avions d'abord 1, nous avons maintenant 0, et vice versa. Le signal d'entrée a donc subi une inversion. Une variante de ce montage est représentée en figure 14. Un interrupteur placé entre la base et 0 V fournit une sortie 0 lorsqu'il est ouvert et une sortie 1 lorsqu'il est fermé.

Fig. 12. — Intégrateur de Miller utilisé pour ralentir ou pour accélérer un moteur

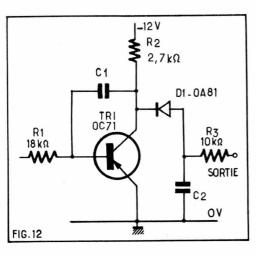


Fig. 13. — Amplificateur simple à un transistor utilisé comme inverseur


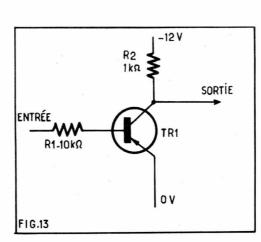


Fig. 14. — Une autre variante pour la polarisation et pour la commutation de l'inverseur.

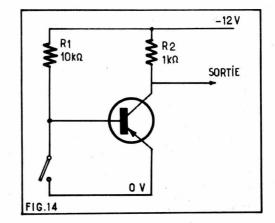

La liaison des circuits fondamentaux

Tous les circuits qui viennent d'être décrits sont des circuits pratiques ; leur interconnexion permet le fonctionnement automatique des trains miniatures. Les circuits sont dimensionnés de façon que, tout en étant élémentaires, ils soient d'un fonctionnement sûr et qu'ils n'exigent qu'un minimum de composants ; cela pour restreindre les dépenses à des limites raisonnables.

Les détails constructifs, les croquis des circuits imprimés avec la disposition des éléments, etc, ont été omis volontairement parce que la forme finale de la réalisation dépend de la complexité du réseau de chemin de fer envisagé.

L'automatisation complète d'un réseau de chemin de fer nécessite la mise en œuvre d'un bon nombre de circuits; nul ne devrait tenter de les réaliser à moins d'avoir quelques connaissances d'électronique.

Pour donner une notion de la complexité des circuits interconnectés, on peut dire, par exemple, qu'une installation de signalisation à trois feux permetlant la circulation simultanée de plusieurs trains comporte six registres à décalage à trois étages chacun, douze circuits tampon de relais, douze contacts de relais, six portes ET à deux entrées, six bistables, six circuits inverseurs, six circuits de ralentissement (intégrateurs Miller). De même, une gare de triage automatique, une plaque tournante et rotonde pour locomotives ou un pupitre de poste de commande électronique font également appel à un grand nombre de circuits de logique et utilisent tous ceux indiqués en figure 3.

A litre d'exemple pour l'interconnexion des circuits de logique pour l'interconnexion de l'exemple pour l'interconnexion des circuits de logique pour l'interconnexion des circuits de logique pour l'interconnexion de circuits de l'exemple pour l'interconnexion de circuits de l'exemple pour l'interconnexion de circuits de l'exemple pour l'exemple pour

A titre d'exemple pour l'interconnexion des circuits de logique, voici le compte rendu d'un système de signalisation réalisé par P. Goodes qui donne la description de nombreuses conceptions ingénieuses dans une revue anglaise (1) d'où nous empruntons d'essentiel de ce qui suit.

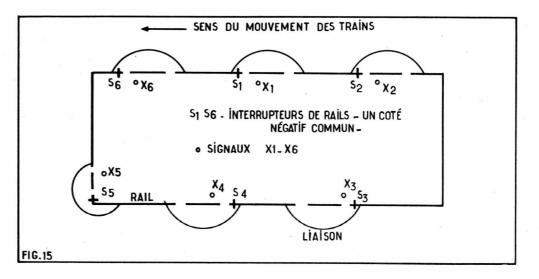


Fig. 15. - Établissement des voies pour signalisation simple.

Systèmes de signalisation

Les circuits de logique peuvent être utilisés pour établir des systèmes de signalisation avec enclenchement d'aiguillages. Le but d'un système de signalisation à croisement ou caténaire dans un réseau de chemin de fer miniature est de permettre la circulation de deux trains ou plus sur la même voie sans possibilité d'accident.

Bien entendu, il est possibile de réaliser des circuits très complexes. Mais voici un circuit fondamental. Quoiqu'il soit tout à fait possible de réaliser la totalité du réseau selon le système à enclenchement d'aiguillages, ce type de signalisation a été utilisé dans une ligne principale dotée d'une seule boucle de ligne de banlieue.

Signaux de voie simple

En observant la figure 15, on remarque que la voie est morcelée en sections isolées. Les sections plus longues sont toutes jointes électriquement au poste de commande du train tandis que les sections plus petites sont reliées au poste de commande par l'intermédiaire de contacts de relais.

Considérons le mode d'opération. Un train ne peut pas pénétrer dans une sections plus petit pas pénétrer dans une sections de la contact de relais.

Considérons le mode d'opération. Un train ne peut pas pénétrer dans une section à moins que cette section soit libre de tout autre train. Lorsqu'un train pénètre dans une section, il doit en informer la section précédente, car à aucun moment il ne doit y avoir deux trains sur une même section. Dans ce but, on emploie des signaux lumineux à deux couleurs et ceux-ci sont commandés (comme il apparaît en figure 16) par des bistables qui alimentent des tampons de relais symbolisés par des triangles.

commandés (comme il apparaît en figure 16) par des bistables qui alimentent des tampons de relais symbolisés par des triangles. Supposons qu'un train passe devant le signal X2 qui est au vert. Il actionne alors l'interrupteur S2 lequel injecte une impulsion 1 dans les bistables BS2A et BS3B. Le bistable BS2B possède maintenant une sortie 1 qui fait fonctionner le relais RLB, en changeant le signal X2 au rouge et en coupant l'alimentation destinée à la section courte immédiatement avant le signal X2. Le fonctionnement du bistable BS3 provoque le décollage du relais RLC, en changeant X3 au vert et en appliquant de la puissance motrice à la section courte devant X3. Ainsi, un autre train pourra avancer au-delà de X3 et il s'arrêtera à X2, jusqu'à ce que X2 soit libéré et changé du rouge au vert par le train précédent ayant actionné l'interrupteur S1.


Ge processus peut être répété à chaque signal de façon qu'il donne une boucle complète. Le réseau peut être facilement étendu selon le cas particulier de chacun et notamment selon les dimensions du réseau de chemin de fer miniature, le nombre de trains qu'on envisage de faire circuler sur une voie et selon l'introduction de différents aiguillages de raccordement. Un réseau de chemin de fer a toujours

Un réseau de chemin de fer a toujours présenté d'innombrables possibilités de jeux à l'amateur chevronné, que ce soit sous la forme de l'étude des plans du bricolage, de la réalisation, de l'invention de certaines astuces ou de l'art du décor. L'introduction de circuits de logique transistorisés — et demain peut-être intégrés — permet désormais de nombreux perfectionnements à ce jeu de tous les âges.

François ABRAHAM

BIBLIOGRAPHIE: (1) Practical Electronics.

Fig. 16. - Schéma-bloc du système logique de signalisation.

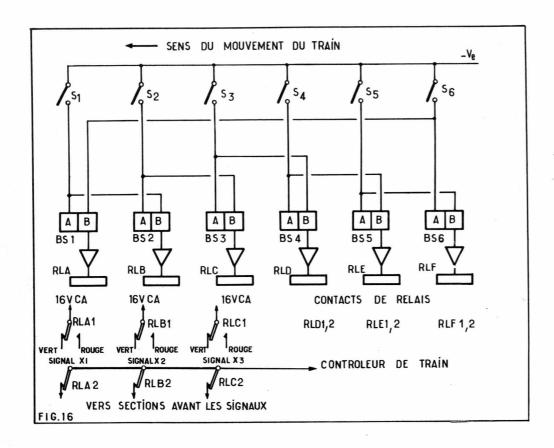


Trois appareils en un seul permettant à l'automobiliste une plus grande facilité dans la conduite de son véhicule. Tel est l'étude que l'on se propose de faire. Les possibilités de l'appareil sont les suivantes :

- Régulateur de pause pour essuie-glace avec possibilité d'un ou deux passages des balais.
- En cas de panne du véhicule, la nuit en particulier, les quatre clignotants avants et arrières fonctionnent afin de signaler sa présence.
- Utilisation comme phare de recul des deux clignotants arrières transformés pour la cause en deux lampes simples.

La sélection de ces trois fonctions s'effectue par deux inverseurs K4 et K2.

Pour rendre plus agréable,

LA CONDUITE D'UN VÉHICULE

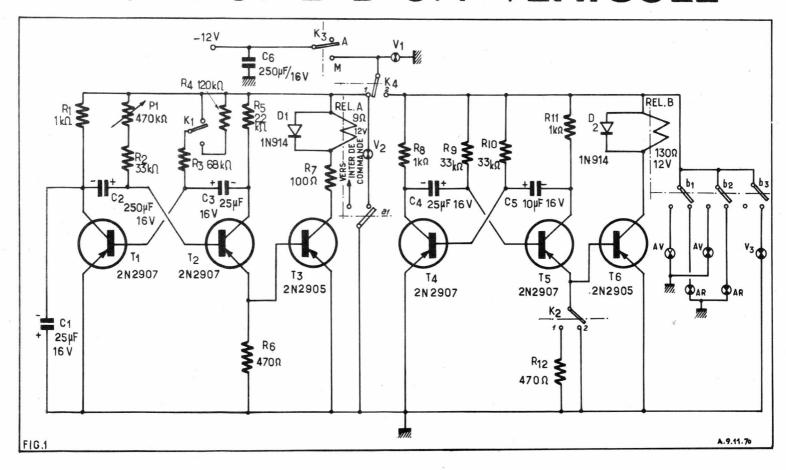

par A. PIVETEAU

```
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
                                                                                             • Relais B 130 \Omega 12 V 3 RT pouvoir de
 • Résistances :
                                    R_1 =
                                                                                            coupure 3 A
                                                                                                  Condensateurs
                                                                                                        \begin{array}{lll} \text{Rdensaccas} & 25 & \mu\text{F}/16 \text{ V} \\ \text{C}_1 &= 250 & \mu\text{F}/16 \text{ V} \\ \text{C}_2 &= 250 & \mu\text{F}/16 \text{ V} \\ \text{C}_3 &= 25 & \mu\text{F}/16 \text{ V} \\ \text{C}_4 &= 25 & \mu\text{F}/16 \text{ V} \\ \text{C}_5 &= 10 & \mu\text{F}/16 \text{ V} \\ \text{C}_6 &= 250 & \mu\text{F}/16 \text{ V} \end{array}
             R_4 = 120
                             2,2 \text{ k}\Omega
              R_6 = 470
             R_7 = 100
                              33
                                                                                             • Diodes:

\begin{array}{ccc}
D_1 &=& 1N914 \\
D_2 &=& 1N914
\end{array}

                      = 470
 • Potentiomètre:
                                                                                             • Transistors:

T_1 = 2N2907

T_2 = 2N2907

T_3 = 2N2905
              P_1 = 470
     4 Inverseurs.
     3 voyants 12 V - 0,1 A.
                                                                                                                       2N2907
2N2907
                             9 \Omega 12 V 1 RT pouvoir de
```

ANALYSE DU SCHÉMA DE PRINCIPE (fig. 1)

Un interrupteur K3 permet de mettre l'appareil en fonctionnement. Un contrôle de mise en marche est assuré par un voyant V1 (12 volts - 0,1 ampère).

ÉTUDE DES DIFFÉRENTES PARTIES

Régulateur de pause pour essuie-glace

Inverseur K4 en position 1

On utilisera un multivibrateur astable comme schéma de base. Dans un tel système, les transistors T1 et T2 sont

conducteurs à tour de rôle.

Le temps de blocage du transistor T2 dépend de la constante de temps $T_1 = (P_1 + R_2) C_2$. Celui-ci est lié à la fréquence de passage des balais. Cette fré-

rrequence de passage des balais. Cette tréquence peut être variable en agissant sur le potentiomètre P1 et modifiant ainsi la constante de temps T_1 .

Le temps de saturation du transistor T2 dépend de la constante de temps $T_2 = C_3$ ($R_3 + R_4$). Celui-ci est lié au temps de passage des balais. Une impulsion suffit pour faire un passage complet (aller et retour) (aller et retour).

La durée de celui-ci varie quelque peu selon le véhicule. En moyenne, il est de 2 à 3 secondes. Pour effectuer un seul aller et retour, l'impulsion devra être inférieure à cette moyenne.

Temps de saturation de T₂:

$$T_1 = 0.7 C_3 (R_3 + R_4).$$

avec $R_4 = 0$

 $t_1 = 0.7 \cdot 25.10^{-6} \cdot 68.10^3 \simeq 1.2$ seconde.

Si l'on veut deux passages complets successifs, on mettra une résistance R_4 en série avec la résistance R₃ permettant ainsi d'augmenter la constante de temps ; l'impulsion de commande devra être supérieure à la moyenne fixée ci-dessus. soit $t_2=0.7$ C₃ (R₃ + R₄) = 0.7 . 25.10⁻⁶ (68 . 10³ + 120 . 10³) \simeq 2,3 secondes. L'inverseur K1 sélectionne le mode de fonctionnement.

fonctionnement:

position 1 : un passage.
position 2 : deux passages.

Cette impulsion de commande prélevée sur la résistance d'émetteur du transistor T2 va actionner un relais A par l'inter-médiaire du transistor T3. Son contact auxiliaire a₁ sera en parallèle sur l'inter-rupteur de commande d'essuie-glace de la voiture proprement dite de manière à ce que l'on puisse intervenir rapidement en cas d'averse soudaine et agir sur cet interrupteur sans se soucier du régulateur de pause.


Un contrôle de fonctionnement du régulateur est assuré par le voyant V2 (12 volts-0,1 ampère) en utilisant une partie du contact auxiliaire a₁.

En cas de panne les quatre clignotants fonctionnent

Inverseur K4 en position 2

On utilisera un multivibrateur astable dont les constantes de temps seront plus faibles que précédemment afin d'avoir l'allumage et l'extinction des lampes comparables à ceux donnés par la cen-trale clignotante de la voiture.

Commande Automatique — d'essuie-glaces —

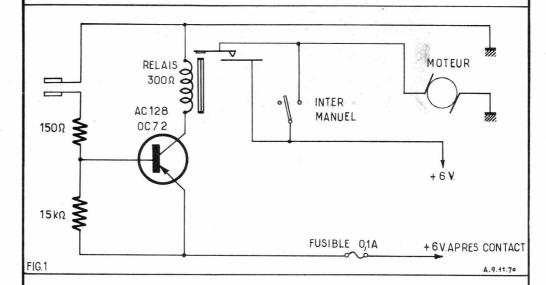


Beaucoup de voitures américaines surtout, possèdent un système automatique qui déclenche la fermeture de la capote ou le fonctionnement des essuie-glaces dès les premières gouttes de pluie. Ici nous parlerons uniquement des

Ce montage peut être réalisé simplement d'après la figure 1. Au repos la branche côté « — » du pont de base d'un AC128 est coupée et le transistor ne conduit pas

Dès qu'une goutte d'eau vient établir le contact sur la sonde, le transistor conduit et le relais colle, ce qui a pour effet de fermer le circuit du moteur actionnant l'essuie-glace. Nous remarquons que nous avons gardé la mise en marche manuelle par l'interupteur d'origine sur le tableau de bord.

Le relais est du type 300 Ω - 9 V, mais on pourra en essayer plusieurs sortes. La sonde est faite en plaque circuit imprimé ou même avec deux bouts de fil de cui-vre. L'espace entre les deux pointes de contact sera d'un millimètre (fig. 2).

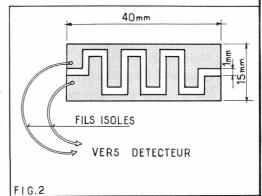Cette sonde se placera à un endroit où la pluie arrive facilement, par exemple dans les rigoles qui longent le tour du capot moteur. Naturellement d'autres endroits peuvent être choisis suivant le type d'automobile. La longueur des



fils reliant la sonde au détecteur n'est pas critique. Maintenir la sonde avec du mastic de carrossier. Les deux électrodes de contact doivent être bien isolées de la carrosserie. La tension 6 volts sera prise après le contact général de l'auto-mobile afin d'éviter la mise en marche automatique du système quand le véhicule est à l'arrêt.

Ce petit appareil donne entière satisfaction à son auteur depuis plus d'un an.

> BILLUART C. CN8DB

Inverseur K2 en position 1

L'impulsion de commande prélevée sur la résistance d'émetteur du tran-sistor T5 va actionner un relais B par l'intermédiaire du transistor T6.

Deux de ses contacts auxiliaires b₁ et b₂ commanderont les lampes clignotantes avant et arrière en prenant soin que les fils des contacts « repos » iront vers les lampes arrière (nous verrons pourquoi dans la 3e partie).

Le 3e contact auxiliaire se trouvera dans le circuit de contrôle et alimentant un voyant V3 (12 volts - 0,1 ampère).

Utilisation en phare de recul

Inverseur K4 en position 2

Pour utiliser les deux feux arrière clignotants en phare de recul, il suffit que le relais B soit constamment en position de repos. C'est-à-dire que le transistor T6 devra être bloqué. Pour cela, on placera l'inverseur K2 en position 2. De cette manière, la base et l'émetteur de transister T6. du transistor T6 seront au même potentiel et par suite aucun courant dans le relais B.

Les contacts auxiliaires seront au repos. Les feux arrière seront constamment allumés ainsi que le voyant de contrôle V3.

STEREO

Edition haute fidelite du EATRALLIR

LA REVUE DONT LES BANCS D'ESSAIS FONT AUTORITÉ

vous propose un échantillonnage de tous ses bancs d'essais :

MARQUE	TYPE	Nº	Date	Page	MARQUE	TYPE	Nº	Date	Page
BANG &	Ampli-tuner Beomaster 3000	TO SERVICE STATES	par manyr, a steller		MERLAUD	Ampli SST 220	1257	23.4.70	26
OLUFSEN	Ampli-tuner Beomaster 1200 Ampli-tuner Beomaster 1000	The second second		32 62	NORDMENDE	Magnét. 6001 T	1257	23.4.70	50
7	Ampli-tuner Beomaster 5000	1265	18.6.70	64	PERPETUUM EBNER	Platine 2020 L	1279	22.10.70	44
BRAUN	Ampli-régie 501	1279	22.10.70	40		9			
B.S.R.	Platine MA 75	1244	22.1.70	26	PIONEER	Ampli SA 900	1289	31.12.70	54
CAMBRIDGE	Ampli P 40	1275	24.9.70	28	PHILIPS	Magnét. 4408		26.3.70	28
CONNOIS-	Platine BD2	1248	19.2.70	26		Ampli RH 590 Ampli RH 790	100000000000000000000000000000000000000	22.1.70	32
SEUR						Platine GA 208		31.12.70	40
DUAL	Platine 1209	1253	26.3.70	20	, ,	Haut-parleur RH 497		31.12.70	
7	Ampli CV 40	1265	18.6.70	65		Ampli RH 591	1257	23.4.70	46
FERGUSON	Ampli-tuner 3403	1235	20.11.69	30		Magnét. PRO 12	1275	24.9.70	34
FISCHER	Ampli-tuner 800 TX	1269	23.7.70	33	REVOX	Magnét. A 77	1289	31.12.70	34
GARRARD	Platine 401	1230	9.10.69	20	SABA	Magnét. TG 543		31.12.70	
GRUNDIG	Magnét. TK 3200	1257	23.4.70	48		Ampli-tuner 8040 Ampli-tuner 8080		24.9.70 24.9.70	38
HEATHKIT	Ampli-tuner AR 15	1248	19.2.70	44	SCIENTELEC	Ampli « Elysée 20 »	1235	20.11.69	55
	Ampli-tuner AR 19 Ampli-tuner AR 29	1269 1275	23.7.70 24.9.70	37 80	SONY	Magnét. TC 125	1289	31.12.70	50
KORTING	Tuner T 500	1240	25.12.69	27	VOXSON	Ampli H 202	1269	23.7.70	30
	Ampli A 500		22.10.70		TANDBERG	Magnét. 1200 X	1240	25.12.69	21
	Ampli-tuner 1000 L	1279	22.10.70	49	TELEFUNKEN	Magnét, 250	1284	26.11.70	38
LENCO	Platine L 75	1284	26.11.70	36		Ampli 250	1230		30

CELLULES F	PHONOCAPTRICES AYANT ÉTÉ TESTÉES DAN	S NOS NUMÉROS 1	261 du 21-5-70 et 1269 du 23-7-70
A.D.C.	550 - 220	PHILIPS	GP412 - GP400 - GP411
BANG & OLUFSEN	SP8 - SP12 .	PICKERING	XV15 - V15AME - V15AT3 - X15750E
CENTRAL AUDIO	CA1	SANSUI	SC32
CONNOISSEUR	SCU1	SHURE	75E2 - M91E - M91MGD - 44MB
ELAC	STS344.17 - STS244.17		M716 - V1511
EMPIRE	999VE - 888SE - 888E - 808E - 80 EE	SCIENTELEC	TS2
GOLDRING	G800E - G800H - G800	SONY	VC8E
ORTOFON	SL15 - M15	STANTON	681EE - 681A - 500A

ON PEUT SE PROCURER TOUS CES NUMÉROS, CONTRE 3 F EN TIMBRES, EN ÉCRIVANT A HIFI STÉRÉO, 2 à 12, Rue de Bellevue - PARIS (19°)



nouveautés et informations

MÉCANORMA ELECTRONIC Les premiers symboles transfert pour réaliser le document d'exécution pour la fabrication des circuits imprimés

En crêpe noir flexible de grande précision d'une tolérance de ± 0,025 mm en épaisseur 12/100. Ces rubans sont disponibles en 27 largeurs différentes de 0,4 mm à 25,4 mm. Ils sont présentés en rouleaux de 12 mètres.

Fabricant et distributeur des lettres Transfert Letter-Press, Mecanorama est la première firme à avoir pu mettre au point ce procédé pour l'électronique :

720 références de pastilles, symboles, microcircuits et références séquentielles prédessinés se décalquent et permettent de monter le document d'exécution qui, par photogravure, servira à la fabrication du circuit imprimé lui-même.

Mécanorma Electronic, dans la chaîne de fabrication du circuit imprimé, intervient au niveau de la réalisation du dossier du circuit, à la phase implantation des compo-

Mecanorma Electronic est le premier produit Transfert de ce type actuellement sur le marché, les maquettes d'exécution étant jusqu'à présent réalisées avec des pastilles et symboles auto-adhésifs.

Les connexions sont réalisées au moyen de rubans adhésifs.

Par rapport aux produits actuellement sur le marché, Mecanorma Electronic présente un certain nombre d'avantages

1º AU NIVEAU DU **POSITIONNEMENT**

Les pastilles et symboles se décalquent par simple pression sur le support transparent, la mise en place est rapide et précise. La présentation en bandelettes des symboles facilite la mise en place. Des croix de positionnement assurent un excellent repérage. Le procédé de transfert (transfer strip) garantie le transfert total du symbole et sa résistance au gommage. Les pastilles transférées sont en outre parfaitement planes.


2º AU NIVEAU DE LA PHOTO


Les symboles auto-adhésifs ont une épaisseur de l'ordre de 6/100° mm. Les symboles transfert ont une épaisseur de l'ordre de 2/100° mm.

La faible épaisseur réduit le phénomène de parallaxe et permet de bien meilleurs résultats, notam-ment dans le cas de la fabrication de circuits multicouches.

La précision dimensionnelle des symboles proprement dit est spécialement contrôlée : elle est de ± 25/1000°.

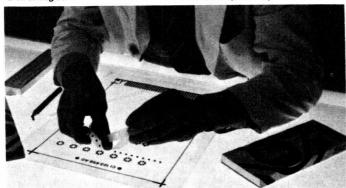MECANORMA 78-Le Perray-en-Yvelines (France)




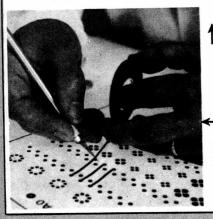

MECANORMA EL. 16 - T. 52 -Mecanorma Electronic System intervient au niveau Dessin : implantation topologique des composants.

MECANORMA EL. 19 - T. 52 -Préparation d'une maquette de circuit imprimé avec les produits Mecanorma Electronic. Les pastilles micro circuits transfert se relient par des rubans adhésifs.

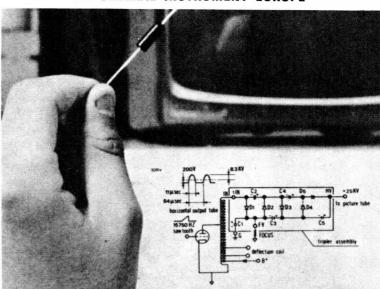MICRO-REDRESSEUR HAUTE TENSION RÉALISÉ GRACE A UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE DE GENERAL INSTRUMENT EUROPE



General Instrument Europe a annoncé un micro-redresseur au silicium qui se présente comme une nouveauté absolue dans le domaine des composants TV, tant par les caractéristiques intrinsèques du nouveau produit, que par la technologie employée pour sa fabrication. Cette nouvelle technologie étudiée par General Instrument Europe à Giugliano, a permis une réduction notable des coûts de production de ce type de dispositifs.

Le premier redresseur fabriqué grâce à cette technologie est dénommé TVG10, il est destiné à révolutionner tous les circuits THT pour la télévision couleur ou noir et blanc. Son emploi est particulièrement indiqué pour les tripleurs de tension et pour les circuits de focalisation. Tous les inconvénients que présentent actuellement les dispositifs analogues au Sélénium sont éliminés grâce à l'utilisation du TVG10. Elle évite en particulier l'intermittence des contacts, obtenus en général jusqu'à présent par pression et non pas par soudure. L'encombrement est diminué conformément à la tendance actuelle vers la microminiaturisation.

Le nouveau redresseur de General Instrument Europe, encapsulé sous résine, est formé de cellules de silicium soudées entre elles et présente une chute de tension directe très basse, caractéristique qui assure une augmentation notable de la fiabilité de ce redresseur au silicium par rapport aux éléments sélénium.

Enfin, les tensions sont très inférieures à celles de n'importe quel autre dispositif puisque sa longueur est d'à peine 14 mm. Le TVG10 peut supporter un courant maximum de 100 mA sous 10 kV. D'autres composants de la même série pour tensions plus élevées, jusqu'à 30 kV doivent être mis en production General Instrument Europe à Giugliano. Le premier élément de la série est toutefois déjà disponible sur le marché à un prix particulièrement intéressant.

TRANSDUCER ET HAUTE-FIDÉLITÉ

La Société CINECO présentait à l'exposition « Transducers » au U.S. Trade Center, 123, avenue de Neuilly, 92-Neuilly, du 1er au 5 décembre 1970, les dernières réalisations de ses commettants américains :

SHURE BROTHERS INC.

KOSS ELECTRONICS INC., bras et cellules de pick-up professionnels, casques d'écoute stéréophoniques.

Ces matériels d'une qualité exceptionnelle ont remporté un très vif succès, en particulier la cellule V 15 II Shure (qualité laboratoire, pointe soit elliptique, soit conique) et les casques électrostatiques KOSS : ESP 6 à alimentation intégrée

ESP 8 à alimentation modulée

ESP 9 à alimentation mixte modulée et secteur 220 V.

Rappelons que la Société Cineco, qui a été créée par Monsieur Fishoff, est le représentant en France de SHURE BROTHERS INC. depuis plus de

"LE COURRIER DE RADIO-PLANS"

Nous répondons, par la voie du journal et dans le numéro du mois suivant, à toutes les questions nous parvenant avant le 5 de chaque mois, et dans les dix jours par lettre aux questions posées par les lecteurs et les abonnés de RADIO-PLANS, aux conditions suivantes :

1° Chaque lettre ne devra contenir qu'une question

2° Si la question consiste simplement en une demande d'adresse de fournisseur quelconque d'un numéro du journal ayant contenu un article déterminé ou d'un ouvrage de librairie, joindre simplement à la demande une enveloppe timbrée à votre adresse, écrite lisiblement, un bon-réponse, une bande d'abonnement, ou un coupon-réponse pour les lecteurs habitant l'étranger;

3° S'il s'agit d'une question d'ordre technique, joindre en plus un mandat de 4,00 F.

M. R. S..., à Plessis-l'Evêque (77).

Constate sur son téléviseur l'anomalie suivante : l'image gardant la même hauteur il se produit un élargissement puis un rétré-cissement de l'espace entre les lignes qui se déplacent lentement de bas en haut et de haut en hee

La variation périodique de la linéarité verticale de l'image de votre téléviseur est due à la présence d'une composante à 50 périodes dans

la base de temps verticale.

Essayez de remplacer la ECL82 (V10). Renforcez les éléments de découplage du circuit HT de cette partie. Vérifiez s'il ne se produit pas une induction entre le transfo de blocking et le transfo image et une connexion parcourue par du courant alternatif (circuit de chauffage par exemple).

M. R. S..., à Saint-Aubin (14).

Sur son téléviseur le comparateur de phase à ligne et depuis l'image se décale fréquem-ment vers la gauche. Cette image peut être recentrée en agissant sur le potentiomètre mais cela ne tient pas longtemps.

1º Une des triodes de la ECC81 est associée au transfo blocking ligne pour former l'oscillateur servant au blocage du relaxateur selon le procédé classique. La grille de commande de la seconde triode est couplée par une résistance à la grille de la seconde triode qui sert de lampe de couplage avec la grille de la 6DQ6A.

2º La pentode et la triode de la 6U8 sont vraisemblablement couplées par la cathode mais pour cela il faut qu'une résistance soit insérée entre les cathodes et la masse. La triode qui transmet les tops de synchro au relaxateur blocking à travers un condensateur, fonctionne avec grille à la masse et donne une phase convenable aux tops de synchro.

3º En fait, ce récepteur TV était fait pour fonctionner avec un comparateur de phase et il serait souhaitable de le rétablir dans sa forme d'origine.

● M. G. B..., à Cugnaux (31).

Constate en superposition avec l'image des brouillages qui affectent différentes formes : pointillés, lignes obliques, etc.

Le défaut d'image que vous constatez sur votre téléviseur est le signe d'un accrochage de la chaîne image.

la chaine image.

Il faudrait revoir systématiquement les étages de cette chaîne. Essayez le remplacement des lampes. Vérifiez les découplages et l'alignement des filtres de liaison entre étages.

• M. M. S..., à Jemappes (Belgique).

Voudrait réaliser un convertisseur 36 V -220 V, 300 watts 50 périodes.

Il est évident que le convertisseur à transis-tors semble la solution de votre problème mais la puissance demandée est énorme, surtout si on considère que l'appareil doit fonctionner en régime

sinusoïdal à 50 périodes.

Nous doutons que les transistors envisagés puissent, sans dommage, supporter une puissance de 300 watts.

La réalisation d'un tel convertisseur sort nettenent du domaine amateur.

M. A. R..., à Marseille (13).

Nous soumet le schéma d'une commuta-tion permettant de sélectionner les tensions 6, 12, 24 volts provenant de secondaires dif-férents d'un transformateur.

Le raccordement que vous envisagez est par-faitement réalisable. Le fait de réunir ensemble un côté de chaque enroulement ne présente aucun inconvénient.

• M. M. H..., à Abbeville (80).

Est-il possible à partir d'un signal de 50 périodes de procéder à une démultiplica-tion de fréquence pour aboutir à un signal de 2 Hz?

Il est bien évident que seule une étude pra-tique pourrait permettre de savoir exactement si les démultiplications de fréquence que vous désirez réaliser sont possibles à des fréquences aussi basses.

Ce qui est à craindre, à notre avis, c'est l'entraî-

Ce qui est à craindre, à notre avis, c'est l'entraînement des multivibrateurs sur la même fréquence que celle du dispositif qui les précède.

Le secteur peut être utilisé comme premier signal de synchronisation, la précision de sa fréquence étant très grande. Il faudra néanmoins procéder à une mise en forme rigoureuse de manière à créer des impulsions très pointues aptes à verrouiller énergiquement le synchronisme de l'ensemble.

Comme vous notre préférence va au procédé C.

nisme de l'ensemble.

Comme vous, notre préférence va au procédé C parmi les trois que vous suggérez. Nous pensons, sous réserve de confirmation par l'expérience, que si les tops sont bien mis en forme, si l'alimentation est parfaitement régulée et si l'effet thermique des transistors est énergiquement combattu, qu'une démultiplication de fréquence comme celle que vous désirez est possible.

● M. E. G..., à Bruxelles (Belgique).

Possède un téléviseur sur l'écran duquel seule apparaît une barre lumineuse.

Le fait que votre téléviseur ne vous donne plus qu'une barre lumineuse horizontale est dû à un dérangement de la base de temps verticale. Essayez de changer la lampe du relaxateur et celle de puissance. Vérifiez que le transfo image et le bloc de déviation ne sont pas coupés. Assurez-vous que les tensions aux différents points de cette base de temps sont correctes. Vérifiez et, au besoin, changez le condensateur et les résistances.

et les résistances.

• M. R. P..., à Marseille (13).

A essaué sans succès, d'ajouter à son téléviseur une prise d'enregistrement pour magnétophone.

En branchant votre prise pour magnétophone sur le potentiomètre de volume de votre télé-viseur, vous devriez obtenir d'excellents résultats. En effet, c'est la meilleure place pour le repiquage du son.

Votre insuccès provient sans doute d'un mau-vais raccordement de la prise DIN. Vérifiez que le câble de liaison est bien raccordé aux mêmes contacts à la sortie du téléviseur et à l'entrée du magnétophone.

Pour cette raison, il faut bien entendu, utiliser du fil blindé dont la gaine est à la masse.

• M. Y. M..., à Montrichard (41).

Comment dénuder le fil divisé ou fil de litz?

Pour dénuder le fil de Litz, il faut disposer d'une lampe à alcool, d'un bain d'alcool à brûler et d'un bain de soudure en fusion.

On passe l'extrémité du fil dans la flamme de la lampe de manière à le faire rougir puis on le trempe dans le bain d'alcool ce qui a pour effet de faire éclater l'émail très rapidement. On le sort du bain d'alcool et on le trempe dans l'étain fondu d'où il ressort étamé et ses brins soudés ensemble. soudés ensemble.

● M. P. L..., à Chouzé-sur-Loire (37).

Possède un pont de mesure RLC équipé d'une lampe E90CC. Par quelle lampe plus récente peut-on remplacer ce tube pratique-ment introuvable?

Vous pouvez utiliser le tube ECC82 à la place du E90CC.

• M. D. C..., à Toulouse (31).

Ayant réalisé un wobbulateur voudrait s'assurer que l'oscillation est présente sur les différentes gammes.

Pour contrôler les fréquences des signaux produits par votre wobbulateur, il faut disposer d'un grid-dip étalonné ou ondemètre. Comme il est dit dans l'article il suffit de caler 1.1-C7 sur 105 MHz pour que toutes les gammes soient réglées. Si v

réglees.
Si vous ne disposez pas d'un ondemètre, déconnectez le 10 pF de liaison d'avec la grille V2. Branchez le wobbulateur à un récepteur et appliquez le signal 105 MHz d'un générateur HF à la grille de V4. Lorsque la fréquence de l'oscillateur V4 passera par 105 MHz, un sifflement se fera entendre.

• M. A. D..., à Hœhneim (67).

S'étonne de capter sur son amplificateur BF des émissions radiophoniques.

Il arrive assez souvent que le phénomène que vous constatez se produise et qu'un ampli BF se comporte comme un récepteur radio.

Les caractéristiques des transistors ou des lampes n'étant pas parfaitement linéaires, une détection se produit et le signal BF mis en évidence est amplifié.

Pour éviter ce phénomène, il faut introduire dans le circuit d'entrée de l'ampli un bouchon formé d'une self et du condensateur accordé sur la fréquence de l'émission reçue. Les valeurs des éléments de ce circuit seront déterminées par essais.

M. J. L..., à Dijon (21).

Ayant monté un vibrato constate la production d'un crachement qui se superpose au signal de vibrato.

Le crachement qui se superpose au vibrato peut avoir plusieurs causes. Il faudrait tout d'abord essayer de remplacer les transistors par d'autres de même type. Vérifiez les points de masse et les tensions sur les électrodes des tran-

POUR APPRENDRE FACILEMENT L'ÉLECTRONIQUE L'INSTITUT ÉLECTRORADIO VOUS OFFRE LES MEILLEURS ÉQUIPEMENTS AUTOPROGRAMMÉS



1 ELECTRONIQUE GENERALE

Cours de base théorique et pratique avec un matériel d'étude important — Émission — Réception — Mesures.

2 TRANSISTOR AM-FM

Spécialisation sur les semiconducteurs avec de nombreuses expériences sur modules imprimés.

3 SONORISATION-HI.FI-STEREOPHONIE 5 TELEVISION

fidélité.

4 CAP ELECTRONICIEN

Préparation spéciale à l'examen d'État -Physique - Chimie - Mathématiques -Dessin - Électronique - Travaux pratiques.

Tout ce qui concerne les audiofréquences Construction et dépannage des récepteurs — Étude et montage d'une chaîne haute avec étude et montage d'un téléviseur grand format.

6 TELEVISION COULEUR

Cours complémentaire sur les procédés PAL — NTSC — SECAM — Émission — Réception.

7 CALCULATEURS ELECTRONIQUES

Construction et fonctionnement des ordinateurs — Circuits — Mémoires — Programmation.

8 ELECTROTECHNIQUE

Cours d'Électricité industrielle et ménagère — Moteurs — Lumière — Installa-tions — Électroménager — Électronique.

26. RUE BOILEAU - PARIS XVI





	1
Mary Comment	
C Page Charles	
12	
1000	N

Veuillez m'envoyer GRATUITEMENT votre Manuel sur les **PRÉPARATIONS** de l'ÉLECTRONIQUE

Adresse

circuits intégrés linéaires.

5 circuits integres lineaires.
 12 montages.
 Amplis de puissance - Oscillateurs - Mélangeurs - Flip-Flop - Préampli - Micro - Ampli large bande - Thermomètre électronique - Alimentation stabilisée - Oscillateur BF - Micro - Emetteur - Convertisseur Bande Marine.
 15 m KIT m

LE « KIT » de 5 circuits



PERCEUSE MINIATURE

Pour fabrication de circuits imprimés.

onctionne sur pile 9 volts. Livrée avec

avec:
- 2 forets miniature.
- 2 fraises.
- 1 meule cylindrique.
- 1 meule conique, etc.

..... 69,00

REGULATEUR AUTOMATIQUE



DYNATRA Modèle

200 watts. Secteur 110 et 220 volts. Sortie 220 V régulée \pm 1 % pour une variation de secteur \pm 0 %. PRIX 112,00

PREAMPLI PCS

pour écoute au casque en STEREO HI-FI

Secteur 110 ou 220 V



tique, donne 149.00 EN ORDRE DE MARCHE ... 190,00

MICRO-EMETTEUR

pour sonorisation (Micro sans fil) ME 36-40



Dim.: 93x62x35 mm

Récepteur Modulation de fréquence en 36,4 MHz. Emetteur miniature avec micro-cra-

EMETTEUR-RECEPTEUR

TUNER FM « TAC 8 K »



VOC 10 - VOC 20 - VOC 40



VOC 10 : contrôleur universel 10 000 ohms/V sel 10 000 ohms/V 129,00 MX211. 20 000 Ω/V 425,58 sel 20 000 ohms/V 43 gammes de mesure • Tension continue, tension alternative • Ohmmètre, capacimètre et dB 169,00 VOC VE1

MX211. 20 000 Ω/V 425,58 Antimagn.

MX211. 20 000 Ω/V 425,58 Antimagn.

PRIX 252,00 Type 743. Millivoltmètre électronique adaptable au 819 222,60 Type 743. Millivoltmètre dectronique adaptable au 819 222,60 Type 743. Millivoltmètre flectronique adaptable au 819 222,60 Type 743. Millivoltmètre flectronique adaptable au 8

Voltmètre électronique, impédance d'entrée 11 mégohms • Mesure des tensions continues et alternatives en 7 gammes de 1,2 V à 1 200 V fin d'échelle • Résistances de 0,1 ohm à 1 000 mégohms • Livré avec sonde 384,00

MINI VOC



GENERATEUR BF MINI VOC
Unique sur le marché mondial.

O Oscillateur à transistor à effet de champ Fet o Fréquence de 10 Hz à 100 kHz en 4 gammes o Forme d'onde : sinusoïdale, rectangulaire o Tension de sortie max.: 0 à 6 V sur 600 ohms
Obstorsion inférieure à 0,8 % sur l'ensemble des gammes et à 0,3 % de 200 Hz à 100 kHz o Temps de montée du signal rectangulaire 0,2 µs ... 463,00
OSCILLOSCOPE 377 K

OSCILLOSCOPE 377 K



AMPLI VERTICAL Bande passante : 5 Hz à 1 MHz (- 3 dB) Sensi-bilité : 0.1 Volt crête à

Crête,
Impédance constante d'entrée : 1 MΩ.

Sensibilité : 10 à 15 μV. Bande passante 350 kHz. Tête HF. 6 noyaux plongeurs.

Dim.: 185x120x 60 mm.

En « KIT » 120,000

En ordre de marche 149,001

Crête, Impédance constante d'entrée : 1 MΩ.

Atténuateur progrès : 1 à 10.

AMPLIFICATEUR HORIZON-TAL par double BALAYA-GE : de 8 Hz à 25 kHz à synchro automatique.

Alimentation : 110/240 V.

Dimens.: 300x150x100 mm.

COMPLET, avec cordons en « KIT » 648,00

COMMANDE A DISTANCE par ULTRA-SON -





A DISTANCE par ULTRA-SON —

Permet la mise en marche ou l'arrêt d'un Téléviseur ou tout autre appareil à distance (jusqu'à 15 mètres).

Emetteur boîte de commande ... 170,00 | The tous les anciens modèles | The tous l

melcix



MX202 40 000 Ω/V Prix: 300,12

462. 20 kΩ/V Prix : 218,94 MX209 20 000 Ω/V

... 204,90 ... 425,58 ... 194,39 129,00 MX211. 20 000 Ω/V



40.000 Ω/V Prix: 195.00 F

Spécial électriciens

DEPANNAGES FACILES



20 000 Ω/V avec signal tracer incorporé. Avec étui et cordons 265,00 Sans signal tracer .. 215,00

CONTROLEUR CdA 10 Multimètre électronique Résistance d'entrée 10 $M\Omega$

8 calibres en conti-nu de 0,2 V à 600 Volts. 5 calibres



Atténuateur de Attenuateur de sortie. Support pour quartz. Etalon.
Secteur 220 volts.
Dim.: 215x140x70 mm 358,00

TE22D GENERATEUR BF de 20 Hz à 200 KHz. Signaux carrès ou sinusoï-daux. Même présentation et Dim. que le TE20D. 398,00

SCHNEIDER " DIGITEST 500 »



Alim. piles 1 199,00 ADRESSE : PRIX

THT UNIVERSELLES

CENTRAD

CONTROLEUR * 819 »



80 gammes de mesure 20 000 Ω/V Cadran panoramique antichocs Cadran miroir Antimagn. 252,00

TOUTALEUR



Grâce au
Signal Tracer USIJET
et Signal Jet
forme Stylo.

— USIJET. Signal Tracer
pour Radio et T.V.... 70,00
— SIGNAL JET. Signal Tracer
sour radio 55,00

Dour radio 55,00 et la courant de de courant de de 24 heures. Secteur 110/220 v. Dim. : 135x90x70. 10 Amp. 83,00 107,00

TROUSSE D'OUTILLAGE PROFESSIONNEL pour ELECTRONIQUE



Contient 10 outils de précision chromés et garantis. pince plate

de 120, 1 de 135, 1 pince ronde de 120, 1 pince coupante diagonale, seaux, 1 pince à dénuder, 1 p ci-120, 1 pince coupante diagonale, ciseaux, 1 pince à dénuder, 1 pince coupante en bout, 1 pince 1/2 ronde, 1 pince 1/2 ronde longs becs, 1 pince 1/2 ronde longs becs, 1 pince 1/2 ronde longs becs coudés. Trousse Cordoual. Prix

FER A DESSOUDER Nº 700

avec pompe Indispensable pour la réparation des C.I. BT 110/220135,00

NOUVEAU MINIFER RAPIDE ENGEL.

110 ou 6 secondes. Poids: 340 g.

Avec accessoires



VU-METRE RKC 57 150 μA 1 100 Ω - Gradué en dB.. 46,00 - Gradué de 0 à 10. 46,00 46.00



VU-METRE E10A

Résistance : 1000 Ω . Sensibilité : 75 μ A. — O central. Dim. 34,7x22 mm. Prix 17,00

VU-METRE E10B

— Résistance : 600 ohms.
— Sensibilité : 260 μA.
— 0 à 10.
Dim. 34,7x22 mm. Prix 17,00

TUBES CATHODIQUES Neufs en emballage d'origine PHILIPS - TELEFLINKEN

GARANTIS UN AN -28/14 W 135,00 | 59/91.. 192,00 59/11 W 212,00 | 59/15.. 192,00

TUBES CATHODIQUES

IL N'EST PAS POSSIBLE DE DECRIRE dans nos pages de Publicité
LES 20 000 ARTICLES EN STOCK !...
DEMANDEZ SANS TARDER NOS CATALOGUES !...



	NOUVEAU CATALOGUE PIECES DETACHEES (JANVIER 1971).	
	(248 pages abondamment illustrées). Prix	5,00
ì	(Remboursable au premier achat)	
	SCHEMATEQUE Nº 1 (Radio et Télévision). Prix	8,00
	SCHEMATEQUE Nº 2 (Amplificateurs - Electrophones -	
	Montages Electroniques, etc.). Prix	9,00
ı		

RADIO

(Attention ! Pas d'envoi de Catalogues contre remboursement.)

et 3, rue de REUILLY, PARIS (XII°) Métro: Faidherbe-Chaligny,

C.C.Postal 6129-57 - Paris