

# ELECTRONIQUE

## Loisirs

ISSN 0033 7668

N° 444 Novembre 1984

### Détermination de la direction d'un satellite

### Les capteurs et leurs applications

### Basicode : l'esperanto des ordinateurs ?

### Mise au point T.V : mire de barres et quadrillage (convergence et pureté)


### AC PARAM : correcteur paramétrique

13 f

Photo E.S.A


Belgique: 97FB - Suisse: 4 FS - Canada: 2 - Espagne: 220 Pesetas - Tunisie: 1,38 Dinar

T 2438 - 444 - 13,00 F

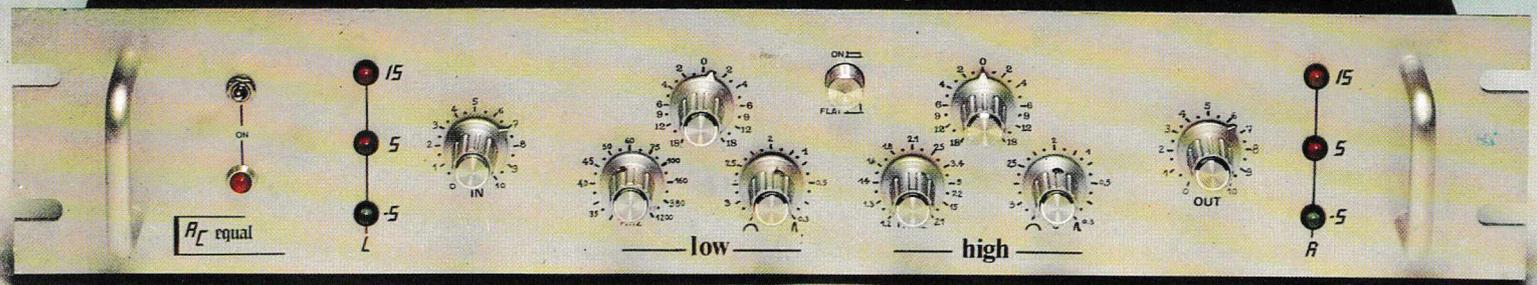

Belgique: 97FB - Suisse: 4 FS - Canada: 2 - Espagne: 220 Pesetas - Tunisie: 1,38 Dinar

T 2438 - 444 - 13,00 F

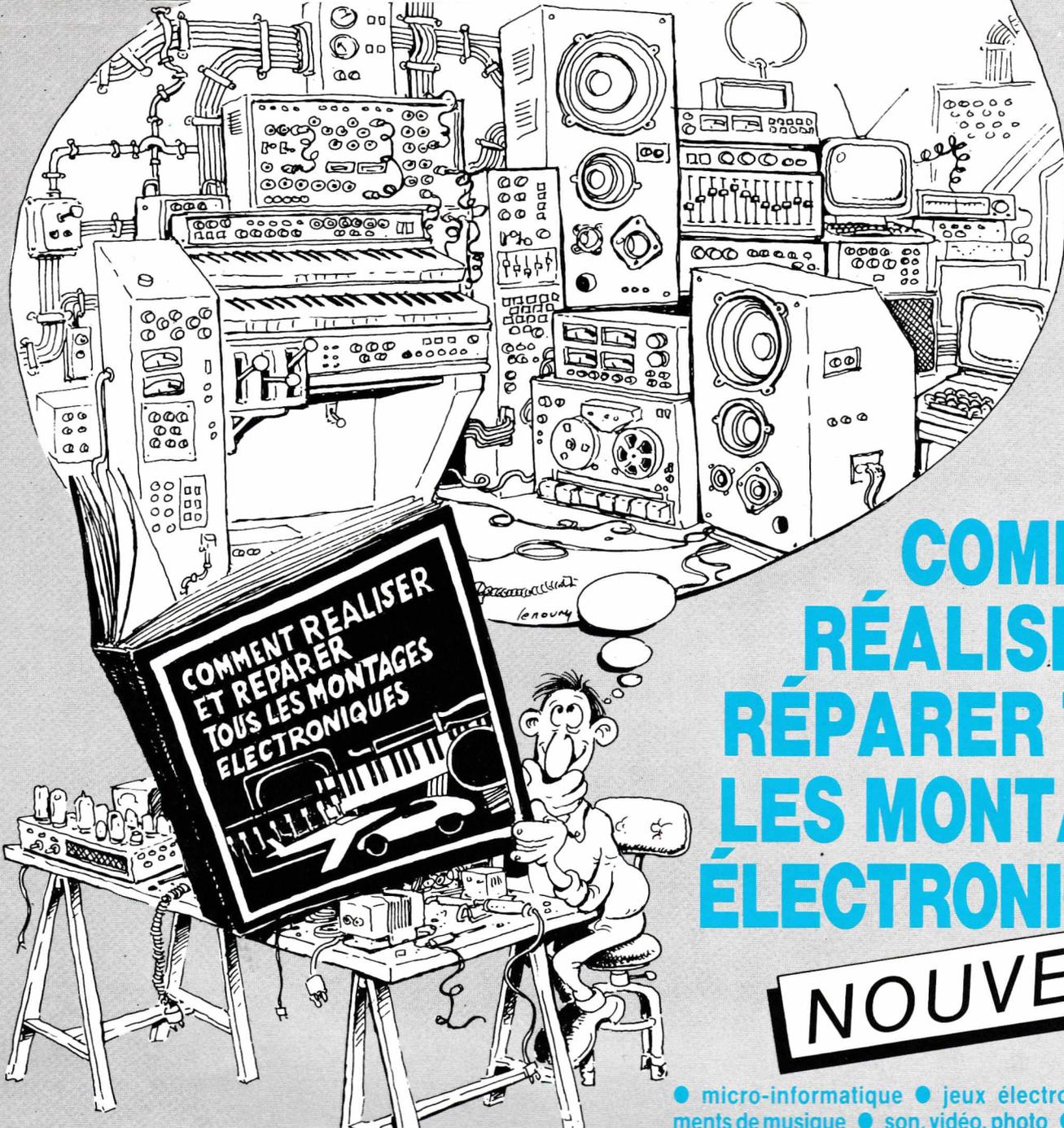

# COMMENT RÉALISER ET RÉPARER TOUS LES MONTAGES ÉLECTRONIQUES

## NOUVEAU

● micro-informatique ● jeux électroniques ● instruments de musique ● son, vidéo, photo ● télécommandes, alarmes ● appareils de mesure et de contrôle, etc.

**240 pages de montages testés**

Du gadget électronique de base aux réalisations les plus sophistiquées, **ÇA MARCHE !**


Ça marche parce que les explications et les schémas sont clairs, et parce que tous les modèles sont testés avant parution. Les vrais amateurs savent ce que cela veut dire.

**Comment construire vous-même...**

Une chaîne hi-fi, un magnétoscope, un orgue électronique, une alarme anti-vol, des appareils de mesure, un MICRO-PROCESSEUR ! (Et aussi comment détecter les pannes... et les réparer !)

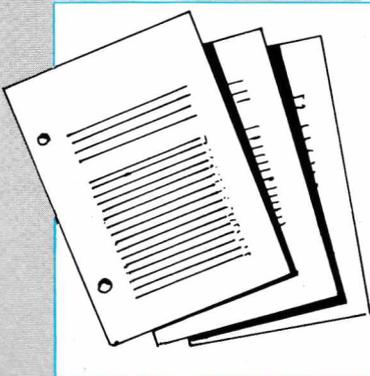**20 % de théorie, 80 % de montages, et aussi...**

- les conseils et les tours de main de professionnels
- un lexique technique français-anglais
- toutes les dispositions légales à respecter.



### Géniaux, les mises à jour

Tous vos montages électroniques sont dans un classeur avec des feuillets mobiles. C'est tout de suite plus facile à manipuler. Et surtout, un simple geste suffit pour insérer vos mises à jour (prix franco : 150 F). 4 fois par an, elles vous feront découvrir de nouveaux modèles de réalisations et tous les nouveaux produits sortis sur le marché.

Format 21 x 29,7

### BON DE COMMANDE

à renvoyer aux Éditions WEKA, 12, cour St-Éloi, 75012 Paris — Tél. (1) 307.60.50

OUI, je commande aujourd'hui même **COMMENT RÉALISER ET RÉPARER TOUS LES MONTAGES ÉLECTRONIQUES**.  
Prix de lancement : 350 F franco TTC.

Nom ..... Prénom ..... Signature .....

Adresse .....

Tél .....

Je joins mon règlement de 350 F, je recevrai automatiquement les mises à jour (4 fois par an au prix de 150 F franco TTC la mise à jour). Je pourrai interrompre ce service sur simple demande.

Si vous habitez la Suisse, adressez votre commande à WEKA VERLAG AG, Flüelastrasse 47, CH 8047 Zürich, en joignant votre règlement de 92 FS (prix franco des mises à jour: 0,45 FS la page).



**DISTRIBUTEUR  
SIEMENS**

**343.31.65 +**

**11 bis, rue Chaligny 75012 PARIS**

Méto : Reuilly Diderot - RER Nation

**SPECIALISTE CIRCUITS INTEGRES  
ET OPTOELECTRONIQUE SIEMENS**



**CIF - JELT - JBC - APPLICRAFT - GI - ESM - PANTEC  
TOUT PRODUIT CLASSIQUE DISPONIBLE**

TARIFS QUANTITATIFS INDUSTRIES et PROFESSIONNELS

**EXTRAIT DE TARIF ET LISTE DE FICHES  
TECHNIQUES SUR SIMPLE DEMANDE**

Accompagné  
de 10,50 F  
en timbre

**FORFAIT EXPEDITION PTT : 20,00 F pour toute commande**

**CONDENSATEURS POLYESTER METALLISES MKH PLASTIPUCES**

B 32560 250V 3,3 nF 1,30 15 nF 1,40 68 nF 1,70 220 nF 2,10 1 µF 2,20  
1 nF 1,30 4,7 1,30 22 1,40 100 1,90 330 nF 2,70 B 32562  
1,5 µF 1,30 6,8 1,30 33 1,40 100V 470 3,20 1,5 5,20  
2,2 µ 1,30 10 1,40 47 1,50 150 1,90 680 4,00 2,2 6,80

**CONDENSATEURS CERAMIQUE PRO MULTICOUCHE XTR 5 mm 100 V**

220 pF 1,50 1 nF 1,50 6,8 nF 1,60 33 nF 2,20 150 nF 4,00  
330 pF 1,50 2,2 nF 1,50 10 nF 2,00 47 nF 2,50 220 nF 6,00  
470 pF 1,50 3,3 nF 1,50 15 nF 2,00 68 nF 2,50  
680 pF 1,50 4,7 nF 1,60 22 nF 2,20 100 nF 3,00 > 2,2 nF : 50 V

**CERAMIQUE DISQUE TYPE II (1 pF à 4,7 nF. E 12) l'unité 0,80**

**CERAMIQUE DECOUPLAGE MULTICOUCHE SIBATIT 63 V. 5 mm**

10 nF 1,00 22 nF 1,19 33 nF 1,20 47 nF 1,30 68 nF 1,40 100 nF 1,50

**CONDENSATEURS POLYPROPYLENE DE PRECISION 2,5 %**

De 10 pF à 33nF. E 6 l'unité 2,50

**MICRO SELFS** pour C.I. 10 %. Format résistance. B78

De 1 µH à 4,7 mH. E6 l'unité 3,50

**RESISTANCES 1/4 W : 0,30 F / 1/2 W : 0,30 F / 1 W : 0,70 F / 3 W : 8 F**

**MATERIEL UHF et TELEVISION**

LM 311	13,00	SDA 2003 (promo)	100,00	TCA 4500 A	21,40
S 576 B/C	36,00	SDA 2010-A1	106,50	TDA 1046/47	28,40
AB 0529	36,60	SDA 2112-2	55,90	TDA 1048	29,90
SAB 0600	33,70	SDA 2014	51,00	TDA 1195	25,00
SAB 3210	54,30	SO 41 P	15,50	TDA 4050 B	28,70
SAB 3211	25,50	SO 42 P	17,70	TDA 4290	33,50
SAB 3271	49,80	TBA 120S	12,00	TDA 4292	45,00
SAB 4209	75,00	TBA 231	14,00	IDA 4920	24,00
SAJ 141	50,30	TCA 205 A	32,00	TDA 7000	40,00
SAS 231 W	52,20	TCA 345 A	18,00	TFA 1001 W	36,00
SAS 251	41,20	TCA 780	27,00	TUA 2000	40,40
SAS 5800	30,00	TCA 965	20,00	UAA 170/180	22,00

µA 741 CP 5,00 NE 555 CP 5,00 LM 324 N 12,00

REGUL. TO220. 7805 à 7824 11,00 7905/6/8/12/15/18/24 12,50

**Nouveaux circuits télécommande infrarouge**

Sorties directes 8 canaux SLB 3801 - Emetteur 40,00 F  
SLB 3802 - Récepteur 55,00 F

**OPTOELECTRONIQUE SIEMENS**

Led Rectangulaire 2,70 Led 5 mm 1,70 Led 3 mm 1,70  
Led Bicolore R.V. 8,00 Led 254 2,90 Led 1x1,5mm 3,70  
INFRAROUGE : LED LD 271 3,30 PHOTOTRANSISTOR BP 103 B 5,00

**AFFICHEUR A LED**

		Poi Rouge Vert		Poi Rouge Vert
10 mm			13 mm	
HD 1105 chiffre AC	13,50 15,50		HD 1131 chiffre AC	12,00 14,00
HD 1106 signe AC	15,50 17,50		HD 1132 signe AC	14,50 16,50
HD 1107 chiffre KC	13,50 15,50		HD 1133 chiffre KC	12,00 14,00
HD 1108 signe KC	15,50 17,50		HD 1134 signe KC	14,50 16,50
		20 mm	DL 3401 chiffre AC	28,20
7 mm			DL 3403 chiffre KC	28,20
HD 1075 chiffre AC	13,50 15,50		DL 3406 signe AC + KC	29,20
HD 1076 signe AC	15,50 17,50			
HD 1077 chiffre KC	13,50 15,50			
HD 1078 signe KC	15,50 17,50			

**CONDENSATEURS CHIMIQUES - TANTALES GOUTTE - TRANSISTORS - DIODES - PONTS - CONNECTIQUE - COFFRETS - CIRCUIT IMPRIME - VOYANTS - INTERRUPTEURS - SOUDURE - MESURE - ETC...**

DEMANDEZ L'EXTRAIT DE TARIF 10,50 F en timbres

**RADIO PLANS**  
ELECTRONIQUE Loisirs

Société Parisienne d'Édition  
Société anonyme au capital de 1 950 000 F. Siège social : 43, rue de Dunkerque, 75010 Paris. Direction-Rédaction-Administration-Ventes : 2 à 12, rue de Bellevue, 75940 Paris Cedex 19 - Tél. : 200.33.05.

Président-Directeur Général  
Directeur de la Publication  
**Jean-Pierre VENTILLARD**

Rédacteur en chef  
**Christian DUCHEMIN**

Rédacteur en chef adjoint  
**Claude DUCROS**

Courrier des lecteurs  
**Paulette GROZA**

Publicité: Société auxiliaire de publicité, 70, rue Compans, 75019 Paris. Tél. : 200.33.05 C.C.P. 37-93-60 Paris.

Chef de publicité: **Mile A. DEVAUTOUR**  
Service promotions: **S. GROS**  
Direction des ventes: **J. PETAUTON**

Radio Plans décline toute responsabilité quant aux opinions formulées dans les articles, celles-ci n'engagent que leurs auteurs. Les manuscrits publiés ou non ne sont pas retournés.

« La loi du 11 mars 1957 n'autorisant aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part, que « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants-droits ou ayants-causes, est illicite » (alinéa premier de l'article 40). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal. »

Abonnements : 2 à 12, rue de Bellevue, 75019 Paris.  
France : 1 an 112 F - Étranger : 1 an 205 F (12 numéros).  
**Pour tout changement d'adresse, envoyer la dernière bande accompagnée de 2 F en timbres.**  
**IMPORTANT : ne pas mentionner notre numéro de compte pour les paiements par chèque postal.**

Ce numéro a été tiré Copyright ©1984  
à 93400 exemplaires



Dépôt légal novembre 1984 - Editeur 1245 - Mensuel paraissant en fin de mois. Distribué par S.A.E.M. Transport-Presse. Composition COMPOGRAPHIA - Imprimeries SNIL Aulnay-sous-Bois et REG Torcy.

**COTATION DES MONTAGES**

Les réalisations pratiques sont munies, en haut de la première page, d'un cartouche donnant des renseignements sur le montage et dont voici le code :

**temps :**

- Moins de 2 h de câblage
- Entre 2 h et 4 h de câblage
- Entre 4 h et 8 h de câblage
- Plus de 8 h

**difficulté :**

- Montage à la portée d'un amateur sans expérience particulière
- Mise au point nécessitant un matériel de mesure minimum (alim., contrôleur)
- Montage nécessitant des soins attentifs et un matériel de mesure minimum
- Une excellente connaissance de l'électronique est nécessaire ainsi qu'un matériel de mesure évolué (scope, géné BF, contrôleur, etc.)

**dépense :**


- Prix de revient inférieur à 200 F
- Prix de revient compris entre 200 F et 400 F
- Prix de revient compris entre 400 F et 800 F
- Prix de revient supérieur à 800 F

### Réalisation

**31** | FA 2 filtre actif et bruit rose

**35** | Mire à «tout faire»

**77** | AC PARAM égaliseur paramétrique

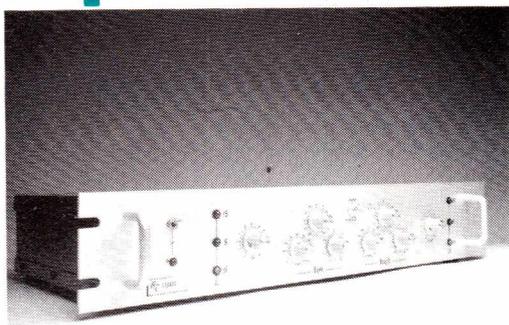

**91** | Préampli et millivoltmètre AF



### Technique


**19** | Les capteurs et leurs applications

Ont participé à ce numéro:  
J. Alary, M. Barthou, J. Ceccaldi,  
C. Couillec, F. de Dieuleveult,  
G. Ginter, P. Gueulle, M.-A. de  
Jacquelot, C. de Maury, S. Nuef-  
fer, M. Rateau, R. Rateau, J. Sa-  
bourin.

**35** | Détermination de la position d'un satellite

**54** | Réception par satellite : Station amateur 4 GHz

**57** | Liste des satellites géostationnaires (suite)

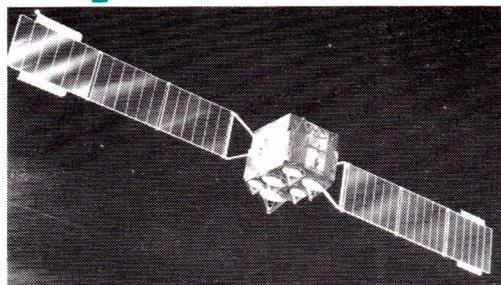

### Micro-Informatique

**72** | Basicode : L'Esperanto des ordinateurs



### Divers

**30** | Page circuits imprimés

**64** | Infos

**70** | Détaillants qui êtes-vous ?  
PENTASONIC

# COMPTOIR DU LANGUEDOC

## TRANSISTORS

AC	BC (suite)	BF (suite)
'25 3,00	321 1,00	181 4,00
'26 3,00	327 1,20	182 3,00
'27 3,00	328 1,50	183 4,00
'28 3,00	337 1,20	184 2,50
180 x 4,00	338 1,20	185 2,00
181 x 4,00	546 1,00	194 2,50
187 x 3,00	547 1,00	195 2,50
189 x 3,00	548 1,00	196 2,50
AD 8,00	549 0,95	197 2,50
149 5,00	556 0,80	198 2,00
161 5,00	557 0,80	199 2,00
162 5,00	558 0,80	255 3,00
163 5,00	559 0,90	259 3,00
AF 3,00	BD 3,00	336 3,00
125 3,00	135 2,00	337 3,00
126 3,00	136 3,00	338 3,50
127 3,00	137 3,00	494 2,00
	138 3,70	495 2,00
107 AB 1,80	139 3,00	BU 137 2,00
108 AB 1,80	140 3,00	BUX 37 2,00
109 AB 1,80	162 2,00	BUX 81 35,00
147 1,00	163 2,00	BU 126 13,00
159 1,00	165 1,50	BU 208 15,00
171 1,00	239 3,00	BU 226 23,00
172 1,00	240 3,00	BU 326 15,00
173 1,00	437 2,80	TIP 2955 4,00
177 1,00	438 2,80	2N
178 1,80	675 2,50	1711 2,00
179 2,00	676 2,50	2219 A 2,00
205 1,00	677 2,50	2222 A 1,80
213 1,00	678 2,50	2646 8,00
237 1,80	BDX 18 13,00	2904 1,50
238 1,80	BDX 33 2,80	2905 A 2,00
239 1,80	BDX 34 2,80	2907 A 1,80
309 1,00	BF 100 4,00	3053 2,50
308 1,00	BF 115 3,00	3055 MOT 8,00
311 1,00	167 3,00	3819 3,50
313 1,50	173 3,00	4416 8,00
317 1,50	177 3,00	4861 FET 2,00
318 1,50	179 4,00	4870 UJT 4,00
	180 4,00	

## PROMOTION

AF 109	les 10 12,00	BF 199	les 20 10,00
AF 139	les 10 12,00	BF 233	les 40 10,00
BC 107 B	les 10 10,00	BF 240	les 50 12,00
BC 171	les 30 9,00	BF 500	les 30 10,00
BC 177 C	les 10 12,00	BF 739	les 40 10,00
BC 182	les 50 12,00	TIP 29	les 10 10,00
BC 183	les 40 10,00	TP109=BC109les	30 10,00
BC 213	les 50 10,00	2N1711	les 10 12,00
BC 237	les 30 10,00	2N 2222	les 10 10,00
BC 251	les 30 9,00	2N 2905	les 10 10,00
BC 252	les 30 9,00	2N 2907	les 10 10,00
BF 196 et 197	les 20 10,00	2N 3055 80 V	les 4 20,00

## PROMOTION

182 12	= BDY 25 NPN 140 V A	les 4 15,00
BD 677	Oarlington de puissance NPN 50 V 4 A	les 10 12,00
2 N 3725 TEXAS	identique à 2 N 1711	les 10 12,00
SPRAGUE TO 92	identique à BC 107	les 50 10,00
SPRAGUE CS 704	identique à BC 408	les 40 8,00
ITT FET-EC 300	TO 18	les 10 10,00
SIEMENS BD 429	TO 220 NPN, 3 V, 3 A, 10 W	les 10 10,00
BD 910	TO 220 NPN, 80 V, 15 A	la pièce 4,00
BD 911	TO 220 NPN, 80 V, 15 A	la pièce 4,00
BD 910 + BD 911		la pièce 7,00

## POCHETS DE TRANSISTORS UHF

15 x BF 272	TO 18, 700 MHz	les 20 10,00
5 x BF 123	TO 123, 350 MHz	les 20 10,00

## PETIT LOT A ENLEVER RAPIDEMENT

2 N 5401 et MPS 2714	les 40 10,00
MOTOROLA PNP 35 V 2 A TO 220	les 10 10,00

## DIODES

BYW 36 = BY 227	1,50	1 N 914 = BAV 10	0,30
BY 127	2,00	1 N 4001 G 1 N 4007	0,50
Diode germanium genre		1 N 4148	0,25
DA 95	0,60	200 V 3 A	1,50
LDR 03 (sortie arriere)	2,00	200 V 7 A	3,00
LDR 03 (sortie sur le cote)	12,00	100 V 16 A vis	2,50
		100 V 40 A	5,00

## DIODES EN POCHETTES

Petit boîtier	les 500	15,00
BB 105 SIEMENS	les 50	10,00
1 N 645 0,5 A 220 V	les 30	5,00
1 N 4001 ou equivalent	les 30	6,00
2 A 100 V	les 10	5,00
4 A 800 V	les 10	7,00
MOTOROLA PRESS-FETT		
20 A 100 V pour chargeur	les 4	7,00
6 A 100 V	les 10	5,00
30 A 400 V Ultra rapide 0,1 micro seconde	la do	5,00

## DIODES ZENER 1,3 W

2 V 3 A 9 V	2,00	4,7 V a 68 V	1,20
		75 Va 150 V	2,00

## PROMOTION

Pochette de 30 diodes Zener tension de 3,6 V a 68 V 1/5 valeurs			
La pochette de 30	12,00	Les 2 pochettes	20,00

## PONTS DE DIODES

1 A 200 V	2,00	5 A 200 V	8,00
3 A 200 V	7,00	25 A 200 V	16,00

## PONTS EN POCHETTES

2 A 150 V les 4	10,00
-----------------	-------

## LEDS ET AFFICHEURS

Rouge 3 ou 5 mm	0,80	Rouge 5 mm plate	1,00
Verte 3 ou 5 mm	1,00	Verte 5 mm plate	1,00
Jaune 3 ou 5 mm	1,20	Jaune 5 mm plate	1,00
Rouge 3 ou 5 mm		en pochette de 10	7,00
Verte 3 ou 5 mm		en pochette de 10	9,00
Jaune 3 ou 5 mm		en pochette de 10	9,00
LED à anode et cathode haute luminosité les 30			15,00

Afficheurs 7,62 mm	Afficheurs 12,7 mm		
TIL 312 AC	11,00	TIL 701 AC	11,00
TIL 313 CC	11,00	TIL 702 CC	11,00
TIL 327	11,00		

PROMOTION	
12,7 mm AC	8,00
19,6 mm AC	10,00
Afficheur double AC H 12 7	la pièce 15,00

## THYRISTORS

TO 5 1 S A 400 V	5,00	TO 220 7 A 600 V	9,00
2 N 5060 ou BRY 55	les 10	60 pièces	6,00
1 S A 200 V boîtier TOS		les 5	7,50
400 V 4 A TO 220		les 5 pièces	10,00
Identique à BTW 27 500 R boîtier TO 66		les 4	20,00

## TRIACS

6 A 400 V isolés	5,00	par 10	45,00
------------------	------	--------	-------

## DIAC

DA 3 32 V	pièce 1,50	par 5	6,00
-----------	------------	-------	------

## T.T.L. TEXAS

SN 74	7400 = 74 LS 00	145	9,00
00	2,00	51	2,50
01	2,00	54	2,50
02	2,00	60	2,50
03	2,00	70	5,00
04	2,00	72	4,00
05	3,00	73	3,50
06	4,00	74	4,00
07	4,00	75	5,00
08	3,00	76	3,50
09	3,00	78	4,80
10	2,50	80	12,00
11	3,00	81	8,00
12	3,00	83	9,50
13	5,00	85	4,00
14	6,00	86	5,50
15	2,00	90	5,50
16	3,50	91	5,80
17	3,50	92	5,50
20	2,50	93	8,50
25	3,00	94	8,00
26	3,00	95	8,50
27	3,50	96	8,80
28	3,50	107	4,80
30	2,50	109	7,50
32	3,50	113	4,50
37	3,50	121	4,00
38	4,00	122	6,50
40	2,50	123	7,00
42	5,50	125	5,50
43	9,00	126	6,00
44	9,00	128	7,00
45	9,00	132	7,50
46	16,00	136	5,00
47	12,00	138	9,00
48	14,00	139	9,00
50	2,50	141	8,00

## PHOTOCOUPLEUR

TIL 111 ou			
MCT 2	8,00		
PHOTOCOUPLEUR			
NET	8,00		
PHOTOCOUPLEUR			
NET	3,00		

## PERCEUSES

Mini-perceuse 9-14 V livrée sous blister, avec 3 mandrins + 14 outillages divers			
Super prix			95,00

## MODELE DE PRECISION MINIATURE - TYPE PS

Vit maxi 16 500 tr/mn. Tension 12 à 18 V. Puiss. maxi 80 W			
La perceuse	205,00	Le support	180,00
Le transformateur-variateur			205,00

## FORETS

Spécial Epoxy Ø 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1, 1,1, 1,2, 1,3 mm			
la pièce			3,60

## BOITES DE CONNEXION

Pour montage sans soudure résistances condensateurs, transistors, diodes, etc			
LAB DEC 500	82,00	LAB DEC 1000	160,00

## COFFRETS

Plastique gris forme pupitre			
Ref 362	32,00	Ref 1 a ou 1 b	11,00
Ref 363	56,00	Ref 2 a ou 2 b	12,00
Ref 364	100,00	Ref 3 a ou 3 b	14,00
Plastique rectangulaire		Ref 4 a ou 4 b	15,00
Ref P1	13,00	Pour horloge, façade plexi,	
Ref P2	20,00	orange	
Ref P3	32,00	Ref D12	25,00
Ref P4	48,00	Ref D13	30,00
		Ref D14	45,00

## MMP

Incassables, rainures, avec visserie			
Ref 110	21,00		
Ref 115	25,00		
Ref 116	40,00	Série pupicoffre	
Ref 220	40,00	Ref 10 A	10,00
Ref 221	52,00	Ref 20 A	14,00
Ref 222	62,00	Ref 30 A	24,00

## PROMOTION

Ref EM 1405	33,00	Ref EM 11-08 FA	42,00
Ref FC 18-07 FA	60,00	Ref ET 24-09	120,00
Ref EB 16-05 FA	47,00	Ref EC 32-11	160,00

## PROMOTION

Plast'gél. 2 demi-coquilles. Face avant et arriere detachable. Assemblage par 2 vis. Pieds pour fixer les circuits			
N° 1 120 x 60 x 80mm	10,00	N° 3 120 x 90 x 80mm	14,00
N° 2 120 x 60 x 140mm	12,00	N° 4 120 x 90 x 140mm	16,00
N° 5 101 x 60 x 26 mm. logement et trappe pour piles	13,00		
N° 6 220 x 140 x 64 mm			30,00

## ALARMES

Détecteur de passage ou photo-interrupteur, comprend 1 aode led, 1 photo-transistor			
la pièce			5,00
Contrats de portes			20,00
Centrales 2 srenés 7 détecteurs + câble			1 150,00
Voiture consommant au courant			150,00
Sirene			56,00

## BOUTONS

Colonne alu Ø 10, 15, 22, 27 mm			3,50
Bouton pour potentiometre à glissière			1,50

## BOUTONS EN POCHETTES

D 8 différents diamètres			la pochette de 20 10,00
Colonne alu diam 28 mm			les 10 10,00

Superbe bouton alu présentation profes. façade incurvée Ø 40 H 20 mm. la pièce 5,00 Ø 20 H 20 mm. la pièce 3,50 Bouton noir argenté, strié, Ø 10 mm, jupe 12 mm. les 10 8,00

## FUSIBLES EN VERRE

Toute la gamme de 0 à 10 A			
Verre 5 x 20 rapide	0,80	Support panneau pour fusible 5 x 20	2,80
Verre 5 x 20 lent	1,20	Support panneau pour fusible 6,3 x 32	4,50
Verre 6,3 x 32 rapide	1,80	Distributeur tension	
Verre 6,3 x 32 lent	2,50	110 — 220 V	2,50
Support pour circuit imprimé 5 x 20	1,20		

## REGULATEURS DE TENSION

Positif 1 S A	7,00	Négatif 1 S A	
5-8-12-15-18-24 V		5-8-12-15-18-24 V	7,00
L 200 = TDA 0200 variable en U de 3 V à 36 V, en I de 0 à 2 A boîtier TO 220 protégé			12,00
Note d'application sur demande			

## PROMOTION

Boîtier TO 220, 0,5 A + 5 V			les 10 15,00
-----------------------------	--	--	--------------

## RADIATEURS

### PROMOTION

# DEPOSITAIRE SEMI-CONDUCTEURS

## TEXAS INSTRUMENTS

OPTOELECTRONIQUE		TL 071 Faible soufflé BIFET	
TIL 270 Barreau 10 led 3 mm rouge	38,00	TL 074 Quadruple Bifet	21,00
TIL 305 5 x 7 afficheur	85,00	TIL 32 Diode infrarouge	8,00
TIL 306 Afficheur + 7490 + 7495 + 7477	149,00	TIL 78 Photo transistor	9,00
TIL 308 Afficheur + 7475 + 7490	80,00	TIL 81 Photo transistor	24,00
TIL 311 Afficheur rouge hexadécimal avec logique	169,00	TIL 111 opto coupleur	21,00
LINEAIRE		TIL 116 Opto coupleur	15,00
TMS 1000 MP 3318 microprocesseur pour carillon 24 airs	104,00	TL 081 Ampli OP Bifet	7,00
TMS 1000 30005 Horloge parlante	100,00	TL 082 Double Bifet	11,00
TMS 1122 Timer Universel	99,00	TL 084 Quadruple OP Bifet	22,00
TMS 1965 NL 4 jeux Télé	64,00	TL 431 Diode Zener réglable 2,5 V à 40 V	8,50
TMS 3874 NL horloge Led	59,50	TL 441 Ampli Log	24,50
TMS 3879 NL program. Timer	62,00	TL 497 n ALIM à découplage	21,00
TMS 5100 Synthétiseur de parole	90,00	TL 502 C processeur digital	69,00
TMS 72112 Mémoire	140,00	TL 505 processeur digital	47,00
TL 061 Bifet faible consommation	9,80	SN 76013 Ampli à découplage	49,00
		SAK 215/SN76810 P Compte-tours angle de came	26,50
		SN 76477 générateur de bruit	
		(oiseau, cloche, train, etc.)	44,00

**SERVICE COMMANDES TELEPHONIQUES**  
336-01-40  
poste 402



L 120 Phase contrôlé TRIAC	38,00
L 121 Burst contrôlé TRIAC	30,00
L 130 Régulateur 12 V	21,00
L 146 Régulateur	26,00
L 200 Régulateur ajustable	32,00
TCA 205 A Détecteur de proximité	33,20
TBA 231 Double ampli op faible bruit	26,60
TDA 2030 Ampli 14 W	51,00

## GENERAL ELECTRIC

<b>DIAC UJT SBS</b>	D 42 C8 60 V 12W	12,00
ST 2 diac	44 C7 70V 30W	18,00
2N 1671 B UJT	D44 C8 60V 30W	19,00
2N 2646 UJT	D 44 H7 60V 50W	22,00
D 13 TI (2N6027)		9,20
2N 4991 SBS	D 41 D8 60V 6W	9,80
H 11 A2 photo	D 43 C8 60V 12W	11,25
coupl.	D 45 C8 60V 30W	16,00
2N 5777 photo	D 45 H7 60V 50W	18,50
darlington		8,80
V 250 LA15 GEMOV		17,00
<b>THYRISTORS</b>	GET 2202	1,70
C 103 YY (60V 0.8A)	2N 2924	2,10
C 203 D (400V 0.8A)	2N 2925	3,60
C 106 D (400V 4A)	2N 2926	3,20
C 122 D (400V 8A)		15,20
C 122 M (600V 8A)		21,00
2N 688 (400V 25A)		45,10
<b>TRANSISTORS</b>	SC 141 D 6A isolé	13,50
DE PUISSANCE SILICIUM	SC 142 D isolé 8A	15,00
(Boîtiers plastiques) NPN	SC 146 D 12A	16,00
D 40 D8 60 V 6W	SC 250 D 15A	49,50
	SC 260 D 25A	87,00

## RCA

<b>CIRCUIT INTEGRE</b>	2N 3442 npn 150V 150W	23,10
CA 3019 Diodes en Pont	2N 3553 npn 40V 7W	32,00
CA 3045 Transistors multiples	2N 3525 Tynistor 400V 5A	29,00
CA 3052 Préampli BF	2N 3772 npn 100V 150W	36,50
CA 3065 TV IF Sound	2N 3773 npn 140V 150W	34,00
CA 3080 Ampli OP	2N 4036 pnp	10,00
CA 3088 Transistors multiples	2N 4037 pnp 60V 7W	9,30
CA 3089 Ampli FIFM	2N 5955 pnp 70V 25W	16,75
CA 3130 Ampli OP MOS	2N 6246 pnp 90V 125W	25,00
CA 3131 Ampli BF mono 5 W	40408 npn 90V 1W	8,80
CA 3161E Décodeur Driver	40409 npn 90V 3W	21,00
CA 3162E p/d Convertisseur	40410 npn 90V 3W	22,00
<b>TRANSISTORS SILICIUM</b>	40411 npn 90V 150W	39,00
2N 3053 npn 60V 5W	40601 n mos	18,00
2N 3054 npn 90V 25W	40673 n mos	35,00
2N 3055 npn 100V 115W		19,00

## NATIONAL SEMI-CONDUCTEURS

LF 356 Ampli OP MOS	23,00	LM 3900 A Ampli OP	21,00
LF 357 H Ampli OP TOS	49,00	LM 3909 Flasher pour Led	18,00
LM 10 Ampli OP alim: 1.5 V	48,00	LM 3914 Driver pour Bargram m	38,00
LM 101 AH Ampli OP militaire	21,00	LM 3915 indicateur puissance BF	54,00
LM 301 Ampli OP DIL	5,00	LM 13600 Ampli de bruit	34,00
LM 301 AH Ampli OP TOS	12,00	LM 0001 CH Ampli OP faible cons.	300,00
LM 307 Ampli OP	10,00	MM 5430 AM/FM Afficheur de fréquence	90,00
LM 308 Ampli OP	9,00	TTL C MOS Brochage identique série 74	
LM 311 Comparateur	10,00	DM 74 COO	3,40
LM 318 Ampli OP	28,00	DM 74 CO2	3,40
LM 324 A Ampli OP	11,40	DM 74 CO4	4,20
LM 324 Z générateur courant constant	25,00	DM 74 CO8	4,50
LM 336 Zener à Référence variable	25,50	DM 74 C20	3,40
LM 335 sonde température	26,00	DM 74 C48	18,00
LM 339 Quad comparat.	13,50	DM 74 C73	9,00
LM 349 A ampli OP 741	17,00	DM 74 C90	14,40
LM 358 Double Ampli OP	9,00	DM 74 C93	12,00
LM 377 Ampli 2 W stéréo	27,00	DM 74 C160	10,00
LM 378 Ampli stéréo 2 x 4 W	31,00	DM 74 C193	15,00
LM 380 Ampli BF 6 W	18,00		
LM 381 Préampli stéréo	25,50		
LM 382 Dote préampli faible bruit	21,00	LM 78 H05 5 V 5 A	95,00
LM 384 Ampli 5 W	42,00	LM 305	26,50
LM 386 Ampli BF	19,50	LM 309 K 5 V, 1.5 A TO3	24,00
LM 387 Dual Ampli OP faible bruit	22,00	LM 317 1.5 à 25 V TO220	17,00
LM 388 Ampli BF 1.5 W	27,00	LM 317 K 1.2 à 25 V TO3	40,00
LM 391 Driver pour ampli BF	27,00	LM 337 K Variable négatif 1.5 TO3	35,00
LM 733 Ampli vidéo	23,00	LM 338 K Réglable 1.2 V à 33 V 5 A	78,00
LM 1003 Préampli stéréo	18,00	LM 340 12 + 12 V 1 A, TO 3	32,00
LM 1458 Dual ampli OP	9,00	LM 340 15 + 15 V, 1 A, TO 3	32,00
LM 1496 Modu/Demodu	15,00	LM 340 24 + 24 V 1 A, TO 3	32,00
LM 1800 Décodeur FM stéréo	48,00	LM 320 K 5 - 5 V, 1.5 A TO 3	32,00
LM 1820 AM Radio	18,00	LM 320 K 12 - 1.5 V, TO 3	32,00
Convertisseur FRE-TEN	51,00	LM 376 K	20,00

## SILICONIX

<b>TRANSISTOR V MOS</b>	CR 033 Générateur de courant 0.33mA	38,00
DE PUISSANCE	CR 200 Générateur de courant 20mA	58,00
VN 88 AF 60V 4A TO202	CR 470 Générateur de courant 4.7mA	55,00
VN 66 AF 60V 3A TO202	MPF 102 EFFET DE CHAMP	12,00
VN 46 AF 40V 3A TO202		

## NEC MICRO COMPUTER

<b>MICROPROCESSEURS</b>	Z 80	75,00
	7220	537,00
	8080	60,00
	8085	92,00
	8086	289,00
	8088	195,00
	MC6809	120,00

<b>PERIPHERIQUES</b>	8216	37,50
	8224	49,00
	8251	57,00
	8253	92,00
	8255	119,00
	8257	105,00
	8259	103,00
	8279	119,00

<b>MEMOIRES VIVES</b>	2102	18,00
	2114	41,00
	4016	99,00
	4116	28,00
	4164	126,00
	41256	748,00

<b>EPROMS</b>	2708	35,00
	2716	64,00
	2732	94,00
	2764	249,00
	27128	330,00

## POUR TOUS VOS PROBLEMES CONTACTEZ-NOUS

## DEPOSITAIRE INTERSIL

ICM 7038 Base de temps à quartz	59,00
ICM 7045 Timer, compteur, chrono	226,00
ICM 7207 Fréquence-mètre	110,00
ICM 8038 Générateur de fonctions	89,00
ICM 7106 Voltmètre digital LCD	198,00
ICM 7107 Voltmètre digital LED	181,00
ICM 7208 Compteur	350,00
ICM 7209 oscilateur diviseur	42,00
ICM 7216 C 8 Digit 10 MHz Fréquence-mètre	524,00
ICM 7217 A capacitance	168,00
ICM 7226 A 8 Digit 10 MHz Fréquence-mètre	524,00
ICM 7555 TIMER	23,00
AD 950 H capteur température	49,00

## SEMICONDUCTORS PLESSEY

SL 610 C RF Amplifier	91,00
SL 611 C RF Amplifier	91,00
SL 612 C IF Amplifier	91,00
SL 620 C VOGAD	149,00
SL 621 AGC Amplifier	112,00
SL 622 AF AMP/VOGAD/SIDETON	238,00
SL 630 C AF Amplifier	127,00
SL 640 C Double Balanced Mod	102,00
SL 641 Receiver Mixer	102,00
SL 6270 Préampl. Compresseur	44,00
SL 6310 C Ampli BF	44,00

## MICRO ELECTRONIC

<b>Général Instrument</b>	AY 38500 4 jeux télé	64,00
	AY 38600 8 jeux télé	179,00
	AY 38603 course de voitures	237,00
	RO2 2513 x généré de caractères	118,00
	AY5 1013	
	UART T40KB + 5V 12V = AY5 1015A	75,00
	AY3 1350 carillon programmable 28 airs	99,00
	AY3 1270 thermomètre thermostat	124,00
	AY3 8910 générateur de sons programmable sur 8 ou 16 bits	129,00
	SPO 256 AL2 Générateur de paroles	155,00
	Oscillateur	53,00

## JAPONAIS

2 SA 807	190V	STK 441	138,00
2 SA 726	7,20	STK 463	214,00
2 SA 992 - La paire	22,50	SI 1010 G	75,50
2 SA 627/2 SD 188 - La paire	82,50	SI 1020 G	157,00
2 SA 634/2 SC 1096	86,00	SI 1030 G	158,00
2 SA 872/2 SC 1775	22,50	SI 1050 G	338,00
2 SB 716/2 SD 766	18,00	2 SK 30 AGR	14,50
2 SC 774	16,00	2 SK 170 Y2 S J 74 Y	14,50
2 SC 984 - La paire	22,50	La paire	92,00
2 SC 1307	60,00	2 SK 212	108,00
2 SC 1309	51,00	PLL 03	148,00
2 SC 1775	22,50	PLL 08 A	99,00
2 SC 1969	51,00	TA 7204	24,00
2 SC 2166	21,00	TA 7205	36,00
2 SD 844/2 SB 754	18,00	TA 7222	30,50
La paire	63,00	TA 7227	59,00
UPC 575	21,00	TA 7310 P	32,00
UPC 1156	36,00	TA 7313	29,00
UPC 1181	27,00	HA 177	62,00
UPC 1182	27,00	HA 1156	46,00
UPC 1185	66,00	HA 1398 RW	58,00
UPC 1230 H	58,00	M 51513	28,00
STK 039	308,00	M 51516	52,00
STK 049	92,00	MRF 450	251,00
STK 435	125,00	MRF 454	349,00
STK 070	308,00	MRF 475	69,00
STK 437	151,00	MB 8719	84,00
STK 439	158,00	HV 23 G	4,50

## LIBRAIRIE TECH

<b>GENERAL ELECTRIC</b>	Data opto 220 pages	35 F
<b>TEXAS INSTRUMENT</b>	Data TTL	180 F
	Tome I	140 F
	Tome II	131 F
	Data opto 303 pages	149 F
	Data linéaire 368 pages	149 F
	Data transistors diode	115 F
	Data mémoires	131 F
	Data bit	70 F
	Programme guide Dig. & lin.	107 F
<b>FAIRCHILD</b>	Data CMOS	48 F
<b>RTSIGNETIC</b>	Guide de l'ingénieur	50 F
<b>DATA</b>	DATA Transistor de Puissance	120 F
	DATA CMOS	120 F
<b>MOTOROLA</b>	DATA C.MOS TOME I	98 F
	DATA C.MOS TOME II	98 F
	DATA C.MOS TOME III	98 F
	Linéaire 51/82	118 F
	Linéaire Voltage	52 F
	Catégorie général	45 F
	Régulateur	82 F
	Times Power Transistor	97 F
<b>INTERFACES LINEAIRE</b>	Transistor, Home	78 F
<b>Electronics</b>	DATA général	82 F
<b>TRANSISTORS</b>	DATA général	152 F
<b>INTEGRAT CIRCUIT</b>	Transistors	95 F
<b>DATA</b>	DATA transistors Radio	124,00
<b>THOMSON</b>	fréquence	150 F
	Data linéaire	90 F
	Data Transistor	90 F
<b>NEC</b>	Data microprocesseur	85 F
<b>NE</b>	Data général Fet. V MOS linéaire	113 F
<b>NE</b>	Data linéaire nouv. édité	162 F
<b>NE</b>	LOGIC TTL	63 F
<b>NE</b>	C.MOS	146 F
<b>SIEMENS</b>	Data-transistor	51 F
	Data opto	70 F
	Repertoire mondial des Transistors équivalence	110 F
	Votre premier ordinateur	90 F
	Dictionnaire du Basic	155 F
	Au cœur des jeux en Basic	148 F
	Le Basic pour l'entreprise	89 F
	Introduction au Basic	108 F
	Nous jeux en Basic	36 F
	Programme en Basic	195 F



# un métier

## dans l'électronique :

### Educatel vous en donne les moyens

#### Notre programme d'étude comprend trois aspects :

- **Un enseignement théorique** par des cours par correspondance à suivre chez vous et à votre rythme. Vous êtes en permanence assisté et conseillé par un professeur qui corrige vos devoirs
- **Un enseignement pratique** sur du matériel que vous utiliserez chez vous. Vous disposerez d'un équipement professionnel complet utilisant une technologie de pointe et adapté à votre spécialité : pupitre d'expérimentation digitale, carte micro-processeur, ampli stéréo, etc.
- **Un stage de perfectionnement** (facultatif) dans notre centre de stage à Paris. Vous aurez la possibilité de travailler sur du matériel de professionnel (oscilloscopes double trace, multimètres numériques, mire télévision couleur, etc.) et de bénéficier directement des conseils d'un professionnel.

Si vous êtes salarié, votre étude peut être prise en charge par votre employeur (loi du 16-7-1971 sur la formation continue).  
Si vous êtes demandeur d'emploi, l'ASSEDIC peut éventuellement vous accorder certaines aides (nous consulter).

**EDUCATEL - 1083, route de Neufchâtel  
3000 X - 76025 ROUEN Cédex**



**G.I.E. Unieco Formation**  
Groupement d'écoles spécialisées.  
Etablissement privé d'enseignement  
par correspondance soumis au contrôle  
pédagogique de l'Etat.

#### Radio TV Hi-Fi

- Monteur dépanneur radio TV
- Monteur dépanneur radio TV Hi-Fi (cours TV couleurs)
- Monteur dépanneur vidéo
- Technicien radio TV
- Technicien radio TV Hi-Fi
- Technicien en sonorisation.

#### Automatismes et robotique

- Technicien en micro-processeurs
- Technicien en automatismes
- Spécialisation en automatismes.

#### Electronique

- Electronicien
- Intallateur dépanneur en électroménager
- Technicien électronicien
- C.A.P. ou B.P. électronicien
- B.T.S. électronicien
- Technicien en micro-électronique
- Technicien en micro-processeurs.

POSSIBILITE  
DE COMMENCER  
VOS ETUDES  
A TOUT MOMENT  
DE L'ANNEE

### BON pour recevoir GRATUITEMENT

et sans aucun engagement une documentation complète sur le secteur ou le métier qui vous intéresse, sur les programmes d'études, les durées et les tarifs.

M.  Mme  Mlle

NOM ..... Prénom .....

Adresse: N° ..... Rue .....

Code postal [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Localité .....

(Facultatifs)

Tél. .... Age ..... Niveau d'études .....

Profession exercée .....

Précisez le métier ou le secteur professionnel qui vous intéresse :

**EDUCATEL G.I.E. Unieco Formation**  
**3000 X - 76025 ROUEN CEDEX**

Pour Canada, Suisse, Belgique : 49, rue des Augustins - 4000 Liège  
Pour TOM-DOM et Afrique : documentation spéciale par avion.

ou téléphonez au  
**(1) 208.50.02**  
**(35) 71.70.27**



# Les capteurs et leurs applications



Bon nombre d'applications décrites dans la revue font appel aux capteurs. Ainsi en est-il des différents montages d'alarme ou de mesures. Il va de soi que dans la plupart des cas on a affaire à des capteurs du genre lumineux, magnétique ou ultra-sonore. Encore faut-il que chacun d'eux corresponde à une utilisation rationnelle eu égard à leurs caractéristiques, ainsi, bien entendu qu'au domaine d'emploi qui leur est réservé. Le but de cet article est de fournir au lecteur une schémathèque relativement complète de ce qui se fait en ce domaine y compris la mise en œuvre et les différentes applications possibles.

Bien que cet article ne se veuille pas exhaustif, loin s'en faut, nous avons voulu quand même faire en sorte de décrire et d'expliquer du mieux possible des capteurs très différents de ceux précités et qui, dans bien des cas, alliés à l'électronique permettront à tout un chacun de réaliser l'appareil «AD HOC» correspondant réellement à un besoin potentiel. Nous avons voulu en outre que ces différents capteurs, reflets pour la plupart de matériels à utilisation domestique, puissent être facilement approvisionnés et à part quelques exceptions au niveau de matériel peu courant dont la description peut apporter au lecteur une information rédactionnelle peu facile d'accès, nous avons fait en sorte de bannir les différents capteurs professionnels, de surcroît fort onéreux, dont la place n'était guère dans un article de ce genre.

Ainsi, comme avec l'article «Température et thermométrie» paru dans les numéros 439, 440 et 441, le lecteur intéressé pourra puiser une foule de renseignements et bon nombre d'idées concernant un problème particulier. De cette façon, nous pensons répondre peu ou prou aux résultats de l'enquête RPEL de janvier 1984 justifiant les articles théoriques permettant à chacun de progresser par une meilleure connaissance des matériels afin de mener à bien par la suite la réalisation des montages proposés.

## Les capteurs décrits

Le tableau ci-dessous nous indique les différents capteurs dont nous allons parler. Comme nous l'avons dit, la liste n'en est nullement exhaustive, il va de soi qu'une parution entière n'y suffirait pas, mais le lecteur s'apercevra aisément que peu de domaines ont été omis. Nous donnons d'ailleurs dans ce même tableau, une colonne des quelques applications qui peuvent être envisagées.

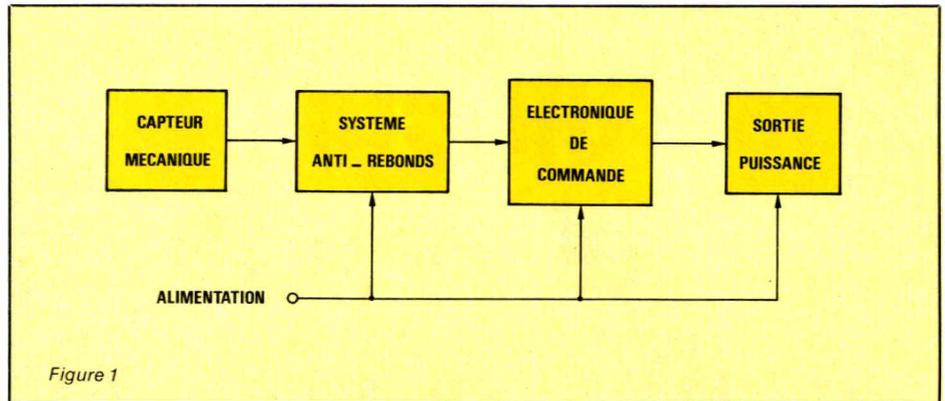


Figure 1

TABLEAU 1

Type de capteur	Utilisation
Mécanique	Tout ou rien ou position linéaire
Pression	Absolute ou relative, alarmes
Magnétique	Tout ou rien, mesures
Salinité	Mesure et alarme
Température	Mesure, alarme
Sonore	Mesure, amplification, alarme
Lumière	Mesure, alarme
Gaz	Détection, seuil, alarme
Position angulaire	mesure
Humidité	mesure
Niveau	Tout ou rien, alarme

Relativement à ce tableau de base, établissons maintenant la liste

des différents matériels que le lecteur va trouver décrit tout au long de cet article.

TABLEAU 2

Type de Capteur	Matériel décrit
Mécanique	Microswitch à galet Microswitch subminiature à bille Switch à tige, au mercure Switches normaux
Pression	Microvalve pneumatique Pressostat basse pression à 2 seuils Pressostats professionnels Ic de mesure électronique
Magnétique	Effet Hall linéaire Effet Hall tout ou rien ILS * normaux et miniatures
Salinité	Sonde à 0 V Capteur complet à 0 V
Température	Klixon * Thermostat à bilame Sonde thermoélectrique Sonde à liquide frigorigène
Sonore	Transducteur à Ultra-sons Capteur dynamique à membrane Capteur à bobine mobile
Lumineux	Capteur à Ultra-violet Capteur à l'infra-rouge Cellules photo électriques Cellules photo résistances
Gaz	Capteurs à oxyde de carbone, propane méthane et éthanol Capteurs de fumée
Position angulaire	Potentiomètre multitours Rotacteur multiposition
Humidité	Capteur d'humidité relative
Niveau	Capteur normal Capteur anti-corrosion

\* Marque déposée.

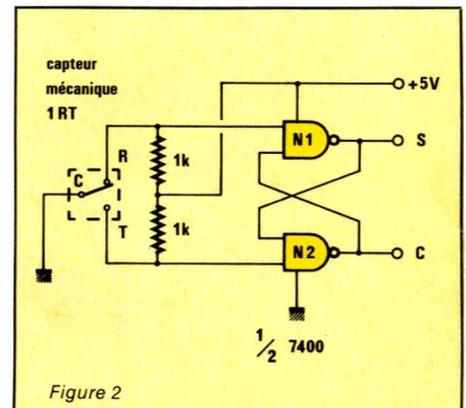


Figure 2

Après avoir établi la liste de nos différents capteurs, nous allons maintenant décrire chacun d'eux.

## Capteurs mécaniques

La majorité de ces matériels étant du genre «tout ou rien», nous avons en fait affaire à un interrupteur, voire à un inverseur, simple ou double dont le ou les contacts sont assurés par déplacement d'un ensemble de petite mécanique simple ou de tringlerie. Chaque capteur considéré ordonnant un contact, inévitablement des rebonds de commutation ont lieu et pour l'utilisation dans un système électronique donné, il faudra généralement toujours en passer par une réalisation équivalente au synoptique de la figure 1.

En fait l'électronique commandant la sortie puissance sera toujours précédée d'un circuit anti-rebonds permettant d'annihiler par sa mise en œuvre tous les «pseudo» contacts pouvant avoir lieu au basculement de l'inverseur. Nous donnons à la figure 2 un schéma simple d'un système anti-rebonds fort utilisé. Celui-ci est réalisé en logique TTL 5 V et vu sa simplicité, laissons le soin au lecteur ne le connaissant pas encore d'en expliciter le fonctionnement. Disons simplement que les deux portes

$N_1$  et  $N_2$  sont montées en bascule et éliminent tous les rebonds qui ont lieu au moment où le contact s'établit, rebonds mécaniques qui sont évidemment autant d'impulsions indésirables dans tous montages logiques. Un inconvénient inhérent à ce genre de montage est qu'il faut que le contact soit réalisé au moyen d'un inverseur. Or certains capteurs mécaniques ne possèdent en fait qu'un seul contact interrupteur. A ce moment il nous faut employer un autre montage anti-rebonds et nous renvoyons le lecteur au schéma de la **figure 3** pour la description de ce nouveau montage. En fait, il s'agit ici d'un montage calibrateur pour lequel la durée de basculement du contact mécanique et des impulsions indésirables en résultant sont pris en compte dans un circuit à constante de temps. Celui-ci a été déterminé de façon à ce que le signal de sortie ne soit disponible sur la borne S, que T secondes après le basculement de l'interrupteur. De cette façon il est clair qu'à ce moment le contact est définitivement ouvert ou fermé. Dans notre montage réalisé de façon discrète sous une tension d'alimentation de 24 V, la constante de temps vaut :

$$\tau_{(s)} = C_{(F)} \cdot R_{(\Omega)}$$

avec  $C = 2,2 \mu F$  et  $R = 33 k\Omega$   
 d'où  $\tau = 2,2 \cdot 10^{-6} \cdot 33 \cdot 10^3 = 72,6 \cdot 10^{-3} s = 72 ms$

En tout état de cause, la durée réelle de prise en compte des impulsions parasites est donnée par la formule  $U = 1 - e^{-t/\tau}$  dans laquelle il est aisé de déterminer le temps t sachant que :

$$\tau = \text{constante de temps de circuit}$$

$$e = 2,71828$$

$$t = \text{durée à obtenir}$$

$$U = \text{tension de charge}$$

En fait on se bornera à déterminer empiriquement selon l'électronique de commande, une durée de l'ordre de 10 ms à 100 ms valeurs qui, dans la plupart des cas donneront entièrement satisfaction. Pour en terminer avec ce montage, signalons à nos lecteurs qui ne l'auraient pas remarqué, que le montage des deux transistors 2N1711 et des résistances alentours forment un «trigger de Schmitt».

Nous n'en expliquerons pas ici le fonctionnement, mais pour fixer les idées, disons que grâce à lui, il est possible d'obtenir en sortie des créneaux à fronts raides capables de

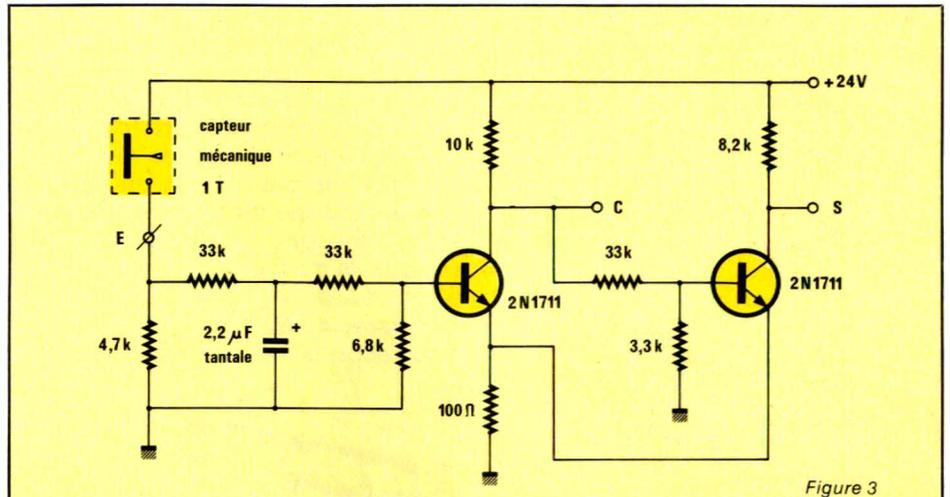


Figure 3

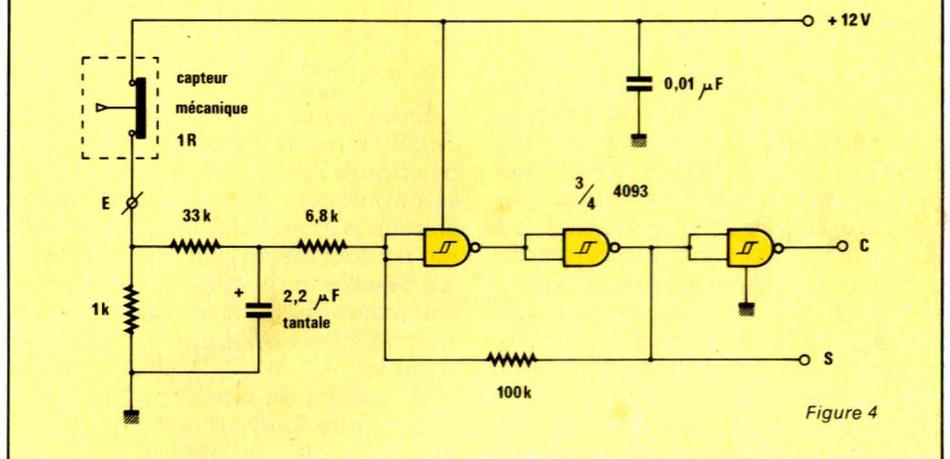


Figure 4

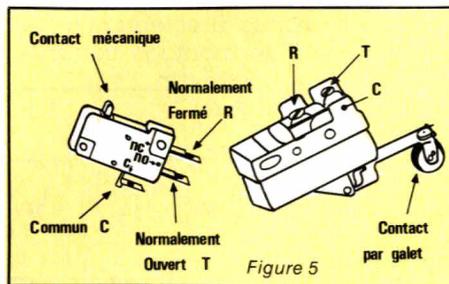


Figure 5

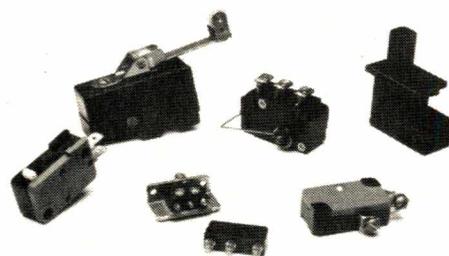


Figure 6

déclencher des bascules électroniques ou d'attaquer des portes logiques sans donner naissance à des impulsions parasites.

Un dernier montage, pratiquement de fonctionnement équivalent au précédent est donné à la **figure 4**. Nous utilisons cette fois-ci des circuits intégrés CMOS de type 4093, quadruple NAND deux entrées, trigger de schmitt.

Le montage ne requiert que 3/4 de boîtier et une résistance en plus des quelques éléments concernant le circuit temporisateur d'entrée. Contrairement au montage de la **figure 3**, le capteur mécanique est cette fois-ci à ouverture et il conviendra de choisir soit la sortie normale S, soit la sortie complémentaire C pour l'attaque de l'électronique suivante.

## Quelques capteurs mécaniques

On trouvera à la **figure 5** le schéma de micro switches du commerce. Pratiquement tous à inverseur fugitif, ils sont basés sur le même principe à savoir une action

mécanique sur une lame flexible entraînant le basculement d'un contact. Cette action par contre peut être réalisée de différentes façons. Citons quelques-unes d'entre elles :

- Poussoir et tirette
- Galet tournant
- Languette flexible
- Fil métallique
- Micro bille...

Pour notre part nous avons représenté à cette figure un modèle fort simple à unique poussoir, très facile à se procurer et un autre plus sophistiqué avec languette et galet. Pour tous ces capteurs on pourra avantageusement employer le montage anti-rebonds de la figure 2.

## Capteur à mercure

On trouvera à la figure 6 la représentation d'un capteur mécanique peu utilisé de nos jours bien que fort pratique pour certaines détections de position. Il s'agit d'un capteur au mercure qui peut être normal ou bien miniature. Le fonctionnement d'un tel composant est des plus simples. Soit un petit tube de verre fermé à chaud aux deux extrémités et renfermant une certaine masse de mercure à l'intérieur de l'ampoule dans laquelle le vide a été effectué de façon à proscrire toute oxydation. Deux traversées métalliques sortent de ce tube et reçoivent les fils de connexion. Il est clair que selon la

position de l'ampoule de verre, le mercure viendra ou non mettre en court-circuit les deux traversées métalliques et établir de ce fait un contact électrique entre ces deux points. Le gros avantage de ce produit sur les précédents en est une usure quasiment nulle. Par ailleurs, il est évident que l'inconvénient majeur se trouve être la relative fragilité de l'ampoule de verre. On utilisera avec ce composant un système anti-rebonds des figures 3 ou 4.



Enfin, pour clore le chapitre sur les capteurs mécaniques nous donnons à la figure 7 le schéma d'un montage électronique pouvant accepter comme capteur tout matériel à simple contact fermé ou ouvert. Il s'agit d'un système de commande en discret avec temporisation de précision. Analysons rapidement un tel schéma.

En dehors du circuit anti-rebonds de la figure 3 suivi d'un transistor de commutation, le signal de commande issu du collecteur de ce transistor est transmis directement à une des entrées d'un montage bistable.

A contrario l'autre entrée est reliée à la sortie d'un amplificateur opérationnel de type 741 monté en comparateur de tension. L'entrée inverseuse est référencée en tension à l'aide des deux diodes BAX 13, et l'entrée non inverseuse voit son potentiel augmenter exponentiellement lors de la charge du condensateur de  $22 \mu\text{F}$  par l'ensemble, potentiomètre  $1 \text{ M}\Omega$  et résistance  $10 \text{ k}\Omega$ . Dès lors il est clair que l'état 1 sera obtenu sur une des sorties du bistable, T secondes après l'application d'un état 1 sur l'entrée de commande. Par contre le retour à l'état 0 de la sortie est obtenue dès la disparition de l'état 1 sur l'entrée de commande. En d'autres termes, si nous réglons par exemple notre potentiomètre P de façon à avoir une temporisation de 50 s, le relais de sortie ne collera que 50 secondes après que le capteur ait collé son contact, mais si ce contact devait s'ouvrir avant que ce temps se soit écoulé, le relais resterait décollé.

Nous voyons donc qu'un tel schéma allié à un des capteurs précités va nous permettre de réaliser différents montages de commutation avec temporisation. Notons de plus l'emploi de composants fort courants et d'une unique tension d'alimentation de + 24 V.

Nous en avons maintenant terminé avec les capteurs mécaniques. Gageons que le faible prix et la grande diversité de ceux-ci incite-

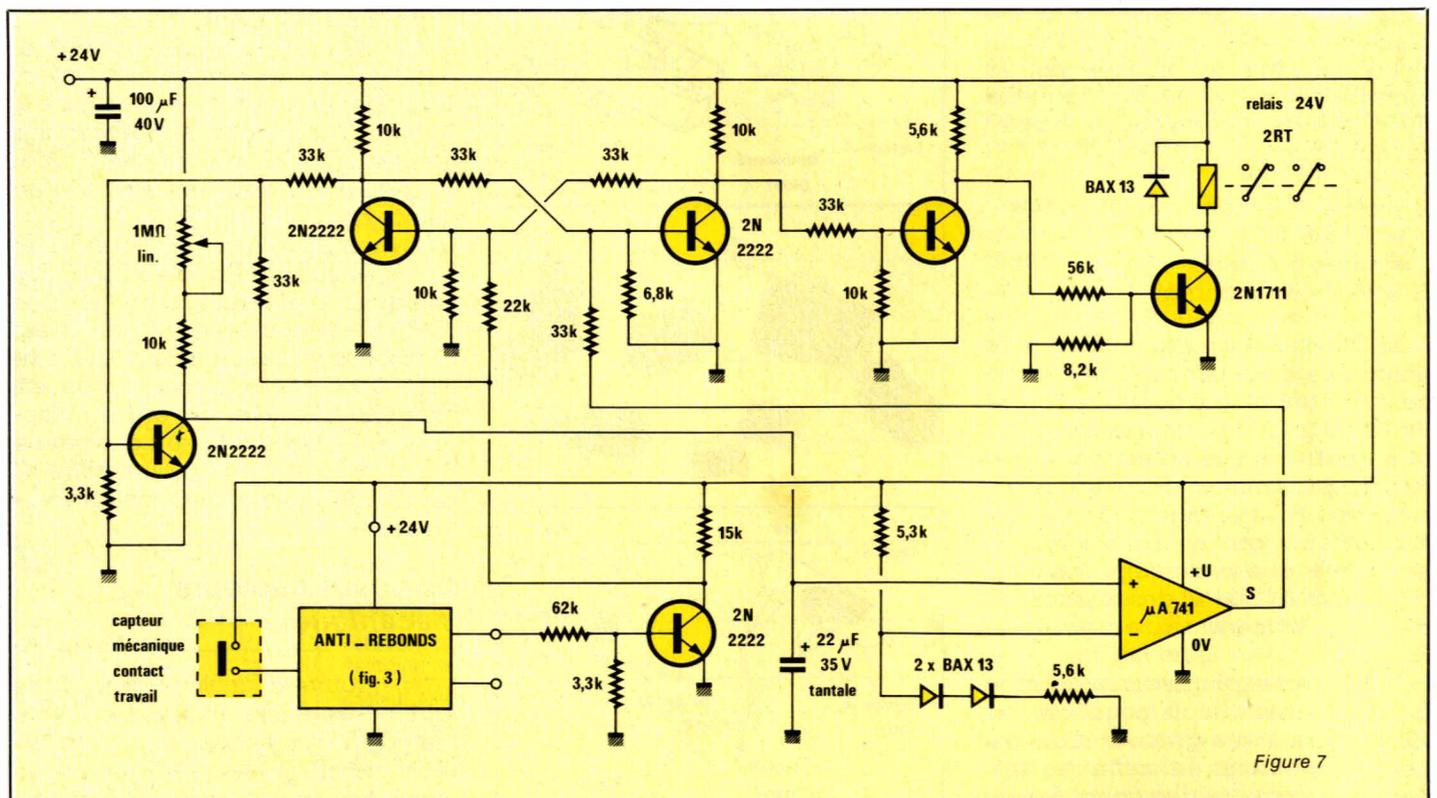


Figure 7

rons nos lecteurs à les utiliser plus souvent dans des montages où ils donneront de la façon la plus simple possible une information de qualité.

## Les capteurs de pression

### Capteurs à membrane

Le choix étant relativement vaste, il nous a fallu nous limiter à quelques modèles que l'on peut trouver couramment dans le commerce spécialisé ou bien encore récupérer sur des matériels divers. Citons entre autres, moteurs à combustion interne, chaîne d'alimentation gaz, système d'eau sous pression. La liste n'est nullement limitative et il appartiendra à chacun, en bon technicien, de savoir adapter tel ou tel matériel à ses exigences particulières. Nous donnons à la **figure 8** le schéma d'un pressostat de type standard de pression 2 bars. Un tel composant est généralement constitué d'une petite membrane métallique de surface  $S$ , la pression engendrée par une force  $F$  agissant uniformément sur cette surface, rapport de la force à la surface pressée, provoque le déplacement longitudinal d'une tige alliée à un contact mécanique.

Ces capteurs de pression sont appelés «pressostat» et peuvent réagir à une pression absolue ou différentielle. Dans une chaîne gaz, le circuit est généralement constitué d'organes de ce genre ainsi que de manomètres de mesure et de micro-vannes d'arrêt ou de BY-PASS. Nous donnons à la **figure 9** le schéma de ce petit composant qui fait la plupart du temps, partie d'un tel ensemble. À la **figure 10** nous trouvons la représentation d'un pressostat à deux seuils. Ces modèles, généralement très sensibles aux basses pressions, quelques dizaines de millibars, possèdent deux seuils de commutation ; un seuil bas et un seuil haut. Ils sont couramment utilisés en détection statique de niveau d'eau dans les machines à laver. Pour cette utilisation, le fonctionnement est des plus simples. Une cavité renfermant de l'air est reliée d'une part à l'entrée du pressostat, d'autre part dans la cuve à liquide. Plus le niveau de celle-ci va monter, plus l'air emprisonné dans la cavité va se trouver comprimé. Par suite toute modification de la hauteur d'eau  $h$  va se traduire par une variation de pression sur la membrane de notre capsule pres-

statique et enclencher le premier puis le deuxième seuil de commutation. Nos lecteurs peuvent entrevoir de nombreuses solutions d'emploi de ce capteur à double seuil. Nous donnons à la **figure 11** le schéma électrique des commutations qu'il peut réaliser ; comme nous le

voyons, elles sont nombreuses et nul doute que chacun pourra puiser là, tout ou partie d'une idée ayant trait à ce domaine.

Nous donnons par ailleurs un schéma d'installation concret représenté à la **figure 12**. Définissons d'emblée le cahier des charges. Soit à contrôler la pression d'aération



Figure 8

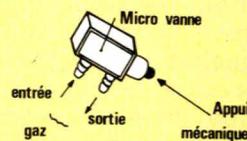


Figure 9

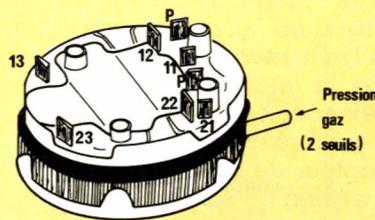


Figure 10

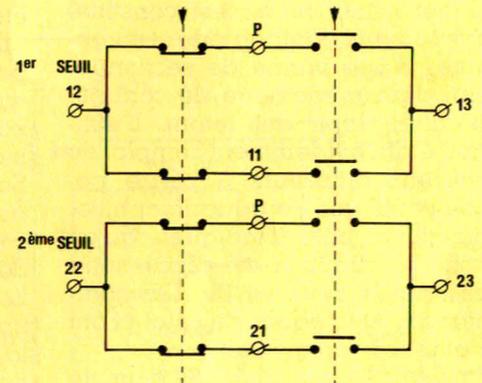


Figure 11

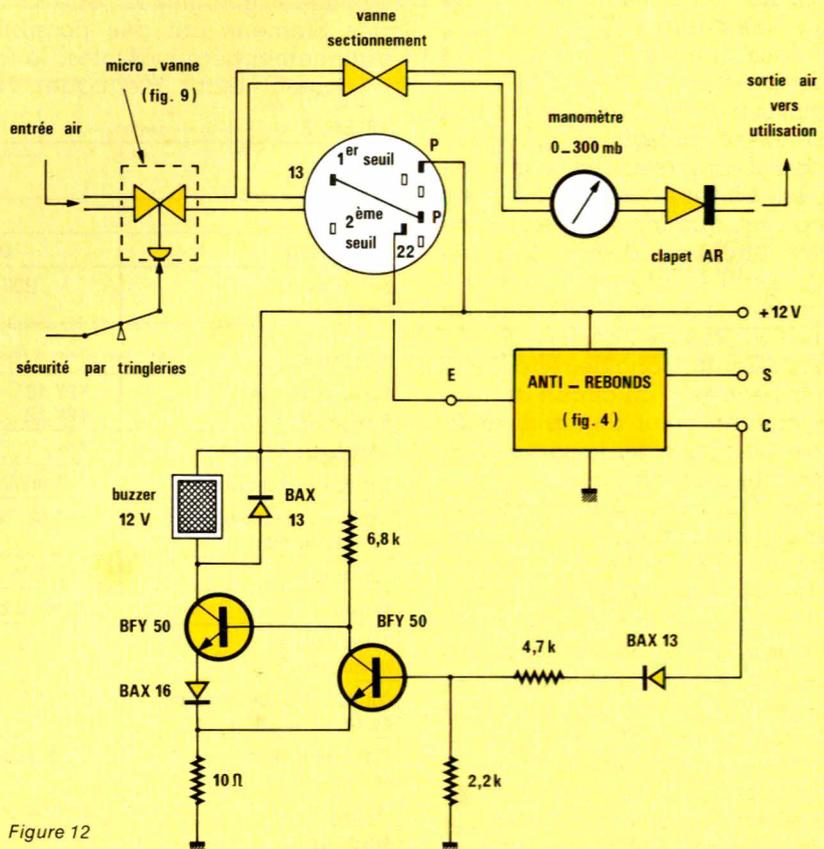


Figure 12

d'un aquarium marin de grande capacité. Deux cas de manque d'air aux diffuseurs peuvent se présenter :  
A

1) Compresseur hors service ou microvanne sécurité déclenchée.

2) Fuites au circuit aval ou diffuseurs déconnectés.

Dans le premier cas, cette indigence d'air va se manifester par une pression chutant à zéro.

B  
1) Compresseur en surpression

2) Circuit aval bouché ou diffuseur colmaté

Dans ce second cas, ce surplus d'air va au contraire se manifester par une pression maximum.

Pour correspondre à ce cahier des charges, analysons maintenant le schéma de la figure 12. Notre circuit d'alimentation en air est constitué d'une sécurité par tringlerie et microvanne, d'une vanne de sectionnement, d'un manomètre de contrôle suivi d'un clapet anti-retour. L'utilisation étant évidemment l'emploi de nombreux diffuseurs à pierre poreuse employés en aquariophilie. N'omettons pas d'indiquer qu'en amont du circuit a été placé notre pressostat à deux seuils. Les commutations électriques de celui-ci ont été établies comme suit :

- 1<sup>er</sup> Seuil → En l'absence d'air, le contact P<sub>13</sub> est ouvert (P = 0)

- 2<sup>e</sup> Seuil → En surpression, le contact P<sub>22</sub> est fermé (P = max)

- Les deux contacts P<sub>13</sub> et P<sub>12</sub> sont connectés en série. Dès lors il est clair que si tout est correct, le contact P<sub>13</sub> est fermé puisqu'une pression suffisante d'air enclenche le 1<sup>er</sup> seuil du pressostat, et le contact P<sub>22</sub> reste fermé puisqu'aucune suppression ne vient enclencher le 2<sup>e</sup> seuil. L'entrée P du 1<sup>er</sup> seuil étant reliée au + alimentation, en l'absence de défaut on retrouve la même tension sur la borne 22. Il suffit donc de relier cette borne à l'entrée d'un circuit anti-rebonds comme celui donné à la figure 4 et de connecter la sortie complémentaire à un amplificateur type «TOTEM POLE» commandant un buzzer de puissance.

Celui-ci déclenchera l'alarme dans les deux cas A et B précités. Pour en terminer avec ce capteur double seuil à membrane, signalons que celui-ci, s'il peut facilement être récupéré, pourra néanmoins être acquis pour une somme modique dans les magasins d'entretien d'électroménager. Les connexions repérées sur les schémas correspondant à un modèle standard largement diffusé en France.

## Capteurs électroniques

Ils peuvent être de deux sortes. Soit pour la mesure de la pression absolue, soit pour celle de la pression différentielle. Nous entrons donc là dans le domaine spécifique de la mesure et non du tout ou rien comme les différents montages vus précédemment.

Le schéma de la figure 13 représente un capteur de pression au silicium à haute intégration. Il s'agit du modèle LX 0503 A de National Semiconductor. Celui-ci est livré en boîtier T08 modifié. Le principe d'un tel capteur est le suivant : La capsule manométrique est réalisée à partir de deux microplaquettes de silicium entre lesquelles on a eu le soin de laisser une cavité. Dans cet espace a été pratiqué un vide poussé. Par ailleurs, la plaquette détectrice est pourvue de quatre résistances du type Piezo-électrique, qui, fonctionnant en jauge de contrainte, sont montées en pont de wheatstone. Sous l'influence d'une pression extérieure, la membrane supérieure va se déformer entraînant de ce fait le déséquilibre du pont de wheatstone. Le capteur de chez National fournit une tension de sortie dépendant de la pression ainsi qu'une autre, fonction de la température.

D'autres capteurs de pression monolithiques comme la série KPY de chez Siemens ont des possibilités pratiquement équivalentes, le fonctionnement étant identique. Nous

donnons dans les tableaux ci-dessous, quelques caractéristiques techniques de ces différents capteurs.

Le lecteur trouvera à la figure 14 le schéma de représentation de ces différents capteurs de pression ainsi que le schéma de principe d'un convertisseur de type hybride à la figure 15. Ceux-ci contiennent comme les capteurs monolithiques une capsule manométrique en silicium et les résistances du pont d'équilibre ; outre le circuit de compensation de température ils sont pourvus d'un ensemble intégré complet destiné à l'amplification de

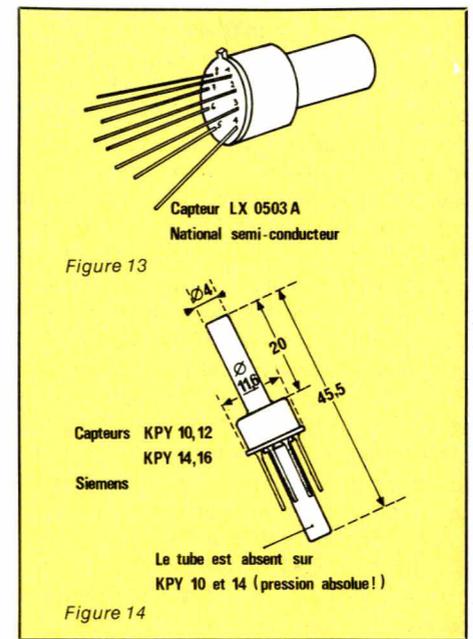


TABLEAU 3

Valeurs limites	KPY 10 (Pa) KPY 12 (Pd)	KPY 14 (Pa) KPY 16 (Pd)
Tension	24 V	24 V
Température	- 40° C à + 150° C	- 40° C à + 150° C
Surcharge de Pression	200 % de la valeur nominale	200 % de VN

TABLEAU 4

Caractéristiques à $\theta A = 25^{\circ} C$	KPY 10 KPY 12	KPY 14 KPY 16
Résistance du pont	7 k $\Omega$	7 k $\Omega$
Tension zéro maximale	$\pm 5$ mV/V	$\pm 5$ mV/V
Coefficient de température de tension zéro	$\pm 0,02$ %/K	$\pm 0,02$ %/K
Linéarité	$\pm 0,3$ % V final	$\pm 0,3$ % Valeur finale
Sensibilité	13 mV/V bar	4 mV/V bar
Tolérance de la sensibilité	$\pm 20$ %	$\pm 20$ %
Coefficient de température du signal de sortie	- 0,2 %/K	- 0,2 %/K
Plage de mesure de Pression	0 à 2 bars	0 à 10 bars
Mesure	Absolue/diff. tielle	Pa et Pd
Brochage	T08 → 3 et 7 = Ualim, 1 = m, 2 et 6 = sortie et T08 modifié	

mesure et à la régulation de tension. Leur calibration est assurée en usine par le constructeur.

La mise en œuvre de tels capteurs n'est pas des plus simple et avant d'obtenir en sortie une variation linéaire de la tension en fonction de la pression appliquée au capteur, il va nous falloir agir sur les différents circuits de calibration, d'amplification et de compensation de température. Nous donnons à la figure 16 un schéma synoptique des différentes fonctions à réaliser. La tension de pont  $+U / -U$  en provenance du capteur et fonction de la pression appliquée est amplifiée par un amplificateur de différence constitué des deux ampli opérationnels  $A_1$  et  $A_2$ . La tension  $U = f(t)$  provenant quant à elle de la sortie température

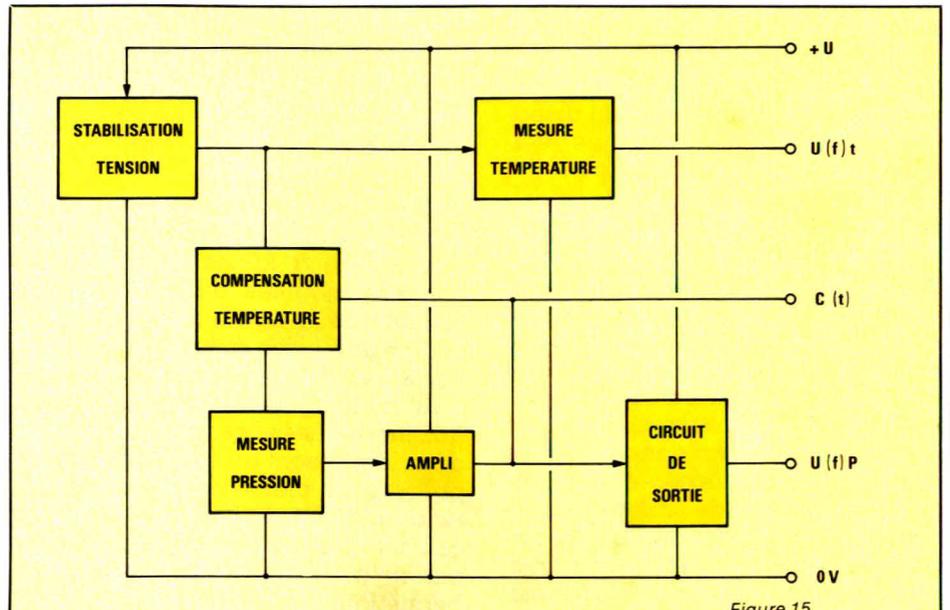


Figure 15

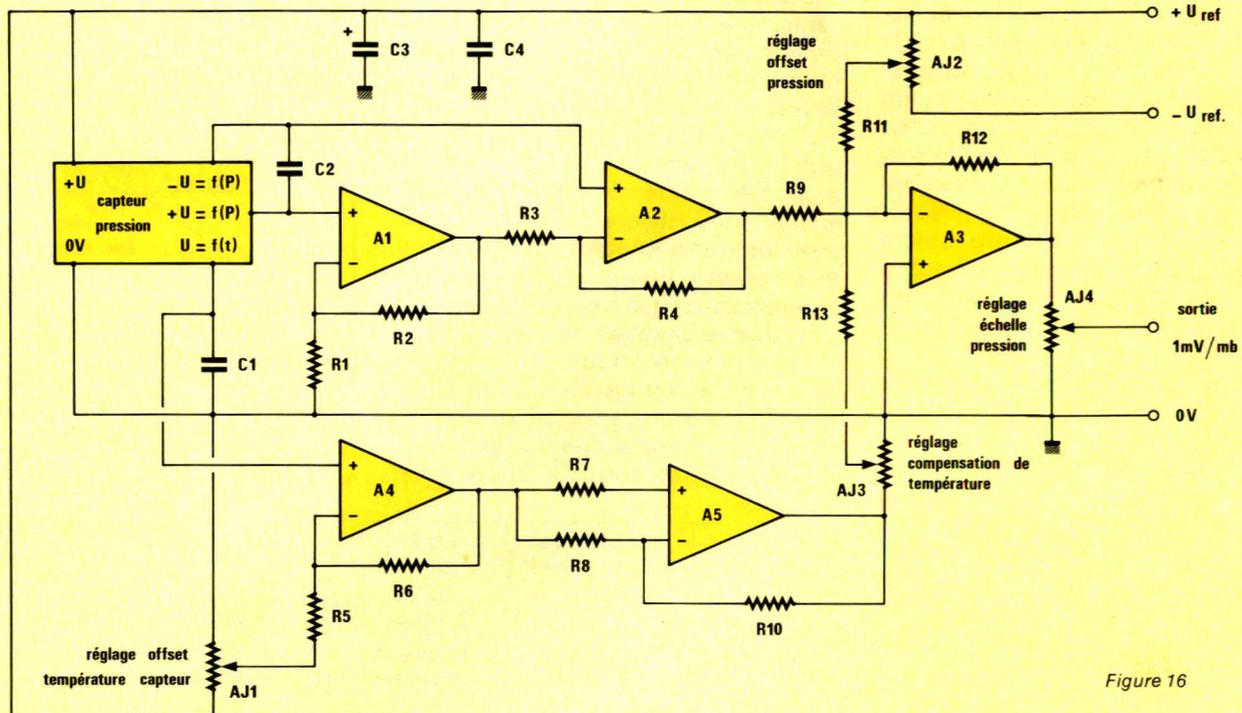


Figure 16

## RADIO PLANS

Veillez me faire parvenir les circuits imprimés ci-contre à l'adresse suivante :

Nom : .....

Prénom : .....

Rue : .....

N° : .....

Ville : .....

Complément d'adresse : .....

Code Postal : .....

Je joins à cette commande mon règlement par :

- Chèque bancaire   
  C.C.P. (sans n° de compte)   
  Eurochèque

est légèrement amplifiée par A<sub>4</sub>. Le réglage d'offset AJ<sub>1</sub> permet une première mise au point en ré-ajustant le niveau de sortie et en faisant disparaître la composante continue existant à cette sortie du capteur.

En sortie de A<sub>4</sub> est connecté un autre ampli OP, A<sub>5</sub>, monté en gain unitaire. En sortie, AJ<sub>3</sub> permet le réglage de la compensation de température, en égard à A<sub>5</sub> fournissant une tension de compensation apte à annuler la dérive en température de la tension de pression du capteur. Enfin, sur l'entrée inverseuse d'un 4<sup>e</sup> amplificateur opérationnel A<sub>3</sub> outre les signaux issus de A<sub>2</sub> et A<sub>5</sub>, parvient la tension de compensation d'offset du capteur, ce réglage se faisant grâce à AJ<sub>2</sub>. Dès lors, nous trouvons à la sortie de A<sub>3</sub> monté en additionneur, la somme des différentes tensions transmises par R<sub>9</sub>, R<sub>11</sub> et R<sub>13</sub>. Un dernier potentiomètre AJ<sub>1</sub> connecté en sortie de A<sub>3</sub> permet l'étalonnage Pression/Tension qu'on réglera autant que faire se peut pour 1 mb = 1 mV. L'affichage de la Pression se fait simplement en utilisant un petit voltmètre digital 0 à 999 mV qui donnera donc par lecture directe une pression de 0 à 1 bar. On pourra employer à cet effet un des nombreux montages réalisés à l'aide de 3161 et 3162 et régulièrement publiés dans la revue.

## Les capteurs magnétiques

De tels capteurs peuvent se diviser en trois grandes catégories. Tout d'abord les interrupteurs REED encore appelés couramment « ILS » ou interrupteurs à lames souples, ensuite les capteurs intégrés à sortie

tout ou rien, enfin les capteurs intégrés à sortie proportionnelle au champ magnétique.

### Les ILS

Ils peuvent être de deux sortes, soit à lames souples avec contact secs, soit encore à lames souples avec contacts mouillés au mercure. Le schéma de la figure 17 décrit un tel composant : une petite ampoule de verre longiforme renferme deux lames en matériau magnétique sous gaz inerte. Les zones de contact des deux lames sont revêtues de métaux précieux de même nature afin d'obtenir une très faible résistance de contact ainsi que de faibles couples thermo-électriques. Le scellement hermétique au niveau des connexions de sortie assure une insensibilité parfaite aux pollutions extérieures ainsi qu'un fonctionnement sans faille en environnement sévère.

L'atmosphère neutre créée par le gaz inerte permet la protection des contacts contre la corrosion. Le schéma de la figure 18 représente un interrupteur à lame souple réalisant la fonction d'inversion. Pour un tel composant à trois sorties dont deux à une des extrémités et très rapprochées l'une de l'autre, on fera très attention au pliage des connexions afin d'éviter d'endommager les scellements verre-métal. On prendra soin de maintenir le fil de sortie

aussi près que possible du verre par une pince à bec fin, puis d'opérer le pliage de l'autre côté de ce premier outil au moyen d'une pince à bec plat.

Nous donnons ci-dessous un tableau de quelques caractéristiques techniques concernant un modèle miniature standard 2,3 x 52 mm que l'on pourra facilement se procurer dans le commerce spécialisé.

Le principe de fonctionnement d'un tel composant est le suivant : Lorsque les deux lames souples d'un ILS sont placées dans un champ magnétique parallèle à l'axe du tube de verre, celles-ci prennent une aimantation, des pôles opposés se créant aux extrémités des contacts. Une force d'attraction tend donc à rapprocher les deux lames et à partir d'un certain moment, cette force croissant plus vite que la réaction due à la flexion, il y aura un point de

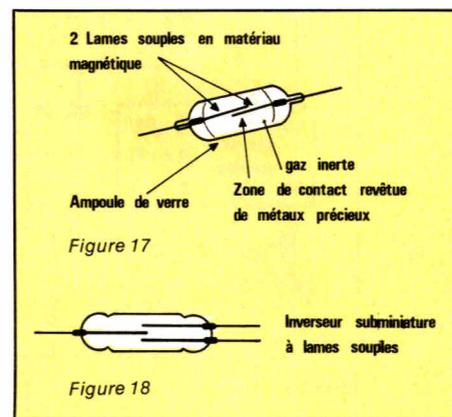


TABLEAU 5

Désignation	Sensibilité à la fermeture	Sensibilité à l'ouverture	Tension d'épreuve	Puissance maximale Commutable
ILS 100	14 à 21 At	7 à 16 At	200 Veff	10 W
Désignation	Résistance des lames	Résistance de contact	Résistance d'isolement	Espérance de vie
ILS 100	47 mΩ	≤ 100 mΩ	≥ 10 <sup>11</sup> Ω	4 · 10 <sup>6</sup>

### carte de commande « circuits imprimés »

Référence du circuit	Prix unitaire	Quantité demandée	Prix total
EL			
EL			+

Prix total TTC →  
Ajouter sur cette ligne les frais de port (12 F pour la France →  
métropolitaine ; 18 F pour DOM-TOM et étranger)  
Pas d'envoi contre remboursement Total à payer →



fermés, donc aimant en regard, ce transistor ayant sa base directement reliée au pôle positif de l'alimentation est bloquée. Dès lors que l'ILS s'ouvre, le signal issu du 555 est transmis par son intermédiaire aux deux transistors de puissance de sortie, la charge étant constituée par un petit haut-parleur 8 Ω. Une alarme sonore se fait donc entendre. Le schéma donné à la figure 21 est basé sur le même principe, mais cette fois nous avons utilisé principalement des portes CMOS.

## Capteurs magnétiques à effet HALL

Le schéma d'un tel capteur est donné à la figure 22. Il s'agit d'un petit capteur plat référencé SAS 250 de chez Siemens. Les faibles dimensions de ce composant alliées à un brochage rectiligne au pas normalisé permettent une utilisation des plus simples. En premier lieu nous allons rapidement expliquer ce que représente l'effet HALL. Considérons une plaquette de faible épaisseur réalisée en matériau conducteur et possédant à chacun de ses quatre côtés une électrode de contact. Si nous faisons passer un courant continu entre deux côtés, il y a circulation d'électrons dans le matériau. Si maintenant nous la soumettons à un champ magnétique dont les lignes de champ sont perpendiculaires à la plaquette, le courant d'électrons vu précédemment est naturellement soumis à une force dite force de LORENTZ. Le trajet de celui-ci est donc dévié. Nous avons donc apparition d'une concentration d'électrons sur l'un des côtés de notre plaquette, au détriment de l'autre donc l'apparition d'une force électromotrice entre ces côtés. Cette tension est proportionnelle au champ magnétique et au courant traversant la plaquette, ainsi qu'inversement proportionnelle à l'épaisseur du matériau. Nous avons :

$$U_s = (K_H/d) \cdot I \cdot B_0$$

avec :

$U_s$  = tension de sortie (mV)

$K_H$  = constante de HALL (Cst)

$I$  = courant de traversée (mA)

$B_0$  = induction magnétique (mT)

En utilisant comme matériau de fines couches de semi-conducteur, la tension  $U_s$  va pouvoir atteindre en sortie quelques dizaines à quelques centaines de millivolts. Cette tension est ensuite amplifiée puis, par l'intermédiaire d'une électronique intégrée sur le substrat, soit recueillie en


sortie, cas des capteurs à effet HALL dont la tension de sortie est proportionnelle au champ magnétique, soit encore soumise à une électronique de commutation, la sortie étant effectuée par deux transistors pouvant supporter chacun une intensité de 30 mA.

L'organigramme complet du SAS 250 est donné à la figure 23 et nous précisons dans le tableau ci-dessous les caractéristiques principales de ce composant.

Signalons que des capteurs HALL de caractéristiques voisines existent chez d'autres fabricants, notamment Sprague.

TABLEAU 6

Capteur à effet HALL SAS 250 Siemens				
Boîtier	Fonction	Sorties	U <sub>alim</sub> *	θ° C
Plastique plat 4 broches	interrupteur magnéto sensible	dynamique 2 × 30 mA	4,75 à 27 V	- 40° C à + 125° C

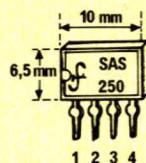

Capteur à effet hall SAS 250 Siemens

Figure 22

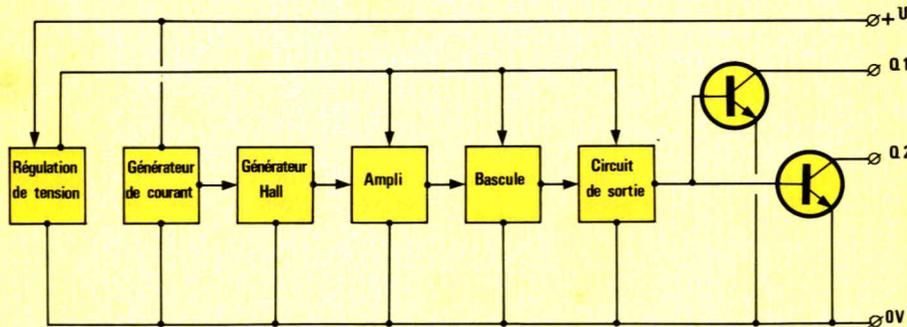


Figure 23

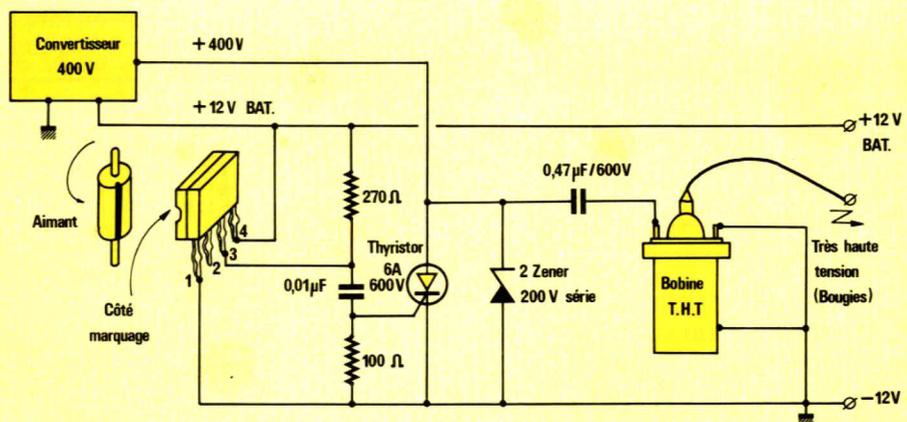


Figure 24

Le constructeur nous indique en outre que l'enclenchement se fait pour une induction de 650 gauss maximum et le déclenchement pour une induction de 100 gauss minimum. Rappelons à nos lecteurs qui l'auraient oublié que le Gauss, symbole Gs, est le décimillitesla c'est à dire que :

1 Tesla = 1 Weber / m<sup>2</sup> = 10<sup>4</sup> Gauss

Le tesla étant l'unité induction magnétique, qui n'est pas une force, mais une grandeur magnétique. Les applications les plus couramment utilisées avec les capteurs magnéto sensibles à effet HALL sont généralement situées dans les limites de détection identiques aux systèmes à

ILS. Cependant, leur mise en œuvre étant très simple et leur vitesse de commutation pouvant être relativement élevée, nous allons pouvoir les employer dans des montages quelques peu différents de ceux vus précédemment.

## Allumage électronique à capteur SAS 250


Le schéma de cette réalisation est donné à la figure 24. Contrairement aux montages classiques qui utilisent le rupteur pour la commutation du thyristor de décharge, le système proposé permet d'éviter toutes pièces mécaniques et peut fonctionner à des régimes notablement plus élevés qu'avec l'emploi de vis platinées. Comme nous le voyons, il suffit d'employer un petit capteur plat magnétosensible à effet HALL allié à une électronique classique d'allumage électronique. A cet effet le capteur est placé devant une lame en rotation comportant un petit aimant. Il va de soi que lorsque l'aimant se trouve en regard du capteur, le transistor de celui-ci devient conducteur et le condensateur de 10 nF se décharge à travers la résistance de 100 Ω, puis dès que l'aimant en rotation quitte la surface sensible du capteur, le transistor de sortie se rebloque et le 10 nF se rechargeant à travers la 270 Ω, le thyristor devient conducteur. A ce moment le condensateur de 0,47 μF/600 V qui était chargé à 400 V se décharge brusquement dans le primaire de la bobine d'allumage, et nous avons l'étincelle de haute tension. Le montage est donc très simple et de fonctionnement sûr. Le montage est entièrement statique et il n'y a aucune pièce mécanique en mouvement. Il suffira de placer judicieusement un petit aimant à l'extrémité de l'arbre à came. La réalisation du convertisseur haute tension 400 V n'offre pas de difficultés particulières, le montage le plus simple paraissant être celui du

transformateur monté en élévateur avec deux transistors de puissance oscillants au primaire. De nombreux schémas ont été donnés dans la revue, le lecteur pourra toujours s'y reporter. Pour en terminer avec cette réalisation, précisons que le thyristor doit être un modèle sensible de IG ≤ 10 mA.

Une autre réalisation à capteur plat réside en l'emploi d'un modèle SVB 566 de chez Siemens. Le montage a été optimisé par l'emploi d'un circuit intégré de type TAA 861 et l'ensemble complémentaire de sortie permet une commutation franche. La LED de signalisation pourra être remplacée par une charge quelconque, relais ou autre, en rapport évidemment avec la tension d'alimentation et les caractéristiques du transistor de sortie.

Voir les figures 25 et 26. Le chapitre sur les capteurs magnétiques n'est pas clos et nous le poursuivons le mois prochain. Nous aborderons également les capteurs de scelinite et les capteurs de température, ces derniers ayant déjà été longuement décrits dans un article précédent, nous nous contenterons seulement d'apporter des précisions.

(A suivre)  
C. de MAURY

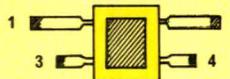

Capteur à effet hall SVB 566  
Siemens

Figure 25

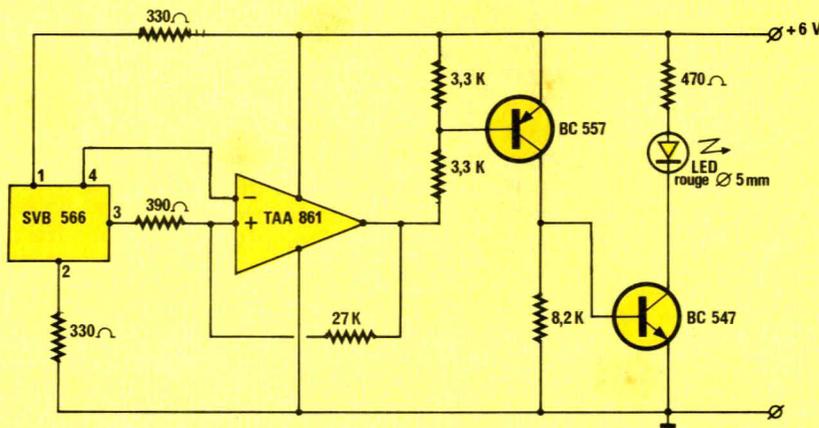


Figure 26

# SONEREL

33, rue de la Colonie 75013 PARIS  
**580.10.21**

**NOUVEAU**

SFERNICE

**P11VZN CR 20**  
(21 positions)

POTENTIOMÈTRE A CRANS



Potentiomètre rotatif de qualité à piste cermet. Simple et double, variation lin ou log. **P11VZN 5 %**



**T 18**

Trimmmers multitours à piste cermet



**T 93 YB**



**T7 YA**

**TX**

Trimmmers monotour à piste cermet



**P 13 TR**


Potentiomètre miniature de tableau à piste cermet

SFERNICE

**RCMS 05 K3**  
Résistance de précision 1 % 50 ppm  
Couche métal



RUWIDO

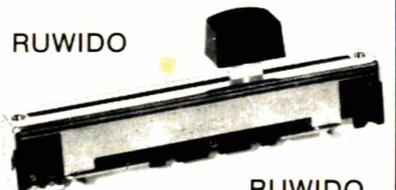

**RUWIDO**

Potentiomètre rectiligne de qualité à piste carbone

**DEMANDE DE CATALOGUE GRATUIT ET TARIF**

Nom : .....

Adresse : .....

Code postal : .....

# SERVICE

# CIRCUITS IMPRIMÉS

Les circuits imprimés dont les références figurent sur cette page correspondent à des réalisations sélectionnées par la rédaction suivant deux critères :

1) difficulté de reproduction,

2) engouement présumé (d'après votre courrier et les enquêtes précédemment effectuées).

Nous sommes contraints d'effectuer un choix car il est impossible d'assurer un stock sur toutes les réalisations publiées. Par ailleurs, cette rubrique est un service rendu aux lecteurs et non une contrainte d'achat : les circuits seront toujours dessinés de façon à ce qu'ils soient aisément reproductibles avec les moyens courants.

Certaines références non indiquées ici sont encore disponible (nous consulter).

## Circuit imprimé de ce numéro :

Références	Article	Prix* estimatif
EL 444 A	FA2: filtre + bruit rose .....	50 F


## Circuits imprimés des numéros précédents :

Références	Article	Prix estimatif
EL 414 A	Sécurité pour modèles réduits .....	14 F
EL 414 B	R.I.A.A. 2310 .....	28 F
EL 414 E	Adaptateur 772 .....	16 F
EL 414 F	Alimentation + .....	18 F
EL 415 C	Inverseur 772 .....	20 F
EL 415 D	Ampli de sortie à 2310 .....	20 F
EL 418 A	Récepteur IR + affichage .....	80 F
EL 418 C	Platine clavier pour l'émetteur I.R. ..	12 F
EL 419 B	Système d'appel secteur, émet. ....	20 F
EL 419 C	Système d'appel secteur, récept. ....	26 F
EL 419 D	Système d'appel secteur, répét. ....	14 F
EL 421 A	B. Sitter, platine de puissance .....	20 F
EL 421 B	B. Sitter, platine de commande .....	24 F
EL 422 G	Platine synthèse Em. R/C .....	20 F
EL 424 A	Cinémomètre, carte principale .....	130 F
EL 424 B	Cinémomètre, carte affichage .....	28 F
EL 424 F	Programmation d'Eprom, carte aff. ...	36 F
EL 425 D	CR 80, platine principale (n° 424) ...	122 F
EL 425 E	CR 80, carte vu-mètre .....	24 F
EL 426 A	Interface ZX81 .....	48 F
EL 426 B	Synthé de fréquence ZX81 .....	32 F
EL 426 C	Platine TV Siemens .....	112 F
EL 426 D	Clavier (Platine TV) .....	40 F
EL 426 E	Affichage (Platine TV) .....	18 F
EL 427 B	Commutateur bicourbe Plat. princ. ...	114 F
EL 427 C	Commutateur bicourbe Alimentation ...	30 F
EL 427 D	Comm. bicourbe Ampli de synch. ...	16 F
EL 428 B	Carte Péritel .....	48 F

EL 428 D	Extension EPROM ZX81 .....	18 F
EL 428 E	Ampli téléphonique .....	24 F
EL 429 A	Carte de transcodage .....	66 F
EL 429 B	Bargraph 16 LED .....	66 F
EL 430 A	Ventilateur thermostatique .....	30 F
EL 430 B	Synthétiseur RC .....	50 F
EL 430 C	Tête HF 72 MHz .....	34 F
EL 430 D	HF 41 MHz .....	34 F
EL 431 A	Alim. et interface pour carte à Z 80 ..	42 F
EL 432 A	Centrale de contrôle batterie .....	20 F
EL 432 B	Centrale convertisseur .....	14 F
EL 432 C	Centrale shunt .....	8 F
EL 432 D	Séquenceur caméra 1 .....	26 F
EL 432 E	Séquenceur caméra 2 .....	36 F
EL 432 F	Milliohmètre .....	40 F
EL 433 A	Préampli (carte IR de base) .....	28 F
EL 433 B	Préampli (carte IR codage) .....	38 F
EL 433 C	Synthé: alimentation .....	46 F
EL 433 D	Synthé: carte oscillateur .....	58 F
EL 434 A	Préampli (carte alim.) .....	46 F
EL 434 B	Préampli (carte de commutation) ...	66 F
EL 434 C	Préampli (correcteur de tonalité) ....	22 F
EL 434 D	Préampli (carte récept. linéaire) .....	82 F
EL 434 E	Synthétiseur (carte VCF, VCA, ADSR) ..	72 F
EL 434 F	Synthétiseur (carte LFO) .....	32 F
EL 434 G	Mini-chaîne (carte amplificateur) ....	58 F
EL 435 A	Synthé gestion clavier .....	114 F
EL 435 C	Synthé interface D/A .....	38 F
EL 435 D	Générateur pour tests sono .....	24 F
EL 436 A	Testeur de câbles CT 3 .....	48 F
EL 436 B	Préampli carte logique .....	68 F
EL 436 C	Préampli carte façade .....	102 F
EL 437 A	Carte codeur SECAM .....	100 F
EL 437 B	Mini-signal tracer .....	22 F
EL 438 A	Synchrodia .....	30 F
EL 438 B	Convertisseur élévateur .....	20 F
EL 439 A	Alarme hyperfréquences .....	156 F
EL 439 B	Alimentation pour glow-plug .....	22 F
EL 439 C	Meltem 99, carte principale .....	68 F
EL 439 D	Meltem 99, carte affichage .....	12 F
EL 440 A	Préamplificateur .....	30 F
EL 440 B	Booster symétriseur .....	50 F
EL 441 A	Noise gate .....	98 F
EL 442 A	Carte de transmission secteur .....	34 F
EL 442 B	Boîte de direct .....	26 F
EL 443 A	Transitoires couleur .....	14 F

\* Frais de port : voir fiche de commande

## Le FA 2

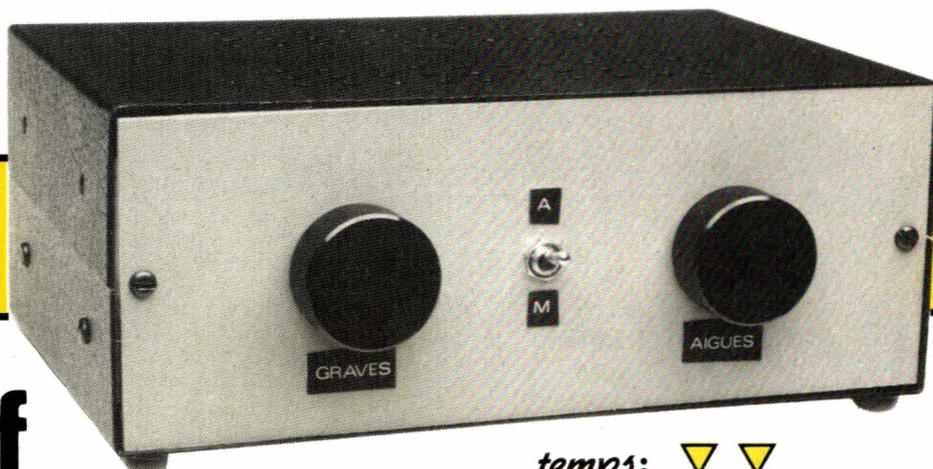

# filtre actif et bruit... rose !

temps: ⏰ ⏰

difficulté: 🧩 🧩

dépense: 💰 💰

Si en sonorisation professionnelle la multi-amplification est connue depuis déjà fort longtemps, cette technique commence à faire très sérieusement son apparition en discothèque, sonorisation domestique et même parfois en HI-FI. Enceinte active, bi-amplification, répartition spectrale de l'énergie, voici quelques termes que nous nous proposons d'expliquer en compagnie d'un appareil original : le FA 2, filtre actif à circuit intégré. De nombreux appareils de ce type sont, notons-le, proposés dans le commerce. Ils sont souvent assez chers du fait d'une vocation au départ uniquement professionnelle. Cependant il est vrai que sur des appareils récents les fabricants ont ajoutés, chacun selon son imagination, des fonctions supplémentaires parfois coûteuses. Tout cela pour dire que nous aussi, à Radio Plans nous avons des idées et qu'en plus de sa fonction première de filtre actif, le FA 2 incorpore un générateur de bruit rose accessible avec le filtre ou indépendamment ; à notre connaissance c'est le premier appareil de ce type. Mais entrons dès maintenant dans le vif du sujet.

### **Mono ou multi-amplification, actif ou passif, que choisir ?**

Tout d'abord de quoi s'agit-il ? Disons qu'au départ il y a le fait suivant : Il n'existe actuellement aucun haut-parleur capable à lui seul avec un bon rendement de reproduire de manière uniforme toute l'entendue du spectre audio, c'est-à-dire de 20 Hz à 20 kHz. Pour restituer correctement ce spectre, il faut au minimum faire appel à deux transducteurs et dans ce cas ces derniers seront d'excellente qualité. Plus souvent on fait appel à trois ou même à quatre transducteurs. Bien évidemment, il est nécessaire de couper le spectre audio en plusieurs parties par des filtres afin de n'envoyer à chaque haut-parleur que la gamme de fréquences à laquelle il est destiné. L'ignorance de cette règle provoquerait soit une destruction pure

et simple du transducteur, soit des phénomènes gênants : déphasage ou perte énorme de rendement créant un trou sonore dans le message musical. A la figure 1, on indique les deux modes de filtrage possible, le premier, classique, est bien connu.

La sortie de l'ampli est reliée par un câble à une enceinte ; le filtrage ou la répartition des canaux, ici deux, est confié à deux filtres internes à l'enceinte, constitués de composants comme des condensateurs, bobines ou résistances. Ces composants n'apportant pas d'amplification, ils sont dits passifs et le filtrage est « passif ». C'est sans doute des enceintes de ce type que vous possédez. Notons à l'usage du concepteur que le calcul optimal d'un filtre passif surtout avec trois ou quatre voies est extrêmement tributaire des courbes des hauts-parleurs utilisés, notamment en impédance, et que sans chambre sourde c'est du presque impossible.

Deuxième cas de figure : on va cette fois-ci effectuer la séparation en fréquence avant le ou les amplis avec un filtre électronique qui recevra la modulation des étages préamplificateurs situés en amont du filtre. Les niveaux à la sortie du filtre seront du même ordre de grandeur que ceux de sortie du préampli donc on travaille ici à faible niveau, avec en corollaire une nécessité : celle d'utiliser autant de canaux d'amplification qu'il y a de voies de filtrage ; dans notre exemple un amplificateur pour les graves et un autre pour les aigus. Le filtre électronique comportera dans la majorité des cas (ce n'est après tout pas obligatoire) des composants d'amplification, transistors ou CI, c'est-à-dire des composants actifs. Le filtre est alors dit actif. Enfin, signalons que rien n'oblige à installer l'amplification et le filtre à l'intérieur de l'enceinte, il est parfaitement possible de les installer à grande distance bien que l'utilisation d'un filtrage actif donne

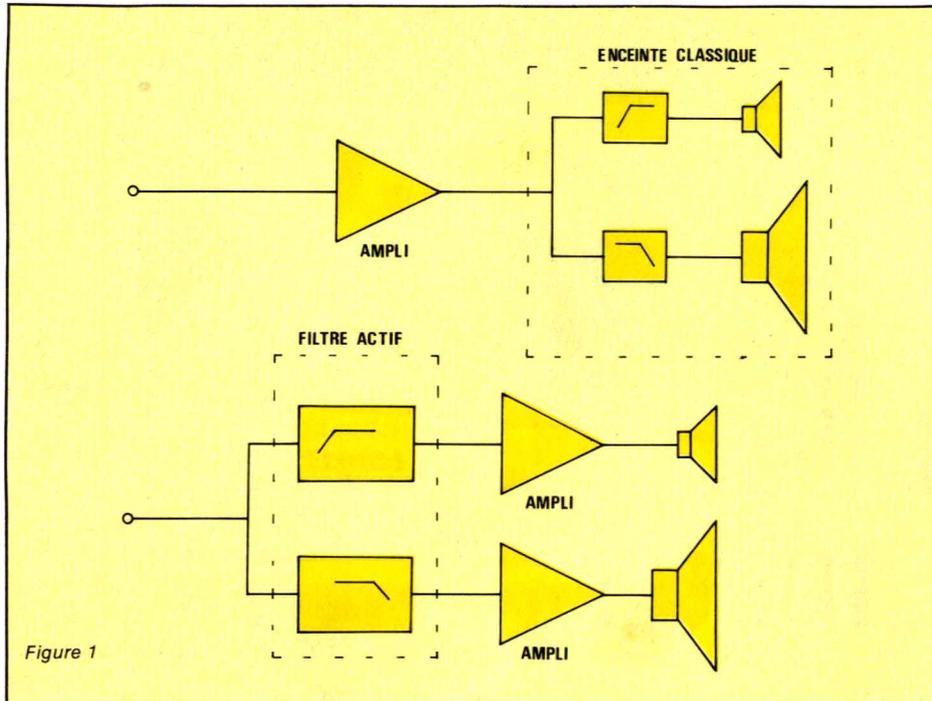


Figure 1

tout son sens à l'avantage de liaisons courtes ampli-enceinte, nous allons voir pourquoi. Donc, énumérons les avantages du filtrage actif en commençant par les principaux puis nous en verrons les inconvénients :

— Tout d'abord, il est beaucoup plus facile d'utiliser des haut-parleurs de rendements différents dans un système actif que dans un système passif. Le filtre actif est souple, il suffit d'augmenter le niveau de sortie de la voie dont on désire remonter la bande de fréquence ou de diminuer si l'on veut le contraire. Avec le système passif on ne peut guère que diminuer le niveau médium-aigu par un système à résis-

tances ou potentiomètre bobinés et si le haut-parleur de basses a un meilleur rendement que la section médium aigu, il n'y a pas de bonne solution. L'insertion de résistances en série dans le boomer est mauvaise par diminution du facteur d'amortissement, voyons de quoi il s'agit.

Le facteur d'amortissement est le rapport entre impédance du haut-parleur pour une fréquence donnée et impédance de sortie de l'amplificateur en série s'il y a lieu avec d'éventuels composants appartenant à un filtre passif. En général l'impédance de sortie de l'amplificateur est très, très faible, quelques dixièmes voire centièmes d'ohms. (A


ne surtout pas confondre avec l'impédance, sous-entendu des enceintes, conseillée pour l'ampli, pour des raisons d'échauffement en fait.) C'est l'impédance du générateur de Thévenin que nous décrivons et c'est le filtre passif qui en représente la majeure partie. Or, plus le facteur d'amortissement est grand, meilleur est le son dans les graves particulièrement. Supprimer le filtre passif est donc une solution radicale et comme il faut un filtrage il ne reste que le filtre actif. Nous disons qu'il faut un facteur d'amortissement le plus grand possible. Si nous envoyons une impulsion dans un haut-parleur, ce dernier se comporte comme un récepteur pendant l'impulsion mais, après l'impulsion, revenant à sa position d'équilibre, comme un générateur débitant sur l'ampli. Cette tension parasite doit être court-circuitée, car elle n'est pas négligeable dans les basses à cause des forts débats de la bobine mobile et engendrera des phénomènes gênants, rainage, etc.

Donc forte amélioration du côté des graves.

— Enfin, troisième avantage très important, l'élimination du phénomène d'intermodulation, surtout à forte puissance où cela est particulièrement sensible avec une modulation à grande dynamique (orchestre en direct par exemple).

L'alimentation d'un amplificateur n'est pas capable d'encaisser n'importe quoi sans parfois chuter. C'est le cas particulièrement lors de la transmission de signaux de forte énergie dans le registre grave ; dans ce cas, les condensateurs de filtrage de l'ampli voient leur tension moyenne baisser. Si au même moment on envoie du médium-aigu d'amplitude importante on risque une modulation des crêtes très grandes sur le médium-aigu. En séparant les deux registres graves et aigus et en leur adjoignant à chacun un amplificateur distinct le problème est résolu.

— D'autres avantages peut-être moins importants au niveau « amélioration de la qualité », mais sensibles tout de même s'ajoutent aux précédents. Élimination des problèmes liés à la stabilité par suppression des selfs et condensateurs présents dans les filtres passifs. Amélioration du rendement, pas de pertes dans les filtres passifs qui consomment de la puissance active. Enfin, une très grande utilité pour le concepteur d'enceintes, ce dernier n'ayant plus à calculer des filtres

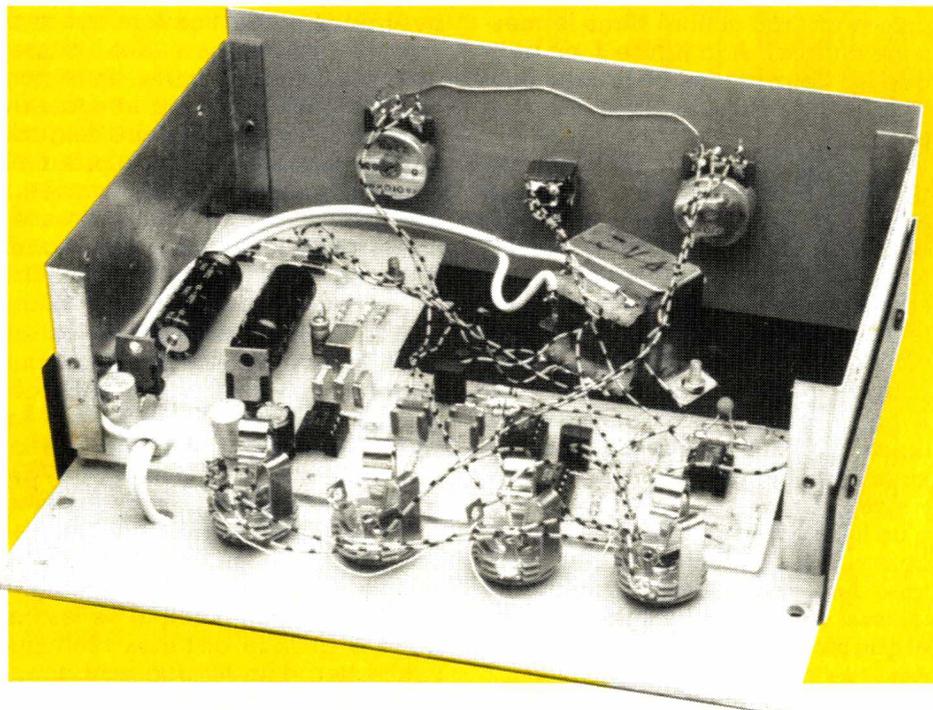

passifs avec l'obligation de tenir compte des courbes d'impédance en fonction de la fréquence avec les problèmes d'adaptation que cela suppose. C'est dans cette optique de mise au point d'enceintes que nous avons d'ailleurs incorporé un générateur de bruit rose au FA 2.


Avant de passer à la description voyons les inconvénients du filtrage actif qui se résume à deux points : la complexité et l'augmentation du prix. En fait, en filtrage passif on a un seul amplificateur (nous parlons en mono) avec une seule liaison préampli-ampli et ampli-enceinte. En multiplification, c'est-à-dire avec filtre actif, il y a bien sûr autant de liaisons et surtout d'amplificateurs que de voies, ce qui augmente sensiblement le budget consacré à l'amplification. Nous pensons, c'est un avis personnel, que les principaux avantages du filtrage actif sont obtenus en séparant le spectre audio en deux voies, d'un côté les graves et l'autre le reste ! Cette séparation en deux voies n'aboutit pas à un résultat trop coûteux et apporte réellement une amélioration certaine. Quant au filtrage actif à 3, 4 ou même 5 voies ce qui implique autant d'amplificateurs, la complexité et le prix qui en résultent sont trop importants vis-à-vis de l'amélioration réelle par rapport à deux voies actives. En ce domaine, le mieux est l'ennemi du bien, deux voies actives oui, plus c'est inutile. Notons que cela n'interdit pas un filtrage passif entre médiums et aigus par exemple, bien au contraire, à ce niveau le filtre passif est plus simple à réaliser. On aboutit à une enceinte trois voies avec un filtrage actif (par le FA 2 par exemple) entre basses et médiums aigus, deux amplificateurs, et filtrage passif entre HP de médium et HP d'aigus une solution composite très performante.

Mais passons maintenant à la description du FA 2 en séparant la partie filtrage de la partie générateur de bruit.
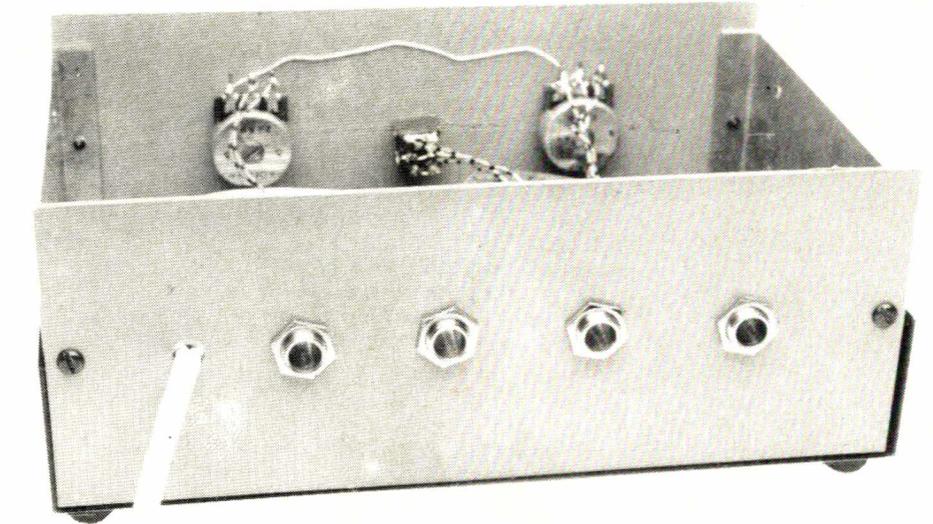
## La partie filtrage

Le FA 2 est d'abord un filtre actif 2 voies, il est monophonique, il faudra donc en construire deux pour une utilisation en stéréo. Il s'agissait pour nous, de proposer un appareil compact donc n'ayant pas trop de prises, ni de réglages.

Nous nous sommes posé également la question de savoir si le choix



de la fréquence de coupure devait être possible de l'extérieur. Compte tenu de la complexité que cela aurait entraîné et des risques de fausse manœuvre à l'utilisation, nous avons préféré que la fréquence de coupure soit fixée par vous au mo-

ment de la construction, quitte à monter les éléments déterminant cette fréquence sur des picots pour un changement rapide. Bien entendu, nous vous fournissons les calculs nécessaires et même une petite table si vous désirez faire plusieurs essais.

Un article ayant été consacré à la simulation des fonctions de transfert sur ORIC, nous vous donnons celle de ce filtre pour mémoire.

$$H(p) = \frac{-R_1 R_2 R_3 C^3 p^3}{1 + 2(R_1 C + 3R_2 C) p + (R_2 R_3 C^2 + 5R_1 R_2 C^2) p^2 + 2R_1 R_2 R_3 C^3 p^3}$$

Nous ne nous étendons pas outre mesure sur la structure de filtre passe-haut, c'est-à-dire destiné à la section médium-aigu. L'expérience prouve qu'une pente assez raide est nécessaire afin d'éliminer rapidement les composantes basse fréquence dangereuses pour la vie des transducteurs affectés à cette partie du spectre. Cependant, une pente trop importante a pour conséquence des problèmes de déphasage, donc il faut savoir se limiter. Un compromis à -18 dB/octave donne les meilleurs résultats, il s'agit donc d'un filtre du 3<sup>e</sup> ordre représenté **figure 2**.

La structure adoptée est dite de RAUCH ou à contre-réaction totale. L'élément actif retenu est un simple AOP, il en existe d'excellents pour l'audio et c'est de loin la solution la plus simple. La structure visiblement inverseuse provoque un gain négatif dans la bande passante de filtre, c'est important à savoir pour la suite. De même, les quatre condensateurs C sont de même valeur et ce sont eux dont la valeur changera la fréquence de coupure donc si vous

vous les montez sur des picots. Le point important concerne le choix de la courbe de réponse, c'est-à-dire la classe du filtre. Il en existe trois principales : Butterworth, Bessel ou Chebyshev. Rappelons que Bessel est parfois choisi pour son excellent diagramme de phase qui permet la transmission d'impulsions sans overshoot, Butterworth prévaut pour sa bande passante non atténuée plate, et Chebyshev pour la raideur de la pente. À notre sens, le meilleur choix se situe entre Bessel et Butterworth, nous avons pris ce dernier favorisant légèrement la réponse en fréquence aux dépens de la réponse en phase. Le calcul des éléments s'effectue de la façon suivante. On choisit le condensateur C et la fréquence de coupure désirée  $f_0$  et on écrit :

$$R_0 = 1/2 \pi f_0 C \text{ ce qui donne } R_0,$$

$$\text{puis on écrit } R_1 = R_0/K_1, R_2 = R_0/K_2,$$

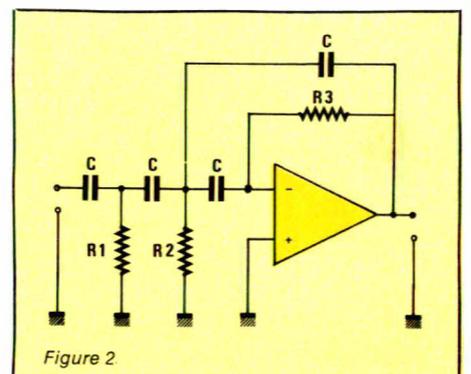


Figure 2

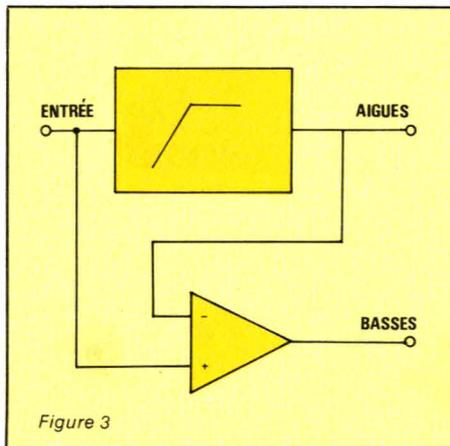


Figure 3

$R_3 = R_0/K_3$  où  $K_1 = 2,37$  ;  $K_2 = 2,59$  ;  $K_3 = 0,32$  pour une réponse Butterworth.

A titre d'exemple pour  $f_0 = 1\ 000$  Hz. Nous avons  $C = 10$  nF.

$R_0 \cong 16\ k\Omega$  d'où  $R_1 \cong 6,8\ k\Omega$ ,  $R_2 \cong 6,2\ k\Omega$ ,  $R_3 \cong 50\ k\Omega$

Nous garderons donc ces valeurs de résistances normalisées pour  $R_1$  et  $R_2$ , obtenues par deux résistances de  $100\ k\Omega$  en parallèle pour  $R_3$ . Le tableau suivant permettra de choisir C en fonction de  $f_0$ .

$f_0$ (Hz)	C (nF)
100	100
147	68
212	47
454	22
1 000	10
1 470	6,8
2 127	4,7
4 545	2,2
10 000	1

Nous avons pris les valeurs de C normalisées les plus courantes mais il en existe d'autres, à vous de faire votre choix.

Tout cela est bel et bien, mais il nous reste maintenant à concevoir le filtre passe-bas qui attaquera la section graves. A ce niveau, il n'est pas nécessaire d'avoir une pente très raide, 6 dB par octave suffisent dans la mesure où les médiums ne risquent pas d'endommager un boomer, celui-ci possédant par ailleurs sa coupure naturelle. C'est pourquoi nous avons choisi un schéma (voir figure 3) du type complémentaire et dont le principe est le suivant : si l'on soustrait à un signal global les fréquences hautes obtenues à l'aide

d'un filtre passe-haut, il ne restera que les composantes à basse fréquence. Cependant, si la pente du filtre passe-haut est de 18 dB/octave, cela ne signifie nullement que celui du passe-bas ainsi obtenu sera identique. Pour l'aigu en fréquence  $p_n$  normalisée et pour Butterworth.

$$H_A(p_n) = \frac{p_n^3}{p_n^3 + 2 p_n^2 + 2 p_n + 1}$$

$$= p_n \text{ avec } p_n = \frac{j\omega}{\omega_0}$$

$$H_B(p_n) = 1 - H_A(p_n)$$

$$= \frac{2 p_n^2 + 2 p_n + 1}{p_n^3 + 2 p_n^2 + 2 p_n + 1}$$

Il est aisé de remarquer que les deux zéros du numérateur anihilent les deux pôles du dénominateur ; donc il ne reste qu'un seul pôle, le troisième, de validé ; d'où une atténuation à  $-6$  dB/octave. L'avantage de ce type de structure est que les deux filtres aigus et basses se recoupent parfaitement, la somme conduisant à la tension d'entrée. Le résultat en phase est excellent et il suffit de ne toucher qu'au filtre passe-haut pour changer la fréquence de transition  $f_0$  de l'ensemble. La courbe et donnée figure 4.

## La partie générateur de bruit rose

Le FA 2 comprend un générateur de bruit rose particulièrement utile pour doser le volume des amplificateurs de graves et d'aigus en cas de différence de rendement entre ces deux sections de haut-parleurs. Une prise de sortie a été d'ailleurs prévue

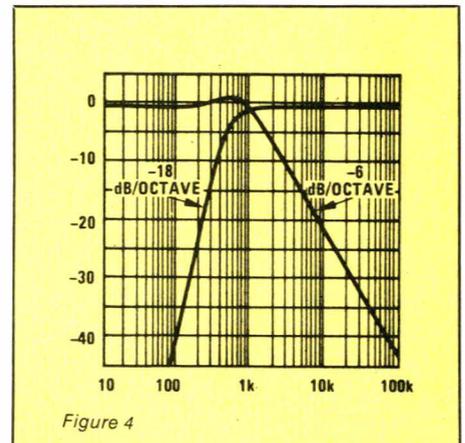


Figure 4



au stade du prototype final de façon à disposer de ce bruit rose pour d'autres usages, réglage d'un égaliseur par exemple. Ainsi, la mise au point et l'ajustement optimum des caractéristiques d'une installation électroacoustique se trouvent grandement facilités.

Mais d'abord qu'est-ce un bruit rose ? Commençons par l'origine, c'est-à-dire par le bruit blanc.

Il s'agit d'un mélange de toutes les fréquences avec une énergie constante par bande égale de fréquence. Ainsi, entre 500 et 1 000 Hz, nous aurons autant d'énergie qu'entre 8 000 et 8 500 Hz par exemple. Cela signifie qu'à chaque translation d'une octave, (doublement des fréquences) l'amplitude croît de 3 dB de façon progressive bien entendu. Le bruit rose, lui, s'obtient en filtrant le bruit blanc de façon à obtenir une réponse plate en am-

suite page 61

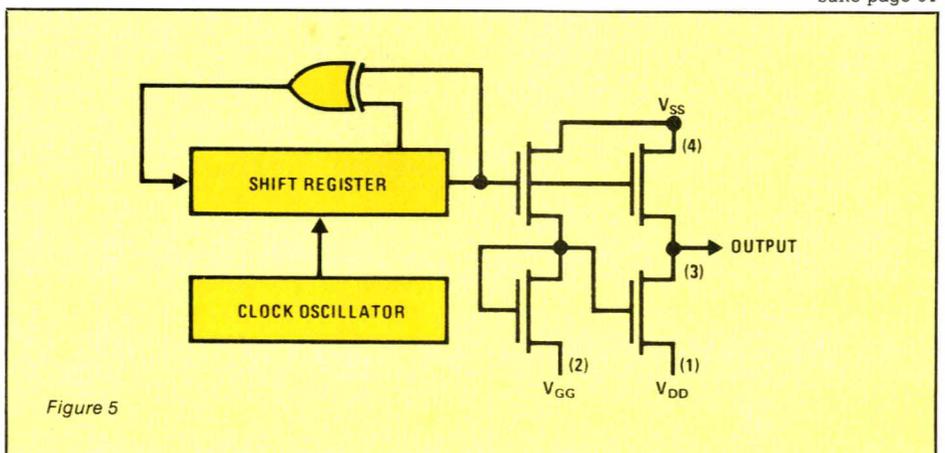


Figure 5

## Les satellites

Les coordonnées et les caractéristiques principales d'un satellite sont issues de plusieurs sources d'information, UIT, INTELSAT, ETELSAT, agence spatiale européenne, le centre national d'études spatiales (CNES), la direction générale des télécommunications (DGT-PPT), ARIANESPACE, etc. En fonction de ces multitudes sources, on note parfois des données relatives à un même satellite qui peuvent être différentes ; position orbitale, mission, date et lieu de lancement, PIRE.

Lorsque les précisions font défaut ou lorsqu'il y a contradiction entre ces sources, nous faisons appel à des éléments déterminants de choix critiquables : en fait, les différences de données sont généralement de faibles valeurs.

En ce qui concerne plus spécialement les positions orbitales des satellites, celles-ci peuvent se modifier dans le temps :

— naturellement sous l'effet combiné de la Lune et du Soleil qui apportent une dérive de quelques millièmes jusqu'à  $1/100^\circ$  de degré par jour suivant le satellite ;

— « artificiellement » : Modification de la position orbitale afin d'assurer une couverture différente avec l'accord des organisations de tutelle. (Ce fut le cas pour le Satellite Symphonie).

Notons que les désignations usuelles des satellites ne concordent pas forcément avec les identifications officielles. Cette liste mise à jour (août 1984) ne nous donne qu'un aperçu des satellites de Télécommunications et de Télévision Directe (TVDS), en service, en projet, en arrêt momentané, ou en projet qui sont « visibles » depuis un site proche de la longitude  $0^\circ$  (Méridien de Greenwich).

## Observations

Dans la première partie de la liste des satellites de Télécommunications et de Télévision parue dans Radio Plans N° 443 du mois d'octobre englobant une fourchette allant de  $0^\circ$  à  $41^\circ$  Ouest nous remarquons une pléiade de satellites de l'organisation INTELSAT retransmettant de nombreux programmes TV nationaux comme ceux produits par l'Espagne, le Portugal, le Maroc, l'Argentine l'Arabie Séoudite, le Brésil, le Soudan, le Zaïre, etc. Sur



Photo E.S.A.  
1984

# DETERMINATION DE LA DIRECTION D'UN SATELLITE

Dans cette seconde partie nous verrons les coordonnées et les caractéristiques principales de satellites de télécommunications et de télévision positionnés entre  $40,5^\circ$  et  $79^\circ$  Ouest ainsi que celle correspondantes aux engins stationnés entre  $1^\circ$  et  $13^\circ$  Est.

En fonction de la position orbitale et du lieu de réception nous reproduisons une abaque servant à déterminer la direction azimutale et l'angle d'élévation du satellite pour un observateur placé à un endroit quelconque sur la terre.

cette liste nous pouvons ajouter le programme TV de l'AFRTS (Forces Américaines basées en Europe) retransmis par le satellite 4F8 devant être remplacé par le satellite 5F9 utilisant toujours la même position orbitale.

Par  $7^\circ$  Ouest on relève la présence du satellite français TÉLÉCOM 1A lancé avec succès le 4 août 1984 au moyen de la fusée Ariane 3 (VIO) flanquée de 2 PAP (Propulseurs d'appoint à poudre). TÉLÉCOM 1A a pour mission de retransmettre les

programmes de télévision français vers les Territoires d'Outre-Mer tout en arrosant l'Europe du Sud-Ouest la totalité de l'Afrique et une bonne moitié de l'Amérique du Sud. La PIRE sur ces zones étant comprise entre 19 et  $34,5$  dBW. TÉLÉCOM 1B sera quant à lui lancé 6 mois après et occupera la position  $10^\circ$  Ouest. Le vol VIO d'Ariane a permis aussi de placer en orbite OTG (1) le satellite Européen ECS 2 qui deviendra après la phase de recette EUTELSAT IF2. Ce satellite sera d'abord

placé sur 10° Est puis sa position définitive sera par 7° Est. Un de ses répéteurs est déjà loué à la Norvège pour la retransmission d'un programme de TV norvégien. (Voir illustration MATRA.)

En revenant sur le segment Ouest et précisément sur la position 40,5° O, on note la présence des satellites américains TDRS (2) Est qui devaient arroser l'Europe de l'Ouest, avec une PIRE comprise entre 44 et 47 dBW, pour mi-84. TDRS avaient (ou auront) pour mission de diffuser un programme TV « Coca-Cola » « La Voix de l'Amérique » afin de faire contre-poids à la présence de l'URSS via GORIZONT 14 (14° O) qui diffuse « Programma I » avec une PIRE proche de 45 dBW ne nécessitant que des paraboles de l'ordre du mètre.

## TV directe : Dans quelques mois

Quant aux satellites de télévision directe, notamment le TV SAT allemand, il devrait inaugurer ce nouveau moyen de transmission. Le lancement de ce satellite est prévu pour l'été 85 au moyen d'une fusée Ariane 2 (V17 ou 18). Il sera immédiatement suivi par TDF I (Vol 18 ou 19 prévu pour l'automne 85). Mentionnons que ces 2 vols sont des prévisions, mais c'est le premier satellite prêt qui partira.

Nous constatons si le calendrier est respecté que nous sommes à moins d'une année du coup d'envoi et qu'il faudra songer, à troquer nos rateaux contre des couvercles, pour recevoir un raz-de-marée d'images et s'apprêter à accueillir par le biais de cette étrange lucarne, Goethe ou Shakespeare...

## Détermination de la direction d'un satellite

Pour le pointage de la parabole (précis) et le choix du site de l'installation, il est nécessaire de connaître les directions par lesquelles les signaux d'un ou des satellites nous arrivent.


Il existe au moins 2 solutions pour calculer ces directions (coordonnées), l'une étant par la lecture d'une abaque représentée ici et l'autre s'effectuant au moyen d'un ordinateur dont un programme ZX 81 de Sinclair a été largement

## MATRA 3 MISSIONS POUR LE VOL V 10

ECS 2  
INTÉGRATION

TÉLÉCOM 1  
MAÎTRISE D'ŒUVRE

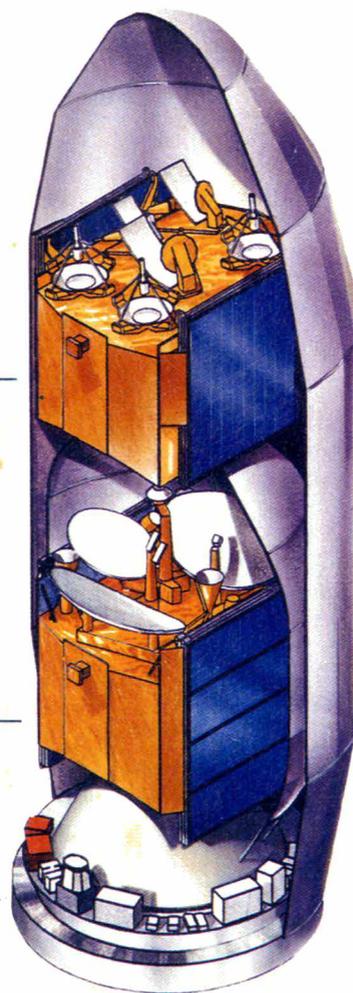CASE ÉQUIPEMENTS  
ARIANE 3  
MAÎTRISE D'ŒUVRE



exposé par Patrick Gueulle dans la revue « Electronique applications » parue en septembre 83.

Le relevé s'effectuant par lecture de la boussole. Cette direction est comprise entre 90 et 180°. — Dans le plan vertical : ELEVATION

## Les angles de visée

Les signaux radio électriques émis depuis un satellite nous parviennent par deux axes différents : — Dans le plan horizontal : AZIMUT.

C'est la direction par laquelle les signaux nous parviennent d'Est en Ouest.


C'est la direction par laquelle les signaux nous parviennent au-dessus, de l'horizon (plan théorique de l'horizon 0°), qui n'est pas nécessai-



site par exemple situé par 45/46° de latitude Nord et 3/4° de longitude Est (centre de la France) de « regarder » théoriquement vers l'Est, un satellite qui serait positionné à environ 78° E et en direction de l'Ouest vers 72° O.

Nous portons à votre attention qu'il s'agit de visibilité théorique où il n'est pas tenu compte des éventuels obstacles proches du lieu de réception qui diminueraient le dégagement immédiat comme un massif montagneux.

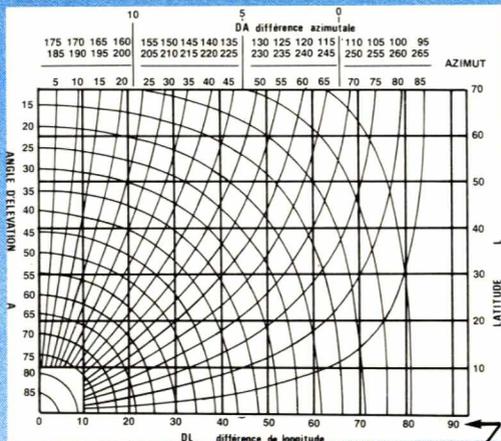De plus la visibilité n'est pas forcément synonyme de réception. Il faut tenir compte lorsque la valeur (3) de A est faible (quelques degrés au-dessus de l'horizon) des importants affaiblissements supplémentaires subits par les signaux en bande C et KU en traversant les différentes couches de l'atmosphère.



Pour calculer ces 2 coordonnées, il faut obligatoirement connaître les longitudes du lieu de réception et du positionnement du satellite (voir liste des satellites, colonne localisation) ainsi que la latitude du lieu de réception. Les longitude et latitude au sol peuvent être relevés sur une carte de l'IGN (Institut Géographique National).

Tenir compte de la différence de la longitude du satellite et celle du lieu. Repérer cette valeur ici. (Remarque: l'horizon visuel) et le zenith qui se situe exactement à 90°, à la verticale du lieu.

## Détermination des angles de visée

L'abaque que nous présentons est issu de l'Université d'Atlanta (E.U.), est valable pour la détermination universelle des angles de visée, en azimut (axe horizontal des abscisses) en élévation (axe vertical des ordonnées). La direction précise d'un satellite correspond à l'intersection de ces deux plans.

## Mode d'exploitation

1<sup>er</sup>) Ajouter ou soustraire (éventuellement) la longitude du lieu de celle du satellite et repérer cette valeur comprise entre 0 et 90° au bas de l'abaque : DL : DIFFÉRENCE LONGITUDINALE.

2<sup>e</sup>) Repérer sur le côté droit de l'abaque la latitude du lieu. L : LATITUDE.

3<sup>e</sup>) A l'intersection des 2 courbes se trouve, A : ANGLE D'ÉLEVATION et DA : DIFFÉRENCE AZIMUTALE.

## Observation

A la lecture de cet abaque, on s'aperçoit qu'il est possible, pour un

Enfin, malgré la visibilité théorique, et avec un A relativement important, il n'est pas toujours possible de capter des signaux qui ne nous sont pas a priori destinés. En effet les antennes d'émission des satellites sont directives et arrosent de ce fait des zones bien définies en accord avec la CAMR.

C'est pour (en partie ou toutes) ces raisons qu'il sera (pas) possible de capter, notamment le satellite américain SPACENET équipé de 12 répéteurs de TV positionné par 69° O, depuis une bonne moitié de l'Ouest de la France, ainsi que l'autre satellite américain TDRS qui lui est théoriquement visible depuis toute la France.

Serge NUEFFER

1. OTG : Orbite de Transfert Géostationnaire.

2. TDRS : Tracking and Data Relay System. Satellite de poursuite et de relais de données.

3. Environ 4 ou 5°.



**16 volumes  
15 coffrets  
de matériel**

# L'ENCYCLOPEDIE PRATIQUE DE L'ELECTRONIQUE

## COMPRENDRE...

Dans les années à venir, l'électronique est appelée à jouer un rôle croissant dans notre vie quotidienne. Aujourd'hui une encyclopédie vous y prépare : c'est le Livre Pratique de l'Electronique EUROTECHNIQUE. Seize volumes abondamment illustrés traitant dans des chapitres clairs et précis de la théorie de l'électronique. Une œuvre considérable détaillée, accessible à tous, que vous pourrez consulter à tout moment.

## FAIRE...

Pour saisir concrètement les phénomènes de l'électronique, cette encyclopédie est accompagnée de quinze coffrets de matériel contenant tous les composants permettant une application immédiate. Vous réaliserez plus de cent expériences passionnantes et, grâce à des directives claires et très détaillées, vous passerez progressivement des expériences aux réalisations définitives.

## SAVOIR...

Conçue par des ingénieurs, des professeurs et des techniciens hautement qualifiés possédant de longues années d'expérience en électronique, cette encyclopédie fait appel à une méthode simple, originale et efficace.

### 16 VOLUMES QUI DOIVENT ABSOLUMENT FIGURER DANS VOTRE BIBLIOTHEQUE ET 15 COFFRETS DE MATERIEL

Le Livre Pratique de l'Electronique est l'association d'une somme remarquable de connaissances techniques (5000 pages, 1500 illustrations contenues dans 16 volumes reliés pleine toile) et d'un ensemble de matériel vous permettant de réaliser des appareils de mesure et un ampli-tuner stéréo.




**eurotechnique**  
FAIRE POUR SAVOIR  
rue Fernand-Holweck, 21100 Dijon

*Renvoyez-nous vite ce bon*

**BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE** Je désire recevoir gratuitement et sans engagement de ma part votre documentation sur le Livre Pratique de l'Electronique. 09180

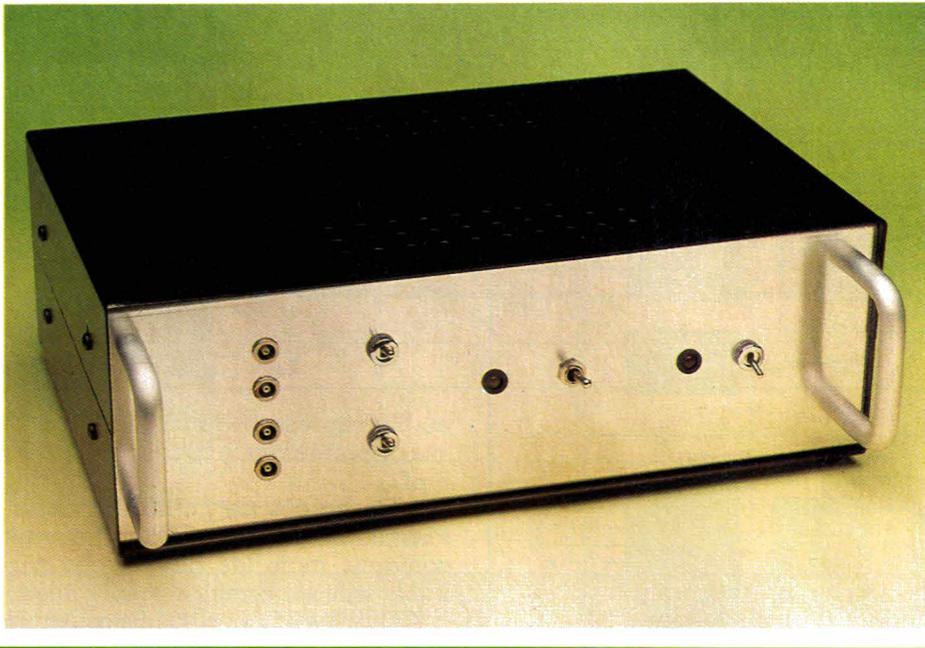à compléter Nom \_\_\_\_\_ Prénom \_\_\_\_\_  
et à renvoyer aujourd'hui Adresse \_\_\_\_\_  
à EUROTECHNIQUE rue Fernand-Holweck Code Postal \_\_\_\_\_ Localité \_\_\_\_\_  
21100 Dijon



temps:   
 difficulté:   
 dépense: 

## générateur de mires

# Une mire « à tout faire »

Le générateur de barres et le codeur PAL qui vous ont été présenté il y a déjà quelques temps étaient équipés d'un circuit générateur de synchronisation Siemens : le S178A.


Ce circuit pose de nombreux problèmes à nos lecteurs, circuit difficilement disponible dont le prix peut varier entre 200 et 500 F et parfois dépasser, très rarement, 500 F. Cette situation est tout à fait anormale et les améliorations apportées par le constructeur ont engendré trois types : S 178, S 178 A et S 178 B, ce qui n'a rien arrangé.

Soulignons qu'il ne s'agit que de problèmes commerciaux et qu'il n'existe aucun problème purement technique avec ce circuit, même si l'on peut regretter que sa consommation soit élevée.

L'appareil que nous vous présentons aujourd'hui reprend les principes énoncés dans les deux articles cités précédemment. Cet appareil génère trois mires différentes : mire de barres à 100 %, mire de convergence et mire alternée : 50 % mire de barres, 50 % mire de convergence.

Pour la mire de convergence, deux commutateurs externes déterminent le nombre de barres horizontales et le nombre de barres verticales. Les signaux de sortie : R,V,B, synchro pourront être appliqués directement à un moniteur couleur ou si l'on préfère à un codeur PAL ou SECAM qui délivrera un signal vidéocomposite pouvant attaquer un modulateur UHF du type REMO 301 RTC ou ASTEC UM 1233.

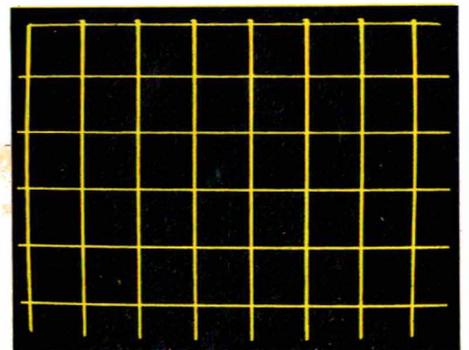Ayant éliminé le générateur de synchronisation S 178, nous nous sommes tournés vers un circuit plus récent : le SAA 1043 RTC. Celui-ci constituant le cœur du générateur, nous commencerons par sa description avant d'étudier le circuit de principe du générateur.



### Description du générateur de signaux de synchronisation : SAA 1043

Le SAA 1043 génère tous les signaux de synchronisation susceptibles d'être employés dans les différents matériels délivrant un signal vidéo : caméra vidéo, jeux vidéo, micro-ordinateurs et générateurs de mires. Ce circuit est programmable pour huit standards différents :

SECAM 1, SECAM 2, PAL-CCIR, NTSC 1, NTSC 2, PAL-M et les standards couramment employés dans les jeux vidéo 624 et 524 lignes.

Le schéma synoptique du circuit intégré SAA 1043 est représenté à la figure 1 et le brochage du circuit et

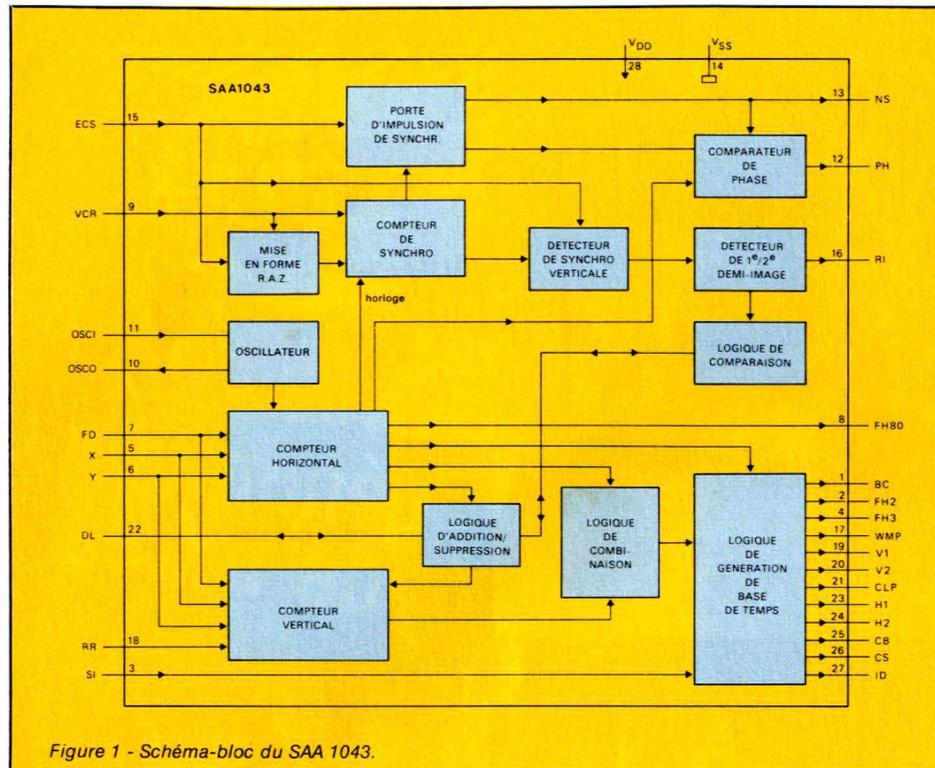


Figure 1 - Schéma-bloc du SAA 1043.

la dénomination des broches à la figure 2. Le SAA 1043 est fabriqué en technologie CMOS et doit être alimenté entre les broches 14 et 28 par une tension continue positive comprise entre 5,7 V et 7,5 V ; dans ces conditions le circuit ne consomme pas plus de 10  $\mu$ A au repos.

## Fonctionnement du SAA 1043

Le choix de fonctionnement sur un des huit standards proposés est fonction des niveaux appliqués sur les entrées X, Y et FD comme le montre les tableaux de la figure 3.

L'entrée FD sélectionne le nombre de lignes 625 ou 525 pour les six premiers standards et 624 et 524 pour les

jeux vidéo. Le niveau appliqué à cette entrée détermine aussi le choix de la fréquence d'oscillation comme le montre le deuxième tableau de la figure 3. Le mode de fonctionnement le plus courant, en Europe, est 625 lignes ; l'entrée FD peut donc être câblée au zéro logique. Le premier tableau nous montre alors que les deux entrées X et Y aux broches 5 et 6 autorisent le choix d'un standard parmi 4 : SECAM 1, SECAM 2, PAL ou jeux vidéo 624 lignes. Nous reviendrons par la suite sur la différence entre les standards SECAM 1 et SECAM 2.

Le second tableau nous donne, si l'entrée FD est à zéro, la fréquence trame 50 Hz, la fréquence ligne 15625 Hz et la fréquence de l'oscillateur qui devra être adoptée : 5 MHz.

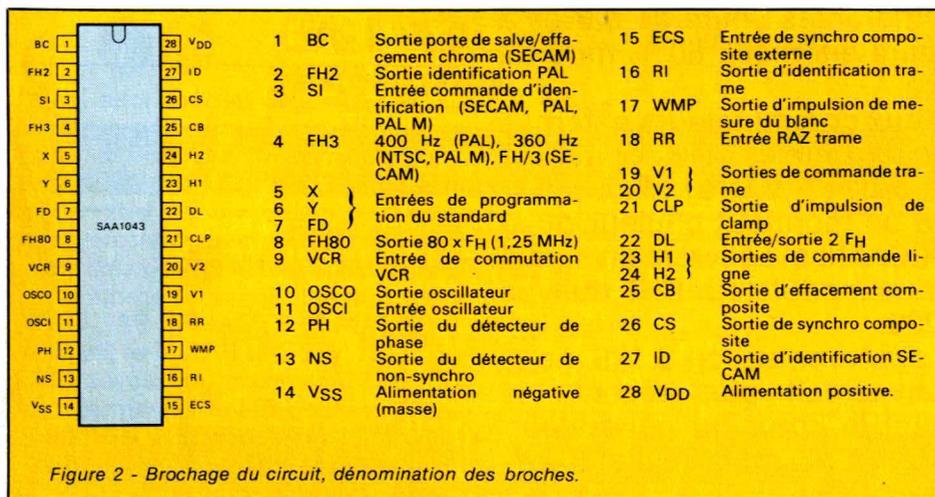


Figure 2 - Brochage du circuit, dénomination des broches.

## L'oscillateur

Le SAA 1043 contient un circuit oscillateur qui doit être complété par quelques éléments externes fixant la fréquence d'oscillation. Comme le montre le schéma de la figure 4, il peut osciller grâce à un circuit LC externe, la fréquence d'oscillation se calcule simplement par la relation :

$$f_{osc} = \frac{1}{2\pi \sqrt{L(C/2 + C_p)}}$$

où  $C_p$  représente la capacité parasite apportée par le circuit, évaluée à 5 pF.

Dans ce cas de nombreux transformateurs ou selfs TOKO peuvent convenir mais les deux types suivants sont en principe disponibles :

KANK 3333 R,  $L = 45 \mu$ H, constitué par 66 tours entre les bornes 1 et 3 ;

TKAN 32696 A,  $L = 23 \mu$ H, constitué par 48 tours entre les bornes 1 et 3.

La valeur de la self donnée correspond à la valeur maximale qui peut être diminuée en modifiant la position du noyau de ferrite. Les calculs devront donc être faits en prenant une valeur légèrement inférieure : 35 à 40  $\mu$ H pour  $L = 45 \mu$ H maximale par exemple.

Nous trouvons en outre à la figure 4, le schéma du SAA 1043 fonctionnant avec un oscillateur à quartz, dans ce cas le quartz est un modèle à résonance parallèle.

Troisième et dernier mode de fonctionnement de l'oscillateur : oscillateur LC, verrouillé sur un signal de synchronisation externe, représenté au schéma de la figure 5.

Dans ce cas l'entrée de commutation VCR broche 9 du SAA 1043 est à l'état haut contrairement aux deux modes de fonctionnement précédents.

Un comparateur de phase interne reçoit le signal de synchronisation composite externe : entrée ECS à la broche 15 et les signaux de synchronisation ligne internes. Le signal de sortie du comparateur PH, broche 12 du SAA 1043, est filtré par un réseau RC extérieur avant de commander le VCO.

Le gain du VCO :  $K_o$  exprimé en Hz par volts, Hz/V, est bien sûr fonction des éléments déterminant la fréquence d'oscillation : selfs, condensateurs d'accord et diode varicap. Le gain du comparateur de phase :  $K_D$  est exprimé en V/Hz et vaut  $V_{DD}/2$ ,  $V_{DD}$  représentant la tension d'alimentation du circuit, entre les broches 14 et 28.



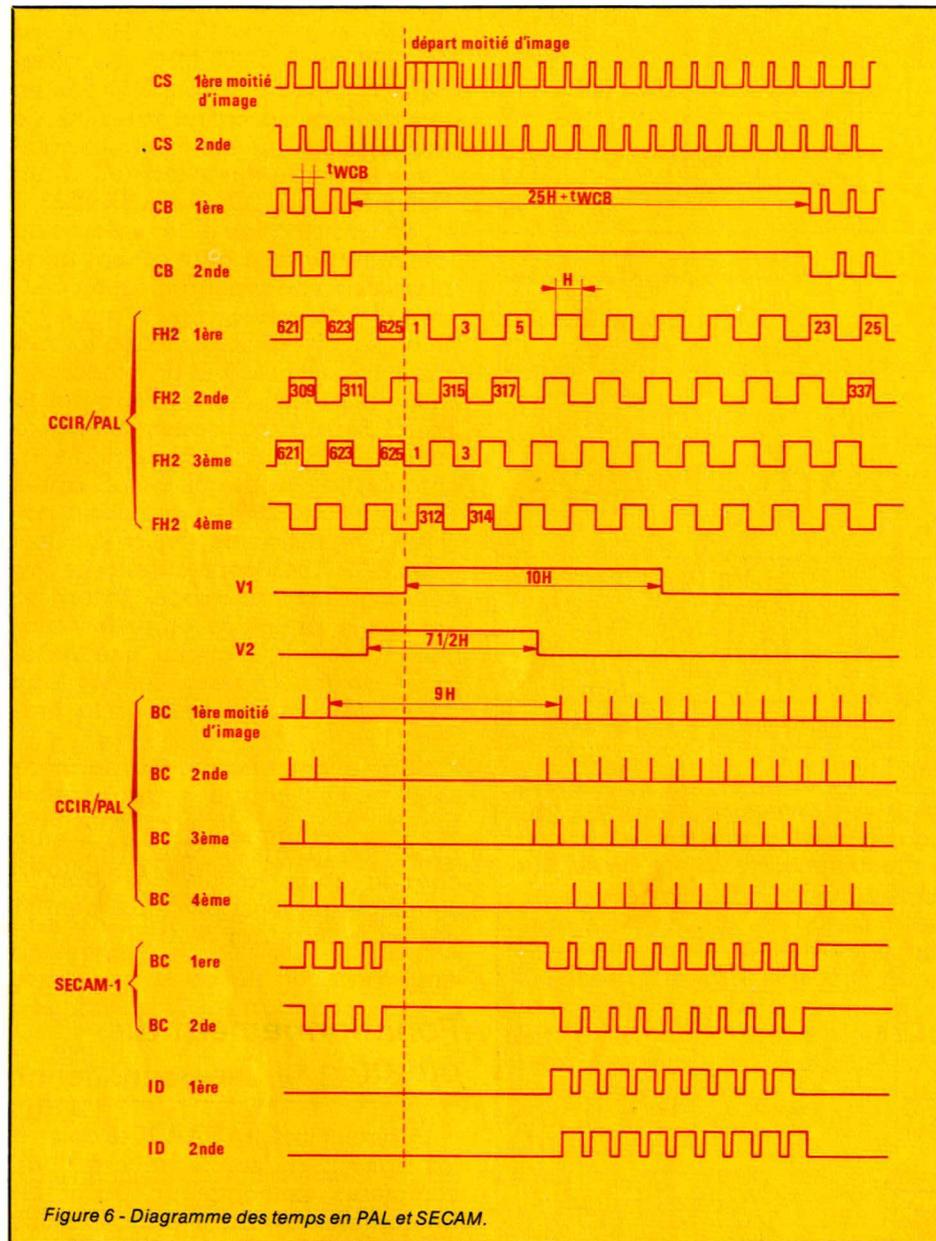


Figure 6 - Diagramme des temps en PAL et SECAM.

logiques d'addition/suppression, de combinaison et génération de base de temps.

Bien qu'il soit possible de faire fonctionner le circuit sur un nombre de lignes quelconque en agissant sur la logique d'addition/suppression grâce à l'entrée sortie DL broche 22, nous ne nous intéresserons qu'aux standards les plus utilisés et susceptibles de l'être par nos lecteurs : PAL, SECAM, et jeux vidéo 624 lignes.

En fonctionnement normal, oscillateur à quartz ou oscillateur LC, les broches 3, 9, 15 et 18 sont au zéro logique et une résistance de charge de  $3,9\text{ k}\Omega$  est connectée entre la sortie DL et le pôle positif d'alimentation. La programmation du standard s'effectue par les entrées X, Y et FD aux broches 5, 6 et 7.


Les figures 6 et 7 donnent le diagramme des temps en PAL, SECAM, NTSC et PAL-M pour les signaux les plus complexes. Pour de plus amples détails, on aura recours au diagramme des temps de la figure 8 et du tableau de la figure 9.

On remarque à la figure 9 que tous les paramètres définissant les formes d'onde sont des multiples du signal horloge appliqué à la borne 11. Toute largeur, retard ou période peut donc s'écrire  $n \times 1/f_{osc} \pm 100\text{ ms}$  où  $n$  est un entier. Dans tous les cas la fréquence ligne dérive de la fréquence de l'oscillateur et peut être calculée par la relation :  $f_H = f_{osc}/320$ . Le tableau de la figure 9 peut sembler parfaitement indigeste. Si l'on se borne à la réalisation du générateur de mire, sa lecture n'est pas indispensable. Si par contre on désire concevoir ou adapter le SAA 1043 à un autre système, codeur, décodeur, jeux vidéo, caméra, ou même mixage, on sera conduit à utiliser un ou plusieurs signaux issus du SAA 1043 et les données du tableau ne manqueront pas d'intérêt.

On trouve en outre dans ce tableau les différences entre les deux standards SECAM - 1 et 2 - et les deux standards NTSC - 1 et 2.

En SECAM 1, la durée d'effacement chroma est prolongée pendant les lignes 7 à 15 et 320 à 328. Pour les standards NTSC il s'agit aussi d'une différence portant sur la durée du signal d'effacement chroma, mais ici seule la durée d'effacement entre deux lignes consécutives est touchée.

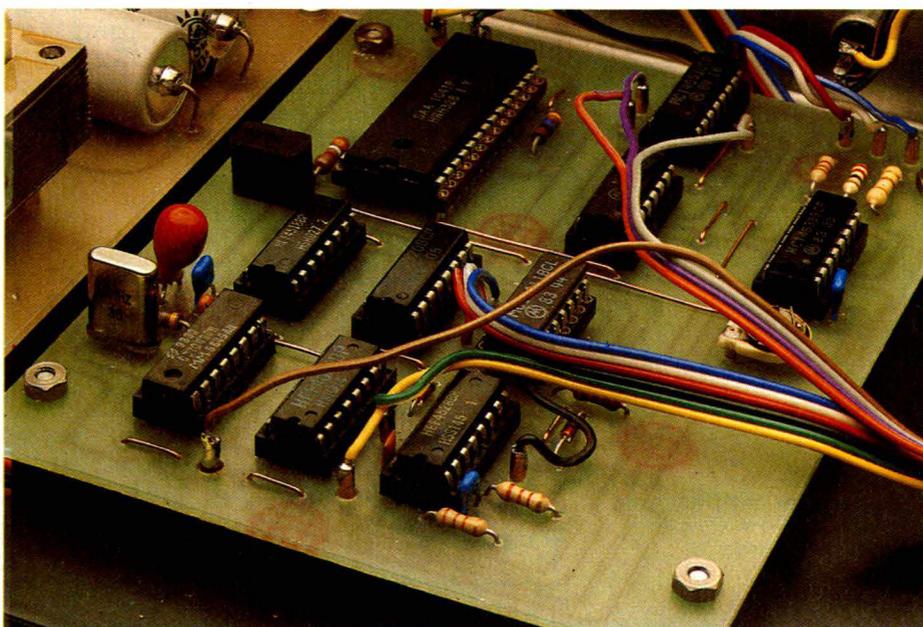On trouvera, dans le tableau, la valeur  $n$  qui correspond au nombre de périodes d'horloge employées



pour générer largeur, retard ou avance.

## Remarques sur quelques signaux

Si l'emploi des signaux de synchronisation composites CS, ligne, H 100, H 2, trame V<sub>1</sub> ou V<sub>2</sub> ne pose aucun problèmes il n'en est pas de même pour certains autres comme BC, CLP, FH<sub>2</sub> qui méritent quelques commentaires supplémentaires.

**BC :** Le signal BC, délimite la position du burst d'identification en PAL et NTSC. En effet, on utilise le signal CB - ne pas confondre avec BC - pour inhiber le signal chroma pendant le temps de suppression ligne. Il faut ensuite grâce à ce signal d'enveloppe positionner la salve d'identification sur le palier arrière du signal de suppression et au niveau de suppression.

**FH<sub>2</sub> :** Le signal est rectangulaire à demi fréquence ligne, donc niveau haut à la ligne n et niveau bas à la ligne n-1. Il est utilisé, en PAL uniquement, pour inverser la phase de la sous-porteuse une ligne sur deux. En NTSC la phase est constante donc ce signal est inutile.

A ce stade remarquons que le circuit SAA 1043 apporte de grandes simplifications. Lors d'un précédent article consacré à un codeur PAL équipé du S178 générateur de synchronisation et TEA 1002 codeur PAL, il a été nécessaire de générer les signaux FH<sub>2</sub> et à partir de deux monostables pour BC, le S 178 ne délivrant pas directement ces informations.

Si l'on conçoit, avec le SAA 1043, un matériel quelconque délivrant les signaux R, V, B et synchro composite,

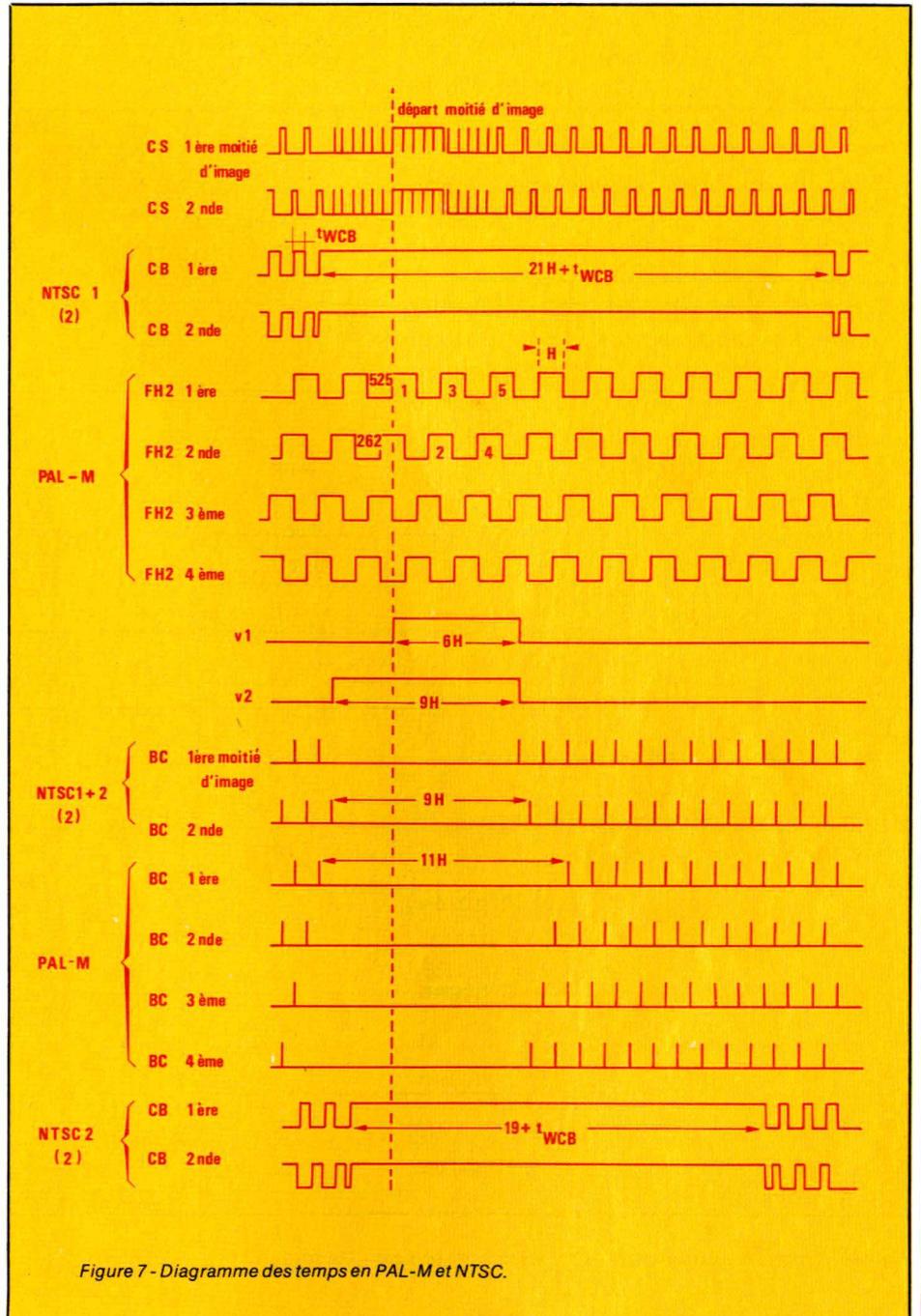


Figure 7 - Diagramme des temps en PAL-M et NTSC.

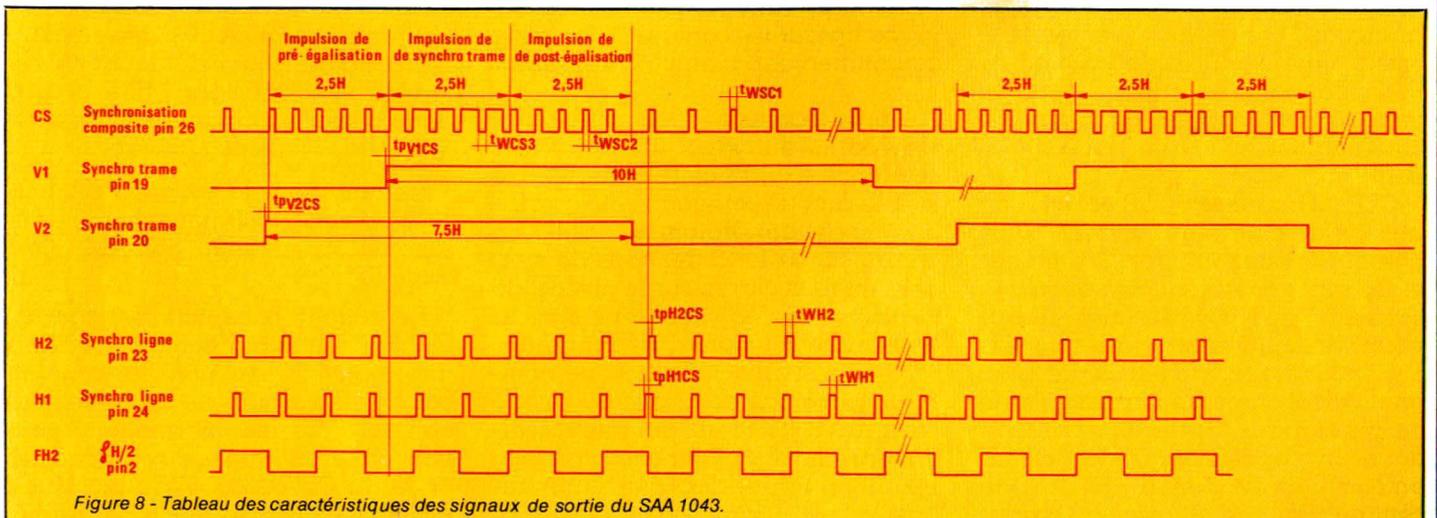


Figure 8 - Tableau des caractéristiques des signaux de sortie du SAA 1043.

Paramètre	Symbole	PAL	NTSC	PAL-M	SECAM	Unité	n
<b>CS</b>							
Signal de synchronisation composite							
Largeur de l'impulsion synchro ligne	twsc1	4,8	4,77	4,77	4,8	µs	24
Largeur des impulsions d'égalisation	twsc2	2,4	2,38	2,38	2,4	µs	8
Largeur des impulsions de synchro trame	twsc3	4,8	4,77	4,77	4,8	µs	24
Durée des impulsions de pré-égalisation	—	2,5	3	3	2,5	H	
Durée des impulsions de post-égalisation	—	2,5	3	3	2,5	H	
Durée des impulsions de synchro trame	—	2,5	3	3,5	2,5	H	
<b>CB</b>							
Largeur des impulsions PAL / SECAM / PAL-M	twcb	12	—	11,12	12	µs	60
NTSC 1	twcb	—	11,12	—	—	µs	56
NTSC 2	twcb	—	10,53	—	—	µs	53
Avance sur la synchro	tPBCS	1,6	1,59	1,59	1,6	µs	8
Temps d'effacement vertical PAL / SECAM / PAL-M		25H + twcb	—	21H + twcb	25H + twcb		
NTSC 1		—	21H + twcb	—	—		
NTSC 2		—	19H + twcb	—	—		
<b>BC (PAL)</b>							
Largeur de l'enveloppe de la salve	twbc	2,4	2,38	2,38	—	µs	12
Retard sur la synchro	tPBCSBC	5,6	5,56	5,76	—	µs	28
Temps de suppression du burst	—	9	9	11	—	H	
Suppression des burst		H623	H523	H523	—	—	
1 <sup>er</sup> trame	—	à H6	à H6	à H8	—	—	
2 <sup>er</sup> trame	—	H310	H261	H260	—	—	
		à H318	à H269	à H270	—	—	
3 <sup>er</sup> trame	—	H622	H523	H522	—	—	
		à H5	à H6	à H7	—	—	
4 <sup>er</sup> trame	—	H311	H261	H259	—	—	
		à H319	à H269	à H269	—	—	

Figure 9 - Tableau des caractéristiques des signaux de sortie du SAA 1043.

l'addition du seul circuit TEA 1002 recevant en plus de ces quatre signaux, BC et FH<sub>2</sub>, donne à ce générateur une sortie vidéo-composite PAL. Le gain est triple : gain de temps à la conception, gain sur l'encombrement et sur la consommation.

**CLP** : L'impulsion CLP est une impulsion de clamp qui appelle aussi quelques commentaires. Les étages vidéo sont généralement à couplage capacitif, qu'il s'agisse des étages traitant les signaux primaires E<sub>R</sub>, E<sub>V</sub>, E<sub>B</sub>, ou les étages traversés par le signal vidéocomposite. La dissymétrie de ces signaux, après leur passage dans un condensateur de liaison, amène une variation du niveau continu. Pour compenser ces varia-

tions, dues aux variations du contenu de l'image, on doit restituer la composante continue ou, plus communément, clamber le signal.

Après passage dans un clamp, une partie du signal est mis à une référence fixe, et cette opération se répète à chaque ligne. Deux procédés sont généralement utilisés : clamp sur le fond des tops de synchro ligne et clamp sur le niveau de suppression. C'est bien sur la deuxième solution qui donne les meilleurs résultats. Il existe de nombreux schémas de circuit de clamp mais rares sont ceux qui soient **réellement** efficaces. Pour exécuter cette opération il faut disposer d'une impulsion, dite impulsion de clamp,


délimitant le temps pendant lequel on fixe la référence. L'impulsion fournie par le SAA 1043 est disponible pendant la deuxième moitié du top de synchro ligne. Elle pourra donc piloter un circuit de clamp sur le fond des tops de synchro.

Comme pour le codeur PAL TEA 1002, le SAA 1043 peut simplifier le schéma du codeur SECAM paru dans RP N° 437.

Le codeur acceptait les signaux R, V, B, et synchro composite. Dans une nouvelle version la synchro composite verrouille le SAA 1043 qui délivre alors les informations pouvant être appliquées aux broches 12 et 13 du TDA 2505. A la pin 12 on injecte CLP et à la pin 13, V<sub>1</sub> ou V<sub>2</sub>.

Paramètre	Symbole	PAL	NTSC	PAL-M	SECAM	Unité	n
<b>BC (SECAM)</b>							
Largeur des impulsions d'effacement	$t_{WBC}$	—	—	—	7,2	$\mu s$	36
Avance du signal par rapport à la synchro	$t_{PBCCS}$	—	—	—	1,6	$\mu s$	8
Durée de l'effacement trame							
SECAM 1		1 <sup>re</sup> trame: $25H + t_{WBC}$ sauf H320 à H328 2 <sup>e</sup> trame: $24,5H + t_{WBC}$ sauf H7 à H15					
SECAM 2		1 <sup>re</sup> trame: $25H + t_{WBC}$ 2 <sup>e</sup> trame: $24,5H + t_{WBC}$					
<b>CLP</b>							
Largeur des impulsions de champ	$t_{WCLP}$	2,4	2,38	2,38	2,4	$\mu s$	12
Retard par rapport à la synchro	$t_{PCSCLP}$	2,4	2,38	2,38	2,4	$\mu s$	12
<b>DL</b>							
Fréquence	$f_{DL}$	$2 \times f_H$	$2 \times f_H$	$2 \times f_H$	$2 \times f_H$	—	
Largeur des impulsions	$t_{WDL}$	9,6	9,53	9,53	9,6	$\mu s$	48
Retard par rapport à la synchro	$t_{CLCS}$	5,6	5,56	5,56	5,6	$\mu s$	28
<b>FH 80</b>							
Fréquence	$f_{FH80}$	$80 \times f_H$	$80 \times f_H$	$80 \times f_H$	$80 \times f_H$	—	
Avance par rapport à la synchro	—	0,2	0,2	0,2	0,2	$\mu s$	1
<b>H1, H2</b>							
Largeur de H1	$t_{WH1}$	7,2	7,15	7,15	7,2	$\mu s$	36
Largeur de H2	$t_{WH2}$	7,2	7,15	7,15	7,2	$\mu s$	36
Retard de H1 par rapport à synchro	$t_{PH1CS}$	0,8	0,79	0,79	0,8	$\mu s$	4
Avance de H2 par rapport à synchro	$t_{PCSH2}$	0,8	0,79	0,79	0,8	$\mu s$	4
Période	—	64	63,56	63,56	64	$\mu s$	
<b>V1, V2</b>							
Durée V1	—	10	6	6	10	H	
Durée V2	—	7,5	9	9	7,5	H	
Retard de V1 par rapport à synchro	$t_{PV1CS}$	1,6	1,59	1,59	1,6	$\mu s$	8
Avance de V2 par rapport à synchro	$t_{PV2CS}$	1,6	1,59	1,59	1,6	$\mu s$	8
<b>FH2</b>							
Fréquence	$f_{FH2}$	$f_H/2$	$f_H/2$	$f_H/2$	$f_H/2$	—	
Avance par rapport à la synchro	—	0	0	0	0	$\mu s$	
<b>FH3</b>							
Fréquence	$f_{FH3}$	400	360	360	$f_H/3$	—	
Avance par rapport à la synchro	—	—	—	—	0	$\mu s$	
<b>WMP</b>							
Largeur de l'impulsion de mesure	—	2,4	2,38	2,38	2,4	$\mu s$	12
Avance par rapport à la synchro	—	34,4	34,16	34,16	34,4	$\mu s$	172
Largeur de WMP	—	10	9	9	10	H	
1 <sup>re</sup> trame		—	H163 à H173	H134 à H143	H134 à H143	H163 à H173	—
2 <sup>e</sup> trame		—	H475 à H485	H396 à H405	H396 à H405	H475 à H485	—
<b>RI</b>							
Fréquence	—	$f_H/2$	$f_H/2$	$f_H/2$	$10f_H$	—	
Position des fronts	—	H6	H318	H7	H269	H7	H269
<b>ID</b>							
Largeur des impulsions	$t_{WID}$	12,0	11,12	11,12	12,0	$\mu s$	60
Retard par rapport à la synchro	$t_{PIDCS}$	1,6	1,59	1,59	1,6	$\mu s$	8
1 <sup>re</sup> trame		—	H7 à H15	H8 à H22	H8 à H22	H7 à H15	—
2 <sup>e</sup> trame		—	H320 à H328	H271 à H285	H271 à H285	H320 à H328	—

Figure 10 - Schéma de principe du générateur de mires :  
 — mire de barres,  
 — mire de convergence,  
 — mire combinée : 50 % barres, 50 % convergence.

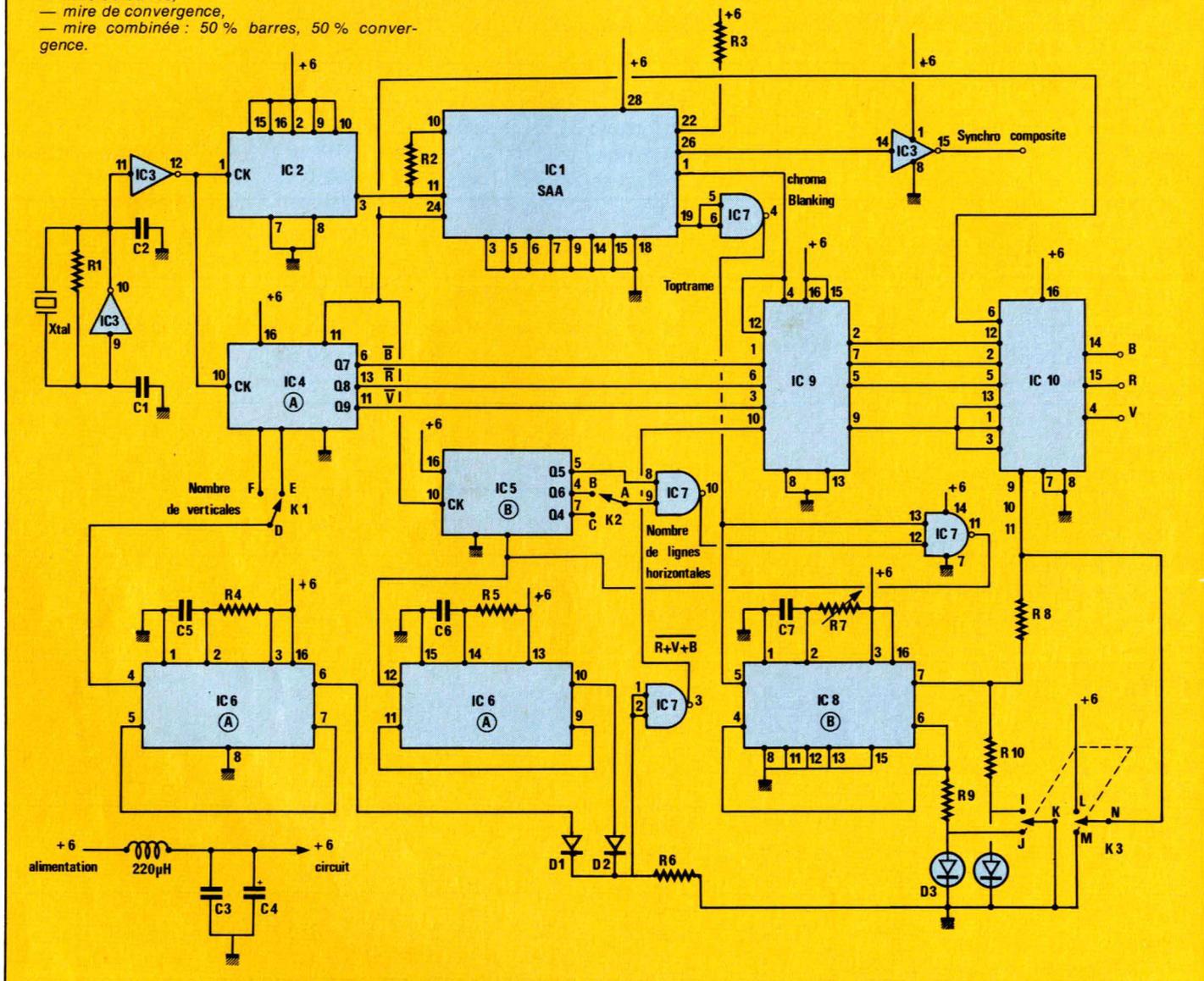

Cette solution est particulièrement intéressante si l'on réalise un générateur mixte PAL/SECAM.

Nous avons vu que les applications d'un circuit comme le SAA 1043 sont multiples, nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir. Nous connaissons suffisamment les divers signaux fournis par le SAA 1043 pour attaquer la réalisation du générateur de mire de barres et mire de convergence.

## Le schéma du générateur de mires

Le schéma du générateur de mires est représenté à la figure 10. Le schéma est, grâce aux divers signaux fournis par le SAA 1043, très simple. On trouve un oscillateur à quartz fonctionnant à 10 MHz. Le cir-

cuit CMOS IC 3 devra impérativement être du type HEF, donc issu de RTC. En effet les divers essais que nous avons effectués montrent que seuls ces circuits sont capables d'osciller convenablement même alimentés sous une faible tension d'alimentation : 6 V. Le signal à 10 MHz est envoyé simultanément sur deux diviseurs, le premier un HEF 4518 est sous-employé puisqu'il n'est utilisé que comme diviseur par 2. On peut employer un autre circuit, 4020 par exemple, à condition que celui-ci soit capable de fonctionner correctement à 10 MHz. Le signal résultant de la division par 2 à 5 MHz est envoyé au SAA 1043, qui délivre les divers signaux de synchronisation.

Dans cette application nous avons employé quatre signaux particuliers :

- le signal de synchronisation composite à la broche 26 ;
- le signal d'effacement chroma-chroma blanking à la broche 1 ;
- un des deux signaux à la fréquence ligne H<sub>2</sub> à la broche 24 ;
- un des deux signaux à la fréquence trame V<sub>1</sub> à la broche 19.

Ces quatre signaux suffisent pour générer les trois mires suivantes : mire de barres normalisée, mire de convergence, mire mixte barres et convergence.

## Le cas de la mire de barres

Pour une mire de barres normalisée on doit générer, en plus du signal de synchronisation composite, trois signaux R, V, B, définis de la manière suivante : pendant le temps d'image réellement utile, durant ap-

# L'ELECTRONIQUE VA VITE PRENEZ LE TEMPS DE L'APPRENDRE AVEC EURELEC



La radio-communication, c'est une passion pour certains, cela peut devenir un métier. **L'électronique industrielle**, qui permet de réaliser tous les contrôles et les mesures, **l'électrotechnique**, dont les applications vont de l'éclairage aux centrales électriques, sont aussi des domaines passionnants et surtout pleins d'avenir. Vous que la **TV couleur**, **l'électronique digitale** et même les **micro-ordinateurs** intéressent au point de vouloir en faire un métier, vous allez en suivant nos cours, confronter en permanence vos connaissances théoriques avec l'utilisation d'un matériel que vous réaliserez vous même, au fur et à mesure de nos envois. Ainsi, si vous choisissez la TV couleur, nous vous fournirons de quoi construire un récepteur couleur PAL-SECAM, un oscilloscope et un voltmètre électronique. Si vous préférez vous orienter vers l'électronique digitale et les micro-ordinateurs, la réalisation d'un ordinateur "Elettra Computer System®" avec son extension de mémoire Eprom, fait partie de notre enseignement. Quel que soit votre niveau de connaissance actuel, nos cours et nos professeurs vous prendront en charge pour vous amener progressivement au stade professionnel, en suivant un rythme choisi par vous. Et pour parfaire encore cet enseignement, avant de vous lancer dans votre nouvelle activité, Eurelec vous offre un **stage gratuit** dans ses laboratoires dès la fin des études. Mettez toutes les chances de votre côté, avec nous, vous avez le temps d'apprendre.



**eurelec**  
institut privé d'enseignement à distance

Rue Fernand-Holweck - 21100 DIJON  
Tél. (80) 66.51.34

dbci

## BON POUR UN EXAMEN GRATUIT

A retourner à EURELEC - Rue Fernand-Holweck - 21100 DIJON.

Pour vous permettre d'avoir une idée réelle de la qualité de l'enseignement et du nombreux matériel fourni, EURELEC vous offre de recevoir, CHEZ VOUS, gratuitement et sans engagement, le premier envoi du cours que vous désirez suivre (comprenant un ensemble de leçons théoriques et pratiques et le matériel correspondant). Il vous suffit de compléter ce bon et de le poster aujourd'hui même.

Je soussigné : Nom \_\_\_\_\_ Prénom \_\_\_\_\_ DATE ET SIGNATURE  
(Pour les enfants signature des parents)  
Adresse : \_\_\_\_\_ Tél. \_\_\_\_\_  
Ville \_\_\_\_\_ Code postal \_\_\_\_\_

désire recevoir, pendant 15 jours et sans engagement de ma part, le premier envoi de leçons et matériel de :

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> <b>ELECTRONIQUE FONDAMENTALE ET RADIO-COMMUNICATIONS</b> | <input type="checkbox"/> <b>INITIATION A L'ELECTRONIQUE POUR DEBUTANTS</b> |
| <input type="checkbox"/> <b>ELECTROTECHNIQUE</b>                                  | <input type="checkbox"/> <b>ELECTRONIQUE DIGITALE ET MICRO-ORDINATEUR</b>  |
| <input type="checkbox"/> <b>ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE</b>                         | <input type="checkbox"/> <b>TELEVISION NOIR ET BLANC ET COULEURS</b>       |


• Si cet envoi me convient, je le conserverai et vous m'enverrez le solde du cours à raison d'un envoi en début de chaque mois, les modalités étant précisées dans le premier envoi gratuit.

• Si au contraire, je ne suis pas intéressé, je vous le renverrai dans son emballage d'origine et je vous devrai rien. Je reste libre, par ailleurs, d'interrompre les envois sur simple demande écrite de ma part.

09181

proximativement 52  $\mu$ s pour chaque ligne, le signal B pour bleu doit prendre les états suivants : 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0; pour le signal R rouge la séquence est : 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0 et pour le signal V vert on a 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Il apparaît clairement que ces signaux sont liés entre eux par division successive par deux.

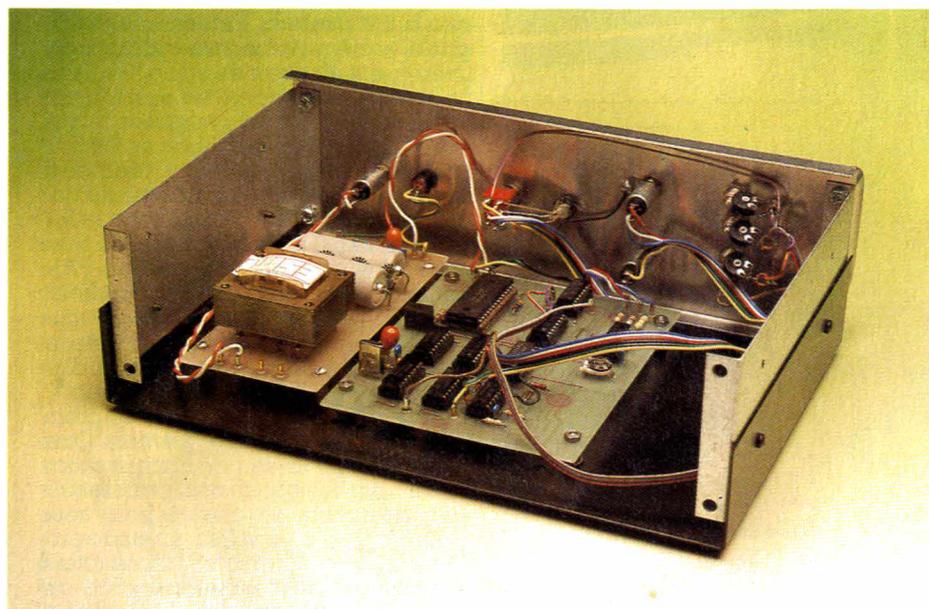Dans de précédents articles nous avons employé un PLL verrouillé sur 10 MHz et les signaux R, V, B étaient obtenus par division successive par deux. Il existe une solution plus sim-



ple qui permet de se passer du PLL et du diviseur par 10 qui lui était associé. C'est bien sûr cette solution que nous avons employée et qui est représentée sur le schéma de la figure 10.

Le signal à 10 MHz est envoyé sur un compteur périodiquement remis à zéro par les impulsions à la fréquence ligne  $H_2$  fournies par le SAA 1043. On récupère sur les sorties  $Q_7$ ,  $Q_8$  et  $Q_9$  de ce compteur des signaux aux fréquences respectives suivantes, 78 125 Hz, 39 062,5 Hz et 19 531,25 Hz. Ces signaux sont en phase avec le signal de synchronisation et il peuvent être employés pour générer respectivement B, R, et V.

A la sortie des compteurs on ne dispose pas directement de R, V, B mais leur complémentaire, trois inverseurs sont alors nécessaires pour obtenir une mire de barres à luminance décroissante de gauche à droite. Les inverseurs ne sont pas nécessaires si l'on se contente d'une mire de barres à luminance croissante. Sur le schéma de la figure 10 les inverseurs sont combinés avec le signal d'effacement chroma issu de

la broche 1 du SAA 1043. On dispose alors bien des signaux R, V et B aux broches 7, 5 et 2 de  $IC_9$  correspondant à une mire de barres à luminance décroissante de gauche à droite. En outre les signaux de chrominance ne sont présents en sortie que pendant le temps réglementaire, grâce à l'information chroma blanking. Les signaux sont ensuite transmis à un triple inverseur qui sélectionne les informations R, V, B correspondant à une mire de barres ou une mire de convergence.

## Le cas de la mire de convergence

Une mire de convergence se compose de barres verticales et horizontales blanches sur fond noir. Cette mire est intéressante pour régler la convergence du tube; les défauts, si défauts il y a, se manifestent le plus visiblement aux quatre coins de l'écran. En cas de mauvais réglage ou de dérèglement, les trois faisceaux rouge, vert et bleu ont tendance à prendre des directions différentes.

Le réglage est donc effectué à l'œil de manière à obtenir des lignes parfaitement blanches sur tout leur trajet.

La mire étant du type noir et blanc, les signaux R, V, B seront soit tous à zéro, luminance 0 donc noir, soit tous au niveau 1, donc luminance 100 %. Pour générer une telle mire la solution consiste à scinder le problème en deux parties : la génération des barres verticales, et la génération des barres horizontales.


## Les barres verticales

Supposons que l'on veuille générer  $n$  barres verticales, ceci revient à placer sur chaque ligne de chaque trame  $n$  blancs régulièrement espacés. A partir du schéma du générateur de barres, le problème est facilement résolu puisque l'on dispose d'un compteur remis à zéro par les impulsions ligne. Le nombre de verticales est alors fonction du rapport du diviseur. L'inverseur  $K_1$  sélectionne les sorties  $Q_5$  et  $Q_6$  de  $IC_4$  donnant respectivement 16 ou 8 barres verticales. La largeur de chaque ligne doit finalement être fixée et on a recours au monostable  $IC_6$ . La mire de convergence est obtenue en additionnant aux barres verticales, les barres horizontales.

## Les barres horizontales

Pour la génération des barres horizontales le problème est similaire et tout aussi simple. On utilise un compteur recevant un signal à la fréquence ligne. Le compteur doit être périodiquement remis à zéro par une impulsion de synchro trame. Comme précédemment le nombre de lignes horizontales est fonction du temps séparant deux remises à zéro. Sur le schéma de la figure 10, la génération des horizontales est confiée au compteur  $IC_5$ , celui-ci est périodiquement remis à zéro : à chaque impulsion trame et toutes les  $X$  lignes. Le nombre  $X$  est fonction de la position de l'inverseur  $K_2$ . Cet inverseur sélectionne les sorties  $Q_3$  ou  $Q_4$ . La remise à zéro s'effectue donc respectivement toutes les 96 lignes ou 48 lignes. Ce qui donnera 6 ou 12 horizontales. Ne pas oublier qu'il y a deux trames entrelacées !

Dernier problème qui n'en est pas un véritablement : calibrer la longueur de chaque ligne. Le rôle est assigné à un monostable  $IC_6$ . Ici la précision n'a que très peu d'importance. Il suffit simplement que le temps pendant lequel le signal est présent à la broche 10 de  $IC_6$  soit su-

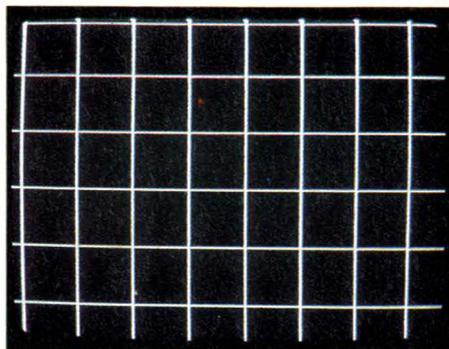

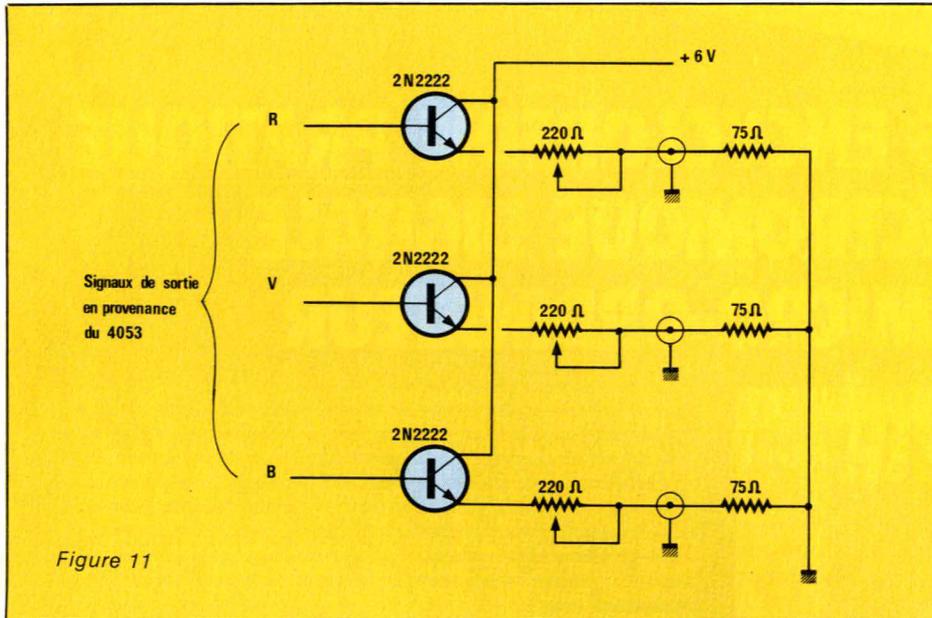


Figure 11

périeur ou égal à la durée utile du signal vidéo : 52  $\mu$ S. Le signal d'effacement chroma ramènera la durée du signal au temps utile de ligne.

Finalement les diodes D<sub>1</sub> et D<sub>2</sub> additionne les verticales et les horizontales et on dispose aux bornes de R<sub>6</sub> du signal vidéo qui peut être appliqué simultanément sur les entrées R, V, B. (Z entrée > 10 k $\Omega$ , VCC 90 par exemple.)

### Le système de commutation

Le triple inverseur IC<sub>10</sub> HEF 4053 reçoit les signaux correspondant à une mire de barres ou une mire de convergence. L'inverseur K<sub>3</sub> envoie une information sur les entrées de commande du 4053. Si les broches 9, 10 et 11 du 4053 sont au zéro logique, on sélectionne la mire de barres, au



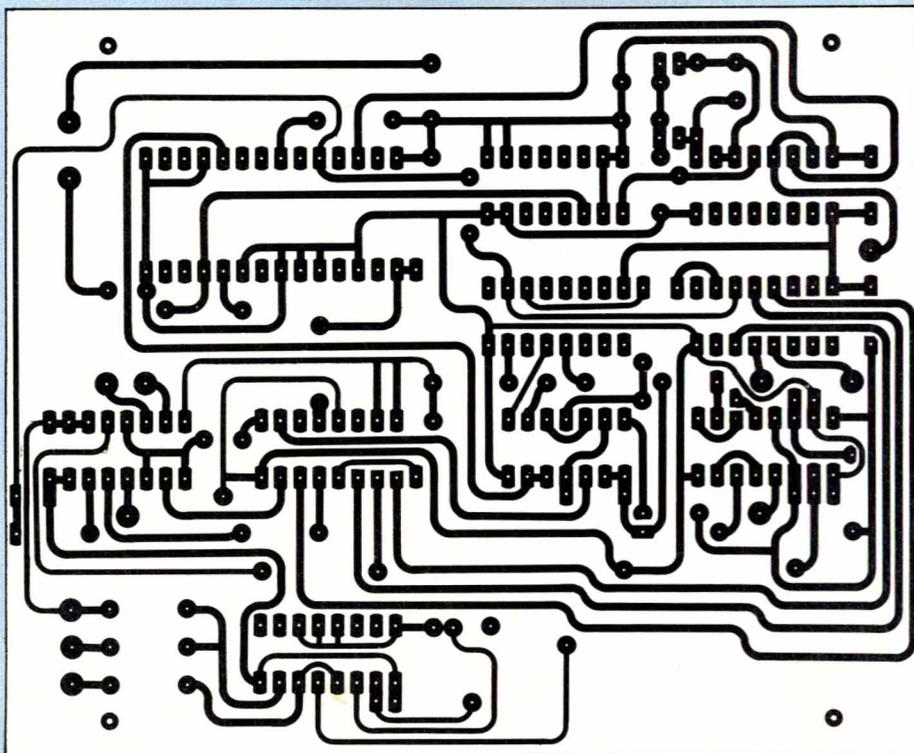
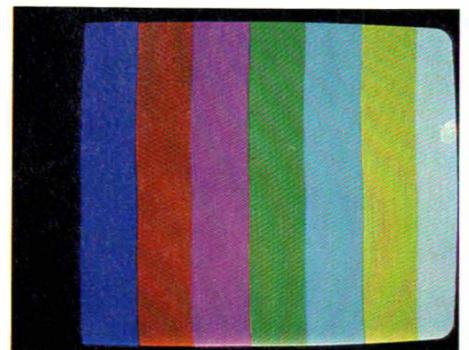
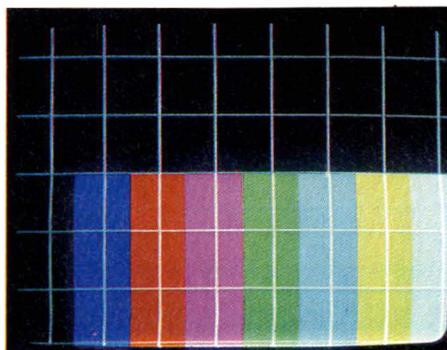


Figure 12

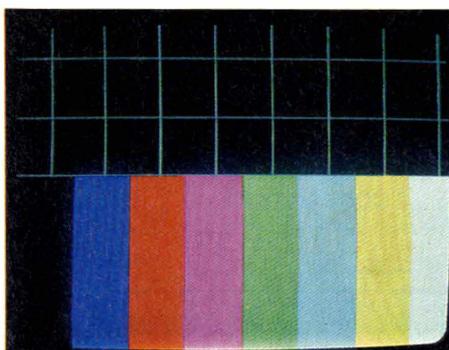

**NOUVEAU**
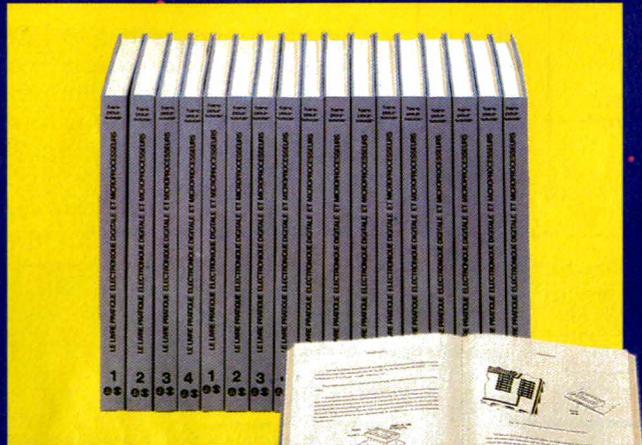
# LA PREMIERE ENCYCLOPEDIE PRATIQUE DE L'ELECTRONIQUE DIGITALE ET DU MICRO-ORDINATEUR



Après le succès de ses deux premières collections sur l'électronique et la télévision, Eurotechnique vous propose aujourd'hui sa nouvelle encyclopédie "Le Livre Pratique de l'Electronique Digitale et du Micro-Ordinateur". Conçue sur le même principe, c'est-à-dire "Faire pour Savoir", cette nouvelle collection représente une série de 16 volumes progressifs, clairs et abondamment illustrés, accompagnés chacun d'un coffret de matériel pour une application pratique et immédiate des connaissances acquises.

Cette encyclopédie représente, pour vous, l'occasion unique de pénétrer l'univers transitionnel de la micro-informatique et de faire partie de ses "initiés". C'est aussi un moyen progressif d'évolution technique et d'enrichissement culturel, aussi bien pour les professionnels que pour les passionnés d'électronique. C'est enfin un ouvrage de référence auquel les uns comme les autres pourront se reporter à tout moment.

## SAVOIR

Un ensemble de 16 volumes, divisé en trois parties :

Les quatre premiers volumes, consacrés aux bases fondamentales de l'Electronique, ont pour objectif de rendre cette matière accessible à tous, sans autres connaissances préalables.

Les cinq volumes suivants traitent de la technique des micro-circuits intégrés et digitaux.

Dans les sept derniers volumes sont étudiés en détail, le fonctionnement des microprocesseurs et leurs applications dans les systèmes de micro-informatique.

En fonction de votre niveau, ces trois parties peuvent s'acquérir séparément.

## FAIRE

16 coffrets de matériel vous permettront, après de nombreuses expériences et manipulations, de passer progressivement au montage de différents appareils. Pour finir, vous réaliserez vous-même votre micro-ordinateur "ELETTRA COMPUTER SYSTEM"®, basé sur le Z80, avec son extension de programmation de mémoire EPROM.



Connaître l'ordinateur et dialoguer avec lui.



**eurotechnique**  
FAIRE POUR SAVOIR  
rue Fernand-Holweck, 21100 Dijon

## BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE

à compléter et à renvoyer aujourd'hui à EUROTECHNIQUE rue Fernand-Holweck, 21100 Dijon  
Je désire recevoir gratuitement et sans engagement de ma part votre documentation sur le Livre Pratique de l'Electronique Digitale et du Micro-Ordinateur

NOM \_\_\_\_\_ PRÉNOM \_\_\_\_\_  
ADRESSE \_\_\_\_\_ CODE POSTAL [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

21183

l logique, la mire de convergence. En position médiane ces mêmes entrées reçoivent le signal issu du monostable IC8. Le monostable est déclenché par le top trame et délivre en sortie un créneau négatif. Si la durée de ce créneau est inférieure à 20 ms - en pratique on prendra approximativement 10 ms - on obtient une mire mixte, haut de l'image mire de barres, bas de l'image mire de convergence.

Il est facile d'inverser cette disposition en connectant R8 non plus à la sortie Q du monostable broche 7 mais à la sortie Q broche 6.

On ajoute finalement une diode électroluminescente D3 - tout à fait facultative - bicolore rouge-verte.

La signalisation est la suivante :

- rouge, mire de barres ;
- vert, mire de convergence ;
- jaune, mire mixte.

Les signaux présents sur les broches 14, 15 et 4 du 4053 peuvent être directement appliqués sur les entrées R,V,B du VCC 90 ayant une impédance d'entrée voisine de 10 k $\Omega$ .

Pour débiter sur des charges de 75  $\Omega$  on intercalera un interface à transistor représenté à la figure 11.

Il n'existe aucun réglage, la maquette doit fonctionner sans problème. R7 sera simplement positionné de manière à scinder la mire mixte en deux parties dont les proportions sont fonction des besoins de

chacun. Le tracé des pistes du circuit imprimé est représenté à la figure 12 et l'implantation des composants à la figure 13.

La consommation du montage est extrêmement faible, si l'on débite sur des charges de 10 k $\Omega$  et que l'on omet la diode D3, l'alimentation peut être assurée par quatre piles 1,5 V ou cinq accus Cd Ni 1,2 V. Pour débiter sur des charges 75  $\Omega$  il est préférable de passer en alimentation secteur. On doit délivrer 1 V sous 75  $\Omega$  pour les trois entrées R,V,B donc approximativement 40 mW. L'alimentation dont le schéma de principe est représenté à la figure 14 donne entière satisfaction et peut délivrer le courant nécessaire à une version débitant sur des charges de

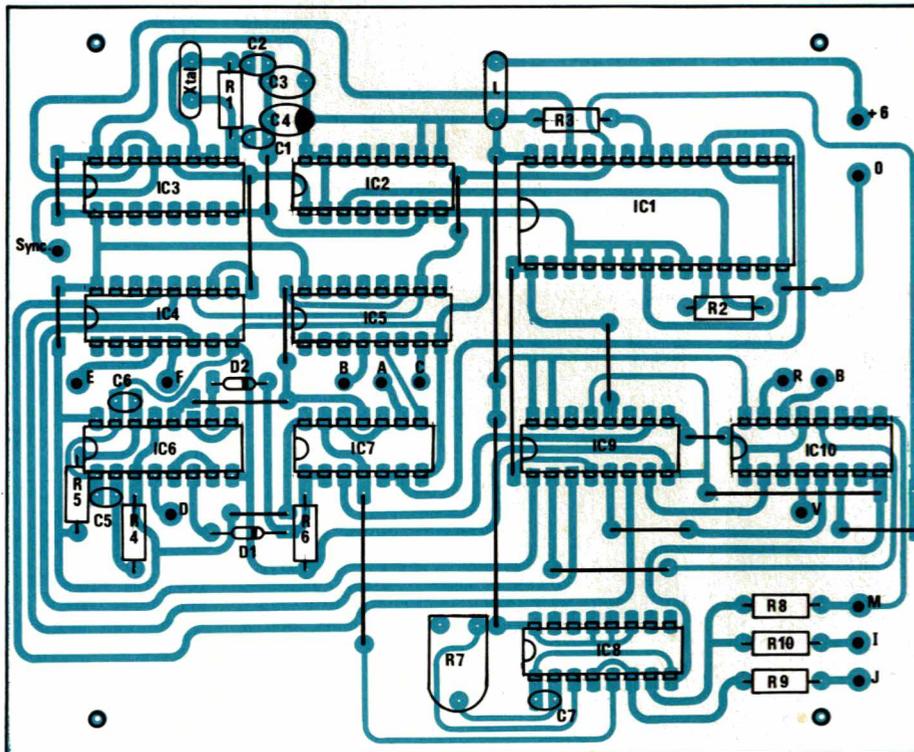


Figure 13



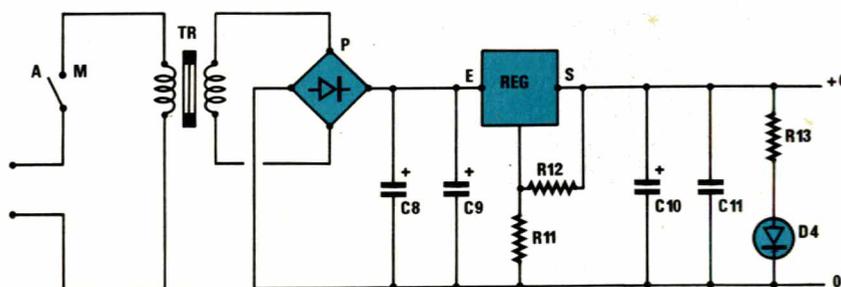


Figure 14


# Réalisation

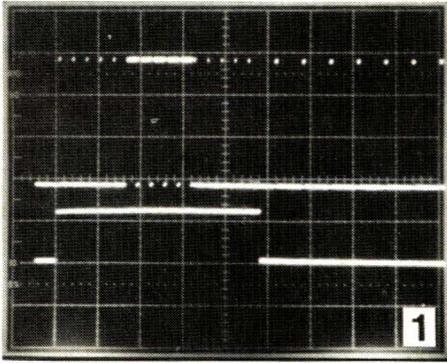

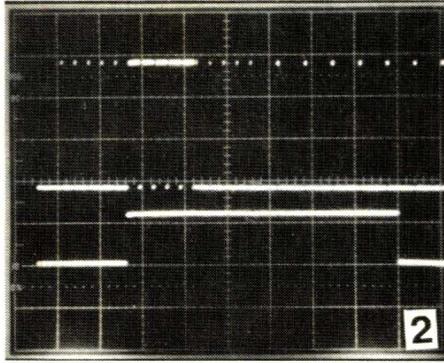
1 Trace supérieure synchro composite 2 V, 100  $\mu$ s/div.  
Trace inférieure pin 20 5 V



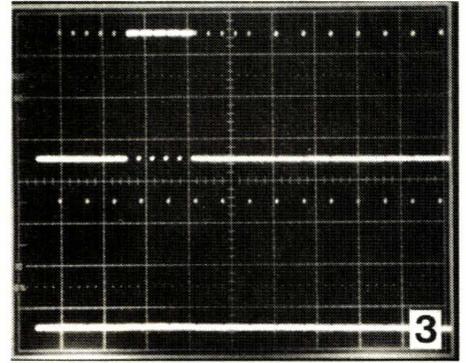
2 Trace supérieure synchro composite 2 V, 100  $\mu$ s/div.  
Trace inférieure pin 19 5 V



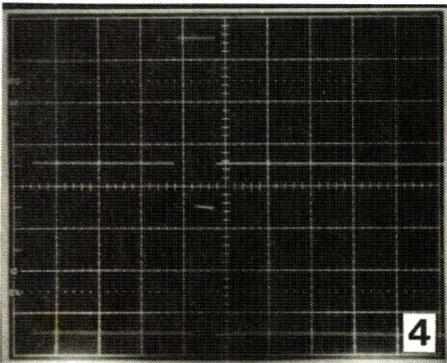
3 Trace supérieure synchro composite 2 V, 100  $\mu$ s/div.  
Trace inférieure pin 21 CLP 2 V



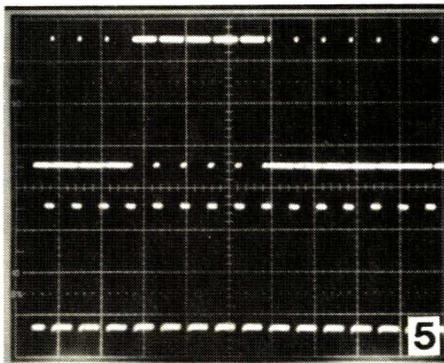
4 Trace supérieure synchro composite 2 V, 5  $\mu$ s/div.  
Trace inférieure CLP 2 V



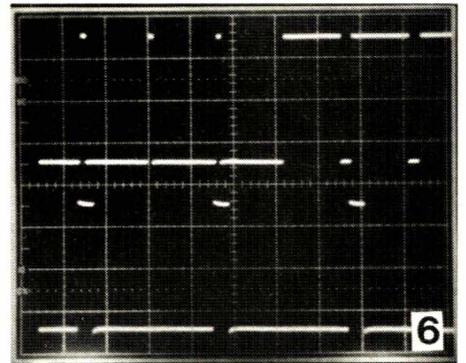
5 Trace supérieure synchro composite 2 V, 50  $\mu$ s/div.  
Trace inférieure DL pin 22 2 V



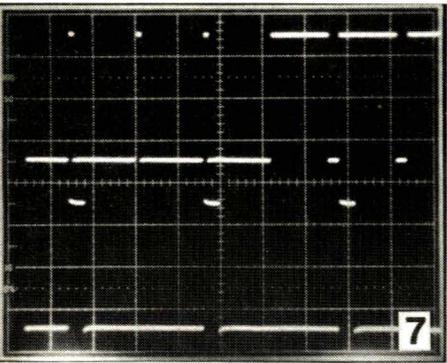
6 Trace supérieure synchro composite 2 V, 20  $\mu$ s/div.  
Trace inférieure H1 pin 23 2 V



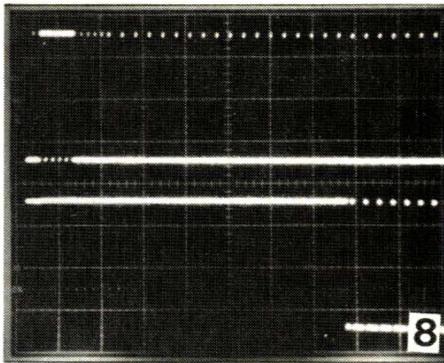
7 Trace supérieure synchro composite 2 V, 20  $\mu$ s/div.  
Trace inférieure H2 pin 24 2 V



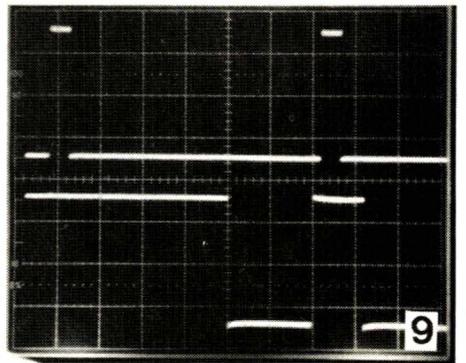
8 Trace supérieure synchro composite 2 V, 200  $\mu$ s/div.  
Trace inférieure pin 25 CB 2 V



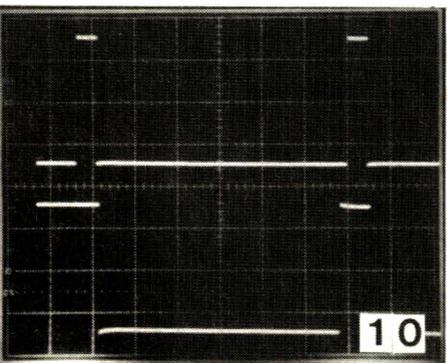
9 Trace supérieure synchro composite 2 V, 10  $\mu$ s/div.  
Trace inférieure pin 25 CB 2 V



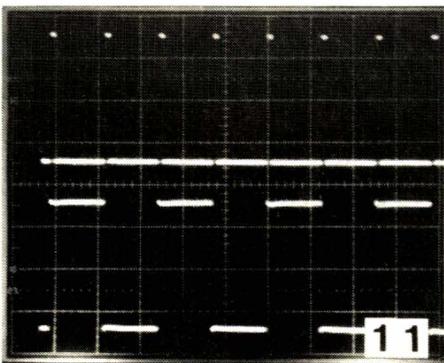10 Trace supérieure synchro composite 2 V, 10  $\mu$ s/div.  
Trace inférieure pin 1 BC 2 V



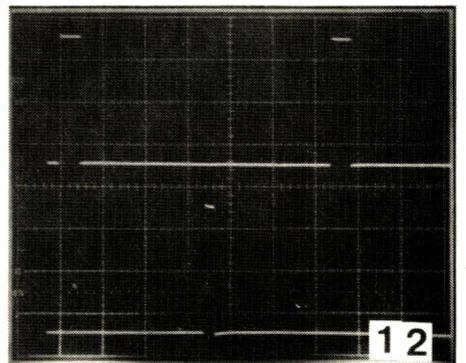11 Trace supérieure synchro composite 2 V, 50  $\mu$ s/div.  
Trace inférieure pin 2 FH 2 2 V



12 Trace supérieure synchro composite 2 V, 10  $\mu$ s/div.  
Trace inférieure pin 17 WMP 2 V

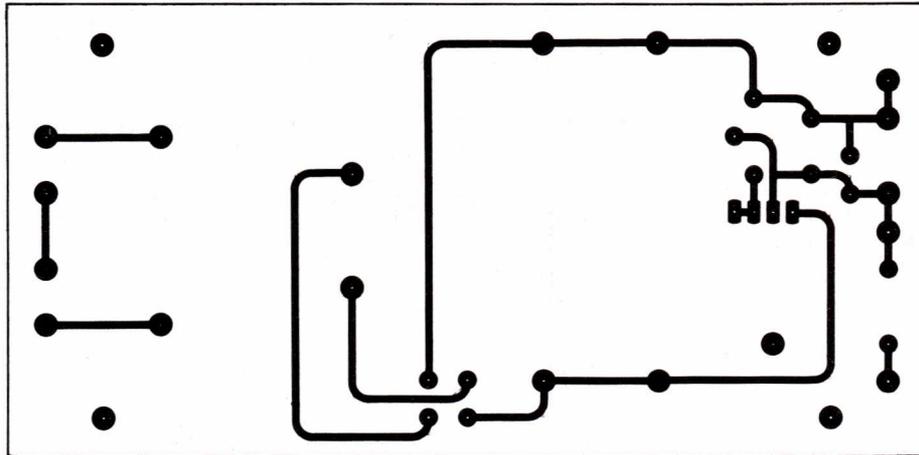


Figure 15

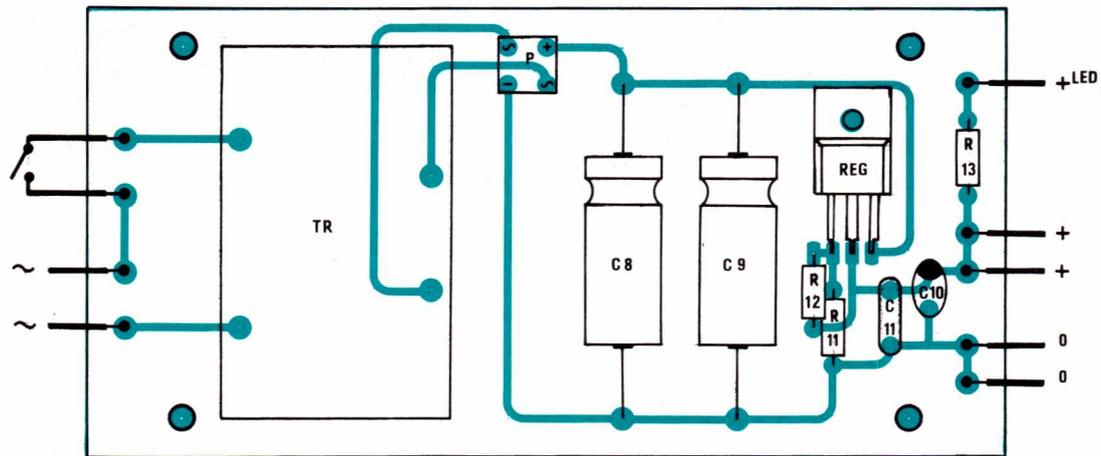


Figure 16

75  $\Omega$  équipée des LED. Le tracé des pistes de l'alimentation est représenté à la figure 15 et l'implantation des composants correspondants à la figure 16.

Avant de connecter alimentation et carte générateur, on s'assurera pour éviter la destruction des circuits MOS et surtout du SAA 1043, que la tension d'alimentation ne dépasse pas 6 V.

Le schéma de principe de la figure 10 peut être facilement modifié pour donner un générateur de barres seul - 4 circuits CMOS suffisent ou un générateur de mire de convergence seul - 6 circuits - le SAA 1043 est un circuit très performant, souple, d'emploi facile dès que l'on a acquis une bonne connaissance des divers signaux qu'il peut fournir. Nous aurons probablement l'occasion de réutiliser ce circuit dans d'autres applications vidéo.

François de DIEULEVEULT

## Nomenclature

### Circuits intégrés

IC<sub>1</sub>: SAA 1043  
 IC<sub>2</sub>: HEF 4518  
 IC<sub>3</sub>: HEF 4049  
 IC<sub>4</sub>: HEF 4020  
 IC<sub>5</sub>: 4020  
 IC<sub>6</sub>: 4528  
 IC<sub>7</sub>: 4011  
 IC<sub>8</sub>: 4528 ou 4538  
 IC<sub>9</sub>: 4502  
 IC<sub>10</sub>: 4053

### Résistances

R<sub>1</sub>: 47 M $\Omega$   
 R<sub>2</sub>: 10 M $\Omega$   
 R<sub>3</sub>: 3 k $\Omega$   
 R<sub>4</sub>: 330  $\Omega$   
 R<sub>5</sub>: 33 k $\Omega$   
 R<sub>6</sub>: 10 k $\Omega$   
 R<sub>7</sub>: 220 k $\Omega$  ajustable  
 R<sub>8</sub>: 3,3 k $\Omega$   
 R<sub>9</sub>: 220  $\Omega$   
 R<sub>10</sub>: 390 k $\Omega$   
 R<sub>11</sub>: 1 k $\Omega$   
 R<sub>12</sub>: 220  $\Omega$   
 R<sub>13</sub>: 1 k $\Omega$

### Condensateurs

C<sub>1</sub>: 15 pF  
 C<sub>2</sub>: 15 pF  
 C<sub>3</sub>: 0,1  $\mu$ F  
 C<sub>4</sub>: 47  $\mu$ F/10 V  
 C<sub>5</sub>: 22 pF  
 C<sub>6</sub>: 4,7 nF  
 C<sub>7</sub>: 0,1  $\mu$ F  
 C<sub>8</sub>: 100  $\mu$ F 25 V  
 C<sub>9</sub>: 100  $\mu$ F 25 V  
 C<sub>10</sub>: 47  $\mu$ F/10 V  
 C<sub>11</sub>: 0,1  $\mu$ F

### Diodes

D<sub>1</sub>: 1N 4148  
 D<sub>2</sub>: 1N 4148  
 D<sub>3</sub>: LED bicolore  $\varnothing$  5  
 D<sub>4</sub>: LED rouge  $\varnothing$  5

### Divers

K<sub>1</sub>:  
 K<sub>2</sub>: } inverseur unipolaire miniature  
 K<sub>3</sub>: } inverseur bipolaire miniature à point milieu 3 positions stables.

L : 220  $\mu$ H



## La réception à 4 GHz exemple d'une réalisation amateur

Un équipement complet TVRO à 4 GHz est aujourd'hui excessivement coûteux, rien à voir avec le prix d'un TVC ce qui sera aussi le prix d'une installation de réception à 12 GHz dans deux ou trois ans.

Certains amateurs ont entrepris et mené à bien la réalisation d'une station de réception d'assez faible coût, 5 000 à 7 000 F parabole comprise. Tel est le cas de F 9 RF qui nous a transmis quelques clichés, de nombreux renseignements techniques et que nous remercions.

En fait, la description de stations de réception d'amateur à faible coût a commencé il y a quelques années déjà... aux USA. Citons, dans l'ordre chronologique, 73 Magazine Août 82 - Television Septembre 83 et plus près de nous Megahertz. Dans tous les cas, le synoptique de la station est identique et conforme à celui de Stephen Gibson paru dans 73 Magazine. Les réalisations diffèrent très légèrement en fonction des disponibilités ou approvisionnement des composants. Il est vrai qu'à l'origine, les schémas avaient été étudiés pour que le choix des composants soit excessivement peu critique.

Radio-Plans envisage une réalisation de ce genre, mais rien n'est encore décidé car une telle action doit être plébiscitée non seulement par les lecteurs mais aussi par les revendeurs, qui devraient stocker un matériel inhabituel et parfois encombrant. Nous nous bornerons aujourd'hui à la description de ces stations à faible coût, capables de recevoir, pour l'instant, GORIZONT.

Hormis l'attrait purement technique d'une telle réalisation, il ne faut pas perdre de vue qu'une parabole de 1,80 m n'autorise la réception que d'un seul canal (vidéo + son) et un canal son supplémentaire. Une parabole de 4 à 6 mètres décuplerait probablement les résultats. Le satellite US TDRS n'est pas encore opérationnel ou en panne selon les sources d'information. Le satellite Intelsat 9 doté de 2 canaux avec une PIRE de 40 dBW (comme GORIZONT) est prévu.

Après ce long préambule abordons le problème purement technique. Un système de réception par satellite se compose d'une partie outdoor et d'une autre indoor. La partie outdoor comprend l'antenne parabolique et l'électronique associée LNA — Low Noise Amplifier — et le convertisseur Down converter. Le signal à la fréquence intermédiaire qui en résulte est transmis à la partie Indoor. Cette deuxième partie comprend un deuxième mélangeur, des amplificateurs à la seconde fréquence intermédiaire qui attaquent les circuits démodulateurs vidéo, puis, des circuits d'extraction du son. Le signal vidéo est clampé et envoyé sur un moniteur, le signal audio peut être appliqué à un amplificateur quelconque.

Voilà, très brièvement le synoptique d'une station de réception, jusqu'à présent rien de nouveau, voyons maintenant comment réduire le coût. Nous éliminerons le cas de l'antenne qui, à notre avis, ne mérite pas les heures de travail nécessaires à sa fabrication. Avant de se lancer dans la construction d'une telle antenne, il est sérieux d'étudier soigneusement les paramètres temps d'exécution, performances, prix de revient.

## OUTDOOR

Le véritable travail d'amateurisme commence par le LNA qui est équipé de quatre transistors FET As Ga. Dans ce domaine où il existe assez peu de choix, NEC fait office de référence même si l'on peut trouver quelques équivalents chez Mitsubishi.

Les transistors NE 72089 peuvent convenir  $F = 1,3$  dB ainsi que les types NE 21889  $F = 0,9$  dB ou les références Mitsubishi. MGF 1402 :  $F = 1,1$  à  $1,3$  dB ou MGF 1412  $F = 0,8$  à  $0,9$  dB.

A l'heure actuelle, chaque transistor coûte approximativement 180 F, c'est un composant fragile qui nécessite quelques précautions. Ne pas oublier que la destruction d'un ou plusieurs de ces composants ac-


par exemple ou l'emploi d'un module Anzac ou Mini Circuit. Dans son système F 9 RF emploie deux diodes Schottchy RTC BAT 14.

L'oscillateur local doit couvrir la bande 2,8 à 3,7 GHz. Une fois de plus il existe de nombreuses solutions. Quelques amateurs, outre atlantique, ont obtenu de bons résultats avec les transistors Motorola MRF 901. Cette solution n'est pas évidente surtout si l'on ne dispose pas d'un analyseur de spectre 5 GHz. La solution de facilité mais pas forcément économique passe par un VCO Avanteq VTO 8240. Dans la majeure partie des cas ne pas oublier que le VCO doit fournir environ + 7 dBm au mélangeur. Dernier point critique l'amplificateur à la première fréquence intermédiaire. La première FI est choisie entre 500 et 600 MHz.

À ce stade le signal doit être amplifié, le gain est compris entre 40 et 50 dB. Le facteur de bruit global de la station est déterminé par le facteur de bruit de l'étage d'entrée et le facteur de bruit des étages suivants intervient peu. Cette amplification ne pose quasiment aucune difficulté : modules MWA 120 Motorola, ou modules NEC  $\mu$ PC 1651 (environ 15 F)  $G = 19$  dB  $F = 5,5$  dB ou NEC MM 765  $G = 18$  dB  $F = 5,5$  dB BP = 1,2 GHz.

Le signal de sortie à la première fréquence intermédiaire est envoyé par un câble coaxial approprié R 658 à l'unité Indoor.

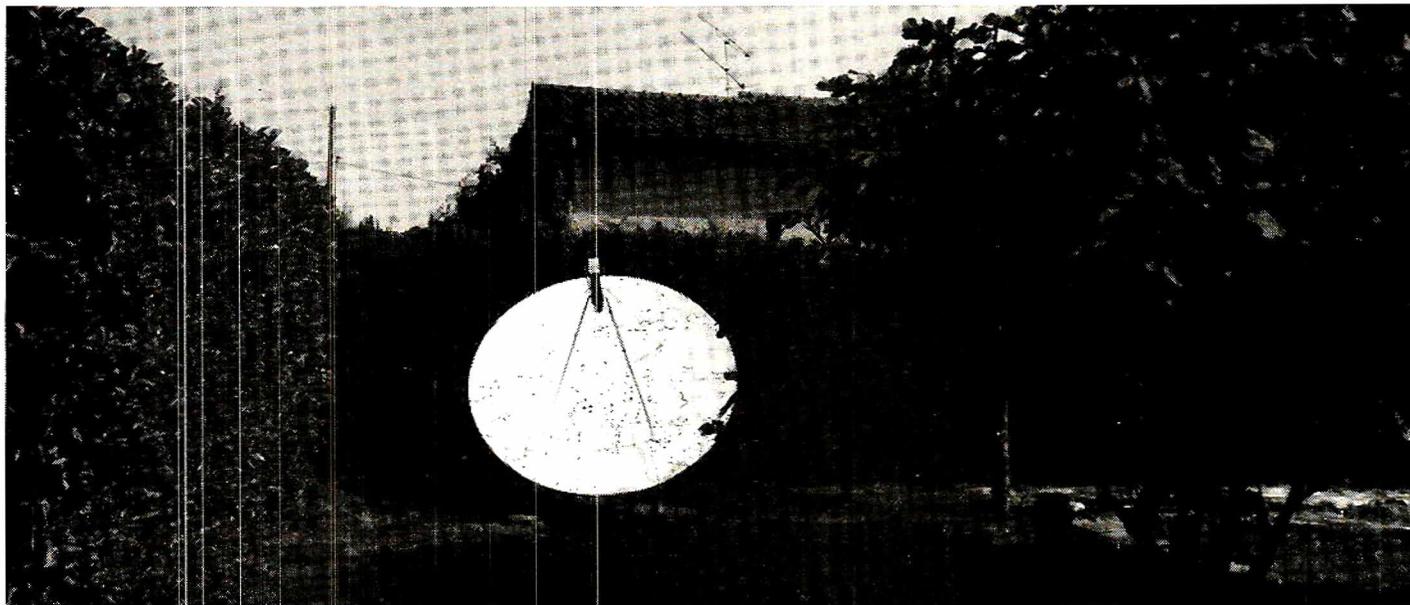Tous les sous-ensembles de la partie Outdoor sont réalisés sur des circuits verre teflon double face ep 8/10. Ce matériau est courant dans l'industrie mais peu diffusé.




croît très rapidement le coût de la réalisation.

Ces transistors sont disponibles chez les grossistes et chez quelques revendeurs spécialisés en HF. Si la réalisation du LNA apparaît comme trop compliquée ou trop hasardeuse on peut se tourner vers certains modules dont nous vous avons déjà parlé. Ajoutons à cette liste un module fabriqué par TRW et distribué par Tekelec. Dans la bande de 2 à 8 GHz le gain est compris entre 35 et 40 dB. Malheureusement le facteur de bruit est relativement élevé :  $F < 5$  dB.

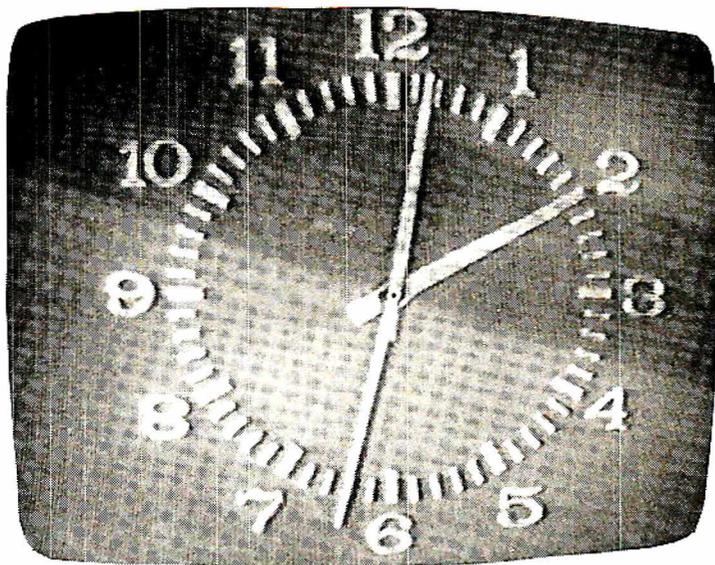Le signal à 4 GHz amplifié par le LNA est envoyé au mélangeur. Pour ce sous-ensemble, plusieurs solutions sont envisageables. La réalisation complète du mélangeur à partir de diodes Schottchy MDR 101 Motorola ou Hewlett Packard 5082-2817





## INDOOR

Les sous-ensembles constituant la partie Indoor sont d'une part beaucoup plus simples et moins coûteux et d'autre part ne nécessitent pas autant de précautions. Il s'agit en fait d'électronique que l'on peut qualifier de traditionnelle.

Le signal à la première FI est appliqué sur l'entrée d'un tuner TV modifié. Le filtre de sortie existant doit être éliminé et remplacé par un filtre à 70 MHz avec une largeur de bande de 30 MHz.

Selon la configuration adoptée, un premier oscillateur fixe ou variable, l'accord est réalisé soit par l'accord du premier oscillateur local soit le second, soit les deux. Le signal à la deuxième fréquence intermédiaire est filtré (filtre LC ou filtre à onde de surface) et amplifié par des modules MVA 120 ou NEC  $\mu$ PC 1651.

On arrive finalement aux circuits de démodulation vidéo et son. Même s'il s'agit d'une circuiterie simple, elle est souvent mal réalisée et mal conçue. Dans les premiers articles présentés dans A5 Magazine, ce module a connu de nombreuses variantes et subi autant de modifications.

La démodulation est confiée à un circuit Motorola MC 1357 ou Signetics NE 564. Hélas, ces circuits ne sont absolument pas prévus pour fonctionner jusqu'à 70 MHz. Le NE 564 est donné pour 50 MHz max. Dans les divers articles de A5 Magazine, on constate que le NE 564 a été utilisé dans les premières versions, puis abandonné par manque de stabilité, ce qui n'avait rien d'étonnant. Le NE 564 Signetics a donc laissé la place au MC 1357 Motorola qui n'apportait qu'une amélioration minime. Le remède final a été enfin

trouvé en plaçant un diviseur par deux, bascule ECL, après l'étage amplificateur FI et avant le démodulateur. A 35 MHz on entre dans le domaine de bon fonctionnement des deux circuits Signetics et Motorola.


De nouveaux circuits intégrés doivent permettre le fonctionnement jusqu'à plusieurs centaines de MHz. Tel est le cas du circuit Plessey SL 1452, ce circuit se présente en boîtier DIL 8 broches. Le signal à la deuxième FI est envoyé au circuit qui ne réclame qu'un circuit oscillant pour accomplir la démodulation et délivrer directement le signal vidéo composite. Le facteur de qualité du CO agit sur la bande passante obtenue en sortie :  $Q = 10 \text{ BP} = 7,5 \text{ MHz}$   
 $Q = 6 \text{ BP} = 14 \text{ MHz}$ . Aucun problème pour récupérer la sous porteuse à 4,43 en PAL, ou les sous porteuses à 4,250 et 4,406 en Secam. Aucun problème non plus pour extraire le signal audio présent dans une sous porteuse à environ 6 MHz. Pour récupérer le signal audio, il est bon, comme F 9 RF, d'employer un PLL, on trouve en effet suivant le satellite et le transpondeur, différentes sous porteuses : 7,0 MHz, 7,5 MHz, 5,2 MHz, 6,2 MHz, 6,4 MHz, 6,6 MHz, 6,8 MHz. Inutile de s'ape-santir sur l'amplificateur BF, mais regardons le trajet du signal vidéo. Après démodulation, le signal vidéo doit être légèrement amplifié, le NE 592 se prête bien à cet usage et est assez répandu. Plus important que l'amplification, le signal vidéo, doit être clampé — mise au niveau du noir — Il existe là aussi de nombreux circuits.

La station de réception est désormais complète, la vidéo est envoyée sur le moniteur via le décodeur couleur approprié, et l'audio sur un amplificateur BF.

Voilà, en quelques lignes, comment concevoir une station de réception à faible coût. Cette station sera décrite dans Radio-Plans à certaines conditions : Vif intérêt manifesté par nos lecteurs bien sûr et pas seulement curiosité technique. Une telle parution n'est viable que si les réalisateurs sont nombreux.

Plusieurs accords devront ensuite être passés avec une grande majorité des revendeurs désirant distribuer les composants nécessaires à cette réalisation. Soyez donc nombreux à répondre à notre appel pour la réalisation d'une station de réception à 4 GHz dans Radio-Plans.

François de Dieuleveult

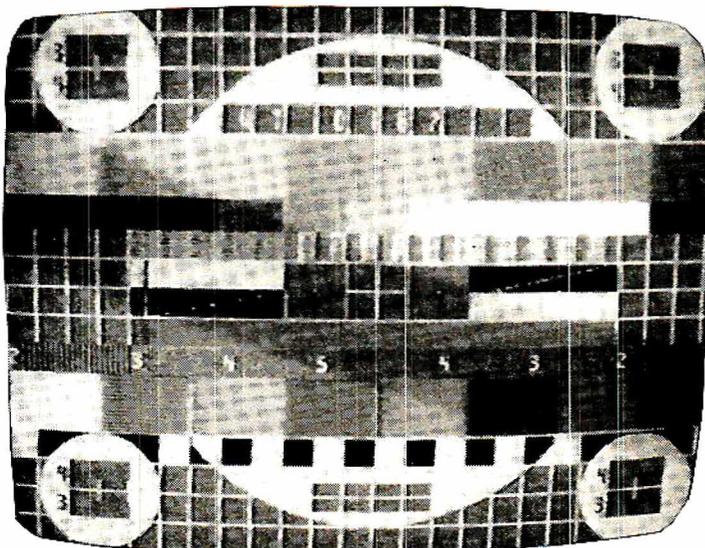



## LISTE DES SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DE TÉLÉVISION 2<sup>e</sup> Partie

La liste que nous reproduisons a été établie grâce à l'utilisation de plusieurs sources d'information, parmi lesquelles nous trouvons celles produites par divers organisations et sociétés internationales ou nationales comme l'Union internationale des télécommunications (Journal de l'UIT), l'Eutelsat, l'Intelsat, l'Agence spatiale européenne, le CNES, la DGT, etc.

Nous remarquons que l'utilisation de multiples sources, nous apporte parfois des données relatives différentes se rapportant à un même satellite, comme la date de lancement, la PIRE, les fréquences, le nombre de récepteurs ou canaux. La désignation usuelle d'un satellite ne concorde pas nécessairement avec l'identification officielle. Quant aux positions orbitales données, elles peuvent varier de quelques ° à un déplacement relativement important en orbite, dans le temps et de façon dépendante de l'utilisateur avec l'accord des organisations compétentes.

D'une façon générale, ce tableau mis à jour à la mi-1984 ne donne qu'un aperçu des satellites de télécommunications et des futurs satellites de TV direct (TVDS), en service, en arrêt momentané, en projet et dont la position orbitale s'inscrit dans une fourchette de 150°, ce qui peut les rendre théoriquement visibles depuis un site proche de la longitude 0°. (Les longitudes extrêmes 75° ouest/est pouvant être dépassées ou ne pas être atteintes.)

LISTE DES SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DE TÉLÉVISION																
LOCALISATION	DATE DE MISE EN SERVICE	IDENTIFICATION	ORIGINES	FRÉQUENCES EN GHZ											P.I.R.E. dBW	OBSERVATIONS
				<1	3	4	6	7	11	12	14	>15				
40,5	80	INTELSAT 4F3	— INTELSAT — ETR (E-U)	X	X	X									> 20	— TELECOM — TV
42	P	GRENADA 1	— GRENADE — nd					X							np	— TVDS
42 ↓ (53)	77	INTELSAT 4F7	— INTELSAT — CSG (F)	X	X	X									> 20	— TELECOM — TV : 2 répéteurs
43	85	INTELSAT 5	— INTELSAT — nd	X	X	X		X				X			21/29	— TELECOM — TV : 2 répéteurs
45	85	SBTS A1	— BRESIL — BRESILSAT — nd	X	X	X		X							≈ 65	— TVDS — TELECOM
50	P	INTELSAT 5A	— INTELSAT — nd	X	X	X		X				X			n.p.	— TELECOM — TV : 2 répéteurs
52,5	75	INTELSAT 4F1	— INTELSAT — ETR (E-U)	X	X	X									> 20	— TELECOM — TV : 2 répéteurs
53	P	INTELSAT 5...	— INTELSAT — nd	X	X	X		X				X			21/29	— TELECOM — TV : 2 répéteurs
57	87/88	DIGISAT	— E-U — DIGITAL TELSAT — nd	X	X	X									37	— TV — 24 répéteurs
60	P	SBTS A4	— BRESIL — BREZISAT — nd	X	X	X				X					≈ 65	— TELECOM — TVDS
65	P	SBTS A2	idem	X	X	X				X					idem	idem
65	P	SBTS A3	idem	X	X	X				X					idem	idem

LONGITUDE OUEST 40,5° → 65°

LOCALISATION	DATE DE MISE EN SERVICE	IDENTIFICATION	ORIGINES	FRÉQUENCES EN GHZ											P.I.R.E. dBW	OBSERVATIONS
				<1	3	4	6	7	11	12	14	>15				
				LONGITUDE OUEST 67° → 79°												
67	85	SATCOM 6	— E-U — R.CA — nd	X	X	X									34	— TVDS 24 répéteurs
69	84/85	SPACENET	— E-U — G.T.E. — C.S.G.	X	X	X									33/36	— TVDS 12 répéteurs
70	P	CANADA BSS	— CANADA					X							≅ 65	— TVDS
71	P	URUGUAYSAT	— URUGUAY					X							≅ 65	— TVDS
72	84	SATCOM F2R	— E-U — R.CA — ETR	X	X	X									34	— TVDS 24 répéteurs
73	86	SATCOL 1	— COLOMBIE	X	X	X			X						≅ 30 ≅ 65	— TELECOM — TV
74	84	GALAXIE 2	— E-U — HUGES — ETR-(E-U)	X	X	X									35	— TV : 24 répéteurs
76	85	TELSTAR 3A	— E-U — A.T.T. — ETR (E-U)	X	X	X									32/35	— TV : 20 répéteurs
77	77	CONSTAR F1	— E-U — CONSTAR-GENERAL — ETR (E-U)	X	X	X									32	— TV : 24 répéteurs
77	78	CONSTAR F2	idem	X	X	X									32	idem
77	87	SATCOM K1	— E-U — RCA — nd	X	X	X									45	— TV : 16 répéteurs
78	85	WESTAR 6	— E-U — W.U.T. — ETR (E-U)	X	X	X									34	— TV : 24 répéteurs
79	77	WESTAR F2	idem	X	X	X									33	— TV : 12 répéteurs

LOCALISATION	DATE DE MISE EN SERVICE	IDENTIFICATION	ORIGINES	FRÉQUENCES EN GHZ											P.I.R.F. dBW	OBSERVATIONS	
				<1	3	4	6	7	11	12	14	>15	LONGITUDE EST 1° → 13°				
													13	14			
1	77	INTELSAT 4F8	— INTELSAT — ETR (E-U)	X	X											> 20	— TELECOM — TV : 2 répéteurs
4	P*	TELECOM 1C	— FRANCE — DGT — CSG (F)	X		X				X			X			voir T A1	— TELECOM — TV VIDEOCOMMUNICATION TRAFIC MILITAIRE * de réserve au sol
5 ↑ 10	78	OTS	ASE ↓ EUTELSAT							X						40	— TELECOM — TRAFIC UER/CEPT Conférence Européenne des Postes et Télécommunications
7	86/87	TELE X (NORD SAT)	— SUEDE — CSG							X						≈ 65	— TVDS : 5 répéteurs
7	P*	GDL 3 Grand Duché du Luxembourg	— LUXEMBOURG — SLS	X	X					X			X			43 ≈ 65	— TELECOM./AFFAIRES — TVDS * incertain
7	P*	ECS 3 ↓ EUTELSAT 1F3	ASE ↓ EUTELSAT										X			43 maxi	* de réserve
7* ↑ 10	84	ECS 2 ↓ EUTELSAT 1F2	ASE ↓ EUTELSAT — CSG (F)										X			43 maxi	— TELECOM/TV : 9 répéteurs AFFAIRES-VIDEOCOMMUNICATION UER-CEPT * Fin 84 : 7° Est
13	83	EUTELSAF 1F1 (ex. ECS 1)	— EUTELSAT — CSG										X			43 maxi	— TV : 8 programmes — TRAFIC UER/LEPT * Union Européenne des radiocommunications

**Sigles :**

- BAI : Baïkonour
- ASE/ ESA : Agence Spatiale Européenne
- CSG : Centre Spatial Guyanais
- ETR : Eastern Test Range (États-Unis)
- nd : non défini

- X n° du canal
- P : prévision
- INTELSAT : Organisation Internationale des télécommunications par Satellite
- F : France
- E-U : États-Unis

suite de la page 34

plitude à l'intérieur de chaque octave par rapport aux autres. Ainsi de 500 à 1 000 Hz et de 8 000 à 16 000 Hz par exemple.

Un bruit blanc est réalisable au moyen d'une jonction semi-conducteur, mais les résultats sont assez variables avec l'échantillon. Pour pallier cet inconvénient, NS a sorti un générateur de bruit blanc de principe digital en technologie MOS, qui est en fait un générateur de séquences pseudo aléatoires. Le schéma interne de ce circuit, le MM 5837, est visible figure 5. Ici 2 et 1 sont à la masse, 4 au + alimentation et 3 est la sortie.

Le circuit est présenté en boîtier DIL 8 broches.

On filtrera à  $-3\text{dB/octave}$  la sortie du MM 5837 de façon à obtenir un bruit rose superposé à une tension continue.

## Le schéma de principe du FA 2

Il est donné figure 6. Chaque circuit intégré AOP est un modèle double, ce qui explique que l'on ait deux fois la même référence. Une moitié de IC<sub>3</sub> est montée en amplificateur de différence de façon à disposer de la classique entrée symétrique. Des essais au niveau du prototype nous ont conduit à mettre une capacité de 100 pF en parallèle sur R<sub>4</sub> notée C<sub>x</sub> mais non reportée sur le schéma, nous y reviendrons. De là, nous entrons dans le filtre passe-haut inverseur dont le gain dans la bande passante est de  $-0,5$ , compensé par le gain de 2 de l'étage d'entrée. L'addition dans l'autre moitié de IC<sub>4</sub> équivaut donc à une soustraction entre le signal global et l'aigu, le tout avec une nouvelle inversion. Enfin, P<sub>1</sub> et P<sub>2</sub> règlent les volumes aigus et graves et IC<sub>5</sub> en booster permet une sortie à basse impédance. Maintenant IC<sub>6</sub> délivre le bruit blanc filtré par un réseau assez compliqué de résistances et capacités pour avoir le bruit rose. Un simple réseau RC filtre à  $-6\text{dB/octave}$ . Pour avoir  $-3\text{dB/octave}$ , il faut employer une astuce consistant à annuler partiellement par les zéros les pôles d'un filtre passe-bas complexe. Notons que le résultat est une « parfaite » ( $\pm 1/4\text{dB}$ ) réponse de 10 Hz à 40 kHz et le générateur délivre un bruit rose à distribution spectrale plate de 20 Hz à 20 kHz. La dernière moitié de IC<sub>3</sub> sert d'adaptateur d'impédance et supprime en grande partie la com-

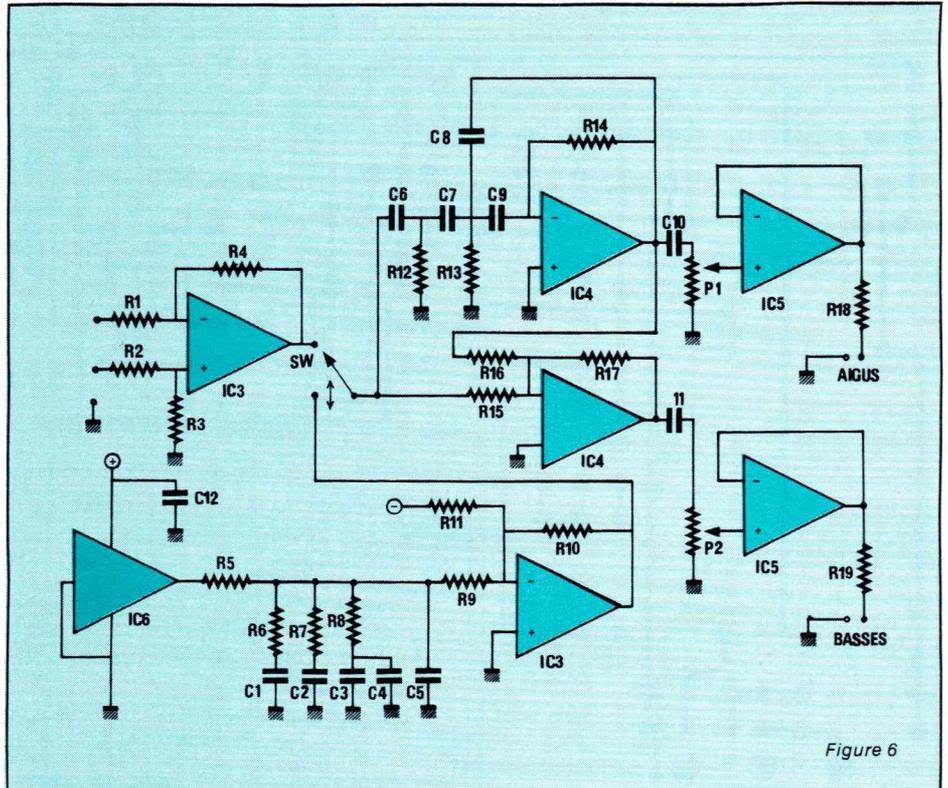


Figure 6

posante continue de 8,5 volts à sa sortie, grâce à R<sub>10</sub> connectée au - alimentation. Une résistance R<sub>20</sub>, non indiquée sur le schéma, est connectée à la sortie de ce IC<sub>3</sub> pour y relier une prise délivrant le bruit rose à l'extérieur.

Quant à l'alimentation, un transfo  $2 \times 15\text{ volts } 3\text{ VA}$ , 1 pont de diode, un filtrage par les capacités C<sub>f</sub> et C<sub>d</sub> et deux régulateurs + 15 volts et - 15 volts, IC<sub>1</sub> et IC<sub>2</sub> et le tour est joué, rien que du très classique. Le fusible sera un modèle 200 mA retardé (voir figure 7).

## Réalisation

Le FA 2 ne pose aucun problème de réalisation ni de mise au point.

Figures 8 et 9 nous avons circuit imprimé et implantation. Attention à bien mettre les 3 straps. Pour notre prototype, nous avons utilisé un petit coffret avec façades en plastique, ce n'est pas très cher, mais en branchant des jacks la façade s'enfoncé un peu compte-tenu du matériau utilisé. Un mot sur le condensateur C<sub>x</sub> de 100 pF céramique, il sera relié aux bornes de R<sub>4</sub> et supprimera une oscillation de l'étage d'entrée symétriseur, oscillation remarquée lors des essais. Donc ne pas oublier C<sub>x</sub> en parallèle sur R<sub>4</sub>, la HF ne s'entend pas mais gare aux amplis qui eux encaissent. On choisira pour les AOP des TL 082 ou TL 072, les NE 5532 sont encore mieux mais beaucoup plus chers, quant aux doubles 741 style 1458, leur slew rate est trop juste !


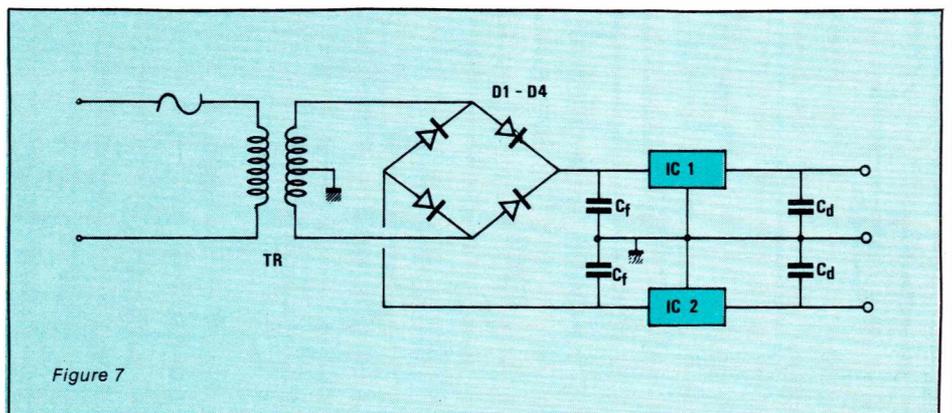


Figure 7

Figure 8

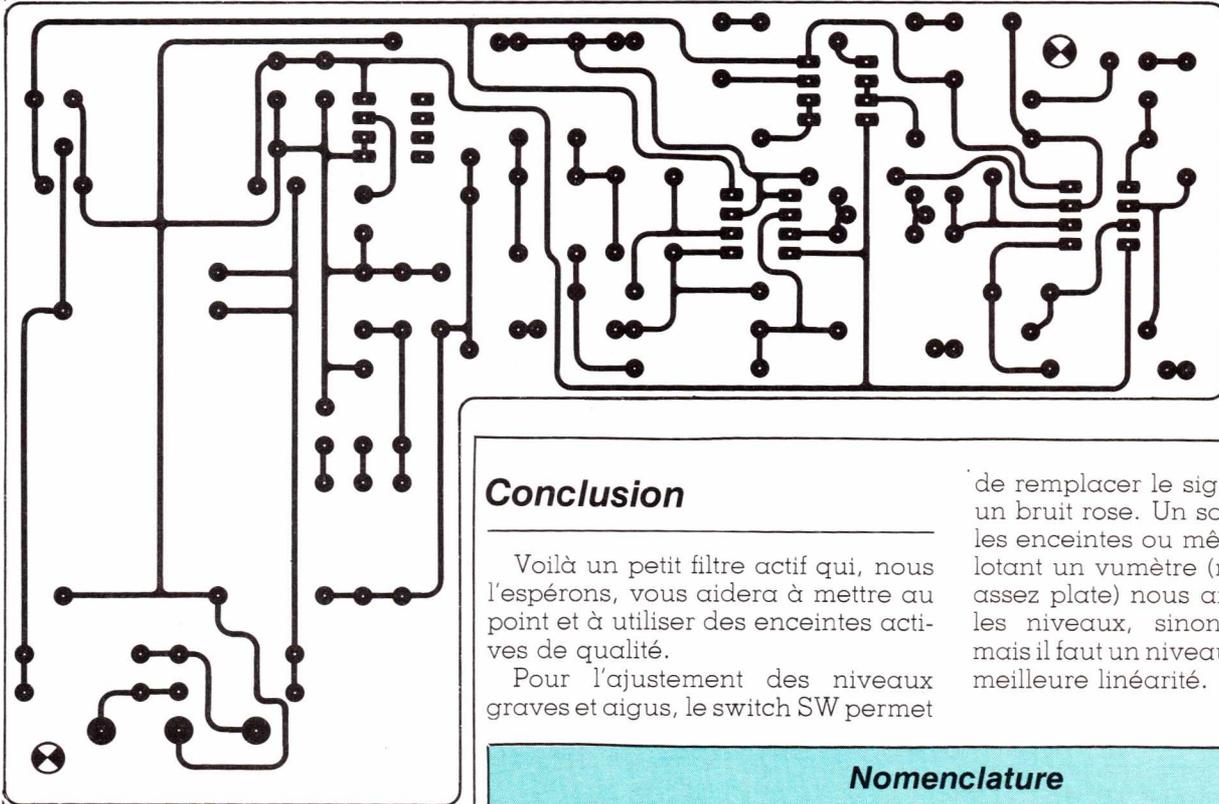

## Conclusion

Voilà un petit filtre actif qui, nous l'espérons, vous aidera à mettre au point et à utiliser des enceintes actives de qualité.

Pour l'ajustement des niveaux graves et aigus, le switch SW permet

de remplacer le signal d'entrée par un bruit rose. Un sonomètre devant les enceintes ou même un micro pilotant un vumètre (micro à réponse assez plate) nous aidera à égaliser les niveaux, sinon, l'oreille suffit mais il faut un niveau élevé pour une meilleure linéarité. Bonne chance.

G. GINTER

## Nomenclature

### Résistances

R<sub>1</sub>: 22 kΩ R<sub>12</sub>: 6,2 kΩ  
 R<sub>2</sub>: 22 kΩ R<sub>13</sub>: 6,8 kΩ  
 R<sub>3</sub>: 47 kΩ R<sub>14</sub>: 50 kΩ (2 × 100 kΩ)  
 R<sub>4</sub>: 47 kΩ R<sub>15</sub>: 100 kΩ  
 R<sub>5</sub>: 6,8 kΩ R<sub>16</sub>: 47 kΩ  
 R<sub>6</sub>: 3 kΩ R<sub>17</sub>: 47 kΩ  
 R<sub>7</sub>: 1 kΩ R<sub>18</sub>: 220 Ω  
 R<sub>8</sub>: 300 Ω R<sub>19</sub>: 220 Ω  
 R<sub>9</sub>: 47 kΩ R<sub>20</sub>: 220 Ω  
 R<sub>10</sub>: 82 kΩ P<sub>1</sub>, P<sub>2</sub>: 22 kΩ Log  
 R<sub>11</sub>: 47 kΩ

C<sub>11</sub>: 3,3 μF 25 V  
 C<sub>12</sub>: 100 μF 25 V  
 C<sub>F</sub>: 2 × 1 000 μF 25 V  
 C<sub>3</sub>: 2 × 10 μF 25 V  
 C<sub>x</sub>: 100pF

### Circuits intégrés et diodes

IC<sub>1</sub>: 7815 IC<sub>4</sub>: TL 072  
 IC<sub>2</sub>: 7915 IC<sub>5</sub>: TL 072  
 D<sub>1</sub> à D<sub>4</sub>: 1 N4002 IC<sub>6</sub>: MN 5837 (NS)  
 IC<sub>3</sub>: TL 072

### Condensateurs

C<sub>1</sub>: 1 μF 25 V C<sub>6</sub>: C voir texte  
 C<sub>2</sub>: 0,27 μF C<sub>7</sub>: C voir texte  
 C<sub>3</sub>: 47 nF C<sub>8</sub>: C voir texte  
 C<sub>4</sub>: 47 nF C<sub>9</sub>: C voir texte  
 C<sub>5</sub>: 33 nF C<sub>10</sub>: 3,3 μF 25 V

### Divers

Coffret ESM Réf : EC 18/07 FP, prise, jacks, supports CI, transfo 2 × 15 volts 3 VA, fils, etc.

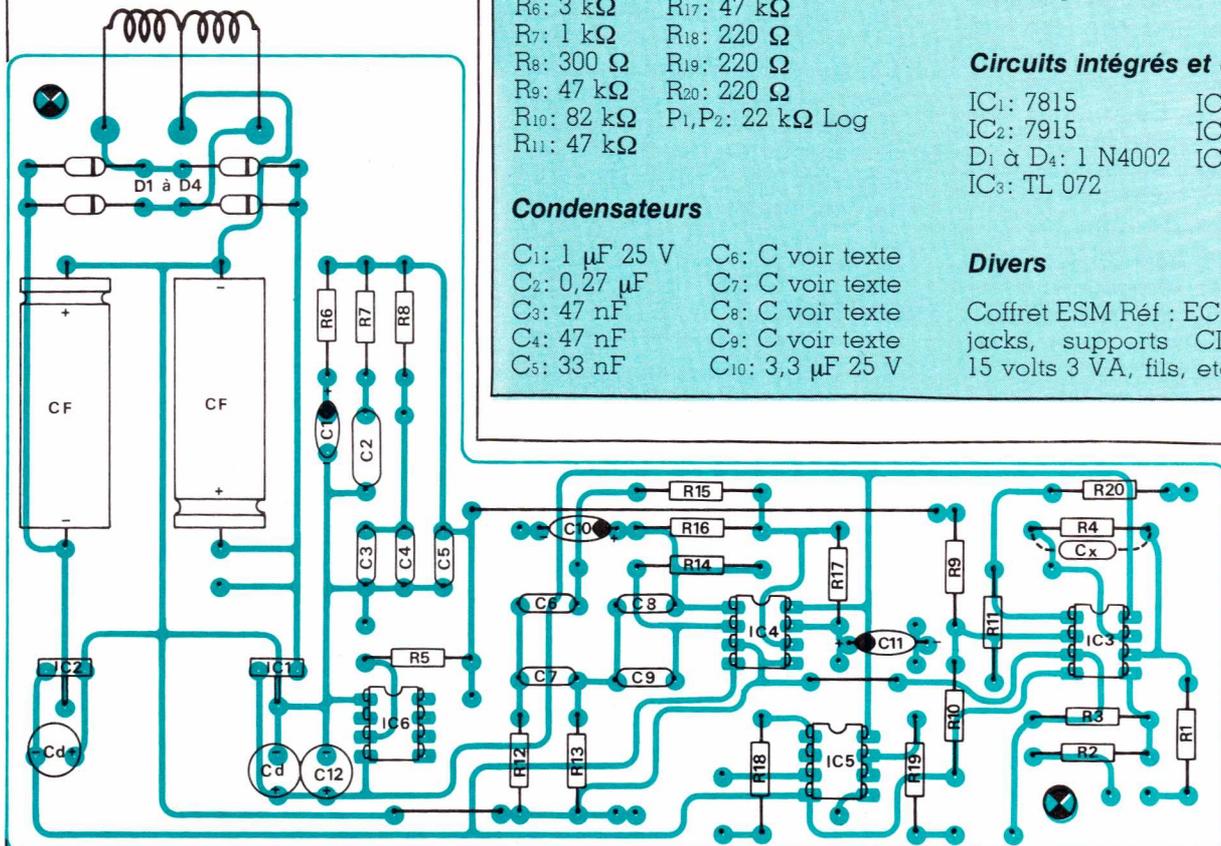


Figure 9

SYPER

DISTRIBUTEUR OFFICIEL

AUREX Panasonic SHARP Technics ITT PIONEER SILVER TEN JVC VIDEO Sansui SONY TOSHIBA

SERVICE REPARATION ET PIECES DETACHEES

60 rue de Wattignies 75012 PARIS Tél. : (1) 347 58 78 - Télex : 218 488

COMPOSANTS JAPONAIS SUR STOCK

Table listing various electronic components such as resistors, capacitors, and integrated circuits with their respective part numbers and prices.

DISPONIBLES

Table listing various electronic components such as resistors, capacitors, and integrated circuits with their respective part numbers and prices.



VENTE PAR CORRESPONDANCE : Nos prix sont TTC. Nous expédions : a) Contre paiement à la commande, forfait port et emballage : 35 F B) En contre remboursement, acompte 20 %, forfait port et emballage : 70 F. DETAXE A L'EXPORTATION REMISE AUX PROFESSIONNELS.

## DIGITAL annonce un nouveau circuit de transmission baptisé DC 349

Digital Equipment vient d'annoncer un nouveau circuit de transmission qui incorpore, dans un seul circuit intégré, huit lignes asynchrones. Cette nouvelle puce, baptisée DC 349, est destinée à satisfaire une demande croissante en ligne asynchrones, pour connecter les terminaux, les imprimantes ou d'autres périphériques à des micro-ordinateurs 16 et 32 bits, des concentrateurs de terminaux et des multiplexeurs.


Ce nouveau circuit MOS de 68 broches est monté directement sur support standard JEDEC. Du point de vue fonctionnel, il équivaut à huit émetteurs/récepteurs asynchrones universels (UART). Il comprend des générateurs de fréquence pour chaque ligne supportant des débits allant de 50 à 19.200 bits par seconde.

Le DC 349 réalise la plupart des fonctions de gestion de transmission et de réception de caractères exécutées à l'heure actuelle par des circuits bien plus nombreux. Son bus multiplexé de données et d'adresses, ainsi que ses signaux de synchronisation sont compatibles avec de nombreux microprocesseurs 8, 16 et 32 bits. En outre, il peut fonctionner sur la plupart des bus d'E/S de plus gros systèmes, et ceci, avec un interfacage minimum.

Il est possible de gérer le composant par interruption ou par interrogation des registres d'état.

Selon Digital, la transmission des données et les marchés qui s'y rattachent connaissent actuellement une très forte croissance. Cette forte croissance, qui concerne aussi bien des applications nouvelles que déjà existantes, donne au circuit DC 349 une avance sur ses concurrents.

Le DC 349 remplace aisément quatre composants DUART à double voie de transmission, ou huit UART doté de générateurs de fréquence. Par rapport à ces différentes conceptions, le DC 349 est moins coûteux, occupe moins d'espace sur le circuit imprimé et consomme moins d'énergie tout en offrant une plus grande fiabilité. Ces avantages contribueront au succès de ce composant auprès des industriels de l'électronique pour toutes les nouvelles applications.

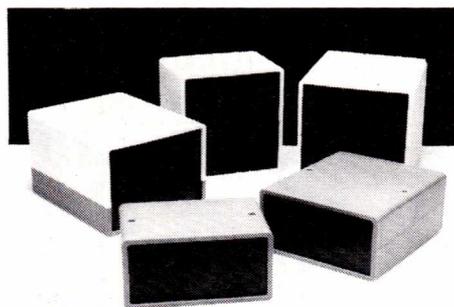

## Une nouvelle gamme de coffrets chez FRANCLAIR

Franclair Electronique distributeur des coffrets TEKO et STRAPU, commercialise une nouvelle gamme de coffrets plastique sous la marque HOBBYBOX.

Il s'agit d'une série de coffrets en matière plastique antichoc (ABS), constitués de deux demi-coquilles grises enserrant deux faces plastiques noires d'épaisseur 2 mm.

Des cheminées sont ménagées dans les coquilles au thermoformage de façon à permettre la fixation des circuits imprimés à l'aide de vis auto-taraudeuses, et l'assemblage total avec deux boulons.


Cette série comporte six modèles dont les dimensions et références sont les suivantes :

- AC 11P : 120 x 60 x 80 mm.
- AC 12P : 120 x 90 x 80 mm.
- AC 22P : 120 x 120 x 80 mm.
- AL 11P : 120 x 60 x 140 mm.
- AL 12P : 120 x 90 x 140 mm.
- AL 22P : 120 x 120 x 140 mm.

Ces coffrets sont déjà en vente dans tous les magasins spécialisés à un prix très compétitif.

Ils sont conditionnés sous blister et sont également livrables avec des faces avant et arrière en aluminium.

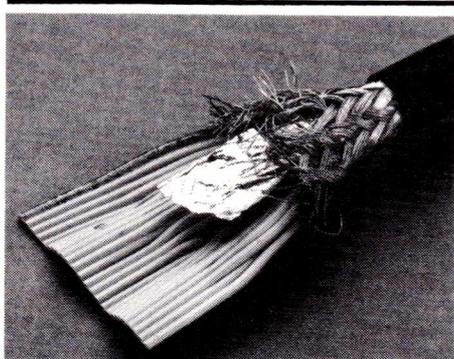**FRANCLAIR  
ELECTRONIQUE  
BP 42  
92133 Issy-les-Moulineaux**



## Nouveau câble plat blindé 3M

Le nouveau câble plat sous gaine ronde avec écran de blindage 3695 de 3M permet aux constructeurs de matériels électroniques de réaliser des cordons de liaisons répondant aux exigences du F.C.C. pour les appareils de classe A (matériels professionnels) et de classe B (matériels Grand Public), en ce qui concerne la protection contre les interférences EMI/ESD (Electromagnétiques/Électrostatiques).

Ce nouveau concept de câble de transmission de données allie les avantages du câble plat — mise en œuvre aisée, économique et fiable grâce aux connecteurs auto-débrayants — à la souplesse et au faible encombrement des câbles ronds. Les données transmises dans le câble 3695 de 3M sont protégées contre les interférences EMI/ESD par un


double blindage : une tresse de cuivre recouvre l'ensemble du câble, elle-même enveloppée dans une feuille d'aluminium. Une gaine PVC noire, conforme aux normes U.L., enveloppe l'ensemble du câble.

Ce câble permet de réaliser des liaisons externes entre appareils. Raccordé à des connecteurs 3M Delta au pas de 1,27, à carcasse métallique, il constitue des cordons de liaison répondant totalement aux exigences du F.C.C..

Afin d'avoir une mise en œuvre aisée, tout en assurant sa souplesse, le câble 3695 présente une succession de plages de connexion séparées les unes des autres.


Proposé à un prix très compétitif, le câble plat sous gaine ronde avec écran de blindage 3695 de 3M est actuellement disponible en 25 points. Il sera très prochainement proposé en 50, 24, 36, 37, 9, 14 et 64 points.

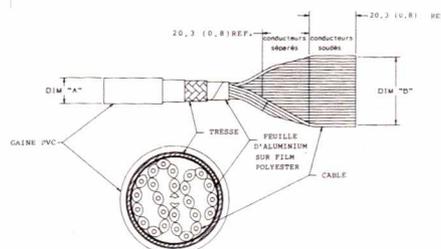**Pour toute demande  
complémentaire, veuillez contacter  
Catherine TOMASI au (3)  
031.75.48.**


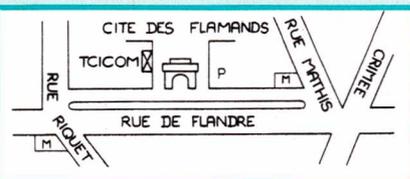
# TCicom

87, rue de Flandre - Paris 19<sup>e</sup>  
Tél. : 239.23.61



Métro Riquet et Crimée - Parking très facile

### LIGNAIRES ET DIVERS

SG41P	22,00 F
SG42P	26,00 F
TL 044	11,20 F
TL 071	14,00 F
TL 081	10,00 F
TL 082	12,00 F
TL 084	19,50 F
TC A 105	27,00 F
LM 103 A	172,00 F
LM 110 H	195,50 F
LM 112 H	190,00 F
LM 118 H	145,00 F
L 120	27,00 F
TBA 120 S	11,50 F
TCF 150	35,40 F
LA 157 H	110,00 F
UAA 170/160	29,00 F
L 200	18,50 F
LM 201 AD	84,00 F
TC A 205 A	41,00 F
LM 207 H	58,00 F
SAU 210 AX 7	
LM 211 H	13,00 F
TBA 231 A	14,00 F
ZNA 234	315,00 F
TC A 280	24,00 F
TAA 300 H	NC
LM 300 H	12,00 F
LM 301 H	8,85 F
LM 304 H	60,00 F
LM 305 H	
LM 307 H	19,00 F
LM 307 D	21,00 F
LM 308 H	12,00 F
LM 308 W	16,00 F
LM 309 K	35,00 F
LM 310 H	195,00 F
LM 311 H	13,00 F
LM 311 N (8)	8,00 F
LM 311 (14)	6,50 F
LM 311 D	5,50 F
LM 312 D	80,00 F
LM 317 K	64,00 F
LM 318 H	60,00 F
LM 320 K5	79,00 F
LM 320 K15	79,00 F
LM 320 K24	79,00 F
LM 323 K	52,00 F
LM 324 N	7,90 F
LM 335 H	49,00 F
LM 337 K	53,00 F
LM 339 N	9,70 F
TC A 340	NC
LM 345 K	52,00 F
LM349 - HA4625800 F	
TC A 350	60,00 F
LF 353	15,00 F
LF 355 N	25,00 F
LF 356 N	25,00 F
LF 357 N	27,00 F
LM 358	11,00 F
LM 360 N	35,00 F
LM 363 AN	250,00 F
LM 363 N	230,00 F
LM 377 N	67,50 F
LM 380 N	26,00 F
LM 381 N	46,00 F
LM 386 N	32,50 F
LM 387 N	32,00 F
ZN 409 CE	42,00 F
TL 440	38,50 F
TL 440	31,50 F
SL 441	56,00 F
SL 441	48,00 F
TL 470	22,00 F
SL 486	70,00 F
SL 490	61,00 F
TBA 540	27,50 F
NE 555	7,80 F
NE 556	7,50 F
NE 558	49,90 F
SAS 560 S	38,00 F
SL 560	59,00 F
LM 564	41,00 F
LM 566	15,00 F
LM 567	32,80 F
SAS 570	32,00 F
NE 570	52,80 F
S 576 B	45,00 F
SAB 600	57,50 F
TAA 611 CX 1	18,00 F
TAA 611 B 12	18,00 F
TAA 621 AX 1	21,00 F
TC A 650	45,10 F
TBA 651	27,60 F
TAA 661 B	32,00 F
TL 702	NC
LM 709 H	NC
LM 710	NC
LM 715 HC	49,00 F
LM 723 N	6,80 F
LM 723 H	18,00 F
LM 725 HC	27,00 F



LM 733 HC	31,50 F
LM 733 HM	29,00 F
LM 741 HC	11,00 F
LM 741 (14)	6,80 F
LM 741 (14)	6,80 F
LM 747 N	18,00 F
SL 6640	22,00 F
LM 747 HM	18,00 F
LM 747 Y	142,80 F
TC A 105	27,00 F
LM 110 H	195,50 F
LM 112 H	190,00 F
LM 118 H	145,00 F
L 120	27,00 F
TBA 120 S	11,50 F
TCF 150	35,40 F
LA 157 H	110,00 F
UAA 170/160	29,00 F
L 200	18,50 F
LM 201 AD	84,00 F
TC A 205 A	41,00 F
LM 207 H	58,00 F
SAU 210 AX 7	
LM 211 H	13,00 F
TBA 231 A	14,00 F
ZNA 234	315,00 F
TC A 280	24,00 F
TAA 300 H	NC
LM 300 H	12,00 F
LM 301 H	8,85 F
LM 304 H	60,00 F
LM 305 H	
LM 307 H	19,00 F
LM 307 D	21,00 F
LM 308 H	12,00 F
LM 308 W	16,00 F
LM 309 K	35,00 F
LM 310 H	195,00 F
LM 311 H	13,00 F
LM 311 N (8)	8,00 F
LM 311 (14)	6,50 F
LM 311 D	5,50 F
LM 312 D	80,00 F
LM 317 K	64,00 F
LM 318 H	60,00 F
LM 320 K5	79,00 F
LM 320 K15	79,00 F
LM 320 K24	79,00 F
LM 323 K	52,00 F
LM 324 N	7,90 F
LM 335 H	49,00 F
LM 337 K	53,00 F
LM 339 N	9,70 F
TC A 340	NC
LM 345 K	52,00 F
LM349 - HA4625800 F	
TC A 350	60,00 F
LF 353	15,00 F
LF 355 N	25,00 F
LF 356 N	25,00 F
LF 357 N	27,00 F
LM 358	11,00 F
LM 360 N	35,00 F
LM 363 AN	250,00 F
LM 363 N	230,00 F
LM 377 N	67,50 F
LM 380 N	26,00 F
LM 381 N	46,00 F
LM 386 N	32,50 F
LM 387 N	32,00 F
ZN 409 CE	42,00 F
TL 440	38,50 F
TL 440	31,50 F
SL 441	56,00 F
SL 441	48,00 F
TL 470	22,00 F
SL 486	70,00 F
SL 490	61,00 F
TBA 540	27,50 F
NE 555	7,80 F
NE 556	7,50 F
NE 558	49,90 F
SAS 560 S	38,00 F
SL 560	59,00 F
LM 564	41,00 F
LM 566	15,00 F
LM 567	32,80 F
SAS 570	32,00 F
NE 570	52,80 F
S 576 B	45,00 F
SAB 600	57,50 F
TAA 611 CX 1	18,00 F
TAA 611 B 12	18,00 F
TAA 621 AX 1	21,00 F
TC A 650	45,10 F
TBA 651	27,60 F
TAA 661 B	32,00 F
TL 702	NC
LM 709 H	NC
LM 710	NC
LM 715 HC	49,00 F
LM 723 N	6,80 F
LM 723 H	18,00 F
LM 725 HC	27,00 F

UA 4136 DC	33,00 F
HA 4625	
LM 349	80,00 F
NE 5532 NC	NC
NE 5533 N	43,50 F
SL 6270 C	65,00 F
SL 6310 C	65,00 F
SL 6640	22,00 F
TD A 7000	43,00 F
MD 8002	72,40 F
SL 8003	76,20 F
SL 8660	79,00 F
SL 9935	NC
S 50240	NC
MMI 5909	105,00 F
MMI 6331 J	115,00 F
MMI 6336 J	105,00 F
MMI 63581	150,00 F
IN 6402	125,00 F
SY 6502	120,00 F
SY 6502A	120,00 F
SY 6520	95,00 F
SY 6522	98,00 F
SY 6522A	105,00 F
SY 6532	115,00 F
SY 6532A	125,00 F
SY 6551	105,00 F
MCM 6674	130,00 F
MC 6800	52,00 F
MC 6801 L	175,00 F
MC 6802 P	55,00 F
MC 6808 P	60,00 F
MC 6809 P	105,00 F
MC 6809 EP	175,00 F
MC 68A09 P	115,00 F
MC 68B09 P	145,00 F
MC 68B09 EP245 F	
MC 6810 P	21,00 F
MC 68A10 L	37,00 F
MC 6821 P	25,00 F
MC 68A21 P	34,00 F
MC 68B21 P	43,00 F
MC 6840	80,00 F
MC 68A40 P	86,00 F
MC 68B40 P	106,00 F
MC 6844 L	144,00 F
MC 6845 P	110,00 F
MC 6847 P	132,00 F
MC 6850 P	25,00 F
MC 68A50 P	35,00 F
MC 68B50 P	43,00 F
MC 6852 P	60,00 F
MC 6860 P	170,00 F
MC 6875 L	128,00 F
MC 6883	213,00 F
MC 6890 L	215,00 F
ICL 7104-16	390,00 F
ICL 7213	169,00 F
ICM 7216	290,00 F
ICM 7217	175,00 F
TMS 1122	127,00 F
AY 1350	120,00 F
MC 140816	32,00 F
MC 140818	32,00 F
MC 1488	17,00 F
MC 1489	17,00 F
WD 1771	345,00 F
WD 1791	350,00 F
WD 1793	395,00 F
MC 1808	81,00 F
CDP 1802 AC	135,00 F
CDP 1822CE	96,00 F
CDP 1822E	110,00 F
CDP 1823ACE155,00 F	
CDP 1824	69,00 F
CDP 1851	155,00 F
CDP 1852	66,00 F
CDP 1853	63,00 F
CDP 1854	105,00 F
BR 1943	135,00 F
TMM 2016	128,00 F
ER 2051	105,00 F
SY 2114P	26,00 F
MB 2114L	30,00 F
UPD 2115L	90,00 F
UPD 2115A-2L	90,00 F
UPD 2128	128,00 F
AY 2513	138,00 F
AM 2708L	85,00 F
AM 2716M	59,00 F
TMS 2716	
3Tensions	45,00 F
AM 2732-35	97,00 F
HM 2764	180,00 F
AM 2824 P	58,00 F
AM 2708L	85,00 F
AM 2716M	59,00 F
TMS 2716	
3Tensions	45,00 F
AM 2732-35	97,00 F
HM 2764	180,00 F
AM 2824 P	58,00 F
AM 2708L	85,00 F
AM 2716M	59,00 F
TMS 2716	
3Tensions	45,00 F
AM 2732-35	97,00 F
HM 2764	180,00 F
AM 2824 P	58,00 F
AM 2708L	85,00 F
AM 2716M	59,00 F
TMS 2716	
3Tensions	45,00 F
AM 2732-35	97,00 F
HM 2764	180,00 F
AM 2824 P	58,00 F
AM 2708L	85,00 F
AM 2716M	59,00 F
TMS 2716	
3Tensions	45,00 F
AM 2732-35	97,00 F
HM 276	

<b>AMIENS</b> 19, rue Gresset Tél.(22)91 25 69	<b>MONTBELIARD</b> 27, rue des Febvres Tél.(81)96 79 62
<b>ANGOULEME</b> Espace St Martial Tél. (45) 92 93 99	<b>MONTPELLIER</b> 10, Bd Ledru-Rollin Tél. (67)92 33 86
<b>ANNECY</b> entre belles Galeries et le lac 11, bd B. de Menthon Tél.(50)45 27 43	<b>MORLAIX</b> 16, rue Gambetta Tél.(98)88 60 53
<b>BAYONNE</b> 3, rue du Tour de Sault Tél.(59)59 14 25	<b>MULHOUSE</b> Centre Europe Bd de l'Eu- rope Tél.(89)46 46 24
<b>BESANCON</b> 89, rue des Granges Tél.(81)82 21 73	<b>NANCY</b> 133, rue St Dizier Tél.(8)336 67 97
<b>BREST</b> 151, av. J. Jaurès Tél. (98) 80 24 95	<b>NANCY</b> 116, rue St Dizier Tél. (8) 335.27.32.
<b>BORDEAUX</b> 10, rue du Mal Joffre Tél.(56)52 42 47	<b>NANTES</b> 4, rue J.J. Rousseau Tél.(40)48 76 57
<b>CAEN</b> 14, rue du Tour de Terre Tél.(31)86 37 53	<b>ORLEANS</b> 61, rue des Carmes Tél.(38)54 33 01
<b>CANNES</b> 167, Bd de la République Tél.(93)38 00 74	<b>PARIS 10ème</b> 37, Bd Magenta Tél. (1) 241 20 33
<b>CHALONS/M</b> 2, rue Champlin (CHV) Tél.(26)64 28 82	<b>POITIERS</b> 8, Place Palais de Justice Tél.(49)88 04 90
<b>CHARLEVILLE</b> 1, Av. Jean Jaurès Tél.(24)33 00 84	<b>QUIMPER</b> 33, rue des Régnaires Tél.(98)95 23 48
<b>CHOLET</b> 6, rue Nantaise Tél.(41)58 63 64	<b>REIMS</b> 46, Av. de Laon Tél.(26)40 35 20
<b>CLERMONT-FD</b> 1, rue des Salins Résid. Isabelle Tél.(73)93 62 10	<b>REIMS</b> 10, rue Gambetta Tél.(26)88 47 55
<b>DIJON</b> 2, rue Ch. de Vergennes Tél.(80)73 13 48	<b>RENNES</b> 12, Quai Duguay Trouin Tél.(99)30 85 26
<b>DUNKERQUE</b> 14, rue ML French Tél.(28)66 38 65	<b>ROUEN</b> 19, rue Gal Giraud Tél.(35)88 59 43
<b>GRENOBLE</b> 18, Place Ste Claire Tél.(76)54 28 77	<b>ST BRIEUC</b> 16, rue de la Gare Tél.(96)33 55 15
<b>LE HAVRE</b> Place des Halles centrales Tél.(35)42 60 92	<b>ST DIZIER</b> 332, Av. République Tél. (25) 05.72.57.
<b>LE MANS</b> 16, rue H. Lecornué Tél.(43)28 38 63	<b>ST ETIENNE</b> 30, rue Gambetta Tél.(77)21 45 61
<b>LENS</b> 43, rue de la Gare Tél.(21)28 60 49	<b>STRASBOURG</b> 4, rue du Travail Tél.(88)32 86 98
<b>LILLE</b> 61, rue de Paris Tél.(20)06 85 52	<b>TOULON</b> 106, Cours Lafayette Tél. (94) 42.41.15.
<b>LIMOGES</b> 4, rue des Charseix Tél.(55)33 29 33	<b>TOURS</b> 2, bis Pl. de la Victoire Tél. (47) 37 85 77
<b>LYON 2ème</b> 9, rue Grenette Tél.(7)842 05 06	<b>TROYES</b> 6, rue de Preize Tél.(25)81 49 29
<b>MARSEILLE</b> 32, Bd de la Libération Tél. (91) 47 48 63	<b>VALENCE</b> 7, rue des Alpes Tél.(75)42 51 40
<b>MEAUX</b> C.C. du Connét. de Riche- mont - Bât. B - Tél. (6) 009.39.58	<b>VALENCIENNES</b> 57, rue de Paris Tél.(27)46 44 23
<b>METZ</b> 60, Passage Serpenoise Tél.(8)774 45 29	<b>VANNES</b> 35, rue de la Fontaine Tél.(97)47 46 35



# ELECTRONIC

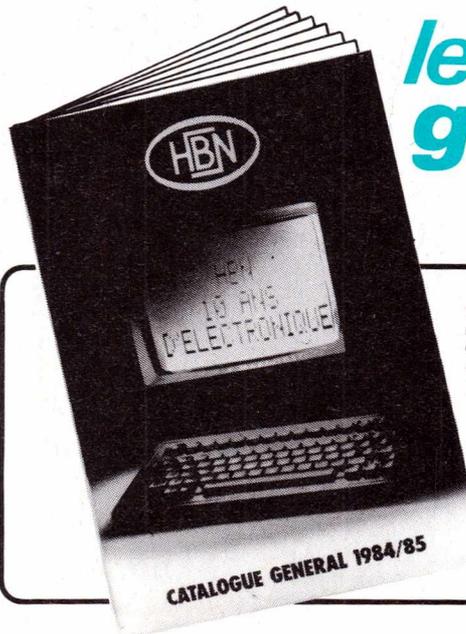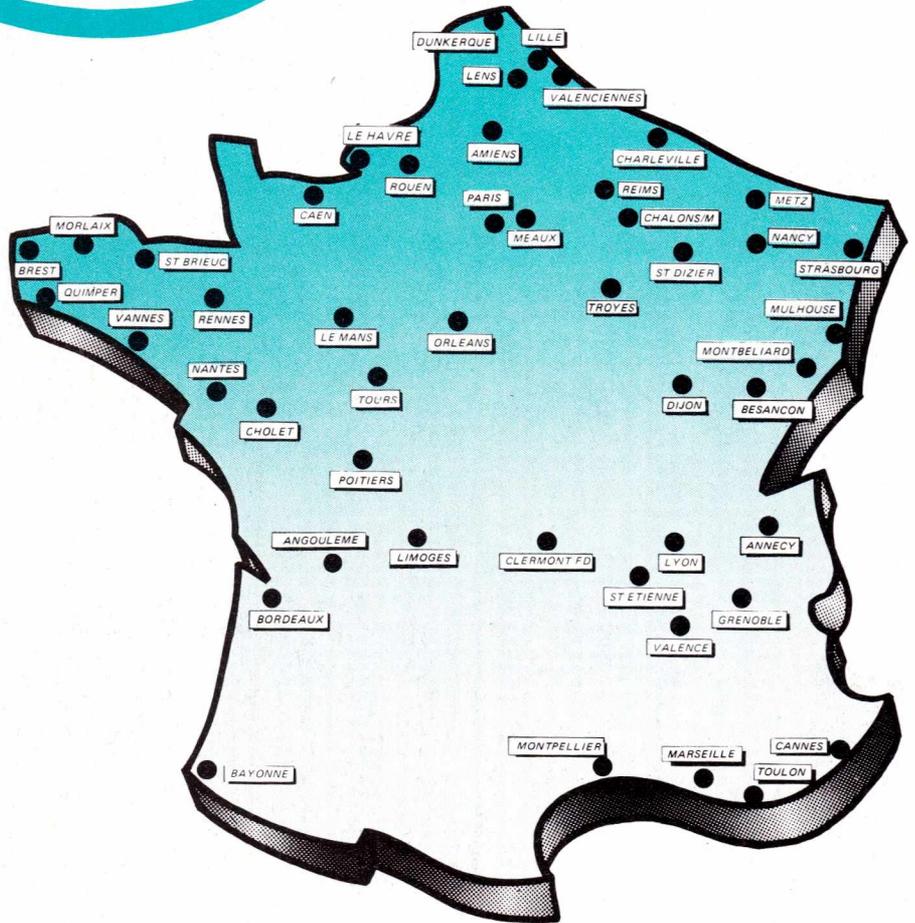

**le catalogue  
gratuit.. (il est en  
couleurs)  
est paru!**

Pour obtenir gratuitement le catalogue HBN, vous pouvez soit le retirer dans l'un de nos magasins, sans obligation d'achat, soit le demander à notre Siège Social, B.P. 2739 - 51060 REIMS Cédex en remplissant et en retournant ce coupon détachable.

NOM..... PRENOM.....

ADRESSE.....

VILLE.....Cde Postal.....


Ci-joint 12 F en timbres pour participation aux frais d'envoi.



Siège Social  
**HBN ELECTRONIC S.A.**  
B.P. 2739 - 51060 REIMS Cédex  
S.A.E. au capital de 1.000.000 F  
RCS REIMS B 324 774 017  
Tél. (26) 89.01.06.  
Télex 830526 F

★ Les Moniteurs présentés ne sont pas compris dans les prix indiqués.

## ILS ENSEIGNENT...

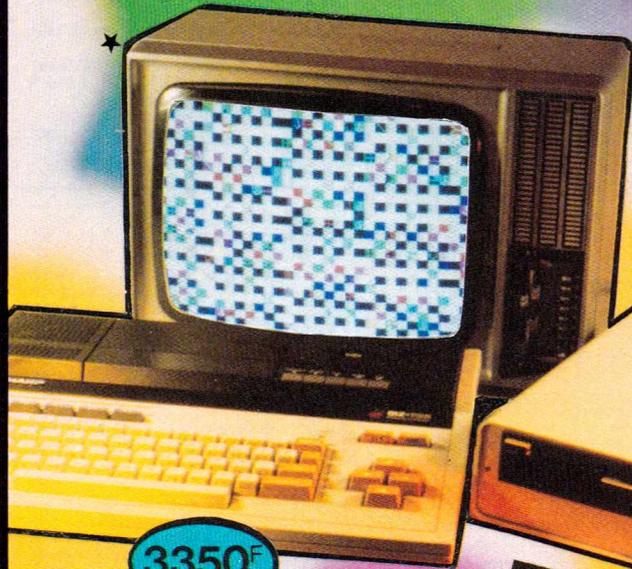

3350<sup>F</sup>


**MICRO-ORDINATEUR SHARP MZ-720** : Le Sharp MZ-720 fait appel au microprocesseur Z-80A (3,5 MHz) d'où un faible investissement pour des performances élevées. Il a une capacité mémoire de 64 K octets de mémoire vive. Sortie vidéo sur prise Péritel RVB.

**LECTEUR DE DISQUES SFD 700** : 350K octets formatés

4990<sup>F</sup>



HBN Publicité

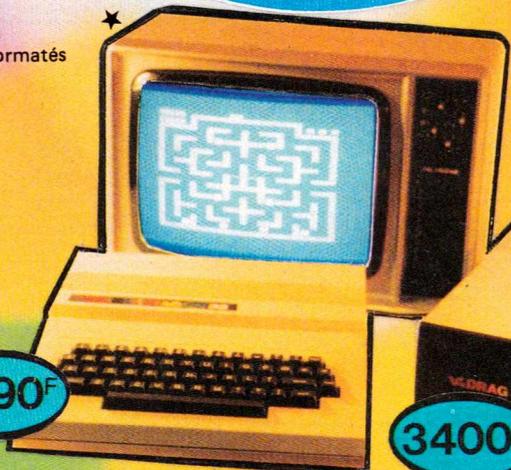

3290<sup>F</sup>

3400<sup>F</sup>

**MICRO-ORDINATEUR DRAGON 32** : Microprocesseur 6809 E - 32 K RAM 16 K ROM


**LECTEUR DE DISQUES** : 184 K octets formatés.
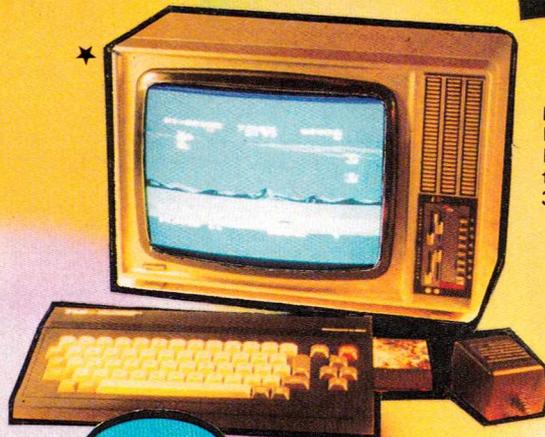
## ILS JOUENT...



2400<sup>F</sup>

**MICRO-ORDINATEUR MO5** : Mémoire de 64 K octets - Utilisateur 32 K, l'image écran 16 K, le moniteur 4 K, le basic 12 K.



2950<sup>F</sup>

**MICRO-ORDINATEUR YENO** : Microprocesseur Z 80A 4 MHz - Basic étendu 32 K ROM en cartouche - mémoire utilisateur 32 K RAM

## ILS CREENT...

### LA MESURE



990<sup>F</sup>

**FLUKE 73** : Impédance : 32 M $\Omega$  - 10 A - Test diode, 3200 points. Précision - 0,7% Gammes automatiques.



1535<sup>F</sup>

**FLUKE 77** : Impédance : 32 M $\Omega$  - 10 A. Test diode, 3200 points. Précision - 0,3% Manuelle ou automatique. Gammes 10 A + 300 mA. Bip sonore. Mémorisation des valeurs crêtes. Sacoche.

### KITS ENCEINTE AUDAX



499<sup>F</sup>

**KIT ENCEINTE AUDAX 53** : 3 voies - 50 W - 8  $\Omega$  - Bande passante 45 Hz - 20 KHz  $\pm$  4 dB.



599<sup>F</sup>


**KIT ENCEINTE AUDAX BEX 40** : 2 voies - 40 W - 8  $\Omega$  - Bande passante : 34 Hz - 20 KHz  $\pm$  3 dB.

# PENTA MESURE - PENTA MESURE - PENTA ACCESSOIRES

## L'INCROYABLE PROMOTION !

Quelle idée avons nous chez Pentasonic de promouvoir les oscilloscopes HAMEG ? Si vous demandez une démonstration d'un de ces 3 appareils, la qualité, le professionnalisme et les performances de cette gamme suffiront à vous convaincre. Le «petit» de la marque, le HM 103 (pas en photo) est l'oscilloscope idéal pour commencer.

LES 2 ELEMENTS **3650 F TTC**

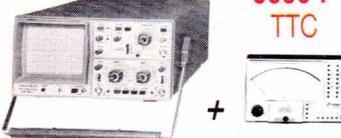


### HM 203

Bi courbe 2x20MHz tube rectangulaire. Sensibilité 5mV à 20V. Rise time 17ns. Addition soustraction des traces. Testeur de composants. Fonctions XY.

**CONTROLEUR RP** - 20 KN  
20 KOHms/V  
50 UA - 5A  
0,1 - 1000V  
Hz mètre  
dB mètre

LES 2 ELEMENTS **5270 F TTC**

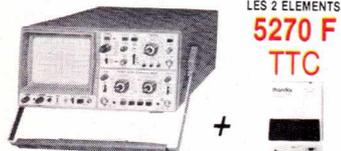


### HM 204

Bi courbe 2x20MHz tube rectangulaire. Sensibilité 2 mV à 20V. Rise time 17ns. Addition soustraction des traces. Testeur de composants. Fonctions XY. RETARD DE BALAYAGE REGLABLE.

**THANDAR PFM 200 FREQUENCEMETRE**  
20 Hz à 200MHz  
Résolution - 1 Hz  
Niveau min 10mV

LES 4 ELEMENTS **6748 F TTC**

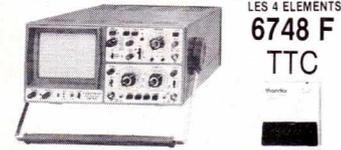

### HM 605

Bi courbe 2x60 MHz tube rectangulaire. Sensibilité 1 mV à 20V. Rise time 6ns. Addition soustraction des traces. Testeur de composants. Fonctions XY. RETARD DE BALAYAGE REGLABLE.

**THANDAR PFM 200 FREQUENCEMETRE**  
20Hz à 200MHz  
Résolution - 1 Hz  
Niveau min. 10mV

## OX 710 B de METRIX




2x15 Mhz  
Bi courbe  
Sensibilité 5mV 20V  
Addition soustraction traces  
Testeur de composants (transis)  
Mode déclenché ou relaxé avec réglage niveau de déclenchement  
Fonctionnement XY possibilité base de temps inter ou extérieur  
Matériel fabriqué en FRANCE  
LIVRE AVEC 2 SONDAS '1' '10'

**3190 TTC**

L'OX 710 B est le concurrent direct du matériel HAMEG équivalent. Fabriqué en France, c'est un oscilloscope moderne et sophistiqué. Son écran bleu est de lecture agréable et son coffret plastique le rend très facile à transporter.

### DM 6016

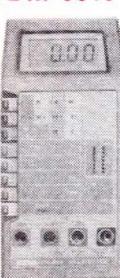

MULTIMETRE CAPACIMETRE TRANSISTORMETRE **LE PLURI... MULTIMETRE**


La mesure «made in Japan» n'a pas fini de nous étonner. Il y a quelques années, les capacimètres, transistormètres et les multimètres étaient rares et chers. Aujourd'hui le DM 6016 vous permet l'utilisation de ces trois fonctions pour moins de 800 F.

Etonnant ! non !  
VDC 200mV à 1000V réso 100µV  
VAC 200mV à 750V réso 100µV  
200 Ohms à 20M réso 0,1  
ADC 2 mA à 10A réso 1µA  
AAC 2mA à 10A réso 1µA  
Capa 2 nF à 20µF réso 1 pF  
Précision 2%

**760 F TTC**

Transistor. Mesure les HFE de 0 à 1000 NPN ou PNP.

## CENTRAD

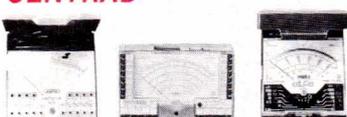

312+ .....  
347 F .....  
NOVOTEST 376 F .....  
ALFA 365 F .....

Fiable et homogène la gamme CENTRAD après quelques remaniements est de nouveau disponible. Tout en conservant l'esprit qui a fait le succès de la marque, cette nouvelle gamme place CENTRAD parmi les plus compétitifs des constructeurs.

## FLUKE



990 F .....  
1180 F .....  
1535 F .....

Número 1 mondial du multimètre numérique a créé une série de prestige. Prestige surtout au niveau de la technicité et de l'originalité. L'afficheur de la série 7 est un véritable tableau de bord avec une indication automatique de l'échelle (numérique et analogique), de l'état des batteries et de la gamme de mesure en service. Le 77 dispose même d'une mémoire d'affichage.

## METRIX

MX 502 ..... **889 F**  
MX 522 ..... **788 F**  
MX 562 ..... **1060 F**  
MX563 ..... **2000 F**  
MX 575 ..... **2205 F**

Du plus gros au plus petit l'esprit METRIX est présent dans cette gamme : fiabilité, solidité mécanique et précision.

## AK

**CAPACIMETRE MULTIMETRE**  
22C ..... **942 F**  
18R ..... **640 F**

Les montages électroniques devenant de plus en plus complexes et précis, le capacimètre s'avère désormais comme un outil indispensable. AK propose un milieu de gamme tout à fait intéressant avec une bonne répartition des échelles pour les faibles valeurs de condensateurs ainsi qu'une précision de mesure respectable (0,5 à 1%).

## TRANSISTORS TESTEURS «BK»

BK 510 ..... **1639 F**  
BK 520B ..... **2820 F**

Réservé à un usage professionnel du fait de leur prix, ces deux appareils vous feront gagner du temps et forceront de l'argent. L'atout n°1 de ces testeurs réside dans la possibilité de tester les transistors (définition du gain, polarité, bon ou mauvais) sans soudage.

## CAPACIMETRES BK

BK 820 ..... **1999 F**  
BK 830 ..... **2790 F**

Du même fabricant ces 2 capacimètres représentent le «NEC PLUS ULTRA» de ce type de matériel. Le BK 830 a l'avantage de commuter automatiquement les gammes de mesure.

## GENERATEURS DE FONCTIONS BK

BK 3020 ..... **5280 F** BK 3010 ..... **2850 F**

Ils remplacent de plus en plus les générateurs classiques (en dépit de leur prix plus élevé). Ces synthétiseurs de fréquence fournissent des signaux carrés, triangulaires ou sinusoïdaux avec possibilité d'ajouter une tension d'offset : c'est ce champs d'application qui en fait leur succès.

## BECKMAN

T 100 B ..... **779 F**  
T 110 B ..... **935 F**

BECKMAN fait parti des grands de la mesure et propose une gamme homogène et moderne. La série B reprend les caractéristiques des T100 et T110 avec une esthétique et une ergonomie plus au goût du jour.

## TELTRAN

HM 101 ..... **99 F**  
HM 102 ..... **210 F**

Des appareils complets dont l'avantage se situe surtout au niveau des prix. Réservés aux techniciens qui ont la tacheuse tendance à oublier leur matériel à gauche et à droite.

## ISKRA

US 6 A ..... **247 F**  
6013 ..... **899 F**

Fabriqués dans les pays de l'est, ces contrôleurs sont quasiment indestructibles. Le multimètre 6013 est de la même veine.

## MONACOR

**AG 1000 Générateur BF**  
Idéal pour le travail du Hobbiste ou de l'atelier de maintenance, ce générateur bien que d'une esthétique assez classique, présente l'avantage d'une bonne excursion des tensions.  
Plage de fréquence : 10 Hz - 1 MHz, 5 calibres  
Précision : ± 3% + 2 Hz  
Taux de distorsion : 400 Hz - 20 KHz 0,3%  
50 Hz - 200 KHz 0,8%  
10 Hz - 1 MHz 1,5%  
Tension de sortie : min. 5 V eff sinus  
min. 17 V cc carré  
Impédance de sortie : 600 Ohms  
Prix : **1580 F**

**SG 1000.** Même esthétique très classique que le AG 1000, mais effort incontestable quant à la facilité de lecture du vernier. Bonne plage de fréquence.  
Générateur HF, modulation interne et externe, sortie BNC. Plage de fréquence de 100 KHz à 70 MHz en 6 calibres.  
Précision de calibre : ± 5 %  
Tension de sortie : min. 30 mV/50 Ω  
Atténuateur : 2 x 20 dB  
Modulation interne : env. 400 Hz  
Tension de sortie BF : env. 2 V eff./100 KOHms  
env. 2 V eff./10 KOHms  
Modulation : intern 0 - 100%  
exterm 20 Hz - 15 KHz, env. 0,3 V eff pour 30%

Prix : **1453 F**

## CDA

102 .....  
585 F .....  
POLY .....  
385 F .....  
771 .....  
743 F .....  
770 .....  
943 F .....  
Enfin un constructeur français efficace et compétitif.  
CDA 102. Un brevet CDA est à la base de cet appareil : la suspension à cadre tendu. Le pivot n'est pas maintenu par des pointes mais accroché sur un câble en nylon. Résultat : vitesse de déplacement très rapide de l'aiguille et surtout excellente fiabilité mécanique.  
CDA 771. Appareil de table extrêmement sophistiqué au niveau des gammes de mesure.  
CDA 770. Appareil de table d'utilisation simple, disposant comme le 771 d'un galvanomètre d'une dimension impressionnante. Dernier atout : un disjoncteur à Distrails, cela vous concerne...  
POLY Universel réellement universel, c'est l'appareil type de l'amateur électronique.

## KING ELECTRONIC

RP20K .....  
RP50KN ..... **399 F**  
TK95 ..... **390 F**

Curieusement cette marque est peu connue en dépit de caractéristiques excellentes et de prix extrêmement compétitifs. Le TK 95 particulièrement qui dispose d'un commutateur rotatif évitant les manipulations fastidieuses.

## GENE AM FM 30

GENE MF ..... **1350 F**

## PERIFELEC

P20 ..... **338 F**  
P40 ..... **367 F**  
Microtest 80 ..... **332 F**  
680R supertester ..... **497 F**

La gamme la plus complète des appareils à aiguille. Le P20 complet et robuste, le P40 avec ses 40 kΩ/V, le Microtest 80 de la taille d'un paquet de gitanes (dixit Pub) et enfin le 680 R qui propose un nombre de calibres et de gammes ahurissants. Idéal pour le pro ou l'amateur.

## PERCEUSES

Perceuse 42W 12V 18000 Trs/mn.  
Ø de perçage max 3,2 mm ..... **61,70 F**  
Mandrin par pince .....  
Support avec butée basse ..... **74,80 F**

Perceuse 80W 12V 18000 Trs/mn.  
Ø de perçage 3,2 ..... **215,60 F**  
Mandrin à serrage linéaire.  
Support tout acier avec butée basse ..... **220 F**

## RADIATEURS

To3 ..... **20,80 F**  
2 x To3 ..... **27,70 F**  
Triac PM ..... **3,50 F**  
Triac GM (1) ..... **6,90 F**  
To5 (2) ..... **3,40 F**  
Tulipe (3) To3 ..... **8,50 F**  
Cl (4) ..... **4,50 F**  
To6 ..... **5,90 F**  
To18 ..... **3,10 F**  
Kit d'isolation To3 (avec vis, canon, mica) ..... **3,70 F**  
Kit d'isolation Triac ..... **3,00 F**

Système de reverberation à une spirale. Entrée 15 Ohms. Sortie 10 Kohms. De 100 à 6000 Hz. Tempo 30 msec. Durée 2,5 sec. .... **66,40 F**

Potentiomètre haut-parleur (impédance constante) 8 Ohms. Echelle des aigus. .... **33,75 F**  
Identique à BF40H mais échelle des médiums. .... **33,75 F**

Captur téléphonique avec câble et jack. Impédance 1 K ..... **14,50 F**  
Capsule micro à condensateur. Sortie BF à travers une résistance de 1Kohms. BP 30-20000 Hz. Se 0,6mV. Signal/bruit 40 dB. .... **17,50 F**  
Capsule céramique à ultra son. 40 KHz +/- 1K. .... **9,20 F**

Pression 105 Phon ..... **31,00 F**  
Ecouteur simple, basse impédance, dynamique ..... **2,90 F**  
Petit micro à cristal très compétitif. Sensibilité 1,8 mV 200-8000 Hz ..... **18,90 F**

Enceinte miniature 3 voies, métal, haute fidélité. Équipée du support montage. Puissance 50 Watts ..... **356 F (la paire)**  
Ventilateur à débit axial pour aim, ampli, etc. 220 V. Faible bruit. .... **198 F**

Tube à éclat au xenon pour la fabrication de flash ou de stroboscope. .... **45 F**  
Haut-parleur à chambre de compression, résistant aux intempéries bonne reproduction de la parole. De 400 à 8000 Hz. Puissance 25 W85 F

## BOUTONS

BF272 flèche ..... **4,25 F**  
BF1060 1060 ..... **3,95 F**  
BF1061 noir dessus chrome  
D = 20 1061 ..... **5,10 F**  
BF1064 noir dessus chrome  
D = 25 1064 ..... **5,00 F**  
BF1076 chrome bague noir  
D = 19 1076 ..... **6,90 F**  
BF1078 chrome bague noir  
D = 22 1078 ..... **6,25 F**  
BF1080 chrome bague noir  
D = 28 1080 ..... **7,10 F**  
BF1084 chrome D = 17 ..... **6,70 F**  
BF1086 chrome D = 22 ..... **5,40 F**  
BF1086 1086 ..... **6,30 F**  
BF1300 1300 ..... **4,75 F**  
BF1301 coupelle flècheNo  
D = 21 1301 ..... **8,50 F**  
BF1306 coupelle flècheNo  
D = 28 1306 ..... **8,50 F**  
BF1312 1312 ..... **7,80 F**  
BF3519 alu massif D = 20 ..... **8,00 F**  
BF3520 alu massif avec coupelle D36 ..... **13,00 F**  
BF3521 alu massif D = 34 ..... **13,00 F**  
BFBR pour pot rectiligne 11550 ..... **2,50 F**  
BFVER1 vernier V1 36/M ..... **34,00 F**  
BFVER2 vernier 15 tours/cptte tour RB. .... **98,90 F**  
BF6 ..... **1,65 F**

# Penta 8

34, rue de Turin, 75008 Paris  
Tél. : 293.41.33  
Métro : Liège, St-Lazare, Place Clichy.

# Penta 13

10, bd Arago, 75013 Paris -  
Tél. : 336.26.05. Métro : Gobelins  
(service correspondance et magasin)

# Penta 16

5, rue Maurice Bourdet, 75016 Paris  
Tél. : 524.23.16. (Pont de Grenelle).  
Métro Charles Michels. Télex 614 789.  
Bus 70/72. Arrêt : Maison de l'ORTF.

# SERVICE CORRESPONDANCE

Les commandes passées avant 16 heures  
sont expédiées le soir même.\*

TELEPHONEZ AU 336.26.05

\*Sauf évidemment si nous sommes en rupture de stock

# COMPOSANTS - PENTA COMPOSANTS PENTA - COMPOS

LINEAIRES		MOK3020	
NE 544	28,60	CA 3060	28,00
NE 556	16,80	CA 3066	13,50
NE 558	34,60	CA 3146	29,50
NE 570	52,80	CA 3161	29,80
UPC 575	18,25	CA 3162	63,80
UA 95 H 90	99,40	LA 3300	32,10
78 H 12	128,00	MC 3301	8,50
SO 41 P	19,20	MC 3302	8,40
SO 42 P	20,60	MC 3303	8,40
TL 071	9,00	MC 3403	10,80
TL 072	11,90	MC 3404	10,80
TL 074	18,50	MC 3405	10,80
TL 081	10,80	MC 4024	80,40
TL 082	11,40	MC 4044	74,40
TL 084	19,50	MC 4104	14,50
LD 114	142,00	MC 4104	14,50
L 120	19,50	MC 4104	14,50
LD 120	130,50	MC 4104	14,50
LD 121	172,70	MC 4104	14,50
L 144	72,00	MC 4104	14,50
L 146 CB	10,10	MC 4104	14,50
UAA 170	25,60	MC 4104	14,50
UL 172	12,50	MC 4104	14,50
UL 180	28,80	MC 4104	14,50
L 200	13,20	MC 4104	14,50
CRF 200	39,60	MC 4104	14,50
SPC 200	46,20	MC 4104	14,50
XR 210	69,50	MC 4104	14,50
LF 353	7,80	MC 4104	14,50
LF 356	11,00	MC 4104	14,50
LF 357	10,50	MC 4104	14,50
LN 414	38,40	MC 4104	14,50
ZN 425	108,00	MC 4104	14,50
TL 497	26,40	MC 4104	14,50
SAB0529	47,25	MC 4104	14,50
NE 529	28,30	MC 4104	14,50

TRANSISTORS		2N	
708	4,60	2329	17,40
759	96,50	2368	40,50
917	7,90	2369	41,10
918	3,65	2644	17,20
930	3,90	2646	8,60
1307	24,30	2694	4,60
1420	3,85	2904	9,80
1598	20,90	2905	3,60
1599	14,40	2906	4,70
1613	3,40	2907	3,75
1711	3,80	2922	2,80
1889	4,80	2926	3,70
1890	4,50	3020	14,00
1893	4,80	3053	4,90
2219	3,70	3054	9,80
2222	2,20	3137	20,20

SERIE AC... BC...		AC	
125	4,30	237	2,80
126	3,50	238	1,80
127	7,70	251	2,60
128	5,20	257	3,40
132	3,80	281	7,40
142	4,50	301	6,80
180	4,00	303	6,80
181	4,50	307	1,80
183	3,90	308	2,70
184	3,90	317	2,60
187	4,20	320	3,70
188	4,20	328	3,10
188K	5,80	337	3,40

AD		AF	
149	9,90	109	7,85
161	6,00	114	10,80
162	6,10	124	9,70
		125	4,80
		126	4,70
		128	4,70
		127	4,80
		120	9,50
		127	4,80
		200	9,50

BC		BDX	
108	2,75	233	5,00
107	2,90	234	5,00
109	2,90	235	5,00
110	2,90	236	5,00
115	3,90	238	6,20
141	5,30	241	7,50
142	4,80	286	10,50
143	5,40	301	13,95
145	4,10	302	12,90
148	1,80	435	6,50
149	2,20	436	6,50
153	5,10	438	5,80
157	2,60		
158	3,00		
171	3,40	53	7,90
172	3,50	54	8,80
173	3,40	64	16,60
178	3,40	65	16,60
182	2,10	77	9,10
184	3,10		
207	3,40	108	6,50
208	3,40	167	4,85
209	4,10	173	7,10
211	5,20	178	5,10
212	3,50	179	7,20

MICROPROCESSEURS		MJE	
L 04 H	87,00	MM 2732	102,00
N 8T 26	19,40	MM 2764	208,50
N 8T 28	19,40	MC 3242	157,20
N 8T 95	13,20	MC 3423	15,00
N 8T 97	13,20	MC 3459	25,20
N 8T 98	19,20	MC 3470	114,00
74 S287	55,30	MC 3480	120,40
EP 9340	170,00	TMS4044	56,50
EP 9341	105,00	MM 4104	56,50
EP 9364	130,00	MM 4116	24,70
EP 9365	495,00	MM 4118	116,50
EP 9366	495,00	MM 4164	73,50
UPD 765	299,20	MM 4416	195,00
ADC0809	63,50	MM 4516	98,40
AD0809	156,00	MM 5105	48,00
AY 1013	69,00	MM 5841	48,00
AY 1015	93,60	MM 6116	108,00
AY 1350	114,00	MC 6502A	124,80
MC 1372	54,70	MC 6522A	130,00
WD 1691	220,00	MC 6532A	107,00
FD 1771	348,00	MC 6674	117,60
FD 1791	468,00	MC 6800	58,00
WD 2143	151,80	MC 6801	175,20
FD 1795	398,00	MC 6802	65,00
BR 1941	198,00	MC 6809	119,40
MM 2102	24,00	MC 6809A	174,80
MM 2111	60,00	MC 6810	24,00
MM 2112	32,40	MC 6821	26,40
MM 2114	46,80	MC 6840	90,00
WD 2143	151,80	MC 6801	175,20
AY 2513	127,00	MC 6845	138,50
LS 2518	56,50	MC 6850	25,80
MM 2532	97,00	MC 6860	172,80
LS 2538	49,80	MC 6875	128,90
MM 2708	87,60	MM 7611633	48,00
MM 2716	46,80	AM 7910	596,00

CIRCUITS INTEGRES TTL		74 LS00	
74 LS01	2,50	74 LS94	8,40
74 LS02	4,20	74 LS95	6,50
74 LS03	3,20	74 LS96	6,50
74 LS04	1,90	74 LS100	16,80
74 LS05	7,80	74 LS107	6,90
74 LS06	9,60	74 LS109	5,50
74 LS07	19,80	74 LS121	7,20
74 LS08	6,50	74 LS122	10,80
74 LS09	5,80	74 LS123	9,90
74 LS10	3,50	74 LS124	38,40
74 LS11	7,00	74 LS125	6,50
74 LS12	6,50	74 LS126	6,90
74 LS13	7,20	74 LS128	6,80
74 LS14	14,40	74 LS132	11,50
74 LS16	8,50	74 LS136	8,50
74 LS17	8,40	74 LS138	12,90
74 LS20	3,50	74 LS139	11,50
74 LS21	4,20	74 LS141	11,50
74 LS22	5,00	74 LS145	8,20
74 LS23	5,00	74 LS147	19,20
74 LS25	4,60	74 LS148	18,50
74 LS26	4,20	74 LS150	11,50
74 LS27	7,90	74 LS151	10,75
74 LS28	3,60	74 LS152	11,50
74 LS30	4,50	74 LS154	19,50
74 LS32	9,75	74 LS155	51,90
74 LS37	3,20	74 LS156	7,20
74 LS38	6,50	74 LS157	17,80
74 LS40	4,00	74 LS158	19,50
74 LS42	7,20	74 LS160	7,50
74 LS43	2,40	74 LS161	12,00
74 LS44	9,60	74 LS162	8,90
74 LS45	10,50	74 LS163	7,90
74 LS46	8,85	74 LS164	7,50
74 LS47	16,50	74 LS165	13,60
74 LS48	10,80	74 LS166	34,50
74 LS50	4,20	74 LS167	43,20
74 LS51	7,80	74 LS170	14,40
74 LS52	2,80	74 LS172	75,00
74 LS53	2,40	74 LS173	11,20
74 LS55	4,50	74 LS174	18,50
74 LS56	2,50	74 LS175	9,20
74 LS70	7,60	74 LS176	9,30
74 LS72	6,50	74 LS180	8,90
74 LS73	4,90	74 LS181	19,30
74 LS74	9,50	74 LS182	18,50
74 LS75	8,25	74 LS190	8,90
74 LS76	2,40	74 LS191	8,50
74 LS78	13,50	74 LS192	10,50
74 LS81	14,80	74 LS193	15,60
74 LS83	7,30	74 LS194	10,50
74 LS85	9,40	74 LS195	7,80
74 LS86	8,50	74 LS196	9,20
74 LS89	41,20	74 LS198	13,20
74 LS90	8,70	74 LS199	14,90
74 LS91	6,40	74 LS221	24,00
74 LS92	6,20	74 LS240	23,75
74 LS93	9,90	74 LS241	17,50

MPMSA		MPSU	
74 MS32	9,75	74 MS154	19,50
74 MS37	3,20	74 MS156	7,20
74 MS38	6,50	74 MS157	17,80
74 MS40	4,00	74 MS158	19,50
74 MS42	7,20	74 MS160	7,50
74 MS43	2,40	74 MS161	12,00
74 MS44	9,60	74 MS162	8,90
74 MS45	10,50	74 MS163	7,90
74 MS46	8,85	74 MS164	7,50
74 MS47	16,50	74 MS165	13,60
74 MS48	10,80	74 MS166	34,50
74 MS50	4,20	74 MS167	43,20
74 MS51	7,80	74 MS170	14,40
74 MS52	2,80	74 MS172	75,00
74 MS53	2,40	74 MS173	11,20
74 MS55	4,50	74 MS174	18,50
74 MS56	2,50	74 MS175	9,20
74 LS70	7,60	74 LS176	9,30
74 LS72	6,50	74 LS180	8,90
74 LS73	4,90	74 LS181	19,30
74 LS74	9,50	74 LS182	18,50
74 LS75	8,25	74 LS190	8,90
74 LS76	2,40	74 LS191	8,50
74 LS78	13,50	74 LS192	10,50
74 LS81	14,80	74 LS193	15,60
74 LS83	7,30	74 LS194	10,50
74 LS85	9,40	74 LS195	7,80
74 LS86	8,50	74 LS196	9,20
74 LS89	41,20	74 LS198	13,20
74 LS90	8,70	74 LS199	14,90
74 LS91	6,40	74 LS221	24,00
74 LS92	6,20	74 LS240	23,75
74 LS93	9,90	74 LS241	17,50

POTENTIOMETRES		BUY	
Rotatif simple	3,80	69	26,90
Rotatif double	9,60		
Rectiligne simple	10,50		
Rectiligne double	19,30	</	

Après le premier reportage consacré au Comptoir du Languedoc dans notre numéro de Septembre, nous avons marqué une pose afin d'enregistrer les réactions succinctes par cette nouvelle rubrique. Les appréciations diverses sur ce sujet (bon, mauvais...) ont été formulées principalement par les représentants de la profession de détaillants, alors que nous aurions souhaité une manifestation plus impatiente des lecteurs.

De notre côté, ces rencontres avec les responsables de magasins de détail de composants électroniques sont l'occasion d'échanger nos points de vue respectifs concernant les divers aspects de ce marché, ses tendances, ses points noirs et si possible d'en tirer les enseignements qui le feront évoluer vers une meilleure distribution. C'est également, par le biais de ces revendeurs qui sont en contact tout au long de l'année avec vous, amis lecteurs, le moyen de mieux vous connaître.

Dans l'ensemble, les avis étant plutôt favorables à la poursuite de ces reportages, nous tenterons de traiter en alternance Paris et la province. Nous sommes donc allés ce mois-ci à la rencontre d'un détaillant parisien :



C'est Gérard Peron, le patron des PENTA qui nous accueille à PENTA 16 et qui, en guise d'entrée en matière, nous mène devant une petite vitrine où ne sont pas exposés des appareils ou composants électroniques, mais des coupes et des photos de voitures.

— Savez-vous que nous sommes sponsor d'une équipe de football et de deux voitures de rallye cross ?

Cette année nous avions engagé une Alpine et une Golf GTI équipées de moteurs Mignonet mais pour la prochaine saison, nous alignerons une R5 turbo et une Audi Quattro pilotée par un technicien de PENTA 16, toujours équipée de moteurs Mignonet, des voitures faites pour gagner !

Le ton est donné, chez PENTA on gagne !

La société PENTASONIC c'est au début, en 1975, deux associés dans un local situé près du pont de Grenelle ; une partie de l'actuel magasin PENTA 16.

Des débuts difficiles, mais la volonté de s'accrocher raconte G. Peron. Moins de dix ans après, on peut parler d'une belle réussite



# Détaillants grand public, qui êtes-vous



commerciale, trois magasins bien installés portent à Paris l'enseigne PENTASONIC ; PENTA 16, 13 et 8 dans l'ordre chronologique. Vingt trois personnes constituent l'équipe PENTA, un terme qui semble cher à son patron.

La structure interne de la société autorise une certaine autonomie des magasins et chacun possède son propre directeur, Mme Hélène Clotilde assume ce rôle à PENTA 8, Mr Philippe Peron (le frère de G. Peron) à PENTA 13 et Mr Alain Deschamps à PENTA 16.

Sans vraiment parler de concurrence entre les trois boutiques, car l'objectif final reste un accroissement du chiffre d'affaires global de l'entreprise, le choix de s'orienter vers la distribution de tel matériel plutôt qu'un autre est laissé à l'initiative de chaque direction et de son équipe propre, ces options étant toutefois réexaminées en fonction des résultats de chaque magasin en conseil d'administration.

Ainsi, à PENTA 16, on trouve une clientèle plus spécialement concernée par la micro-informatique, tant par les systèmes que par les composants spécifiques ou la péri-informatique. Le client individuel y cotoie l'entreprise qui trouve ici qualité, service et disponibilité sur des produits que les distributeurs professionnels diffusent sous des conditions de 10 à 100 pièces lorsqu'une unité, parfois, suffit. Les composants traditionnels tiennent bien sûr une place importante ainsi que la mesure.

À PENTA 13 les activités sont centrées sur la BF, l'électronique générale et la mesure. Pour PENTA 8, situé dans le quartier commerçant de St-Lazare et de la place Clichy, les ventes s'orientent vers le petit composant et la micro-informatique domestique, l'éventail des possibilités offertes par ces trois points de vente étant fort vaste, chacun peut choisir celui qui correspond le plus à ses besoins.

L'infrastructure est, elle, commune aux trois magasins : un service d'achat centralisé assisté d'un puissant système informatique permet une gestion très souple des stocks. Actuellement des liaisons quotidiennes sont nécessaires entre les magasins pour échanger les bandes et disquettes contenant les informations relatives à l'état des stocks mais, l'installation prochaine d'un modem devrait permettre d'optimiser ce service.

L'informatique est présente également au niveau des comptoirs de détail (le self service n'est pas pratiqué par ces magasins), chaque produit débité est enregistré sur des consoles par l'intermédiaire d'un code naturel simple permettant une facturation claire et rapide. Chaque client reçoit un bulletin de caisse ou une facture sortis sur impres-



mante, toute opération y est indiquée de façon limpide, pas de surprise ! Ce procédé permet également d'agir directement sur la tenue du stock, le service achat est directement prévenu lorsque le seuil critique est atteint au niveau du nombre d'éléments disponibles sur un poste donné. Parmi les points communs aux trois magasins, notons le rayon des livres techniques, particulièrement bien pourvu. De nombreux ouvrages traitent de micro-informatique, certains en provenance directe des USA et en rapport avec le matériel vendu.





De même, chaque magasin possède un service après vente et de maintenance.

— C'est un point fort de notre organisation indique G. Péron, le maximum est fait pour assurer les réparations dans les plus brefs délais et nos prix sont très étudiés.

Les dépannages concernent surtout le matériel micro-informatique et certaines interventions sont faites sur des systèmes dont PENTASONIC n'est pas distributeur; ce point supplémentaire est une bonne façon de s'attacher une clientèle.

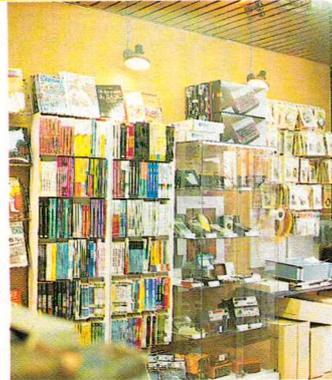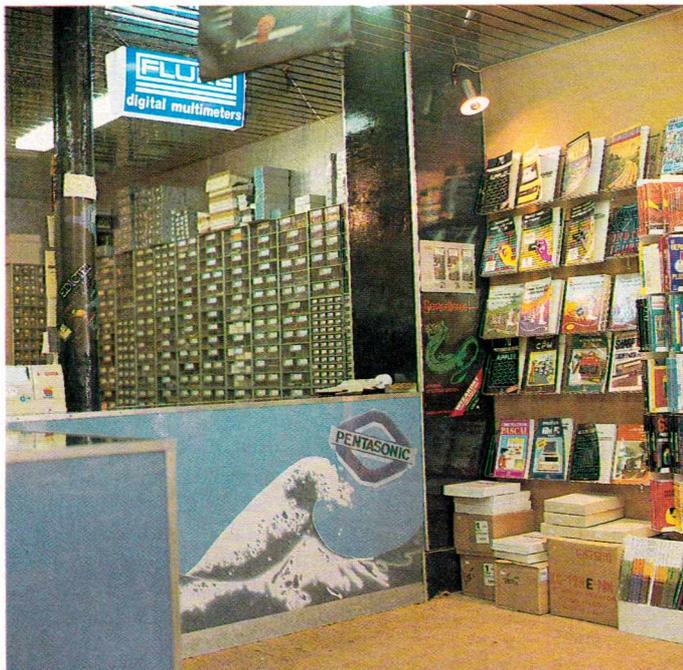Au niveau de la mesure, les opérations sont confiées à une société externe mieux placée pour



accomplir cette tâche. La réparation d'un cadre mobile n'est pas chose facile en effet. Enfin, le climat détendu des magasins est encore un trait de caractère commun. Mes collaborateurs savent que je tiens particulièrement à l'accueil client (G. Peron).

Du niveau du bac technique en moyenne et rémunérés par des salaires corrects, les techniciens PENTA sont aptes et motivés pour conseiller et renseigner, encore un atout qui rend une clientèle fidèle. En cas de litige, si aucune solution n'est envisageable, le client est remboursé sans discussion. Pour ce qui concerne les stocks, chaque magasin dispose d'un local permettant d'entreposer ses propres réserves mais le stock principale se trouve à PENTA 13 pour des raisons de surface disponible tout simplement; ces mêmes raisons font que les ventes par correspondance y sont également traitées.



Il est clair que chez PENTASONIC l'informatique, tant au niveau de l'utilisation que du commerce, tient une place importante; cette option, prise au tout début du phénomène micro, assure désormais la reconnaissance d'une certaine maîtrise en la matière. En plus des marques connues telle Apple... PENTASONIC commercialise un système évolutif dont elle a acheté le brevet: le PROF 80.

Un mot sur ce matériel qui doit prochainement être suivi d'un PROF 86. Le PROF 80 bâti autour d'un processeur Z80, offre 64 K de RAM, un contrôleur floppy simple face, des sorties parallèles série; le langage utilisé est un basic Microsoft® compatible TRS 80. Ce système est surtout utilisé par l'industrie. Citons pour clore le chapitre micro-informatique la distribution de cartes micro et de lecteurs de disques d'importation directe des USA ainsi qu'un grand choix en matière de connectique.

Les investissements réalisés par PENTASONIC pour l'installation de ses agréables locaux, le rachat pur et simple d'une société américaine de diffusion de matériel informatique: South Land n'ont été rendus possibles que par l'accroissement annuel du chiffre d'affaires. Celui-ci s'élevait pour l'exercice 83 à 30 000 000 F représenté pour 20 % de ce C.A. par la micro-informatique, 20 % pour la péri-informatique, (cartes lecteurs...), 12 % par la mesure et pour 48 % par les composants électroniques.

Un budget de 1500 000 F a été consacré à la publicité, une lourde somme de l'avis de G. Peron mais nécessaire pour conforter l'image de marque de PENTA; le zeste d'humour est en prime ce qui n'est pas pour nous déplaire, M. Peron! A ce propos notre seul regret aura été de ne pas avoir pu prodiguer quelques caresses à l'écureuil et à la brosse à dents, les animaux fétiches de PENTA, les fantasques bestioles étant fort absorbées par la récolte des noisettes, eh ! c'est l'époque.

**l'esperanto  
de nos  
ordinateurs!**

L'échange de logiciels sur cassette semble être l'une des activités de prédilection des heureux possesseurs d'ordinateurs individuels.

Si le «piratage» pur et simple de programmes du commerce reste une activité des plus répréhensibles, la diffusion de travaux personnels est un sérieux moyen de faire progresser l'informatique d'amateur.


Seulement, une cassette de programmes n'est habituellement utilisable que sur un ordinateur identique à celui sur lequel elle a été créée.

Plus il y aura de types différents d'ordinateurs en circulation, et plus les échanges de cassettes deviendront problématiques : à terme, la chose pourrait devenir grave...

Fort heureusement, une solution semble appelée à s'imposer à l'échelon international, sous la forme d'un standard universel d'enregistrement et de lecture de cassettes, virtuellement adaptable à n'importe quel type d'ordinateur !

Des stations de radiodiffusion utilisent d'ailleurs cette norme pour émettre des programmes sur leur antenne...

## basicode hobbyscoop

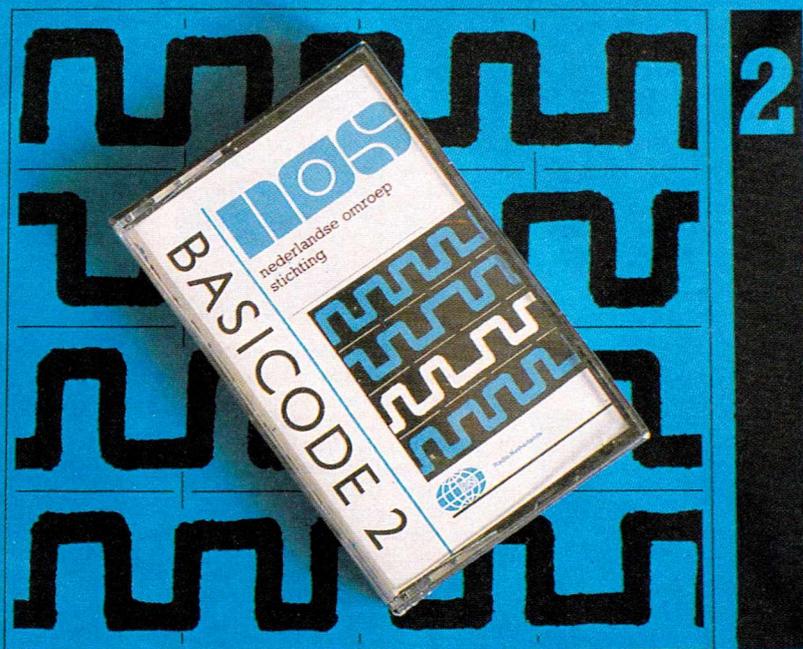

**nos** nederlandse omroep stichting

### Une véritable tour de Babel

Il n'y a pas d'autre terme pour qualifier l'in vraisemblable diversité des «protocoles» d'enregistrement sur cassettes utilisés par les fabricants d'ordinateurs :

Généralement, la sauvegarde d'un programme s'opère par «vidage» en série d'une zone bien précise de la mémoire vive. Bien entendu, la façon dont les différents ordinateurs stockent un programme en mémoire varie fortement d'un modèle à un autre : si beaucoup de ma-

1 - Un épais manuel et une cassette de très haute qualité constituent le « kit » bilingue (néerlandais et anglais) développé par la N.O.S. dans le but d'assurer à BASICODE une audience internationale.

chines (mais pas toutes, voir le ZX 81 !) se conforment à peu près au code ASCII, les mots-clés du BASIC sont souvent abrégés sur un seul octet, selon des conventions propres à chaque fabricant («tokens»).

Par ailleurs, les lignes de programme sont presque toujours «encadrées» d'octets «de service» de natures très variables. Enfin, certaines machines acceptent les majuscules comme les minuscules, d'autres pas (sans même parler des caractères semi-graphiques...)

Pour transmettre le train de bits résultant de ce vidage de mémoire à un magnétophone audio, il faut passer par une sorte de «modem», tout

2 - Le manuel rassemble la théorie complète de BASICODE, alors que la cassette C60 regroupe les programmes de traduction destinés à plusieurs types d'ordinateurs, avec une vingtaine de logiciels « universels », codés en BASICODE-2.



comme si l'on avait à attaquer une ligne téléphonique.

Les normes télé-informatiques ont la triste réputation d'être pratiquement inextricables, mais pour ce qui est des « formats » d'enregistrement sur cassette, c'est véritablement d'anarchie totale qu'il faut parler : les vitesses de transfert s'échelonnent de 250 bauds à plus de 3000, sans même rester multiples de 75 selon l'usage, et la modulation FSK (par déplacement de fréquence) n'est même pas adoptée par tous les constructeurs (le ZX 81 utilise une simple modulation d'amplitude, avec les problèmes que l'on sait !).

Pour couronner le tout, les programmes enregistrés sur une cassette sont assortis d'une « étiquette » portant leur nom, enregistrée soit à part, soit à la file.

Tout cela pour confirmer (s'il en était besoin) que sauf en présence de machines garanties compatibles (souvent des copies plus ou moins illégales !), tenter de charger directement sur un ordinateur une cassette enregistrée sur un autre relève carrément de la folie furieuse...

Les amateurs sont cependant des gens obstinés, et à défaut d'opérer directement, ils ne considèrent pas comme interdit de tenter de travailler INDIRECTEMENT !

## Vers une compatibilité artificielle

Sur l'écran TV, la liste d'un programme ne diffère pas fondamentalement d'un ordinateur à un autre : il est d'ailleurs courant de frapper au clavier des programmes parus dans la presse pour d'autres ma-

chines que la sienne, quitte à adapter les instructions dont la syntaxe ne convient pas.

En fait, un programme considéré en tant que TEXTE peut sembler, du moins en BASIC, relativement universel.

Cette remarque est la base commune de toutes les réflexions et expériences qui ont été menées en vue de rendre possibles des échanges de logiciels entre machines différentes.

La machine « émettrice » met le programme à transmettre sous la forme « texte » (listage), le dirige caractère par caractère (ASCII) vers la machine « réceptrice », qui devra prendre en compte ces caractères comme s'ils avaient été frappés au

3 - Voici l'autocollant qu'arborent fièrement les adeptes de BASICODE, du moins aux Pays-Bas.

**hobbyscoop**  
in stereo

**nos** hilversum 2  
747 kHz MW

**radio** hilversum 4  
FM stereo

elke zondag 19.10-19.45 uur

clavier. C'est délicat, mais pas impossible !

En fait, sous réserve d'écrire les logiciels de transfert voulus, on pourrait relier entre eux des ordinateurs munis, par exemple, d'interfaces RS 232 C puis, dans certaines limites, leur faire échanger leurs programmes !

L'intérêt de tels échanges ne devient cependant universel que s'ils s'opèrent par l'intermédiaire de cassettes enregistrées, grâce aux prises magnétophone équipant d'origine tous les ordinateurs individuels...

Eh bien ne rêvons pas davantage, C'EST POSSIBLE !

## Découvrons le « Basicode »

L'idée d'une procédure normalisée d'échanges de logiciels entre ordinateurs de marques différentes est née aux Pays Bas, où la radiodiffusion nationale N.O.S. (Nederlandse Omroep Stichting de Hilversum) diffuse à l'antenne des programmes d'ordinateur depuis 1978.

A l'époque, les seules machines réellement bien implantées étaient l'Apple, l'Exidy Sorcerer, le PET/CBM, et le TRS 80 de Tandy. Chaque ordinateur disposait donc de sa semaine du mois, dans le cadre de

4 - Une cassette informatique voyage fort bien par la poste, à relativement peu de frais, dans le monde entier : une alternative possible à la transmission par radio, principal domaine d'application de BASICODE pour le moment.



l'émission hebdomadaire « Hobby-scoop ».

Un programme chaque mois, c'est peu au goût des passionnés, et surtout la faible vitesse de transmission ne permettait pas de diffuser des programmes de longueur notable dans le très court temps d'antenne imparti (quelques minutes).

C'est alors qu'intervient un radio-amateur très connu aux Pays Bas, Klaas Robers qui, aidé d'un groupe de bénévoles, met en chantier l'étude d'une sorte de langue commune ou d'« espéranto » pour cassettes, que des logiciels appropriés devraient permettre à n'importe quelle machine de lire ou d'écrire.

Ne nous y trompons pas : il ne s'agit pas là d'un « BASIC unifié », car chaque ordinateur continue à se programmer dans son BASIC d'origine.

Simplement, BASICODE peut être considéré comme de nouvelles routines d'enregistrement-lecture se substituant aux instructions SAVE et LOAD (ou CSAVE et CLOAD) d'origine, et permettant cette compatibilité tant souhaitée des cassettes.

Bien sûr, des routines BASICODE appropriées doivent être écrites pour chaque machine particulière, tenant compte non seulement de son architecture matérielle, mais aussi des caractéristiques de son BASIC, puisque certaines instructions doivent être adaptées, automatiquement ou manuellement, sur requête du programme BASICODE.

5 - Le téléphone se prête fort bien à la transmission de programmes transcrits en BASICODE : 1200 bauds sur 1800 Hz = 600 Hz.



La qualité du « produit » dépend largement des restrictions qui subsistent dans l'emploi des instructions spécifiques à chaque machine.

Ces restrictions étaient assez sévères dans la première version de BASICODE, datant de Septembre 1982, mais de gros progrès ont été accomplis avec NOS-BASICODE 2, lancé en Janvier 1983.

Le succès remporté par la diffusion de programmes BASICODE sur le réseau national néerlandais Hilversum 2 a poussé les producteurs de l'émission « Hobbyscoop » à proposer leur idée à des stations étrangères, notamment Australiennes, Américaines, Canadiennes, Suédoises, Anglaises, et même Africaines ou Asiatiques.

Ainsi, la BBC a diffusé sur son réseau « Radio 4 » une émission baptisée « The Chip Shop » du 14 Janvier au 17 Mars 1984, avec un impact considérable auprès du public.

Radio Netherlands a même fait quelques tentatives sur son réseau Ondes Courtes (portées de 2000 km et plus), avec des fortunes diverses, les liaisons par satellite desservant les relais d'Outre-Mer dégradant sensiblement ces signaux assez particuliers.


Bien que la diffusion par radio à l'échelon national ou international de programmes informatiques presque universels soit une chose merveilleuse, il ne faut pas voir là la seule application de BASICODE : les cassettes enregistrées voyagent fort bien par la poste, rien n'est plus facile que de se les confier de la main à

la main, et des transmissions téléphoniques sont tout à fait envisageables en raccordant les prises écouteur ou micro d'un magnétophone à la place de l'écouteur supplémentaire de tout poste téléphonique normalement constitué !
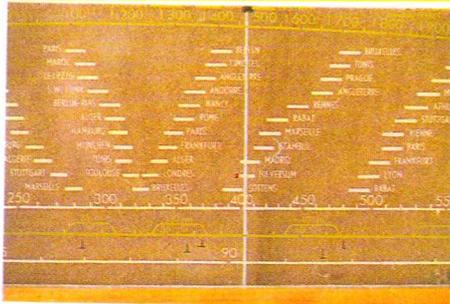
## Rejoignons les adeptes du Basicode !

Depuis Juin 1984, la radio Néerlandaise s'efforce de faire largement connaître BASICODE à l'échelon international, et propose un épais manuel accompagné d'une cassette fort complète pour un coût très modeste (actuellement 33 florins soit un peu plus de 90 F français, PORT COMPRIS).

6 - HILVERSUM 2 sur votre cadran : 401 m/747 kHz en PO. Rendez-vous dimanche prochain à 19 h 40 !



7 - Un extrait du listing de quatre grands feuillets A4 que nous avons reçu en un peu plus d'une minute, sur 747 kHz (programme de traduction BASICODE pour le DRAGON 32).



Cette performance n'est possible que grâce au complet désintéressement commercial des promoteurs de BASICODE : l'ensemble est vendu à son strict prix coûtant.

En Hollande, on sait bien que c'est là le meilleur moyen de décourager la prolifération anarchique d'imitations non compatibles, ce qui réduirait à néant ce bel effort de standardisation : Philips n'a-t-il pas abandonné au domaine public, il y a une vingtaine d'années, ses brevets sur la cassette magnétique telle que nous la connaissons ? Nul besoin d'insister sur le résultat obtenu : il est flagrant... La cassette contient les programmes d'adaptation au BASICODE (lecture et écriture) pour les machines suivantes :

- Apple II, Apple IIE, compatibles Apple ;
- BBC avec système d'exploitation 1.0 ou supérieur ;
- Colour Genie ;
- Commodore 3000, 4000 et 8000 ;
- VIC 20, Commodore 64, machines sous CP/M ;
- Exidy Sorcerer ;
- Microprofessor ;
- Philips P 2000 ;
- Sinclair SPECTRUM ;
- ZX 81 (lecture seulement) ;
- TRS 80 modèles I et III, Vidéo-génie et compatibles.

Cependant, des programmes de transcription sont régulièrement mis au point pour d'autres machines : ils sont alors diffusés à l'antenne dans le cadre de Hobbyscoop, en attendant une réédition de la cassette et du manuel. Nous avons pu ainsi nous procurer tout-à-fait gratuitement le logiciel BASICODE pour le DRAGON 32 (un mètre vingt-cinq de listing sur 80 colonnes en un peu plus d'une minute d'antenne !).

Le manuel comprend des indications sur la façon d'écrire par soi-même le programme pour n'importe quelle machine, mais il ne s'agit certes pas d'une mince affaire : comptons environ 700 à 1500 octets de code machine et quelques feuillets A4 de BASIC...

La cassette contient, en plus des programmes de transcription BASICODE, des logiciels tout codés, permettant à l'utilisateur de se familiariser avec le système.

Le plus passionnant reste cependant sans nul doute la réception « en direct » des programmes émis par la N.O.S. !

## A l'écoute de BASICODE !

L'émission HOBBOYScoop, qui a fait naître BASICODE, est diffusée tous les dimanches à partir de 19 h 10 (heure française d'été et d'hiver) par les réseaux HILVERSUM 2 et 4.

L'émission traite, en néerlandais, de questions relatives à la HIFI, la vidéo, et l'informatique mais la partie BASICODE ne débute que vers 19 h 40 (ou un peu avant). Elle ne dure que sept minutes environ, tout en regroupant des informations en néerlandais et anglais, et en général deux programmes (par exemple un programme de transcription spécifique à une machine et un programme codé en BASICODE).

Si Hilversum 4 ne peut pas être reçu en France (réseau FM), HILVERSUM 2 atteint fort bien un bon quart, si ce n'est un tiers, du territoire français, Ile-de-France comprise ! L'émetteur de 400 kW est situé à Flevoand, au Nord-Est d'Amsterdam, et fonctionne sur 747 kHz (401 m) Ondes Moyennes. Pour la commodité du lecteur, nous reproduisons à la **figure 1** une carte de France mentionnant les contours des régions, les préfectures, et les courbes équidistantes de l'émetteur jusqu'à 700 km.

Ainsi, chacun pourra déterminer approximativement les conditions de réception auxquelles il peut s'attendre. De toute façon des essais sont à prévoir, car la topographie locale peut réserver de très bonnes ou de très mauvaises surprises. L'environnement radio-électrique est également fondamental, car tout parasite peut être fatal à un programme informatique.

D'une façon générale, nos lecteurs citadins sont invités à prendre leur voiture et à quitter le centre ville au profit d'un point haut et dégagé (bien souvent, un bon auro-radio se révélera un récepteur suffisant).

D'excellents résultats sont également obtenus avec de vénérables récepteurs à lampes datant des années 30 à 50 : leur cadran mentionne presque toujours « Hilversum »,

dont la fréquence n'a pas changé depuis lors.

Les pronostics de réception sont les suivants :

— jusqu'à 300 km, il s'agit encore de la zone normale couverte par l'émetteur : n'importe quel récepteur PO doit donc normalement offrir une réception sans problème ;

— entre 300 et 400 km, il faut commencer à prévoir un récepteur de qualité, dont on soignera l'orientation et l'accord.

— ENTRE 400 et 500 km, il est souvent nécessaire de se préoccuper de gagner un point haut et dégagé avec un bon récepteur ;

— entre 500 et 600 km, la réception devient délicate avec les récepteurs habituellement destinés au grand public ;

— au-delà de 600 à 700 km, il est pratiquement indispensable d'utiliser un « récepteur de trafic » muni d'une antenne filaire extérieure. Avec un tel équipement, un radio-amateur qualifié doit pratiquement parvenir à « accrocher » Hilversum 2 dans n'importe quelle région de France.

Notons également que la propagation des ondes moyennes est nettement meilleure de nuit : l'hiver donc, la zone utile s'agrandit, mais des interférences très nuisibles risquent de survenir avec d'autres stations opérant sur des fréquences voisines.

Pour l'enregistrement, le magnétophone classique de l'informaticien suffit en général, à condition qu'il ne perturbe pas la réception sur 747 kHz avec son oscillateur de prémagnétisation (apparition de sifflements).

Il faudra bien sûr prévoir un cordon d'enregistrement, à moins qu'un « radiocassette » ne soit utilisé, solution tout-à-fait satisfaisante jusqu'à 400 km environ de l'émetteur.

Lors de la relecture de la cassette, on ne s'étonnera pas d'avoir à tâtonner longtemps en matière de réglages de volume et de tonalité : il faut en effet trouver le point optimum de réjection des bruits de fond. En général, il ne faut pas, contrairement à l'habitude en informatique, pousser les aigues : il faudrait plutôt les atténuer un peu.

La patience étant souvent récompensée, nous sommes ainsi parvenus à charger notre premier programme BASICODE en moins d'un

quart d'heure, après une réception à 450 km.

Les responsables de Hobbyscoop sont toujours heureux de recevoir des nouvelles d'auditeurs éloignés ayant pu charger correctement les programmes diffusés. Ils répondent également très vite à toute demande de renseignements formulée en anglais ou néerlandais, au sujet de l'achat de programmes sur cassette et du manuel. Voici l'adresse :

HOBBYSCOOP P.O. Box 1200  
HILVERSUM Pays-Bas

Nous souhaitons bonne chance en France à BASICODE, tant au niveau des échanges de logiciels entre amateurs que sur les ondes : la France abrite depuis quelque temps des centaines et des centaines de radios privées, dites « libres ».

Pourquoi ne s'associeraient-elles pas les premières à ce mouvement appelé à gagner le monde entier ?

Le coût de l'opération est à peu près nul, et il est toujours bon d'innover.

Nous serons toujours heureux d'être tenus au courant de telles expériences, réussies ou encore à l'état de projet.

Patrick GUEULLE

**Dernière minute :  
horaires d'hiver  
HOBBYSCOOP !**


Nous apprenons en dernière minute qu'à partir de la remise en vigueur de l'heure d'hiver, l'émission HOBBYSCOOP et sa rubrique BASICODE HILVERSUM quittent

2/747 kHz pour être désormais diffusée par HILVERSUM 5/1008 kHz (toujours en PO). Donc ceci annule nos assertions précédentes quant à la réception.

Le jour et l'heure changent également : HOBBYSCOOP sera programmé le Vendredi au lieu du Dimanche, et la rubrique BASICODE passera entre 20 h 10 et 20 h 15 heure française.

Puissance et situation de l'émetteur sont identiques, aussi espérons nous que ces modifications iront dans le sens d'une amélioration de la réception à longue distance (les interférences nocturnes devenaient préoccupantes sur 401 Mètres).

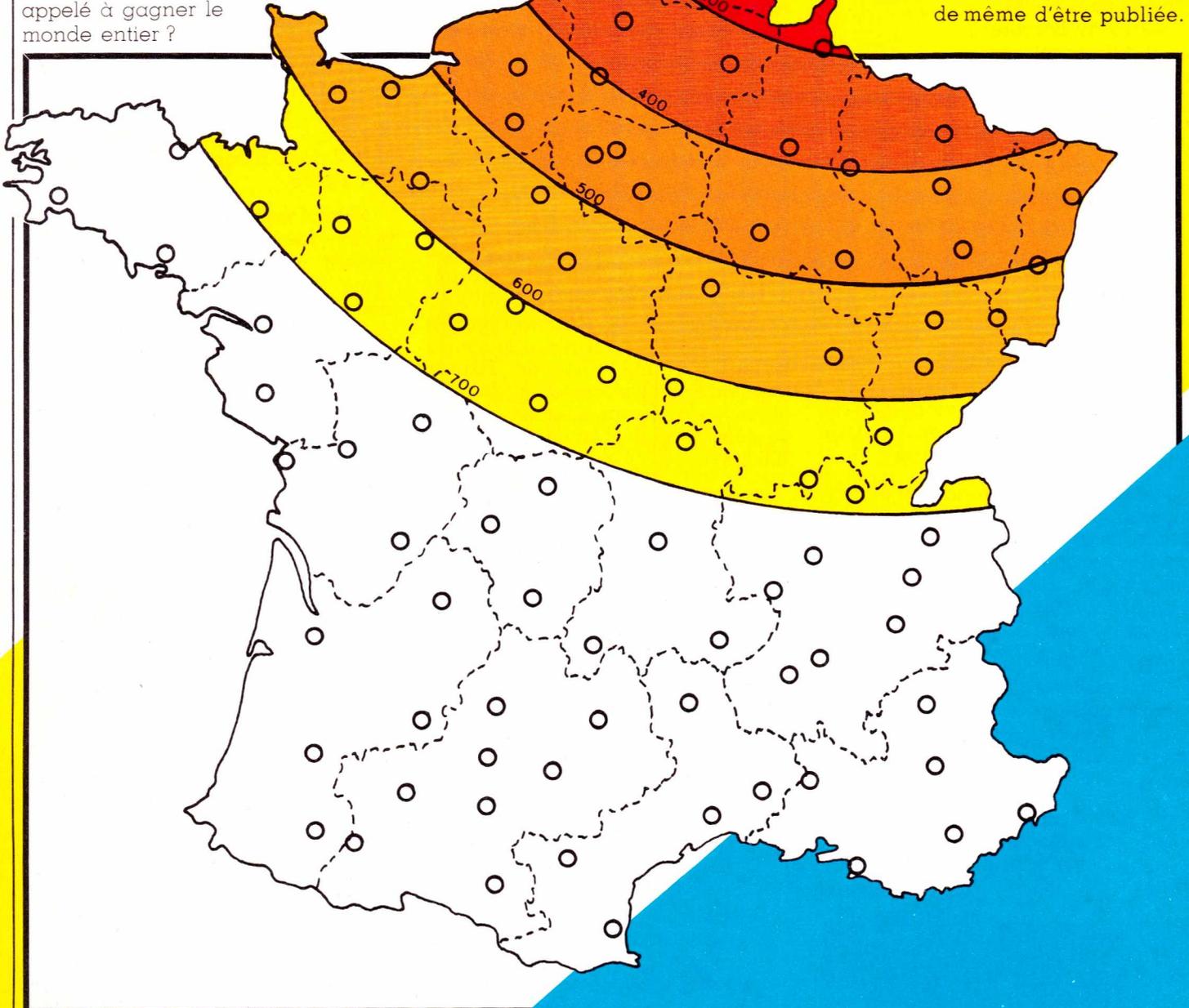Nos lecteurs comprendront aisément que cette information capitale, arrivée trop tard pour que nous puissions modifier la présentation de cet article, méritait tout de même d'être publiée.





Faisant suite au AC Disco décrit dans les numéros de août et septembre, voici son complément direct : le AC PARAM. Correcteur de tonalité acceptant les plus hauts niveaux d'entrée, stéréo, agissant à la fois sur l'amplitude et la sélectivité des fréquences choisies, cet appareil, suivant son mode de construction, pourra servir à compenser les défauts acoustiques d'une salle ou d'un salon, ou à créer un climat particulier par délinéarisation, ou enfin à combattre l'effet Larsen dans les prestations en direct.

## un égaliseur paramétrique

Bien qu'ayant été spécialement étudiée pour les possesseurs du AC Disco, la réalisation que nous vous proposons ici est entièrement autonome. Ainsi sera-t-il possible de l'utiliser dans tous les cas de figure où il s'avère nécessaire d'effectuer une correction en fréquence et ce, avec une souplesse qui ravira tous ceux d'entre vous qui en entreprendront la construction.

### Présentation

Le terme « EQUALISEUR » est maintenant bien connu du grand-public, ne serait-ce que par l'apparition sur le marché des multiples accessoires destinés à sonoriser les véhicules. Toutefois, il semble utile de préciser qu'il existe trois types d'égaliseurs : 1° les multibandes, 2° les semi-paramétriques, 3° les pa-

ramétriques (comme se caractérise le AC PARAM).

— **Les multibandes** : Il s'agit d'appareils constitués d'une série de filtres affectés chacun à une fréquence particulière (répartis par octave ou tiers d'octave), et dont la sélectivité est définie une fois pour toutes à la construction. Ainsi, chaque potentiomètre permet de relever ou d'affaiblir une « bande » de fréquences, plus ou moins vaste, et

# AC PARAM



dont la fréquence centrale est celle qui est indiquée sous la commande de réglage. Ce type de matériel est spécifiquement utilisé pour les corrections dites fixes : un professionnel égalise un endroit donné et on ne touche plus aux réglages. La firme ALTEC propose d'ailleurs ses égaliseurs avec un panneau avant qui interdit tout accès intempestif aux réglages. Une exception pourtant : les sonorisateurs itinérants qui refont

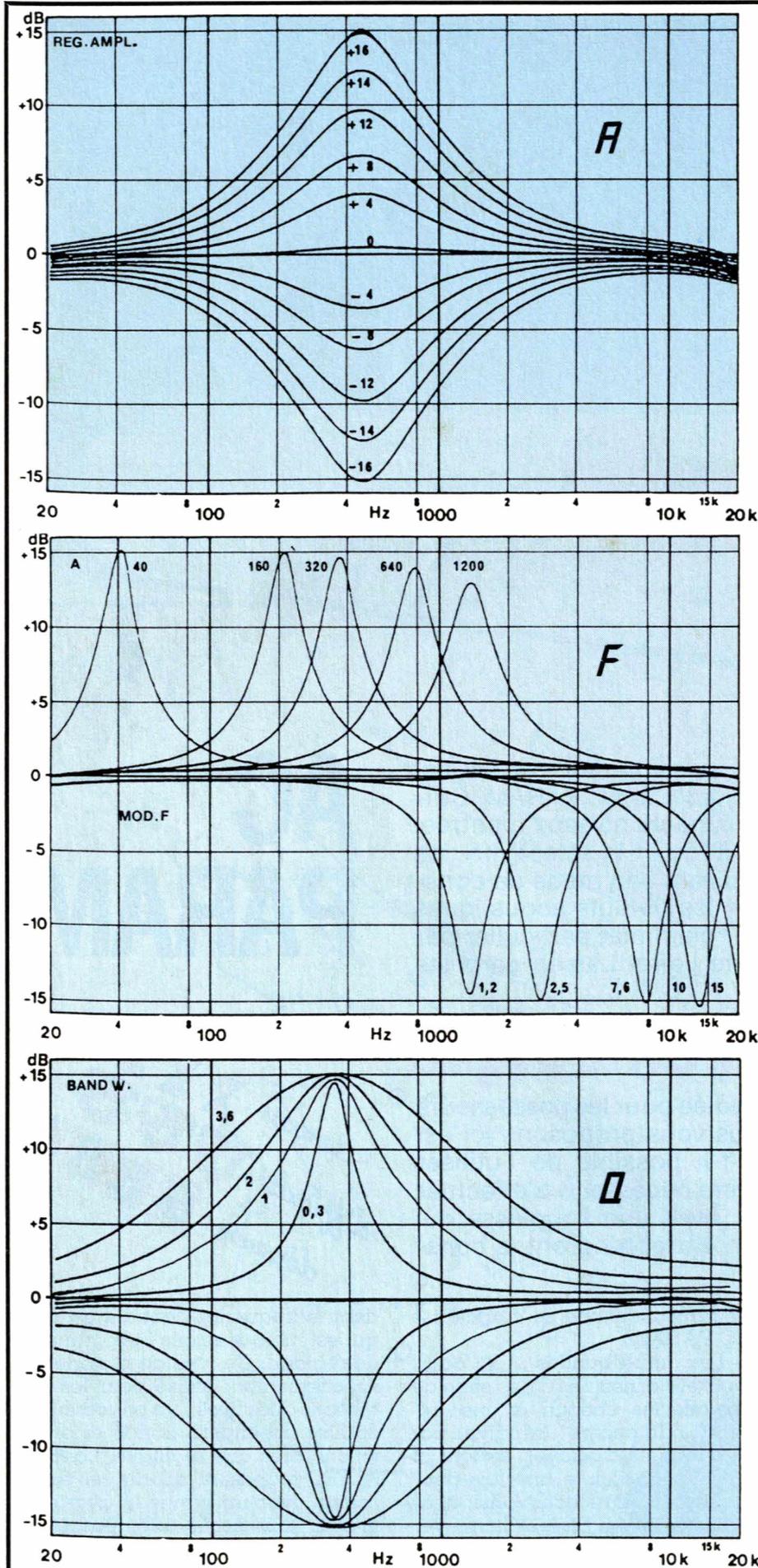


Figure 1 - Courbes mettant en évidence les variations des trois paramètres.

Figure 1 a - Variation de l'amplitude à une fréquence fixe (ici 500 Hz). Les tracés s'arrêtent à ( $\pm$ ) 16 dB mais il faut noter que la réalisation permet d'obtenir ( $\pm$ ) 18 dB.

Figure 1 b - Déplacement en fréquence. Les tracés positifs concernent la cellule grave, les tracés négatifs la cellule aigue. Bien entendu toutes les positions intermédiaires sont possibles.

Figure 1 c - Variation de la sélectivité du filtre (Q). Le troisième paramètre est plus rarement modifiable que les deux précédents.


les réglages dans chaque salle de concert. L'auteur se rappelle avoir vu « égaliser » la sono de retours sous chapiteau pour un spectacle d'Eddy Mitchell, le sonorisateur y passa quatre heures de solitaire et fastidieux travail, mais le résultat paya : le « son », pas un seul semblant d'accrochage, et un confort évident pour les musiciens et Eddy. Un vrai spectacle ne s'improvise pas !

— **Les semi-paramétriques** : Très vite on s'est rendu compte qu'il était parfois ridicule d'utiliser un correcteur 24 bandes là où une correction de  $-6$  dB à 775 Hz s'avérait suffisante. Et de cette constatation est né le semi-paramétrique : un potentiomètre d'efficacité, et un second permettant de faire varier la fréquence centrale du filtre. Ainsi est-il possible de centrer ce filtre sur la fréquence exacte que l'on veut corriger, sans se trouver confronté au cruel dilemme du choix entre un point inférieur et un supérieur. Ce type de correcteur est très souvent affecté aux consoles de mixage, où il se trouve réservé aux médiums. Ceci est un net progrès par rapport aux réglages FIXES : quoi de plus ridicule qu'un arbitraire « médium » à 1000 Hz ?

Pour rendre à César ce qui lui appartient, signalons que c'est la firme française FREEVOX qui construisit le premier « paramétrique », à la demande de Monsieur Henry Salvador.

Les musiciens exécutants commencent à découvrir ce genre de correcteur sur leurs amplis, et les marques les plus prestigieuses ont des schémas qui s'approchent beaucoup du notre mais... il leur manque un paramètre !

— **Le « vrai » paramétrique** : Il se comporte pour l'essentiel comme son petit frère : réglage d'efficacité, choix de la fréquence centrale, mais en plus il s'ajoute un réglage de sélectivité, ou largeur de bande. La **figure 1** illustre bien ses trois actions. En **figure 1 a** on reconnaît l'influence du réglage d'efficacité, **figure 1 b** on peut voir les variations possibles des fréquences centrales des filtres. Il est à noter que les bandes « graves » et « aigues » sont séparées et que ce sont deux filtres qui se répartissent, l'un de 35 à 1200 Hz, l'autre de 1200 Hz à 20 kHz, la bande audio totale. Notons aussi que les courbes tracées ont une sélectivité constante d'à peu près un tiers d'octave. Enfin en **figure 1 c**, on découvre le dernier

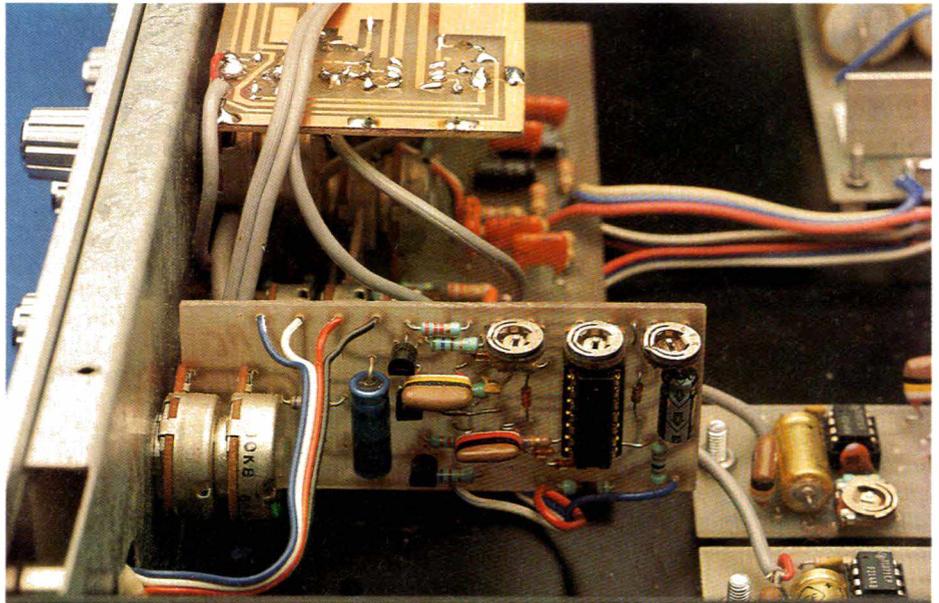

paramètre qui est justement la sélectivité (Q). Elle a été rendue variable de 0,3 à 3,6 octave. Pour fixer les idées, rappelons que 0,3 représente la sélectivité d'un correcteur multi-bande de qualité (24 fréquences), et que 3,6 approche les caractéristiques d'un Baxandall classique.


Si on imagine un instant toutes les combinaisons possibles provenant de la variation de ces trois paramètres il y a de quoi broyer du noir sur un coin de table... traçante.

## Danger

Il est rarissime que RADIO PLANS propose dans ses colonnes des réalisations présentant un réel danger, mais il est de notre devoir d'avertir en toute conscience le lecteur du risque qu'il encourt à dépasser la dose

prescrite de la potion dont nous allons divulguer la formule ! L'oreille humaine est un organe merveilleux (il entend plus d'octaves que l'œil n'en voit), mais FRAGILE. Chaque overdose est tragiquement « sans retour » intégralement s'entend : à la sortie d'une discothèque bruyante un individu perd 80 % de sa perception auditive. Au bout de quelques jours il aura récupéré, mais en perdant DEFINITIVEMENT 5 % de ses capacités précédant son exposition au bruit. L'auteur a des amis musiciens qui deviennent progressivement sourds et qui, en ayant pris conscience tard, sauvent les « meubles » en montant sur scène les oreilles bourrées de coton...

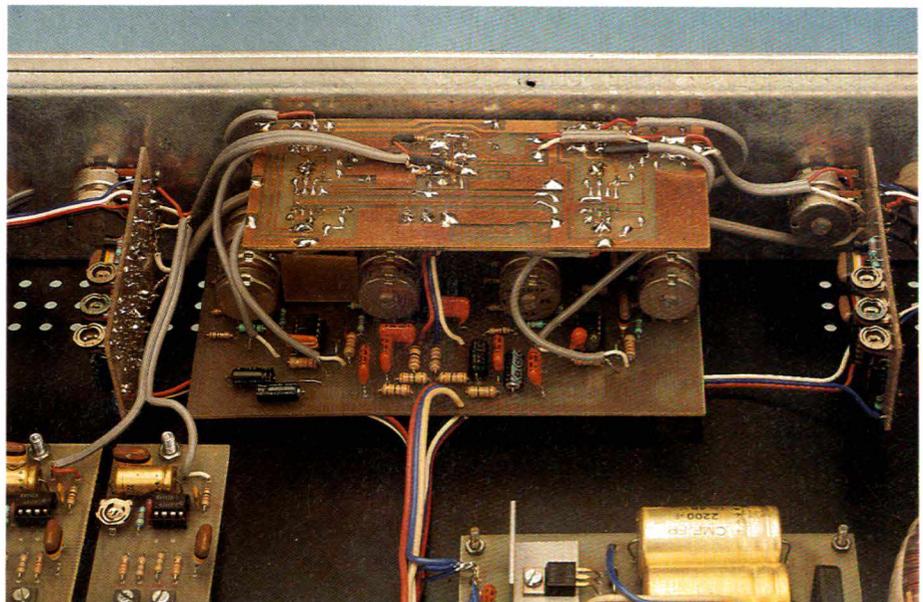Tout ceci n'est pas très drôle, mais il faut le dire... fort. Un égaliseur mal utilisé peut déformer une oreille inconsciente (surtout si la pression



acoustique s'en mêle). L'excès en tout est un danger, et un homme averti doit être prudent !

## Le schéma

Pour arriver à nos fins, il nous faut un filtre sélectif variable en fréquence et en sélectivité, agissant en réaction ou en contre-réaction sur un amplificateur qui, à l'état neutre, sera de gain unité.

Cet amplificateur, nous l'appellerons cellule de correction, est représenté **figure 2**. Il s'agit tout simplement d'un ampli sommateur, inverseur, et de gain unité. Le signal à corriger est isolé du continu par  $C_1$  et traverse  $R_1$  avant d'aborder l'entrée

négative de  $IC_1$ . Le même signal sera disponible à la sortie de  $C_3$  si  $R_1 = R_3$ . Ce qui est le cas.  $C_2$  ne sert qu'à stabiliser  $IC_1$  et ne doit pas intervenir dans la bande audio.

Dès à présent une remarque d'importance s'impose :  $IC_1$  étant inverseur, il faudra impérativement un nombre pair de cellules si on veut respecter la phase du signal (très important si on effectue une comparaison linéaire corrigée). Notre réalisation en comporte deux, donc pas de problème, mais avis aux extensionnistes !

La **figure 2** indique un potentiomètre  $P_1$  pontant  $R_1$  et  $R_3$ . Un filtre passe-bande branché sur son curseur, verra suivant que celui-ci s'approche de  $C_1$  ou de la sortie de  $IC_1$ , son signal d'entrée en phase ou en opposition de phase par rapport à  $E$ . Si on ré-injecte sur le sommateur (en  $R_2$ ) la sortie de ce filtre - à la condition qu'il soit non inverseur - on cumulera ou soustraira les portions de bande déterminées par le filtre. La structure ainsi exposée, on constate que  $P_1$  sera le régulateur d'efficacité. Il ne reste à résoudre que le problème du filtre, et celui-ci est détaillé **figure 3**.

Tout d'abord il a été retenu pour principe d'utiliser une self simulée. L'accord est très pointu et l'amortissement facile à obtenir. La **figure 3 a** détaille un tel type de self, associée au condensateur  $C_5$ , afin de s'accorder sur une fréquence déterminée par  $R_5$ ,  $R_6$ ,  $C_4$  et  $C_5$ . Ce montage de base a évolué dans un premier temps, comme le montre la **figure 3 b**.

Tout d'abord  $R_5$  et  $R_6$  ont été rendues variables afin de choisir la fréquence du filtre, puis la self a été amortie en reliant  $C_5$  au curseur de  $P_2$ . Ainsi, l'amortissement créé par rétroaction devenait réglable. Toutefois, si l'ensemble marchait, présentait-il de nombreux défauts. Tout d'abord le point de prélèvement de  $C_5$  sur  $P_2$  était incorrect, un étage suiveur constitué par  $IC_3$  a résolu le problème. Mais il en restait d'autres : en effet, la variation d'amortissement créait une variation de gain du filtre. Ceci était impensable, car seul  $P_1$  était habilité à cette fonction. Il a donc été nécessaire d'introduire une compensation ( $P_3$ ), et le résultat final apparaît **figure 3 c**. Pour déterminer une efficacité de  $\pm 18$  dB, et une régularité d'amplitude du signal en fonction de la variation de la sélectivité, il a fallu ajuster  $P_2$  et  $P_3$ , grâce à  $R_7 \dots R_{12}$ . Ainsi à t-il été possible, conjointement à une cellule de correction (**figure 2**), de créer une cellule de filtrage dont l'efficacité soit réglable par  $P_1$ , la fréquence par  $R_5$  et  $R_6$  couplées, et la sélectivité par  $P_2$  et  $P_3$  couplés.

Comme nous l'avons déjà dit, en mettant deux cellules complètes de ce type en série, le signal retrouve sa phase, et en faisant varier à l'intérieur de ces cellules  $C_4$  et  $C_5$ , on pouvait obtenir une correction spécifique aux fréquences basses et une autre aux fréquences élevées. De là à passer au schéma général de la **figure 4**, il n'y avait qu'un pas, franchissons le donc ensemble.



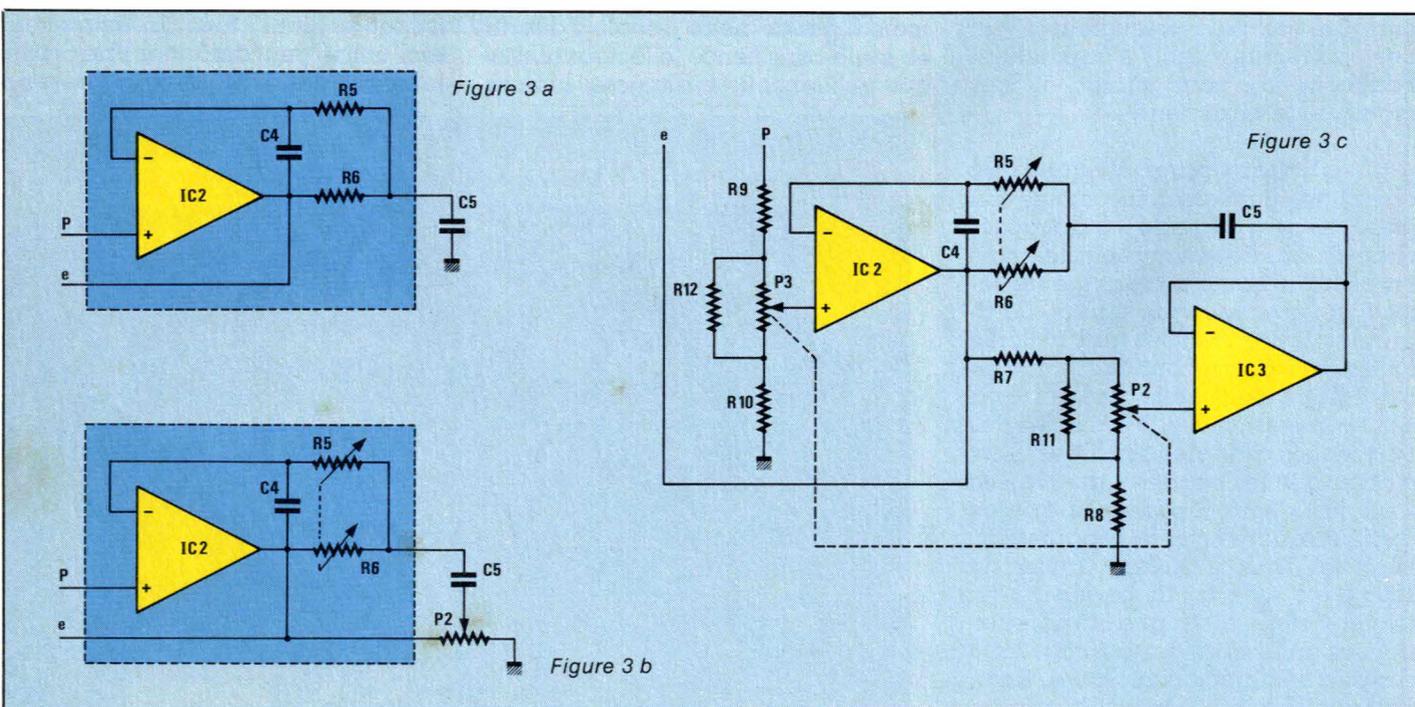
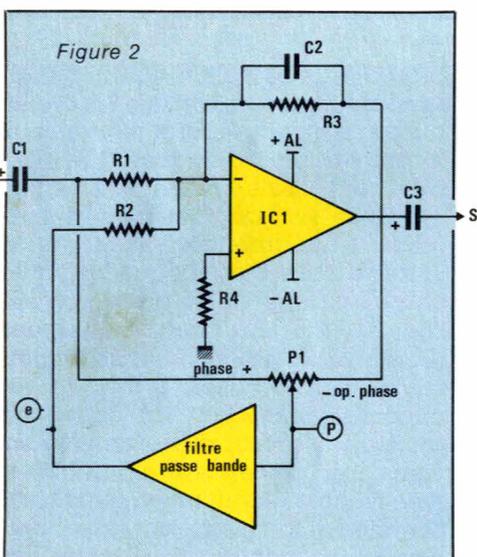


Figure 4

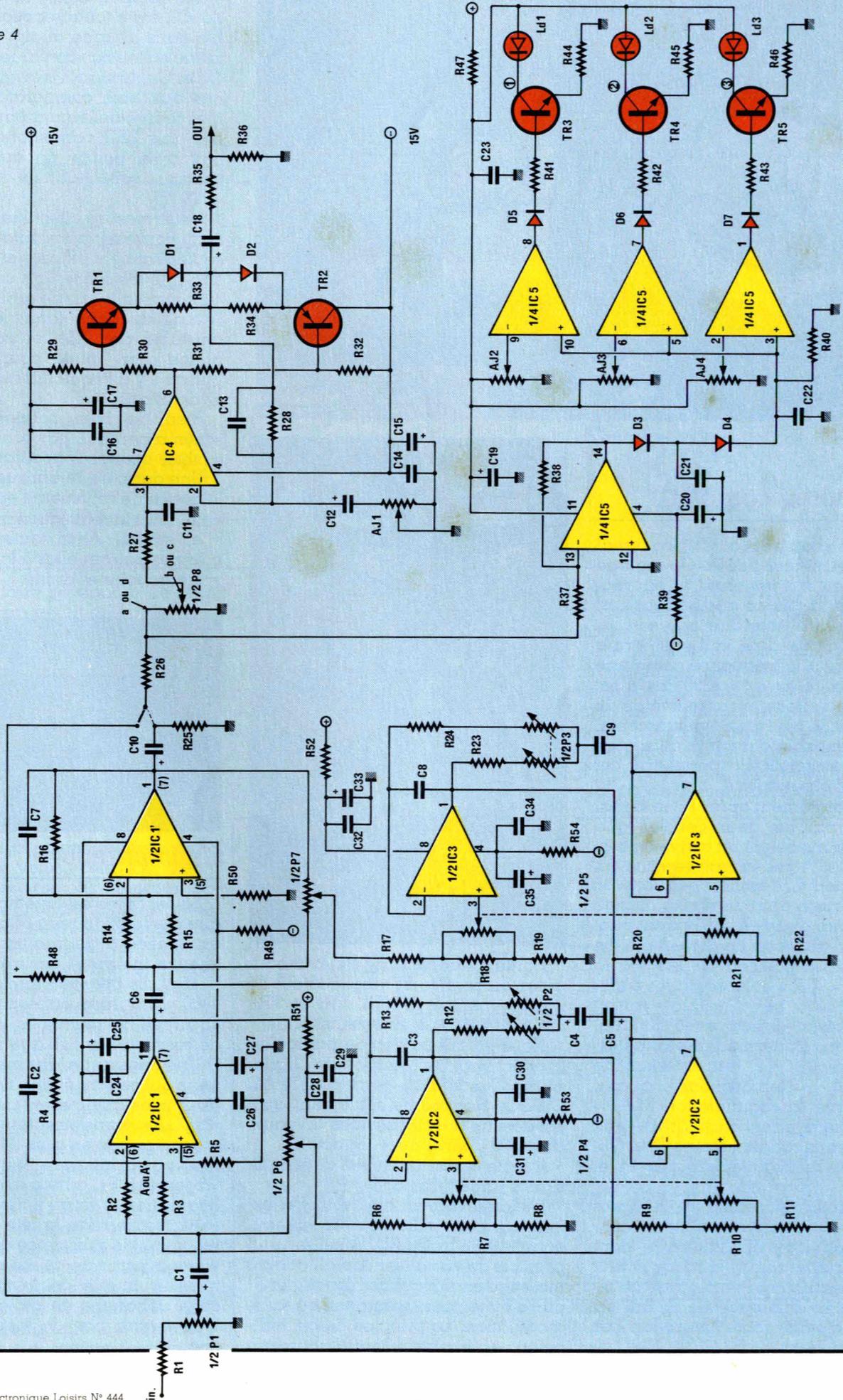

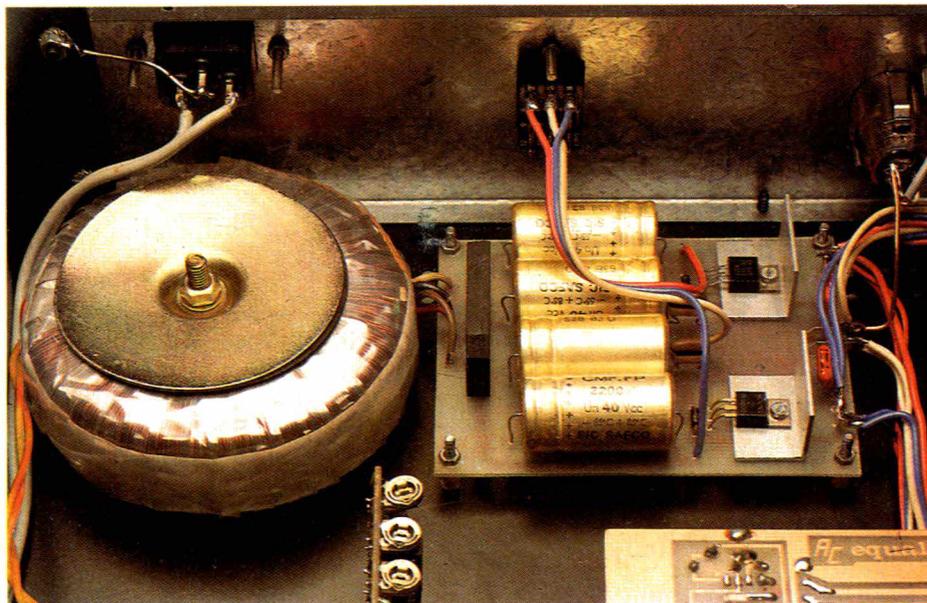


## Le schéma complet

Avant d'arriver à  $C_1$ , le signal d'entrée est dosé par  $P_1$ . Ce réglage de niveau est impératif si on veut obtenir à la fois un très bon rapport signal/bruit et interdire une saturation des filtres. Il ne faut pas perdre de vue qu'à la fréquence commune aux deux cellules ( $\approx 1200$  Hz), il est possible d'effectuer un relevé de  $18 + 18$ , soit  $36$  dB ! Bien évidemment il est impensable d'avoir à utiliser ce cumul, toutefois  $P_1$  permettra cet éventuel cas extrême.

Immédiatement après  $P_1$ , le signal transite par les deux cellules que nous venons de voir et arrive en sortie de  $C_{10}$ . A cet endroit se situe un interrupteur  $I_1$ , destiné à permettre la comparaison entre le signal corrigé et le signal direct. Il est évident que, en cas d'absence de correction, on préférera la position « FLAT » à la position « ON » et les réglages d'efficacité à zéro, pour la simple raison de la liaison directe avec l'entrée. Moins il y a d'intermédiaires inutiles, meilleure est la transmission de l'original ! Remarquons quand même que la commutation FLAT - ON se fera sans bruit grâce aux charges des condensateurs  $C_1$  et  $C_{10}$ , réalisées respectivement par  $P_1$  et  $R_{25}$ .

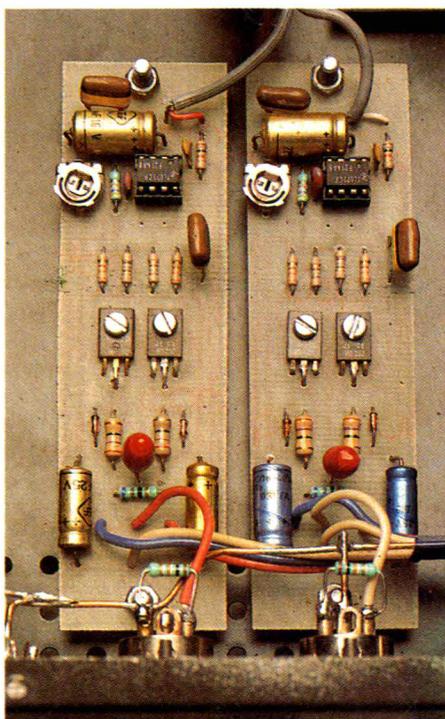Continuant son chemin, le signal corrigé est à nouveau dosé en amplitude par le potentiomètre  $P_8$  - dont nous reparlerons -, mais qu'il faut considérer comme un réglage de niveau (à la différence de  $P_1$  qui est chargé d'éviter toute saturation des filtres).



Sortie du curseur de  $P_8$ , la modulation est confiée à l'amplificateur de ligne constitué de  $IC_4$ ,  $TR_1$  et  $TR_2$ , ainsi que leurs éléments associés.

Nous ne dirons rien de particulier concernant cet ampli de ligne, puisqu'il a déjà été décrit pour le AC DISCO. Rappelons seulement qu'il est destiné à autoriser des niveaux, sous  $600$  Ohms, de  $+18$  dB.

Il reste à voir ce qu'est devenu le signal transitant par  $R_{37}$  ?


Ce prélèvement est destiné à exciter un petit indicateur de niveau, constitué de trois LED. Ainsi sera-t-il possible de visualiser l'amplitude du message corrigé, et de bien régler  $P_1$  afin d'éviter toute saturation ou sous-modulation. Le principe de cet indicateur est simple : Tout d'abord un

étage tampon constitué d'un quart de  $IC_5$ , évite toute réaction indésirable dans la ligne audio. Puis transformé en tension continue par  $D_3$ ,  $D_4$ ,  $C_{21}$  et  $C_{22}$ , le signal d'origine est soumis aux trois comparateurs réglables individuellement par  $AJ_{2,3}$ , et 4. Les trois LED correspondront donc aux trois points de comparaison choisis, soit  $-5$  dB,  $+5$  dB et  $+15$  dB.

Cette mesure effectuée après correction, présente l'avantage d'être la seule vraiment efficace si on est certain que les étages qui suivent vont « encaisser ». Pas de problème pour l'ampli de ligne (dont le gain est ajustable par  $AJ_1$ ), et pas de problème non plus pour la suite puisqu'il y a  $P_8$  qui autorise toutes les adaptations.

Rien de bien sorcier pour ce schéma général, par contre les possibilités offertes sont sataniques...

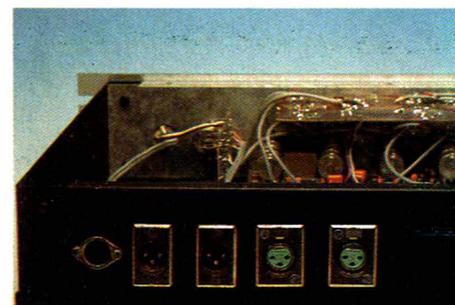Une dernière remarque toutefois : le dessin ne représente qu'une seule voie, mais la réalisation pratique est, elle, stéréo. Ainsi toutes les commandes agiront-elles à la fois sur les voies gauche et droite.




## L'alimentation

Son schéma est livré figure 5. Rien que du vu et du revu ! La régulation est confiée à de traditionnels régulateurs intégrés, assurant  $+15$  et  $-15$  V. Le filtrage musclé (deux fois  $4400 \mu F$ ) garanti l'absence de  $50$  Hz et autres harmoniques, à condition de respecter le câblage préconisé.

Une remarque destinée aux lecteurs qui se sont évanouis en voyant les photos qui laissent découvrir un « MEGA » transformateur d'alimentation (torique en plus !) : un  $120$  VA n'est pas nécessaire et un  $40$  suffira largement. Si l'auteur a fait une telle acquisition, c'est qu'il a la petite idée suivante derrière la tête : alimenter un ampli de puissance de quelques watts à partir de ce même transformateur. Inutile de le suivre dans cette débauche de moyens si vous n'envisagez pas de surconsommation.

Figure 5

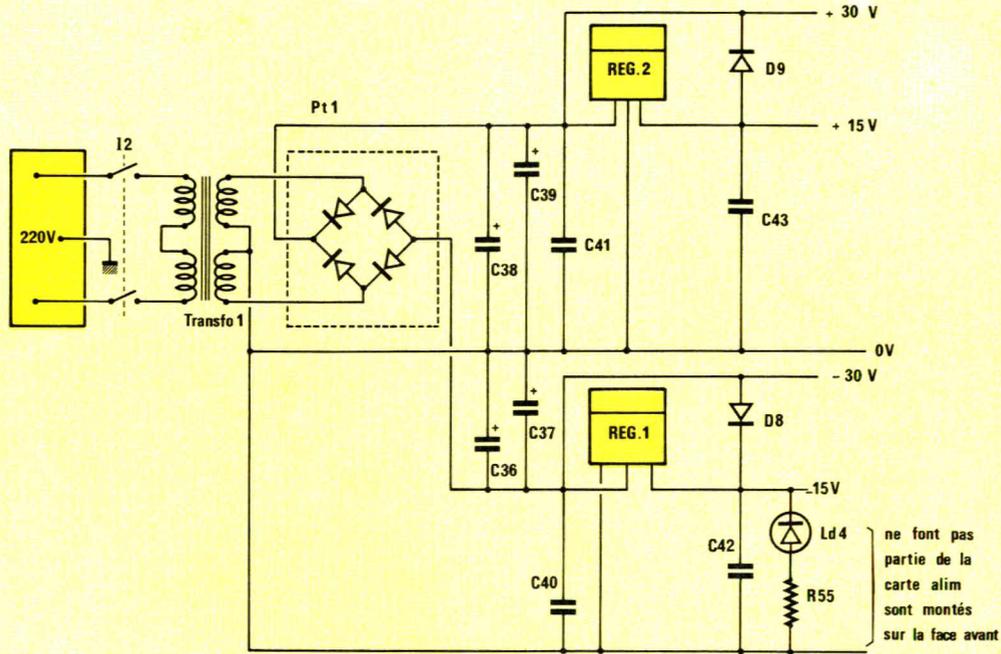

Pour nous faire pardonner de ces frayeurs, il sera décrit en fin de paragraphe **REALISATION** une version super-économique, réservée aux lecteurs qui ont déjà réalisé le AC DISCO.

## Réalisation pratique

Elle commence par la création des pièces particulières que sont les potentiomètres quadruples, destinés aux réglages de fréquence et de sélectivité. Deux potentiomètres par voie et deux voies, cela fait bien quatre ! N'essayez pas de poser la question sur leur disponibilité à votre fournisseur habituel : il s'effondrera ou deviendra tout rouge. Non, même si ces produits ont été fournis à des marques comme BOUYER, l'amateur devra se les bricoler. Qu'à cela ne tienne, nous en avons déjà vu d'autres !


La figure 6 donne le mode opératoire. Recette : Pour se fabriquer un potentiomètre quadruple et récupérer deux potentiomètres simples, se procurer trois potentiomètres doubles. Redresser les griffes enserrant l'axe et le canon fileté du premier (A). Faire de même pour ce qui concerne la coupelle arrière du deuxième (B). Le troisième sera dépouillé de la même façon de sa partie centrale (C). Assembler A, B et C comme le montre la figure : le potentiomètre quadruple est réalisé. Avec ce qui reste, recomposer deux

modèles simples comme l'indique le dessin. Mettre tout dans un petit sac et le montrer à votre revendeur, sans en profiter pour lui tirer la langue... N'aurait-il pas été dommage de se priver d'un tel composant si facile à réaliser ? Un point très important tout de même : ce type d'assemblage n'est possible qu'avec les éléments de marque RADIOHM ou MATERA, faire attention au moment de l'ap-

provisionnement. (RADIOHM vient de déposer son bilan mais il reste des stocks).

La réalisation et le câblage des circuits imprimés ne doit pas poser de problème. Pour rendre la disposition des commandes rationnelle, nous nous sommes trouvé dans l'obligation de séparer en deux la partie audio. La première, qui regroupe les quatre cellules inverseu-

Figure 6

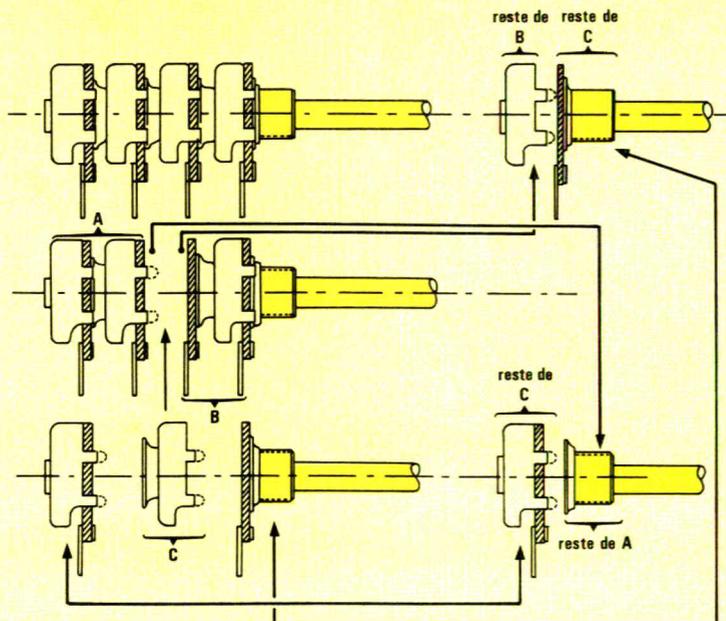

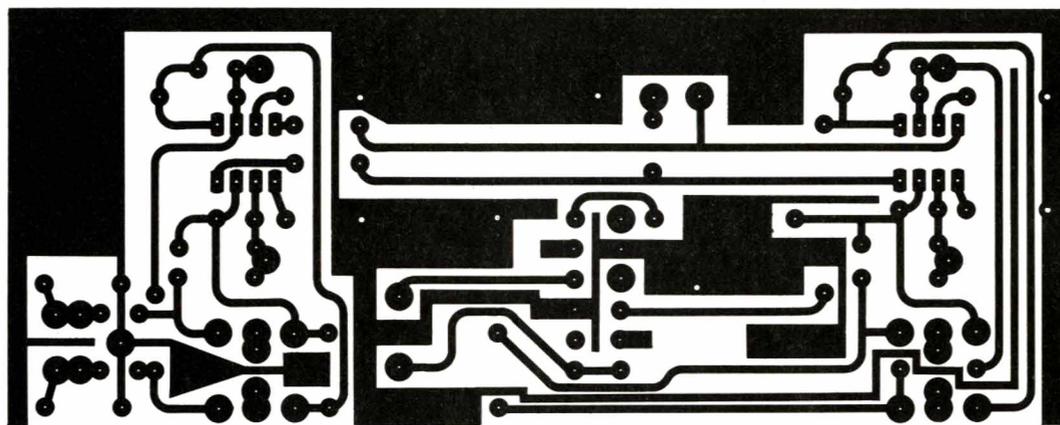


Figure 7

ses, est représentée à la figure 7. Ne pas oublier les deux straps, de monter des supports pour  $IC_1$  et  $IC_1'$ , de faire les liaisons ER, EL, à  $I_1$  côté cuivre, et de câbler également  $R_{25}$  et  $R_{25}'$  côté cuivre.

L'alimentation est regroupée sur le circuit de la figure 8, qui n'appelle pas d'autre commentaire que la présence de deux petits refroidisseurs sous  $RG_1$  et  $RG_2$ . Ils peuvent être achetés tout faits ou être confectionnés dans une équerre d'aluminium de  $20 \times 20$  comme le montre la maquette.

La deuxième partie audio, la plus conséquente, s'assemble sur le CI figure 9. C'est sur cette carte que sont implantés les potentiomètres quadruples, mais ne pas oublier de câbler les résistances qui sont dessous, avant de les souder ! Comme pour son complément, prévoir des supports pour les intégrés. Un petit

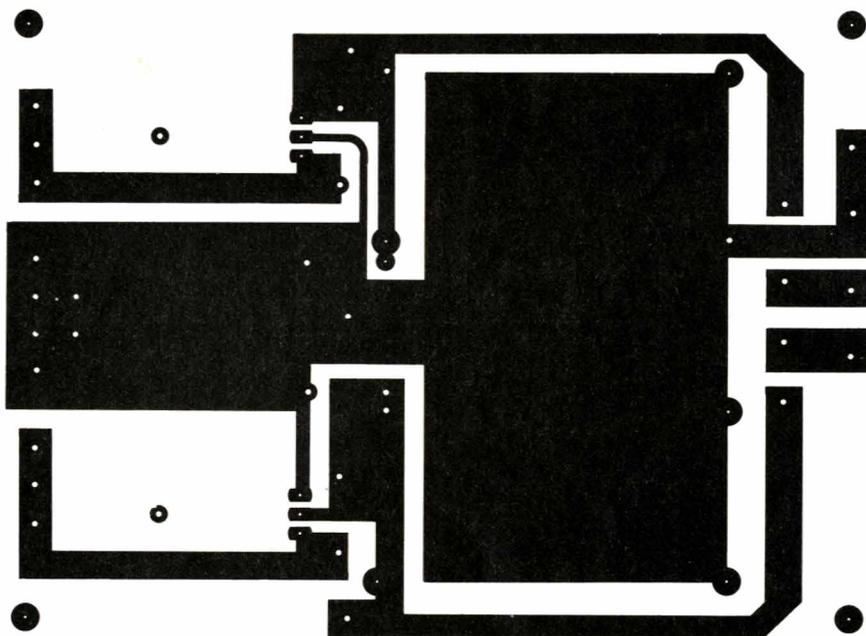


Figure 8

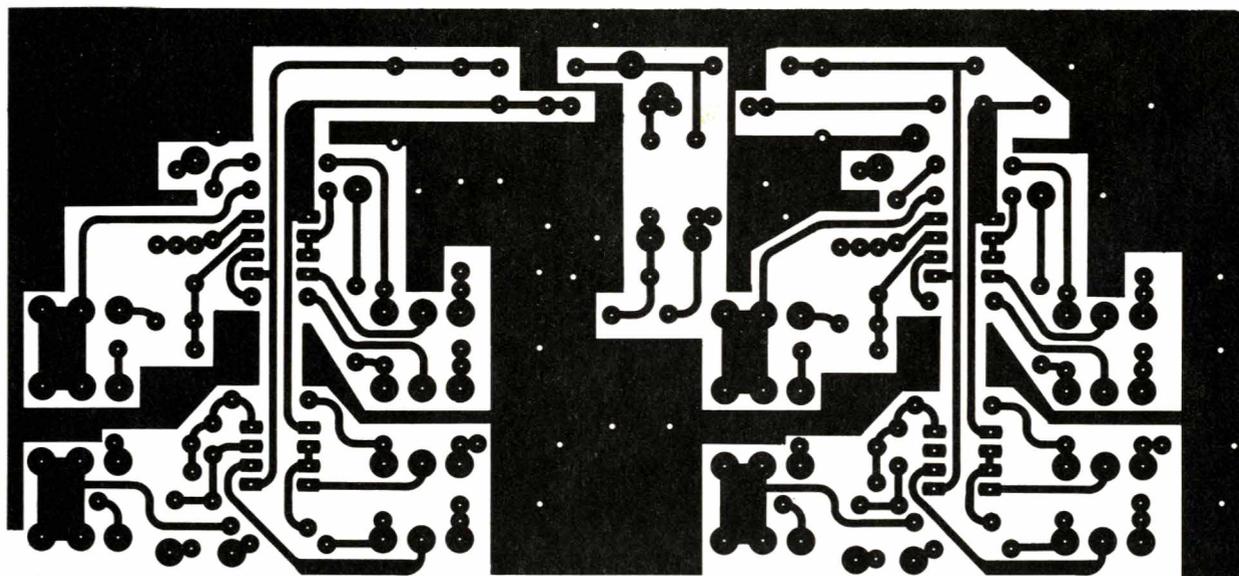


Figure 9

Figure 7

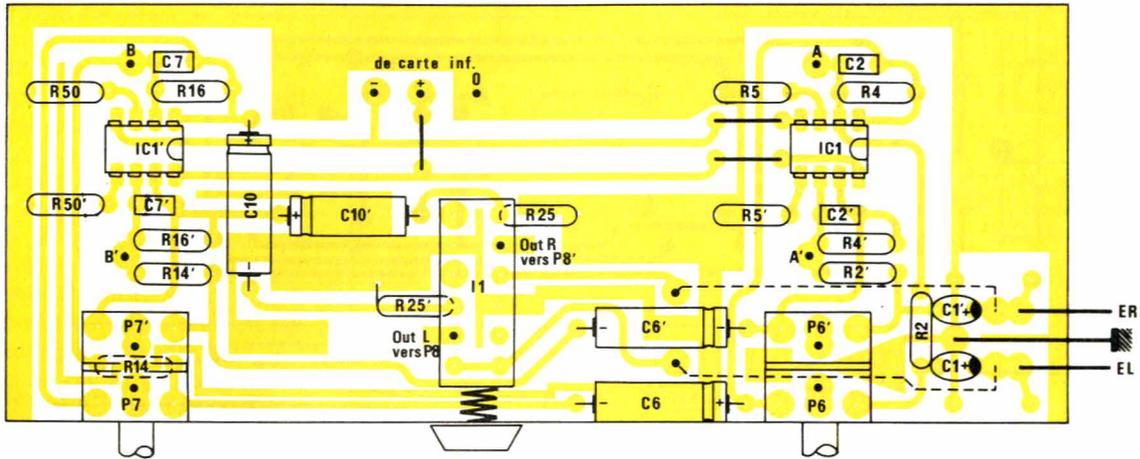


Figure 8


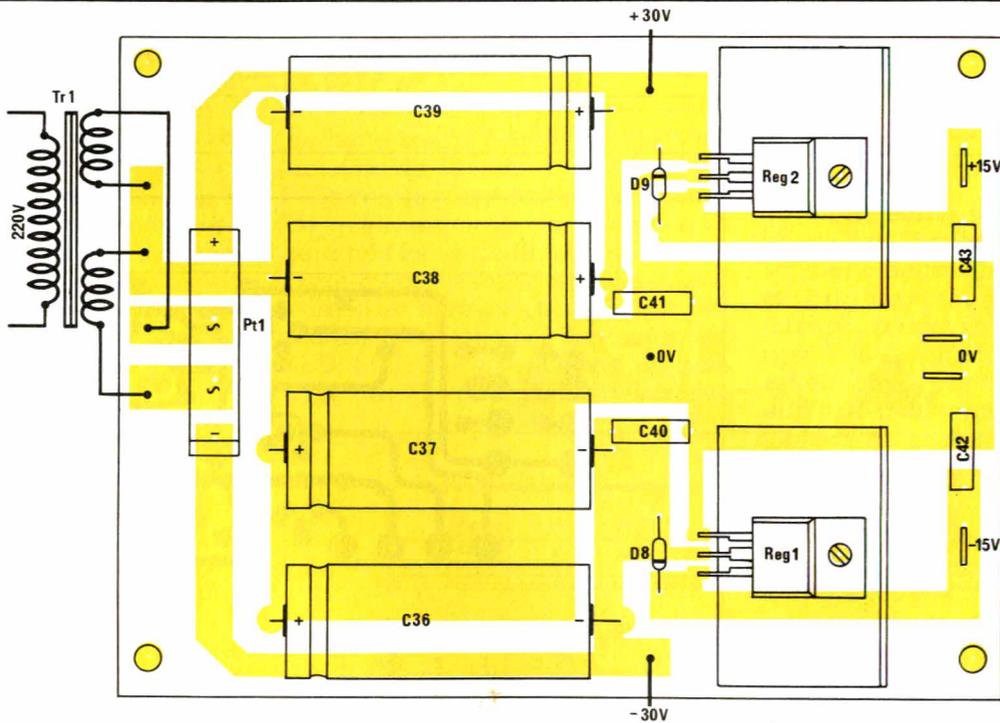


Figure 9

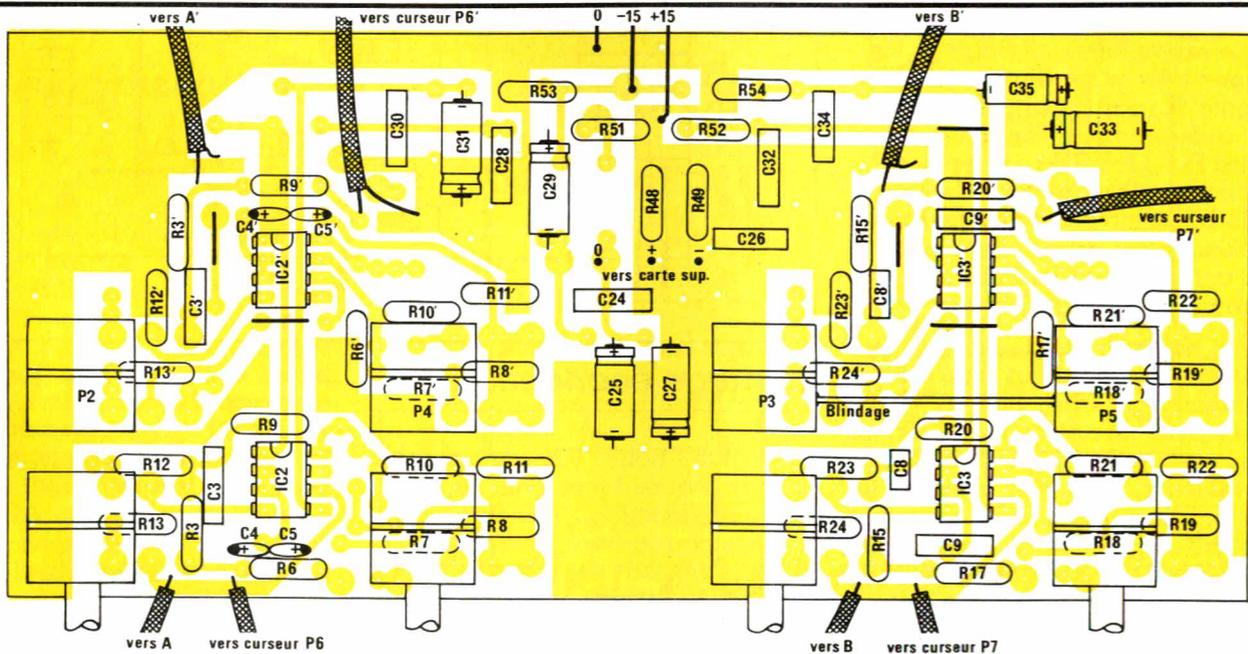

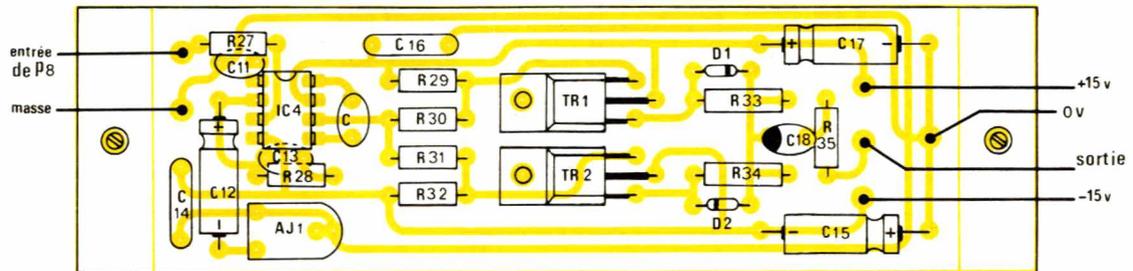
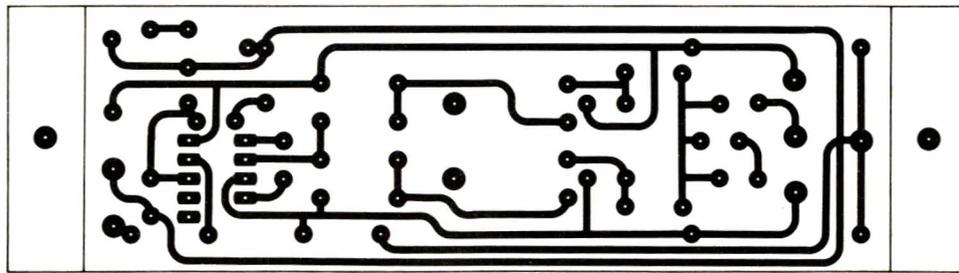


Figure 10 l'amplificateur de ligne. CI et implantation (prévoir 2 exemplaires).

blindage, constitué d'une chute de circuit imprimé vierge, est soudé entre P<sub>3</sub> et P<sub>5</sub>, il est destiné à réduire la diaphonie entre les voies gauche et droite des cellules aigues. Son importance est déterminante et il sera soudé directement sur les coupelles de P<sub>3</sub> et P<sub>5</sub>, en veillant bien à ce que sa partie inférieure soit en contact avec le plan non cuivré du CI des des filtres.

La figure 10 reproduit la même implantation d'ampli de ligne que pour le AC DISCO. Cette carte sera à reproduire en deux exemplaires, un pour la voie gauche et un pour la voie droite. Prévoir aussi des supports pour IC<sub>4</sub>.

Une autre carte est à prévoir en double exemplaires : il s'agit de l'indicateur trois états (figure 11). Elle présente la particularité d'être câblée différemment suivant qu'elle portera P<sub>8</sub> ou P<sub>1</sub> : Si la carte porte P<sub>1</sub>, il ne faut pas de strap. Brancher un fil blindé au point y (au bout de R<sub>37</sub>) et en relier l'autre extrémité au point x de la carte portant P<sub>8</sub>. Pour celle-ci, mettre un strap entre y et d.

Cette particularité de câblage est due au fait que les deux indicateurs de niveau sont branchés en sortie des correcteurs, donc sur P<sub>8</sub>. Pour la carte qui est portée par P<sub>8</sub> il n'y a pas de problème, la liaison avec R<sub>37</sub> se fait « sur place ». Par contre, l'autre carte doit aller chercher son point de prélèvement par fil extérieur sur P<sub>8</sub>. Ainsi l'indicateur de droite est à droite de la face avant et l'indicateur de gauche est à gauche.


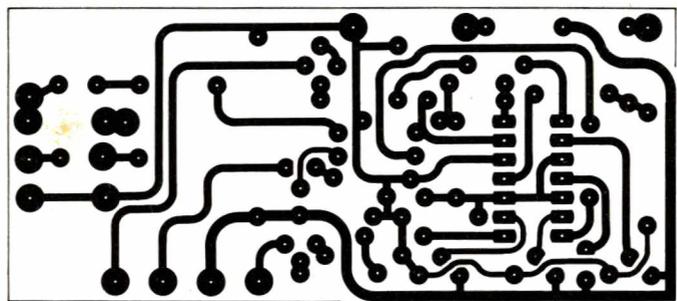


Figure 11

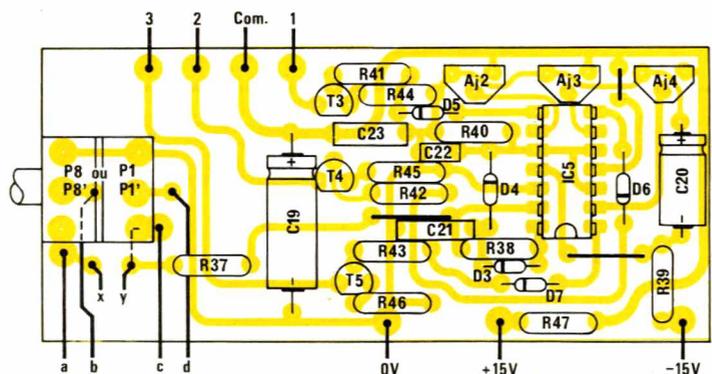

## Montage économique


Comme nous l'avions promis, voici quelques idées pour autoriser une simplification du montage, réservées pourtant exclusivement aux lecteurs qui ont déjà réalisé le AC DISCO. A la partie supérieure de la figure 12, on retrouve le diagramme de celui-ci : préampli PU, ampli de

ligne, et ampli de casque. Dans le montage qui était décrit, les points A, B, et C étaient communément reliés. En ouvrant ces liaisons, il est possible d'insérer entre A et B les cellules de filtrage du AC PARAM. Ainsi économise-t-on les deux amplis de ligne de celui-ci. Il suffira d'effectuer les liaisons AA et BB comme le montre la figure 12. En ce qui concerne le point C, il est possi-



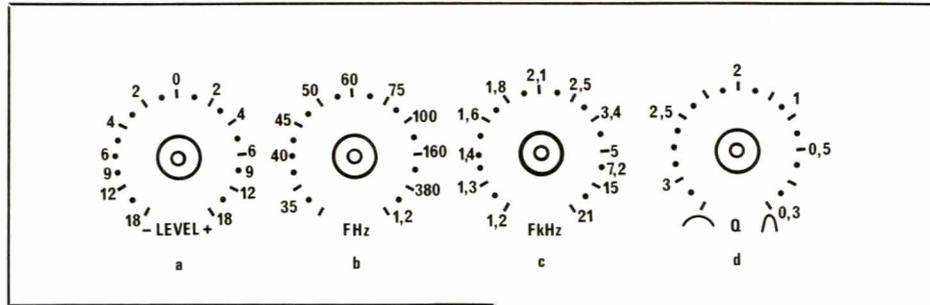
## Mise en route et réglages

Après avoir vérifié le bon fonctionnement de l'alimentation, on procédera comme suit : I1 en position FLAT, générateur branché simultanément sur IN D et G, oscilloscope et multimètre (ou décibelmètre) branchés en OUT G, résistances R36 et R'36 portées provisoirement à 560 ohms, P1 à fond. Régler le générateur à 1 000 Hz, niveau - 5 dB (436 mV) et faire en sorte que les LED 1 et 1' soient au seuil d'allumage, ceci avec AJ2 et AJ2'. Monter le niveau à + 5 dB (1,38 V) et faire de même pour Ld2 et Ld2'. Monter le niveau à + 15 dB, et procéder pareil pour Ld3 et Ld3' avec AJ4 et AJ4'. Si vous ne pouvez générer les 4,35 V correspondant à + 15 dB, qu'importe, le AC PARAM le fera lui-même : Mettre I1 en position, ajuster P2 et P3 vers 1 000 Hz, P4 et P5 à mi-course. Ajuster P6 et P7 pour obtenir au millivoltmètre 4,35 V. Faire le réglage de Ld3 et 3'. Que s'est-il passé ? Le correcteur est tout simplement entré en action et, comme c'est son travail, il a relevé le 1 000 Hz des 10 dB qui manquaient au généra-



proposons à la figure 14, un dessin des 4 motifs encadrant les potentiomètres. Tout d'abord, en a, la gravure « LEVEL » en b celle pour le choix des fréquences graves, en c celle des fréquences aiguës, et en d celle pour la largeur de bande. D'autre part le dessin indique en e comment procéder pour reporter sur la face avant, des repères réguliers : Recopier sur calque les dessins a, b, c, d. Positionner gravure et trou correspondant, et immobiliser sur un côté à l'aide de ruban adhésif. Glisser une feuille de papier carbone et reporter les repères. Ainsi il sera facile de situer les indexes. Pourtant, quand l'auteur a décoré la façade de la maquette, il a eu quelques problèmes : les petites lettres transfert n'adhéraient pas sur l'aluminium brossé ! Pour tourner la difficulté, il a fait des inscriptions à la main, à l'aide d'un stylo à encre de chine Ø 0,25. Une fois l'encre bien sèche, il suffit de vernir. Attention de ne pas trembler !

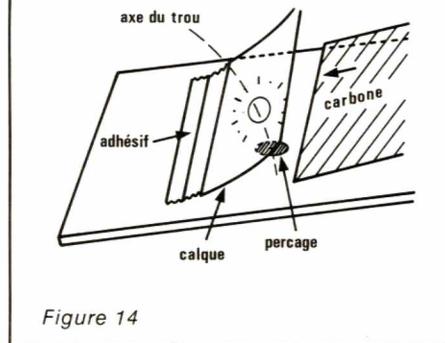


indicateurs sont montés verticalement, et les deux cartes principales ont leurs côtés non cuivrés qui se regardent. On effectuera les liaisons avec soin, en se référant plus au schéma général qu'au plan de câblage, celui-ci étant surtout destiné à donner une idée du système d'organisation retenu.
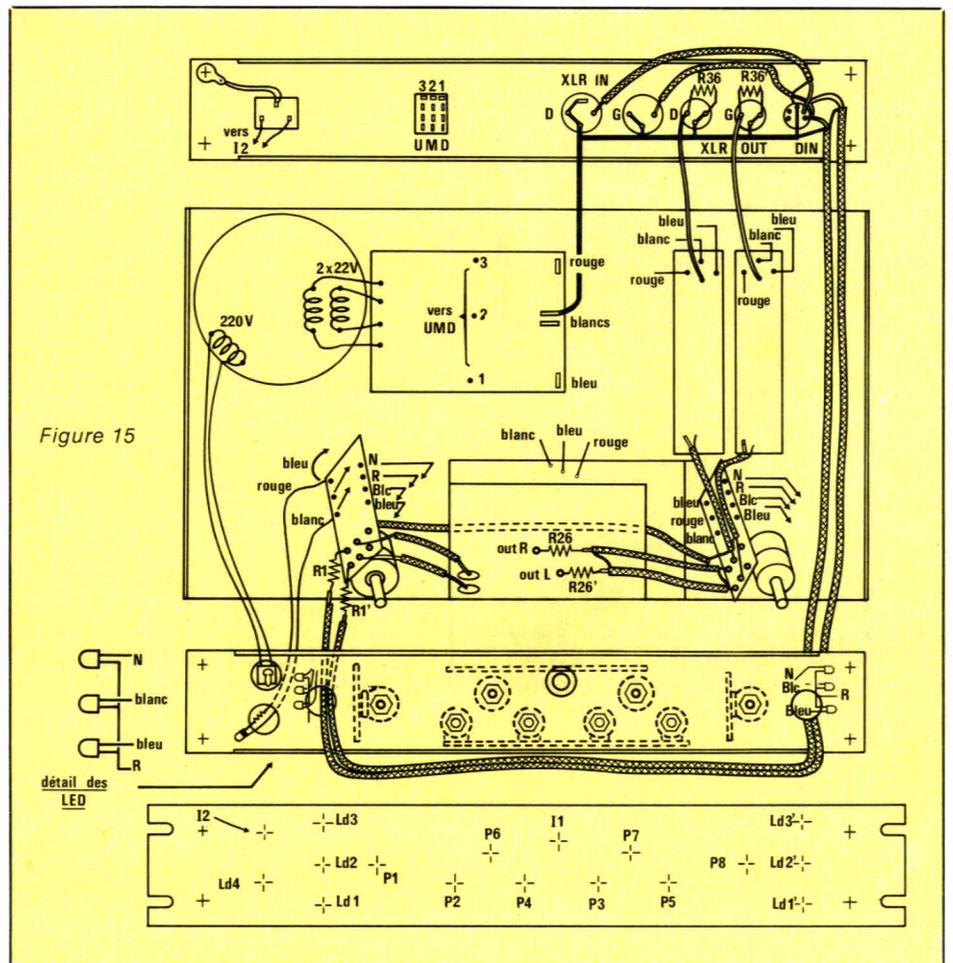
## Le câblage

Il est partiellement représenté à la figure 15. En effet, les liaisons entre les deux cartes principales ont été détaillées aux figures 7 et 9. Il ne faudra pas oublier les résistances R1, R1', R26, R26', qui sont soudées en bout de câbles et dont la soudure est protégée par un petit morceau de souplisso ou de gaine thermo-rétractable. La distribution de l'alimentation est la suivante : chaque carte est reliée directement à la carte alim, par trois fils (rouge +, blanc masse, bleu -). Un seul point de masse au châssis : sur la XLR IN D. Cette ligne de masse sera constituée d'un fil de cuivre de section respectable. Toutes les liaisons en câble blindé répondront à la règle suivante : une seule extrémité de la tresse sera mise à la masse.

On voit bien sur le dessin les positions respectives des quatre cartes fixées par les écrous de leurs potentiomètres, sur la contre façade :



teur. Si nous vous avons proposé de régler à la fois la cellule grave et la cellule aigue, c'est uniquement pour ne pas vous donner de mauvaises habitudes... mais une seule cellule peut fort bien se charger seule de ce travail puisque le réglage va jusqu'à + 18 dB.

Pousser encore jusqu'à + 18 dB et mettez  $P_8$  à fond. Maintenant observez l'oscilloscope : il faut obtenir + 18 dB sans déformation, à faire grâce à  $AJ_1$ , puis passer sur OUT D et régler  $AJ_1'$ . Attention, on est à la limite des possibilités des amplis de ligne !

Voilà, c'est tout ! Il ne reste plus qu'à ouvrir grand les oreilles...

## Remarques diverses

Tout d'abord, la maquette a été baptisée AC equal puis AC PARAM, mais c'est la même ! Revenons sérieux, ce paragraphe est destiné à apporter les précisions suivantes :

1°) Il faudra faire très attention pendant le câblage à bien respecter les voies droite et gauche sous peine de désagréments divers. A titre indicatif les professionnels du son ont convenu que la voie « un » était la voie gauche et pour notre part, ce sont les cellules de potentiomètres les plus près de la face avant qui sont efficaces sur cette voie.

2°) Un peu d'attention au moment de la réalisation assurera le succès.

3°) Il serait miraculeux que les gravures proposées correspondent exactement à votre maquette à vous. Pourtant, l'auteur qui utilise ce correcteur depuis plus de 5 ans, et sous diverses présentations dont il souhaite vous faire part prochainement, à réétalonné à chaque fois au fréquencesmètre ses maquettes et les écarts - dus aux dispersions des valeurs des composants - étaient négligeables. Pourquoi en serait-il autrement pour vous ?

4°) Il a été prévu un emplacement pour un condensateur de compen-

sation d'une valeur de 22 pF entre 5 et 8 de IC<sub>4</sub>, pour permettre l'utilisation de NE 5534.

5°) Le positionnement mécanique de  $I_2$  est tel qu'il s'aligne avec celui du AC DISCO, pour des raisons esthétiques, dans le cas d'une superposition des deux racks. C'est aussi pour cette raison que TRA<sub>1</sub> est placé à gauche afin de ne pas induire de 50 Hz dans les préamplis PU.

## Conclusion

Radio Plans n'ayant pas pour habitude de décrire des gadgets, c'est un vrai correcteur paramétrique que vous pourrez réaliser à moindre coût, en construisant le AC PARAM. Et si vous avez autant de plaisir à l'utiliser que l'auteur, tout le monde sera comblé.

Attention encore à vos oreilles et à vos enceintes !

J. ALARY

## Nomenclature

### Résistances

R<sub>1</sub>: 1,5 kΩ  
R<sub>2</sub>: 22 kΩ  
R<sub>3</sub>: 22 kΩ  
R<sub>4</sub>: 22 kΩ  
R<sub>5</sub>: 2,7 kΩ  
R<sub>6</sub>: 5,6 kΩ  
R<sub>7</sub>: 2,7 kΩ  
R<sub>8</sub>: 330 ohms  
R<sub>9</sub>: 22 kΩ  
R<sub>10</sub>: 1 kΩ  
R<sub>11</sub>: 100 ohms  
R<sub>12</sub>: 2,7 kΩ  
R<sub>13</sub>: 2,7 kΩ  
R<sub>14</sub>: 22 kΩ  
R<sub>15</sub>: 22 kΩ  
R<sub>16</sub>: 22 kΩ  
R<sub>17</sub>: 5,6 kΩ  
R<sub>18</sub>: 2,7 kΩ  
R<sub>19</sub>: 330 ohms  
R<sub>20</sub>: 22 kΩ  
R<sub>21</sub>: 1 kΩ  
R<sub>22</sub>: 100 ohms  
R<sub>23</sub>: 4,7 kΩ  
R<sub>24</sub>: 4,7 kΩ  
R<sub>25</sub>: 10 kΩ  
R<sub>26</sub>: 1,5 kΩ  
R<sub>27</sub>: 1 kΩ  
R<sub>28</sub>: 47 kΩ

R<sub>29</sub>: 3,3 kΩ  
R<sub>30</sub>: 180 ohms  
R<sub>31</sub>: 180 ohms  
R<sub>32</sub>: 3,3 kΩ  
R<sub>33</sub>: 27 ohms 1/2 W  
R<sub>34</sub>: 27 ohms 1/2 W  
R<sub>35</sub>: 68 ohms  
R<sub>36</sub>: 10 kΩ  
R<sub>37</sub>: 680 kΩ  
R<sub>38</sub>: 470 kΩ  
R<sub>39</sub>: 82 ohms  
R<sub>40</sub>: 3,3M Ω  
R<sub>41</sub>: 2,2 kΩ  
R<sub>42</sub>: 2,2 kΩ  
R<sub>43</sub>: 2,2 kΩ  
R<sub>44</sub>: 560 ohms  
R<sub>45</sub>: 560 ohms  
R<sub>46</sub>: 560 ohms  
R<sub>47</sub>: 82 ohms  
\*R<sub>48</sub>: 27 ohms  
\*R<sub>49</sub>: 27 ohms  
R<sub>50</sub>: 2,7 kΩ  
\*R<sub>51</sub>: 27 ohms  
\*R<sub>52</sub>: 27 ohms  
\*R<sub>53</sub>: 27 ohms  
\*R<sub>54</sub>: 27 ohms  
R<sub>55</sub>: 1 kΩ

### Transistors

TR<sub>1</sub>: BD 237  
TR<sub>2</sub>: BD 238  
TR<sub>3</sub>: BC 547 B  
TR<sub>4</sub>: BC 547 B  
TR<sub>5</sub>: BC 547 B

### Condensateurs

C<sub>1</sub>: 100 μF vert  
C<sub>2</sub>: 100 pF  
C<sub>3</sub>: 1nF  
C<sub>4</sub>: 3,3 μF  
C<sub>5</sub>: 3,3 μF  
C<sub>6</sub>: 100 μF 25 V  
C<sub>7</sub>: 100 pF  
C<sub>8</sub>: 39 pF  
C<sub>9</sub>: 39 nF  
C<sub>10</sub>: 100 μF 25 V  
C<sub>11</sub>: 560 pF  
C<sub>12</sub>: 220 μF 16 V  
C<sub>13</sub>: 22 pF  
C<sub>14</sub>: 0,1 μF  
C<sub>15</sub>: 100 μF 25 V  
C<sub>16</sub>: 0,1 μF  
C<sub>17</sub>: 100 μF 25 V  
C<sub>18</sub>: 100 μF 10 V vert  
C<sub>19</sub>: 47 μF 25 V  
C<sub>20</sub>: 10 μF 25V  
C<sub>21</sub>: 1 nF  
C<sub>22</sub>: 680 pF

### Potentiomètres

\*P<sub>1</sub>: 2 × 10 kΩ  
\*P<sub>2</sub>: 4 × 100 kΩ  
\*P<sub>3</sub>: 4 × 100 kΩ  
\*P<sub>4</sub>: 4 × 10 kΩ  
\*P<sub>5</sub>: 4 × 10 kΩ  
\*P<sub>6</sub>: 2 × 47 kΩ  
\*P<sub>7</sub>: 2 × 47 kΩ  
\*P<sub>8</sub>: 2 × 10 kΩ  
AJ<sub>1</sub>: 100 kΩ  
AJ<sub>2</sub>: 4,7 kΩ  
AJ<sub>3</sub>: 22 kΩ  
AJ<sub>4</sub>: 47 kΩ

### Circuits intégrés

IC<sub>1</sub>: TL082  
IC<sub>2</sub>: 1458  
IC<sub>3</sub>: 1458  
IC<sub>4</sub>: TL071  
IC<sub>5</sub>: TL074  
RG<sub>1</sub>: 7915  
RG<sub>2</sub>: 7815

### Diodes

Ld<sub>1</sub>: LED VERTE Ø 5  
Ld<sub>2</sub>: LED ROUGE Ø 5  
Ld<sub>3</sub>: LED ROUGE Ø 5  
\*Ld<sub>4</sub>: LED ROUGE Ø 5  
D<sub>1</sub> à D<sub>7</sub>: IN 914  
\*D<sub>8</sub> à D<sub>9</sub>: IN 4002  
\*Pt<sub>1</sub>: pont B80C5000


### Divers

I<sub>1</sub>: Inter mini bipol.  
I<sub>2</sub>: Int Shadow 6 inv.  
\*TRA<sub>1</sub>: torique 2 × 22 V 40 VA

Coffret ESM rack 19 pouces deux unités, 8 boutons, câble secteur, prise secteur chassis, 2 × XLR mâles, 2 × DIN 5 broches chassis, 1 × UMD 12 broches, 8 entretoises de 10, visserie de 3, 7 clips pour LED Ø 5, 8 supports IC 8b, 2 supports IC 14 b, 2 équerres 20 × 20 × 30, 2 poignées.

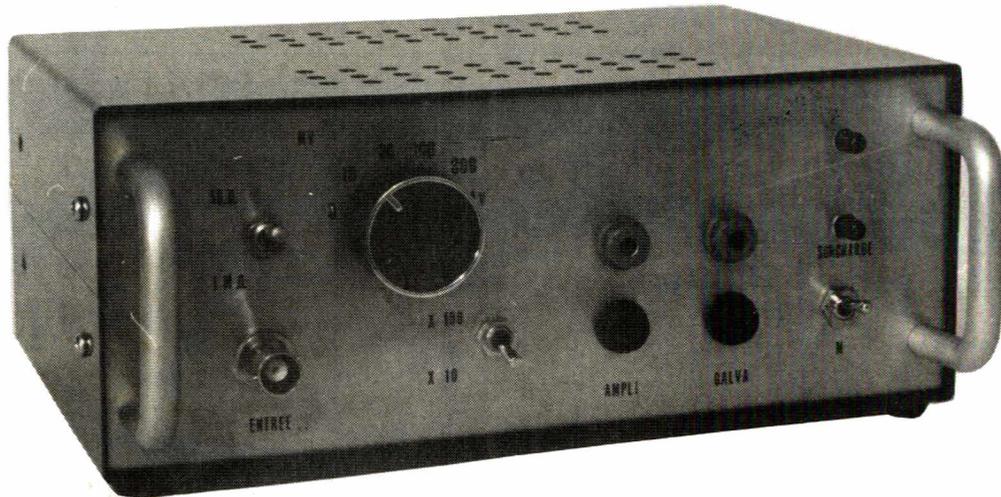NOTA : Tous les composants sont à prévoir en double sauf la rubrique DIVERS et ceux marqués d'un astérisque.





# Amplificateur de mesure et millivoltmètre

temps: ⏳ ⏳ ⏳

difficulté: 🧩 🧩 🧩

dépense: 💰 💰

## Le sous-ensemble amplificateur

On en trouvera le schéma à la figure 1. A quelques détails près, la configuration de l'étage d'entrée, construit autour du transistor à effet de champ  $T_1$ , rappelle celle de beaucoup d'amplificateurs pour oscilloscopes.

La résistance  $R_3$  impose, lorsqu'on ouvre l'interrupteur  $K_1$ , une impédance d'entrée normalisée à  $1\text{ M}\Omega$ , et qui conviendra pour nombre d'applications. Toutefois, certaines mesures s'accommodent mieux d'une impédance de  $50\ \Omega$  (impédance itérative de câbles coaxiaux, et impédance de sortie de tous les générateurs de qualité). On ferme alors l'interrupteur  $K_1$ , ce qui met en service le groupement parallèle des résistances  $R_1$  et  $R_2$ , de  $100\ \Omega$  chacune (la valeur  $50\ \Omega$  n'appartient pas aux séries normalisées).

La composante continue éventuellement comprise dans le signal d'entrée, se trouve volontairement éliminée dès l'entrée, grâce à une liaison par condensateur. Celui-ci, pour autoriser la transmission des fréquences faibles, doit offrir une capacité élevée, ce qui impose le choix d'un modèle électrolytique, donc polarisé, le montage en série

Au laboratoire, les appareils de mesure, suivant en cela l'évolution rapide des techniques électroniques, offrent des performances toujours plus grandes : les constructeurs en bénéficient, qui proposent régulièrement des modèles nouveaux.

Pour d'évidentes raisons financières, l'amateur ne peut guère réactualiser son matériel au même rythme. Heureusement pour lui, certains accessoires de faible coût, et faciles à construire, élargissent à peu de frais les possibilités d'appareils existants. Le montage amplificateur que nous proposons ici, s'inscrit dans cette optique. Il rassemble, en fait, deux parties complémentaires : un sous-ensemble amplificateur linéaire à large bande passante (de  $10\text{ Hz}$  à  $3\text{ MHz}$  environ) ; un sous-ensemble détecteur fortement contre-réactionné, qui permet de transformer tout multimètre (ou galvanomètre) en millivoltmètre BF.

de  $C_1$  et de  $C_2$  permet de ne pas se soucier du signe de la tension appliquée, qui ne devra naturellement pas dépasser la tension de service des condensateurs. On remarquera enfin qu'en fermant  $K_1$ , on diminue la constante de temps des circuits d'entrée, ce qui élève à  $20\text{ Hz}$  environ la limite inférieure de la bande passante à  $-3\text{ dB}$ . On n'oubliera pas d'en tenir compte, et nous le rappelons d'ailleurs sur la façade.

Les diodes  $D_1$  et  $D_2$ , associées à  $R_4$ , protègent le FET contre des surtensions accidentelles, grâce à leur seuil de  $600\text{ mV}$  environ. Il faut alors compenser leurs capacités parasites, et celle de la porte de  $T_1$  : c'est le rôle du condensateur  $C_1$ . Enfin,  $R_5$  interdit les oscillations à haute fréquence que pourrait provoquer

l'impédance d'entrée négative de  $T_1$ , en HF.

Le FET travaille en drain commun, et on recueille les signaux à faible impédance, sur sa source. La diode zener  $DZ_1$ , découplée par  $C_4$  et polarisée à travers  $R_{13}$ , stabilise à  $8,2\text{ volts}$  la tension d'alimentation des deux premiers étages.

On confie à  $T_2$ , utilisé en émetteur commun, mais avec contre-réaction par la résistance  $R_{12}$  non découplée, le soin d'une première amplification de tension. Compte tenu de l'atténuation qu'introduit  $T_1$  (gain voisin de  $0,8$ ), et du choix des valeurs de  $R_{11}$  et de  $R_{12}$ , le gain global de l'ensemble  $T_1, T_2$  s'établit à  $10$ .

La liaison de  $T_1$  vers  $T_2$  s'effectuant à travers le condensateur  $C_5$ , une polarisation continue du deuxième

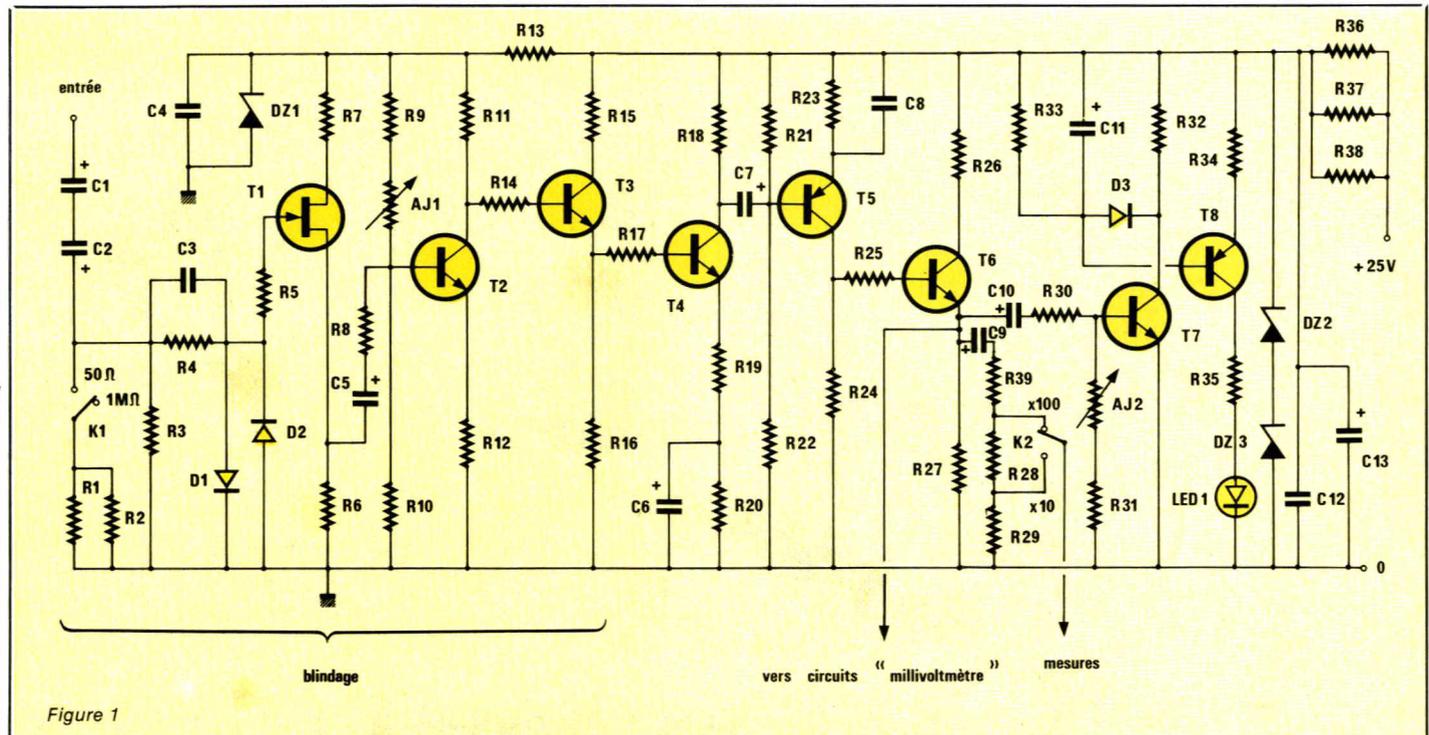


Figure 1

transistor s'impose. Elle est obtenue par un pont de base, et se règle par la résistance ajustable AJ1.

Une bande passante relativement grande, jointe à un gain suffisant, oblige à minimiser la capacité qui charge le collecteur de T2. Cet impératif justifie l'interposition de l'étage en collecteur commun T3, attaqué par une liaison directe, et qui délivre à son tour les signaux sous faible impédance, pour la commande du deuxième amplificateur de tension T4. Là encore, le découplage partiel de la résistance d'émetteur (C6 en parallèle sur R20) introduit une contre-réaction par R19, et linéarise le fonctionnement.

Les décalages successifs de la polarisation continue, et le souci de ne pas multiplier en cascade les diverses dérives thermique, conduisent à opter pour une liaison capacitive (condensateur C7) vers le dernier étage amplificateur de cette partie du montage, construit autour du PNP T5. Un petit condensateur C8, dans le circuit d'émetteur, apporte un découplage de R23 pour les fréquences élevées seulement, et élargit donc la bande passante. On sort finalement à basse impédance, sur l'émetteur de T6.

Avec les différentes valeurs de résistances choisies, l'ensemble des circuits englobant les transistors T1 à T6 procure un gain en tension de 300. Cette valeur, un peu bizarre, résulte de la recherche d'un signal d'amplitude maximale pour la commande des circuits du milli-voltmètre,

à partir de l'émetteur de T8. Elle peut être appréciée, également, lorsqu'on utilise ce sous-ensemble en préamplificateur linéaire, pour augmenter la sensibilité d'un oscilloscope par exemple. Dans ce cas, la sortie « mesures » sera prise directement sur l'armature négative de C9. Le commutateur K2, associé au diviseur R28 et R29, sélectionnera respectivement des gains de 300 ou de 30.

Notre habitude du système décimal rend plus commode, toutefois, l'utilisation de facteurs multiplicatifs 10 et 100. Ceux qui, pour le préamplificateur, préfèrent sélectionner ces deux valeurs de gain, ajouteront simplement la résistance R39, qui introduit une atténuation supplémentaire de rapport 3. Dans le cas contraire, un strap remplacera R39 sur le circuit imprimé.

Les circuits de préamplification s'alimentent sous une tension de 10 volts, imposée par l'ensemble des zener DZ2 et DZ3 (plus stables en température qu'une unique diode de 10 volts). La résistance de polarisation, qui doit dissiper sans échauffement environ 1/2 watt, résulte de la mise en parallèle de R36, R37 et R38, raccordées au + 25 volts de l'alimentation générale.

## Indicateur de surcharge


Revenons à l'hypothèse de l'utilisation du préamplificateur de mesu-

res aux fins d'augmenter la sensibilité d'un oscilloscope : on applique le signal testé sur l'entrée de l'appareil, et on examine sa forme sur l'écran. Le préamplificateur n'offrant d'utilité que pour des signaux de très faible amplitude, ces derniers, n'excédant pas quelques millivolts, voire quelques centaines de microvolts, ne peuvent être visualisés directement. Il faut donc faire toute confiance au traitement subi dans le préamplificateur, et s'assurer que celui-ci n'introduit pas ses propres déformations. Or, de tels incidents risquent de se produire lorsqu'on sature les derniers étages, ce qui n'est directement pas contrôlable.

Pour lever pareille incertitude, nous avons prévu un indicateur de surcharge, qui met en œuvre les transistors T7 et T8. Sa base, en continu, n'étant reliée qu'à la masse, à travers R31 et AJ2, T7 reste normalement bloqué, et aucun courant ne traverse son collecteur.

Toutefois, les tensions alternatives de l'émetteur de T6 parviennent à la base de T7, par le condensateur C1. Elles subissent une atténuation réglable dans le pont R30, R31 et AJ2. Lorsque, au point commun à R30 et R31, les crêtes atteignent environ 600 mV, T7 entre en conduction, et charge le condensateur C11 via la diode D3. La différence de potentiel aux bornes de C11 provoque à son tour la conduction du PNP T8, donc l'allumage de la diode électroluminescente LED1, qui signale la surcharge. La résistance R33 assure la
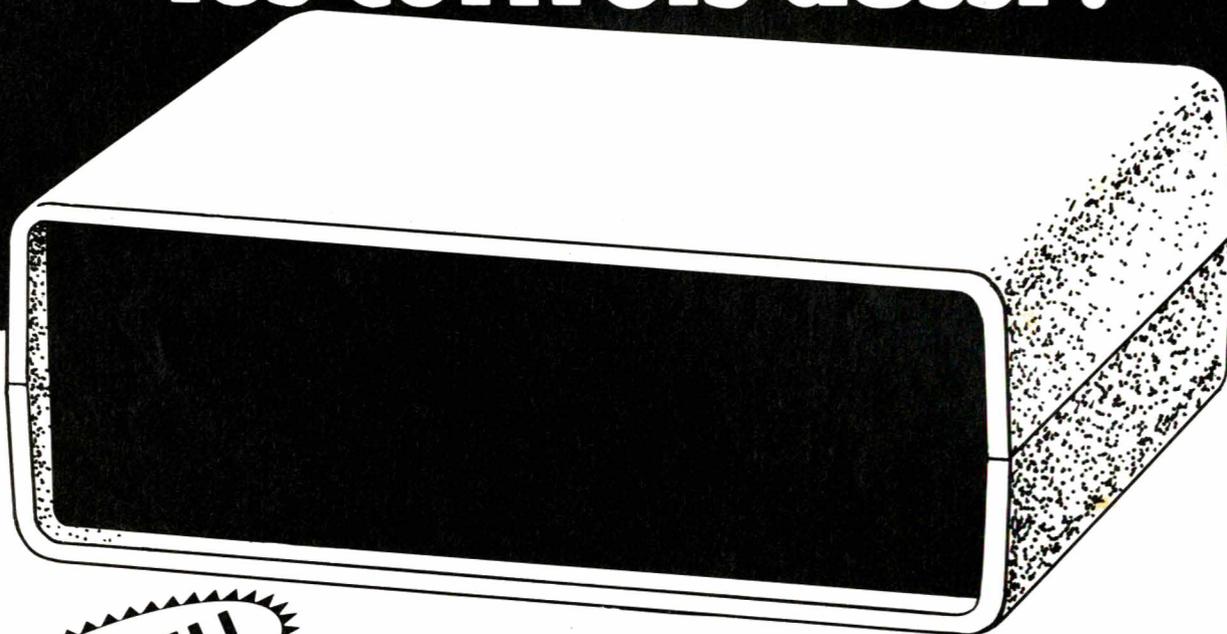
# Les besoins changent les coffrets aussi !



**NOUVEAU!**

## hobbybox®

Coffrets en thermoplastique anti-choc, robustes et légers, avec faces avant et arrière en plastique 2 mm • Assemblage par deux vis • Pieds pour fixation de circuits imprimés • Prix compétitifs. Jugez plutôt ! Livrables également avec faces avant et arrière en aluminium. Emballage individuel sous blister.

### 6 MODELES DEJA DISPONIBLES

AC 11P	120x60x80	<b>17 F</b>
AC 12P	120x90x80	<b>20 F</b>
AC 22P	120x120x80	<b>24 F</b>
AL 11P	120x60x140	<b>22 F</b>
AL 12P	120x90x140	<b>36 F</b>
AL 22P	120x120x140	<b>38 F</b>

En vente chez tous les spécialistes

**Distributeur exclusif pour la France**

*FRANCLAIR-ELECTRONIQUE - BP 42 - 92133 Issy-les-Moulineaux*

# Tous les mois dans la revue technique «LE MONITEUR DE L'ELECTRICITE»

2 à 12, rue de Bellevue 75019 Paris — Tél.: 200-33-05

ne manquez pas de consulter  
la sélection des  
**APPELS D'OFFRES**  
des marchés publics et privés  
comportant un lot «électricité»

et le barème actualisé des prix moyens  
des travaux d'installations électriques courantes



Bon pour un exemplaire gratuit  
à retourner à : PUBLICATIONS GEORGES VENTILLARD  
Service Diffusion Abonnement 2 à 12 rue de Bellevue 75940 Paris Cedex 19  
*Il est indispensable de nous indiquer 2 fois vos nom et adresse*

### LE MONITEUR PROFESSIONNEL DE L'ELECTRICITE

Nom .....	Nom .....
Prénom .....	Prénom .....
N° ..... Rue .....	N° ..... Rue .....
Code postal ..... Ville .....	Code postal ..... Ville .....


# Selectronic

VENTE PAR CORRESPONDANCE : 11, RUE DE LA CLEF - 59800 LILLE - Tél. (20) 55.98.98

• Paiement à la commande : Ajouter 20 F pour frais de port, et emballage. Franco à partir de 500 F • Contre-remboursement : Frais d'emballage et de port en sus  
Magasin de vente, ouvert de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h, du mardi au samedi soir. Le lundi, après-midi, de 15 h à 19 h. Tél. (20) 55.98.98. Telex 820939 F

## MOTRON I

UN KIT  
SENSATIONNEL !

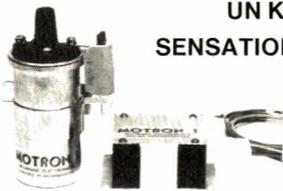

LE PLUS MODERNE DES ALLUMAGES  
ELECTRONIQUES

Notre système utilise les circuits les plus récents développés par les américains en électronique automobile. Son principal avantage réside dans l'exploitation maximale des possibilités de la bobine d'allumage. Energie constante et "DWEELL" ajusté automatiquement à tous les régimes.


- Grande souplesse du moteur - Nervosité accrue  
- Réduction de consommation - Boîtier compact - Idéal pour auto-moto-bateau, etc...

Documentation détaillée sur simple demande.

Le kit complet, fourni avec bobine d'allumage spéciale "MOTRON" ..... réf. 15.31.6010 **520,00 F**

## THERMOMETRE DIGITAL AUTONOME

INDISPENSABLE !  
ECONOMIQUE

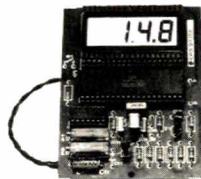

Près de 6 mois de fonctionnement ininterrompu sur une pile de 9 v. !


- 55 à + 150 °C  
(Résolution : 0,1 °C)

LE KIT (1 sonde) ..... réf. 15.29.0521 **275,00 F**

LE KIT (2 sondes  
+ commut.) ..... réf. 15.29.0524 **320,00 F**

## SALON DE LA MESURE EN KIT

- CAPACIMETRE DIGITAL EN KIT

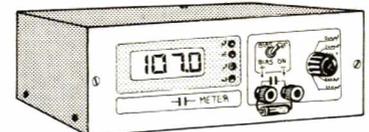

Permet de mesurer les condensateurs de tous types ainsi que les diodes VARICAP, de 0,5 pF à 20.000 F. Affichage LCD.

Le kit complet avec coffret spécial et face avant gravée ..... réf. 15.29.0681 **695,00 F**

- GENERATEUR D'IMPULSIONS EN KIT

Impulsions de 100 ns à 1 s. Intervalle variable de 100 ns à 1 s. Sortie variable de 2 à 15 V et TTL.

Le kit complet avec coffret et face avant gravée ..... réf. 15.29.0702 **750,00 F**

## GENERATEUR DE FONCTIONS



Caractéristiques principales :

- gammes de fréquences : de 10 Hz à 220 kHz en 8 gammes (échelle linéaire)  
- signaux délivrés : sinus, carré, triangle, dents de scie et impulsions.

- Tension de sortie : ajustable de 0 à 1 V. eff. en 3 gammes, plus une sortie TTL - Distorsion en sinus : 0,5 %.

Notre kit est livré complet avec circuit imprimé sérigraphié, coffret spécial peint, face avant percée et gravée, boutons, notice et accessoires au

PRIX SPECIAL de ..... réf. 15.29.0011 **475,00 F**

## L'OUVRAGE DE REFERENCE ! CATALOGUE SELECTRONIC 84-85

Retournez le bon de réservation ci-contre à :  
SELECTRONIC : 11, rue de la Clef, 59800 LILLE

Je désire recevoir le catalogue SELECTRONIC 84-85. Ci-joint 12 F en timbres postes.

Nom ..... Prénom .....

Adresse .....

Code postal ..... Ville .....

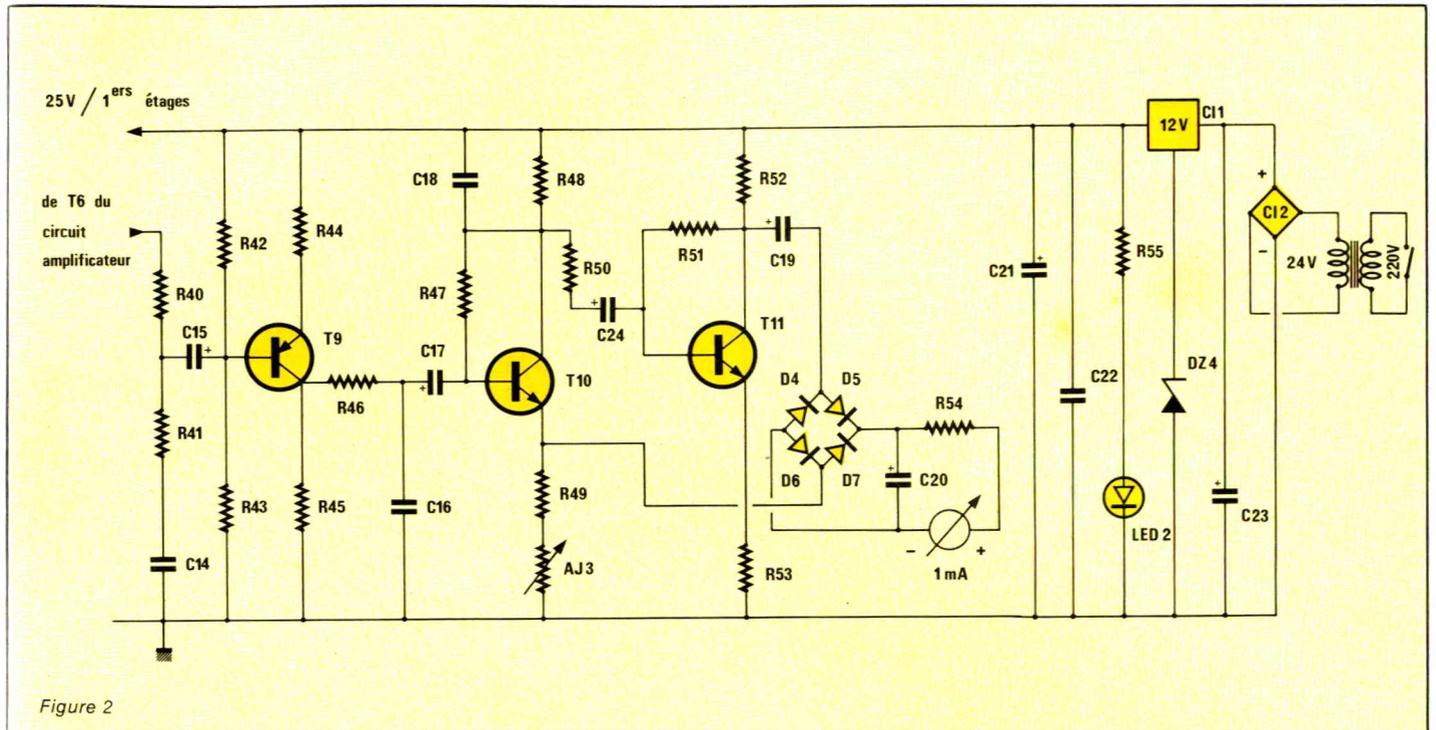


Figure 2

décharge de C<sub>11</sub>, pour qu'une brève surcharge n'entraîne pas un allumage trop prolongé de la LED : on a choisi une constante de temps voisine de 1,5 seconde.

Au moment de la mise au point, on réglerà le seuil d'indication par l'intermédiaire de la résistance ajustable AJ<sub>2</sub> ; nous reviendrons, plus loin, sur cette opération.

## La section millivoltmètre

On connaît les difficultés inhérentes à la mesure des très faibles tensions alternatives, par le biais d'un galvanomètre. Cette mesure, qui nécessite un redressement préalable, se heurte au seuil de détection des diodes : 0,6 volt pour le silicium, et 0,3 volt pour le germanium. Une simple amplification préalable ne résout pas le problème, car elle n'élimine pas le seuil, et ne compense pas le manque de linéarité de la caractéristique.

La solution depuis longtemps classique, consiste à englober le détecteur, et l'appareil de mesure, dans une boucle de contre-réaction établie sur l'amplificateur. Nous avons d'ailleurs, dans ces colonnes, déjà proposé un montage de ce genre. Mais l'appareil cité, voulu très simple, souffrait encore d'un manque de linéarité dont se sont plaints quelques lecteurs.

Ici, le problème trouve sa solution dans la présence, en amont du millivoltmètre, du préamplificateur de

mesures qui apporte déjà un gain de 300. L'amplitude du signal qu'il délivre permet d'appliquer, au millivoltmètre proprement dit, un taux de contre-réaction très élevé. On atteint alors une linéarité meilleure que 2 % dès que sont franchies les premières divisions de l'échelle (5 % de la déviation totale), et meilleure que 1 % en fin d'échelle. Nous espérons, par ces performances, satisfaire les plus exigeants. Ajoutons, pour eux, que la bande passante à -1 dB, s'étend au-delà de 50 kHz, et suffit donc très largement au besoins de la basse fréquence.

Le schéma de la section millivoltmètre est proposé en **figure 2**. À partir de l'émetteur de T<sub>6</sub>, les signaux préamplifiés parviennent sur R<sub>40</sub>, puis, à travers le condensateur C<sub>15</sub>, sur la base du PNP T<sub>9</sub>, que polarise le pont R<sub>42</sub>, R<sub>43</sub>. On peut s'interroger sur l'utilité de T<sub>9</sub> qui, chargé par des résistances égales dans son émetteur et dans son collecteur, ne fournit aucun gain en tension. Pourquoi, alors, n'avoir pas utilisé un traditionnel étage en collecteur commun ?

Le principal écueil auquel se heurte la conception d'un appareil comme celui que nous décrivons, réside dans la coexistence de gains élevés (près de 100 000 en boucle ouverte pour l'ensemble de la chaîne), de déphasages successifs dus à la multiplicité des étages, et d'inévitables tensions de bruit, ne serait-ce qu'à cause de l'alimentation. T<sub>9</sub> fait partie des éléments destinés à lutter contre l'entrée en oscilla-

tions : l'espace base-collecteur y joue le rôle d'un tampon contre les tensions de bruit.

On notera d'ailleurs l'abondance des précautions prises à cette fin : C<sub>14</sub>, C<sub>16</sub> et C<sub>18</sub> entrent dans la composition de filtres successifs qui éliminent les fréquences élevées (d'où limitation de la bande passante), et, par leurs déphasages propres, compensent ceux des circuits amplificateurs.

Les techniques de polarisation de T<sub>10</sub> et de T<sub>11</sub> paraîtront familières à ceux qui ont connu les transistors à leurs débuts. Les résistances R<sub>47</sub> et R<sub>51</sub> commandent les bases en courant, mais à partir de chaque collecteur. On cumule ainsi une stabilisation du point de fonctionnement, et une réaction négative vis-à-vis des signaux alternatifs.

Le redressement à double alternance par les diodes D<sub>4</sub> à D<sub>7</sub>, et la lecture par le galvanomètre G (1 mA à pleine déviation), s'insèrent dans la boucle de contre-réaction établie entre le collecteur de T<sub>11</sub> et l'émetteur de T<sub>10</sub>. En réglant le taux de cette contre-réaction, l'ajustable AJ<sub>3</sub> dose la sensibilité.

L'alimentation générale, très classique, comprend un redresseur en pont (C<sub>12</sub>), un filtrage par C<sub>22</sub>, et une stabilisation par régulateur intégré (C<sub>11</sub>). L'expérience nous a montré que trop de revendeurs ne tenaient pas en stock les régulateurs de 24 volts. Pour éviter les difficultés d'approvisionnement, nous avons alors choisi un régulateur 12 volts,

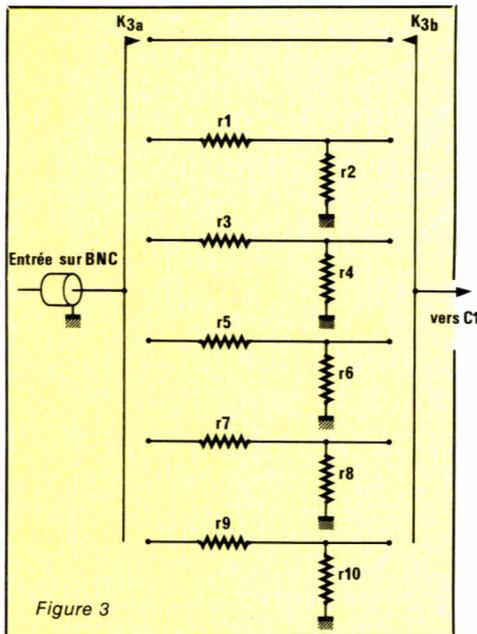


Figure 3

dont la tension de sortie est élevée à 24 ou 25 volts grâce à la diode zener  $DZ_4$ .

La diode électroluminescente  $LED_2$ , polarisée par  $R_{65}$ , sert de témoin de mise sous tension.

## Le problème de l'atténuateur d'entrée

Nous distinguerons, pour discuter ce problème, les différentes utilisations possibles : préamplificateur pour oscilloscope, millivoltmètre BF à haute impédance d'entrée, et millivoltmètre AF à basse impédance d'entrée.

Aucun oscilloscope moderne n'offre, sur son entrée verticale, une sensibilité inférieure à 30 millivolts crête à crête par division, et la majorité d'entre eux descendent à 10 millivolts crête-à-crête. A partir de signaux présentant cette amplitude, et à fortiori des amplitudes plus élevées, l'usage du préamplificateur devient sans intérêt, et on attaquera directement l'oscilloscope.

Pour des signaux de moins de 10 millivolts crête-à-crête, le préamplificateur, d'un gain maximal de 300, délivre des signaux de sortie de 3 volts d'amplitude, sans atteindre encore l'écrêtage par saturation des derniers étages. Il apparaît donc inutile de prévoir un atténuateur d'entrée, de type obligatoirement compensé en fréquence, donc de réalisation délicate. Remarquons que dans la position «  $\times 30$  » (ou  $\times 10$  si on a choisi cette option), les signaux d'entrée ne dépassent pas 100 mV crête-à-crête : ils restent très

au dessous de l'écrêtage de sécurité introduit par les diodes  $D_1$  et  $D_2$ , qui n'entre en action qu'au delà d'une amplitude de 1 volt crête-à-crête.

Dans le cas de l'utilisation en millivoltmètre BF, différentes sensibilités à pleine échelle deviennent nécessaires, on pourra choisir soit l'échelonnement 1, 2, 5, 10, etc, soit, mieux encore, l'échelonnement 1, 3, 10 etc., qui nécessite moins de cellules d'atténuation, et correspond aux sensibilités successives de la plupart des multimètres. La lecture, sur ces derniers, en sera facilitée, puisqu'elle ne demande plus qu'une conversion dans des rapports multiples de 10.

Comme on se contente, alors, d'une bande passante inférieure à 100 kHz à  $-3$  dB (environ 50 kHz à  $-1$  dB), l'atténuateur ne présente plus les mêmes exigences : on pourra se dispenser des capacités de compensation. Sa structure devient alors celle de la figure 3. Les valeurs des diverses résistances tiennent compte de deux facteurs :

- La résistance d'entrée de  $1\text{ M}\Omega$  ( $R_3$  du schéma de la figure 1) de l'amplificateur.
- La nécessité de conserver, sur toutes les gammes, une impédance d'entrée constante, elle-même fixée à  $1\text{ M}\Omega$ , en amont de l'atténuateur.

Les valeurs de  $r_1$  à  $r_{10}$  qui satisfont ces conditions, sont données dans la nomenclature. A chaque fois, nous avons donné la valeur exacte obtenue par le calcul, pour une tolérance de 1 %, puis la valeur approchée de la série à 5 %, qui nous semble largement suffisante. Dans certains cas, et toujours pour une précision de 5 %, il sera nécessaire d'effectuer des groupements de résistances : nous les avons signalés.

Compte-tenu de la bande passante traitée, un commutateur double de qualité courante suffit pour  $K_{3a}$  et  $K_{3b}$ . Il s'agit d'un modèle à six positions, et deux circuits, grâce auquel on obtient (en valeurs efficaces pour des tensions sinusoïdales) les sensibilités suivantes à pleine échelle : 3 mV, 10 mV, 30 mV, 100 mV, 300 mV et 1 V (valeurs efficaces).

Les faibles tensions véhiculées nécessitent des précautions de blindage. On effectuera l'entrée sur une prise BNC. La liaison entre BNC et  $K_{3a}$ , puis entre  $K_{3b}$  et le circuit imprimé, se fait par de courts morceaux de câble coaxial. Toutes les masses seront ramenées sur le point de masse d'entrée du circuit imprimé (voir les figures 4 et 5).

Reste enfin le cas de l'entrée à

basse impédance, sur  $50\ \Omega$ . Il aurait fallu, pour elle, un autre atténuateur. Mais, dans la pratique, l'emploi de cette impédance réduite ne s'applique qu'aux faibles tensions et, là encore, on pourra se passer d'atténuateur.

## Le circuit imprimé et son câblage

Tout le montage : pramplificateur, millivoltmètre et alimentation (sauf le transformateur) prend place sur le circuit imprimé dessiné en figure 4. Il est impératif, si on veut éviter de se battre avec des accrochages persistants, de respecter scrupuleusement ce dessin, en conservant notamment la largeur des pistes, et en particulier de la piste de masse. Cette dernière n'entoure pas complètement le circuit : dans l'hypothèse contraire, elle formerait une boucle avide de tous les rayonnements électromagnétiques voisins.

La bande de cuivre perpendiculaire à la piste de masse, et qui sépare les premiers étages du reste du montage, constitue un blindage plan, lui aussi indispensable.

La figure 5, et nos photographies, guideront la mise en place des composants. Ne pas oublier que les condensateurs  $C_1$  et  $C_2$  sont montés en opposition. Précisons, enfin, qu'une réalisation où, comme nous le voyons trop souvent, les composants s'avachissent dans les positions les plus invraisemblables, serait irrémédiablement vouée à l'échec. Le soin apporté au câblage est un facteur essentiel de réussite, quand on joue avec les gains élevés, et les signaux faibles.

## Le montage final

La maquette a été installée dans un coffret ESM, de référence EC 20/08 FA (façade en aluminium). Pour éliminer tout problème de reproductibilité, nous conseillons vivement de respecter ce choix, et d'adopter, pour l'emplacement des composants de la façade, la disposition de la maquette originale.

Le circuit imprimé prend place sur le fond du boîtier, où il est maintenu par quatre vis, et des entretoises de 8 mm de hauteur. On fixera le transformateur d'alimentation contre la face arrière, tout à fait sur la droite, pour l'éloigner des étages d'entrée.

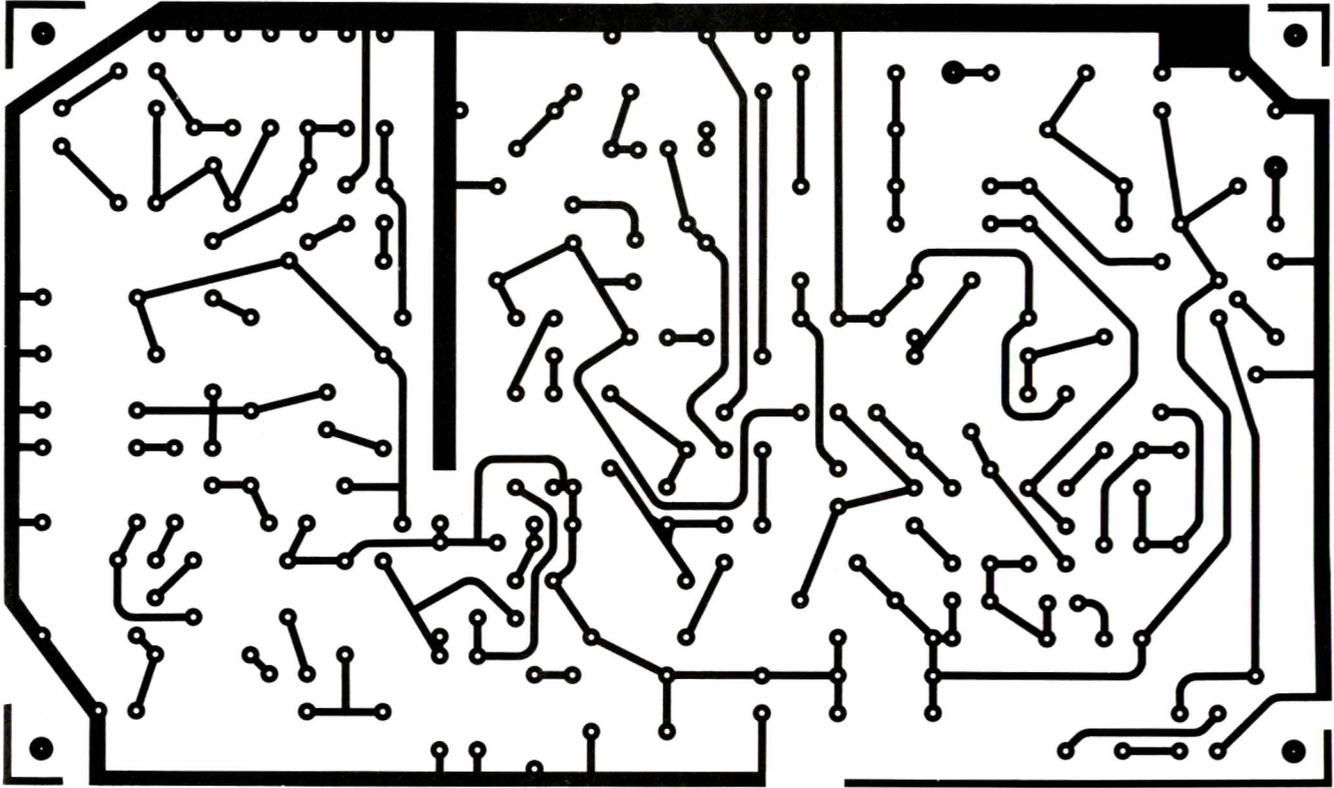


Figure 4

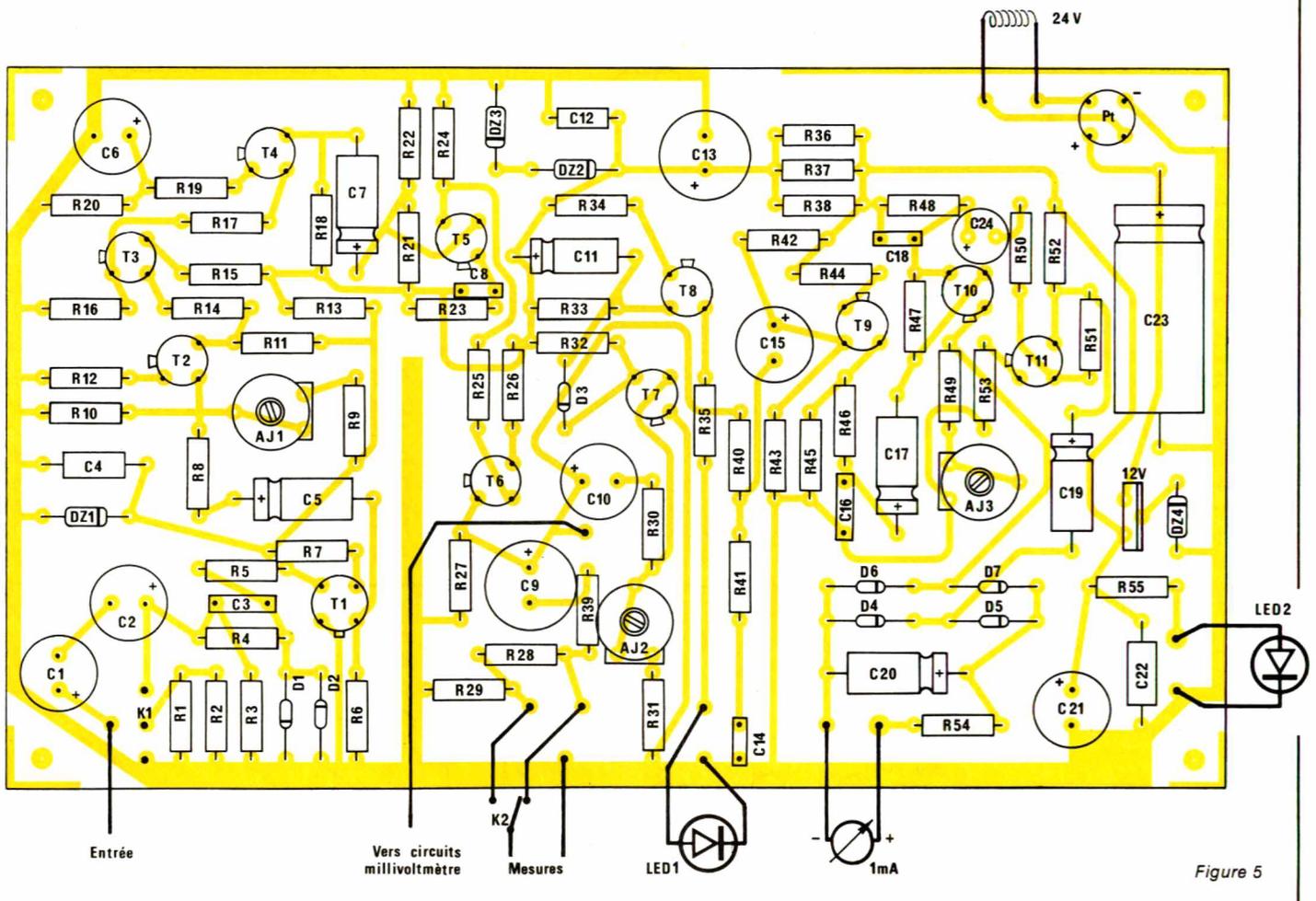


Figure 5

# Réalisation

Le dessin de la figure 6 indique le plan de perçage de la face avant, et celui de la figure 7 montre la disposition à adopter pour les différentes interconnexions. Sur nos photographies, on remarquera la présence d'un blindage autour de l'atténuateur. On pourra le construire dans de la tôle mince, conformément aux indications de la figure 8.

## La mise au point de l'étalonnage

Après une ultime vérification du câblage, on commencera par contrôler les tensions d'alimentation : 24 à 25 volts pour l'alimentation générale, 10 à 11 volts aux bornes de l'ensemble des zener  $DZ_2$  et  $DZ_3$ , et enfin 8,2 volts sur  $DZ_1$ .

En l'absence de signal d'entrée, il faut maintenant régler la polarisation de l'ensemble  $T_2, T_3, T_4$ , en agissant sur la résistance ajustable  $AJ_1$ . On doit obtenir, sur l'émetteur de  $T_4$ , une tension continue de 7 volts.

On applique maintenant un signal sinusoïdal à 1 000 Hz environ sur l'entrée, et on règle son amplitude pour obtenir 3 volts crête-à-crête sur l'émetteur de  $T_6$ . On contrôlera à l'oscilloscope la qualité de ce signal, qui ne doit pas manifester d'écrêtage. Si un tel écrêtage apparaissait de façon unilatérale (sur les pointes positives ou sur les pointes négatives), il faudrait retoucher légèrement  $AJ_1$ .

Toujours en présence d'un signal sur l'entrée, l'étape suivante consiste à régler le seuil d'entrée en action de l'indicateur d'écrêtage. Pour cela, on augmente légèrement l'amplitude (3,3 volts environ sur l'émetteur de  $T_6$ ), et on agit sur l'ajustable  $AJ_2$  pour que la diode électroluminescente  $LED_1$  commence juste à s'allumer.

Le réglage des circuits du millivoltmètre porte sur le taux de contre-réaction, et s'effectue par  $AJ_3$ . Pour cela, on branche en sortie un galva-

## Nomenclature

### Résistance 0,5 watt à $\pm 5\%$

$R_1$ et $R_2$ : 100 $\Omega$	$R_{23}$ : 270 $\Omega$
$R_3$ : 1 M $\Omega$	$R_{24}$ : 1,2 k $\Omega$
$R_4$ : 100 k $\Omega$	$R_{25}$ : 33 $\Omega$
$R_5$ : 220 $\Omega$	$R_{26}$ : 10 $\Omega$
$R_6$ : 470 $\Omega$	$R_{27}$ : 820 $\Omega$
$R_7$ : 15 $\Omega$	$R_{28}$ : 1 k $\Omega$ (ou 330 $\Omega$ )
$R_8$ : 22 $\Omega$	$R_{29}$ : 100 $\Omega$ (ou 33 $\Omega$ )
$R_9$ : 56 k $\Omega$	$R_{30}$ : 3,3 k $\Omega$
$R_{10}$ : 22 k $\Omega$	$R_{31}$ : 470 $\Omega$
$R_{11}$ : 1 k $\Omega$	$R_{32}$ : 3,9 k $\Omega$
$R_{12}$ : 82 $\Omega$	$R_{33}$ : 150 k $\Omega$
$R_{13}$ : 100 $\Omega$	$R_{34}$ : 18 $\Omega$
$R_{14}$ : 100 $\Omega$	$R_{35}$ : 820 $\Omega$
$R_{15}$ : 10 $\Omega$	$R_{36}$ : 820 $\Omega$
$R_{16}$ : 1 k $\Omega$	$R_{37}$ : 820 $\Omega$
$R_{17}$ : 47 $\Omega$	$R_{38}$ : 820 $\Omega$
$R_{18}$ : 1 k $\Omega$	$R_{39}$ : strap (ou 1 k $\Omega$ )
$R_{19}$ : 100 $\Omega$	$R_{40}$ : 2,7 k $\Omega$
$R_{20}$ : 820 $\Omega$	$R_{41}$ : 1,5 k $\Omega$
$R_{21}$ : 22 k $\Omega$	$R_{42}$ : 47 k $\Omega$
$R_{22}$ : 82 k $\Omega$	$R_{43}$ : 100 k $\Omega$

$R_{44}$ : 1 k $\Omega$	$R_{48}$ : 2,7 k $\Omega$	$R_{52}$ : 3,3 k $\Omega$
$R_{45}$ : 1 $\Omega$	$R_{49}$ : 330 $\Omega$	$R_{53}$ : 10 $\Omega$
$R_{46}$ : 3,9 k $\Omega$	$R_{50}$ : 22 $\Omega$	$R_{54}$ : 1 k $\Omega$
$R_{47}$ : 220 k $\Omega$	$R_{51}$ : 100 k $\Omega$	$R_{55}$ : 2,2 k $\Omega$

### Résistances de l'atténuateur

	Valeur exacte	Valeur approchée
$r_1$	700 k $\Omega$	680 k $\Omega$
$r_2$	428 k $\Omega$	390 k $\Omega$ + 39 k $\Omega$
$r_3$	900 k $\Omega$	910 k $\Omega$
$r_4$	111 k $\Omega$	100 k $\Omega$ + 10 k $\Omega$
$r_5$	970 k $\Omega$	1 M $\Omega$
$r_6$	30,9 k $\Omega$	27 k $\Omega$ + 3,9 k $\Omega$
$r_7$	990 k $\Omega$	1 M $\Omega$
$r_8$	10,1 k $\Omega$	10 k $\Omega$
$r_9$	997 k $\Omega$	1 M $\Omega$
$r_{10}$	1 k $\Omega$	1 k $\Omega$

### Résistances ajustables (Piher horizontales)

$AJ_1$ : 47 k $\Omega$	$AJ_2$ : 1 k $\Omega$
	$AJ_3$ : 1 k $\Omega$

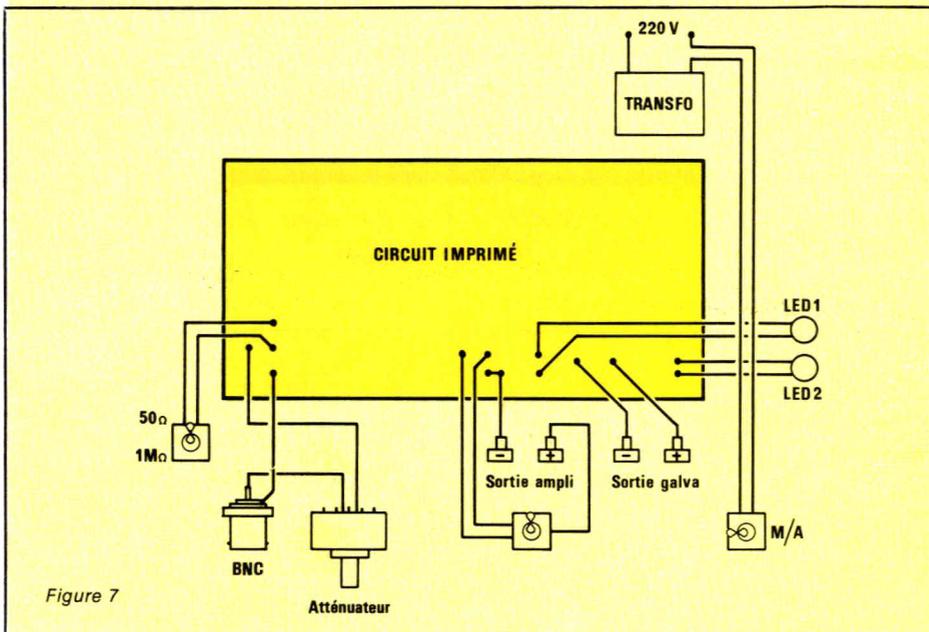


Figure 7

nomètre de 1 mA à pleine déviation, qui sera le plus souvent le contrôleur universel utilisé en milliampèremètre continu. Toujours pour une fréquence d'environ 1 000 Hz, on ajuste la tension d'entrée à 1 volt efficace (2,828 volts crête-à-crête), en commutant l'atténuateur sur ce calibre.

On règle alors  $AJ_3$  pour obtenir la pleine déviation du galvanomètre.

L'adaptateur amplificateur est maintenant prêt à vous rendre de nombreux services, et vous en apprécierez rapidement l'universalité.

R. RATEAU

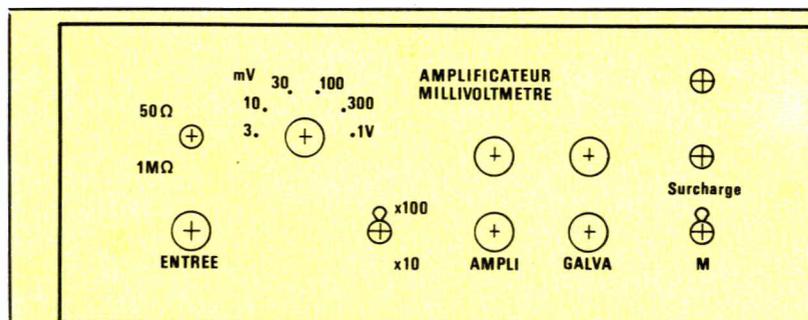


Figure 6


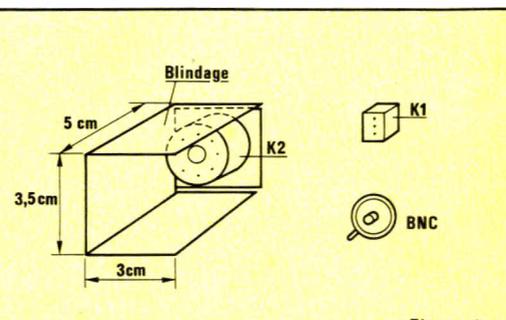


Figure 8

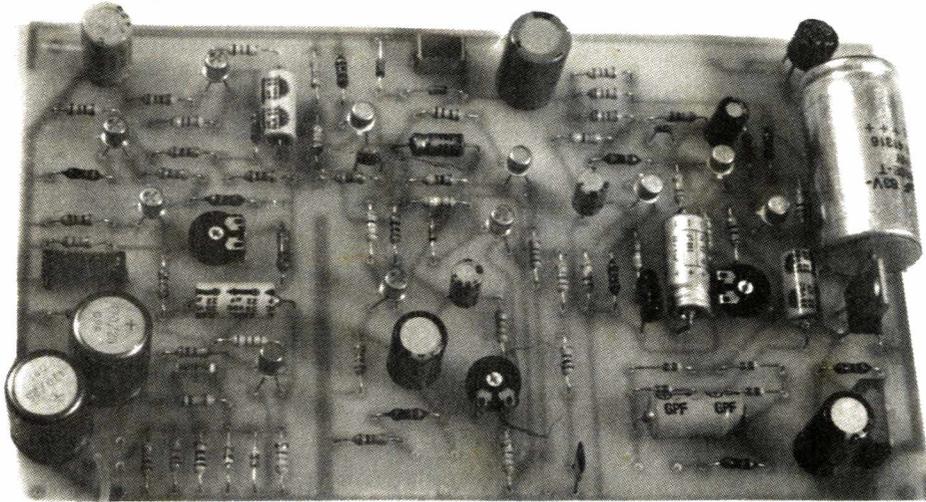

## Condensateurs

C<sub>1</sub> et C<sub>2</sub>: 470  $\mu$ F (électrolytiques 25 volts) vertical  
 C<sub>3</sub>: 4,7 nF  
 C<sub>4</sub>: 1  $\mu$ F  
 C<sub>5</sub>: 22  $\mu$ F (électrolytique 25 volts)  
 C<sub>6</sub>: 100  $\mu$ F (électrolytique 25 volts)  
 C<sub>7</sub>: 22  $\mu$ F (électrolytique 25 volts)  
 C<sub>8</sub>: 220 pF  
 C<sub>9</sub>: 220  $\mu$ F (électrolytique 25 volts)  
 C<sub>10</sub>: 47  $\mu$ F (électrolytique 25 volts)  
 C<sub>11</sub>: 10  $\mu$ F (électrolytique 25 volts)

C<sub>12</sub>: 220 nF  
 C<sub>13</sub>: 470  $\mu$ F (électrolytique 25 volts)  
 C<sub>14</sub>: 33 pF  
 C<sub>15</sub>: 47  $\mu$ F (électrolytique 25 volts)  
 C<sub>16</sub>: 330  $\mu$ F  
 C<sub>17</sub>: 100  $\mu$ F (électrolytique 25 volts)  
 C<sub>18</sub>: 22 pF  
 C<sub>19</sub>: 22  $\mu$ F (électrolytique 25 volts)  
 C<sub>20</sub>: 100  $\mu$ F (électrolytique 25 volts)  
 C<sub>21</sub>: 100  $\mu$ F (électrolytique 40 volts)  
 C<sub>22</sub>: 1  $\mu$ F  
 C<sub>23</sub>: 1 000  $\mu$ F (électrolytique 40 volts)  
 C<sub>24</sub>: 22  $\mu$ F (électrolytique 25 volts)

## Diodes

D<sub>1</sub> à D<sub>7</sub>: 1 N 4148  
 DZ<sub>1</sub>: Zener 8,2 volts (400 mW)  
 DZ<sub>2</sub>, DZ<sub>3</sub>: Zener 5,1 volts (400 mW)  
 DZ<sub>4</sub>: Zener 12 volts (400 mW)  
 LED<sub>1</sub>, LED<sub>2</sub>: diodes électroluminescentes rouges

## Transistors

T<sub>1</sub>: 2 N 4416  
 T<sub>2</sub>, T<sub>3</sub>, T<sub>4</sub>, T<sub>6</sub>, T<sub>7</sub>: 2 N 2369  
 T<sub>5</sub>, T<sub>8</sub>, T<sub>9</sub>: 2 N 2907  
 T<sub>10</sub>, T<sub>11</sub>: 2 N 2222

## Circuits intégrés

CI<sub>1</sub>: régulateur 12 volts  
 CI<sub>2</sub>: pont redresseur 100 volts 500 mA

## Transformateur

220 V  $\rightarrow$  24 V / 10 VA

## Coffret

ESM référence EC 20/08 FA

## Divers

1 prise BNC  
 2 douilles femelles 4 mm  
 1 commutateur 2 circuits 6 positions  
 1 inverseur miniature  
 2 interrupteurs miniatures


## Relais statique, continu, sortie « HEXFET » à performances exceptionnelles

INTERNATIONAL RECTIFIER vient d'introduire une nouvelle gamme de relais, la série CRYDOM 1-D.C., faisant appel à un étage de sortie HEXFET\* pouvant commuter des courants continus jusqu'à 40 Ampères.

Cette nouvelle série étend les domaines d'application des relais statiques aux alimentations ininterrompues, par exemple, ainsi qu'aux commandes de moteurs à courant continu de forte puissance, aux alimentations d'ordinateurs et au contrôle d'ascenseurs.

L'utilisation d'un transistor HEXFET de puissance dans l'étage de sortie contribue à l'amélioration des caractéristiques, et ce de manière considérable, en ce qui concerne une très faible résistance directe, une absence de tension secondaire de claquage, une facilité de montage en parallèle et enfin une grande stabilité en fonction de la température.

## The HEXFET<sup>®</sup> Relay

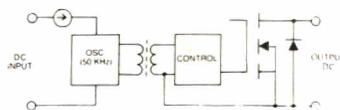

La puissance de coupure des relais standard est de 40 A, sous 100 Vcc et de 12 A sous 200 Vcc. Des modèles utilisables sous 500 Vcc peuvent être réalisés sur demande. La tension d'isolement est de 2,5 kV eff, entre entrée et sortie ainsi qu'entre circuit et embase.

Le circuit d'entrée de ces nouveaux relais peut être commandé à partir de la plupart des circuits logiques et il ne requiert pas plus de 1,6 mA sous 5 Vcc. Le signal continu de commande active un oscillateur de 50 kHz, couplé au moyen d'un transformateur avec le circuit de sortie.

Ces relais sont fournis dans les boîtiers industriels standard de la série CRYDOM et sont équipés de connexions à vis.

\*HEXFET est une marque déposée de « INTERNATIONAL RECTIFIER », constructeur de semiconducteurs MOSFET de puissance.

INTERNATIONAL RECTIFIER  
 17, bd Arago, Z.I. de Villemilan,  
 91320 WISSOUS. Tél. : (6) 920.70.50

# 1984 - L'ANNEE DU KIT

le kit au service de vos hobbies



<p><b>15 CENTRALE ALARME POUR MAISON</b> DESTINEE A PROTEGER VOTRE MAISON OU APPARTEMENT CETTE ALARME, UNE FOIS MISE EN ROUTE, VOUS LAISSE 3 MN POUR QUITTER VOTRE HABITATION <b>280.00 F</b></p>	<p><b>99 BLOC DE COMPTAGE</b> DE 0 A 9999 ACCES AUX COMPTAGES A LA REMISE A ZERO A L' ALLU DES AFFICHEURS EXEMPLES D' APPLICATIONS <b>180.00 F</b></p>
<p><b>23 CHENILLARD 8 VOIES MULTIPROGRAMMES</b> 512 FONCTIONS DEFILENT L'UNE APRES L'AUTRE CE CHENILLARD CUMULE A PEUT PRES TOUS LES EFFETS QUE L'ON PEUT REALISER AVEC 8 SPOTS OU GROUPE DE SPOTS <b>390.00 F</b></p>	<p><b>102 MIXAGE POUR 2 PLATINES MAGNETIQUES</b> REGLAGE PAR POTENTIOMETRES RECTILIGNES ALIM. 9 A 15V <b>180.00 F</b></p>
<p><b>34 BARRIERE A ULTRA-SONS</b> PORTEE 15 M EMETTEUR, RECEPTEUR - ALIMENTATION 12V FREQUENCE EMISE 40KHZ SORTIE SUR RELAIS 5A <b>165.00 F</b></p>	<p><b>104 CAPACIMETRE DIGITAL</b> PAR 3 AFFICHEURS 7 SEGMENTS DE 100 PF A 10000PF <b>210.00 F</b></p>
<p><b>37 ALARME ULTRA-SON</b> PAR EFFET DOPPLER SORTIE SUR RELAIS <b>230.00 F</b></p>	<p><b>106 GENERATEUR 9 RYTHMES</b> 5 INSTRUMENTS AVEC UN AMPLI CONTROL SELECTION DES RYTHMES PAR TOUCH-CONTROL REGLAGES TEMPO ET VOLUME <b>255.00 F</b></p>
<p><b>40 STROBOSCOPE 150 JOULES</b> VITESSE DES ECLATS REGLABLE, 1 TUBE A ECLATS <b>150.00 F</b></p>	<p><b>107 AMPLI 80 W EFFICACES</b> <b>295.00 F</b></p>
<p><b>43 STROBOSCOPE 2 X 150 JOULES</b> VITESSE REGLABLE 2 TUBES A ECLATS <b>250.00 F</b></p>	<p><b>114 BASE DE TEMPS A QUARTZ 50HZ</b> ALIMENTATION 5 A 12V <b>78.00 F</b></p>
<p><b>49 ALIMENTATION STABILISEE</b> 3 A 24 V 1.5 A -AVEC TRANSFO- <b>140.00 F</b></p>	<p><b>130 SIRENE ELECTRONIQUE MULTIPLE</b> IMITE TOUTES LES SIRENES SIRENE INCENDIE POLICE AM-ERICAINE SPACIALE ETC. ALIMENTATION 9 A 12V <b>88.00 F</b></p>
<p><b>56 ANTIVOL AUTO</b> 3 TEMPORISATIONS <b>68.00 F</b></p>	<p><b>135 TRUCAGE ELECTRONIQUE</b> PERMET D'IMITER DES BRUITS DE SIRENE D'EXPLOSION DE DETONATION, D'ACCELERATION MOTO, VOITURE ETC. <b>230.00 F</b></p>
<p><b>91 FREQUENOMETRE DIGITAL 10HZ A 5MHZ</b> PERMET LA MESURE DE FREQUENCES COMPRISES ENTRE 10HZ ET 5MHZ, AVEC LA PRECISION DU SECTEUR 10<sup>-4</sup> L'AFFICHAGE EST REALISE A L'AIDE DE 4 AFFICHEURS 7 SEGMENTS UN COMMUTEUR PERMET DE CHOISIR 3 GAMMES DE MESURES HZ x 10 HZ x 100 HZ x 1000. <b>245.00 F</b></p>	<p><b>142 MICRO TIMER PROGRAMMABLE</b> A MICRO PROCESSEUR  Exemples d'application : - Contrôle du chauffage sur la sortie 1. Mise en route du chauffage à 5 h du matin, arrêt à 9 h, remise en route à 17 h, arrêt à 23 h, et cela tous les jours ouvrables de la semaine (du lundi au vendredi) le samedi et le dimanche, le chauffage reste toute la journée, donc mise en route à 5 h du matin, arrêt à 23 h. - Sur sortie 2, commande d'un buzzer pour le réveil du lundi au vendredi à 7 h jusqu'à 7 h 10, pas de réveil le samedi et le dimanche. - Sortie 3, commande de la radio de 7 h 20 à 8 h 20, du lundi au vendredi. - Sur sortie 4, commande de la cafetière électrique du lundi au vendredi de 7 h 10 à 8 h 10, le samedi et le dimanche de 9 h 30 à 10 h 30. <b>avec son boitier 490.00 F</b></p>
<p><b>93 PREAMPLI MICRO VOLUME REGLABLE</b> <b>40.00 F</b></p>	<p><b>148 EQUALIZER STEREO</b> REGLAGE PAR POTENTIOMETRES RECTILIGNES 6 VOIES <b>225.00 F</b></p>
<p><b>94 PREAMPLI GUITARE VOLUME REGLABLE</b> <b>39.00 F</b></p>	
<p><b>98 TUNER FM</b> PERMET DE RECEVOIR EN PLUS DE LA BANDE FM LA BANDE 80 MHz RADIO, TELEPHONE POLICE ETC... <b>250.00 F</b></p>	

<p><b>151 MIXAGE GUITARE</b> POUR 5 ENTREES GUITARE OU MICRO 1 ENTREE ORGUE OU AUTRE CORRECTEUR DE TONALITE GRAVE AIGU NIVEAU D'ENTREE REGLABLE SUR CHAQUE ENTREE <b>215.00 F</b></p>
<p><b>160 TABLE DE MIXAGE STEREO</b> A 6 ENTREES 2 PLATINES MAGNETIQUES 2 MICRO 2 AUXILIAIRES <b>250.00 F</b></p>
<p><b>201 FREQUENOMETRE DIGITAL 50 MHZ</b> 6 AFFICHEURS 13 MM, 0-50 MHZ PILOTE PAR QUARTZ IDEAL POUR CIBISTES <b>375.00 F</b></p>
<p><b>202 THERMOSTAT DIGITAL</b> DE 0 - 99° PERMET LA MISE EN MEMOIRE D'UNE TEMPERATURE DE DECLANCHEMENT DU CHAUFFAGE ET UNE TEMPERATURE D'ARRET IDEAL POUR CHAUFFAGE AQUARIUM, AIR CONDITIONNE, VOITURE, ETC... <b>225.00 F</b></p>
<p><b>203 IDEM 202</b> MAIS AVEC 2 CYCLES D'HYSTERESIS <b>260.00 F</b></p>
<p><b>204 VOLTMETRE DIGITAL</b> A MEMOIRE -3 GAMMES PERMET DE COMMUTER UN RELAIS LORSQUE L'ON ATTEINT LA VALEUR DE LA TENSION EN MEMOIRE <b>195.00 F</b></p>
<p><b>205 ALIMENTATION STABILISEE</b> -0 à 24V-1.5A- AVEC AFFICHAGE DIGITAL DE LA TENSION, DU COURANT -3 GAMMES DE TENSION- INDISPENSABLE AU LABO OU A L'AMATEUR <b>250.00 F</b></p>
<p><b>206 THERMOMETRE DIGITAL</b> A MEMOIRE -0 99- ENCLENCHE UN RELAIS LORSQUE LA TEMPERATURE MEMOIRE EST ATTEINTE <b>190.00 F</b></p>
<p><b>207 REVERBERATION</b> LOGIQUE SANS RESSORT, S'ADAPTE SUR MICRO CB, MICRO NORMAL, VOLUME REGLABLE RETARD REGLABLE DE 0.1 A 2 SECONDES <b>220.00 F</b></p>
<p><b>208 AMPLI STEREO 2 X 70W MUSIQUE 35W ET</b> AVEC CORRECTEUR TONALITE BALANCE VOLUME PREAMPLI RIAA COMMUTEUR POUR LA SELECTION DES ENTREES <b>440.00 F</b></p>

**NOUVEAUTES**

**ALLUMAGE ELECTRONIQUE KP 82**

**NOUVEAUTES** ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

**ELCO 129**  
GENERATEUR AVEC FREQUENCE-METRE DIGITAL **420.00 F**

**ELCO 159**  
TABLE DE MIXAGE **295.00 F**  
6 Entrées avec "Talk over"

**ELCO 209**  
ALIMENTATION A DECOPAGE **210.00 F**  
1 à 30V/3A avec Transfo!

**LE NEIN POUR 49-F!!**  
D'IDEES (PORT COMPREIS)

**SCHEMATHIQUE**  
LE PLEIN D'IDEES

faites vous-même

- un Ampli-Booster-Equalizer
- un Capacimetre
- un Stroboscope alterne
- un Carillon 24 airs
- un Thermometre digital
- une Alarme Auto
- un Ampli 120 W
- une Unite de Comptage
- un Emetteur CB
- un Chenillard 10voies
- une Alimentation à découpage

et plus de 50 autres montages pour faire le plein d'idées...

A RETOURNER A

ELECTROME 17 RUE FONDAUGE **33000 BORDEAUX** Tel.: (56) 52.14.18

Je désire recevoir documentation sur les 200 kits ELCO Ci-joint 3 F en timbres.

Je désire commander le kit ELCO. n° \_\_\_\_\_ Ci-joint \_\_\_\_\_ F

NOM \_\_\_\_\_

ADRESSE \_\_\_\_\_

en chèque  
 mandat  
 en C.R. (+ 20F de port, et frais en vateur si C.R.)

# Assurez-vous une double compétence!

QUELQUES-UNES DE NOS FORMATIONS	NIVEAU POUR ENTREPRENDRE LA FORMATION	DUREE DE L'ETUDE
Technicien en automatismes	C.A.P. en électronique ou électricité ou niveau seconde	23 mois
Technicien en micro-électronique	C.A.P. en électronique ou électricité ou niveau seconde	17 mois
Technicien en micro-processeurs	C.A.P. en électronique ou électricité ou niveau seconde	4 mois
Electronicien	Accessible à tous	15 mois
Technicien électronicien	C.A.P./B.E.P. seconde	21 mois
C.A.P. électronicien	Accessible à tous	23 mois (8 dev./mois)
B.P. électronicien	C.A.P./B.E.P. + exp. prof.	27 mois (8 dev./mois)
B.T.S. électronicien	Baccalauréat	27 mois (8 dev./mois)
Assistant d'ingénieur en électronique	Baccalauréat + exp. prof.	17 mois (8 dev./mois)
Spécialisation en automatismes	C.A.P. en électronique ou électricité + exp. prof.	10 mois
Spécialisation en micro-électronique	C.A.P. en électronique ou électricité + exp. prof.	8 mois
Programmeur sur micro-ordinateur	3 <sup>e</sup> - 2 <sup>e</sup>	9 mois

## Electronique Automatismes

La grande majorité des électroniciens et de ceux qui souhaitent le devenir sont aujourd'hui conscients de l'importance de la micro-informatique et du développement de la micro-électronique et des automatismes.

Ces techniques deviennent en effet une condition indispensable à la compétitivité des entreprises, car seuls les progrès technologiques leur permettront de s'adapter rapidement et avec souplesse aux exigences du marché.

Mais cette véritable mutation technologique nécessite des modifications rapides et essentielles au sein des entreprises, notamment au niveau de la **qualification des salariés**. Chaque électronicien ou futur utilisateur de ces technologies de pointe doit se poser la question de sa qualification face aux processus d'automatisation.

Que vous soyez étudiant ou que vous exerriez un métier, Educatel se charge de vous apprendre par les moyens les plus modernes, le métier en électronique ou en automatismes qui vous convient le mieux.

SOGEX

Demandez, sans aucun engagement de votre part, notre documentation gratuite en nous renvoyant le bon ci-dessous ou en nous téléphonant au : (1) 208.50.02

**Educatel, première école privée d'enseignement par correspondance en France, forme depuis 10 ans des milliers de personnes aux métiers de l'informatique et de l'électronique.**



Si vous êtes salarié, votre étude peut être prise en charge par votre employeur (loi du 16-7-1971 sur la formation continue).  
**EDUCATEL - 1083, route de Neufchâtel  
 3000 X - 76025 ROUEN Cédex**

### BON pour recevoir GRATUITEMENT

et sans aucun engagement une documentation complète sur le secteur ou le métier qui vous intéresse, sur les programmes d'études, les durées et les tarifs.

M.  Mme  Mlle

NOM ..... Prénom .....

Adresse : N° ..... Rue .....

Code postal [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Localité .....

(Facultatifs)

Tél. .... Age ..... Niveau d'études .....

Profession exercée .....

Précisez le métier qui vous intéresse :

**EDUCATEL G.I.E. Unieco Formation  
 3000X - 76025 ROUEN CEDEX**

Pour Canada, Suisse, Belgique : 49, rue des Augustins - 4000 Liège  
 Pour TOM-DOM et Afrique : documentation spéciale par avion.

POSSIBILITE DE COMMENCER VOS ETUDES A TOUT MOMENT DE L'ANNEE

ou téléphonez à Paris  
**(1) 208.50.02**



RAP094

MULTISOFT - Photo P. Cossé

# DANS L'ESPACE MUSICAL




**SONO**  
*Light Show Orchestres Discothèques*

**chaque mois chez votre marchand de journaux**

# GRAND CRITERIUM D'APPLICATIONS AUTOUR DU MICROPROCESSEUR MIW-E DOTE DE NOMBREUX PRIX
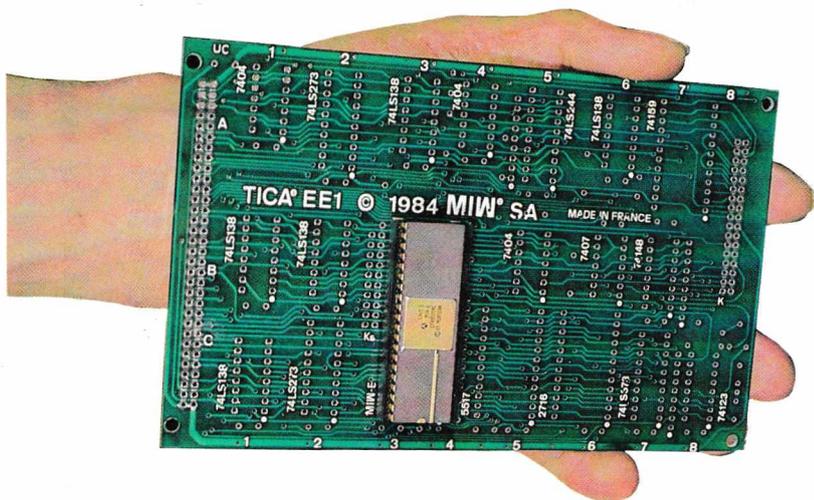
## EN CADEAU

POUR CHAQUE PARTICIPANT DONT LA CANDIDATURE AURA ETE RETENUE



- UN MICROPROCESSEUR MIW-E (EF 6805 CT)
- UN CIRCUIT IMPRIME SPECIFIQUE (DOUBLE FACE, TROUS METALLISES)
- UN SUPPORT 40 BROCHES POUR MICROPROCESSEUR
- UNE DOCUMENTATION TECHNIQUE COMPLEXE : NOTICE DU MIW-E (32 pages), LISTINGS DE PROGRAMMES D'UTILISATION...
- PORT ET EMBALLAGE DE CE MATERIEL (envoi en recommandé à votre adresse)


## LE TOUT D'UNE VALEUR SUPERIEURE A 1 000 F

*Tous les renseignements concernant ce critérium ainsi que le dossier d'inscription sont dans*


# ELECTRONIQUE APPLICATIONS

**LE PLUS FORT TIRAGE DES REVUES TECHNIQUES  
D'ELECTRONIQUE DE HAUT NIVEAU**

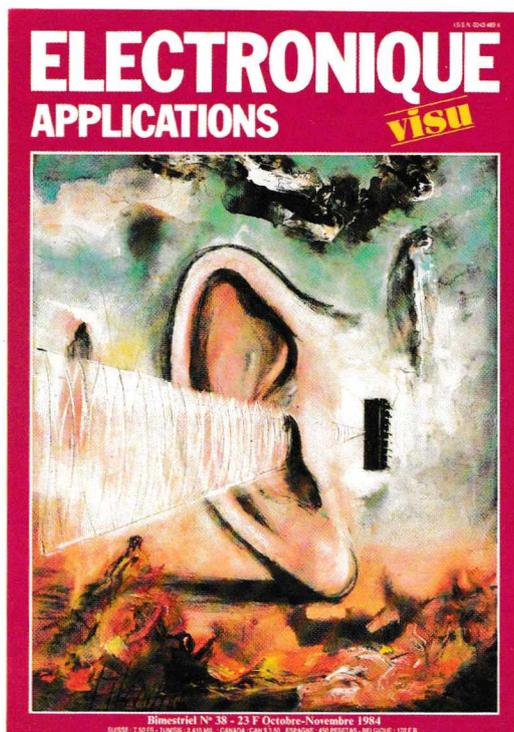**EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX**



# Marlboro

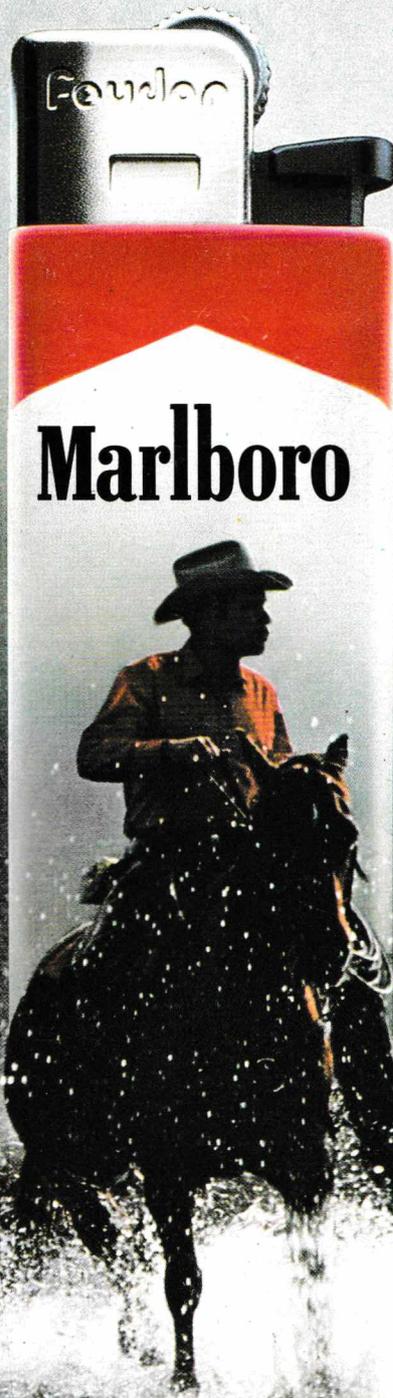

## Briquets

EN VENTE DANS LES BUREAUX DE TABAC